


सार्थक

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० द्वारा स्वीकृत
नवीनतम् "N.S.Q.F." पाठ्यक्रमानुसार

स्विच यंत्रावली एवं रक्षाण

Switch Gear & Protection

नरेन्द्र कुमार

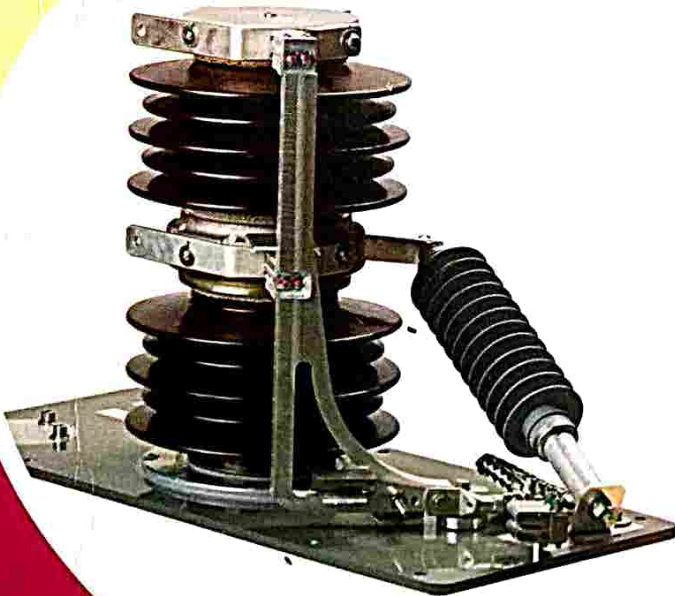

Jai Prakash Nath Publications
Meerut

Khushboo gautam

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा
स्वीकृत "NSQF" नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रमानुसार

सार्थक

स्विच यंत्रावली एवं रक्षण

(Switch Gear & Protection)

[पंचम सेमेस्टर (तृतीय वर्ष) : इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिये]

लेखकगण :

नरेन्द्र कुमार

विभागाध्यक्ष (विद्युत इंजी०)

डी० एन० पालीटेक्निक, मेरठ

महेश कुमार

बी० एस-सी०, बी० टैक०

परामर्शदाता :

श्री सी. पी. सिंह

प्रवक्ता (विद्युत इंजी०)

राजा बलवन्त सिंह रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी, आगरा

प्रकाशक :

जय प्रकाश नाथ पब्लिकेशन्स

जागृति विहार

गढ़ रोड, मेरठ-250 004 (उ०प्र०)

SYLLABUS

SWITCH GEAR AND PROTECTION

RATIONALE

In view of the complexities associated with the modern interconnected power stations, the responsibilities and the job requirements of a diploma passouts have become more complex than what they used to be earlier. He is required to work with modern electrical equipment and maintain reliability of supply.

The course is designed to develop understanding of the principles and working of protective switchgear so that one can handle, install and maintain them and also take decisions at his level in different situations.

This subject teaching requires reinforcement from visits to substations, power stations and well designed laboratory experiences. A practical orientation to the teaching of this subject is suggested.

LEARNING OUTCOMES

After undergoing the subject, students will be able to :

- Assess type of fault diagnosis
- Know circuit breaker operation
- Know relay operation
- Know read about protection schemes
- Know about different types of substations and read single line diagrams

DETAILED CONTENTS

1. Faults (15 Periods)

Type of faults, three phase symmetrical faults, effects of faults on system reliability and stability abnormalities, short circuits and their effects, representation of fault conditions through single line diagrams.

2. Switch Gear (24 Periods)

- 2.1. Purpose of protective gear, characteristics of a protection system.
- 2.2. Classification of fuses. H. V. Fuses, application and working, grading and co-ordination. L, V. fuses, selection of fuses, characteristics.
- 2.3. Isolators and switches, out door isolators, functions, air break switches, breaking capacity of switches.
- 2.4. **Circuit breakers** : requirements of circuit breakers, definition of terms associated with circuit-breakers, reasons for arc formation, principles of arc extinction, type of circuit breakers, comparison with oil circuit breaker classification, rating of circuit breakers, working of different types of air and oil circuit breaker, specification of circuit breakers, maintenance schedule. SF-6 and Vacuum circuit breakers.
- 2.5. **Relays** : Requirement of relays, operation principles induction type over current, directional over current, differential, percentage differential relays working, application and characteristics, basic principles of static relays, introduction of distance relay.

Protective Schemes

(15 Periods)

- 3.1. Protection of alternators, stator faults, rotor faults, mechanical conditions, external faults-their reasons, effect and protections used.
- 3.2. Protection of power transformer : types of faults, its effects, types of protective schemes over current earth fault, differential protection, Buchholz devices, winding temp. protection.
- 3.3. Motor Protection : types of faults and protection in motors, thermal relays, protection of small motors, under voltage protection.
- 3.4. Protection of feeders : Radial, parallel and ring feeders protection, directional time and current graded schemes, differential protection.

Protection Against over Voltages

(15 Periods)

Causes of over voltages, travelling waves earth wire, protective zone, lightning arrestors, space-gap and electrolytic arrestors, surge absorber, location and rating of lightning arrestors, Thyrite lightning arrestors.

Different Types of Sub-Stations

(15 Periods)

- 5.1. Layout, single line diagram busbar arrangement, equipments, their functions, accessories, study of protective schemes, batteries and their maintenance, operation of small sub-station.
- 5.2. Reactors : types of reactors, busbar reactor, tuning reactor, arc-suppression reactor, connection of reactors in power stations, uses of reactors.
- 5.3. Neutral grounding ; types of grounding, solid grounding, reactance grounding, arc suppression coil grounding, choice of method of neutral earthing. Grounding of sub-station, grounding of line structure and sub-station equipment.
- 5.4. Concept of G.I.S. (Gas Insulated Substation).

SUGGESTED DISTRIBUTION OF MARKS

Topic No.	Time Allotted (Periods)	Marks Allocation (%)
1	15	16
2	24	30
3	15	18
4	15	18
5	15	18
Total	25	100

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

1. स्विच-यंत्रावली का परिचय/उल्लेख
(Introduction to Switchgear) 1-20
 2. वैद्युत प्रदोष
(Electrical Faults) 21-51
 3. फ्यूज
(Fuses) 52-69
 4. परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर
(Circuit Breaker) 70-94
 5. रिले
(Relays) 95-115
 6. प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड मोटर्स
(Protection of alternator, transformer and motor) 116-158
 7. प्रोटेक्शन ऑफ बस-बार एण्ड लाइन्स
(Protection of bus-bars and lines) 159-167
 8. प्रोटेक्शन अगेन्स्ट ओवरवोल्टेज
(Protection Against Overvoltage) 168-189
 9. सब-स्टेशन
(Sub-station) 190-211
 10. न्यूट्रल ग्राउंडिंग
(Neutral Grounding) 212-227
 11. प्रतीघातक
(Reactors) 228-241
 12. गैस विद्युतरोधी उप-स्थान का उद्भव
(Concept of Gas Insulated Sub-station) 242-244
- Objective Type Questions 245-255
- परीक्षा प्रश्न-पत्र

1.1 स्विच-यंत्रावली का परिचय/उल्लेख (Introduction to Switchgear)

Electrical Energy की बढ़ती खपत Modern Civilization की आवश्यकता बन गई है। ज्यादा वैद्युत शक्ति की खपत Light, heating, domestic appliances, industrial electrical machinery electric transaction में होती है। हमारे जीवन में वैद्युत शक्ति की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ गई है तथा इसलिए दोषपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए वैद्युत परिपथों का विभिन्न विधियों द्वारा रक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वैद्युत शक्ति की Continuity बनी रहे। सप्लाई की Continuity को बनाये रखने के लिए विभिन्न स्विच-यंत्रावली की आवश्यकता पड़ती है। जैसे On-Off स्विच, transmission lines, distributors and other equipments. A switchgear essentially consists of switching and protecting devices such as—switches, fuses, circuit breakers, relays etc.

सामान्य अवस्था में स्विच यंत्रावली के द्वारा स्विच On-Off generators, transmission, distributors तथा अन्य वैद्युत उपकरण तथा दूसरी तरफ जब किसी वैद्युत परिपथ में short circuit के कारण सप्लाई रुक जाती है तो स्विच यंत्रावली के द्वारा फाल्ट को मालूम करके Unhealthy section को सप्लाई सिस्टम से अलग कर दिया जाता है।

Switchgear

The apparatus used for switching, controlling and protecting electrical circuits and equipment is known as switchgear.

स्विच यंत्रावली उपकरणों के द्वारा किसी भी परिपथ में धारा को कंट्रोल सामान्य या असामान्य स्थिति में कर सकते हैं। जैसे Tumbler Switch तथा fuse स्विच-यंत्रावली के सामान्य उपकरण हैं जिनके द्वारा हम कंट्रोल तथा रक्षण घरों में कर सकते हैं।

High Current circuits के लिये हम H.R.C. Fuse (High rupturing capacity) को कंट्रोल तथा रक्षण के लिए उपयोग करते हैं।

Power system में नई टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइन तथा अन्य उपकरणों को अधिक वोल्टेज तथा अधिक धारा पर Use कर सकते हैं। जब सिस्टम के अन्दर Short circuit होता है तो परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है तथा फॉल्टी स्थिति में बहने वाली धारा को Automatic Circuit Breaker के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अतः

A Circuit Breaker is a switchgear which can open or close an electrical circuit in both normal and abnormal conditions.

Switchgear Equipments

Switchgear के अन्तर्गत आने वाले उपकरणों के द्वारा हम धारा को कंट्रोल सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत switches, fuses, circuits, breakers, relays तथा अन्य उपकरण आते हैं।

1. **Switches**—स्विच एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत परिपथ को खोल (open) या बन्द (close) कर सकते हैं। स्विच को हम full-load तथा no-load दोनों अवस्थाओं में use कर सकते हैं। परन्तु faulty condition में स्विच के द्वारा बड़ी हुई धारा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब हम स्विच को open करते हैं तो स्विच के contact के बीच में एक आर्क उत्पन्न होती है। स्विचों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(1) Air switches

(2) Oil switches

(i) Air switches—यह एक वायु स्विच है तथा इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह परिपथ पर लोड लगे होने की दशा में आसानी से अपना कार्य कर सकता है।

इस प्रकार के स्विच में अलग तरह के Arcing horn लगाये जाते हैं ताकि जब हम स्विच को ऑन करें तो Arc उत्पन्न होने की स्थिति में Arcing horn के सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होकर Arc की लम्बाई को बढ़ा देते हैं जिसके कारण Arc का प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण Arc जल्दी से जल्दी बुझ जाती है। Airbreak switches को ज्यादातर medium capacity की लाइनों में बाहरी स्विच के रूप में काम में लाये जाते हैं।

1.2 स्विचों के प्ररूप (Types of Switches)


कारखानों की विद्युत मशीनों को चलाने तथा बन्द करने के लिए, निम्न प्रकार के मुख्य स्विच प्रयोग किये जाते हैं—

- चाकू स्विच (Knife switch)
 - चेन्ज ओवर स्विच (Change over switch)
 - पुश बटन (Push Button switch)
 - नियन्त्रण स्विच (Control switch)
 - शक्ति परिपथों के लिये प्रवर्तन स्विच (Starting switch for three phase power circuit or triple pole iron clad switch)
 - सम्पर्कक (Contractor)
- नोट—नीचे उपरोक्त विभिन्न स्विचों के बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है।

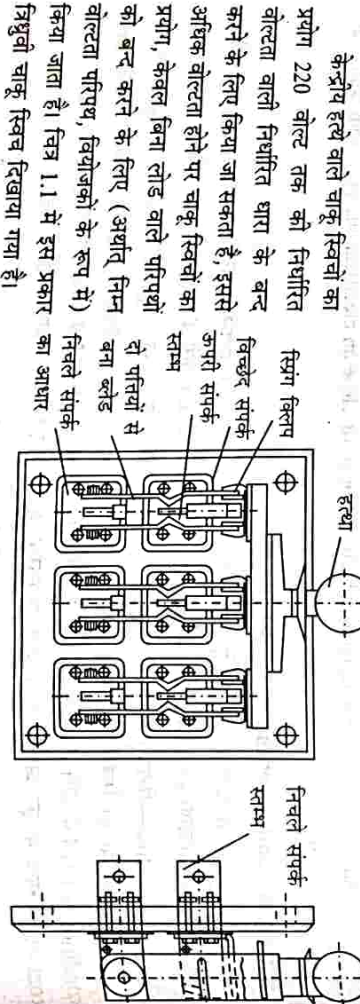1.3 नाइफ स्विच तथा चेन्ज ओवर स्विच (Knife switch and Change over switch)


नाइफ स्विच तथा चेन्ज ओवर स्विच, हस्तचालित स्विच हैं। चाकू स्विच एक ध्रुवी (single pole), द्विध्रुवी तथा तीन ध्रुवी होते हैं तथा ये विद्युत धारा को चालू तथा बन्द करने के काम आते हैं, जबकि चेन्ज ओवर स्विच (Change over switch) का प्रयोग निर्धारित धाराओं (rated currents) तथा निर्धारित वोल्टताओं पर विद्युत परिपथों को बदलने तथा बिना लोड की स्थिति में प्रचालन के लिए किया जाता है।

संचालन विधि के अनुसार चाकू तथा चेन्ज ओवर स्विच दो प्रकार के होते हैं—(i) केन्द्रीय हत्ये वाले स्विच, जिनमें हत्या स्विच बोर्ड के अग्र भाग में लगा रहता है तथा (ii) लीवर द्वारा काम करने वाले स्विच, जिनमें स्विच तो तखों के पीछे चौखट में लगा रहता है, पर हत्या स्विच बोर्ड के अग्र भाग से बाहर निकला रहता है। चाकू तथा चेन्ज ओवर स्विच का संचालन स्विच बोर्ड के अग्र भाग से किया जाता है।



चित्र 1.1 : केन्द्रीय हत्ये वाले चाकू स्विच

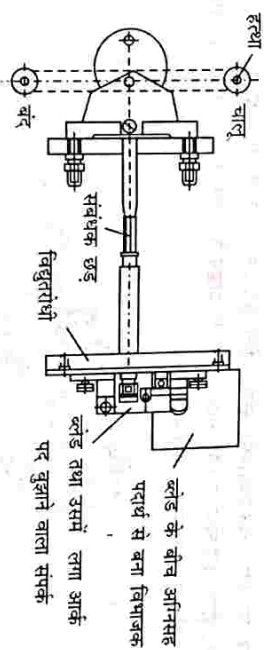लीवर द्वारा संचालित चाकू स्विचों का प्रयोग 220 वोल्ट की दिष्ट धारा (d.c.) तथा 440 वोल्ट प्रत्यास धारा (a.c.) तक की निर्धारित धाराओं को बन्द करने के लिये किया जाता है। इससे अधिक वोल्टता होने पर, इस प्रकार के चाकू स्विचों का प्रयोग केवल बिना लोड वाले परिपथों को बन्द करने के लिए किया जाता है। लीवर द्वारा संचालित चाकू स्विच चित्र 1.2 में दिखाया गया है।




चित्र 1.2 : लीवर द्वारा संचालित नाइफ स्विच की संरचना

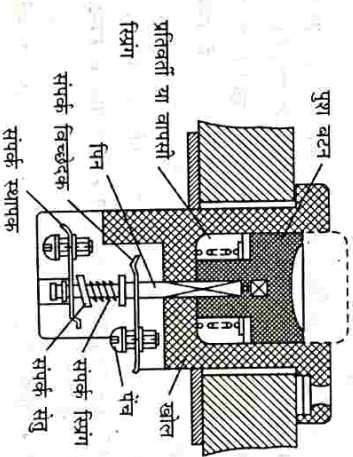1.4 पुश बटन स्विच तथा नियन्त्रण स्विच (Push Button switch and Control switch)


इन स्विचों का प्रयोग सुदूर नियन्त्रण (remote control) के लिये किया जाता है।

(अ) पुश बटन स्विच—पुश बटन स्विच का काट दृश्य चित्र 1.3 में दिखाया गया है। इसका प्रयोग प्रायः विद्युत-चुम्बकीय उपकरणों के सुदूर नियन्त्रण (remote control) के लिये किया जाता है। इस स्विच में रूपांतिक का एक पुश बटन तथा एक खोल होता है। खोल में विभिन्न सम्पर्क तथा स्प्रिंग होते हैं। पुश बटन इस्पात के एक पिन पर लगा होता है। इस पिन के एक सिरे पर एक सम्पर्क सेतु तथा एक सम्पर्क स्प्रिंग लगे होते हैं। नियन्त्रण परिपथ के सिरे, सम्पर्क विभोजक (contact breaker) तथा सम्पर्क स्थापक के साथ पेंचों से जुड़े होते हैं। खोल के अन्दर जाने वाले पुश बटन के बेलनाकार हिस्से पर, एक वापसी स्प्रिंग (return spring) चढ़ा होता है। पुश बटन को स्विच बोर्ड पर पेंचों द्वारा लगाया जाता है। कई पुश बटनों को एक साथ लगाकर पुश बटन केन्द्र (चित्र 1.4) बनाया जाता है।



चित्र 1.3 : पुश बटन स्विच की संरचना

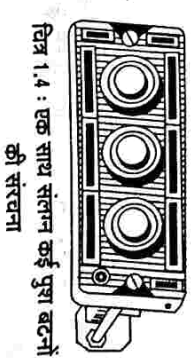
प्रयोजन के आधार पर प्रायः पुश बटन स्विच, ऐसे स्प्रिंग वाले बनाये जाते हैं, जो सम्पर्कों को अपने आप, वापस अपने स्थान पर ले जाते हैं।



चित्र 1.4 : एक साथ संलग्न कई पुश बटनों की संरचना

(ब) नियन्त्रण स्विच (Control switch)—नियन्त्रण स्विचों का प्रयोग, उच्च वोल्टता वाले सुर, नियन्त्रित (remote controlled) परिपथ वियोजकों (circuit breakers) तथा विलगाकारियों (isolators) के नियन्त्रण तथा संकेतन (signalling) परिपथों को चालू तथा बन्द करने के लिए किया जाता है।

चित्र 1.5 में एक सरल नियन्त्रण स्विच दिखाया गया है, जिसके हैण्डल में लैम्प वाला संकेतन लगा होता है, जिसमें सम्पर्कों को अपने स्थान पर वापस लाने तथा स्थिर करने के लिए स्प्रिंग लगा होता है। यह नियन्त्रण स्विच एक ब्रॉक के रूप में जुड़े कई भागों में बना होता है। प्रत्येक भाग में बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए बाह्य सम्पर्क तथा चाल एवं स्थिर सम्पर्कों (fixed contact) से बनी आंतरिक सम्पर्क व्यवस्था होती है।

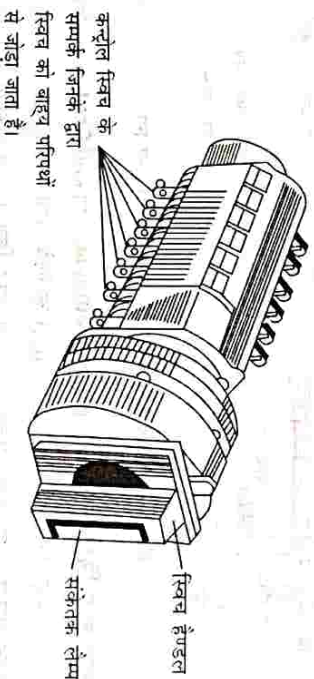

चित्र 1.5 : नियन्त्रण स्विच

प्रयोजन के आधार पर नियन्त्रण स्विच के सम्पर्कों में संचालन, संकेतन तथा संकट सूचक परिपथ सम्पर्कों में विभाजित किया जाता है।

नियन्त्रण परिपथ सम्पर्कों का प्रयोग परिपथ वियोजकों (circuit breakers) को चालू या बन्द करने का आदेश देने के लिए किया जाता है। ये सम्पर्क केवल आदेश देने के समय जुड़ जाते हैं तथा आदेश पूरा होते ही अपने आप (स्प्रिंग द्वारा व्यवस्था के कारण) बन्द हो जाते हैं।

संकेतन सम्पर्कों का प्रयोग परिपथ वियोजकों की स्थिति जानने के लिये किया जाता है। परिपथ वियोजक के चालू होने के आदेश प्राप्त होने के बाद ये सम्पर्क जुड़ जाते हैं तथा इसी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं।


सम्पर्कों के स्विच ओवर के लिये संकेतक लैम्प लगे हैं। हैण्डल को घुमाया जाता है। यह लैम्प पारदर्शक प्लास्टिक के बने प्रिज्माकार खोल में बन्द होता है। स्विच की स्थिति तथा उनके अनुसार वियोजक की स्थिति स्मृति-सहायक परिपथ* की वनावट पर निर्भर करती है। अधिकतर परिपथों में हैण्डल की क्षैतिज स्थिति तथा प्रकाशित लैम्प, नियन्त्रण स्विच तथा वियोजक (breaker) को चालू स्थिति का संकेत देते हैं। हैण्डल में लगे लैम्प का टिमटिमाना इस बात का सूचक है कि नियन्त्रण स्विच की स्थिति वियोजक की स्थिति के अनुसार नहीं है। टिमटिमाने प्रकाश के लिये लैम्प को स्पन्द रिले से प्राप्त स्पन्द मान बोल्टला (pulsating voltage) से संयोजित किया जाता है।

नियन्त्रण तथा संकेतन परिपथ की बाह्य तारें (outer wires), स्विच के खोल पर लगे सम्पर्कों से जोड़ी जाती हैं।

* स्मृति-सहायक परिपथ, उस परिपथ को कहते हैं, जो स्विच-बोर्ड नियन्त्रण पैनल पर बना होता है तथा विद्युत प्रणाली के विभिन्न भागों या किसी उपकरण के चालू या बन्द होने की स्थिति को दिखाता है।

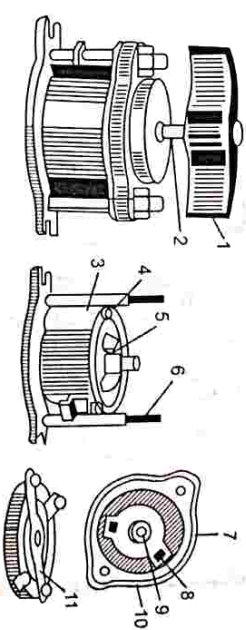1.5 घूर्णी स्विच तथा प्रवर्तन स्विच या प्रारम्भन स्विच (Rotary switch and Starting switch)

(अ) घूर्णी स्विच (Rotary switch)—घूर्णी स्विच का प्रयोग 400 बोल्ट माप के विद्युत परिपथों को चालू (प्रारम्भ) तथा बन्द करने के लिये किया जाता है। चित्र 1.6 में इस प्रकार का एक स्विच दिखाया गया है। यह स्विच इस्पात की मोटी पिन पर लगे हैण्डल तथा विद्युरोधन पदार्थ से बने पैकेट-रिंगों (packet ring) की ऐसेम्बली से बना होता है। प्रत्येक रिंग के अन्दर अलग-अलग ध्रुवों के लिये अलग-अलग सम्पर्क व्यवस्था होती है। यह सम्पर्क पैकेट रिंग पर लगे स्थिर सम्पर्कों तथा हैण्डल पर लगे पिन द्वारा 10° या 120° पर घुमाये जाने वाले चल सम्पर्कों (movable contacts) से बनी होती है।



चित्र 1.6 : रोटरी स्विच में संरचनात्मक अंग

पैकेट रिंगों को स्टूड्स (studs) द्वारा जोड़कर एक ब्रॉक बनाते हैं। सम्पर्कों के गुरुत्वाकर्षण (switching) तथा हैण्डल की स्थिति, नियत करने के साधन एक ढक्कन में लगे होते हैं। यह प्रबन्ध रोक (arresting device), स्प्रिंग तथा लग (lug) से बनी होती है।


प्रत्येक ध्रुव को सम्पर्क व्यवस्था, दो स्थानों पर परिपथ का विच्छेदन करती है। सम्पर्कों द्वारा परिपथ काटने पर घूर्णी स्विच में उत्पन्न आर्क एक बन्द कक्ष में बुझाई जाती है। इस कक्ष में रेशे आदि, जैसे गैस उत्पादक पदार्थ से बनी प्लेटें लगी रहती हैं।

घूर्णी स्विच एक ध्रुवी, दो ध्रुवी, तीन ध्रुवी होते हैं तथा इनमें अधिक से अधिक 7 पैकेट रिंग होते हैं। इन्हें 220V की निर्धारित धारा 10 से 400A तथा 400V (a.c.) के लिये निर्धारित धारा 60 से 250A तक बनाया जाता है।

(ब) प्रारम्भन स्विच (Starting switch)—औद्योगिक स्थानों की विद्युत प्रणाली में इस प्रकार के स्विच शक्ति परिपथों तथा उनमें लगे विद्युत उपकरणों को चालू (प्रारम्भ) तथा बन्द करने के लिये तथा उनकी रक्षा के लिये प्रयोग किये जाते हैं।


प्रारम्भन स्विच दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के स्विच में चाकू स्विच तथा फ्यूज समुच्चय (assembly) लगी होती है तथा दूसरे प्रकार के स्विच में फ्यूजों तथा वियोजकों (breakers) का एक ब्रॉक लगा रहता है। प्रायः बाजार में ये पाणु लौह आवरण स्विच (iron clad switch) के नाम से मिलते हैं, एक ध्रुवी, दो ध्रुवी तथा तीन ध्रुवी, न्यूट्रल सहित मिलते हैं। इन्हें I.C.D.P. switch, I.C.T.P. switch तथा I.C.T.P.N. switch के लघु नाम से जाना जाता है।

प्रारम्भन स्विच का खोल लोहे की चादर से बना होता है, जिस पर एक ढक्कन लगा रहता है। इसके अन्दर अर्निंगसह (interproof) तथा विद्युतरोधी पदार्थ से बनी एक प्लेट लगी रहती है, जिस पर त्रिध्रुवी चाकू तथा तीन फ्यूज लगे रहते हैं। चाकू स्विच का हैण्डल खोल में दायाँ ओर बने छेद से बाहर निकलता है। प्रारम्भन स्विच के ऊपरी तथा निचले भागों में भी छेद होते हैं, जिनमें से तारें, स्विच के अन्दर तथा बाहर जाती हैं। ये तारें चाकू स्विच के अन्दर तथा बाहर जाती हैं। ये तारें चाकू स्विच जबड़ों के सम्पर्क बोल्टों तथा फ्यूजों के निचले सम्पर्क स्थानों से जोड़ी जाती हैं। चित्र 1.7 में इस प्रकार का स्विच दिखाया गया है। स्विच के दायाँ ओर एक भू-सम्पर्कन बोल्ट भी लगा रहता है।

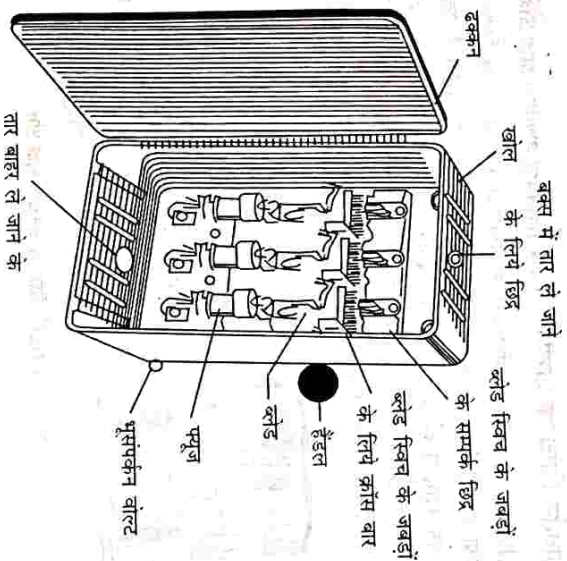

चित्र 1.7 : शक्ति परिपथों के लिए प्रारम्भन स्विच

दूसरे प्रकार के प्रारम्भन स्विच का खोल तथा वकन भी लौह चादर से बना होता है। चादर की मोटाई 1 से 1.5 मिलीमीटर तक होती है। इस स्विच के अन्दर तीन फ्यूजों का एक ब्लॉक तथा छः सम्पर्क जबड़े होते हैं। ब्लॉक का संवातन एक हैण्डल द्वारा होता है, जो स्विच के सामने वाले भाग में दायीं ओर लगा रहता है। हैण्डल को नीचे से ऊपर ले जाने पर फ्यूज क्षैतिज दशा में आ जाते हैं तथा ऊपर वाली छुरियाँ ऊपर वाले जबड़ों में तथा नीचे वाली छुरियाँ नीचे वाले जबड़ों में चली जाती हैं, तथा इस प्रकार परिपथ चालू (प्रारम्भ) हो जाते हैं। हैण्डल को नीचे घुमाने पर फ्यूजों की सम्पर्क छुरियाँ जबड़ों से बाहर निकल आती हैं तथा विद्युत परिपथ में दोहरा अन्तराल (gap) बन जाता है, जिसके कारण सामान्य चार्ज स्विचों की अपेक्षा इस स्विच की स्विचन (switching) सामर्थ्य बढ़ जाती है। चित्र 1.8 में इस प्रकार का स्विच दिखाया गया है।

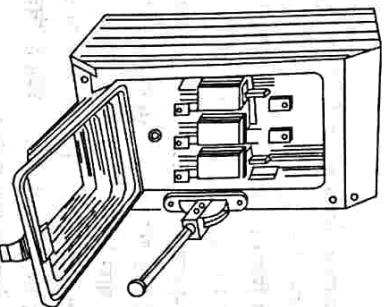

चित्र 1.8 : शक्ति परिपथ के लिए प्रारम्भन स्विच

स्विच-संभावनी का परिचय

1.6 सम्पर्कक (Contactor)


सम्पर्कक वह सुदूर नियन्त्रित विद्युत-चुम्बकीय उपकरण है, जिसे सामान्य कार्य परिस्थितियों में विद्युत के शक्ति परिपथों को चालू तथा बन्द करने में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक संस्थाओं की विद्युत प्रणाली में ऐसे सम्पर्ककों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी सम्पर्क प्रणाली विद्युत-चुम्बक द्वारा कार्य करती है।

विद्युत-चुम्बकीय सम्पर्कक में निम्न मुख्य भाग होते हैं—

- विद्युत परिपथ को चालू तथा बन्द करने के लिए मुख्य सम्पर्क।
- सम्पर्कक परिपथ को बन्द करते समय मुख्य सम्पर्ककों में उत्पन्न आर्क को बुझाने की व्यवस्था।
- सम्पर्कक के सुदूर-नियन्त्रण (remote control) के लिये उन्हें चालू या बन्द करने के लिये, विद्युत-चुम्बकीय प्रणाली।
- सम्पर्क के नियन्त्रण अथवा संकेतन परिपथों (signalling circuits) के स्विचन के लिये अन्तःबद्ध सम्पर्क (interlocking contacts) सम्पर्ककों का प्रयोग प्रत्यावर्ती तथा दिष्टधारा वाले परिपथों में किया जाता है। त्रिकोणी प्रत्यावर्ती धारा के लिये प्रायः त्रिध्रुवी सम्पर्कक प्रयोग किये जाते हैं, जबकि दिष्टधारा परिपथों के लिये प्रायः एक ध्रुवी सम्पर्कक प्रयोग किये जाते हैं।
- Oil switches**—Oil switches के Contact oil के अन्दर डूबे रहते हैं। यहाँ Oil का कार्य Cooling तथा आर्क को बुझाने का होता है। Contact के बीच में जो Oil काम में लाया जाता है वह transformer oil होता है। इन स्विचों की अधिक वोल्टेज तथा अधिक धारा वाले परिपथों में काम में लाया जाता है।

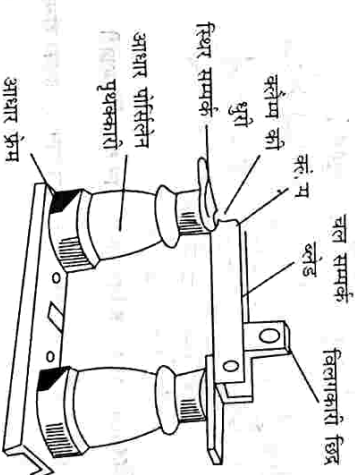2. विलगाकारी या आइसोलेटर (Isolators)

विलगाकारियों (isolators) का प्रयोग उच्च वोल्टता वाली विद्युत प्रणाली के भागों को चालू (प्रारम्भ) या बन्द करने के लिये किया जाता है, जबकि उनमें कोई भार धारा न हो। इसके अलावा इनका प्रयोग विद्युत-परिपथ को प्रत्यक्ष रूप में तोड़ने के लिये भी किया जाता है, ताकि इस बात में कोई शक न रहे कि मरम्मत स्थल पर काम करने वालों को कोई खतरा नहीं है।



चित्र 1.9 : 6.6 kV के लिये अन्तर लगाने वाला विलगाकारी

ब्लेडों की संख्या के अनुसार विलगाकारी एक ध्रुवी (single pole) अथवा त्रिध्रुवी (three pole) हो सकते हैं। भवन के अन्दर अथवा बाहर लगाने के लिये भी अलग-अलग प्रकार के विलगाकारी होते हैं। त्रिध्रुवी विलगाकारी, तीन एक ध्रुवी विलगाकारी से बने होते हैं, जो कि एक शाफ्ट द्वारा जुड़े रहते हैं।


नीचे प्रमुख विलगाकारियों (isolators) का वर्णन किया गया है—

1.7 अन्दर लगाने वाला विलगाकारी (Indoor type isolators)

चित्र 1.9 में 6-6 kV के लिये अन्दर लगाने वाला विलगाकारी दिखाया गया है। इसमें एक आधार फ्रेम होता है, जिस पर पोसिलेन के दो आधार विद्युत्रोधक लगे रहते हैं, इनके निचले भाग पर ढलवाँ लोहे की कोर (flange) लगी रहती है तथा ऊपर वाले भाग पर ढलवाँ लोहे की टोपी (cap) चढ़ी होती है। आधार विद्युत्रोधकों की टोपी पर स्थिर सम्पर्क लगे होते हैं। घुंरी (axle) तथा क्लैम्प द्वारा स्थिर सम्पर्क ब्लेड, चल सम्पर्क ब्लेड द्वारा जुड़ा होता है। चल सम्पर्क ब्लेड पर एक छेद बना होता है, जिसमें छेद लगाकर विलगाकारी को चालू या बन्द किया जा सकता है।

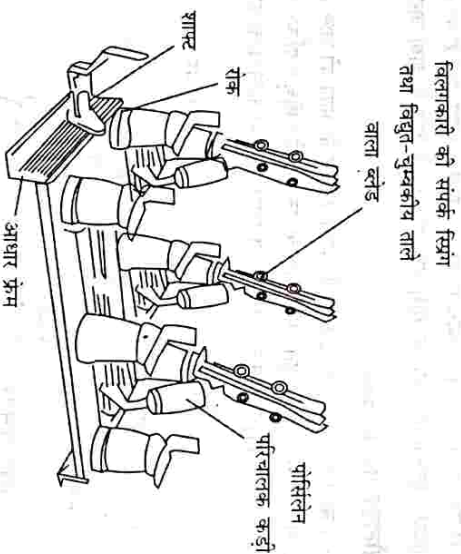1.7-1 त्रिध्रुवी विलगाकारी (Three pole isolators)

चित्र 1.10 में 11 kV के लिये अन्दर लगाने वाला त्रिध्रुवी विलगाकारी दिखाया गया है, जिसमें एक आधार फ्रेम पर विलगाकारी के तीन ध्रुव लगे रहते हैं, जोकि आपस में एक ही शाफ्ट द्वारा जुड़े रहते हैं। शाफ्ट को घुमाने का कोण रोक (barrier) द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। विलगाकारी (isolators) के सम्पर्क ब्लेडों में स्थिर तथा विद्युत-चुम्बकीय ताले लगे रहते हैं, जो सम्पर्कों पर आवश्यक दबाव बनाये रखते हैं तथा लघु पथ धारा आने पर विलगाकारी को अपने आप खुल जाने से रोकते हैं। पोसिलेन की कड़ियों द्वारा सम्पर्क ब्लेड शाफ्ट के साथ जुड़े रहते हैं।




चित्र 1.10 : 11 kV के लिये अन्दर लगाने वाला विलगाकारी

अन्दर लगाने वाले त्रिध्रुवी विलगाकारी की बनवट अपेक्षाकृत सरल होती है, इनका संचालन हाथ से चलाये जाने वाले लीवर प्रचालकों द्वारा किया जाता है।


1.7-2 बाहर वाला विलगाकारी (Outdoor type isolators)

चित्र 1.11 में 33 kV लाइनों के लिये लगाने वाला विलगाकारी दिखाया गया है, जिसके ब्लेड घुमाने पर सम्पर्क तोड़ने अथवा बनाने हैं। यह अलग ध्रुवों के रूप में बना होता है। ये ध्रुव नली की आकार वाली कड़ियों द्वारा आपस में जुड़कर त्रिध्रुवी विलगाकारी बनाते हैं। तीनों ध्रुवों का संचालन हाथ से चलाये जाने वाले एक ही लीवर प्रचालक द्वारा किया जाता है।

विद्युत-संयन्त्रों का परिचय

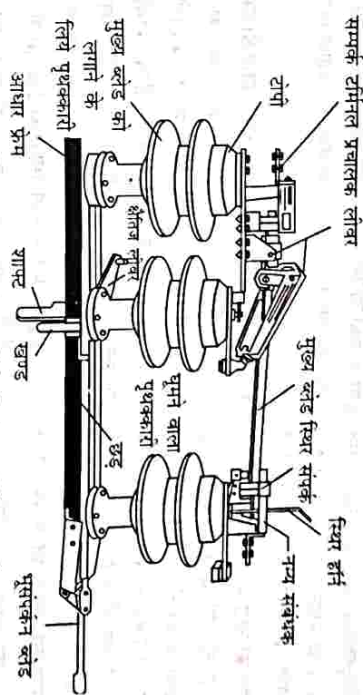

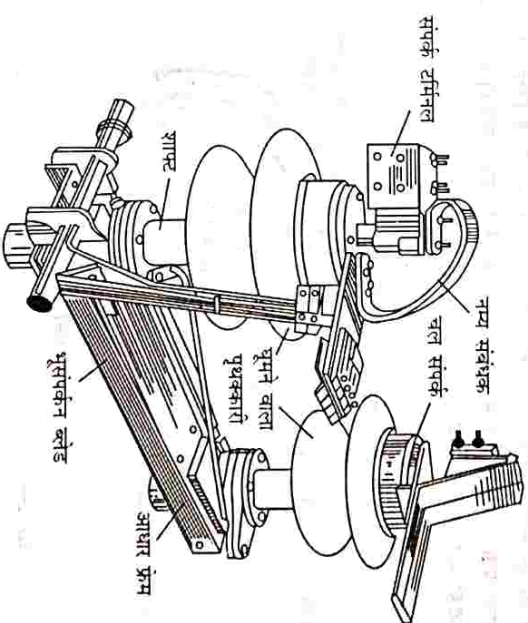चित्र 11.1 : 33 kV प्रणाली के लिये बाहरी विलगाकारी



चित्र 1.12 : 33 kV प्रणाली के लिये बाहरी विलगाकारी


इस विलगाकारी का फ्रेम कोणी लोहे (angle iron) का बना होता है, जिस पर कुछ प्लेटें बैल्टिङ द्वारा लम्बवत् जुड़ी रहती हैं। जिस स्थान पर विलगाकारी को लगाया जाता है, वहाँ पर ध्रुवों को जोड़ने के लिये फ्रेम में छेद बने रहते हैं।

विलगाकारी के प्रत्येक ध्रुव के लिये तीन पद विद्युत्रोधकों (post insulator) होते हैं, जिनमें से बीच वाले विद्युत्रोधक को घुमाया जा सकता है। इस ऊर्ध्वाधर अक्ष (vertical axis) के चारों ओर घूम सकता है। इस विद्युत्रोधक के स्तम्भ का निचला हिस्सा एक क्षैतिज लीवर (horizontal lever) पर लगा होता है। यह लीवर शाफ्ट के साथ वेरटिकल किया होता है तथा ध्रुवों के बीच की छेदों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह शाफ्ट ढलवाँ लोहे के आधार फ्रेम पर लगे एक बेयरिंग में घूमती है। लीवर में एक किंग पिन लगी होती है, जो उसकी बनी प्लेट में बने छिद्र में घूमती है।


शेष दो पद विद्युत्रोधक (post insulator) स्थिर होते हैं, तथा नलिकाकार आधारों द्वारा मुख्य आधार फ्रेम पर लगे होते हैं। बाये पृथक्कारी (3) का प्रयोग प्रचालक लीवर तथा सम्पर्क को लगाने के लिये किया जाता है, जबकि दायें विद्युत्रोधक (1) का प्रयोग स्थिर सम्पर्क को लगाने के लिये किया जाता है।

मुख्य ब्लेड तौबे की नली के आकार का होता है, जिनका एक सिरा बेलने की तरह चपटा होता है। इसके चपटे सिरे पर एक-एक इस्पाती लोहे का चल हार्न (movable horn) रिवेट द्वारा लगा होता है। तौबे की नली तथा उस पर चढ़ी लोहे की दोयी क्रॉस बेस (cross base) में घूमती है; जबकि क्रॉस बेस विलगाकारी के आधार फ्रेम में लगे बेयरिंगों में उर्ध्वाधर तल (vertical plane) में घूमती है। इस प्रकार मुख्य ब्लेड न केवल अपने अक्ष के चारों तरफ ही बल्कि ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों तरफ भी घूम सकता है। दलवाँ लोहे की छड़ कब्जों द्वारा क्लैम्प से जुड़ी रहती है। इस छड़ का दूसरा सिरा घूमने वाले विद्युत्रोधक (insulator) के मुख्य लीवर के साथ रिंग (ring) द्वारा जुड़ा रहता है। स्थिर सम्पर्क तौबे के दो क्लैम्पों द्वारा बना होता है, तथा चपटे स्थिरी द्वारा दलवाँ लोहे के ब्रैकेट से जुड़ा होता है। ब्रैकेट में एक स्थिर शृंग (fixed horn) भी लगा रहता है।


ब्रैकेट, इस्पात के एक डिस्क (disc) पर लगे होते हैं, तथा दोनों के मध्य लवक पदार्थ की परतें होती हैं। इस्पात की यह डिस्क पेंचों द्वारा विद्युत्रोधकों की टोपियों पर विशेष प्रकार की ब्लेटों द्वारा लगी रहती है, जिनके सिरे पर भू-सम्पर्कन ब्लेडों के लिये सम्पर्क लगे रहते हैं। भू-सम्पर्कन ब्लेड इस्पात की नली के आकार के होते हैं जिन्हें शाफ्ट के साथ लम्बवत् वेल्ड किया जाता है। शाफ्ट, आधार फ्रेम में लगे बेयरिंगों में घूमता है। भू-सम्पर्कन ब्लेड विलगाकारी द्वारा काटी गई लाइन की फेज तारों को भू (earth) से जोड़ने का कार्य करती है।

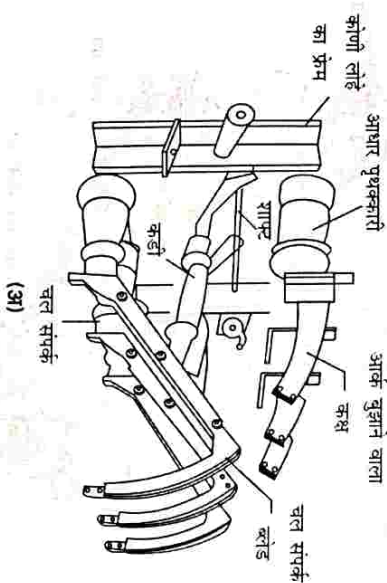

(अ)

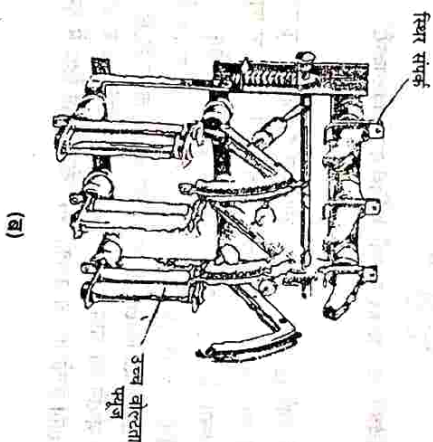

(ब)

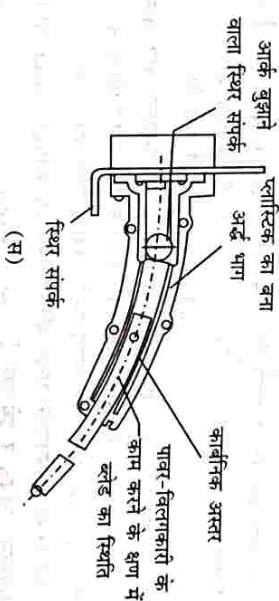

(स)

चित्र 1.13 : (अ, ब, स) आर्क बुझाने का कक्ष

तौबे के पहियों से बनी नम्य समन्वयक (flexible connector) शाफ्ट को आधार फ्रेम से जोड़ता है। नलिकाकार ब्लेड के कोने पर तौबे का एक सम्पर्क संयोजक लगा रहता है।

चित्र 1.12 में अन्य 33 kV तथा 600 ऐम्पियर क्षमता का बाहरी विलगाकारी (outdoor insulator) दिखाया गया है। इसकी रचना चित्र 1.11 के विलगाकारी से सरल होती है। इसमें विलगाकारी के विद्युत्रोधकों के कोर (hang), एक छड़ द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अतः विलगाकारी (insulator) को चालू अथवा बन्द करने पर दोनों विद्युत्रोधक अपने अक्ष के चारों तरफ 90° के कोण पर एक साथ घूम जाते हैं। विद्युत्रोधकों के साथ-साथ चल सम्पर्क भी घूम जाते हैं। अतः विद्युत् रोधकों को दोनों शाफ्ट, जो छड़ द्वारा जुड़ी होती है, के घूमने पर, विलगाकारी (insulator) चालू या बन्द किया जा सकता है।

चल सम्पर्कों में से एक चपटे ब्लेड जैसा होता है; जबकि दूसरे चल सम्पर्क के चपटे ब्लेड के सिरे से इस्पात स्थिरी वाली पट्टियाँ लगी रहती हैं। विलगाकारी को चालू करने के लिए सम्पर्कों की पट्टियों के बीच में चलाया जाता है। पट्टियों के स्थिरी, सम्पर्कों के बीच आवश्यक दबाव बनाये रखते हैं। विलगाकारी में एक भू-सम्पर्कन ब्लेड भी होता है, जो विलगाकारी द्वारा काटी गई लाइन की फ्रेज तारों भू (earth) से जोड़ने का काम करती है।

1.7.3 शक्ति विलगाकारी स्विच (Power isolator switch)

शक्ति विलगाकारी स्विचों का प्रयोग 6-6 तथा 11 kV वाली विद्युत् प्रणालियों को भार तथा भार रहित (Without load) दोनों ही स्थितियों में बन्द करने के लिये किया जाता है। चित्र 1.13 (अ) तथा (ब) में दो प्रकार की शक्ति विलगाकारी स्विच दिखाये गये हैं, जिनमें से चित्र 1.13 (अ) का विलगाकारी स्विच बिना प्यूज वाला है; जबकि चित्र 1.13 (ब) वाले विलगाकारी स्विच में प्यूज भी लगे होते हैं। शक्ति विलगाकारी स्विच कोणी लोहे (angle iron) के फ्रेम पर लीवर वली शाफ्ट तथा आधार विद्युत्रोधकों का सेट लगा रहता है। इन विद्युत्रोधकों पर चल तथा स्थिर सम्पर्क लगे रहते हैं; जिनमें आर्क बुझाने की व्यवस्था होती है। शाफ्ट तथा ब्लेड आपस में पॉसिलेन कड़ियों द्वारा जुड़े रहते हैं।


विद्युत् परिपथ के भंग (break) होने पर उत्पन्न आर्क के एक विशेष कक्ष में बुझाया जाता है। आर्क बुझाने का यह कक्ष चित्र 1.13 (स) प्लास्टिक के दो अर्द्धभागों से बना होता है, जिनमें गैस पैदा करने वाले कार्बनिक (carbonic) पदार्थ का अस्तर (lining) लगा रहता है; प्रत्येक अर्द्धभाग के कार्बनिक अस्तर में एक लम्बा कटाव होता है तथा दोनों अर्द्धभागों के कटाव मिलकर एक तंग सुरंग सी बनाते हैं, जिसका आकार चल सम्पर्क के ब्लेड के अनुरूप होता है।

शक्ति विलगाकारी स्विच के काम करने पर उत्पन्न आर्क के उच्च तापमान के कारण कार्बनिक अस्तर को सतह से काफी मात्रा में गैसें निकलती हैं। ये गैसें सम्पर्क ब्लेड तथा कार्बनिक अस्तर के बीच बने तंग स्थान में से बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण सुरंग के अन्दर दबाव बढ़ जाता है तथा आर्क शीघ्र बुझ जाता है।


3. Fuses—प्यूज एक छोटा तार होता है तथा जब इस तार के अन्दर अधिक धारा एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित होती है तो प्यूज तार melt होकर परिपथ को break कर देता है। प्यूज तार को उस परिपथ के श्रेणी में लगाया जाता है जिस परिपथ का हमें रक्षण करना है। सामान्य अवस्था में प्यूज तार का तापमान melting point से कम होता है। अतः

सामान्य रूप से लोड धारा को सहन कर लेता है। परन्तु जैसे ही परिपथ में Short Circuit होता है तो परिपथ में बढ़ने वाले धारा का मान बढ़ जाता है जिसके कारण फ्यूज तार का तापमान बढ़ने के कारण वह melt होकर परिपथ को ब्रेक कर देता। एवं machine तथा उपकरण की बड़ी हुई धारा के कारण कोई नुकसान नहीं हो पाता है।

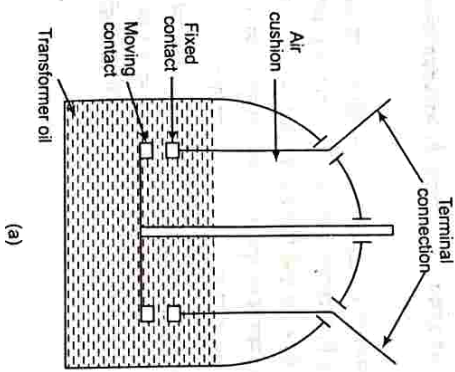4. **Circuit Breakers**—सर्किट ब्रेकर एक ऐसा उपकरण है जो सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों परिपथ को खुला (Open) तथा बन्द (Close) कर सकता है। सर्किट ब्रेकर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में आदमी के द्वारा (manually) तथा असामान्य परिस्थितियों में स्वतः परिवर्तित (Automatically) Operates होकर परिपथ को ब्रेक कर देता है। सर्किट ब्रेकर के अन्दर चलित सम्पर्क (Moving Contact) तथा अचल सम्पर्क (Fixed Contact) होते हैं जोकि ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबे रहते हैं। चित्र 1.14 (a)



चित्र 1.14

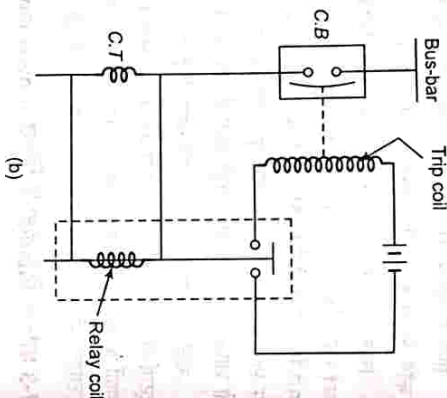

सामान्य अवस्था में चल सम्पर्क तथा अचल सम्पर्क एक-दूसरे से मिले रहते हैं तथा सर्किट ब्रेकर परिपथ में बहने वाले धारा को वहन करता है। इस अवस्था में C.T. की द्वितीयक कुण्डली में e.m.f. सर्किट ब्रेकर की Trip coil को excite नहीं कर पाता है परन्तु सम्पर्कों को आदमी के द्वारा manually या रिमोट कंट्रोल के द्वारा अलग किया जाता है। जब परिपथ में प्रदोष उत्पन्न होता है तो अधिक धारा होने के कारण C.T. की द्वितीयक कुण्डली में अधिक e.m.f. होता है जिसके कारण सर्किट ब्रेकर की trip coil excite होकर सम्पर्कों को अलग हटा देती है। जब सम्पर्क अलग हटते हैं तो Arc उत्पन्न होती है। इस Arc को oil quench (बुझना) कर देता है। यहाँ relay fault को detect करने का काम करती है तथा सर्किट ब्रेकर सर्किट को (break) करने का काम करता है।

5. **Relays**—रिले वह युक्ति है जो fault को detect करके सर्किट ब्रेकर को सूचना देती है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। चित्र 1.14 (b) में रिले के कार्य को दिखाया गया है।

- (1) C.T. की प्राथमिक कुण्डली को उस सर्किट के श्रेणी में जोड़ा जाता है जिस सर्किट का हमें रक्षण करना है।
- (2) द्वितीयक सर्किट में C.T. की द्वितीयक कुण्डली को Relay की operating coil से जोड़ा जाता है।
- (3) तृतीयक सर्किट Tripping circuit है जिसमें एक supply, सर्किट ब्रेकर की trip coil तथा relay के Stationary Contacts होते हैं।


सामान्य अवस्था में relay coil सामान्य धारा होने के कारण सर्किट ब्रेकर की trip coil energized नहीं हो पाती है जिसके कारण सर्किट ब्रेकर के सम्पर्क आपस में मिले रहते हैं तथा परिपथ में सामान्य धारा बहती रहती है। परन्तु प्रदोष स्थिति में relay coil में अधिक धारा बहने के कारण सर्किट ब्रेकर की trip coil energized हो जाती है जिसके कारण सम्पर्क टूट जाते हैं तथा सर्किट में धारा बहनी बंद हो जाती है।

1.8 बस बार व्यवस्था (Bus-bar Arrangement)

जब अनेक जनरेटर तथा फीडर समान वोल्टेज पर कार्य करते हैं तो जर्नेटर तथा फीडर को आपस में इंटेक्चुअल जोड़ने के लिए बस-बार की आवश्यकता पड़ती है। अतः बस-बार कॉपर को रोड या फल्टी लेयर वालों नलों (Thin walled tube) है जोकि एकसमान वोल्टेज (Constant voltage) पर कार्य करती है। हम कुछ महत्वपूर्ण बस-बार व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे, जोकि पावर स्टेशन तथा विद्युत उपकेंद्रों पर कार्य करती हैं। यहाँ सभी चित्र त्रिफेज अवस्था के लिए परन्तु समझने या आसानी के लिए एकल-फेज अवस्था द्वारा दिखाया गया है।

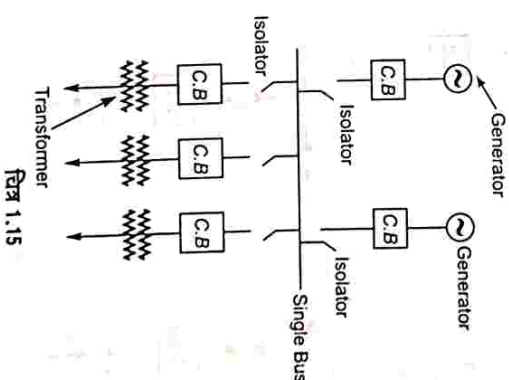(1) सिंगल बस-बार प्रणाली (Single Bus-bar System)

सिंगल बस-बार प्रणाली का डिजाइन आसान है तथा पावर स्टेशन में उपयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली को छोटे बाहरी उपकेंद्रों पर जहाँ सीमित आने वाले तथा जाने वाले फीडर तथा लाइन होती हैं उपयोग में लाया जाता है। चित्र में सिंगल बस-बार प्रणाली को दिखाया गया है। जर्नेटर, बाहर जाने वाली लाइन तथा ट्रांसफार्मर को बस-बार से जोड़ा गया है। प्रत्येक जर्नेटर तथा फीडर को सर्किट ब्रेकर के द्वारा कन्ट्रोल किया जाता है। आइसोलेटर का कार्य जर्नेटर, फीडर तथा सर्किट ब्रेकर को अनुरक्षण के समय बस बार से अलग करना है। इस प्रकार की प्रणाली का सबसे सस्ता लाभ कम प्रारम्भिक कॉस्ट (Low Initial Cost), कम अनुरक्षण (Less Maintenance) तथा चालन में सरल (Simple operation) है।



चित्र 1.15

हानियाँ (Disadvantages)

- (i) पूरी प्रणाली को बन्द करने के बाद ही बस-बार की सफाई, अनुरक्षण तथा टेस्ट कर सकते हैं।
- (ii) अगर बस बार के अन्दर ही प्रदोष उत्पन्न होता है तो पूरी सस्टाई प्रभावित होगी।


- (iii) प्रणाली में प्रदोष उत्पन्न होने पर सभी जनरेटर्स की क्षमता प्रभावित होगी जिसके कारण प्रदोषी धारा का मान बड़े अधिक बढ़ जाएगा।

(2) विभाजकीय सिंगल बस-बार प्रणाली (Single Bus-bar System with sectionalization) :

बड़े उत्पादन केन्द्रों पर जहाँ अनेकों यूनिटों का संस्थापन किया जाता है वहाँ पर विभाजकीय सिंगल बस-बार प्रणाली का काम में लाया जाता है ताकि एक हिस्से में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में पूरा सिस्टम फेल ना हो। चित्र में विभाजकीय सिंगल बस-बार प्रणाली को दिखाया गया है। आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर के द्वारा बस-बार को दो हिस्सों में बाँटा गया है। प्रणाली के निम्न लाभ हैं—

- किसी भी हिस्से में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर की सहायता से दो हिस्सों को हटा दिया जाता है।
- किसी भी फीडर में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में प्रदोषी धारा का मान अविभाजकीय की अपेक्षा कम होगा जिस कारण कम क्षमता वाले सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा सकता है।
- किसी भी हिस्से को मरम्मत तथा अनुरक्षण की जा सकती है। केवल उसी हिस्से को बन्द करके, जबकि अन्य हिस्से से सप्लाई की निरन्तरता बनी रहेगी।

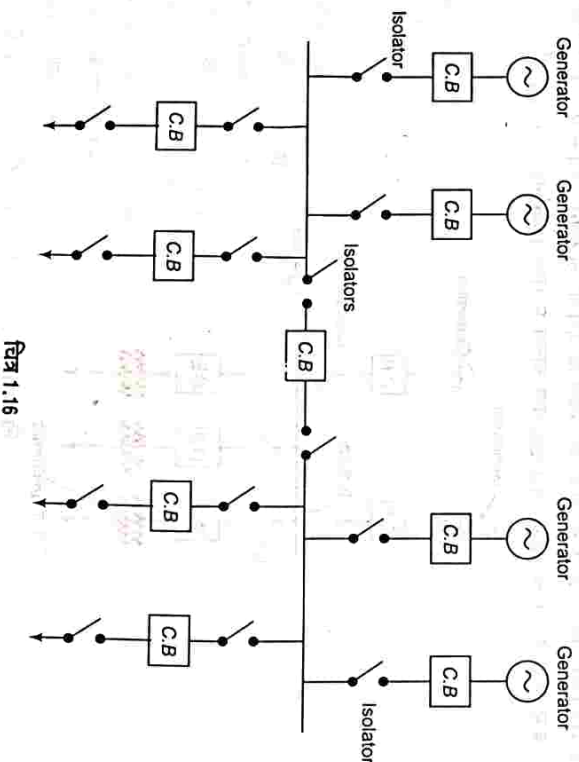
यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया है कि बस बार को सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर की सहायता से दो हिस्सों में बाँटा गया है ताकि एक हिस्से से लोड को दूसरे हिस्से में आसानी से लगाया जा सके तथा सर्किट ब्रेकर के दो तरफ लगे आइसोलेटर की सहायता से सर्किट ब्रेकर का अनुरक्षण बस बार में धारा होने के उपरान्त भी किया जा सकता है।



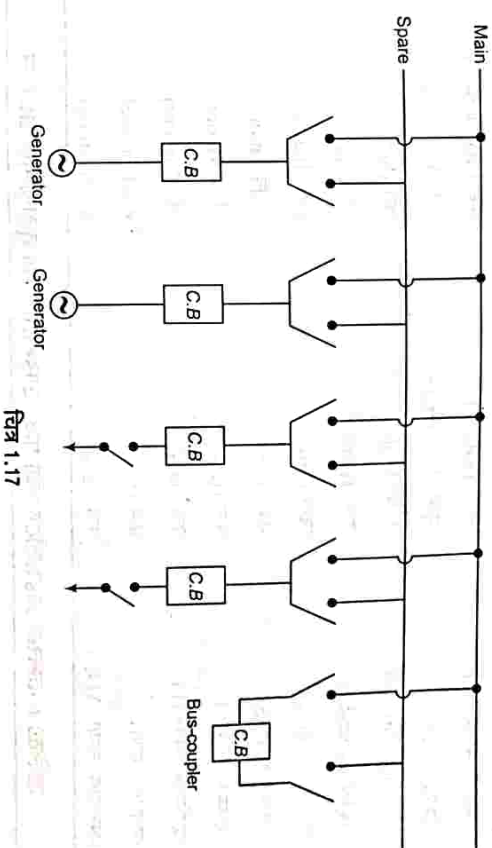(3) डबल बस-बार प्रणाली (Duplicate Bus-bar System)

बड़े केन्द्रों पर यह आवश्यक है कि फाउल तथा अनुरक्षण के कारण सप्लाई बन्द नहीं होनी चाहिये। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रों, स्टेजों पर डबल बस-बार प्रणाली में दो बस काम में लाई जाती हैं। पहली बस को मेन्स बस तथा दूसरी बस को स्पेयर बस कहते हैं। प्रत्येक जनरेटर तथा फीडर को मेन्स बस या स्पेयर बस से बस कपलर (Bus coupler) के द्वारा

जोड़ा जाता है। बस कपलर में सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर होता है। चित्र में दिखाई गई प्रणाली में एक बस से दूसरी बस पर लोड लगाते समय सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है। अगर हम यह चाहते हैं कि लोड को एक बस से दूसरी बस पर लगाते समय सप्लाई की निरन्तरता बनी रहे तो इसके लिए दो सर्किट ब्रेकर का उपयोग करना पड़ेगा जोकि अत्यधिक महँगा हो जाएगा।



लाभ (Advantages)

- अगर मेन बस पर मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है तो सप्लाई बाधित नहीं होगी क्योंकि पूरा लोड स्पेयर बस पर लगा दिया जाता है।
- मेन बस से लोड हटाये बिना स्पेयर बस के द्वारा फीडर तथा सर्किट ब्रेकर की जाँच या टेस्ट किया जा सकता है जिसके कारण सप्लाई की निरन्तरता बनी रहेगी।
- मेन बस के प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में स्पेयर बस के द्वारा सप्लाई की निरन्तरता (Regularity) बनी रहती है।

तालिका B-स्विच तथा आइसोलेटर का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (C.E.)	स्विच (Switch)	आइसोलेटर (Isolator)
1.	परिभाषा (definition)	वह हस्त चालित निकट नियन्त्रित साधन जो वैद्युत परिपथ को खोलने या बन्द करने अथवा संयोजन बदलने का कार्य करता है।	वह हस्त चालित (सदुर नियन्त्रित) साधन जो निर्भर पर उच्च बोल्टता की वैद्युत लाइन को चालू अथवा बन्द करने का कार्य करता है।
2.	संरचना (construction)	जटिल (complicated)	सादा (simple)
3.	कार्य (work)	परिपथ खोलना या बन्द करना या संयोजन बदलना।	निर्भर पर लाइन चालू करना या बन्द करना।
4.	प्रचालन स्थिति	लोड स्थिति में प्रचालित	लोड रहित स्थिति में प्रचालित

16.	अर्क बुझाने की व्यवस्था	एयर टाइप स्विच से नहीं परन्तु ओपन टाइप स्विच में होती है।	जनरल आइसोलेटर में नहीं परन्तु पावर आइसोलेटर में होती है।
5.	प्रचालन वोल्टता (O.V.)	1 kV से नीचे (below 1 kV)	1 kV से ऊपर (above 1 kV)
6.	परिपथ ओरेख (C.D.)	सरल (simple)	जटिल (complicated)
7.	प्रमाण (size)	सुसंगठित (compact)	सादा व बड़ा (big)
8.	भार (weight)	हल्का (light)	भारी (heavy)
9.	क्षमता (capacity)	निम्न (low)	उच्च (high)
10.	निर्धारण (rating)	निम्न (low)	उच्च (high)
11.	जीवनकाल (life)	कम (less)	अधिक (more)
12.	मरम्मतकाल (R.P.)	कम (less)	अधिक (more)
13.	प्रारम्भिक लागत (I.C.)	कम (less)	अधिक (more)
14.	प्रचालन लागत (O.C.)	कम (less)	अधिक (more)
15.	अनुक्षण लागत (M.C.)	कम (less)	अधिक (more)

तालिका C-जनरल आइसोलेटर तथा पावर आइसोलेटर का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (C.E.)	स्विच (G.I.)	पावर आइसोलेटर (P.I.)
1.	परिभाषा (definition)	वह हस्त चालित, निष्कट नियन्त्रित साधन जो निर्धार पर उच्च वोल्टता को विद्युत लाइन को चालू या बन्द करने का कार्य करता है।	वह हस्त चालित ट्रिपट नियन्त्रित साधन जो निर्धार पर उच्च वोल्टता को विद्युत लाइन को चालू या बन्द करने का कार्य करता है।
2.	बनावट (construction)	सरल (simple)	अपेक्षाकृत जटिल (complicated)
3.	कार्य (work)	जनरल लाइन को चालू करना या बन्द करना।	पावर लाइन को चालू करना या बन्द करना।
4.	प्रचालन स्थिति	निर्धार पर होती है।	निर्धार या भार पर होती है।
5.	अर्क बुझाने की व्यवस्था	रहित (no)	सहित (yes)
6.	परिपथ ओरेख (C.D.)	सरल (simple)	अपेक्षाकृत जटिल
7.	प्रमाण (size)	लघु (small in size)	अपेक्षाकृत दीर्घ
8.	भार (weight)	कम (less in weight)	अपेक्षाकृत अधिक
9.	प्रचालन वोल्टता (O.V.)	1 kV से ऊपर (मध्यम)	1 kV से ऊपर (उच्च)
10.	निर्धारित धारा (R.A.)	कम (less)	अधिक (more)
11.	निर्धारित क्षमता (K.V.C.)	कम (less)	अधिक (more)
12.	जीवन काल (life)	अधिक (more)	कम (less)

विद्युत-संभावनी का परिचय

13.	मरम्मत लागत (R.P.)	कम (less)	अधिक (more)
14.	प्रारम्भिक लागत (I.C.)	कम (less)	अधिक (more)
15.	प्रचालन लागत (O.C.)	कम (less)	अधिक (more)
16.	अनुक्षण लागत (M.C.)	कम (less)	अधिक (more)

तालिका D-आइसोलेटर तथा लोड ब्रेकिंग स्विच का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (Comparative factors)	विलगाकारी (Isolator)	भार विघोजन स्विच (Load breaking switch)
1.	परिचय (introduction)	निर्धार पर कार्य करने वाली स्विचन युक्ति	भार पर कार्य करने वाली स्विचन युक्ति
2.	किस्म या प्रारूप (type)	निर्धारित स्विच	भारीय स्विच
3.	सहायक सम्पर्कों का प्रयोग	नहीं होता है	होता है (yes)
4.	स्पर्किंग रोक-थाम व्यवस्था	नहीं होता है	होती है (yes)
5.	प्रचालन गति (O.S.)	मंद (slow)	तीव्र (fast)
6.	संयोजन (making)	शीघ्र (slow)	शीघ्र (quick)
7.	विघोजन (breaking)	शीघ्र (slow)	शीघ्र (quick)
8.	धारा वहन क्षमता (C.C.C.)	निम्न (low)	उच्च (high)
9.	अति भार क्षमता (O.I.C.)	अति कम (less)	अत्यधिक (more)
10.	जीवन काल (life)	अधिक (more)	कम (less)
11.	मरम्मत काल (R.P.)	कम (less)	अधिक (more)
12.	प्रारम्भिक लागत (I.C.)	कम (less)	अधिक (more)
13.	प्रचालन लागत (O.C.)	कम (less)	अधिक (more)
14.	अनुक्षण लागत (M.C.)	कम (less)	अधिक (more)

तालिका E-इन्डोर तथा आउटडोर टाइप ओइसोलेटर का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (C.E.)	इन्डोर आइसोलेटर (I.D.I.)	आउटडोर आइसोलेटर (O.D.I.)
1.	परिभाषा (definition)	छावनी या इमारत के अन्दर प्रतिस्थापित आइसोलेटर को इन्डोर आइसोलेटर कहते हैं।	छावनी या इमारत के बाहर प्रतिस्थापित आइसोलेटर को इन्डोर आइसोलेटर कहते हैं।
2.	संरचना (construction)	सादा (simple)	जटिल (complicated)
3.	परिपथ (circuit)	सादा (simple)	जटिल (complicated)
4.	आकार (size)	लघु (small)	दीर्घ (big)
5.	भार (weight)	हल्का (light)	भारी (heavy)

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (C.E.)	आइसोलेटर (Isolator)	सर्किट ब्रेकर (C.B.)
6.	आवश्यक स्थान (space)	कम (less required)	अधिक (more required)
7.	प्रारम्भिक कीमत (I.C.)	कम (less)	अधिक (more)
8.	प्रचालन कीमत (C.C.)	कम (less)	अधिक (more)
9.	अनुरक्षण कीमत (M.C.)	कम (less)	अधिक (more)
10.	सहायक अंग संख्या (A.P. Nos)	कम (less)	अधिक (more)
11.	मरम्मत काल (M.C.)	कम (less)	कम (less)
12.	जीवन काल (Life)	अधिक (more)	कम (less)

तालिका F-आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (C.E.)	आइसोलेटर (Isolator)	सर्किट ब्रेकर (C.B.)
1.	परिभाषा (definition)	वह हस्त चालित निकट नियन्त्रित साधन जो निर्धार पर लाइन को चालू या बन्द करने का कार्य करता है।	वह स्वचालित सुदूर नियन्त्रित साधन जो भार पर लाइन को चालू या बन्द करने का कार्य करता है।
2.	संरचना (construction)	सरल (simple)	जटिल (complicated)
3.	परिपथ आरेख (C.D.)	सरल (simple)	जटिल (complicated)
4.	कार्य (work)	निर्धार पर परिपथ का खोलना या बन्द करना	भार या निर्धार पर परिपथ खोलना या बन्द करना।
5.	प्रचालन स्थितियाँ (O.C.)	सिर्फ निर्धार पर सामान्य स्थितियों में चालिता।	असामान्य स्थितियों में प्रचालिता।
6.	अभिकल्पना (design)	निर्धार प्रचालन स्थिति के लिए	भार प्रचालन स्थिति के लिये
7.	प्रचालन प्रकृति	हस्त प्रचालित (hand operated)	स्वचालित (self operated)
8.	आर्क बुझाने की व्यवस्था	प्रायः रहित (without)	प्रायः सहित (with)
9.	सम्पर्क माध्यम (C.M.)	केवल वायु माध्यम	वायु तेल गैस पानी
10.	आधार (size)	लघु (small)	सामान्य व दीर्घ (big)
11.	भार (weight)	हल्का (light)	भारी (heavy)
12.	जीवन काल (life)	कम (less)	अधिक (more)
13.	मरम्मत काल (R.P.)	कम (less)	अधिक (more)
14.	प्रारम्भिक कीमत (I.C.)	कम (less)	अधिक (more)
15.	प्रचालन कीमत (O.C.)	कम (less)	अधिक (more)
16.	अनुरक्षण कीमत (M.C.)	कम (less)	अधिक (more)

तालिका G-स्विच आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक (S.N.)	तुलनात्मक घटक (C.E.)	स्विच (Switch)	आइसोलेटर (Isolator)	सर्किट ब्रेकर (Circuit breaker)
1.	परिभाषा (definition)	वह साधन जिसकी अभिकल्पना निम्न धारा के परिपथ को असामान्य स्थितियों में खोलने तथा बन्द करने के लिये की जाती है।	वह साधन जिसकी अभिकल्पना मध्य धारा के परिपथ को सामान्य स्थितियों में खोलने तथा बन्द करने के लिये की जाती है।	वह साधन जिसकी अभिकल्पना उच्च धारा के परिपथ को सामान्य स्थितियों में खोलने तथा बन्द करने के लिये की जाती है।
2.	कार्य (function)	निम्न वोल्टता पर निम्न धारा के परिपथ को खोलना तथा बन्द करना।	उच्च वोल्टता पर मध्यम धारा के परिपथ को खोलना तथा बन्द करना।	उच्च वोल्टता पर उच्च धारा के परिपथ को खोलना तथा बन्द करना
3.	संरचना (construction)	जटिल (complicated)	सरल (simple)	अति जटिल
4.	आकार (size)	अति लघु साइज	मध्यम साइज	सामान्य या दीर्घ साइज
5.	भार (weight)	अति कम भार	मध्यम भार	अत्यधिक भार
6.	परिपथ आरेख (C.D.)	अति सरल	सरल (simple)	जटिल (complicated)
7.	प्रचालन स्थितियाँ (O.C.)	भार या निर्धार पर सभी सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में	निर्धार पर सभी सामान्य स्थितियों में	भार या निर्धार पर सभी सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में
8.	आर्क बुझाना व्यवस्था	प्रायः रहित (without)	प्रायः रहित (without)	सदैव सहित (with)
9.	प्रचालन वोल्टता (O.V.)	निम्न (low)	उच्च (high)	उच्च (high)
10.	प्रचालन धारा (O.C.)	निम्न (low)	मध्यम (medium)	अति उच्च (very high)
11.	क्षमता (kVA)	निम्न (low)	उच्च (high)	अधिक (more)
12.	जीवन काल (life)	कम (less)	मध्यम (medium)	अधिक (more)
13.	मरम्मत काल (R.P.)	कम (less)	मध्यम (medium)	अधिक (more)
14.	प्रारम्भिक काल (I.C.)	अति कम (very less)	मध्यम (medium)	अत्यधिक (too much)
15.	प्रचालन कीमत (O.C.)	नागण्य (negligible)	कम (less)	अधिक (more)
16.	अनुरक्षण कीमत (M.C.)	अति कम (very less)	कम (less)	अधिक (more)

अभ्यास

- What do you understand by switchgear?
- Differentiate between single pole Isolator and three pole Isolator.
- अन्तर स्पष्ट कीजिये—
 - स्विच एवं C.B.
 - फ्यूज एवं C.B.
 - Isolator एवं C.B.
 - Isolator एवं स्विच

4. स्विच, C.B. व आइसोलेटर में अन्तर स्पष्ट कीजिए। (B.T.E. 2009)
5. What is the difference between Isolator and circuit breaker?
6. अन्तर स्पष्ट कीजिए—
 - (i) Isolator एवं Switch
 - (ii) Isolator एवं Lightning Arrestor
7. Isolator व C.B. में अन्तर स्पष्ट कीजिए। (B.T.E. 2010)
8. आइसोलेटर का महत्व तथा इसकी उपकेंद्र में स्थिति कहां होती है बताइये। किसी विद्युत परिपथ के खोलने व बन्द करने के उपाय आइसोलेटर व C.B. के प्रचालन के अनुक्रम बताइये। (B.T.E. 2007)
9. What is the difference between :
 - (i) Switch and circuit breaker?
 - (ii) Fuse and circuit breaker?
10. Isolator व Switch के कार्य बताइये। वायु भाग स्विच क्या होता है? स्विच को भजन सामर्थ्य पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। (B.T.E. 2012)
11. स्विचिंग पद से क्या तात्पर्य है? एक अच्छी रक्षण युक्ति के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। (B.T.E. 2015)
12. Explain the working of Indoor Isolator with fig. (B.T.E. 2015)
13. Why do we use Isolators on both sides of circuit breaker?
14. Switch, Isolator व C.B. के अन्तर बताइये। (B.T.E. 2015)
15. Discuss the various types of switches.
16. Differentiate between outdoor and Indoor Isolators.
17. Explain significance of Isolator.
18. What is Rotary switch? How does it work?
19. यूए-ब्रेक स्विच कितने प्रकार के होते हैं? उनके अनुप्रयोग लिखिए।
20. Difference between Isolator, switch and circuit-breaker. (B.T.E. 2016)
21. निम्न प्रकार के स्विच गिपर बताइये। (B.T.E. 2017)

Fill in the blanks

- (i) A fuse is a device.
- (ii) A C.B. is a device.
- (iii) An isolator is designed to open a circuit under
- (iv) When a switch is opened is produced.
- (v) Under normal operating conditions, the contact of the C.B. remains
- (vi) Under fault conditions supplies information to the C.B. to open.
- (vii) The outdoor type switchgear is generally used for voltage beyond kV.
- (viii) Isolator is an switch.

Answers :

- (i) protective, (ii) circuit interrupting, (iii) no load, (iv) arc, (v) closed, (vi) relay, (vii) 66, (viii) air.

2 वैद्युत प्रदोष (Electrical Faults)

2.1 वैद्युत प्रदोष (Electrical Faults)


सिस्टम के अन्दर सबसे अधिक मात्रा में होने वाला प्रदोष लघुपथ प्रदोष (short circuit fault) है। जब यह स्थिति उत्पन्न होती है तो परिपथ के अन्दर बहुत अधिक धारा बहती है जिसके कारण उपयन्त्र को नुकसान होता है तथा विद्युत की सप्लाई बाधित होती है। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य लघुपथ धारा के मान को ज्ञात करना है ताकि हम अपने उपयन्त्र इस तरह के बनारों कि वो लघुपथ धारा को सहन कर सकें तथा हमारे सिस्टम को कम से कम नुकसान हो। वैद्युत प्रदोषों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं—

(1) सममित प्रदोष (Symmetrical faults)

(2) असममित प्रदोष (Unsymmetrical faults)

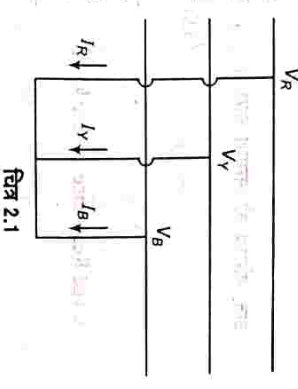(1) सममित प्रदोष (Symmetrical faults)—पावर सिस्टम के अन्दर वह प्रदोष जिसके अन्तर्गत तीनों लाइनों में बराबर बड़ी हुई प्रदोष धारा तथा 120° के विस्थापन पर बहती है, सममित प्रदोष (Symmetrical faults) कहलाता है।

सममित प्रदोष में 3-फेज लाइन के तीनों तार आपस में मिल जाते हैं। जब भी पावर सिस्टम में सममित प्रदोष उत्पन्न होगा तो तीनों फेजों में बराबर बड़ी हुई धारा प्रवाहित होगी तथा तीनों धाराएँ I_R, I_Y, I_B एक-दूसरे से 120° के विस्थापन पर होंगी जैसा कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है।



चित्र 2.1


यहाँ पर निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

(1) सममित प्रदोष (symmetrical faults) पावर सिस्टम में बहुत कम होता है। ज्यादातर प्रदोष असममित प्रदोष (Unsymmetrical faults) होते हैं।

(2) सममित प्रदोष (symmetrical faults) के द्वारा प्रदोष धारा का मान बहुत अधिक होता है जिसके कारण सिस्टम में काम करने वाले यन्त्रों जैसे सर्किट ब्रेकर (circuit breaker) पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

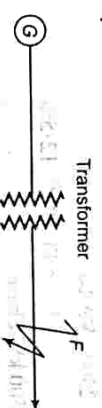2.2 प्रदोष धारा की सीमा (Limitation of fault current)

जब किसी परिपथ के किसी बिन्दु पर लघुपथ प्रदोष होता है तो उस परिपथ की लघुपथ धारा (short circuit current) उस परिपथ की प्रतिबाधा (impedance) पर निर्भर करती है। जैसा कि चित्र 2.2 में दिखाया गया है कि परिपथ की लघुपथ प्रदोष धारा परिपथ में लगे हुये जनेरेटर व ट्रांसफार्मर तथा लाइन की प्रतिबाधा पर निर्भर करती है।



चित्र 2.2

अतः परिपथ की लघुपथ प्रदोष धारा (short circuit current) का मान ज्ञात करने के लिये परिपथ की प्रतिबाधा का ज्ञान होना आवश्यक है।

2.3 प्रतिशत प्रतिघात (Percentage Reactance)

जनरेटर, ट्रांसफार्मर तथा रिप्रेस्सर्स को प्रतिघात को प्रतिशत प्रतिघात में दर्शाते हैं ताकि लघुपथ धारा (short circuit current) को गणना आसान या सरल हो सके।

किसी भी परिपथ को percentage reactance को परिभाषा निम्न प्रकार है—
It is the percentage of the total phase-voltage dropped in the circuit when full load current is flowing.

$$\% X = \frac{IX}{V} \times 100$$

I = फुल लोड धारा

V = फेज वोल्टेज

X = रिप्रेसेन्स इन ओम पर फेस

Percentage Reactance को kVA तथा kV में निम्न प्रकार लिख सकते हैं—

$$\% X = \frac{(kVA) X}{100(kV)^2}$$

अतः परिपथ को लघुपथ धारा (I_{SC})

$$I_{SC} = \frac{V}{X}$$

$$= I \times \left(\frac{100}{\%X} \right)$$

% age Reactance at base kVA

$$= \frac{\text{Base kVA}}{\text{Rated kVA}} \times \% \text{age reactance at rated kVA}$$

Base kVA का मान लघुपथ धारा (short circuit current) को प्रभावित नहीं करता है। इस उदाहरण के द्वारा यह दिखाया गया है।



चित्र 2.3

माना कि 2500 kVA as the common base kVA.

Reactance of transformer at 2500 kVA base.

$$= 5 \times 2500/1000 = 12.5\%$$

Reactance of generator at 2500 kVA base

$$= 10 \times 2500/2500 = 10\%$$

Total percentage reactance

$$\%X = 12.5 + 10 = 22.5\%$$

Full load current at 2500 kVA base

$$I = \frac{2500 \times 1000}{\sqrt{3} \times 66 \times 1000} = 21.87 \text{ A}$$

$$I_{SC} = I \times \frac{100}{\%X} = 21.87 \times \frac{100}{22.5} = 97.2 \text{ A}$$

अब हमने 500 kVA as the common base kVA.

Reactance of transformer at 5000 kVA base

$$= 5 \times 5000/1000 = 25\%$$

Reactance of generator at 5000 kVA base

$$= 10 \times 5000/2500 = 20\%$$

Total percentage reactance

$$\%X = 25 + 20 = 45\%$$

Full load current at 5000 kVA base

$$I = \frac{5000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 66 \times 1000} = 43.74 \text{ A}$$

$$\therefore \text{Short circuit current } I_{SC} = I \times \frac{100}{\%X} = 43.74 \times \frac{100}{45} = 97.2 \text{ A}$$

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि base kVA का मान कुछ भी हो परन्तु लघुपथ धारा का मान समान होगा।

Short circuit current kVA—यद्यपि फॉल्ट बिन्दु पर विभव शून्य होता है परन्तु फिर भी लघुपथ धारा (Short circuit current) को हम लघुपथ धारा kVA से दर्शाते हैं क्योंकि लघुपथ धारा kVA (Short circuit current kVA) साधारण वोल्टेज के ऊपर फॉल्ट बिन्दु तक निर्धारित करती है।

अतः The Product of normal system voltage and short-circuit current at the point of fault expressed in kVA is called short circuit kVA.

माना

V = Normal phase voltage in volts

I = Full load current in amperes at base kVA.

$\%X$ = Percentage reactance of the system on base kVA up to the fault point

Short circuit current (लघुपथ धारा)

$$I_{SC} = I \times \frac{100}{\%X}$$

अतः 3-phase circuit के लिये short circuit kVA

$$= \frac{3V I I_{SC}}{1000}$$

$$= \frac{3V I}{1000} \times \frac{100}{\%X}$$

$$= \text{Base kVA} \times \frac{100}{\%X}$$

Steps for symmetrical fault calculation:

- (1) एक single line diagram बनाइये जिस पर पूरे परिपथ की rating, voltage तथा %age reactance लिखी हो।
- (2) कोई भी एक base kVA मानकर %age reactance को base kVA में बदलें।
- (3) Reactance का एक single diagram बनायें जिसमें एक phase तथा neutral को दर्शाया गया हो।

- (4) फॉल्ट बिन्दु तक परिपथ की कुल (reactance) निकालें।
 (5) Full load current base kVA पर निकालें तथा बोल्डेज Fault बिन्दु पर।
 (6) गणना करें short circuit current $I_{SC} = I \times \frac{100}{\%X}$

$$\text{Short circuit kVA} = \text{Base kVA} \times \frac{100}{\%X}$$

Example 1. Fig. 2.4 shows the single line diagram of a 3-phase system. The percentage reactance of each alternator is based on its own capacity. Find the short circuit current that will flow into complete 3-phase short circuit at F.

Sol. Let the base kVA be 35,000 kVA.

% Reactance of alternator A at the base kVA.


$$\%X_A = \frac{35,000}{15,000} \times 30 = 70\%$$

% Reactance of alternator B at the base kVA.

$$\%X_B = \frac{35,000}{20,000} \times 50 = 87.5\%$$

Line current corresponding to 35,000 kVA at 12 kV.
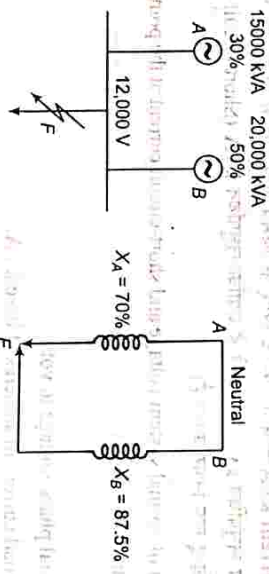
$$I = \frac{35,000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 12 \times 10^3} = 1684 \text{ A}$$



Single-Line diagram

Reactance diagram at 35,000 kVA

चित्र 2.4

Total % reactance from generator neutral up to fault point

$$\%X_A = X_A \parallel X_B$$

$$\text{Short circuit current} = \frac{X_A X_B}{X_A + X_B} = \frac{70 \times 87.5}{70 + 87.5} = 38.89\%$$

$$I_{SC} = I \times \frac{100}{\%X} = 1684 \times \frac{100}{38.89} = 4330 \text{ A}$$

Example 2. A 3-phase 20 MVA, 10 kV alternator has internal reactance of 5% and negligible resistance. Find the external reactance per phase to be connected in series with the alternator so that steady current on short circuit does not exceed 8 times the full load current.

Sol. Full load current $I = \frac{20 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 10 \times 10^3} = 1154.7 \text{ A}$

$$\text{Voltage per phase } V = \frac{10 \times 10^3}{\sqrt{3}} = 5773.5 \text{ volt}$$

As the short circuit current is to be 8 times the full-load current.
 ∴ Total percentage reactance required

$$= \frac{\text{Full load current}}{\text{Short circuit current}} \times 100 = \left(\frac{1}{8}\right) \times 100 = 12.5\%$$

∴ External reactance required = 12.5% - 5% = 7.5%

Let $X\Omega$ be the per phase external reactance required.


Now, percentage reactance

$$7.5 = \frac{1154.7 \times X}{10,000} \times 100$$

$$X = \frac{7.5 \times 10,000}{\sqrt{3} \times 100 \times 1154.7} = 0.375 \Omega$$

Example 3. A 3-phase transmission operating at 10 kV and having a resistance of 1Ω and reactance of 4Ω is connected to the generating station bus-bars through 5 MVA step-up transformer having a reactance of 5%. The bus-bars are supplied by a 10 MVA alternator having 10% reactance. Calculate the short circuit kVA fed to symmetrical fault between phases if it occurs:

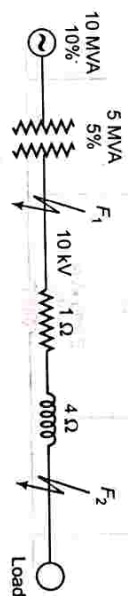- (i) At the load end of transmission line.
 (ii) At the voltage terminals of the transformer.



चित्र 2.5

Sol. Fig. 2.5 shows the single line diagram of the network.

Let 10,000 kVA be the base kVA.

% reactance of alternation on base kVA

$$\%X_A = \frac{10,000}{10 \times 10^3} \times 10 = 10\%$$

% reactance of transformer on base kVA

$$\%X_T = \frac{10,000}{5 \times 10^3} \times 5 = 10\%$$

The line impedance is given in ohms. It converts into percentage reactance.

% Reactance of transmission line

$$\%X_L = \frac{(kVA) \times \text{reactance in } \Omega}{10(kV)^2}$$


$$= \frac{10,000 \times 4}{10 \times (10)^2} = 40\%$$

%age resistance of transmission line

$$\%R_L = \frac{10,000 \times 1}{10 \times (10)^2} = 10\%$$

The reactance diagram of the network at base kVA is shown in Fig. 2.6.

Total % reactance at fault F_2 is:

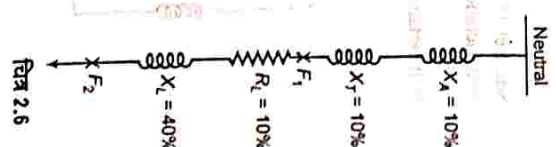

चित्र 2.6

$$= \%X_A + \%X_T + \%X_L$$

$$= 10 + 10 + 40 = 60\%$$

$$\% \text{ Resistance} = 10\%$$

$$\therefore \% \text{ Impedance from generator neutral upto fault } F_2$$

$$= \sqrt{(60)^2 + (10)^2} = 60.83\%$$

Short circuit kVA

$$= 10,000 \times \frac{100}{60.83} = 16,440 \text{ kVA}$$

(ii) For a fault at the high voltage terminals of the transformer at point F_1

Total % reactance upto point F_1


$$= \%X_A + \%X_T$$

$$= 10 + 10 = 20\%$$

$\therefore$ Short circuit kVA

$$= 10,000 \times \frac{100}{20} = 50,000 \text{ kVA}$$

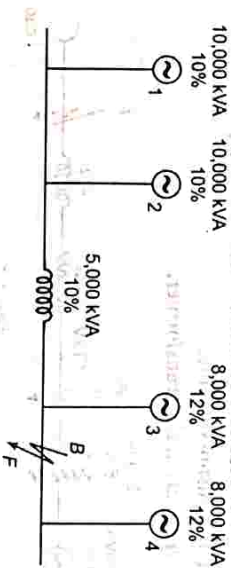Example 4. The section bus bars A and B are linked by a bus-bar reactor rated at 5000 kVA with 10% reactance on bus bar A, there are two generators each of 10,000 kVA with 10% reactance and on B two generators each of 8000 kVA with 12% reactance. Find the steady MVA fed into a dead short circuit between all phases on B with bus-bar reactor in the circuit.



चित्र 2.7


Sol. Let 10,000 kVA be the base kVA.

% Reactance of generator 1 or 2 on the base kVA

$$= 10 \times 10,000/10,000 = 10\%$$

% Reactance of generator 3 or 4 on the base kVA

$$= 12 \times 10,000/8,000 = 15\%$$

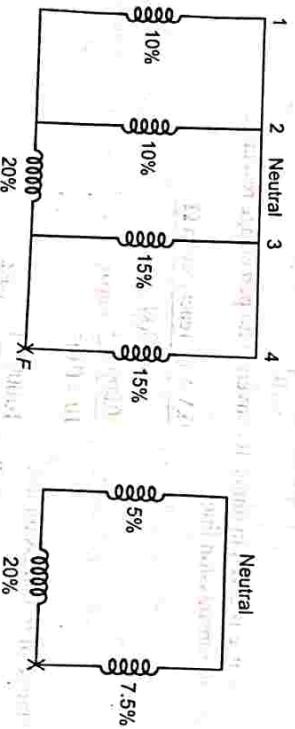

चित्र 2.8

% Reactance of bus-bar reactor on the base kVA

$$= 10 \times 10,000/5,000 = 20\%$$

Total % reactance from generator neutral upto fault point F :


$$= (5\% + 20\%) \parallel 7.5\%$$

$$= \frac{25 \times 7.5}{25 + 7.5} = 5.77\%$$

$$\text{Fault kVA} = 10,000 \times \frac{100}{5.77} = 173310$$

Fault MVA = 173.71

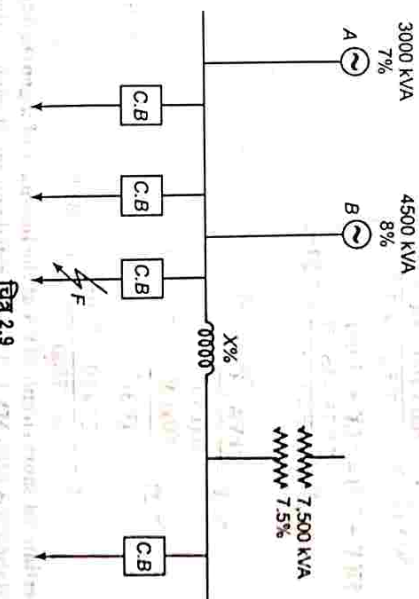Example 5. A small generating station has two alternators of 3000 kVA and 4500 kVA and percentage reactance of 7% and 8%. The C.B. have a rupturing capacity of 150 MVA. It is desired to extend the system by a supply from the grid via a transformer of 7500 kVA and 7.5 % reactance. Find the reactance of the reactor connected in the Bus-bar section to prevent the circuit breakers being overloaded, if a symmetrical short circuit occurs on an outgoing feeder connected to it. Assume the bus voltage = 3300 V.



चित्र 2.9

Sol. Fig. 2.9 shows the single line diagram of the system.

Let 7500 kVA be the base kVA.

% Reactance of generator A on the base kVA

$$\%X_A = 7 \times \frac{7500}{3000} = 17.5\%$$

% Reactance of generator B on the base kVA

$$\%X_B = 8 \times \frac{7500}{4500} = 13.34\%$$

% Reactance of transformer on the base kVA


$$= 7.5 \times \frac{7500}{7500} = 7.5\%$$

Let the percentage reactance of the bus-bar reactor be $X\%$. The reactance diagram will be shown in Fig.

Total % reactance from generator neutral to fault point F :

$$= (7.57\% \parallel (X + 7.5)\%)$$

$$= \frac{7.57(X + 7.5)}{X + 15.07}\%$$

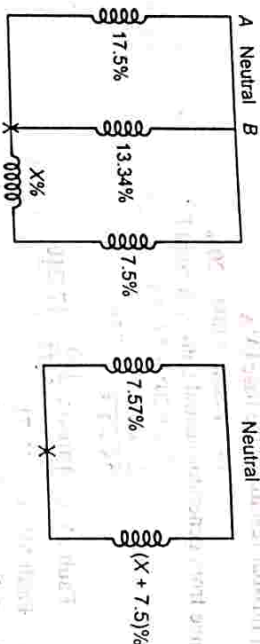

चित्र 2.10

Short circuit kVA = $7500 \times 100 \times \frac{(X + 15.07)}{7.57(X + 7.5)}$

But short circuit kVA should not exceed 150×10^3 then rupturing capacity of the breaker

$$150 \times 10^3 = \frac{7500 \times 100 \times (X + 15.07)}{7.57(X + 7.5)}$$

$$7.57(X + 7.5) = 5(X + 15.07)$$

$$X = \frac{75.35 - 56.77}{7.57 - 5} = 7.23\%$$

and % reactance

$$\% X = \frac{(kVA) X}{10(kV)^2}$$


$$7.23 = \frac{7500 X}{10(3.3)^2}$$

$$X = \frac{7.23 \times 10 \times (3.3)^2}{7500} = 0.105 \Omega$$


Example 6. The estimated short circuit MVA at the bus-bars of a generating station A is 150 MVA and of another station B is 1200 MVA. The generated voltage at each station is 33 kV. If the stations are connected through a line having a reactance of 1Ω and negligible resistance, calculate the possible short circuit MVA at both stations.

Sol. Fig. 2.11 (A) shows the single line diagram. Let the base MVA be 100.

% Reactance of station A on the base MVA

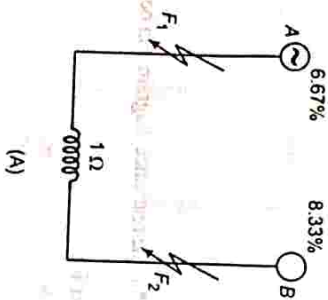

(A)

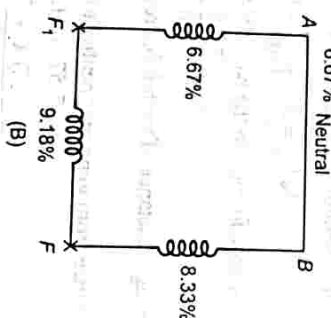

(B)

चित्र 2.11

$$\% X_A = \frac{\text{Base MVA}}{\text{Short circuit MVA}} \times 100$$

$$= \left(\frac{100}{1500} \right) \times 100 = 6.67\%$$

% Reactance of Station B on the base MVA

$$\% X_B = \left(\frac{100}{1200} \right) \times 100 = 8.33\%$$

% Reactance of Inter connector on the base MVA

$$\% X_1 = \frac{(kV)^2 X}{10(kV)^2} = \frac{(100 \times 10^3) \times 1}{10 \times (33)^2} = 9.18\%$$

(i) Fault on station A

Total % reactance upto fault point F_1

$$= (8.33 + 9.18) \parallel 6.67\% = 6.67\%$$

$$= \frac{17.51 \times 6.67}{17.51 + 6.67} = 4.83\%$$

$$\text{Short circuit MVA} = \frac{\text{Base MVA} \times \% \text{ Reactance}}{100}$$

$$= 100 \times \frac{100}{4.83} = 2070$$

(ii) Fault on station B

Total % reactance upto fault point F_2

$$= (6.67 + 9.18) \parallel 8.33\%$$

$$= \frac{15.85 \times 8.33}{15.85 + 8.33} = 5.46\%$$


$$= 15.85 + 8.33$$

Short circuit MVA

$$= 100 \times \frac{100}{5.46} = 1831$$

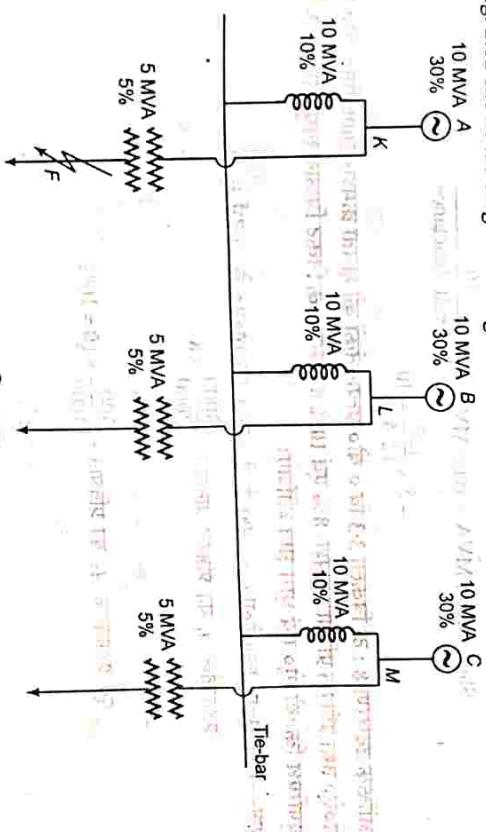Example 7. A generating station is laid out as shown in fig. 2.12. The ratings and percentage reactances of different elements are as indicated. If a 3-phase short circuit occurs on any feeder near transformer secondary (Point F) find the short circuit MVA fed to the fault.

Sol. Fig. 2.12 shows the single line diagram



चित्र 2.12

Consider 5 MVA as the base value

% Reactance of each generator on the base MVA


$$= 30 \times 5/10 = 15\%$$

% Reactance of each reactor on the base MVA

$$= 10 \times 5/10 = 5\%$$

% Reactance of each transformer on the base MVA

$$= 5 \times 5/5 = 5\%$$

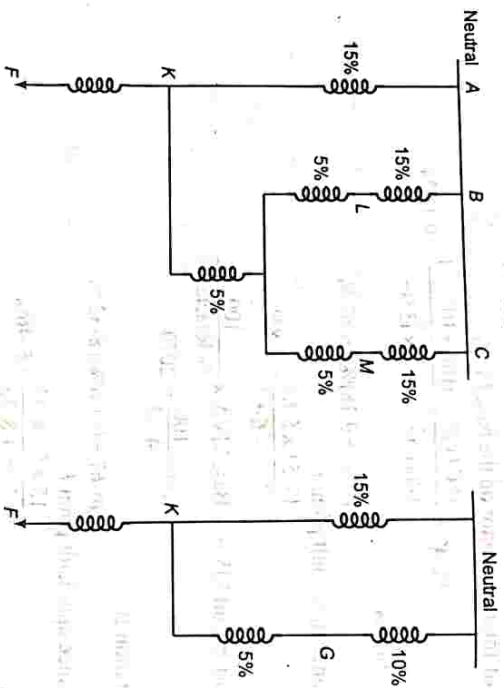

चित्र 2.13

Total % reactance from generator neutral upto fault point F

$$= (10\% + 5\%) \parallel 15\% + 5\%$$

$$= \frac{15 \times 15}{15 + 15} + 5 = 7.5 + 5 = 12.5\%$$

$$\text{Short circuit MVA} = \text{Base MVA} \times \frac{\% \text{ Fault Reactance}}{100}$$

$$= 5 \times \frac{100}{12.5} = 40$$

आंकिक उदाहरण 8 : दो त्रिकला 3-3 कि० वो० प्रत्यावर्तकों की क्षमता क्रमशः 2000 कि० वो० ए० एवं 30 कि० वो० तथा प्रतिशत प्रतिघात क्रमशः 8% एवं 10% है। बसबार के निकट त्रिकला लघुपरिपथ दोष विकसित पर लघुपरिपथ कि० वो० एवं धारा ज्ञात कीजिए।

हल—माना आधार कि० वो० = 3000 है तो आधार कि० वो० के सन्दर्भ में,

$$\text{प्रत्यावर्तक } A_1 \text{ का प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{3000}{2000} \times 8$$

$$= 12\%$$

$$\text{एवं प्रत्यावर्तक } A_2 \text{ का प्रतिघात} = \frac{3000}{3000} \times 10 = 10\%$$

दोष बिन्दु F तक तन्त्र का तुल्यमान प्रतिशत प्रतिघात

$$\% X_{eq} = \frac{12 \times 10}{12 + 10} = \frac{60}{11}$$

लघुपरिपथ कि० वो०

$$= \frac{\text{आधार कि० वो०}}{\% X_{eq}} \times 100$$

$$= \frac{3000 \times 100}{\frac{60}{11} \times 100} = \frac{3000 \times 11 \times 100}{60}$$

$$= 55000 \text{ कि० वो०}$$

तथा लघुपरिपथ धारा $I_{sc} = \frac{V}{\% X_{eq}} \times 100$

$$\text{जिसमें } I = \frac{\text{आधार कि० वो०}}{\sqrt{3} \times \text{कि० वो०}}$$

$$= \frac{3000 / \sqrt{3} \times 3 \times 100}{60/11} \times 100$$

$$= \frac{3000 \times 11 \times 100}{\sqrt{3} \times 3 \times 60} = \frac{55000}{1.732 \times 3 \times 3}$$

$$= \frac{50000}{5.196} = 9622.789 \text{ ऐ०}$$


आंकिक उदाहरण 9 : एक वैद्युत उत्पादन केन्द्र पर बसबार से 2000 कि० वो० एवं 3000 कि० वो० के दो प्रत्यावर्तक (Alternator) संयोजित हैं जिनके प्रतिशत प्रतिघात क्रमशः 10% एवं 8% हैं। वैद्युत भार प्रदायक हेतु प्रदायक (Feeder) को एक 5% प्रतिघात वाले 6000 कि० वो० परिणामित्र (Transformer) के माध्यम से बसबार से संयोजित किया गया है तो, प्रदायक तथा परिणामित्र के मध्य संयोजित परिपथ विद्योजक (Circuit Breaker) का नियरिंग (Rating) मेगा वो० में ज्ञात कीजिए।

हल—माना आधार कि० वो० = 3000 है तो आधार कि० वो० के सन्दर्भ में


$$\text{प्रत्यावर्तक } G_1 \text{ का } \% \text{ प्रतिघात } X_1 = \frac{3000}{2000} \times 10 = 15\%$$

$$\text{प्रत्यावर्तक } G_2 \text{ का } \% \text{ प्रतिघात } X_2 = \frac{3000}{3000} \times 8 = 8\%$$
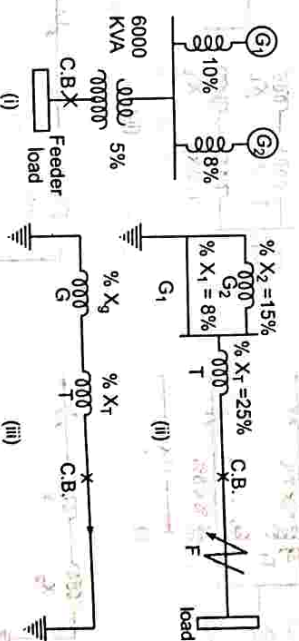
$$\text{परिणामित्र } T \text{ का } \% \text{ प्रतिघात } X_T = \frac{3000}{6000} \times 5 = 2.5\%$$



चित्र 2.15

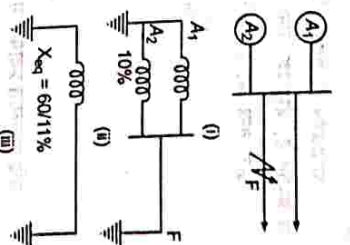

चित्र 2.14

प्रत्यावर्तक G_1 एवं G_2 के प्रतिशत प्रतिघात एक-दूसरे के समान्तर में हैं तथा परिणामित्र के प्रतिशत प्रतिघात के श्रेणी के प्रयुक्त है, जैसा कि उक्त तन्त्र के प्रतिकपी एकल रेखीय आरेख (ii) में प्रदर्शित है।

अतः तन्त्र का तुल्यमान (Equivalent) प्रतिशत प्रतिघात

$$X_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2}} + \%X_T = \frac{X_1 X_2}{X_1 + X_2} + \%X_T$$

$$= \frac{15 \times 8}{15 + 8} + 2.5\% = \frac{120}{23} + 2.5\% = 5.2174 + 2.5\% = 7.7174\%$$

यदि त्रिकोणीय प्रदायक में वैद्युत भार के निकट एक दोष उत्पन्न हो जाये तो परिपथ में लघुपरिघात धारा प्रवाहित होगी कि पर उच्चतम किंवाओएँ आभासी शक्ति होगी।

$$\therefore \text{लघुपरिपथ किंवाओएँ} = \frac{\text{आधार किंवाओएँ}}{\text{प्रतिशत प्रतिघात}} \times 100 \text{ किंवाओएँ}$$

$$= \frac{3000}{7.7174} \times 100 \text{ किंवाओएँ}$$

$$= 388.732 \text{ मेगा वाओएँ}$$

अतः परिपथ विद्योत्पन्न का निर्धारण = 388.732 मेगा वाओएँ

आंकिक उदाहरण 10. : एक एकल कला 1000 के.वी.ओ. प्रत्यावर्तक G का प्रतिशत प्रतिघात 8% है, जिसका बसबार से दो प्रदायक दो परिणामित्रों जिनके प्रतिशत प्रतिघात क्रमशः 7% एवं 8% तथा के.वी.ओ. क्रमशः 600 एवं 500 हैं। प्रदायक लाइन का प्रतिघात 0.2 ओम प्रति कि.मी. तथा लाइन वोल्टता 3.3 कि.वाओ. है। परिणामित्रों से 15 कि.मी. की दूरी पर लाइनों में परस्पर लघुपरिपथ दोष उत्पन्न हो जाने पर लघुपरिघात धारा एवं किंवाओ. के परिकलन कीजिए।


हल—माना कि आधार के.वी.ओ. = 1000 है तो आधार किंवाओ. के सन्दर्भ में प्रत्यावर्तक का % प्रतिघात

$$X_g = \frac{1000}{1000} \times 8 = 8\%$$

तथा परिणामित्र T_1 प्रतिघात

$$X_1 = \frac{1000}{600} \times 7 = \frac{35}{3}$$

$$= 11.667\%$$

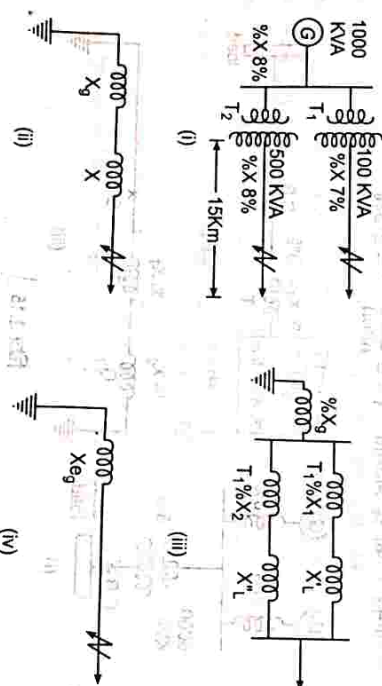

चित्र 2.16

एवं परिणामित्र T_2 का % प्रतिघात

$$X_2 = \frac{1000}{500} \times 8 = 2 \times 8 = 16\%$$

पूर्ण भार लाइन धारा

$$I = \frac{\text{आधार किंवाओ.}}{\text{लाइन वोल्टता}} = \frac{1000}{3.30} = 303 \text{ ऐं.}$$

$\therefore$ लाइन का प्रतिशत प्रतिघात

$$X_L = \frac{IX}{V} \times 100$$

$$= \frac{303 \times 0.2 \times 15 \times 100}{3300}$$

$$= \frac{303}{11} = 27.5455\%$$

दोनों लाइनें परस्पर लघुपरिपथित होने पर परिणामित्र T_1 एवं लाइन L_1 का प्रतिघात एक श्रेणी में तथा परिणामित्र T_2 एवं लाइन L_2 का प्रतिघात दूसरी श्रेणी में होकर दोनों श्रेणियाँ आपस में समान्तर में होंगी।

$$X'_{sc} = X_1 + X'_L$$

$$= 11.667 + 27.5455$$

$$= 39.2125\%$$

$$X''_{sc} = X_2 + X''_L = 16 + 27.5455$$

$$= 43.5455\%$$

तथा तन्त्र का तुल्यमान प्रतिघात

$$X_{eq} = X_g + \frac{X'_{sc} X''_{sc}}{X'_{sc} + X''_{sc}} \%$$

$$= 8 + \frac{39.2125 \times 43.5455}{39.2125 + 43.5455}$$

$$= 8 + \frac{1707.528}{82.7580}$$

$$= 8 + 20.632\%$$

$$= 28.632\%$$

$\therefore$ लघु परिपथ धारा

$$I_{sc} = \frac{I}{\%X_{eq}} \times 100 = \frac{303}{28.632} \times 100 \text{ ऐं.}$$

$$= 1058.2565 \text{ ऐं.}$$

तथा लघुपरिघात किंवाओ. = $\frac{\text{आधार किंवाओ.}}{\%X_{eq}} \times 100$

$$= \frac{1000 \times 100}{28.632} \text{ किंवाओ.}$$

$$= 3496.0883 \text{ किंवाओ.}$$


2.4 असममित प्रदोष (Unsymmetrical fault)

पावर सिस्टम के अन्दर वह प्रदोष जिसके अन्तर्गत तीनों लाइनों में अलग-अलग बड़ी हुई प्रदोष धारा तथा अलग-अलग फेज विस्थापन पर बहती है, असममित प्रदोष (Unsymmetrical fault) कहलाता है।

Those faults on the power system which give rise to unsymmetrical currents (i.e. unequal fault current in the line with unequal displacement) are known as unsymmetrical faults.

ज्यादातर यह प्रदोष तीन तरीके से होता है—

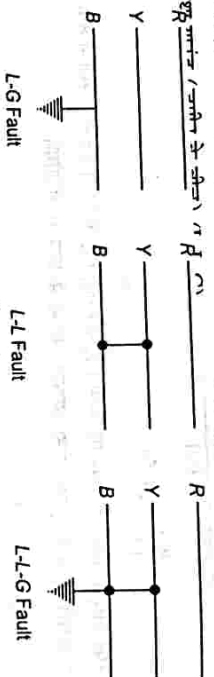1. एकल लाइन तथा ग्राउंड (जमीन) के बीच (L-G)
2. लाइन से लाइन के बीच (L-L)
3. डबल तथः लाइन / जमीन के बीच (L-L)




चित्र 2.17

1. Single Line to Ground Fault

माना एक 3-फेज सिस्टम जिसमें neutral को अर्थ (earth) किया हुआ है तथा एकल लाइन तथा ग्राउंड (जमीन) के बीच R-फेज में प्रदोष होता है।

$$I_R = I_0 + I_1 + I_2 = 3I_0$$

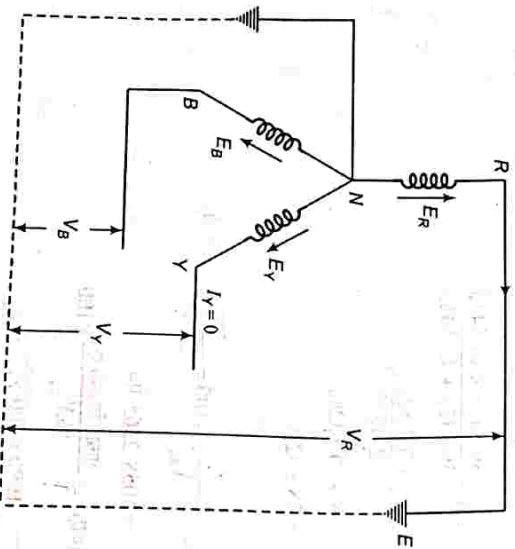

वैद्युत प्रदोष

चित्र से पता चलता है कि

$$V_A = 0 \text{ तथा } I_B = I_Y = 0$$

तथा R फेज के अन्दर Sequence धारा लाइन धारा के रूप में

$$I_0 = \frac{1}{3}(I_R + I_Y + I_B) = \frac{1}{3}I_R$$

$$I_1 = \frac{1}{3}(I_R + aI_Y + a^2I_B) = \frac{1}{3}I_R$$

$$I_2 = \frac{1}{3}(I_R + a^2I_Y + aI_B) = \frac{1}{3}I_R$$

$$I_0 = I_1 = I_2 = \frac{1}{3}I_R$$

तथा

प्रदोष धारा (Fault current)—सबसे पहले प्रदोष धारा I_R के लिये सभी मानों को निकालेंगे। माना Z_0, Z_1, Z_2 धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कला अनुक्रम (Positive, Negative and Zero phase sequence) में हैं। किसी चनेटर की

अब बन्द लूप NREN को लेने पर

$$E_R = I_1Z_1 + I_2Z_2 + I_0Z_0 + V_R$$

$$\text{क्योंकि } V_R = 0 \text{ तथा } I_1 = I_2 = I_0$$


$$E_R = I_0(Z_1 + Z_2 + Z_0)$$

$$I_0 = \frac{E_R}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$$

$$\text{तथा प्रदोष धारा } I_R = 3I_0$$

$$= \frac{3E_R}{Z_1 + Z_2 + Z_0} \quad \dots (A)$$

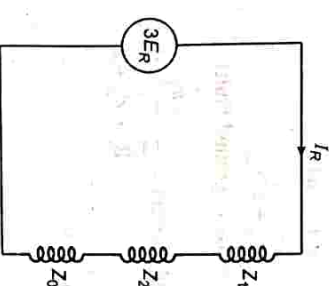अब समी० (A) के लिये समतुल्य सर्किट निम्न है—



चित्र 2.19

यदि जनरेटर की प्रदीप्त प्रतिबाधा Z_e हो

$$I_R = \frac{3E_R}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_e}$$

तो

प्रदीप्त बिन्दु पर फेज वोल्टेज (Phase voltages at fault)

$$E_0 = 0, E_2 = 0, E_1 = E_R$$

तथा R फेज में अनुक्रम (Sequence) वोल्टेज

$$V_1 = E_R - I_1 Z_1$$

$$= E_R - \frac{E_R Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$$

$$= \frac{Z_2 + Z_0}{Z_1 + Z_2 + Z_0} E_R$$

$$V_2 = 0 - Z_2 I_2$$

$$= \frac{-Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_0} E_R$$

$$V_0 = 0 - I_0 Z_0$$

$$= \frac{-Z_0}{Z_1 + Z_2 + Z_0} E_R$$

क्योंकि $V_1 + V_2 + V_0 = 0$ R -phase shorted to ground

अतः फेज वोल्टेज

$$V_R = V_0 + V_1 + V_2 = 0$$

$$V_R = V_0 + a^2 V_1 + a V_2$$

$$V_B = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$$

Summary of results : For line (R -phase to ground fault).

(1)

$$I_R = \text{Fault current} = \frac{3E_R}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$$

$$I_Y = 0, I_B = 0$$

(2)

$$V_R = 0$$


$$V_Y = V_0 + a^2 V_1 + a V_2$$

$$V_B = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$$

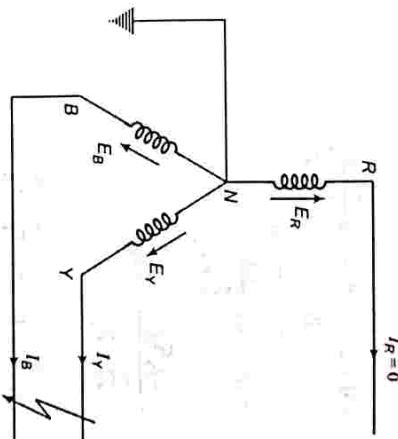2. लाइन से लाइन में प्रदीप्त (Line to Line Fault)

माना कि लाइन (B) तथा लाइन (Y) में लाइन से लाइन प्रदीप्त है।

$$V_Y = V_B, I_R = 0 \text{ तथा } I_Y + I_B = 0$$



चित्र 2.20

तथा R फेज को reference मानने पर

$$I_0 = \frac{1}{3}(I_R + I_Y + I_B) = 0$$

$$V_Y = V_B$$

Now expressing in terms of sequence components of red line, we have :

$$V_0 + a^2 V_1 + a V_2 = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$$

$$V_1 (a^2 - a) = V_2 (a^2 - a)$$

$$V_1 = V_2$$

तथा

$$I_Y + I_B = 0$$

$$(I_0 + a^2 I_1 + a I_2) + (I_0 + a I_1 + a^2 I_2) = 0$$

$$(a^2 + a)(I_1 + I_2) + 2I_0 = 0$$

$$I_1 + I_2 = 0$$

... (A)

... (B)

$$\vec{I}_0 = 0$$

चूँकि

प्रदीप धारा (Fault current)

Eq. (A) तथा Eq (B) को चित्र द्वारा दर्शाने पर पता चलता है कि

$$\vec{I}_1 = -\vec{I}_2 = \frac{\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2}$$

प्रदीप धारा (Fault current)

$$\vec{I}_Y = (\vec{I}_0 + a^2 \vec{I}_1 + a \vec{I}_2)$$

$$= 0 + a^2 \frac{\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} + a \frac{-\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2}$$

$$= (a^2 - a) \frac{\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2}$$

$$= \frac{-j\sqrt{3}E_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} = -\vec{I}_B$$

फेज वोल्टेज (Phase voltage)

$$\vec{E}_0 = 0, \vec{E}_2 = 0 \text{ तथा } \vec{E}_1 = \vec{E}_R$$

The sequence voltages at the fault for R-phase are

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_R - \vec{I}_1 \vec{Z}_1$$

$$= \vec{E}_R - \left(\frac{\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \right) \vec{Z}_1$$

$$= \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$


$$\vec{V}_2 = 0 - \vec{I}_2 \vec{Z}_2$$

$$= \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$

$$\vec{V}_0 = 0 - \vec{I}_0 \vec{Z}_0 = 0$$

The phase voltages at fault are :
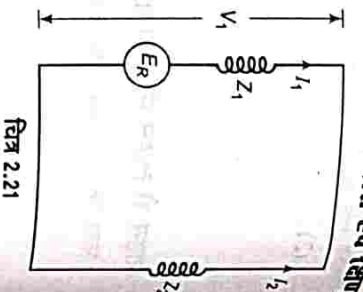
$$\vec{V}_R = \vec{V}_0 + \vec{V}_1 + \vec{V}_2$$



$$= 0 + \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R + \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$

$$= \frac{2\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$

$$\vec{V}_Y = \vec{V}_0 + a^2 \vec{V}_1 + a \vec{V}_2$$

$$= 0 + a^2 \left(\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R \right) + a \left(\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R \right)$$

$$= (a^2 + a) \left(\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R \right)$$

$$= -\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$

$$[\because a^2 + a = -1]$$

$$\vec{V}_B = \vec{V}_0 + a \vec{V}_1 + a^2 \vec{V}_2$$

$$= 0 + a \left(\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R \right) + a^2 \left(\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R \right)$$

$$= (a^2 + a) \left(\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R \right)$$

$$= -\frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$

Summary

$$(1) \vec{I}_R = 0, \vec{I}_Y = -\vec{I}_B = \frac{-j\sqrt{3}E_R}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2}$$

$$(2) \vec{V}_Y = \vec{V}_B = \frac{-\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \vec{E}_R$$

तथा


$$\vec{V}_R = \frac{2\vec{Z}_2}{\vec{Z}_1 + \vec{Z}_2} \cdot \vec{E}_R$$

3. Double line to ground fault

Consider the double line to ground fault involving Y-B lines and earth as shown in Fig. 2.22.

$$\vec{I}_R = 0, \quad \vec{V}_Y = \vec{V}_B = 0$$

$$\vec{I}_R = 0$$

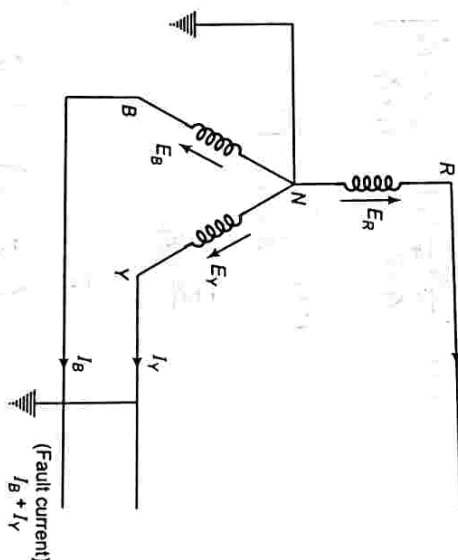

चित्र 2.22

Since

$$\vec{V}_Y = \vec{V}_B = 0$$

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_2 = \vec{V}_0 = \frac{1}{3} \vec{V}_R$$


$$\vec{I}_R = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_0 = 0$$

तथा

Fault current

$$\vec{I}_1 = \frac{\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \frac{\vec{Z}_2 \vec{Z}_0}{\vec{Z}_2 + \vec{Z}_0}}$$
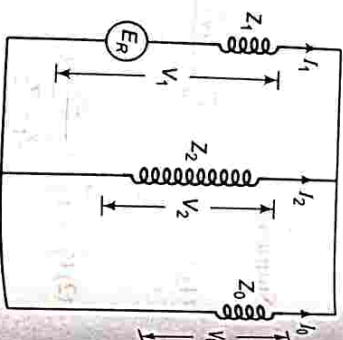
$$\vec{I}_2 = -\vec{I}_1 \cdot \frac{\vec{Z}_0}{\vec{Z}_2 + \vec{Z}_0}$$



चित्र 2.23

$$\vec{I}_0 = -\vec{I}_1 \cdot \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_2 + \vec{Z}_0}$$

Fault current $\vec{I}_F = \vec{I}_Y + \vec{I}_B$

$$= 3\vec{I}_0 = -3\vec{I}_1 \cdot \frac{\vec{Z}_2}{\vec{Z}_2 + \vec{Z}_0}$$

$$= \frac{-3\vec{Z}_2}{\vec{Z}_2 + \vec{Z}_0} \times \frac{\vec{E}_R}{\vec{Z}_1 + \frac{\vec{Z}_2 \vec{Z}_0}{\vec{Z}_2 + \vec{Z}_0}}$$

$$= \frac{-3\vec{Z}_2 \vec{E}_R}{\vec{Z}_0 \vec{Z}_1 + \vec{Z}_0 \vec{Z}_2 + \vec{Z}_1 \vec{Z}_2}$$

Phase voltages—The sequence voltages for phase R are

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_R - \vec{I}_1 \vec{Z}_1$$

$$\vec{V}_2 = 0 - \vec{I}_2 \vec{Z}_2$$

$$\vec{V}_0 = 0 - \vec{I}_0 \vec{Z}_0$$

Now

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_2 = \vec{V}_0 = \frac{1}{3} \vec{V}_R$$

$$\vec{V}_R = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_0 = 3\vec{V}_1$$

$$\vec{V}_Y = a^2 \vec{V}_1 + a \vec{V}_2 + \vec{V}_0$$

$$= (a^2 + a + 1) \vec{V}_1 \quad (\because \vec{V}_1 = \vec{V}_2 = \vec{V}_0)$$

$$= 0 \times \vec{V}_1 = 0 \quad (\because a^2 + a + 1 = 0)$$

$$\vec{V}_B = a \vec{V}_1 + a^2 \vec{V}_2 + \vec{V}_0$$

$$= (a + a^2 + 1) \vec{V}_1 = 0$$

विद्युत शक्ति प्रणाली के स्थायित्व पर विभिन्न प्रकार के प्रदोषों का प्रभाव (Effect of different type of faults on stability of an electrical power system)

किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली का स्थायित्व, उस वैद्युत शक्ति को प्रदोषी धारा के विलोमानुपाती (inversely proportional) होती है तथा प्रणाली की प्रदोषी धारा का मान उस प्रणाली की प्रतिबाधा के विलोमानुपाती होता है।

अतः $\text{स्थायित्व (stability)} \propto \frac{1}{\text{प्रदोषी धारा (Fault current)}}$

तथा $\text{प्रदोषी धारा (I}_f) \propto \frac{1}{\text{प्रतिबाधा परिपथ को}}$

अतः $\text{स्थायित्व (stability)} \propto \text{प्रदोषी परिपथ की प्रतिबाधा के (Z}_f)$

(i) तीनों लाइनों से ग्राउण्ड प्रदोष (Three lines to ground fault)—उपरोक्त चारों प्रदोषों की अपेक्षा, इस प्रदोष से प्रणाली का स्थायित्व अधिक प्रभावित होता है। क्योंकि इस प्रदोष की स्थिति में प्रदोषी धारा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः सूत्र रूप में सम्बन्ध (relation)—

$$I(OL) < I(L \rightarrow G) < I(L \rightarrow L) < I(2L \rightarrow G) < I(3L \rightarrow G)$$

(ii) श्री लाइन लघुपथ प्रदोष (Three line short circuit fault)—उपरोक्त सभी प्रदोषों की अपेक्षा, प्रस्तुत प्रदोष के कारण प्रणाली का स्थायित्व अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इसकी प्रदोषी धारा अपेक्षाकृत अत्यधिक होती है। अतः सूत्र रूप में सम्बन्ध (relation)—

$$I(OL) < I(L \rightarrow G) < I(L \rightarrow L) < I(2L \rightarrow G) < I(3L \rightarrow G) < I(3L)$$

टिप्पणी (Note)—वैद्युत शक्ति प्रणाली के अन्तर्गत—

$$\text{स्थायित्व } \alpha \text{ विश्वसनीयता } \alpha \frac{1}{\text{प्रदोषी धारा}}$$

(iii) दो लाइनों से ग्राउण्ड प्रदोष (Two lines to ground fault)—उपरोक्त तीनों प्रदोषों की अपेक्षा, इस प्रदोष के कारण, प्रणाली का स्थायित्व अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इस प्रदोष की धारा का मान, उक्त तीनों प्रदोषों की धाराओं के मानों से अधिक होता है। अतः सूत्र रूप में सम्बन्ध (relation)—

$$I(OL) < I(L \rightarrow G) > I(L \rightarrow L) < I(2L \rightarrow G)$$

(iv) अतिभार प्रदोष (Overload fault)—वैद्युत शक्ति प्रणाली के अतिभारित (overloaded) होने से प्रणाली में धारा का मान, निर्धारित धारा के मान से अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे प्रणाली का स्थायित्व आंशिक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि प्रणाली का स्थायित्व धारा के बढ़ने से घटता है।

(v) लाइन से लाइन प्रदोष (Line to line fault)—उक्त दोनों प्रदोषों की अपेक्षा प्रस्तुत प्रदोष के कारण, प्रणाली का स्थायित्व अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इसकी प्रदोषी धारा उक्त दोनों प्रदोषी धाराओं से अधिक होती है। अतः सूत्र रूप में सम्बन्ध (relation)

$$I(OL) < I(L \rightarrow G) < I(L \rightarrow L)$$

(vi) लाइन से ग्राउण्ड प्रदोष (Line to ground fault)—उपरोक्त प्रदोष की अपेक्षा, इस प्रदोष से प्रणाली का स्थायित्व अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें प्रदोष के पाश की प्रतिबाधा (Z_f) का मान कम होने के कारण प्रदोषी धारा (I_f) का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः सूत्र रूप में सम्बन्ध (relation)—

$$I(OL) < I(L \rightarrow G)$$

1. खुलापथ प्रदोष (Open circuit fault)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली का जब एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार खुल जाता है, अथवा टूटकर अथवा क्षति या भंग होकर उसके अंग पृथक्-पृथक् हो जाते हैं, तब यह प्रदोष खुला परिपथ प्रदोष या ओपन सर्किट फॉल्ट अथवा ब्रेक-अप फाल्ट कहलाता है। इस समय प्रस्तुत परिपथ में प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान

वैद्युत प्रदोष

अनल होने के कारण, धारा का मान शून्य हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की त्रिकला वैद्युत शक्ति प्रणाली में यह प्रदोष निम्न तीन प्रकार का होता है—

- एकल कला खुलापथ प्रदोष (Single phase open circuit fault)
- द्विकला खुलापथ प्रदोष (Two phase open circuit fault)
- त्रिकला खुलापथ प्रदोष (Three phase open circuit fault)

2. खुलापथ प्रदोषों के कारण (Causes of open circuit fault)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली में खुलापथ प्रदोष उत्पन्न होने के निम्न कारण सम्भव हैं—

- तापक्रम से किसी संयोजन के खुल जाने के कारण।
- अधिक तनाव से चालक (तार) के टूट जाने के कारण।
- यांत्रिक आघात से चालक के “क्षय या कट” जाने के कारण।
- अति धारा पर उत्पन्न ताप से चालक के पिघलकर टूट जाने के कारण।
- औंधी या तूफान से शिरोपरि लाइन चालकों के टूट जाने के कारण।
- बरसात की ऋतु में पानी की बाढ़ से शिरोपरि लाइनों के सामने वाले आलम्ब प्रायः झुक जाते हैं, परिणामस्वरूप लाइन चालकों के टूट जाने के कारण।
- गर्मी की ऋतु में सेग रहित शिरोपरि लाइनें, अधिक तनाव के प्रभाव से ये चालक शीतकाल में सिकुड़ने से टूट जाने के कारण।

- चालकों में बल पड़ने की स्थिति में अधिक तनाव बल से लाइन चालकों के टूट जाने के कारण।
- प्रायः अधिक मुड़ाव (sharp turning) के साथ, उच्च यांत्रिक दाब पर चालकों के टूट जाने के कारण।
- शिरोपरि लाइनों पर किसी विशाल वृक्ष से टूटकर या झुककर गिरने से लाइन चालकों के टूटने के कारण।
- यदा-कदा गलइडर, हेल्मिकॉप्टर, वायुयान आदि के टकराने से शिरोपरि लाइन चालकों के टूटने के कारण।

3. भू-प्रदोष (Earth fault or ground fault)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली का जब एक या एक से अधिक फेज, किसी प्रकार पृथ्वी के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, अर्थात् सम्पर्क स्थापित कर लेता है, तब यह प्रदोष, भू-प्रदोष या अर्थ-फाल्ट या ग्राउण्ड फाल्ट कहलाता है। इस समय, भू-प्रदोष, परिपथ में निम्न प्रतिरोध या प्रतिबाधा होने के कारण, वैद्युत धारा का मान अति उच्च होता है। प्र० धा० की त्रिकला वैद्युत शक्ति प्रणाली में यह प्रदोष निम्न तीन प्रकार का होता है।

- एकल कला भू-प्रदोष (single phase earth fault)
- द्विकला भू-प्रदोष (two phase earth fault)
- त्रिकला भू-प्रदोष (three phase earth fault)

भू-प्रदोषों के कारण (Causes of earth fault)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली में भू-प्रदोष उत्पन्न होने के निम्न कारण सम्भव हैं—

- पॉसिलेन इंस्कुलेटर की विफलता से शिरोपरि लाइन चालक के आलम्ब से सम्पर्कित होने के कारण।
- किसी विशाल पेड़ की टहनी, हवा के झोंके या सामान्य स्थिति से अधिक झुककर, शिरोपरि लाइन चालक से जुड़ने के कारण।
- आलम्ब (support) या क्रोस आर्म पर बैठे हुये परिन्दा (चील, गिद्ध, मोर, कौआ आदि) शिरोपरि लाइन चालक से जुड़ने के कारण।

(iv) भूमिगत केबिल के विद्युत्प्ररोधन के याँत्रिक आघात से क्षय (कट) जाने से चालक के पृष्ठी से सम्पर्कित हो जाने के कारण।

(v) भूमिगत केबिल के विद्युत्प्ररोधन के पुराने पड़ जाने पर अर्थात् जीवनकाल (life) समाप्त हो जाने पर, चालक के जमीन से जुड़ (छू) जाने के कारण।

4. संयुक्त प्रदोष (Combined fault)—वैद्युत शक्ति प्रणाली के उक्त प्रदोषों में से, जब कोई से दो या दो से अधिक प्रदोष एक साथ घटित होते हैं, तब वह प्रदोष संयुक्त प्रदोष या कम्बाइन्ड फाल्ट कहलाता है, जैसे—किन्हीं दो कला तारों का परस्पर जुड़ने के साथ साथ शेष तृतीय कला तार का पृष्ठी से जुड़ना, द्विकला लघु परिपथ प्रदोष तथा शेष एकल कला भू-योजन प्रदोष कहलाता है और यह प्रदोष, संयुक्त प्रदोष के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार दो कला तारों का परस्पर एक साथ पृष्ठी से जुड़ना तथा शेष तृतीय कला तार का टूटकर उसके अंगों का पृथक्-पृथक् हो जाना, द्विकला भू-योजन प्रदोष एवं शेष एकल कला खूला परिपथ प्रदोष कहलाता है और यह भी संयुक्त प्रदोष के अन्तर्गत आता है। सभी संयुक्त प्रदोष, असममित प्रदोष होते हैं।

संयुक्त प्रदोषों के कारण (Causes of combined faults)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली से संयुक्त प्रदोष उत्पन्न होने के निम्न कारण सम्भव हैं—

(i) किसी विशाल वृक्ष की टहनियों का शिरोपरि लाइन के किन्हीं दो या दो से अधिक चालकों से एक साथ सम्पर्कित होने के कारण।

(ii) किसी लाइडर या हेलिकॉप्टर अथवा वायुयान के शिरोपरि लाइन से टकरा जाने के कारण।

(iii) आँधी, तूफान तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में शिरोपरि लाइन चालकों के टूटने तथा परस्पर जुड़ने के कारण।

5. लघुपथ प्रदोष (Short circuit fault)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली के जब दो या दो अधिक फेज, किसी प्रकार परस्पर लघु परिपथ हो जाते हैं, अर्थात् एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, या मिल जाते हैं, तब प्रदोष लघु परिपथ प्रदोष या शॉर्ट सर्किट फाल्ट कहलाता है। इस समय इस परिपथ में प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान अति निम्न होने के कारण, वैद्युत धारा का मान अति उच्च होता है। प्रत्यावर्ती धारा की विकला वैद्युत शक्ति प्रणाली में यह प्रदोष निम्न दो प्रकार का होता है—

(i) द्विकला लघुपथ प्रदोष (Two phase short circuit fault)

(ii) त्रिकला लघुपथ प्रदोष (Three phase short circuit fault)

लघुपथ प्रदोषों के कारण (Causes of short circuit faults)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ प्रदोष उत्पन्न होने के निम्न कारण सम्भव हैं—

(i) अधिक सेम की उपस्थिति में तेज हवा (आँधी या तूफान) से झूलते हुए शिरोपरि लाइन चालकों के परस्पर लिपटकर जुड़ने के कारण।

(ii) किसी वृक्ष अथवा उसकी टहनियों के शिरोपरि लाइन चालक से जुड़ जाने के कारण।

(iii) याँत्रिक आघात से भूमिगत केबिल के विद्युत्प्ररोधन के कटकर क्षय हो जाने के कारण।

(iv) भूमिगत केबिल के वैद्युत्प्ररोधन के पुराने पड़ने अर्थात् जीवनकाल समाप्त हो जाने के कारण।

(v) खुले केबिल चालकों को चूहा, छिपकली, साँप (snakes) आदि द्वारा जुड़ जाने के कारण।

(vi) शिरोपरि लाइन चालकों के बीच किसी पंढी या पक्षी (birds), बन्दर (monkey), पतंग की डोरी आदि, जुड़ जाने के कारण।

6. भू-क्षरण प्रदोष (Earth or ground leakage fault)—किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली का जब एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार पृष्ठी के साथ आंशिक रूप से जुड़ जाता है, अर्थात् सम्पर्क स्थापित कर लेता है, तब यह प्रदोष भू-क्षरण के कारण।

वैद्युत प्रदोष

प्रदोष अथवा अर्थ-लीकेज फॉल्ट या ग्राउण्ड लीकेज फाल्ट कहलाता है। इस समय भू-क्षरण प्रदोष परिपथ में प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान घट जाने के कारण, वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ए० सी० ग्री फेज पावर सिस्टम में यह प्रदोष निम्न तीन प्रकार का होता है—

(i) एकल कला भू-क्षरण प्रदोष (single phase earth leakage fault)

(ii) द्विकला भू-क्षरण प्रदोष (two phase leakage fault)

(iii) त्रिकला भू-क्षरण प्रदोष (three phase earth leakage fault)

भू-क्षरण प्रदोषों के कारण (Causes of earth leakage faults)—

(i) शिरोपरि लाइन में प्रयुक्त पॉर्सिलेन इन्स्यूलेटर के आंशिक रूप से क्षय (partially damaged) होने के कारण।

(ii) भूमिगत केबिल में प्रयुक्त विद्युत्प्ररोधन (insulation) के आंशिक रूप से क्षय होने के कारण।

(iii) भूमिगत केबिल में प्रयुक्त इन्स्यूलेटर के आंशिक रूप से जीर्ण हो जाने के कारण, अर्थात् आंशिक रूप से जीवन काल (life) समाप्त हो जाने के कारण।

7. अतिधारा वैद्युत प्रदोष (Over current electrical fault)—वह वैद्युत प्रदोष, जो वैद्युत शक्ति प्रणाली के अतिधारा प्रवाह का कारण बनता है अर्थात् जिसके कारण वैद्युत शक्ति प्रणाली में धारा का मान सामान्य धारा के मान से कई गुणा बढ़ जाता है, अतिधारा प्रदोष अथवा ओवर करेंट फॉल्ट कहलाता है। इसके मुख्य कारण निम्न शीर्षक के अन्तर्गत लिखित हैं—

अतिधारा वैद्युत प्रदोषों के कारण (Causes of o.c.e. faults)

वैद्युत प्रणाली में अतिधारा प्रदोष के निम्न कारण सम्भव हैं—

(i) लघुपथन प्रभाव के कारण (due to short circuiting effect)

(ii) भू-क्षरण प्रभाव के कारण (due to earth leakage effect)

(iii) किराट क्षरण प्रभाव के कारण (due to corona leakage effect)

(iv) अतिधारा प्रभाव के कारण (due to overload effect)

(v) निम्न शक्तिगुणक के कारण (due to low power factor)

(vi) निम्न वोल्टता या विभव के कारण (due to low voltage)

8. किराट क्षरण प्रदोष (Corona leakage fault)—किसी वैद्युत शक्ति-प्रणाली की शिरोपरि लाइन के जब एक या एक से अधिक नंगे चालक की सतह से वैद्युत आवेश का क्षरण, प्रत्यक्ष वायुमण्डल में होने लगता है, तब यह प्रदोष किराट क्षरण प्रदोष या कोरोना लीकेज फाल्ट कहलाता है। इस प्रदोष में प्रत्यक्ष वैद्युत शक्ति हानियाँ होती हैं, जिसके कारण शिरोपरि वैद्युत शक्ति प्रणाली की दक्षता घट जाती है। ए० सी० ग्री फेज ओवर हेड पावर सिस्टम में यह दोष निम्न प्रकार का होता है—

(i) एकल कला किराट क्षरण प्रदोष (1-φ corona leakage fault)

(ii) द्विकला किराट क्षरण प्रदोष (2-φ corona leakage fault)

(iii) त्रिकला किराट क्षरण प्रदोष (3-φ corona leakage fault)

किराट क्षरण प्रदोषों के कारण (Causes of corona leakage faults)—किसी शिरोपरि शक्ति लाइन के चालकों में किराट क्षरण प्रदोष के उत्पन्न होने के निम्न कारण सम्भव हैं—

(i) लाइन वोल्टता (line voltage) के अधिक बढ़ जाने के कारण।

(ii) लाइन चालकों के बीच की पारस्परिक दूरी घट जाने के कारण।

(iii) लाइन चालकों के समानोपरांत पतले (thin) हो जाने के कारण।

(iv) लाइन चालकों के बीच की, पारस्परिक दूरी (d) तथा चालक की त्रिज्या (r) के अनुपात (d/r) के घट जाने के कारण।

(v) चालकों की सतह के खुरदुरे (rough) हो जाने के कारण।

(vi) चालकों के बीच वायुमण्डलीय माध्यम में आर्द्रता (नमी, पानी, ओम, कुहरा आदि) के अधिक बढ़ जाने के कारण।

9. निम्न वोल्टता वैद्युत प्रदोष (Under voltage electrical fault)—वह वैद्युत प्रदोष, जो वैद्युत शक्ति प्रणाली में निम्न वोल्टता का कारण बनता है, अर्थात् जिसके कारण वैद्युत शक्ति प्रणाली में वोल्टता का मान, सामान्य वोल्टता के मान से कई गुना घट जाता है, निम्न वोल्टता प्रदोष अथवा अण्डर वोल्टता फाल्ट कहलाता है। इसके मुख्य कारण, अधिम शीर्षक के अन्तर्गत लिखित हैं—

निम्न वोल्टता प्रदोषों के कारण (Causes of u.v. faults)—निम्न वोल्टता प्रदोष (under voltage fault) के निम्न कारण सम्भव हैं—

(i) लघुपथन प्रभाव के कारण (due to short circuiting effect)

(ii) प्रत्यावर्तक या जनित्र उत्तेजन की असफलता के कारण

10. उद्वलनी या हिलोल प्रदोष (Surge fault)—वह वैद्युत प्रदोष, जो वैद्युत शक्ति प्रणाली में उच्च आवृत्ति की उच्च वोल्टता तरंगें उत्पन्न करता है, उद्वलनी प्रदोष अथवा सर्ज फॉल्ट कहलाता है। इसे उच्च वोल्टता तरंग प्रदोष (high voltage wave fault) भी कहते हैं, जैसे—वैद्युत शक्ति प्रणाली की संरचना लाइनों पर बादलों की बिजली से उत्पन्न उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टता की तरंगें (surges) आदि।

11. वापसी शक्ति प्रवाह प्रदोष (R.P.F. fault)—वह वैद्युत प्रदोष, जो अंतः-योजित वैद्युत शक्ति प्रणाली (interconnected power system) में विपरीत शक्ति प्रवाह (reverse power flow) का कारण बनता है, अर्थात् जिसके कारण वैद्युत शक्ति प्रवाह की दिशा बदलकर विपरीत (reverse) हो जाती है, विपरीत या वापसी शक्ति प्रवाह प्रदोष अथवा रिवर्स पावर फ्लो फॉल्ट कहलाता है। प्रस्तुत प्रदोष की उपस्थिति केवल वैद्युत शक्ति की अन्तर्-योजित प्रणाली (interconnected system) अर्थात् दोनों सिरा प्रदायित पोषकों का वितरण में ही सम्भव है।

12. लघुपथ धारा (Short circuit current)—जब किसी वैद्युत शक्ति प्रणाली में किसी बिन्दु पर वैद्युत परिपथ प्रदोष विकसित होता है, अर्थात् धारा को निम्न रोधी (less resistive) पथ प्राप्त होता है, तो उस वैद्युत शक्ति प्रणाली में वैद्युत धारा का मान, सामान्य वैद्युत धारा के मान से कई गुना अधिक बढ़ जाता है; क्योंकि प्रणाली की तुल्य प्रतिबाधा का मान घट जाता है और यह वैद्युत धारा अपने सामान्य पथ से विचलित होकर, अर्थात् अपने वास्तविक पथ से हटकर, प्रदोषी बिन्दु की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस घटना या प्रक्रिया को लघुपथन (short circuiting) कहते हैं तथा इस नवीन निर्मित धारा पथ को प्रदोषी परिपथ (faulty circuit) कहते हैं और इस प्रदोषी परिपथ में बहने वाली धारा को लघुपथन धारा या शोर्ट सर्किट करंट कहते हैं। इसका मान प्रदोषी परिपथ की सम्पूर्ण प्रतिबाधा (impedance) पर निर्भर करता है, जबकि प्रणाली की वोल्टता (V), क्षमता (kVa) तथा शक्ति गुणांक (cos φ) स्थिर कायम की गई हो।

लघुपथ धारा की निर्भरता (Dependency of short circuit current)—प्रदोषी परिपथ की लघुपथ धारा अग्र घटकों पर निर्भर करती है—

(i) प्रदोषों बिन्दु की स्थिति पर (On the location of the faulty point)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ धारा का मान, जनन स्रोत से प्रदोष बिन्दु की दूरी पर निर्भर करता है। यदि प्रदोष बिन्दु ऑल्टरनेटर के निकट है, तो लघुपथ धारा का मान ऑल्टरनेटर की उच्च प्रतिबाधा (Z) व प्रतिधात (X) पर निर्भर करेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटर के प्रतिरोध (armature resistance) लघुपथ धारा का मान सीमित (limited) होगा। यदि प्रदोष बिन्दु ऑल्टरनेटर से अधिक दूर है, अर्थात् प्रणाली में संयोजित ट्रांसफार्मर के बाद है, तो लघुपथ धारा का मान, इस स्थिति में पहले की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि प्रणाली के अन्तर्गत,

वैद्युत प्रदोष

ऑल्टरनेटर ट्रांसफार्मर आदि सभी धारावाही उपकरण परस्पर समानान्तर क्रम में जुड़े रहते हैं। इसलिये प्रणाली के जनित्र स्रोत से प्रदोषी बिन्दु की दूरी बढ़ने से प्रदोषी परिपथ की प्रतिबाधा (Z) व प्रतिधात (X) घटती है और लघुपथ धारा बढ़ती है।

(ii) प्रदोषी परिपथ की प्रतिबाधा तथा प्रतिधात पर (On the impedance and reactance of faults circuit)—प्रदोषी परिपथ में दोष बिन्दु की ओर बढ़ने वाली लघुपथ धारा का मान, इस प्रदोषी बिन्दु तक की प्रतिबाधा (Z) पर निर्भर करता है, जिसके अन्तर्गत ए० सी० जेनरेटर, ट्रांसफार्मर, लाइन आदि सभी धारावाही उपकरणों की प्रतिबाधा आती है। चूँकि इस परिपथ में प्रतिधात (X) की अपेक्षा प्रतिरोध (R) का मान नागण्य है, इसलिये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लघुपथ धारा का मान इस प्रदोषी परिपथ के प्रतिधात (X) पर निर्भर करता है। पाठकों को विदित होना चाहिये कि यदि परिपथ में भू-प्रदोष है, तो लघुपथ धारा का मान भू-दोषी प्रतिरोध (earth fault resistance) पर भी निर्भर करेगा।

(iii) प्रणाली में जनित्रों की संख्या पर (On the numbers of generators)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ धारा का मान प्रणाली में संयोजित ऑल्टरनेटर की संख्या के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। चूँकि प्रणाली में सभी ऑल्टरनेटर परस्पर समानान्तर क्रम में संयोजित रहते हैं, जो एक निश्चित स्थिर वोल्टता पर प्रणाली की क्षमता (kVa) को बढ़ाते हैं और क्षमता के बढ़ने से प्रणाली को इलेक्ट्रिकल लोड उठाने की क्षमता तब लघुपथ धारा का मान भी बढ़ता है, क्योंकि प्रणाली की लघुपथ धारा का मान (value of short circuit current) —

$$I_{sc} = \frac{\text{Total short circuit kva of the system}}{\text{Constant rated kv of the system}}$$

$$I_{sc} = \frac{\text{No. of alternators} \times \text{s.c. kva each alternator}}{\text{Constant rated kv of the system}}$$

$$I_{sc} = \frac{N \times \text{s.c. kva (each)}}{\text{Rated kv of system}}$$

$$\text{s.c. current : } I_{sc} \propto N \text{ (Nos. of alternators)}$$

(iv) प्रणाली की क्षमता पर (On the kva of the system)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ धारा का मान प्रणाली की क्षमता (kVa) के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, क्योंकि प्रणाली के प्रदोषी परिपथ में लघुपथ धारा का मान (value of short circuit current)

$$I_{sc} = \frac{\text{short circuit kva}}{\text{Rated kv}}$$

चूँकि प्रणाली में सभी ऑल्टरनेटर परस्पर समानान्तर क्रम में संयोजित रहते हैं, जो एक निश्चित स्थिर वोल्टता पर प्रणाली की क्षमता (kVa) को बढ़ाकर, उसकी लोड उठाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और लघुपथन के समय सभी मिलकर एक साथ प्रदोषी बिन्दु धारा भेजते हैं। इस प्रकार प्रणाली में ऑल्टरनेटर की संख्या के बढ़ने से प्रणाली की क्षमता (kVa rating) बढ़ती है और प्रदोष के समय लघुपथ धारा का मान भी बढ़ता है।

(v) प्रणाली में पोषकों की संख्या पर (On the number of feeders)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ धारा का मान, उसमें संयोजित पोषकों की संख्या के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। चूँकि प्रणाली में संयोजित सभी पोषक परस्पर समानान्तर क्रम में जुड़े रहते हैं, जो प्रणाली की परिणामी प्रतिबाधा (Z) व प्रतिधात (X) को कम करते हैं। परिणामस्वरूप पोषकों की संख्या के बढ़ने से प्रणाली में लघुपथ धारा का मान बढ़ता है।

(vi) प्रणाली में परिणामियों की संख्या पर (On the number of transformers)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ धारा का मान, प्रणाली में संयोजित ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। चूँकि प्रणाली में सभी ट्रांसफार्मर परस्पर समानान्तर क्रम में संयोजित रहते हैं, इसलिये प्रणाली की तुल्य प्रतिबाधा (Z) व प्रतिधात (X) ट्रांसफार्मरों की संख्या के बढ़ने से घटती है। परिणामस्वरूप प्रणाली में लघुपथ धारा का मान बढ़ता है तथा इसके विपर्यय (vice-versa)।

(vii) **प्रणाली के शक्ति गुणक पर** (On the power factor of the system)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में लघुपथ धारा का मान प्रणाली के शक्ति गुणक के घटने से बढ़ता है और बढ़ने से घटता है सामान्य स्थिति में वैद्युत शक्ति प्रणाली में सामान्य धारा का मान (value of normal current)

$$I = \frac{\text{वाट में शक्ति (P)}}{\text{वोल्टता (V) } \times \text{ शक्ति गुणक (cos } \phi \text{)}}$$

$$\text{धारा } I \propto \frac{1}{\text{शक्ति गुणक (cos } \phi \text{)}}$$

13. **लघुपथ धारा का प्रभाव** (Effect of short circuit current)—यदि वैद्युत शक्ति प्रणाली के प्रदीपी परिपथ में प्रतिबाधा (Z) प्रतिघात (X) को कभी के कारण अथवा विकसित वैद्युत प्रदीपी के प्रकृति के कारण लघुपथ धारा का मान और उच्च है, तो यह अत्यधिक असामान्य प्रदीपी धारा प्रणाली में संलग्न, उन सभी उपस्कर तथा उपकरणों को जलाकर नष्ट कर देगी, जिससे होकर यह गुजरती है और वे उपस्कर तथा उपकरण होंगे ऑटोमैटर, ट्रांसफार्मर लाइन परिपथ आदि। इस प्रकार करोड़ों रुपयों की मशीनरी जलकर नष्ट हो जायेगी और सरलाई भंग हो जायेगी परिणामस्वरूप एक सतत् लम्बे समय तक वैद्युत ऊर्जा का अभाव बना रहेगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन रुक जायेगा। इस भीषण तबाही (क्षति) से बचने के लिये, यह नितान्त आवश्यक है कि दुर्घटना (प्रदीपी) के समय, प्रदीपी परिपथ या अंग को सम्पूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली से पृथक् (disconnect) कर दिया जाये, तब इस बचाव हेतु प्रणाली में लगाने के लिये आवश्यकता होगी स्विच गियर एण्ड प्रोटेक्शन की, अर्थात् प्यूज, सर्किट ब्रेकर रिले आदि रक्षण युक्तियों की।

14. **लघुपथ धारा का महत्व** (Significance of s.c. current)—वैद्युत शक्ति प्रणाली में निम्न दृष्टिकोणों से लघुपथ धारा का विशेष महत्व है—

(i) **क्षमता के दृष्टिकोण से** (From safety point of view)—वैद्युत शक्ति प्रणाली की क्षमता (kva) लघुपथ धारा पर निर्भर करती है। अतः जिस प्रणाली में प्राकृतिक रूप से जितनी अधिक लघुपथ धारा होती है, वह प्रणाली उतनी ही अधिक उच्च क्षमता वाली होती है। इस प्रकार प्रणाली की लघुपथ धारा के बढ़ने से प्रणाली की क्षमता बढ़ती है, अर्थात् उच्च क्षमता वाली वैद्युत शक्ति प्रणालियों की लघुपथ धारा का मान स्वाभाविक रूप से ही उच्च होता है। इसलिये उच्च लघुपथ धारा वाली उच्च क्षमता की प्रणाली में उच्च क्षमता के ही यन्त्रों, उपस्करों तथा उपकरणों का प्रयोग होता है, जो अधिक कीमती होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लघुपथ धारा के बढ़ने के साथ-साथ प्रणाली की प्रारम्भिक कीमत भी बढ़ती है। जब उच्च लघुपथ धारा वाली प्रणाली की स्टैंडलिटी विकसित करने के लिये, इसमें रिएक्टरों को जोड़ा जाता है, तो रिएक्टरों की कीमत के बढ़ने से प्रणाली की मूल लागत और अधिक बढ़ जाती है, जो एक अभिशाप (disadvantage) है, परन्तु इसके विपरीत उच्च लघुपथ धारा वाली उच्च क्षमता की प्रणाली की अभिभार क्षमता (overload capacity) भी अत्यधिक होती है, जो कि एक वरदान (advantage) है।

(ii) **अभिकल्पना के दृष्टिकोण से** (From design point of view)—वैद्युत शक्ति प्रणाली की अभिकल्पना, लघुपथ धारा पर निर्भर करती है। अतः जिस प्रणाली की जितनी ही अधिक लघुपथ धारा होती है, उस प्रणाली की अभिकल्पना उतनी ही अधिक क्षमता के लिये की जाती है, अर्थात् उस प्रणाली में उतनी ही अधिक अभिकल्पित क्षमता के उपस्करों, जैसे—स्विच, आइसोलेटर, प्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले आदि आटोमैटिक प्रोटेक्टिव स्विच गियर तथा मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट संयोजित किये जाते हैं और उतनी ही अधिक क्षमता के उपकरणों, जैसे—लाइन कपडकर केबिल, बस बार, इंस्कुलेटर, कनेक्टर, झंवर आदि लगाये जाते हैं। इस प्रकार प्रणाली की लघुपथ धारा के आधार पर ही प्रणाली में प्रयोग होने वाले उपस्करों तथा उपकरण की अभिकल्पना की जाती है।

(iii) **सुरक्षा के दृष्टिकोण से** (From safety point of view)—वैद्युत शक्ति प्रणाली की सुरक्षा, लघुपथ धारा पर निर्भर करती है। अतः जिस प्रणाली में लघुपथ धारा की मात्रा जितनी ही कम होती है, वह प्रणाली उतनी ही अधिक सुरक्षित होती है, इस प्रकार लघुपथ धारा के घटने से प्रणाली की सुरक्षा बढ़ती है। लघुपथ धारा को कम करने के लिये तथा प्रणाली का स्थायित्व

वैद्युत प्रदीपी

(stability) बढ़ाने के लिये उस प्रणाली में प्रतिघातकों (reactors) को संयोजित किया जाता है। पाठकों को विदित होना चाहिये कि किसी प्रणाली की सुरक्षा का तात्पर्य उस प्रणाली में संलग्न मशीनों, उपस्करों तथा उपकरणों की सुरक्षा से है।

(iv) **टिकाऊपन या जीवन काल के दृष्टिकोण से** (From durability or life point of view)—वैद्युत शक्ति प्रणाली की लाइफ भी लघुपथ धारा पर निर्भर करती है। प्रायः उच्च लघुपथ धारा वाली उच्च क्षमता की प्रणाली की लाइफ निम्न होती है, अर्थात् इस प्रणाली के जलकर नष्ट होने की सम्भावना अधिक होती है, इसलिये इसके बचाव के लिये विभिन्न प्रकार के स्खलावित रक्षण उपस्करों, जैसे—प्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले आदि को प्रणाली में संयोजित किया जाता है।

(v) **स्थायित्व के दृष्टिकोण से** (From stability point of view)—वैद्युत शक्ति प्रणाली की स्टैंडलिटी भी लघुपथ धारा पर निर्भर करती है। अतः जिस प्रणाली की जितनी ही कम लघुपथ धारा होती है, उस प्रणाली की उतनी ही अधिक स्टैंडलिटी होती है। इस प्रकार निम्न लघुपथ धारा वाली अर्थात् अधिक प्रतिबाधा (Z) व प्रतिघात (X) वाली प्रणाली अधिक स्थायी (stable) होती है। प्रायः स्थायित्व (stability) संशोधन (improvement) करने के लिये प्रणाली में प्रतिघातकों (reactors) का ही प्रयोग किया जाता है। परन्तु प्रतिघातकों का प्रयोग उच्च लघुपथ धारा वाली प्रणालियों में ही किया जाता है, ताकि लघुपथ धारा का मान घट जाये और प्रणालियों का स्थायित्व बढ़ जाये। लघुपथ धारा वाली निम्न क्षमता की प्रणालियों की प्रतिबाधा (Z) व प्रतिघात (X) स्वाभाविक ही उच्च होने के कारण उनका स्थायित्व भी उच्च होता है और उनमें किसी प्रकार के प्रतिघातों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है।

टिप्पणी (Note)—उक्त महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि वैद्युत शक्ति प्रणाली की लघुपथ धारा का परिकलन करके, उसके वास्तविक मान से अन्तरा हुआ जाये अर्थात् जाना जाये।

2.5 लघुपथ प्रदीपी (Short circuit fault)

जब कभी किसी परिपथ में ऐसा प्रदीपी उत्पन्न होता है कि एक या एक से अधिक फेज में बहुत अधिक धारा प्रवाह होने लगती है तो इस स्थिति को लघुपथ प्रदीपी का होना कहेंगे।

जब कभी लघुपथ प्रदीपी उत्पन्न होता है तो परिपथ के अन्दर बहुत अधिक धारा बहती है जैसा कि चित्र 2.24 में दिखाया गया है।

एक एकल फेजी जनरेटर जिसकी वोल्टेज V तथा आन्तरिक प्रतिबाधा Z_1 एवं लोड Z सामान्य अवस्था में परिपथ की धारा लोड प्रतिबाधा (Z) के द्वारा नियन्त्रित होती है। अब अगर किसी कारण से लोड के टर्मिनल आपस में मिला जायें तो परिपथ की प्रतिबाधा Z_1 (जिसका मान बहुत कम है) रह जाती है जिसके कारण परिपथ के अन्दर बहुत अधिक धारा बहने लगती है जिसे लघुपथ धारा (Short circuit current) कहते हैं।


Under normal condition

$$I = \frac{V}{Z_1 + Z}$$

When fault occurs, then

$$I_{S.C.} = \frac{V}{Z_1} \quad (\text{जिसका मान बहुत अधिक है क्योंकि } Z_1 \text{ का मान बहुत कम है})$$

चित्र 2.24

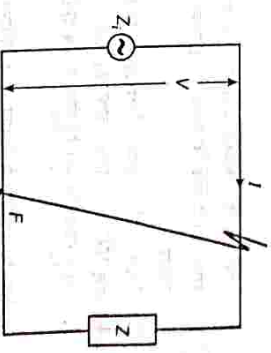

Short circuit तथा Overload में अन्तर

जब कभी किसी परिपथ में लघुपथ होता है तो परिपथ में प्रदीपी बिन्दु तक वोल्टेज का मान लगभग शून्य के बराबर होता है तथा परिपथ के अन्दर प्रदीपी बिन्दु तक धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ओवरलोड की स्थिति में परिपथ में

प्रदोष बिन्दु तक वोल्टेज का मान कम हो जाता है परन्तु शून्य के बराबर नहीं होता है तथा धारा का मान अधिक होता है परन्तु लघुपथ धारा से कम रहता है।

लघुपथ होने के कारण (Causes of short circuit)

लघुपथ होने के दो कारण होते हैं—

(1) आन्तरिक कारण (Internal Cause)

(2) बाह्य कारण (External Cause)

1. **आन्तरिक कारण (Internal Cause)**—ट्रांसमिशन लाइन में लो ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर का विद्युत्प्रोपन खराब हो जाने के कारण तथा इस प्रकार के प्रदोष विद्युत्प्रोपन की अधिक आयु होने के कारण या यन्त्र का डिजाइन सही नहीं किया गया हो या यन्त्र का संस्थापन सही नहीं किया गया हो।

2. **बाह्य कारण (External Cause)**—

(i) विद्युत् रोधन का विकल होना प्रत्यक्ष लड़ित आघात के कारण (Due to direct lightning surges)

(ii) अधिक लोड होने के कारण अधिक गर्म हो जाना

(iii) पाल्क द्वारा यांत्रिक हानि पहुँचाना।

लघुपथ धारा का प्रभाव (Effect of short circuit current)—जब लघुपथ होता है तो प्रदोष धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाता है।

(1) लघुपथ धारा का मान बहुत अधिक होने के कारण अधिक हीट उत्पन्न होती है जिसके कारण आग लग सकती है या सर्खाई को पूरी तरह से बाधित कर सकता है।

(2) कम वोल्टेज होने के कारण पूरी सर्खाई पर इसका प्रभाव पड़ता है। कम वोल्टेज के कारण मोटर बंद हो सकती है तथा जनरेटर के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है तथा सर्खाई की उपलब्धता भी बाधित हो सकती है।

अभ्यास

1. Discuss the possible faults on overhead lines.
2. वैद्युत तन्त्र में दोषों के प्रकार का उल्लेख कीजिए। वैद्युत तन्त्र की विश्वसनीयता एवं स्थायित्व पर दोषों के प्रभावों की विवेचना कीजिए। (B.T.E. 2012-13)
3. Explain the harmful effects of short circuit fault on the power system. (B.T.E. 2015)
4. लघु परिपथ से उत्पन्न दोषों की विवेचना कीजिए। (B.T.E. 2013)
5. लघु परिपथ दोष क्या है? लघु परिपथ दोषों का वर्गीकरण कीजिए। इन दोषों का शक्ति प्रणाली पर क्या प्रभाव होता है? (B.T.E. 2011)
6. एक शक्ति प्रणाली में होने वाले विभिन्न दोषों का वर्णन कीजिए। (B.T.E. 2013)
7. What is a 3- ϕ unsymmetrical fault? Discuss the different types of unsymmetrical faults that can occur in 3- ϕ system. (B.T.E. 2006)
8. विद्युत तंत्र में स्थायित्व को इसमें घटित होने वाले दोष किस प्रकार प्रभावित करते हैं? व्याख्या कीजिए। स्थायित्व में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। (B.T.E. 2011)
9. What is the importance of short circuit calculations? (B.T.E. 2013)
10. शक्ति-प्रणाली में क्या असामान्यताएँ होती हैं? असामान्यताओं के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। (B.T.E. 2011)
11. What is the importance of base kVA in short circuit calculations? (B.T.E. 2011)
12. एक वैद्युत प्रणाली में विविध प्रकार के दोषों की विवेचना (discussion) कीजिए। तन्त्र की विश्वसनीयता तथा स्थायित्व (reliability and stability of a system) पर इन दोषों के प्रभाव को समझाइए।

वैद्युत प्रदोष

13. What is the advantage of expressing reactance in percentage values?

14. वैद्युत शक्ति तंत्र में घटित होने वाले विभिन्न सममितीय एवं असममितीय दोषों की उनके सम्भावित कारणों सहित विवेचना कीजिए। (B.T.E. 2006)

15. Express unbalanced phase current in a 3- ϕ system in terms of symmetrical components. (B.T.E. 2007)

16. प्रदोष तथा लघुपथ में अन्तर बताइये। पावर प्रणाली में घटित होने वाले प्रदोषों की सूची बनाइये, इन प्रदोषों का समन्वित तथा असमन्वित प्रदोषों में वर्गीकरण कीजिए। (B.T.E. 2008)

17. वैद्युत तंत्र पर दोषों से क्या तात्पर्य है? विद्युत तंत्र की विश्वसनीयता एवं स्थायित्व पर दोषों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। (B.T.E. 2010)

18. 3- ϕ सिरो पर लाइनों के दोषों के प्रकारों की विवेचना कीजिए। इन दोषों को एकल लाइन ओरख पर प्रदर्शित कीजिए। (B.T.E. 2010)

19. 3- ϕ विद्युत तंत्र के कार्य सम्पादन पर लघुपरिपथन दोष प्रभावों की विवेचना कीजिए। (B.T.E. 2010)

20. दोषी प्रणाली को एकल रेखीय ओरख से कैसे दर्शाया जाता है? साथ ही साथ संकेत चित्र बनाएँ। (i) विभव सीमांकन, (ii) रिफ्लेक्टर। (B.T.E. 2011)

21. What do you understand by a short circuit? Discuss the possible causes of short circuit in the power system. (B.T.E. 2013)

22. लघु परिपथ तथा विद्युत तंत्र पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। (B.T.E. 2015)

23. शक्ति तंत्र में प्रमुख दोषों के कारण बताइये। दोषों के नाम सहित व्याख्या कीजिए। (B.T.E. 2016)

24. शक्ति प्रणाली में त्रिकली सममितीय व असमितीय दोषों व उनके होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। (B.T.E. 2017)

25. विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ क्या होती हैं? एकाकी रेखा-चित्र में त्रुटियों को कैसे दर्शावेंगे? (B.T.E. 2017)

26. किसी प्रणाली की सत्यता और स्थिरता का त्रुटियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइये। (B.T.E. 2017)

27. एक तीन फेजीय 5 एमवीए 6.6 केवीओ अल्ट्रासेक्टर जिसका रिफ्लेन्स 8% है को फीडर से प्रेरणिक्रम जिसका इम्पेडन्स $(0.12 + j 0.48)$ ohm phase/km जोड़ा गया है। एक ट्रांसफार्मर 3 एमवीओ 6.6 केवीओ/33 केवीओ जिसका रिफ्लेन्स 5% है। 6.9 केवीओ वोल्टेज पर लोड पर चल रहे जनरेटर में बह रही त्रुटिधारा की गणना कीजिए। साथ ही 15 किमीओ दूरी पर तीन फेजीय फीडर सिमेट्रिकल त्रुटि की भी गणना कीजिए। (B.T.E. 2017)

Fill in the blanks

(i) When a short circuit occurs, a current flows through the system.

(ii) The most serious result of a major in uncleared short circuit fault is the current.

(iii) When all the three phase are short circuited, it gives rise to current.

(iv) The rating of a circuit breaker is generally determined on the basis of short circuit currents.

(v) The most common type of fault in overhead lines is

(vi) The short circuit fault gives very heavy duty on the circuit breaker.

(vii) Short circuit kVA is obtained by multiplying the base kVA by

(viii) The most common type of 3- ϕ unsymmetrical fault is

(ix) In a balanced system, negative and zero phase sequence currents are

(x) A 1000 kVA transformer with 5% reactance will have a reactance of at 2000 kVA base.

Answers:

- (i) heavy, (ii) fire, (iii) symmetrical fault, (iv) symmetrical, (v) phase to ground fault, (vi) 3-phase, (vii) 100%, (viii) single line to ground, (ix) zero, (x) 10%.

3.1 परिचय (Introduction)


जिस तरह से circuit breaker, fault की condition में circuit को अपने आप break करता है उसी प्रकार fuse भी एक प्रकार का protective device है जो circuit के series में संयोजित करने पर short circuit, overloading की condition में circuit को ब्रेक करता है।

3.1.1 फ्यूज (Fuses)

सामान्यतः Fuse एक धातु का छोटा-सा टुकड़ा होता है जो circuit के श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर यदि circuit में एक unit current से ज्यादा flow होने पर fuse पिघल कर circuit को break करता है, fuse कहलाता है।

“वह protective device जो उच्च वैद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिये वैद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है फ्यूज कहलाता है।”

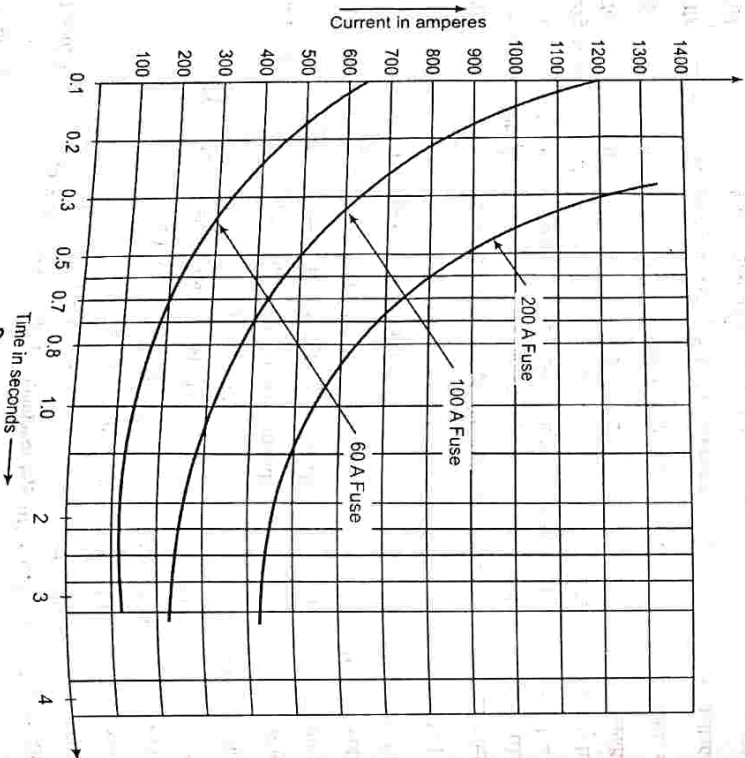किसी fuse के current rating से ज्यादा flow current तथा circuit break करने में लगा समय में वक्र



चित्र 3.1

इस वक्र से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी fuse के current rating से ज्यादा current flow होने पर circuit को ब्रेक करने में लगा समय उतना ही कम होता है अर्थात् दोनों में inverse का सम्बन्ध है।

फ्यूज

संगतकों से सुविधाएँ (Advantages of Fuses)

संयुक्त रूप से सभी संगतकों से प्राप्त निम्नवत् सुविधाएँ (Advantages) हैं :

1. रक्षण युक्तियों में सबसे अधिक मितव्ययी रक्षण युक्ति है।
2. परिपथ वियोजकों की अपेक्षा प्रचलन के न्यूनतम समय (Minimum time of operation) को बहुत ही कम किया जा सकता है।
3. समय और धारा का व्युत्क्रम (Inverse of current) अभिलक्षण संगतक को अतिभार रक्षण (Overload protection) के सुयोग्य बनाता है।
4. लघुपरिपथ धारा के बड़े से बड़े मान पर बिना आवाज, ज्वाला (flame), धुआ तथा गैस उत्पन्न किये बिना अवरोध करता है।
5. अपुरक्षण (Maintenance) की कोई आवश्यकता नहीं है।

असुविधाएँ (Disadvantages)

संयुक्त रूप से सभी प्रारूपी संगतकों से अनुभव की जा सकने वाली असुविधाएँ निम्नवत् हैं :

1. संगतक के संगतित होने पर उसे बदलने में समय लगता है।
2. संगतक के द्वारा भूक्षरण (Earth leakage) से रक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता।
3. अति वोल्टता एवं निम्न वोल्टता से रक्षण प्राप्त नहीं होता है।
4. तन्त्र में प्रयुक्त संगतक अतिभार पर तन्त्र के किसी भी खण्ड को विच्छिन्न कर देता है। भले ही दोष किसी अन्य उपखण्ड में उत्पन्न हुआ हो, अतः संगतक विवेचन हीन (Non-discriminate) होते हैं।
5. परिशुद्ध अंशोन्मेष (Accurate calibration) के योग्य नहीं होते हैं।

3.1.2 Desirable Characteristics of Fuse element

नॉर्मल current की उत्पत्ति में fuse element बिना overheating की स्थिति में रहता है। लेकिन current, normal current से ज्यादा flow होती है तो fuse element, melting point तक गर्म होकर पिघल जाता है और circuit को break करता है। इसके निम्नलिखित अभिलक्षण होने चाहिए—

- (i) इसका melting point कम होना चाहिए। e.g. टिन, लेड
- (ii) इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए। e.g. silver, copper
- (iii) इसका क्षयकरण (deterioration) अर्थात् इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए।
- (iv) Cost कम होना चाहिए।

3.1.3 Fuse Element Materials

सामान्यतः Fuse element के लिये लेड, टिन, कॉपर, ब्रिंक तथा सिल्वर प्रयोग किया जाता है। कम current (10 A) के लिये टिन या लेड और टिन (Lead 37% + Tin 63%) का मिश्रण प्रयोग किया जाता है।

ज्यादा current के लिये copper या silver या इन दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है।

सामान्यतः इस समय ज्यादातर silver प्रयोग किया जाता है। इसके cost अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं—

- (i) यह दूसरों की अपेक्षा ऑक्सीकरण से मुक्त है।
- (ii) सूखी हवा में प्रयोग करने पर इसका क्षयकरण नहीं होता है।
- (iii) इसकी चालकता अधिक होती है।

check this

- (iv) दूसरों की अपेक्षा इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है।
(v) इसकी रयानता गुणक कम होता है।

3.1.4 Important Terms

1. **फ्यूज की निर्धारित धारा (Current rating of Fuse element)**—यह फ्यूज की वह उच्चतम कार्यकारी धारा है जिस पर Fuse बिना overheating या melting हुए सतत रूप से कार्य करता है।

2. **फ्यूज की प्रगलन धारा (Fusing current)**—यह न्यूनतम धारा जिससे फ्यूज अवयव पिघल कर circuit को disconnect करता है, fusing current कहलाता है। किसी भी fusing element के लिये fusing current का मान Rated current से अधिक होता है।

फ्यूज धारा का मान निम्नवत् तथ्यों पर निर्भर करता है :

(i) **फ्यूज अवयव का पदार्थ (Material of fuse)** : संगलन धारा का मान पदार्थ की प्रतिरोधकता, गलनांक तापक्रम (Melting temperature), पदार्थ के ऑक्सीकरण (Oxidation), विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) तथा संगलक अवयव के व्यास पर निर्भर करता है।

(ii) **फ्यूज अवयव तार की लम्बाई (Length of fuse element)** : संगलक अवयव के रूप में प्रयुक्त तार की लम्बाई संगलन धारा के मान को प्रभावित करती है। क्योंकि अधिक लम्बाई के कारण ऊष्मा का वायु में विसरण होता है।

(iii) **फ्यूज परिवेष्टक (Fuse enclosure)** : ऊष्मा का वायु में विसरण फ्यूज परिवेष्टक पर भी निर्भर करता है। यदि संगलक परिवेष्टक से ऊष्मा का विसरण सरलतापूर्वक अधिक होता है तो संगलक अवयव अधिक संगलन धारा मान पर संगलित होगा।

(iv) **भाँज की व्याख्या (Number of Strands)** : फ्यूज धारा का मान फ्यूज अवयव के रूप में उपयोग किये गये तारों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि 10 ऐम्पियर धारा पर किसी धातु का एक तार फ्यूज अवयव के रूप में उपयोग किये जाने पर संगलित हो जाता है, तो उसी तार के दो भाँज संगलक अवयव के रूप में उपयोग किये जाने पर 16 ऐम्पियर धारा मान पर संगलित हो जाते हैं। इसी प्रकार तीन तार 22.5 ऐम्पियर पर, चार तार 27.5 ऐम्पियर पर तथा सात तार मात्र 40 ऐम्पियर पर संगलित हो जाते हैं।

फ्यूज धारा व्यंजक (Expression for fusing current) : संगलन धारा का लगभग मान ज्ञात करने हेतु सूत्र के निम्नवत् ज्ञात कर सकते हैं—

$$\text{फ्यूज अवयव के रूप में उपयोगित तार में उत्पन्न ऊष्मा} = I^2 R_t \text{ जूल}$$

$$= I^2 \times \rho \frac{l}{d} \times I \text{ जूल} = \frac{4I^2 \rho l}{\pi d^2} \text{ जूल}$$

$$\propto \frac{I^2 l}{d^2}$$

यहाँ I = संगलन धारा ऐम्पियर में।

ρ = पदार्थ की प्रतिरोधकता ओम-मीटर में।

l = तार की लम्बाई मीटर में।

d = तार का व्यास मी०।

I = समय सेकण्ड में।

तथा फ्यूज अवयव द्वारा ऊष्मा विसरण = स्थिरांक $\times$ सतह का क्षेत्रफल $\times$ समय

$$= \text{स्थिरांक} \times \pi d l \times I \text{ जूल}$$

फ्यूज

$\propto d l$ जूल
या अवयव के संगलन के समय उत्पन्न ऊष्मा = ऊष्मा विसरण

$$\frac{4I^2 \rho l}{\pi d^2} = \pi d l \times \text{स्थिरांक}$$

$$I^2 = \frac{\pi^2 d^3}{4\rho} \times \text{स्थिरांक}$$

$$I = d^{3/2} \times K$$

$$= K \sqrt{d^3}$$

जहाँ K पदार्थ पर निर्भर एक स्थिरांक है। विभिन्न पदार्थों हेतु ग्रीस (Grease) द्वारा ज्ञात किये गये स्थिरांक K के मान संगलक पदार्थों की सारणी में अंकित हैं।

3 संगलक का समय धारा अभिलक्षण (Time-Current characteristics of Fuse)


संगलन धारा तथा प्रचालन समय के मध्य बनाये जाने वाला आलेख संगलक का समय धारा अभिलक्षण कहलाता है।

संगलक की निर्धारित धारा से अधिक मान की धारा संगलक में से प्रवाहित कर संगलक का प्रचालन समय प्राप्त करते हैं। किसी प्रवाहित धारा मान पर संगलक संगलित होने में जितना समय लेता है, वह उस धारा मान पर संगलक का प्रचालन समय होता है। प्रचालन समय को 0.01 सेकण्ड से 2 घण्टे की अवधि तक को अंकित करते हैं क्योंकि दो घण्टे की अवधि हेतु प्रचालन समय एवं संगलन धारा का आलेख का उपयोगी मान (Asymptotic value) होता है, जिस पर धारा मान को न्यूनतम संगलन धारा कहते हैं।


संगलक के धारा-समय अभिलक्षण वक्र को अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यह वक्र एक व्युत्क्रम वक्र है अर्थात् संगलक का प्रचालन समय, संगलन धारा के व्युत्क्रमानुपाती है जो संगलक को अति धारा रक्षण (Over-current protection) हेतु अति उपयुक्त सिद्ध करता है।

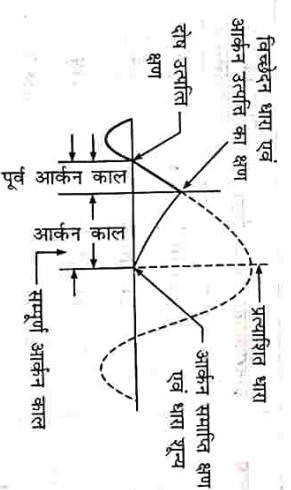4. संगलन गुणक (Fusing factor) निम्नतम संगलन धारा (Minimum fusing current) तथा निर्धारित वहन धारा (Rated carrying current) का अनुपात संगलन गुणक (fusing factor) कहलाता है।

$$\text{अतः संगलन गुणक} = \frac{\text{निम्नतम संगलक धारा (Minimum fusing current)}}{\text{निर्धारित वहन धारा (Rated carrying current)}}$$



चित्र 3.2

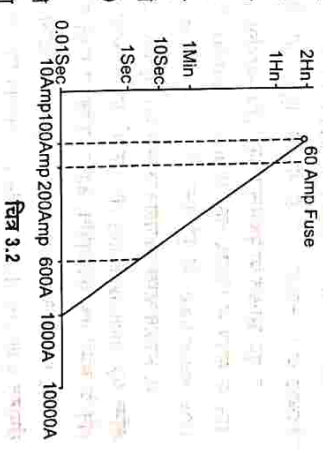

चित्र 3.3

यदि इसका मान 1 से कम है तो यह निर्धारित धारा पर ही fuse element का क्षयकरण (overheating) तथा oxidation होने लगेगा।

5. प्रत्याशित धारा (Prospective current)—वैद्युत परिपथ में दोष के कारण प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम पाश (first loop) के शिखरमान का परिमाण (Magnitude) बहुत अधिक होता है किन्तु दोष की उपस्थिति में अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण संगलक में प्रवाहित धारा द्वारा प्रथम पाश के शिखरमान को ग्रहण किया जाने से पहले ही धारा के किसी अन्य मान पर संगलक पिघल (Melt) जाता है और प्रथम पाश के अधिकतम परिमाण को ग्रहण नहीं कर पाता है।

दोष की स्थिति में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के सम्भावित प्रथम पाश के प्रभावी मान (Effective or RMS value) को प्रत्याशित धारा कहते हैं।

वास्तव में प्रत्याशित धारा वह प्रत्यावर्ती धारा है जो दोष की स्थिति में यदि सम्भव हो तो संगलक को एक वैद्युत चालक जोड़क (Link) से बदल देने पर प्रवाहित होगी।

6. विच्छेद धारा (Cut-off current)—वैद्युत परिपथ में धारा का वह अधिकतम मान जिस पर संगलक का संगलन होकर परिपथ विच्छेदित होता है, विच्छेद धारा कहलाती है।

वास्तव में संगलक अवयव के गलन (मिघलने, Melting) हेतु वांछित ऊर्जा ही विच्छेद धारा को निश्चित करती है। विच्छेद धारा प्रत्याशित धारा के मान के अनुरूप परिवर्तित होती है।

7. पूर्व आर्कन या पूर्वगलन काल (Pre-arcing or pre-melting time) : वैद्युत परिपथ में संगलन धारा के आरम्भ होने के समय से विच्छेद धारा (Cut-off Current) प्रवाहित होने के समय तक के बीच का अवधि, पूर्व आर्कन काल (Pre-arcing time) या पूर्व गलन काल (Premelting time) कहलाती है।

8. आर्कन काल या गलन काल (Arcing time or melting time) : आर्क के आरम्भन (starting) समय से आर्क शक्ति (Quenching of arc) होने तक की अवधि अथवा विच्छेद धारा के प्रवाहित होने के समय से परिपथ में धारा मान शून्य होने के समय तक की अवधि, आर्कन काल या गलन काल अथवा संगलन काल (fusing time) कहलाता है।

9. सम्पूर्ण आर्कन काल या सम्पूर्ण गलन काल (Total arcing time or total melting time) अथवा सम्पूर्ण संगलन काल (total fusing time) : संगलन धारा के आरम्भन क्षण से परिपथ में धारा मान शून्य होने के क्षण तक की अवधि, आर्कन काल या सम्पूर्ण गलन काल अथवा सम्पूर्ण संगलन काल कहलाता है जो पूर्व आर्कन काल और आर्कन काल के योग के समतुल्य होता है।

3.2 संगलन अवयवों के पदार्थ (Materials of fuse elements)

संगलक अवयवों (fuse elements) को बनाने हेतु निम्न गलनांक (Low melting point) वाले पदार्थ अति उपयुक्त पदार्थ (Most suitable materials) होते हैं, किन्तु ऐसे पदार्थों की प्रतिरोधकता (Resistivity) अधिक होती है जैसा कि निम्नवत् सारणी में प्रस्तुत है।

क्रमांक	पदार्थ का नाम	प्रतिरोधकता (ओम-मीटर)	गलनांक अंश सेल्सियस में	K का मान
1.	ज़िंक (Zinc)	6×10^{-8}	231.85	—
2.	सीसा (Lead)	21×10^{-8}	327	304.6
3.	टिन (Tin)	11×10^{-8}	419	405.5
4.	एल्यूमिनियम (Aluminium)	2.788×10^{-8}	658.7	1870

5.	चांदी (Silver)	1.557×10^{-8}	960	—
6.	ताम्र (Copper)	1.66×10^{-8}	1084	2530

निम्न गलनांक वाले पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण किसी भी नियत धारा मान हेतु निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों के आवश्यक व्यास की अपेक्षा अधिक व्यास होता है जिसके फलस्वरूप वाष्पीकृत पदार्थ (Vaporized Material) की उपभोगित मात्रा अधिक होती है। अतः वाष्पीकृत पदार्थों का कम मात्रा में उपयोग करने हेतु निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों का चयन करना ही उचित होता है। किन्तु निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थों पर ऑक्सीकरण का प्रभाव अधिक होता है जिसके फलस्वरूप संगलक अवयव के चारों ओर ऑक्सीकृत पदार्थ की एक परत बन जाती है। यह परत संगलक अवयव की पिघलती हुई अवस्था में भी अवयव को पर्याप्त शक्तिशाली आलम्प प्रदान कर संगलक का विदारन काल (Rupturing time of fuse) बढ़ा देती है जिससे कि परिपथ भंग करने में अधिक समय लगता है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से उच्च गलनांक एवं निम्न प्रतिरोधकता वाले पदार्थ उच्च धारा विच्छेदन हेतु अर्थात् उच्च क्षमता के संगलकों तथा निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कम क्षमता के संगलकों हेतु अधिक उपयुक्त हैं।

3.2.2 फ्यूज़ के प्रकार (Types of fuse)

वोल्टता के अनुसार

- निम्न वोल्टता फ्यूज़ (Low voltage fuse)
 - पुनर्नीय प्ररूपी फ्यूज़ (Semi-enclosed rewirable fuse)
 - उच्च विदारण क्षमता वाले कारतूसी अथवा H.R.C. फ्यूज़ (High rupturing capacity type (H.R.C.) fuse cartridge)
- उच्च वोल्टता फ्यूज़ (High voltage fuse)

3.3 (a) पुनर्नीय प्ररूपी फ्यूज़ (Semi-Enclosed Rewirable Fuse)

(क) Semi-enclosed Rewirable Fuse : Semi enclosed rewirable fuse unit के तीन भाग (अ) fuse element (ब) fuse carrier या fuse holder तथा (स) fuse base होते हैं।

(अ) Fuse element : निश्चित धारा (Rated current) को वहन करने की क्षमता वाला तथा अभिकल्पना के अनुसार एक निश्चित लम्बाई वाला संगलक पदार्थ से बने तार का टुकड़ा होता है।


(ब) Fuse Carrier : पोर्सेलिन (Porcelain) या बैकेलाइट (Bakelite) का बना होता है जिसके मध्य भाग में एक ऊपर को उभरा भाग होता है। इस उभरे भाग के दोनों ओर पीतल (Brass) या ताम्र (Copper) के बने दो संयोजी खण्डकों (Terminal blocks) की व्यवस्था होती है। इन्हीं दोनों संयोजी खण्डकों के बीच संगलक अवयव के आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक भाँज (Strands) कस कर योजित किये जाते हैं।

अतः संगलक एकक (fuse unit) का वह भाग जो संगलक अवयव को वहन अथवा धारण करता है, संगलक वाहक या संगलक धारक कहलाता है।

(स) संगलक आधार (Fuse base) : Fuse unit का वह भाग जो संगलक वाहक को धारण करता है, fuse base कहलाता है।

संगलक आधार Porcelain या Bakelite का बना हुआ होता है। इसके मध्य भाग में fuse carrier को धारण करने हेतु एक गहरा स्थान बना होता है। इस गहरे स्थान के दोनों सिरों में दो नियत सम्पर्कों की व्यवस्था होती है, जिनमें से एक के साथ

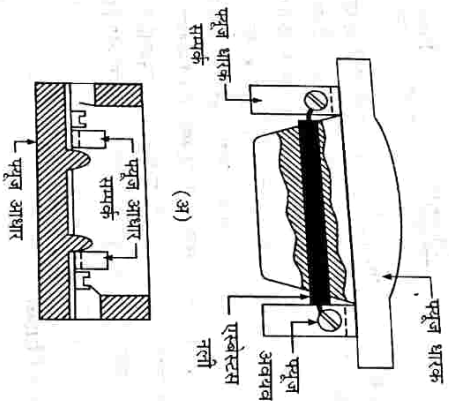परिपथ के विद्युत्प्रवाह तार (Live wire) का आगामी (Incoming) सिरा तथा दूसरा से निर्गामी (outgoing) सिरा संयोजित किया जाता है।



चित्र 3.4

Fuse carrier को fuse base में स्थापित करने पर संगतक वाहक के अन्तस्थ खण्डक (Terminal blocks), संगतक आधार के दोनों नियत समर्कों (fixed contacts) के मध्य समर्क स्थापित करते हैं। Fuse carrier को fuse base से बाल निकालकर संगतक अवयव को संगतित हो जाने पर पुनः लगाया जा सकता है, इसलिए अर्धपरिवर्धित संगतक एकल को पुनः तार योग्य संगतक एकक (Repairable fuse unit) के नाम से भी जाना जाता है।

उपयोग (Uses) : Semenclosed fuses का Production लागण 500 Ampere fixed current तथा 650 बोल्ट तक किया जाता है, जो आधुनिक आवश्यकताओं को विचारते हुए बहुत ही कम है। इसलिए Semi enclosed fuse unit का उपयोग low voltage एवं current वाले वैद्युत तन्त्रों एवं प्रतिष्ठानों जैसे घरेलू वैद्युत प्रतिष्ठानों (Domestic electrical installations), छोटे उद्योगों, नलकूप (tube well) एवं गन्ने के क्रेशरों (sugar cane crushers) के मोटर्स आदि के रक्षा हेतु किया जाता है।

लाभ (Advantages)

Semenclosed fuses के लाभ निम्नवत् हैं—

1. कम लागत (Low cost)
2. संरचना में साधारण (Simple in construction)
3. पुनः तार योग्य (Repairable)
4. पुनः तार स्थापन में मितव्ययी (Economical)
5. संगतक वाहक या संगतक आधार के क्षतिग्रस्त होने पर सम्पूर्ण एकक (complete unit) को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केवल क्षतिग्रस्त भाग को ही बदलने की सरल सुविधा प्राप्त होती है।

असुविधाएँ (Disadvantages) : Semenclosed fuses से निम्नवत् असुविधाएँ होती हैं—

1. इनकी विदारन क्षमता कम होती है।

2. Semenclosed fuses के संगतक अवयव का संगतन इसकी निर्धारित क्षमता (Rated capacity) के लगभग 2 गुने मान पर होता है जिसके फलस्वरूप परिपथ में संयोजित उपकरण (Connected apparatus) को क्षति हो सकती है।

3. बहुत दिनों तक उपयोग में आते रहने पर उस अवधि में गर्म होकर संगतक अवयव का ऑक्सीकरण हो जाने के कारण निर्धारित धारा मान पर संगतन होना सम्भव नहीं हो सकता है, किन्तु नये अवयव का संगतन निर्धारित धारा मान से अधिक मान पर सम्भव होता है। अतः Semenclosed fuses की रक्षा क्षमता (Protective capacity) भी अनिश्चित होती है।

4. एक ही परिवेश क्षेत्रफल (Area of cross section) और पदार्थ के अधिक लम्बाई वाले संगतक अवयव का संगतन कम धारा पर तथा कम लम्बाई वाले संगतक अवयव का संगतन अधिक धारा पर होने के कारण परिशुद्ध अंशगोचन (Accurate calibration) भी असम्भव है।

5. Rewired करते समय अनुचित माप (wrong size) का तार प्रयोग किये जाने की सम्भावना भी रहती है।

(ख) **परिवर्धित संगतक (Enclosed fuse) :** संगतक अवयव पोर्सिलेन के बने कारतूस (cartridge) में पूर्णतया परिवर्धित होता है इसलिए परिवर्धित संगतक को कारतूस संगतक के नाम से भी पुकारा जाता है। परिवर्धित संगतक की क्षमता निश्चित एवं उच्च होती है।

परिवर्धित संगतकों अथवा कारतूस संगतकों की निम्नवत् तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :


- (अ) उच्च विदारन क्षमता साधारण कारतूस संगतक (High rupturing capacity simple cartridge fuse)
- (ब) उच्च विदारन क्षमता संकेतन कारतूस संगतक (High rupturing capacity indicating cartridge fuse)
- (स) उच्च विदारन क्षमता प्रवृत्त कारक युक्ति कारतूस संगतक (High rupturing capacity tripping device cartridge fuse)

(अ) उच्च विदारन क्षमता साधारण कारतूस संगतक (H.R.C. Simple cartridge fuse)

पोर्सिलेन (Porcelain) का बना खोखला बेलनाकार (Hollow cylindrical) पिण्ड (body) होता है जिसके दोनों सिरों पर पीतल (brass) की बनी टोपियाँ (cups) लगी होती हैं। इन पीतल की टोपियों के मध्य चांदी या द्विधातु के संगतक अवयव के दोनों सिरों क्रमशः दोनों सिरों की टोपियों से वैरिडित होते हैं। खोखले बेलन (Hollow cylinder) में संगतक अवयव के चारों ओर पूरक पदार्थ, जैसे स्मल्टिन (Quartz) का चूर्ण या कण (granular) भर दिया जाता है जो आर्क का शमन करने वाले कारक का कार्य करता है।

अतिभार धारा (Over load current) अथवा लघु

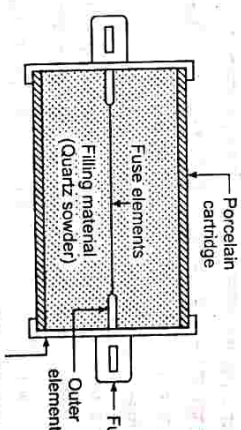परिपथ धारा (short circuited current) के संगतक (fuse) में प्रवाह के कारण संगतक अवयव के तापक्रम में वृद्धि से अवयव का पिघल कर वाष्पीकरण होने पर वाष्पों का आयनीकरण होने के साथ ही आर्क उत्पन्न होता है। पूरक पदार्थ (filler material) (1) संगतक अवयव (fuse element) को शीतल करता है। (2) वाष्पों (Vapours) को संघनित (Condensed) करता है तथा (3) आर्क का शमन (Quench) करता है।



चित्र 3.5

उपयोग (Uses) : उच्च विदारन क्षमता साधारण कारतूस संगतकों (H.R.C. Simple Cartridge fuses) का उपयोग ऐसे सभी वैद्युत तन्त्रों (electrical system) में किया जाता है, जहाँ वैद्युत भारों की अधिक एकाग्रता (concentration) हो जैसे आधुनिक वितरण तन्त्र (Modern distribution system), मध्यम एवं उद्योग आदि ऐसे स्थानों पर जहाँ संगतक अवयवों के संगतन के समय आर्क से आग भड़कने का भय होता है, पर भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

सुविधाएँ (Advantages)

उच्च विद्युत क्षमता साधारण कारतूस संगतक (H.R.C. Simple cartridge fuse) निम्नवत् सुविधाएँ प्रदान करते हैं:

1. अधिक क्षमता होने के कारण 650 वोल्ट पर 1000 ऐम्पियर तक उपयोग किये जाते हैं।
2. रक्षी क्षमता लगभग निश्चित होती है।
3. संगतन के समय उत्पन्न आर्क को शीघ्रता से शमन करता है।
4. पूर्णतया परिवेष्टित (enclosed) होने के कारण आग भड़कने का भी भय नहीं रहता है।
5. अन्य प्रारूपी विद्युत युक्तियों की अपेक्षा मूल्य में कम होता है।
6. केवल संगतक आधार की ही आवश्यकता होती है।
7. परिशुद्ध अंशशोधन (Accurate calibration) लगभग सम्भव है।
8. अनुचित निर्धारण का संगतक उपयोग किये जाने की सम्भावनाएँ लगभग समाप्त हो जाती हैं।


असुविधाएँ (Disadvantages):

उच्च विद्युत क्षमता साधारण कारतूस संगतक से निम्नवत् असुविधाएँ होती हैं।

1. संगतन होने पर पुनः तार लगाने योग्य नहीं होता है।
2. संगतन होने पर पूर्ण कारतूस एकक (Cartridge unit) को ही बदलना होता है, अतः अमितीयवी है।
3. आर्क के शीघ्र शमन के कारण क्षणिक वोल्टता उत्पन्न होने के कारण आन्तरिक उत्स्फुरण (Internal flash over) हो जाता है।
4. पूर्णतया परिशुद्ध (Accurate Calibration) भी असम्भव है।
5. बिना परीक्षण किये संगतित कारतूस की पहचान नहीं की जा सकती है।
6. आन्तरिक उत्स्फुरण से उत्पन्न गैसीय दाब के कारण पिण्ड (Cartridge body) के फटने का भय रहता है।

(ब) उच्च विद्युत क्षमता संकेतन कारतूस संगतक (High rupturing capacity indicating cartridge fuse)

पोर्सिलेन (Porcelain) का बना बेलनाकार पिण्ड (Cylindrical body) होता है जिसके दोनों सिरों पर ताप की टोपियाँ (Copper caps) की व्यवस्था होती है। बेलनाकार पिण्ड (Cylindrical body) की अक्षीय लम्बाई में (Axial lengthwise) छिद्र के मध्य भाग में पिण्ड के बाह्य पृष्ठ (Outer surface) से आरम्भ होकर एक शंकवाकार छिद्र (Conical hole) खुला है। इस छिद्र के बाह्य भाग पर एक चिह्नक (Label) लगाया जाता है और शंकवाकार छिद्र (Conical hole) खुला विस्फोटक संकेतन चूर्ण (Mild explosive indicating powder) एक रासायनिक अवशिष्ट (Chemical charge) के रूप में भर कर इसके अन्दर से होता हुआ एक सूक्ष्म माप का टंगस्टन प्रतिरोध संकेतक तार (Fine tungsten tungsten resistance wire) दोनों ओर की टोपियों से बैल्टित (Welded) कर छिद्र में सेलखड़ी (Silica) का चूर्ण भर दिया जाता है। (Higher capacity) के संगतक में एक संगतक अवयव (Fuse element) स्थापित किया जाता है। अधिक क्षमता संगतक अवयवों को समानान्तर क्रम में एक दूसरे के मध्य अधिक अन्तर्गत प्रदान कर प्रयुक्त किये जाते हैं। उक्त अवयवों के सिरों पर प्रतिरोध कम करने हेतु अवयवों के दोनों सिरों पर चाँदी के तार अवयव के साथ लगा दिये जाते हैं जो आन्तरिक संगतक योजक (Inner fuse link) कहलाते हैं तथा अवयवों के सिरों पर तापक्रम को अधिक होने से रोक्ते हैं।

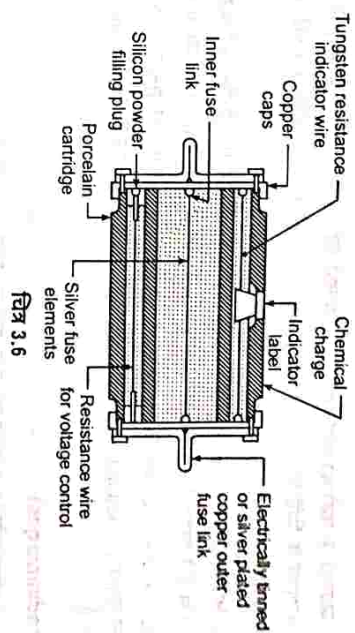पर्यटन

आवश्यकतानुसार पोर्सिलेन कारतूस के दूसरे कम परिक्षेत्र वाले सीधे छिद्र में वोल्टता नियन्त्रण हेतु एक अन्य टंगस्टन प्रतिरोध तार (Tungsten resistance wire for Voltage control) की व्यवस्था भी दोनों टोपियों के मध्य की जाती है।

मुख्य पिण्ड (Main body) के दोनों सिरों पर व्यवस्थित टोपियों के ऊपर वैद्युतीय टिनीकृत या चाँदी लेपित ताम्र अंतस्को (Electrically tinned or silver plated copper terminals) की व्यवस्था की जाती है।

सुविधाएँ (Advantages)

उच्च विद्युत क्षमता संकेतन कारतूस संगतक (H.R.C. indicating cartridge fuse) से उत्पन्न सुविधाएँ (advantages) निम्नवत् हैं—

1. अधिक क्षमता (High capacity) होने के कारण इनका उपयोग 650 वोल्ट तथा 15000 से 30000 ऐम्पियर (amps.) तक किया जा सकता है।
2. रक्षी क्षमता (Protective capacity) लगभग निश्चित होती है।
3. संगतक (Fusing) के समय उत्पन्न आर्क (Arc) को शीघ्र ही शमन (Quench) कर देता है।
4. संगतक अवयव पूर्णतया परिवेष्टित (Enclosed) होने के कारण, आग भड़कने का भय नहीं है।
5. अन्य प्रारूपी विद्युत युक्तियों (Breaking devices) की अपेक्षा मूल्य में बहुत कम होते हैं।
6. केवल संगतक आधार (Fuse base) की ही आवश्यकता होती है।
7. अनुचित निर्धारण (Rating) का संगतक उपयोग हो जाने की सम्भावना बहुत ही कम होती है।
8. पोर्सिलेन (Porcelain) के कारतूस का अधिकतम भाग टोस होने से आन्तरिक उत्स्फुरण (Internal flash over) से उत्पन्न गैसीय दाब (Gaseous pressure) के कारण कारतूस पिण्ड (Cartridge body) के फटने का भय नहीं होता है।
9. आन्तरिक उत्स्फुरण से उत्पन्न गैसीय दाब, आर्क पथ (Arc path) में धात्विक वाष्पों (Metallic vapour) के अनायनीकरण (De-ionization) में सहायक होता है।
10. संगतक अवयवों (Fuse elements) के समानान्तर क्रम में प्रयुक्त किये जाने से संगतक (Fuse) की विद्युत क्षमता (rupture capacity) बढ़ती है।
11. अवयवों (Elements) का अधिकतम पृष्ठ क्षेत्र (Surface area) सेलखड़ी (Silica) अथवा बालू (Sand) के सम्पर्क में रहने से ऊष्मा विसरण (Heat dissipation) की अधिक सुविधा प्राप्ति के कारण संगतन अवयव (Fuse element) के संगतन (Fusing or melting) के समय धात्विक वाष्प (Metallic vapour) भी कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं।

12. संगतक अवयवों के सिरों को चाँदी आदि के अन्य तारों की सहायता से मोटा कर देने पर अवयव के मध्य भाग को संगतन (Fusing), अवयव के सिरों के संगतन से कुछ समय पहले होने के कारण धारा मान धीरे-धीरे (Gradual) कम होने से अनिवार्यक क्षणिक वोल्ता (Surge voltage) की उत्पत्ति का निवारण हो जाता है।

13. संगतक अवयव (Fuse element) के संगतन (Fusing) के उपरान्त परिपथ की धारा का प्रवाह प्रतिरोध (Resistance) में होने लगता है। जिसके फलस्वरूप प्रतिरोध तार संगतित (Fused) होकर मध्य विस्फोटक चूर्ण (Mid explosive powder) का दहन (Combustion) सम्पन्न कर चिह्नक (Label) को झुलसा (Chars) देता है। चिह्नक को झुलसना ही संगतित एकक (Fused unit) का प्रतीक होता है। अतः संगतित एकक (Fused unit) को बिना परीक्षण के ही पहचाना जा सकता है।

असुविधाएँ (Disadvantages)

उच्च विदारन क्षमता संकेतन कारतूस संगतक एकक (H.R.C. indicating cartridge fuse unit) से निम्न असुविधाएँ अनुभव होती हैं—


1. पुनः तार योग्य (Rewirable) नहीं होता है।
2. संगतन (Fusing) के उपरान्त पूर्ण कारतूस (Complete cartridge) को ही बदलना होता है, अतः अतिव्यय हो जाता है।
3. अति उच्चमान की लघुपथन धाराओं (Short circuiting current) से उत्पन्न आर्क (Arc) के शीघ्र शमित (Quenching) किये जाने के कारण क्षणिक वोल्ता (Transient voltage) की उत्पत्ति हो सकती है।
4. आर्क का तापक्रम बहुत अधिक होने पर यह निकटवर्ती विद्युत रोधन (Insulation) एवं स्विचों (Switches) आदि को प्रभावित कर सकता है।
5. परिशुद्ध अंशोन्मेष (Accurate calibration) भी असम्भव है।

उपयोग (Uses)—उच्च विदारन क्षमता संकेतन कारतूस संगतक एककों (H.R.C. indicating cartridge fuse units) के उपयोग निम्नवत् हैं—

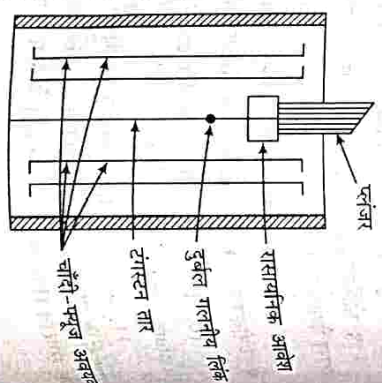1. ऐसी सभी निम्न वोल्ता (Low voltage) परिपथों के रक्षण (Protection) हेतु अति उपयोगी हैं, जहाँ वैद्युत भारों के अधिक एकाग्रता (More concentration) हो।
2. त्रिकालीय वितरकों (Three phase distributors) के रक्षण (Protection) हेतु भी उपयोगी है।
3. ऐसे स्थानों हेतु जहाँ संगतन अवयव के संगतक के समय उत्पन्न आर्क से आग भड़कने का भय हो, अति उपयोगी होते हैं।
4. सभी मध्यम एवं बड़े उद्योगों में मोटो के रक्षण (Protection) हेतु उपयोगी है।

(स) उच्च विदारन क्षमता प्रवृत्त कारक युक्ति कारतूस संगतक (High rupturing capacity tripping device cartridge fuse)

जब कोई प्यूज परिपथ विभोचक के साथ जोड़ कर प्रयोग किया जाता है, तब इसे पहले स्वयं पिघलना चाहिए तथा फिर परिपथ विभोचक स्वतः ही प्रचालित हो जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति ट्रिपिंग युक्ति के साथ एच०आर०सी०प्यूज लगाकर की जा सकती है। प्यूज का ढाँचा ceramic का बना होता है जिसके सिरों पर धातु की टेपियाँ लगी रहती हैं। एक सिरे पर प्लंजर लगा होता है जो कि दोषित अवस्था में परिपथ विभोचक की



चित्र 3.7

ट्रिपिंग यन्त्र रचना को धकेलता है। प्लंजर एक सिरे पर रासायनिक आवेश वाले गलनीय लिंक तथा दूसरे से टंगस्टन तार द्वारा विद्युतीय रूप से जुड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त दोनों सिरों के बीच चाँदी के प्यूज अवयव समान्तर क्रम में जुड़े रहते हैं। परिपथ में fault होने पर सबसे पहले चाँदी के प्यूज अवयव पिघलते हैं जिसके पश्चात् टंगस्टन तार में धारा प्रवाहित होती है जिससे दुर्बल गलनीय लिंक पिघल जाता है और रासायनिक आवेश को विस्फोटित कर देता है। रासायनिक आवेश विस्फोटित होने पर एक प्लंजर को बाहर की ओर धकेलता है जिससे परिपथ विभोचक प्रचालित हो जाता है।

सुविधाएँ (Advantages)

उच्च विदारन क्षमता प्रवृत्त कारक युक्ति कारतूस संगतक एककों (H.R.C. tripping device cartridge fuse units) से निम्नवत् सुविधाएँ (Advantages) प्राप्त हैं—

1. उच्च विदारन क्षमता (High rupturing capacity) होने के कारण इनका उपयोग 650 वोल्ट तथा 15000 से 30000 (ज्ञात रहे कि यह प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्याशित धारा मान का प्रभावी धारा मान है) ऐम्पियर तक किया जा सकता है।
2. रक्षी क्षमता (Protective capacity) लगभग निश्चित होती है।
3. संगतन के समय उत्पन्न आर्क (Arc) को शीघ्र ही शमन (Quick quenching) कर देता है।
4. संगतक एकक (Fuse elements) पूर्णतया परितोषित (Enclosed) होने के कारण आग भड़कने का भय नहीं होता।
5. अन्य प्ररूपी विदारन युक्तियों (Breaking devices) की अपेक्षा मूल्य में कम होते हैं।
6. अनुचित निर्धारण का संगतक प्रयोग हो जाने की बहुत ही कम सम्भावना रह जाती है।
7. अति भारन (Over loading) अथवा लघुपथन धारा (short circuiting current) के कारण यदि किसी भी एक विद्युन्मय तार (Live wire) के श्रेणी का संगतक (Fuse) संगतित होता है तो वह सहजर परिपथ विभोचक (Associated circuit breaker) को प्रवृत्त (Trip) कर पूरे त्रिकालीय तन्त्र को वियोजित कर देता है तथा तन्त्र में प्रयुक्त उपकरणों (Electrical apparatuses) की अतिभार से रक्षा करता है।
8. मजबूत (Plunger) के बाहर आ जाने पर संगतित एकक (Fused unit) की जानकारी प्राप्त हो जाती है।

असुविधाएँ (Disadvantages)

उच्च विदारन क्षमता प्रवृत्त कारक युक्ति कारतूस संगतक एकक (H.R.C. tripping device cartridge fuse unit) से अनुभूत असुविधाएँ निम्नवत् हो सकती हैं—

1. पुनः तार योग्य (Rewirable) नहीं है।
2. अन्य प्ररूपी उच्च विदारन क्षमता कारतूस संगतकों (H.R.C. cartridge fuses) से अधिक मूल्य का होता है।
3. संगतन (Fusing) के उपरान्त सम्पूर्ण कारतूस (cartridge) को बदलना पड़ता है, अतः अतिव्यय (Uneconomical) होता है।
4. आन्तरिक उत्सर्जन (Internal flash over) के कारण उत्पन्न गैसीय दाब (Gaseous pressure) से कारतूस फट सकता है।
5. परिशुद्ध अंशोन्मेष (Accurate calibration) भी सम्भव नहीं है।

उपयोग (Uses)—उच्च विदारन क्षमता प्रवृत्त कारक कारतूस संगतक एकक (H.R.C. tripping device cartridge fuse unit) के उपयोग निम्नवत् हैं—

1. ऐसे सभी निम्न वोल्ता (Low voltage) परिपथों (Circuits) के रक्षण (Protection) हेतु उपयोगी हैं जहाँ वैद्युत भारों की अधिक एकाग्रता (concentration) हो।
2. त्रिकालीय वितरकों (Three phase distributors) के मध्य विकसित दोषों से रक्षण हेतु उपयोगी है।

3. परिपथ विघटकों (Circuit breakers) को सहायताार्थ रक्षण (Backup protection) प्रदान करने हेतु अति रक्षक है।

4. जब इन्हें 3- ϕ system में जिसमें 3- ϕ motors लगी हों, प्रयोग किया जाता है, तब यदि 1- ϕ में fault उत्पन्न हो तो tripping युक्त motor को supply cut कर देगी तथा इस प्रकार motor सुरक्षित रहेगी, जबकि केवल H.R.C. फ्यूज को 3- ϕ मोटरों के साथ प्रयोग करने पर यदि किसी 1- ϕ में कोई fault उत्पन्न होता है तो केवल उसी फेज का H.R.C. फ्यूज पिघल जाएगा तथा मोटर अन्त में 2-फेजों पर चालती रहेगी जिसमें मोटर अधिक गर्म होकर क्षतिग्रस्त हो सकती है।

High Voltage Fuses

अभी तक जो हमने कम वोल्टेज वाले फ्यूज पढ़े हैं उनकी विद्युत क्षमता तथा सर्किट को ब्रेक करने की क्षमता कम है। अतः इन फ्यूजों को उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग नहीं करते हैं। उत्पादन तथा सफाई करने वाले इन्जीनियरों के खोज या सिरफ के उपरान्त उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग में आने वाले फ्यूज निम्न प्रकार हैं—

(i) **Cartridge Type**—इस फ्यूज की संरचना कम वोल्टेज वाले cartridge फ्यूज के समान ही है। इस फ्यूज डिजाइन में बदलाव करके हम इसे उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूज के element को bell form में डिजाइन करके उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से उच्च वोल्टेज सिस्टम उत्पन्न होने वाले corona effect से बचा जा सकता है दूसरा दो फ्यूज तारों को समान्तर में लगाकर जिसमें एक कम प्रतिरोध का तार (जैसे कि Silver Wire) तथा दूसरा उच्च प्रतिरोध का तार (जैसे कि Tungsten Wire)।


सामान्य अवस्था में कम प्रतिरोध वाला तार परिपथ की धारा को वहन करेगा। प्रदोष स्थिति में कम प्रतिरोध वाला तार जल जाएगा तथा उच्च प्रतिरोध तार परिपथ की धारा को एक समय के लिए controlled करेगा तथा कुछ समय उपरान्त कम प्रतिरोध तार भी जलकर सर्किट को बन्द कर देगा।

उच्च वोल्टेज cartridge फ्यूज को 33 KV पर 8700A तक breaking capacity के लिए उपयोग किये जाते हैं 66 KV पर 200 A के लिए तथा 11 KV पर 50 A Breaking Capacity के फ्यूज उपलब्ध है।

(ii) **Liquid Type** : इन फ्यूजों के अन्दर carbon tetrachloride के solution को उपयोग में लाया जाता है। फ्यूजों की बहुत अधिक range उच्च वोल्टेज सिस्टम में उपलब्ध है। इन फ्यूजों को परिपथ में 100 A पर 132 KV के लिए तथा 6100 A तक परिपथ में उपयोग में लाया जा सकता है।

चित्र में Liquid Fuse को दिखाया गया है। इस फ्यूज में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अन्दर carbon tetrachloride का solution भरा रहता है तथा ट्यूब के दोनों सिरे brass cap के द्वारा sealed होते हैं। फ्यूज तार का एक सिरा sealed है तथा दूसरा सिरा phosphor bronze spiral spring द्वारा ग्लास ट्यूब के दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है। जैसे ही परिपथ के अन्दर धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज तार जल जाता है तथा phosphor bronze spiral spring उस जले हुये फ्यूज तार को अपनी तरफ खींच लेती है जिसके कारण आर्क गुरन्त बढ़ जाती है।

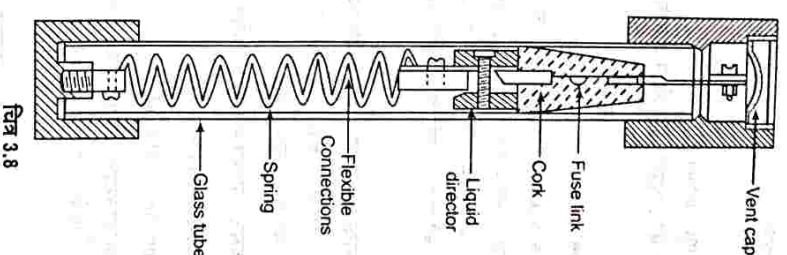(iii) **Metal Clad Fuses**—Metal Clad Oil Immersed फ्यूज को इस उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया था कि यह फ्यूज अर्पल सर्किट ब्रेकर के स्थान पर उच्च वोल्टेज सिस्टम में सही काम करेगा। इस प्रकार के फ्यूज उच्च वोल्टेज सिस्टम में प्रदोष स्थिति में अपनी Rated Capacity के अनुसार सही कार्य करते हैं।



चित्र 3.8

Difference between a Fuse and Circuit Breaker

Fuse	Circuit Breaker (C.B.)
1. इसमें Operation, automatic होता है।	जबकि इसमें relay के द्वारा automatic होता है।
2. इसमें breaking capacity कम होती है।	इसमें breaking capacity बहुत ज्यादा होती है।
3. इसका operation time बहुत कम होता है।	Fuse की तुलना में ज्यादा होता है।
4. इसमें प्रत्येक operation के fuse element को इसमें operation के कोई replacement नहीं करना पड़ता है।	इसमें replacement करना पड़ता है।

संगतक अंकन (Fuse rating)

संगतक अंकन को विशिष्ट विवरण (specification) के नाम से भी जाना जाता है जो संगतक द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कर्तव्यों का निर्वाह करने की योग्यताओं की पूर्ण निर्धारित सीमाओं को दर्शाता है। संगतक अंकन में विवरित तारियों को उनके द्वारा निर्वाहित कर्तव्यों के अनुसार परीक्षण करने पर ही नियत किया जाता है जो निम्नवत् होती है:

1. निम्न वोल्टता (Low voltage) अथवा उच्च वोल्टता (High voltage)

2. वहन धारा (Rated carrying current)
 3. संगलन धारा (Fusing current)
 4. उच्च विद्युत क्षमता (High rupturing capacity)
- अर्थात् संगलक, उस पर अधिक राशियों की निर्धारित सीमाओं में अवश्य ही प्रचालित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहण करने का विश्वास दर्शाता है।

संगलक का चयन (Selection of fuse)

वैद्युत उपकरणों, मोटर्स, विभिन्न प्रकार के भार वाले वैद्युत परिपथों एवं वैद्युत प्रदाय को तथा प्रदायकों की क्षमता शीघ्र करने पर पूर्व से प्रयुक्त परिपथ विनियमों के पृथक्-सहयोग रक्षण (Back up protection) हेतु उपयुक्त संगलक के चयन में संगलक अंकन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि संगलन का चयन रक्षण प्रदान किये जाने वाले परिपथ की वोल्टता, परिपथ से संयोजित वैद्युत भार के प्ररूप, भारण की दशा एवं परिपथ में विकसित होने वाले सम्भावित दोष के आधार पर किया जाता है।

1. परिपथ वोल्टता के आधार पर संगलक का चयन : परिपथ वोल्टताओं के आधार पर वैद्युत परिपथों हेतु संगलक का चयन किया जाता है। निम्न वोल्टता परिपथ (650 वोल्ट तक) हेतु निम्न वोल्टता संगलक तथा उच्च वोल्टता परिपथ (650 वोल्ट से अधिक) हेतु उच्च वोल्टता संगलक का चयन किया जाता है।

वैद्युत भार के आधार पर संगलक का चयन : परिपथ में संयोजित वैद्युत भारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

- (i) अपरिवर्ती वैद्युत भार (Steady electrical loads)
- (ii) उच्चावचन वैद्युत भार (Fluctuating electrical loads)
- (अ) अपरिवर्ती वैद्युत भार हेतु संगलक का चयन : अपरिवर्ती वैद्युत भार एवं परिपथ की अतिभारन (overloading) एवं लघुपरिपथन (short circuiting) दोष से सुरक्षा हेतु संगलक की अपरिवर्ती धारा क्षमता परिपथ की पूर्णभार धारा से थोड़ी सी अधिक होनी चाहिए।

यदि परिपथ को मात्र लघुपरिपथन दोष से सुरक्षित रखना हो तो संगलक की अपरिवर्ती धारा क्षमता परिपथ की पूर्णभार धारा से बहुत अधिक हो सकती है, किन्तु परिपथ की लघुपरिपथन धारा से बहुत कम होनी चाहिए।

(ब) उच्चावचन वैद्युत भार हेतु संगलक का चयन : उच्चावचन वैद्युत भारों जैसे परिणामित्व प्रतीतिन ट्यूब लाइट्स आदि वाले वैद्युत परिपथ की सुरक्षा हेतु संगलक की अपरिवर्तित धारा क्षमता परिपथ की पूर्णभार धारा से 25 से 50 प्रतिशत तक अधिक होनी चाहिए ताकि संगलक परिपथ में स्विचन (switching) के समय स्विचन प्रभाव के कारण उत्पन्न क्षणिक हिल्लोल धाराओं (transient surge currents) को सहन कर सके।

धार्मिक भार परिपथ की सुरक्षा हेतु संगलक की अपरिवर्तित धारा क्षमता परिपथ की पूर्णभार धारा से 50% अधिक हो सकती है, क्योंकि स्विचन के समय स्विचन प्रभाव से उत्पन्न क्षणिक हिल्लोल धाराओं का मान बहुत अधिक होने के कारण परिपथ में बहुत उच्च धारा प्रवाहित हो सकती है।

वैद्युत मोटर भार परिपथ की सुरक्षा हेतु संगलक की अपरिवर्तित भार धारा क्षमता पूर्णभार धारा से तीन-चार गुणा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि अतिभार से मोटर की सुरक्षा अतिभार रक्षण युक्ति के उपयोग से की जाती है।

Silver को Cost अधिक होने के बावजूद फिर भी Silver को Fuse element के रूप में use क्यों किया जाता है? सामान्यतः Fuse element के लिये लेड, टिन, कॉपर, जिंक तथा silver प्रयोग किया जाता है।

कम धारा 10 Amp के लिये टिन या लेड (Lead 37% + Tin 63%) का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ज्यादा current के लिये copper या silver या इन दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस समय ज्यादातर silver का ही प्रयोग किया जाता है।

- Silver अन्य (टिन, लेड) की अपेक्षा आकसीकरण व अपचयन की क्रियाओं में मुक्त रहता है।
- सूखी हवा में प्रयोग करने पर इसका क्षयकरण नहीं होता है।
- Silver को इसलिये भी use किया जाता है क्योंकि इसकी conductivity उच्च होती है।
- अन्य की अपेक्षा silver की विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है।
- अन्य की अपेक्षा silver का श्यानता गुणांक कम होता है।
- Silver का पिघलकर गिरना अतिशीघ्र होता है अर्थात् silver का melting point कम होता है।
- Silver में कम समय के लिये short circuit स्थिति का मुकाबला करने की क्षमता होती है। इसलिये silver को High current के लिये use किया जाता है।
- Silver में Abnormal condition में प्रचालित होकर रक्षित प्रणाली को नष्ट भ्रष्ट होने से बचा लेने की क्षमता होती है।
- Silver की सुग्राहिता (Sensitivity) अधिक होती है। अर्थात् यह रक्षी यन्त्रावली को निम्न faulty current के प्रारम्भिक मान पर ही प्रचालित होकर विद्युत प्रणाली के अस्वस्थ भाग को विर्योजित करने की क्षमता अधिक होती है।
- Silver की प्रतिरोधकता कम होती है। अर्थात् धारा के बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान कम होता है।
- शीत वातावरण में Silver wire की धारा वहन क्षमता का मान बढ़ जाता है।
- जब Temperature का मान Melting point के निकट पहुँच जाता है तो Silver की Resistivity तेजी से बढ़ती है जिसकी वजह से Silver एकदम से Melting state में वर्तित हो जाता है।
- जब Silver को dry air में use करते हैं तो Silver पर कोई (Loss) (नुकसान) नहीं पहुँचता है।

अभ्यास

1. What is a fuse? Discuss the advantages and disadvantages of fuse.
2. पर्यून के काल-धारा अभिलक्षण का क्या महत्व है? H.R.C. पर्यून की संरचना एवं कार्य का विवरण दीजिए तथा इसके गुण एवं दोषों के बताइये। (B.T.E. 2007)
3. Why do we prefer silver as a fuse element?
4. पर्यून की रेटिंग के महत्व की व्याख्या कीजिए। (B.T.E. 2008)
5. Define and explain the following terms :
 - (i) Fusing current
 - (ii) Cut off current
 - (iii) Operating time
 - (iv) Breaking capacity
6. H.R.C. पर्यून की संरचना एवं प्रचालन विधि का वर्णन कीजिए। इसके गुण-दोषों का उल्लेख कीजिए। (B.T.E. 2008)

7. Neutral wire में फ्यूज क्यों नहीं लगाते हैं? समझाइये। (BTE 2009)
8. H.R.C. फ्यूज क्या है? इसकी C.B. से तुलना कीजिए। (BTE 2010)
9. फ्यूजों का वर्गीकरण कीजिए तथा H.R.C. फ्यूज के अभिलक्षण व अनुप्रयोग लिखिए।
10. Explain the disadvantages of rewirable fuse.
11. Fusing element को परिभाषा दीजिए तथा यह बताइये कि यह किन-किन बातों पर निर्भर करती है?
12. Fuse को सुक्ष्मत्व क्षमता पर टिप्पणी लिखिए।
13. Write down the desirable characteristics of fuse element. (BTE 2012)
14. निम्नलिखित स्थितियों में फ्यूज, चयन की कसौटी लिखिए— (BTE 2012)
 - (i) स्थिर भार (ii) घटता-बढ़ता भार
15. संलग्नक के सन्दर्भ में परिभाषा दीजिए—
 - (i) संलग्नक धारा
 - (ii) विच्छेदित धारा
 - (iii) संलग्नक गुणांक
 - (iv) विदारण क्षमता
 (BTE 2011)
16. फ्यूजों की किस्में और उनके अनुप्रयोगों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। (BTE 2011)
17. Explain the characteristics of an H.R.C. fuse and discuss how they are useful in circuit breaker.
18. Fuse का वर्गीकरण करते हुये उसके कार्यकारी सिद्धान्त व अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। (BTE 2012)
19. Explain the High voltage fuses.
20. Explain the Liquid type fuse.
21. Explain metal clad fuse.
22. उच्च विदारण क्षमता कार्बूस फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं? उसकी संरचना की व्याख्या कीजिए। (BTE 2013)
23. Explain the disadvantages of semi-enclosed rewirable fuse.
24. Explain the advantages and disadvantages of H.R.C. fuse.
25. Write down the advantages of H.R.C. fuse with tripping device.
26. Explain the important terms used for fuse.
27. अर्द्धपरिवेष्टित संलग्नक की संरचना व कार्यविधि का उल्लेख कीजिए तथा इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। (BTE 2014)
28. Describe the construction principle of operation and application of an H.R.C. fuse. (BTE 2014)
29. What is an H.R.C. fuse? Compare an HRC fuse with a circuit breaker as interrupting device.
30. संलग्नक के गुण व दोष की व्याख्या कीजिए। संलग्नक के सन्दर्भ में विच्छेदित धारा व संलग्नक गुणांक को समझाइये।
31. Write short notes on the following: (BTE 2015)
 - (i) Semi-enclosed rewirable fuse.
 - (ii) H.R.C. Cartridge fuse.
 - (iii) Difference between a fuse and circuit breaker.

फ्यूज

32. Differentiate between a fuse and a switch.
33. एच०आर०सी० फ्यूज पर टिप्पणी लिखिए।

(BTE 2016)

Fill in the blanks by inserting correct words/figures :

- (i) A fuse element should have melting point.
- (ii) The fuse element is generally made of
- (iii) The value of fusing factor is always than unity.
- (iv) The working of a fuse is completely automatic.
- (v) Semi-enclosed rewirable fuses have breaking capacity.
- (vi) The fuse melts well the first peak of fault current is reached.
- (vii) Fuses are generally used in circuit where operations are not expected.
- (viii) The minimum time of operation of a fuse is than that of a circuit breaker.

Answers : (i) low, (ii) silver, (iii) more, (iv) inherently, (v) low, (vi) before, (vii) frequency, (viii) smaller.

परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker)

4.1 परिपथ (Introduction)

पाँव सिस्टम के प्रचालन के समय विभिन्न प्रकार के परिपथों (जैसे—ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रिब्यूटिंग लाइन, जनेरेटिंग प्लांट इत्यादि) को साधारण व असाधारण अवस्था में चालू अथवा बन्द करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रारम्भिक दिनों में इन कार्यों के लिए स्विच (Switch) और फ्यूज (Fuse) को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाकर किया जाता था। इस प्रकार के कन्ट्रोल सिस्टम (स्विच व फ्यूज) से दो हानियाँ होती हैं—

(i) जब फ्यूज पिघल जाता है तो फ्यूज तार को दोबारा लगाने में समय लगता है, जिससे उपभोक्ता को सफाई देने में समय लगता है।

(ii) फ्यूज भारी प्रदोषी धारा को सफलतापूर्वक नहीं रोक पाता है, जिसके कारण परिपथ में अति वोल्टता प्रवाहित होने लगती है और अधिक प्रदोष उत्पन्न हो जाता है।

इन दोषों के कारण स्विच तथा फ्यूज का प्रयोग एक सीमित वोल्टता तक किया जाता है जहाँ पर तेज ऑपरेशन की आवश्यकता न हो जैसे (डिस्ट्रिब्यूटिंग ट्रांसफॉर्मर, लाइटिंग परिपथ आदि)। जैसे-जैसे Power System का Development होता जा रहा है वैसे-वैसे लाइन और अन्य उपकरण बहुत उच्च वोल्टता पर चलाये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वे उपकरण अथवा लाइन बहुत अधिक धारा को वहन करते हैं। संलगनों (Fuses) का प्रयोग कर हम इस उच्च वोल्टता को तोड़ अथवा जोड़ नहीं सकते इसलिए यह आज के समय में जरूरी हो गया है कि इतनी उच्च वोल्टता को जोड़ने अथवा तोड़ने के लिए ऐसे उपकरण हो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें जैसे कि परिपथ वियोजक (Circuit Breaker) एक परिपथ वियोजक परिपथ को स्वयं अथवा मानव द्वारा जोड़ अथवा तोड़ सकता है चाहे वह Load की Condition हो अथवा No Load की Condition हो। ये गुण इस उपकरण को हमारे परिपथ के लिए अत्यन्त उपयोगी बनाते हैं जिसके द्वारा हम अपने परिपथ एवं अन्य Switchgear device को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस अध्याय के अन्तर्गत हम विभिन्न प्रकार के परिपथ वियोजकों के बारे में अध्ययन करेंगे—

4.2 सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker)

सर्किट ब्रेकर एक ऐसा यन्त्र है जो—

- जो सामान्य अवस्था में परिपथ को हाथ के द्वारा (Manually) या रिमोट कन्ट्रोल के द्वारा जोड़ अथवा तोड़ सकता है।
- प्रदोषी समय में परिपथ को अपने-आप तोड़ सकता है।
- प्रदोषी अवस्था में परिपथ को रिमोट द्वारा अथवा मानव द्वारा जोड़ा जा सकता है।

4.2.1 प्रचालन सिद्धान्त (Operating Principles)

एक परिपथ वियोजक में दो सम्पर्क चाल तथा अचाल सम्पर्क होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से मिले रहते हैं और तब तक एक-दूसरे से अलग नहीं होते जब तक कि कोई प्रदोष परिपथ के अन्दर उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर दोनों सम्पर्कों को एक-दूसरे से अपनी इच्छानुसार हटा भी सकते हैं। जब परिपथ में प्रदोष उत्पन्न होता है तो परिपथ वियोजक को दिए कुण्डली Energized हो जाती है और एक Mechanism के द्वारा चाल सम्पर्क को बीच लिया जाता है। इस प्रकार से परिपथ वियोजक के दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं।

परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर

4.3 Arc Phenomenon

जब लघुपथित प्रदोष उत्पन्न होता है तो दोनों सम्पर्कों से बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है जब तक कि किसी रक्षी उपकरण के द्वारा दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग नहीं होते हैं। एक समय पर जब दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग हटते हैं तो Contact Area तेजी से घटता है, जिससे प्रदोषी धारा का धारा घनत्व बढ़ता है, जिससे तापमान बढ़ता है। यह तापमान दोनों सम्पर्कों के मध्य भर माध्यम को आयोनाइज्ड करने के लिए काफी होता है। ये आयोनाइज्ड अथवा तेल एक चालक की तरह व्यवहार करता है और दोनों सम्पर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न हो जाती है।

दोनों सम्पर्कों के मध्य का P.d. बहुत ही कम होता है जो आर्क को बनाये रखने के लिए काफी होता है। यह आर्क एक कम प्रतिरोध का रास्ता प्रदान करती है जिससे धारा बिना किसी रकावट के परिपथ में बहती रहती है और यह तब तक होता है जब तक कि आर्क बुझ नहीं जाती है।

आर्किंग समय के दौरान सम्पर्कों के बीच से प्रवाह होने वाली धारा आर्क रजिस्टेन्स के ऊपर निर्भर करता है। यदि आर्क प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो कम धारा प्रवाह होगी और यदि आर्क प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का मान अधिक होगा।

आर्क प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है—

1. आर्क की लम्बाई पर (Length of the Arc)—आर्क की लम्बाई बढ़ने के कारण आर्क का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि प्रदोष अवस्था में चाल सम्पर्क अचाल सम्पर्क से अलग हो जाता है जिसके कारण दोनों सम्पर्कों के बीच की दूरी बढ़ जाती है।
2. आर्क का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र घटा करके (Decreasing the cross section area of the arc)—पहले सम्पर्कों (thin-contacts) का प्रयोग करके अथवा उत्पन्न आर्क को छिद्र से गुजारने से, आर्क के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को कम किया जा सकता है। जिसके उपरान्त आर्क का प्रतिरोध बढ़ जाता है।

3. आयनीकृत कणों को कम करके (Reducing Ionised Particles)—सम्पर्कों के बीच माध्यम (वायु या तेल) का आयनीकरण, विभव प्रवणता (potential gradient) तथा तापक्रम पर निर्भर करता है। इसलिए सम्पर्कों के बीच विभव प्रवणता को कम करके तथा आर्क माध्यम (वायु या तेल) को शीतलित (cooled) करके माध्यम का आयनीकरण रोका जा सकता है। जिसके उपरान्त आर्क का प्रतिरोध बढ़ जाता है।

आर्क को कुचलना या बुझाने का सिद्धान्त (Principles of Arc Extinction)

सर्किट ब्रेकर के सम्पर्कों के बीच उत्पन्न आर्क मूल रूप से दो बातों पर निर्भर करती है—

- (1) दोनों सम्पर्कों के बीच विभवान्तर (Potential difference between contacts)
 - (2) दोनों सम्पर्कों के बीच आयनीकृत कण (Ionised particle between contacts)
- (1) जब दोनों सम्पर्कों के मध्य दूरी कम होती है तो दोनों सम्पर्कों के बीच विभवान्तर आर्क को बनाये रखने के लिए पर्याप्त होता है। आर्क को बुझाने के लिए हम दोनों सम्पर्कों के बीच की दूरी को इतना बढ़ा दें ताकि दोनों सम्पर्कों के बीच आर्क को बनाये रखने के लिये विभवान्तर का मान कम पड़ जाये तथा आर्क अपने आप बुझ जायेगी परन्तु यह विधि उपयोग के लिए सही नहीं है क्योंकि उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए दोनों सम्पर्कों के बीच की दूरी को अत्यधिक बढ़ाना पड़ेगा जोकि प्रयोगात्मक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

(2) दोनों सम्पर्कों के बीच उपस्थित आयनीकृत (Ionised) कण आर्क को बनाये रखने में सहायक होते हैं। यदि सम्पर्कों के बीच से आयनीकृत कणों को हटा दिया जाये तो आर्क आसानी से बुझ जायेगी। इस कार्य के लिए या तो आर्क को ठण्डा किया जाये या किसी अन्य विधि द्वारा आयनीकृत कणों को दोनों सम्पर्कों के बीच से हटा दिया जाये।

आर्क को बुझाने या कुचलने की विधियाँ (Methods of Arc Extinction)

- सर्किट ब्रेकर के सम्पर्कों के बीच आर्क को बुझाने की दो विधियाँ हैं—
- (1) उच्च प्रतिरोध विधि (High Resistance Method)

Extinction

(ii) आर्क की लम्बाई को बढ़ाकर (Lengthening) के बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ता है।

ठण्डा करने के लिए (वायु, गैस अथवा तेल) का उपयोग करने से cross-section

(iv) आर्क को तितर-बितर करके (Splitting the Arc) — इसका क बाव जन नालाक राहा का प्रनारा। का आर्क

Entered

इसो विधि द्वारा आर्क को बुझाया जाता है।

थ्य का तजा से निम्न प्रकार बढ़ाया जा सकता है।

(ब) आयनीकृत कणों को neutral molecules के साथ मिलाने

(1) सम्पर्कों के बीच की दूरी को निम्न प्रकार कम कर सकते हैं।

अतः सम्पर्क को तेजी से खोलकर माध्यम की अधिक परावृ

(cardiac strength) बढ़ जायेगी।

से होने लगता है जिसके कारण सम्पर्कों के बीच परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ जाती है

द्वारा हटा दिया जाता है जिसके कारण सम्पर्कों के मध्य परावैद्युत सामर्थ्य का मान बढ़ जाता है

4.4 महत्त्वपूर्ण तथ्य (Important Terms)

बोल्ता कहलाती है।

रूप में दिखायी देता है।

जाती है।

Restriking Voltage के नाम से जाना जाता है।

(iii) **Recovery Voltage**—यह साधारण आवृत्ति को r. m.s

वोटता के लगभग बराबर होती है।

4.4.4.1 सर्किट ब्रेकोरों का वर्गीकरण

SE₆ तथा वायु है। अतः सर्किट ब्रेकरो का वर्गीकरण निम्न प्रकार है—

(i) तेल परिपथ विभोजक (Oil Circuit Breaker)

(ii) वायु परिपथ विभोजक (Air Blast circuit Breaker)

(iii) SF_6 परिपथ वियोजक (SF_6 Vacuum circuit Breaker),

(iv) निर्वात परिपथ विभोजक (Vacuum circuit Breaker)


इन सभी परिपथ विद्योजकों के अपने-अपने लाभ व हानियाँ हैं, जिन्हें आगे विस्तारपूर्वक दिया गया है—

4.5 तेल परिपथ विभोजक (Oil Circuit Breaker)

उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन गैस चारों ओर फैल जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के दो कार्य होते हैं—



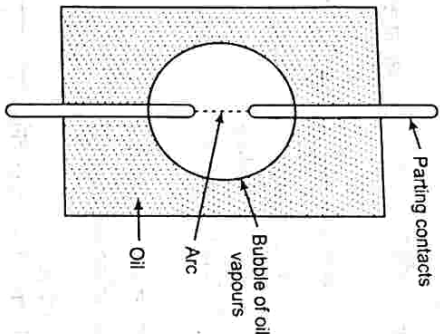1. हाइड्रोजन गैस की ऊष्माचालकता अधिक होती है जिसके कारण यह आर्क की ऊर्जा को अवशोषित करता है।
 2. शीतलन का कार्य करता है।
- इस तरीके से हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न हो जाने से आर्क बुझ जाता है क्योंकि वह आर्क की ऊष्मा का गुरतन अपने अन्दर अवशोषित कर लेता है।



चित्र 4.2

लाभ (Advantages)

1. यह आर्क की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है जो कि इसका एक बहुत अच्छा शीतलन का गुण है।
2. यह एक विद्युत्प्ररोधक की तरह कार्य करता है। *Insulator*
3. इसमें शीतलन का बहुत अच्छा गुण है।

हानियाँ (Disadvantages)

1. ज्वलनशील होने के कारण आग लगाने का खतरा बना रहता है।
2. वायु के साथ मिलकर यह किसी विस्फोटक का रूप बन सकता है।
3. तेल के विघटन होने से इसकी Dielectric Strength दिनों-दिन कम होती जाती है जो कि इस परिपथ विद्योजक की बहुत बड़ी कमी है। *Degradation*

4.5.1 तेल परिपथ विद्योजक के प्रकार (Type of Oil Circuit Breakers)

तेल परिपथ विद्योजक को निम्न भागों में बाँटा गया है—

(i) अथवा अथवा तेल तेल परिपथ विद्योजक (Bulk Oil circuit Breaker)—इस प्रकार के परिपथ विद्योजकों में तेल की अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है—

प्रकार


1. आर्क कंट्रोल तेल परिपथ विद्योजक (Arc Control Oil circuit Breaker)
2. आर्क कंट्रोल तेल परिपथ विद्योजक (Arc Control Oil circuit Breaker)

परिपथ विद्योजक या मॉर्फेट ब्रेकर

(ii) कम तेल परिपथ विद्योजक (Low Oil circuit Breaker)—इन प्रकार के परिपथ विद्योजकों में तेल की कम मात्रा प्रयोग की जाती है। इन प्रकार के परिपथ विद्योजकों में तेल का प्रयोग केवल आर्क को बुझाने के लिए किया जाता है। जो भी हमारे धारा वाहक हिस्से होते हैं, उनको हम वायु अथवा Organic Insulating Material के द्वारा विद्युत्प्ररोध (Insulated) करते हैं।

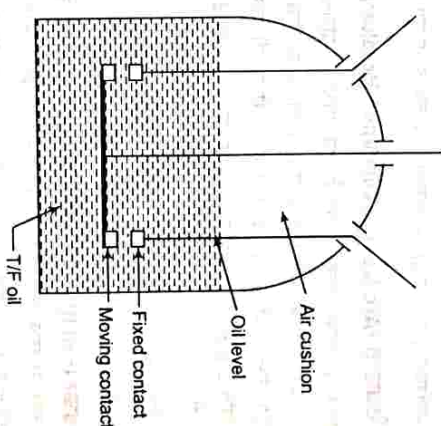4.5.2 साधारण रोक तेल परिपथ विद्योजक (Plain Break Oil circuit Breaker)

साधारण रोक तेल परिपथ विद्योजक में सम्पर्कों का प्रचालन होना एक सरल प्रक्रिया है। इस परिपथ विद्योजक में एक टैक होता है जिसके अन्दर पूरा तेल भरा होता है। इस टैक में ही सम्पर्कों का प्रदोषी अवस्था में प्रचालन होता है। इस परिपथ विद्योजक में आर्क को बुझाने की तो क्षमता होती है, परन्तु ऐसी अवस्था जिस समय सम्पर्कों के एक-दूसरे से अलग होने पर आर्क की लम्बाई बढ़ने पर आर्क को रोकने का कोई अतिरिक्त उपाय नहीं होता है।



चित्र 4.3

तेल रोक परिपथ विद्योजक प्रारम्भ के समय का परिपथ विद्योजक है। इस परिपथ विद्योजक की संरचना सरल है। इस परिपथ विद्योजक में एक टैक होता है जो कि मजबूत चादर की बनी होती है। इस टैक के अन्दर दो सम्पर्क—(i) स्थिर सम्पर्क व (ii) चल सम्पर्क होते हैं और इस पूरे टैक को तेल से भर दिया जाता है।

इस टैक में कुछ Air Gap भी छोड़ा जाता है, जिससे कि जब आर्क उत्पन्न हो तो उसके कारण गैसों के उत्पन्न होने से एक दाब टैक के अन्दर उत्पन्न हो जाता है। इस दाब से बचने के लिए इस टैक को पूरा नहीं भर जाता है बल्कि एक निश्चित लेवल तक ही तेल होता है।

सामान्य अवस्था में दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से मिले होते हैं और परिपथ में सामान्य धारा प्रवाहित होती रहती है। जब प्रदोष उत्पन्न होता है तो चल सम्पर्क Protective System के द्वारा नीचे की ओर धकेला जाता है जिसके कारण आर्क उत्पन्न होता है और आर्क के उत्पन्न होने के कारण उसके आस-पास का तेल वाष्पित होता है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आर्क को निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा सामान्य रोक परिपथ विद्योजक में रोका जाता है—

1. हाइड्रोजन गैस के बुलबुले अपने आस-पास के आर्क को उण्डा करता है और सम्पर्कों के बीच उपस्थित आवर्धित कणों को हटाकर उनके स्थान पर अनावर्धित कणों को लाता है।
2. हाइड्रोजन गैस आर्क पथ में आने वाले आर्किंग तत्वों को हटाता है।

3. सम्पर्कों के हटने से जैसे ही आर्क उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन गैस उस माध्यम की dielectric strength को बढ़ाता है जिससे आर्क के पथ में रूकावट पैदा होती है जिससे आर्क बुझ जाती है।

इस प्रकार से इस प्रकार के परिपथ विद्योजक में आर्क को बुझाया जाता है।

हानियाँ (Disadvantages)

(i) इस परिपथ विद्योजक में आर्क की लम्बाई को बढ़ाने की कोई प्रमुख व्यवस्था नहीं है जो कि आर्क को सलतापूर्वक बुझाने के लिए परम आवश्यक है।

(ii) इस प्रकार के परिपथ विद्योजक उच्च गति से आर्क को नहीं बुझाते जो कि एक प्रमुख कमी है।

(iii) इस प्रकार के परिपथ विद्योजक में आर्क अधिक समय तक बना रहता है।

इन सभी हानियों के कारण साधारण रोक परिपथ विद्योजक का प्रयोग केवल कम वोल्टता के लिए ही किया जाता है। और जहाँ पर उच्च ब्रेकिंग क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। इस परिपथ विद्योजक का प्रयोग 11 kV तक के लिए करते हैं।

4.5.3 आर्क कंट्रोल तेल परिपथ विद्योजक (Arc Control Oil circuit Breaker)

साधारण रोक तेल परिपथ विद्योजक को ऊपर समझाया गया है। इस परिपथ विद्योजक में आर्क पर नियन्त्रण करने के लिए किसी विशेष प्रकार की युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण आर्क लम्बे समय तक बनी रहती है। जबकि यह आवश्यक है कि आर्क पर नियन्त्रण जल्दी तथा सम्पर्कों के बीच कम दूरी पर ही होना चाहिए जिसके लिये आर्क पर नियन्त्रण करने के लिए कुछ विधियाँ सर्किट ब्रेकर में अपनाई गई हैं। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकरों को आर्क कंट्रोल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं—

- (1) स्वयं विस्फोट तेल सर्किट ब्रेकर (Self Blast Oil C.B.)
- (2) बल विस्फोट तेल सर्किट ब्रेकर (Forced Blast Oil C.B.)

(1) **स्वयं विस्फोट तेल सर्किट ब्रेकर (Self Blast O.C.B.)**—इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कम आयतन वाले सुदृढ़ विद्युतरोधी पदार्थ वाले पात्र (Pot) को काम में लाया जाता है। प्रदीपी अवस्था में आर्क उत्पन्न होने के कारण जो गैस उत्पन्न होती है उसके कारण इस पात्र के अन्दर दाब उत्पन्न होता है। क्योंकि पात्र (Pot) का साइज छोटा है अतः प्रदीपी अवस्था में पात्र के अन्दर अत्यधिक दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण आँचल एवं गैस के ऊपर एक बल काम करने लगता है तथा पात्र के अन्दर आर्क के चारों तरफ आँचल एवं गैस घूमने लगता है जिसके कारण आर्क स्वतः ही बुझ जाती है। पात्र के अन्दर बनने वाला दाब प्रदीपी धारा के मान पर निर्भर करता है। क्योंकि दाब स्वतः ही आर्क के द्वारा उत्पन्न होता है इसलिए इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर को स्वतः उत्पन्न दाब ऑयल सर्किट ब्रेकर (Self-generated oil C.B.) भी कहते हैं।

दाब पात्र को बनाना आसान है तथा इस सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न आर्क की लम्बाई तथा आर्क के बने रहने का समय साधारण रोक तेल सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा कम लगता है। नीचे कुछ दाब उत्पन्न करने वाले पात्रों को समझाया गया है।

(a) **Plain Explosion Pot**—यह किसी विद्युतरोधी पदार्थ का ठोस बेलनाकार टैंक होता है, जिसके अन्दर स्थिर व ठोस सम्पर्क लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। *Insulating material*

यह एक सुदृढ़ बेलनाकार विद्युतरोधी पदार्थ से बना है जिसके अन्दर चला तथा अचल सम्पर्क हैं। चला सम्पर्क एक बेलनाकार दड़ के रूप में है जोकि एक संकरे रास्ते में नीचे की ओर लगा है (जैसे कहते हैं) जब प्रदीप उत्पन्न होता है तो चला सम्पर्क अचल सम्पर्क से अलग हटता है जिसके कारण आर्क उत्पन्न होती है आर्क की ऊष्मा के कारण कुछ ऑयल गैस में बदल जाता है जिसके कारण पात्र (Pot) के अन्दर अत्यधिक दाब उत्पन्न हो जाता है। इस अत्यधिक दाब के कारण आँचल तथा गैस पात्र के अन्दर सम्पर्कों के चारों तरफ आर्क को बुझाने के लिए घूमने लगती है। अगर चला सम्पर्क पात्र के साथ लगा हुआ है तथा आर्क नहीं बुझ पा रही है तो चला सम्पर्क तुरन्त पात्र को छोड़ देगा। जैसे ही चला सम्पर्क पात्र को छोड़ेगा तो चला सम्पर्क के साथ गैस तथा ऑयल संकरे भाग से निकलने के कारण आर्क बुझ जायेगी।




चित्र 4.4

सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार के पात्र को कम प्रदीपी धारा तथा अधिक प्रदीपी धारा के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि प्रदीपी धारा का मान कम होने के कारण पात्र के अन्दर कम दाब बनेगी जिसके कारण आर्क का समय बढ़ जायेगा तथा अधिक प्रदीपी धारा होने के कारण अत्यधिक दाब उत्पन्न होगी जिसके कारण पात्र फट सकता है। इसीलिए इस प्रकार के साधारण विस्फोटक पात्र को मीडियम प्रदीपी धारा के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(b) **Cross Jet Explosion Pot**—यह परिपथ विद्योजक Plain Explosion pot का सुधरा हुआ रूप है। यह विद्युतरोधी पदार्थ का बना होता है और इस परिपथ विद्योजक के Channel एक तरफ होते हैं जिनका काम आर्क को तोड़ना है। आर्क तोड़ने वाले Channel आर्क की लम्बाई बढ़ाने में मदद करते हैं जो कि आर्क को बुझाने में मदद करते हैं। जब प्रदीप उत्पन्न होता है तो चला सम्पर्क स्थिर सम्पर्क से अलग होते हैं। जैसे ही चला सम्पर्क नीचे की ओर अलग होता है तो आर्क Pot के ऊपरी हिस्से पर प्रहार करता है जिसके कारण तेल का तापमान बढ़ता है और गैस बननी प्रारम्भ हो जाती है। जब चला सम्पर्क वाहिनी Duct से ढका हुआ नहीं होता है तो उछला तेल आर्क के रास्ते में आने लगता है, जिससे आर्क स्थिर आर्क की लम्बाई को बढ़ा देता है और आर्क बुझ जाती है।

नल

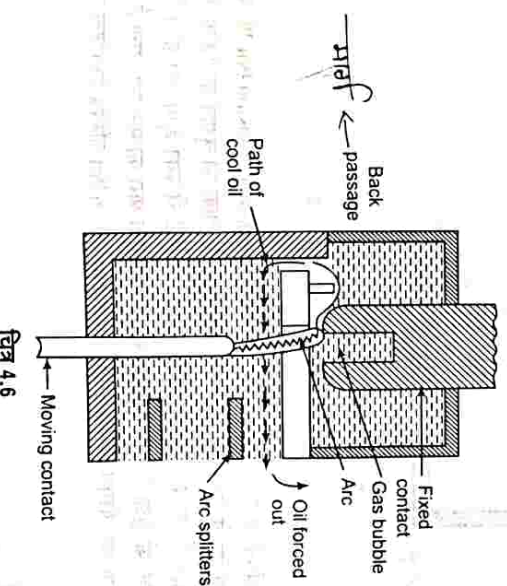

चित्र 4.6

इसका कारण यह है कि कम धारा पर गैस के बनने की दर कम होती है, जिससे वह दाब उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिससे आर्क को बुझाने के लिए उपयोग किया जा सके। इस कमी को बल विस्फोट तेल परिपथ विद्योजक में दूर कर दिया गया है। इस

आर्क को बुझाने का लिए उपयोग किया जा सका। इस कला का प्रयोग आर्क को बुझाने का कार्य किया जाता है। परिपथ विद्योत्पन्न में किसी बाह्य स्रोत से आवरणक दाब को प्राप्त कर आर्क को बुझाने का कार्य किया जाता है।

1. चूँकि इस परिपथ विद्योत्पन्न में तेल के ऊपर लगाने वाला दाब प्रदोषी धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है अतः इसे स्थिर ही मानकर ही चिपडि (उच्च दाबोष्ण अथवा निम्न प्रदोष) में सफल प्रचालन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

1. चूँकि इस परिपथ विद्युतजक में तेल के ऊपर तेलन वाला द्रव प्रयोग किया जा सकता है।
2. तेल की मात्रा की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है।

(c) **Self Compensated Explosion Pot**—यह परिपथ विप्लोजक Plan Explosion Pot और Cross junction के समान होता है। यहाँ विप्लोजक के दो टर्मिनल एक ही प्लेन में होते हैं।

चित्र में इस परिपथ विद्योजक का योजना चित्र दिखाया गया है। इस परिपथ विद्योजक में दो चैम्बर होते हैं। ऊपरी चैम्बर Cross-jet explosion pot में होता है जिसके साथ दो आर्क सिस्टम वाहिनी (Duct) होते हैं तथा दूसरा अर्धाव गोले का Chamber plain explosion chamber होता है।



जब लघुपथित धारा बहुत अधिक होती है तो यह परिपथ विद्योजक Cross-jet Explosion Pot परिपथ विद्योजक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इस समय गैस के बनने की दर बहुत उच्च होती है। आर्क को बुझाने की क्रिया तब होती है जब चाल सम्पर्क, स्थिर सम्पर्क से अलग होता है तो चाल सम्पर्क आर्क स्पिलटर 1 व 2 से ढका हुआ नहीं होता है जिससे ठण्डा तेल आर्क के रास्ते में आता है और आर्क को बुझा देता है। दूसरी और जब लघुपथित धारा का मान कम होता है तो गैस के बनने की दर बहुत कम होती है जिसके कारण यह परिपथ विद्योजक एक Plain Explosion Pot परिपथ विद्योजक की तरह कार्य करता है।

-79

इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस पापय विरोधक का प्रयोग उच्च प्रदोष धारा से लेकर निम्न प्रदोष धारा के लिए किया जा सकता है।

(2) बल विस्फोट आयल साफ्ट ब्रेकर (Forced Blast Oil circuit Breakers) —स्वयं विस्फोट ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसके बारे में ऊपर बताया गया है में आर्क द्वारा स्वयं ही जल्दी दाब उत्पन्न किया जाता है। इस दाब के द्वारा ऑयल पर एक बल लगाता है जिसके कारण ऑयल सम्पर्कों के चारों तरफ घूमकर आर्क को बुझता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आर्क के बने रहने का समय अधिक होता है तथा अगर प्रदोषों धारा का मान कम है तो पात्र के अन्दर जल्दी दाब भी उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस कमी को बल विस्फोट ऑयल सर्किट ब्रेकर में दूर किया गया है क्योंकि इस सर्किट ब्रेकर में जल्दी दाबबल्टी यांत्रिक उपकरणों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो कि प्रदोषों धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है।

बल विस्फोट ऑयल सर्किट ब्रेकर में ज़रूरी दाब पिस्टन बेलन युक्ति () द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पिस्टन का चलना चल सम्पर्क के ऊपर निर्भर करता है। जब प्रदोष उत्पन्न होता है तो चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क से अलग हटता है जिसके कारण एक आर्क उत्पन्न होती है। चल सम्पर्क के चलने के कारण पिस्टन बेलन युक्ति एक ज़रूरी बल लागाकर ऑयल को दोनों सम्पर्कों के बीच में डालती है जिसके कारण आर्क जल्दी बुझ जाती है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि पिस्टन बेलन युक्ति द्वारा उत्पन्न ऑयल पर बल प्रदोषी धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बल्कि चल सम्पर्क के अवचल सम्पर्क से हटने या चल सम्पर्क के चलने पर निर्भर करता है।


(1) क्योंकि आपल के ऊपर लागे वाला बल प्रदोषी धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है इसलिए कम धारा पर भी स्वयं विस्फोट तेल सर्किट ब्रेकर स्वयं विस्फोट सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है।

(2) आर्क को बुझाने के लिए ऑयल की कम मात्रा से काम चल जाता है।

पछे हमने ढेर तेल परिपथ वियोजक Bulk Oil circuit Breaker के बारे में काफी कुछ देखा। परिपथ वियोजक में भर तेल के दो कार्य होते हैं—(i) आर्क को बुझाने के लिए, और (ii) जीवित भागों को विद्युत्प्ररोधी बनने के लिए। परन्तु यह पाया गया है कि आर्क को बुझाने के लिए बहुत ही कम तेल का प्रयोग होता है, जबकि शेष तेल का प्रयोग विद्युत्प्ररोधी के लिए प्रयोग किया जाता है। इस कारण से तेल की मात्रा ढेर तेल परिपथ वियोजक में वोल्टता के बढ़ने पर बढ़ता जाता है जिसकी वजह से परिपथ वियोजक का मूल्य ही नहीं बढ़ता बल्कि उस परिपथ वियोजक का आकार भी बढ़ा हो जाता है और साथ ही आग लगने का खतरा भी बना रहता है।

कम तेल परिपक्व विद्योक्त में ठोस पदार्थों का प्रयोग विद्युत्तरोधन उद्देश्य के लिए किया जाता है तथा तेल को थोड़ा मात्रा जो आर्क को बढ़ाने का कार्य करता है, का प्रयोग किया जाता है।

संरचना—चित्र 4.7 में एक 1- ϕ कम तेल परिपथ विद्योजक को दिखाया गया है। इसके अन्दर दो Compartments होते हैं जो कि एक-दूसरे से पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन दोनों तेल से भरे होते हैं। इसमें ऊपरी चैम्बर परिपथ विद्योजक चैम्बर होता है, जबकि दूसरा चैम्बर Supporting चैम्बर होता है। दोनों चैम्बर एक-दूसरे से अलग होते हैं और इनके अन्दर इस तरह की व्यवस्था होती है कि एक चैम्बर का तेल दूसरे चैम्बर में ना मिले। इस व्यवस्था से दो लाभ होते हैं—(1) परिपथ विद्योजक चैम्बर को बहुत ही कम तेल की आवश्यकता होती है जो कि आर्क को बुझाने के लिए काफी होता है और दूसरा यह कि तेल को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि आर्किंग चैम्बर, Supporting Chamber से बिल्कुल अलग होता है।

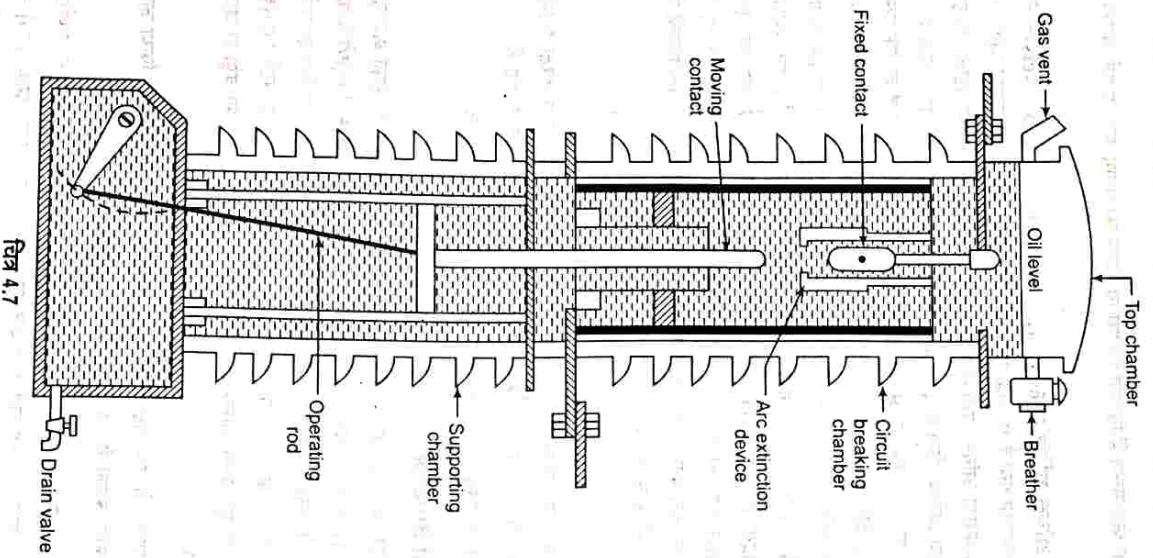

चित्र 4.7

इसके निम्न भाग होते हैं—

(i) **Supporting Chamber**—यह एक पोर्सलेन (Porcelain) चैम्बर होता है जो कि मेटल चैम्बर पर बनाया जाता है। यह तेल से भरा होता है जो कि परिपथ विद्योजक चैम्बर से अलग होता है। इस चैम्बर में विद्युत्प्ररोधन के लिए तेल का प्रयोग नहीं करते बल्कि पेर विद्युत्प्ररोधन का प्रयोग किया जाता है।

(ii) **सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर (Circuit Breaking Chamber)**—सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर Supporting Chamber के ऊपर होता है। यह तेल से भरा होता है जिसके निम्न भाग होते हैं—

परिपथ विद्योजक या सर्किट ब्रेका

1. ऊपरी व निचले स्थिर सम्पर्क

2. चल सम्पर्क

3. टर्बोलेटर (Turbulator)

चल सम्पर्क खोखले व वेतनाकार होते हैं, जो कि एक फिस्टन से जुड़े होते हैं जो कि ऊपर व नीचे होता है। टर्बोलेटर एक आर्क नियन्त्रण युक्ति है जिसके Axial और Radial वेन्ट (Vents) होते हैं। Axial Vents कम क्षमता के प्रदेश उत्पन्न होने पर आर्क को बुझाने का कार्य करता है जबकि Radial Vents उच्च क्षमता के प्रदेश पर आर्क को बुझाने का कार्य करता है।

(iii) **ऊपरी चैम्बर (Top Chamber)**—यह एक धातु का चैम्बर होता है जो सर्किट ब्रेकर चैम्बर के ऊपर होता है। यह तेल को फैलने के लिए जगह देकर यह तेल को नुकसान होने से बचाता है। जब हमारे परिपथ में कोई प्रदेश उत्पन्न होता है तो तेल ऊपर की ओर उठता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है।

प्रचालन (Operation)—सामान्य अवस्था में चल सम्पर्क स्थिर सम्पर्क से जुड़े रहते हैं। जब प्रदेश उत्पन्न होता है तो चल सम्पर्क को ट्रिपिंग सिग्नल के द्वारा नीचे की ओर खींचा जाता है जिसके कारण दोनों सम्पर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न हो जाता है। आर्क को ऊर्जा तेल को वाष्पित करता और उच्च दाब पर गैस उत्पन्न हो जाती है। यह क्रिया तेल को चल सम्पर्क में जाने से रोकता है जिसके फलस्वरूप तेल टर्बोलेटर से पास होता है। टर्बोलेटर की प्रक्रिया साधारण होती है।

लाभ (Advantages)

- इस परिपथ विद्योजक में तेल की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है।
- यह कम स्थान घेरता है।
- इसमें आग लगने का खतरा कम होता है।
- अनुक्षण की समस्या कम होती है।

हानियाँ (Disadvantages)

- तेल की dielectric strength तेजी से घटता है
- तेल की मात्रा कम होने के कारण तेल का कार्बोनाइजेशन बढ़ जाता है।
- सम्पर्कों के बीच से गैसों को हटाने की समस्या होती है।

4.5.5 परिपथ विद्योजकों का अनुरक्षण (Maintenance of Oil circuit Breaker)

परिपथ विद्योजकों का अनुरक्षण साधारणतया सम्पर्कों व तेल की dielectric strength क्षमता से चैक कर किया जा सकता है। जब प्रदेश उत्पन्न होता है तो दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होते हैं। जैसे ही दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होते हैं उनके बीच आर्क उत्पन्न होता है जिसके कारण कभी-कभी हमारे सम्पर्क भी जल जाते हैं और तेल के कार्बोनाइजेशन होने के कारण तेल की dielectric strength भी कम हो जाती है। अतः 3 से 6 महीने के अन्तराल में परिपथ विद्योजकों को चैक करते रहना चाहिए। इन परिपथ विद्योजकों की चैकिंग के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए—

(i) दोनों सम्पर्कों को गौर से देखना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं सम्पर्क जल तो नहीं गये हैं। यदि सम्पर्क जल गये हों अथवा खुरदरे हो गये हों तो उन्हें तुरन्त बदल देना चाहिए।

(ii) तेल की वैद्युत सामर्थ्य को चैक करना चाहिए। यदि तेल में कोई अशुद्धि पाई जाती है तो उसे दूर करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे बदल देना चाहिए।

(iii) Oil के level को चैक करना चाहिए।

(iv) Closing & tripping mechanism को चैक कर लेना चाहिए।

4.6 वायु श्रोंका परिपथ विभोजक (Air Blast Circuit Breaker)

इस प्रकार के परिपथ विभोजक उच्च दाब पर कार्य करते हैं। वायु श्रोंके प्रयोग आर्क को दबाने अथवा बुझाने के रूप में किया जाता है। ब्लास्ट वाल्व के द्वारा वायु श्रोंका को दोनों सम्पर्कों के बीच प्रवाहित किया जाता है। इस स्थिति में दोनों सम्पर्कों खुले रहते हैं। वायु का श्रोंका आर्क को ठण्डा करता है और आर्क में रास्ते में उपस्थित आर्किंग पदार्थों को हटाता है। इसमें दोनों सम्पर्कों के बीच उपस्थित माध्यम वायु का di-electric strength बहुत तेजी से बढ़ता है और एक आर्क को बुझा देता है।

लाभ (Advantages)

वायु श्रोंका परिपथ विभोजक के निम्न लाभ हैं—

- आग लगने का कोई खतरा नहीं है।
- आर्किंग पदार्थों को वायु श्रोंका के द्वारा पूर्णतः हटाया जा सकता है जबकि तेल परिपथ विभोजक में हर प्रचालन के पश्चात तेल का अपघटन होता है जिससे तेल की di-electric strength घट जाती है और तेल को बदलना पड़ता है जबकि वायु श्रोंका परिपथ विभोजक में ऐसा नहीं है।
- इस परिपथ विभोजक का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है।
- दोनों सम्पर्कों के मध्य di-electric strength का मान अत्यधिक तेजी से बढ़ता है जिसके कारण आर्किंग समय बहुत ही छोटा हो जाता है। अर्थात् इस परिपथ विभोजक में आर्किंग ऊर्जा, तेल परिपथ विभोजक की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण इस परिपथ विभोजक के सम्पर्क जल्दी नहीं जलते हैं।
- आर्किंग ऊर्जा की कमी होने के कारण ये परिपथ उन स्थानों पर अत्यधिक उपयोगी होते हैं जहाँ तेज प्रचालन की आवश्यकता होती है।

हानियाँ (Disadvantages)

- वायु में आर्क को बुझाने की धटिया गुण होता है।
- वायु श्रोंका परिपथ विभोजक बहुत ही संवेदनशील होते हैं।
- वायु श्रोंका प्रवाह के लिए अलग से एक compressor plant की आवश्यकता होती है जिससे इसका अनुपेक्षित व्यय बढ़ जाता है।


4.6.1 वायु श्रोंका परिपथ विभोजक के प्रकार (Types of Air Blast Circuit Breakers)

वायु श्रोंका के प्रवाह की दिशा के आधार पर परिपथ विभोजक निम्न प्रकार के होते हैं—

- Axial Blast Type
- Cross Blast Type
- Radial Blast Type


Axial blast type परिपथ विभोजक में वायु की दिशा आर्क की ही दिशा में होती है। Cross Blast Type परिपथ विभोजक में वायु की दिशा आर्क की दिशा के लम्बवत् (90° पर) होती है जबकि Radial Blast Type परिपथ विभोजक में वायु की दिशा Radially होती है। नीचे चित्र में तीनों प्रकार के परिपथ विभोजक के अन्दर वायु के प्रवाह की दिशा दिखायी गयी है—

परिपथ विभोजक या सर्किट ब्रेकर

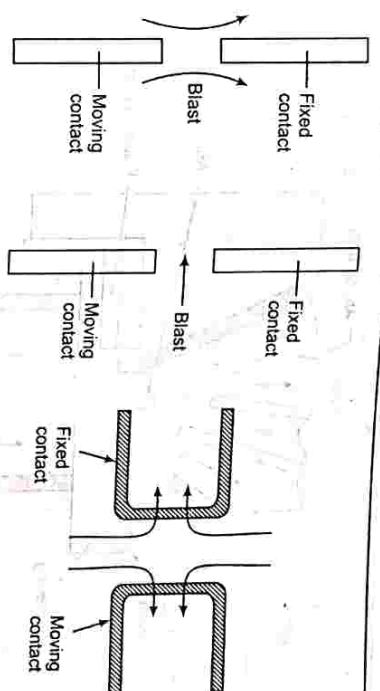

चित्र 4.8

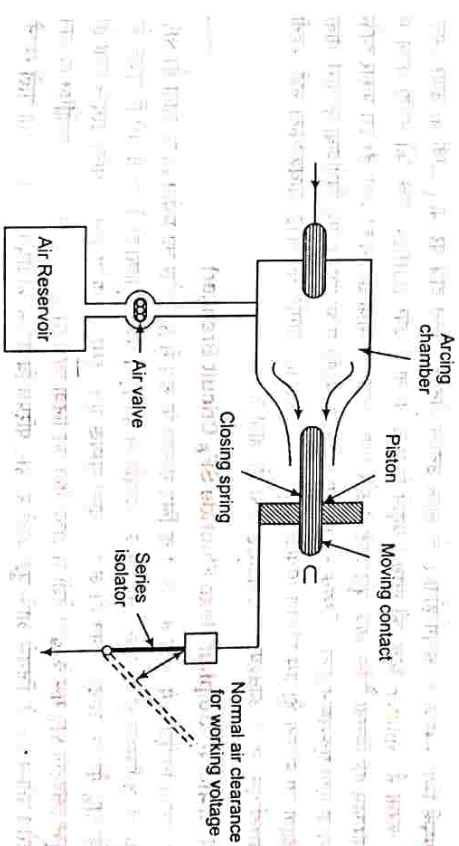
(i) **Axial Blast Circuit Breaker**—इस परिपथ विभोजक का चित्र नीचे दिखाया गया है। इस परिपथ विभोजक में सामान्य अवस्था पर दो सम्पर्क (स्थिर व चल) एक स्थिति द्वारा फिटन से जुड़े होते हैं। वायु टैंक एक वायु वाल्व के द्वारा Arcing Chamber से जुड़ा होता है। सामान्य अवस्था में वायु वाल्व बन्द रहता है। परन्तु प्रदीप के उत्पन्न होने पर ये वाल्व स्वयं ही खुल जाता है।



चित्र 4.9

जब परिपथ में प्रदीप उत्पन्न होता है तो Tripping impulse के द्वारा Air valve खुल जाता है जो कि आर्किंग चैम्बर से जुड़ा होता है। बहुत उच्च दाब पर वायु आर्किंग चैम्बर में प्रवेश करती है और चल सम्पर्क के ऊपर दाब लगाकर उसको स्थिर सम्पर्क से अलग कर देती है। जैसे ही चल सम्पर्क स्थिर सम्पर्क से अलग होता है तभी आर्क उत्पन्न हो जाता है। इसी समय वायु का तेज श्रोंका आर्क के ऊपर प्रहार कर आयोनाइज्ड कणों को आर्क के रास्ते से अलग कर धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर आर्क को बुझा देता है।

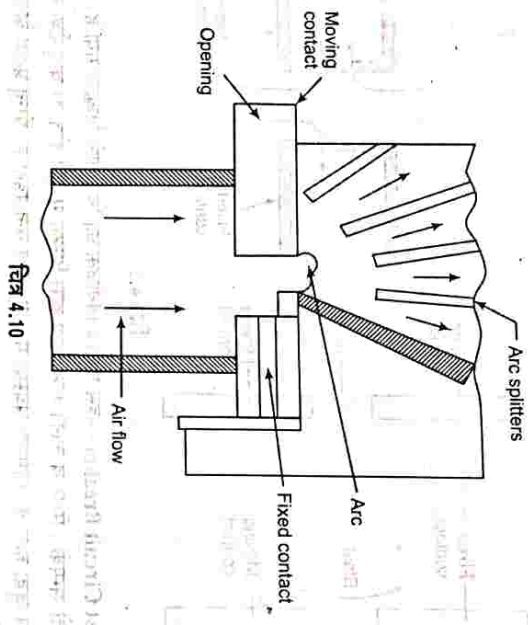(ii) **Cross Blast Circuit Breaker**—इस प्रकार के परिपथ विभोजक में वायु को आर्क के ऊपर लम्बवत् प्रवाहित कराया जाता है। वायु को आर्क के 90° पर प्रवाहित कराने के कारण आर्क के ऊपर वायु का अधिक बल लगता है जिसके कारण आर्क जल्दी बुझ जाती है। चित्र 4.10 में Cross Blast Circuit Breaker को दिखाया गया है।




जब चल सम्पर्क स्थिर सम्पर्क से अलग होता है तो आर्क उत्पन्न होता है। उच्च दाब पर वायु आर्क के ऊपर आर्क Splitter से प्रहार करता है। Splitter आर्क को लम्बाई बढ़ाने में मदद करता है और Baffles आर्क को ठण्डा करने में सहायक होता है। परिणाम यह मिलता है कि आर्क बुझ जाती है और धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार शॉक का दाब प्रत्येक धारा के लिए एकसमान होता है जिसके कारण कम प्रदोष की स्थिति में भी इस परिपथ विद्योजक के द्वारा आर्क को दक्षतापूर्वक बुझाया जा सकता है। इस परिपथ विद्योजक में Series isolator लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि सामान्य विद्युतरक्षण पर ही आवश्यक Clearance प्राप्त हो जाती है।

4.7 SF₆ परिपथ विद्योजक (Sulphur Hexa Fluoride SF₆ Circuit Breaker)

इस प्रकार के परिपथ विद्योजक में आर्क को बुझाने के लिए माध्यम के रूप में SF₆ गैस का प्रयोग किया जाता है। SF₆ एक इलेक्ट्रो-नेगेटिव गैस है जिसके अन्दर मुक्त इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने की बेजोड़ शक्ति होती है। परिपथ विद्योजक के सम्पर्क उच्च दाब के SF₆ गैस के अन्दर खुलते हैं। जैसे ही दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होते हैं आर्क उत्पन्न होता है। आर्क में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन SF₆ गैस के द्वारा तेजी से अवशोषित कर लिया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अवशोषित हो जाने के कारण उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे आर्क बुझ जाती है। SF₆ परिपथ विद्योजक का प्रयोग उच्च वोल्टता वाले स्थानों पर किया जाता है।

संरचना (Construction)—SF₆ परिपथ विद्योजक की संरचना नीचे दिखायी गयी है। इसमें चल तथा अचल सम्पर्क एक चैम्बर में होते हैं जिसे Interruption चैम्बर कहते हैं। इस चैम्बर में SF₆ गैस भरी होती है। यह चैम्बर SF₆ गैस के Reservoir से जुड़ा होता है। जब सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होते हैं तो गैस Reservoir से SF₆ गैस High Pressure पर निकलती है और Arc के ऊपर प्रहार करती है। इस परिपथ विद्योजक का अचल सम्पर्क खोले बेलनाकार धारा चालकता का सम्पर्क होता है जो कि आर्क हान के साथ फिट होता है। चल सम्पर्क भी खोखला बेलनाकार होता है परन्तु इसके साइड में आयताकार छेद कटे होते हैं जिससे कि SF₆ गैस प्रवाहित हो सके। चल सम्पर्क, अचल सम्पर्क व आर्किंग हार्न के टिप (नोक) कॉपर-टंगस्टन के धातु से कोटेड होते हैं जो कि आर्क रजिस्ट्रेंस पदार्थ होते हैं। चूँकि SF₆ गैस अत्यधिक महँगी है अतः इसके प्रत्येक प्रचालन के पश्चात् इसका किसी बाहरी उपयन्त्र के द्वारा शुद्धिकरण कर पुनः उपयोग में लाया जाता है।

क्रिया विधि (Working)—परिपथ विद्योजक के बन्द अवस्था में गैस का दाब 2.8 kg/cm^2 होता है। जब परिपथ विद्योजक का चल सम्पर्क स्थिर सम्पर्क से अलग होता है तो दोनों सम्पर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। चल सम्पर्क के गति अवस्था में आने पर वाल्व खुल जाता है। वाल्व के खुलते ही SF₆ गैस उच्च दाब $\approx 14 \text{ kg/cm}^2$ पर गैस reservoir से आर्क Interruption चैम्बर में आता है। उच्च दाब पर SF₆ गैस बहुत ही तेजी से मुक्त इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेता है जिसके कारण सम्पर्कों के बीच का di-electric strength बढ़ जाता है और आर्क बुझ जाती है। प्रचालन के बाद वाल्व स्वयं एक स्थिति द्वारा बन्द हो जाता है।

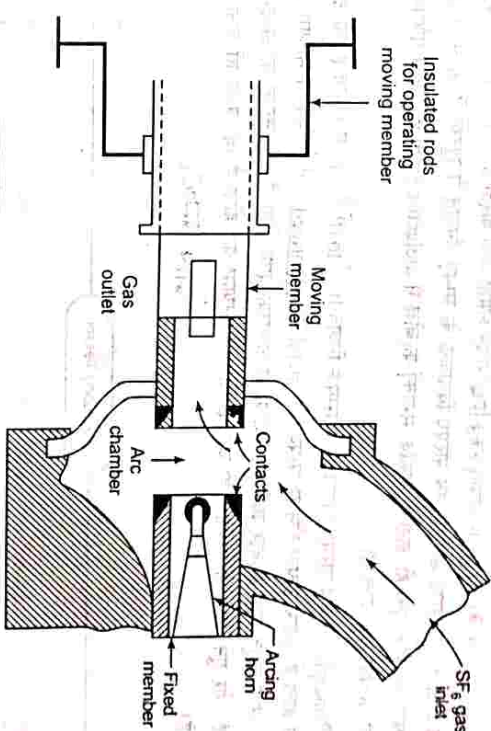

लाभ (Advantages)

SF₆ परिपथ विद्योजकों का अन्य परिपथ विद्योजकों की अपेक्षा निम्न लाभ है—

- आर्क को बुझाने के अच्छे गुण के होने के कारण इन परिपथ विद्योजकों का आर्किंग समय बहुत कम होता है।
- SF₆ गैस की di-electric strength, Air की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होती है जिसके कारण ये परिपथ विद्योजक उच्च धाराओं को भी बाध्य कर सकते हैं।
- SF₆ परिपथ विद्योजक का प्रचालन शांतिपूर्ण होता है।
- इसका प्रचालन एक बन्द चैम्बर में होने के कारण इसमें नमी आने की सम्भावना बहुत कम होती है।
- इस परिपथ विद्योजक में आग लगाने का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि SF₆ गैस अज्वलनशील होता है।
- SF₆ परिपथ विद्योजकों के लिए कम अनुक्षण व्यय, हल्का foundation व किसी बाह्य उपयन्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती।

हानियाँ (Disadvantages)

- SF₆ गैस का मूल्य अधिक होने के कारण SF₆ परिपथ विद्योजक अत्यधिक महँगे पड़ते हैं।
- प्रत्येक प्रचालन के पश्चात् SF₆ गैस की शुद्धिकरण के लिए एक अतिरिक्त equipment की आवश्यकता पड़ती है।

अनुप्रयोग (Application)


SF₆ परिपथ विद्योजक का प्रयोग उच्च धारा 60 kA तक व उच्च वोल्टता 50-80 kV तक के लिए किया जाता है। SF₆ परिपथ विद्योजकों का निर्माण 113 kV से 230 kV की वोल्टता जिनकी पॉवर रेटिंग 10 MVA से 20 MVA के लिए किया गया है। इन परिपथ विद्योजकों का आर्किंग समय 3 cycle से भी कम होता है।

4.8 निर्वर्त परिपथ विद्योजक (Vacuum Circuit Breakers (VCB))

इन परिपथ विद्योजकों में आर्क को बुझाने के लिए निर्वर्त का प्रयोग माध्यम के रूप में करते हैं। इसमें निर्वर्त की dehydrate 10⁻⁷ से 10⁻⁵ Torr तक होती है। इस प्रकार निर्वर्त उच्च विद्युत्क्षेत्र क्षमता प्राप्त करता है। इसके अन्दर आर्क को बुझाने का सबसे अच्छा गुण होता है। उदाहरण के लिए जब परिपथ विद्योजक के सम्पर्क निर्वर्त में खुलते हैं तो बाधा के कारण प्रथम अर्ध-चक्र में ही धारा का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि सम्पर्कों के बीच में dielectric strength अन्य परिपथ विद्योजक की अपेक्षा हजार गुणा अधिक बढ़ जाता है।

सिद्धान्त (Principle)—जब परिपथ विद्योजक के सम्पर्क निर्वर्त 10⁻⁷ to 10⁻⁵ Torr में खुलते हैं, तो दोनों सम्पर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने से सम्पर्कों के metal का vaporized होने के कारण माध्यम आयोनाइज्ड हो जाता है। फिर भी आर्क बहुत तेजी से बुझ जाती है, क्योंकि जो धात्विक वाष्प होता है वह निर्वर्त के अन्दर बहुत तेजी से **संचयित** हो जाते हैं और पुनः सम्पर्कों पर जमा हो जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत ही तेजी से dielectric strength बढ़ती है।

घ्राप चन्द्र

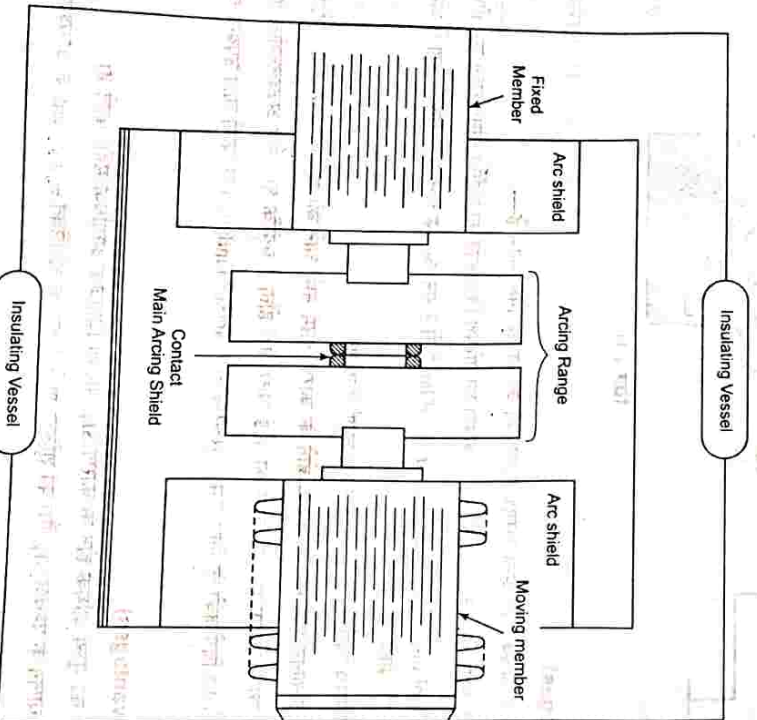

चित्र 4.12

परिपथ विद्योजक या सर्किट ब्रेकर

संरचना (Construction)—चित्र 4.12 में निर्वर्त परिपथ विद्योजक को दिखाया गया है। इस परिपथ विद्योजक में एक निर्वर्त चैम्बर होता है जिसके अन्दर चतुर् सम्पर्क, स्थिर सम्पर्क व आर्क शील्ड लगे होते हैं। चतुर् सम्पर्क एक निर्यान्त्रित मशीनी क्रियाविधि के द्वारा स्टेनलेस स्टील की Bellows से जुड़ा होता है। इस समायोजन का प्रयोग किसी प्रकार के लॉकेज को रोकने की दृष्टि से किया गया है। एक Glass vessel या Ceramic Vessel का प्रयोग बाहरी विद्युत्क्षेत्री Body के लिए किया गया है। आर्क शील्ड धातु के Vapor को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया गया है।

कार्य विधि (Working)—जब परिपथ का प्रचालन होता है तो स्थिर सम्पर्क से चतुर् सम्पर्क अलग होता है। जैसे ही दोनों सम्पर्क एक-दूसरे से अलग होते हैं, दोनों सम्पर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होती है। आर्क की उत्पत्ति धातु के आयोनाइजेशन होने के कारण होती है। यह आर्क बहुत ही जल्दी बुझ जाती है क्योंकि जो वेपोराइज्ड धातु होती है वह अति शीघ्र संचयित होकर सम्पर्कों की सतह पर अथवा आर्किंग शील्ड पर जम जाती है जिसके कारण निर्वर्त की dielectric strength बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आर्क बुझ जाती है। इस कार्य के होने में अत्यन्त कम समय लगता है।

लाभ (Advantages)

Reliable

1. निर्वर्त परिपथ विद्योजक विरचयनीय तथा अधिक आयु वाले होते हैं।
2. आग लगने का कोई खतरा नहीं होता।
3. प्रचालन के समय किसी प्रकार की कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है।
4. कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।
5. इनमें Arc energy low होती है।
6. ये आसानी से आकाशीय बिजली को सह सकते हैं।

अनुप्रयोग (Applications)

भारत जैसे देशों में वे स्थान जहाँ पर पहुँचना उतना आसान नहीं होता, वैसे स्थानों पर हम निर्वर्त परिपथ विद्योजकों का प्रयोग करते हैं। निर्वर्त परिपथ विद्योजकों का प्रयोग Outdoor Application में किया जाता है। इनकी Rating 22 kV से 66 kV तक होती है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर विशेष अवस्था में 60 से 100 MVA तक के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

इस परिपथ विद्योजक का प्रयोग ज्यादातर दूरस्थ गाँवों व कस्बों के लिए किया जाता है।

4.8.1 परिपथ विद्योजक का निर्धारण (Rating of Circuit Breaker)

परिपथ विद्योजक की अधिकतम, परिपथ की सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रचालन हेतु की जाती है। परिपथ की सर्वाधिक असामान्य स्थिति, प्रदोष की उपस्थिति में होती है, इसलिये परिपथ विद्योजक के निर्धारण में लघुपथ प्रदोष महत्वपूर्ण भूमिका रखता है क्योंकि इसमें धारा का मान सर्वाधिक होता है। इस प्रकार परिपथ विद्योजक को लघुपथ प्रदोष की स्थिति में निम्न तीन कार्यों को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए—


1. सर्किट ब्रेकर के सम्पर्कों को लघुपथ प्रदोष की स्थिति में खुलने या विद्योजन के लिए समर्थ होना चाहिए।
2. परिपथ विद्योजक के सम्पर्कों को लघुपथ प्रदोष की स्थिति में बन्द होने अथवा सम्पर्क बनाने के लिए समर्थ होना चाहिए अर्थात् परिपथ विद्योजक में लघुपथ धारा पर ऑन (ON) होने के लिए सक्षम होना चाहिए।
3. परिपथ विद्योजक के सम्पर्कों को लघुपथ प्रदोष की स्थिति में कुछ समय तक (1 से 3 sec) सम्पर्क में बने रहने के लिए भी समर्थ होना चाहिए।

परिपथ विद्योजकों की उक्त विशेषताओं अथवा गुणों को क्रमशः निम्न नामों से जाना जाता है—

1. “विद्योजक/विच्छेदन” क्षमता (Breaking Capacity)
2. “योजन/संयोजन” क्षमता (Making Capacity)

3. "लघु समय/लघु काल" क्षमता (Short time Capacity)

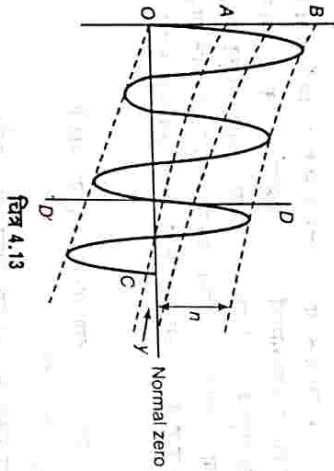(i) वियोजन क्षमता अथवा विदारण क्षमता (Breaking Capacity or Rupturing Capacity) — कुछ निश्चित प्रचालन स्थितियों के अन्तर्गत पुनः प्राप्ति वोल्टता (Recovery Voltage) पर, परिपथ वियोजक की वह क्षमता, जिस पर इसके सम्पर्क सफलतापूर्वक खुलते हैं, परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता कहलाती है।



चित्र 4.13

$n = \text{max. value of A.C. component}$

$Y = \text{d. c. component}$

∴ Symmetrical breaking current

= r.m.s. value of a.c. component

$$= \frac{n}{\sqrt{2}}$$

A symmetrical breaking current

= r.m.s. value of total current

$$= \sqrt{\left(\frac{n}{\sqrt{2}}\right)^2 + Y^2}$$

Breaking capacity = $\sqrt{3} \times I \times 10^{-6}$ MVA

(ii) मेकिंग कैपेसिटी अथवा संयोजन क्षमता (Making Capacity) — परीक्षण करते समय अथवा प्रदोष की उपस्थिति जानने के लिए कभी-कभी परिपथ वियोजक के सम्पर्कों को परिपथ की लघुपथ प्रदोष की स्थिति में भी ON करना पड़ता है। तब परिपथ वियोजक के अन्दर लघुपथ धारा के कारण विद्युत-चुम्बकीय प्रतिबल उत्पन्न होता है। इन प्रतिबल को सहन करने की क्षमता को मेकिंग कैपेसिटी अथवा संयोजन क्षमता कहते हैं।

Making Cap. = $2.55 \times \text{Symmetrical breaking capacity}$

(iii) शार्ट टाइम कैपेसिटी अथवा लघुकाल क्षमता — वह क्षमता जिस पर परिपथ वियोजक कुछ समय (1 to 3 seconds) के लिये लघुपथ प्रदोष की स्थिति में सफलतापूर्वक टिक सकता है, अर्थात् (ON) स्थिति में रह सकता है सर्किट की लघुकाल क्षमता या लघु अवधि क्षमता अथवा शार्ट टाइम कैपेसिटी कहलाता है।

यदि तेल परिपथ वियोजक में सममित वियोजन धारा तथा निर्धारित सामान्य धारा का अनुपात 30 से 40 तक हो, जो भारतीय मानक संस्था I.S.I. के अनुसार इस तेल परिपथ वियोजक के लिए लघुकाल क्षमता का समय 3 sec रखा जाता है और यदि उक्त अनुपात 40 से अधिक हो, तो इस परिपथ वियोजक के लिए लघुकाल क्षमता का समय 1 sec निर्धारित किया जाता है।

परिपथ वियोजकों का अंकन (Ratings of Circuit Breakers)

परिपथ वियोजकों के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को करने की योग्यताओं को सीमाओं को नियत करना ही अंकन कहलाता है।

उक्त नियत सीमाओं का विवरण, विशिष्ट विवरण कहलाता है। परिपथ वियोजकों का अंकन अथवा निर्धारण उनके द्वारा निर्वहित कार्यों के अनुसार परीक्षण करने पर ही किया जाता है।

भारतीय मानक (I.S.) के अनुसार परिपथ वियोजकों का अंकन करने हेतु निम्नवत् विवरित सशियाँ नियत होनी चाहिए—

1. ध्रुव संख्या (No. of poles)
2. निर्णित वोल्टता (Rated voltage)
3. निर्णित धारा (Rated current)
4. निर्णित आवृत्ति (Rated frequency)
5. निर्णित वियोजन क्षमता (Rated breaking capacity)
6. निर्णित योजन क्षमता (Rated making capacity)
7. निर्णित न्यून अवधि धारा (Rated short time current)
8. निर्णित लघु अवधि (Rated short time)
9. निर्णित प्रचालन कार्य (Rated operating duty)

ध्रुव संख्या (No. of poles) — एक ही साथ वियोजित होने वाले परिपथों की संख्या के ज्ञान हेतु परिपथ वियोजक के ध्रुवों की संख्या एवं प्रत्येक ध्रुव के द्वारा किये जाने वाले वियोजनों की संख्या का अंकन (Rating) निर्धारित कर अवश्य ही अंकित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक ध्रुव के द्वारा एकल वियोज (Single break) अथवा एक ही श्रेणी में द्विवियोज (Double break) का ज्ञान भी सम्भव हो सके।

निर्णित वोल्टता (Rated voltage) : किसी भी परिपथ वियोजक हेतु निम्नवत् दो प्ररूपी लाइन वोल्टताएँ निर्धारित की जा सकती हैं—

(i) उच्चतम अभिकल्पित वोल्टता (Maximum designed voltages) — यह उच्चतम प्रचालन वोल्टता होती है अतः किसी भी अवस्था में वोल्टता मान इस वोल्टता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) तन्त्र की नियत उच्चतम वोल्टता (Maximum nominal system voltage) — यह तन्त्र की उच्चतम प्रचालन वोल्टता होती है।

निर्णित धारा (Rated current) — निर्धारित धारा, परिपथ वियोजक की प्रसामान्य धारा का नियत मान होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ-वियोजकों में प्रसामान्य धारा का प्रभावी मान (Effective value) अंकित किया जाता है।

प्रत्यावर्ती प्रसामान्य धारा (Alternating normal current) — धारा का वह मान जिस धारा मान को परिपथ वियोजक नियत आवृत्ति एवं कार्यकर अवस्था हेतु निर्दिष्ट परीक्षण प्रतिबन्धों (Specified testing condition) (तेल के अधिकतम तापक्रम 40° सैल्सियस एवं सम्पर्कों के अधिकतम तापक्रम 35° सैल्सियस) के अन्तर्गत वहन (Carry) कर सके।

माना धारा का प्रसामान्य शिखर मान = I_{max} है।

$$\therefore \text{निर्णित धारा मान} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 0.7072 I_{max} \text{ ऐम्पयर}$$

निर्णित आवृत्ति (Rated Frequency) — जिस आवृत्ति पर परिपथ वियोजक को कार्य करने हेतु परीक्षित (Tested) किया हो, वह आवृत्ति निर्णित आवृत्ति कहलाती है।

भारतीय मानक संस्थान (I.S.I.) के अनुसार निर्णित आवृत्ति 50 हर्ट्ज है।

निर्णित विद्योजन क्षमता (Rated Breaking Capacity)—परिपथ विद्योजक की निर्णित विद्योजन धारा (Rated breaking current) एवं निर्णित वोल्टता का गुणनफल निर्णित विद्योजन क्षमता (Rated breaking capacity) कहलाता है।

साधारणतया विद्योजन क्षमता का मान मेगा-वोल्ट ऐम्पियर में ही अंकित किया जाता है।

विद्योजन क्षमता (Breaking capacity) किसी वोल्ट में निर्णित वोल्टता $\times$ कि० ऐम्पियर में निर्णित विद्योजन धारा

$$= KV \times KA = MVA$$

द्विकालीय परिपथ विद्योजकों की विद्योजन क्षमता : $2 \times KV \times KA = 2MVA$

त्रिकीय परिपथ विद्योजकों की विद्योजन क्षमता : $\sqrt{3} \times KV \times KA = \sqrt{3} MVA$

निर्णित योजन क्षमता (Rating Making Capacity)—चूँकि परिपथ-विद्योजकों के सम्पर्क योजन की समभावना लाइन की दोषपूर्ण स्थिति में हो सकती है और परिपथ विद्योजकों के द्वारा सहन किये जाने वाले प्रतिबल (Stresses) का मान योजन धारा (Making current) के शिखर मान (Peak value) के वर्ग के समानुपाती होता है। अतः योजन धारा के शिखर मान का चयन परिपथ की खराब से खराब परिस्थिति के अनुसार करना उचित रहता है। परिपथ की खराब से खराब सम्भव परिपथस्थिति में धारा का द्विकन प्रभाव (Double current) उत्पन्न होता है जो सममित लघुपरिपथ विद्योजन (Symmetrical short circuit breaking current) धारा के शिखर मान (Peak value) का लगभग 1.8 गुना होता है।

माना कि निर्णित धारा का मान $= I_{rms}$ ऐम्पियर

∴ निर्णित धारा का उच्चतम मान $= \sqrt{2} \times I_{rms}$ ऐम्पियर

∴ निर्णित योजन धारा $= 1.8 \times$ निर्णित धारा का उच्चतम मान

$$= 1.8 \times \sqrt{2} I_{rms} = 1.8 \times 1.414 \times I_{rms}$$

$$= 2.5452 I_{rms} \text{ ऐम्पियर}$$

अर्थात् निर्णित योजन धारा का मान विद्योजन धारा मान का 2.5452 गुना होता है।

∴ निर्णित योजन क्षमता = कि० वो० में निर्णित वोल्टता $\times$ कि० ऐ० में निर्णित योजन धारा

$$= KV \times 2.5452 I_{rms} \text{ (जहाँ } I_{rms} \text{ का मान कि० ऐम्पियर में है)}$$

$$= 2.5452 MVA$$

निर्णित न्यून अवधि धारा (Rated short time current)—वह धारा जिसको परिपथ विद्योजक प्रसामान्य दशा में निर्णित लघु अवधि तक वहन कर सके, निर्णित न्यून अवधि या निर्णित लघु अवधि धारा कहलाती है।

निर्णित लघु अवधि (Rated short time)—परिपथ विद्योजक की प्रसामान्य दशा में परिपथ विद्योजक द्वारा निर्णित लघु अवधि धारा के वहन किये जाने की अवधि को लघु अवधि कहते हैं। यदि सममित विद्योजन धारा और निर्णित प्रसामान्य धारा का अनुपात 40 या 40 से कम हो तो वह अवधि 3 सेकेंड लघु अवधि कहलाती है, परन्तु उक्त अनुपात 50 से अधिक होने पर निर्णित लघु अवधि एक सेकेंड लघु अवधि कहलाती है।

निर्णित प्रचालन कार्य (Rated operating duty)—परिपथ विद्योजक के प्रचालनों की निर्धारित संख्या का क्रम, परिपथ-विद्योजक का निर्णित प्रचालन कार्य कहलाता है। उदाहरण (B - t - MB) जिसमें

B — विद्योजन (Breaking)

t — क्रमिक प्रचालन अंतराल (Successive operation interval)

MB — योजन (Making) के तुरन्त बाद विद्योजन (Breaking) को प्रदर्शित करते हैं।

निर्णित अवरोधन अवधि (Rated Intermittent time)—निर्णित धारा मान से कम किसी भी मान की धाराओं को अवरोधित (Interupt) करने की अवधियों का मध्यमान (Mean value) निर्णित अवरोधन अवधि कहलाती है।

Example 1. A circuit breaker is rated as 1500A, 1000 MVA, 33 kV, 3 second, 3 phase oil circuit breaker. Find (i) Rated normal current, (ii) Breaking capacity, (iii) Rated symmetrical breaking current, (iv) Rated making current, (v) Short-time rating, (vi) Rated service voltage.

Sol. (i) Rated normal current = 1500 A

(ii) Breaking capacity = 1000 MVA

(iii) Rate symmetrical breaking current

$$= \frac{1000 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 33 \times 10^3} = 17496 \text{ A (r.m.s.)}$$

(iv) Rated making current = 2.55×17496

$$= 44614 \text{ A (Peak)}$$

(v) Short-time rating = 17496 A for 3 per second

(vi) Rated service voltage = 33 kV (r.m.s.)

Example 2. A 50 Hz, 11 kV, 3 Phase alternator with earthed neutral has a reactance of 5 ohms per phase and is connected to a bus-bar through a circuit breaker. The distributed capacitance upto circuit breaker between phase and neutral is 0.01 μ F. Determine :

(i) Peak re-striking voltage across the contacts of breaker.

(ii) Frequency of oscillations

(iii) The average rate of rise of re-striking voltage upto the first peak.

$$\text{Sol. } L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{5}{2\pi \times 50} = 0.0159 \text{ N}$$

$$C = 0.01 \mu F = 10^{-8} F$$

(i) Max value of recovery voltage (Phase or neutral)

$$E_{max} = \sqrt{2} \times \frac{11}{\sqrt{3}} = 8.98 \text{ kV}$$

$$\therefore \text{Peak re-striking voltage} = 2 E_{max} = 2 \times 8.98 = 17.96 \text{ kV}$$

(ii) Frequency of oscillations

$$f_n = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.0159 \times 10^{-8}}} = 12628 \text{ HZ}$$

(iii) Peak re-striking voltage 0 < t secs at a time t

$$t = \frac{1}{2f_n} = \pi\sqrt{LC} = \pi\sqrt{0.0159 \times 10^{-8}} = 39.6 \times 10^{-6} \text{ sec} = 39.6 \mu\text{sec}$$

∴ Average rate of re-striking voltage

$$= \frac{\text{Peak restriking voltage}}{\text{Time upto first peak}}$$

$$= \frac{17.96 \text{ kV}}{39.6 \mu\text{sec}}$$

$$= 0.453 \text{ kV}/\mu\text{sec}$$

$$= 453 \times 10^3 \text{ kV}/\text{sec}$$

Example 3. In a short circuit test on a circuit breaker, the following readings were obtained on single frequency transient :

(i) Time to reach the peak re-striking voltage, 50 μsec .

(ii) The peak re-striking voltage, 100 kV.

Determine the average RRRV and frequency of oscillation.

$$\text{Sol. Average RRRV} = \frac{\text{Peak re-striking voltage}}{\text{Time to reach peak value}}$$

$$= \frac{100 \text{ kV}}{50 \mu\text{sec}}$$

$$= 2 \times 10^6 \text{ kV}/\text{sec}$$

Natural frequency of oscillations

$$f_n = \frac{1}{2 \times \text{Time to reach Peak Value}}$$

$$= \frac{1}{2 \times 50 \times 10^{-6}} = 10,000 \text{ Hz}$$

Example 4. An air-blast circuit breaker is designed to interrupt a transformer magnetizing current of 11 A (r.m.s.) chops the current at an instantaneous value of 7 A. If the values of L and C in the circuit are 35.2 H and 0.0023 μF , find the value of voltage that appears across the contacts of the breaker. Assume that all the inductive energy is transferred to the capacitance.

Sol. Voltage across the circuit breaker contacts at chopping

$$e = i \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$e = 7 \sqrt{\frac{35.2}{0.0023 \times 10^{-6}}}$$

$$= 866 \times 10^{-3} \text{ V} = 866 \text{ kV}$$

अभ्यास

1. What is a circuit breaker? Describe its operating principle.
2. SF₆ C.B. का वर्णन कीजिए तथा SF₆ गैस के गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। (BTE 2006)
3. C.B. के सन्दर्भ में निम्न को समझाइये— (BTE 2013)
 - (i) Restricting Voltage

(ii) Recovery Voltage

(iii) Making Capacity

4. Discuss the arc phenomenon in a circuit breaker.

5. Air Blast C.B. तथा Oil C.B. में अन्तर बताइए। (BTE 2011)

6. Isolator तथा Circuit breaker के कार्यों में क्या अन्तर है?

7. चित्र की सहायता से बाह्य उत्साहित दाब तेल C.B. का वर्णन कीजिए। (BTE 2011)

8. Air Blast C.B. में आर्क बनना एवं आर्क भंगन की क्रिया का वर्णन कीजिए। (BTE 2012)

9. Circuit breaker की रेटिंग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिये।

10. Explain the various methods of arc extinction in a circuit breaker.

11. SF₆ C.B. को स्वच्छ चित्र की सहायता से कार्यविधि को समझाइये तथा SF₆ के गुणों का उल्लेख कीजिए। (BTE 2013)

12. Discuss the advantages and disadvantages of O.C.B.

13. C.B. की (i) विदारण क्षमता, (ii) लघुघटन क्षमता से क्या तात्पर्य है? (BTE 2014)

14. Discuss the constructional details and operation of a low oil circuit breaker. Also explain its merits and demerits.

15. Oil C.B. में आर्कन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। Vacuum C.B. के गुणों को बताइये। (BTE 2015)

16. Air circuit breaker का स्वच्छ रेखाचित्र प्रस्तुत करते हुए, इसकी संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए।

17. Bulk oil circuit breaker तथा low oil circuit breaker में अन्तर को समझाइये।

18. SF₆ circuit breaker का स्वच्छ रेखाचित्र प्रस्तुत करते हुए, इसकी संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। गुण तथा दोषों को भी समझाइये।

19. What are the important components common to most of circuit breaker? Discuss each component briefly.

20. विभिन्न वोल्ताजों पर प्रयुक्त परिपथ विद्योत्पन्न का वर्गीकरण कीजिए। परिपथ विद्योत्पन्न के अनुक्षण की अनुसूची की व्याख्या कीजिए। (BTE 2006)

21. परिपथ विद्योत्पन्न में आर्क बुझाने की विधियाँ कौन-सी हैं? वायु बलित C.B. का वर्णन कीजिए। (BTE 2007)

22. Explain the working of the following circuit breakers :

(1) Plain explosion pot

(2) Cross jet explosion pot

(3) Self-compensated explosion pot

23. निम्न की परिभाषा दीजिए—

(i) Arc voltage

(ii) Restricting voltage

(iii) Recovery voltage

24. Describe briefly the action of an oil circuit breaker. How does oil help in arc extinction?

25. Vacuum circuit breaker की संरचना तथा कार्य विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

26. Oil circuit breaker तथा SF₆ circuit breaker के गुण तथा दोषों की तुलना कीजिए।
 27. Buchholz's रिले की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। किन प्रदोषों के प्रति Buchholz's रिले शक्ति परिणामित्र में रक्षा प्रदान कर सकता है? (BTE 2007)
 28. Air circuit breaker तथा Oil circuit breaker में अन्तर स्पष्ट कीजिये। (BTE 2008)
 29. SF₆ C.B. क्या है? अन्य प्रकार के C.B. की अपेक्षा इसके लाभों का उल्लेख कीजिए। (BTE 2008)
 30. Why is current interruption easier in an a. c. circuit than in a d. c. circuit? (BTE 2010)
 31. निम्नलिखित C.B. में आर्क बुझाने के सिद्धान्त को समझाइये—
(i) Air Blast C.B. (ii) Oil C.B. (BTE 2010)
 32. SF₆ C.B. व oil C.B. की तुलना कीजिए।
 33. Explain briefly the following types of air-blast circuit breaker :
(i) Axial-blast type.
(ii) Cross-blast type.
 34. SF₆ circuit breaker तथा Vacuum circuit breaker के गुण तथा दोषों की तुलना कीजिये। (BTE 2016)
 35. परिपथ विघटनों से सम्बन्धित विभिन्न पदों (specifications) का वर्णन कीजिए। (BTE 2016)
 36. एक स्वच्छ रेखाचित्र (diagram) की सहायता से शक्ति परिणामित्रों में प्रयुक्त बकलेज (buckholz) रक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए व कार्य सिद्धान्त समझाइये। (BTE 2016)
 37. एच. वी. 0 / ई. एच. वी. 0 में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के सर्किट ब्रेकर को लिखिये। विशिष्ट वर्णन भी कीजिये। (BTE 2017)
 38. एस. एफ. 6 सर्किट ब्रेकर का सर्चित्र वर्णन कीजिये। (BTE 2017)
- Fill in the blanks**
1. Capacitive current breaking results in (BTE 2017)
 2. Current chopping mainly occurs in circuit breakers. (BTE 2017)
 3. The quantity of oil needed for arc control oil circuit breakers is than that of plain break oil circuit breaker. (BTE 2017)
 4. In an oil circuit breaker is used as the arc quenching medium. (BTE 2017)
 5. If the length of the arc increases, its resistance is (BTE 2017)
 6. A circuit breaker opens when a fault occurs on the system. (BTE 2017)
 7. A circuit breaker can the circuit immediately after automatic operation. (BTE 2017)
 8. When the contacts of a circuit breaker are opened on the occurrence of a fault an is struck. (BTE 2017)
 9. An a.c. circuit is more easily interrupted than a d. c. circuit because alternating current provides (BTE 2017)
- Answers :** 1. Voltage surge, 2. air-blast, 3. less, 4. some mineral oil, 5. increased, 6. automatically, 7. remake, 8. arc, 9. natural current zero.

5 रिले (Relays)

पॉवर सिस्टम जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रिब्यूशन परिपथों से मिलकर बना होता है तथा यह भी आवश्यक है कि परिपथ में पहले या बाद में या परिपथ में कहीं भी प्रदोष उत्पन्न हो सकता है। यह भी जरूरी है कि अगर परिपथ में कहीं भी प्रदोष उत्पन्न होता है तो उस प्रदोष को जल्दी से जल्दी हटकर दूर कर देना चाहिए। पहली बात, अगर हम प्रदोष को हटकर दूर नहीं करोगे तो यह प्रदोष कंस्टमर को मिलने वाली सप्लाई को बाधित करेगा। दूसरा, काम में आने वाले यन्त्रों को अधिक नुकसान होगा तथा प्रदोष सब जगह फैलकर पूरे सिस्टम की सप्लाई को बाधित करेगा। प्रदोष का पता लगाना तथा फाल्टी सेक्शन (Faulty section) या यंत्र को डिस्कनेक्ट (Disconnect) करने के लिये रिले के साथ सर्किट ब्रेकर को काम में लाते हैं। एक फ्यूज के द्वारा हम प्रदोष का पता लगाना तथा प्रदोष को दूर करना दोनों काम कर सकते हैं परन्तु इस कार्य को हम सीमित वोल्टेज के लिए ही कर सकते हैं। अधिक वोल्टेज परिपथों के लिये हम रिले के साथ सर्किट ब्रेकर को लगाकर प्रदोष को दूर कर सकते हैं। रिले प्रदोष के स्थान को हटकर सूचना सर्किट ब्रेकर को देगी तथा सर्किट ब्रेकर परिपथ को सप्लाई को बन्द करेगा। इस अध्याय (Chapter) में हम रिले के बारे में जानेंगे तथा रिले के रक्षण में महत्व को भी समझेंगे।


5.1 Protective Relays

A protective relay is a device that detects the fault and initiates the operation of the circuit breaker to isolate the defective element from the rest of the system.

एक रिले के परिपथ को चित्र 5.1 में दिखाया गया है। चित्र में 3-फेज सिस्टम को 1-फेज सिस्टम के द्वारा दिखाया गया है ताकि इसे हम आसानी से समझ सकें। रिले परिपथ को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(1) प्रथम भाग में धारा परिणामित्र (C.T.) की प्राथमिक कुण्डली को उस लाइन के श्रेणों में संयोजित किया जाता है जिस लाइन का हमें रक्षण करना है।

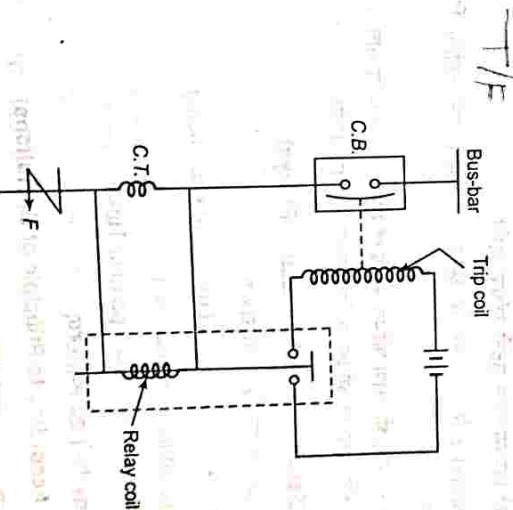(2) द्वितीय भाग में धारा परिणामित्र (C.T.) की द्वितीयक कुण्डली तथा रिले कुण्डली।



चित्र 5.1

(3) तृतीय भाग में प्रवृत्त परिपथ (Trip circuit) जो कि A.C. या D.C. हो सकता है यह सप्लाय (Supply), परिपथ वियोजक प्रवृत्त कुण्डली (Trip coil of C. B.) तथा रिले सम्पर्क (Relay Contacts)।

जब F बिन्दु पर लघुप्रथन प्रदोष होता है तो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है तथा रिले कुण्डली (Relay coil) में भी अधिक धारा प्रवाहित होती है जिससे रिले कुण्डली के टर्मिनल मिल जाते हैं तथा प्रवृत्त कुण्डली (Trip Coil) में धारा प्रवाहित होने लगती है जिसके कारण सर्किट ब्रेकर के टर्मिनल खुल जाते हैं तथा बिन्दु F को सप्लाय मिलने बन्द हो जाती है।

5.2 रक्षी-रिले की मौलिक अपेक्षाएँ (Basic Requirements of Protective Relays)

रक्षी-रिले सही तरह से अपना कार्य करे इसके लिये रक्षी-रिले को कुछ मौलिक अपेक्षाएँ निम्नवत हैं—

- (1) चयनशीलता (Selectivity),
 - (2) सुग्राहिता (Sensitivity),
 - (3) गति (Speed),
 - (4) साधारणता (Simplicity),
 - (5) विश्वसनीयता (Reliability),
 - (6) मितव्ययता (Economy)
- (1) चयनशीलता (Selectivity): रक्षी तन्त्र के अन्दर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह दोषी भाग का सही से चयन करे तथा दोषी भाग को सही भाग से बिना किसी रुकावट के अलग कर दे।

(2) सुग्राहिता (Sensitivity): रिले के अन्दर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह मुख्य मान के कम मान पर प्रचालित होनी चाहिए।

(3) गति (Speed): रिले सिस्टम को दोषी भाग को जल्दी से जल्दी अलग करना चाहिए। निम्न के कारण—

- (a) दोषी धारा सही उपयन्त्र को खराब कर सकती है, अगर लम्बे समय तक प्रवाह करती है।
- (b) तेज गति रिले सिस्टम दोषी धारा को निकटतम परिपथ में बढ़ने की सम्भवन को कम करता है।
- (c) दोषी धारा के कारण वोल्टेज में अधिक कमी आ सकती है जिसके कारण उपभोक्ता के यहाँ मोटर बन्द हो सकता है तथा सिस्टम में जनेरेटर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(4) साधारणता (Simplicity): रिले सिस्टम साधारण होना चाहिए ताकि आसानी से सुचारू रखा जा सके। रिले सिस्टम बिना साधारण होगा उसकी विश्वसनीयता उतनी अधिक होगी।

(5) विश्वसनीयता (Reliability): रिले सिस्टम के अन्दर यह क्षमता होनी चाहिए कि वह पहले से दी गई परिसिद्धियों के अनुसार प्रचालित हो।

(6) मितव्ययता (Economy): किसी भी रक्षण परिपथ को चुनते समय, सबसे मुख्य बात उसकी मितव्ययता होती है यानी कि उसका मूल्य। अगर मूल्य कम होगा तो अधिक व्यक्ति उसका उपयोग करेंगे।

5.3 रक्षी-रिले का वर्गीकरण (Classification of Protective Relays)

रक्षी-रिले का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है—

- (1) प्रचालन सिद्धान्त के आधार पर (According to Principle of Operations)
- (2) उपयोग के आधार पर (According to Application)
- (3) प्रचालन काल के आधार पर (According to Operation Time)

(A) प्रचालन सिद्धान्त के आधार पर रिले का वर्गीकरण

(Classification of Relays According to Principle of Operations)

- (1) ऊष्मीय रिले (Thermal Relay)—रिले अवयव में प्रत्यावर्ती (Alternating) अथवा दिष्ट धारा (Direct Current) के प्रवाह से उत्पन्न ऊष्म के प्रभाव से प्रचालित होने वाली रिले, ऊष्मीय रिले (Thermal Relay) कहलाती है।

(2) गैस प्रवृत्त रिले (Gas Actuated Relays)—गैस दाब के कारण प्रचालित होने वाली रिले गैस प्रवृत्त रिले (Gas actuated relay) कहलाती है।

(3) वैद्युत-चुम्बकीय रिले (Electromagnetic Relays)—वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुम्बकीय प्रभाव से प्रचालित रिले वैद्युत-चुम्बकीय रिले कहलाती है।

(4) वैद्युत गतिज प्रारूपी रिले (Electro-dynamic Type)—डायनेमो के सिद्धान्त पर कार्य करने वाली रिले वैद्युत गतिज रिले कहलाती है।

(5) वैद्युत-स्थैतिक रिले (Electro-static Relay)—जो रिले वैद्युत-स्थैतिक के सिद्धान्त पर कार्य करता है, वैद्युत-स्थैतिक रिले कहलाती है।

(6) स्थैतिक रिले (Static Relay)—वे रिले जिनमें कोई भी गतिज अंग नहीं होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स या चुम्बकीय प्रभाव के साथ अनुक्रिया (Response) करती है, स्थैतिक रिले कहलाती है।

(B) उपयोग के आधार पर रिले का वर्गीकरण (Classification of Relays According to Application)

(1) अतिधारा (Over-current) रिले—जब किसी परिपथ में प्रदोष उत्पन्न होता है तो उस परिपथ की धारा का मान अधिक होने के कारण अतिधारा रिले का प्रचालन होता है।

(2) दूरी रिले (Distance Relay)—इस रिले का प्रचालन वोल्टता तथा धारा के अनुपात पर निर्भर करता है।

(3) दिशात्मक शक्ति रिले (Directional Power Relay)—इस प्रकार की रिले में जब शक्ति का प्रवाह किसी विशेष दिशा में होता है तो दिशात्मक शक्ति रिले (Directional Power Relay) कहते हैं।

(4) अन्तरात्मक रिले (Differential Relay)—जब Incoming Current तथा Outgoing Current में अन्तर उत्पन्न होता है तो रिले का प्रचालन होता है।

(C) प्रचालन काल के अनुसार वर्गीकरण (Classification According to Operation Time)

(1) तात्क्षणिक रिले (Instantaneous Relay)—जैसे ही किसी राशि के मान में परिवर्तन होता है तो तात्क्षणिक रिले कार्य करेगी।

(2) निश्चित काल रिले (Definite Time Relay)—वह रिले जिसका प्रचालन प्रदोष उत्पन्न होने के उपरान्त एक निश्चित समय पर होता है, निश्चित काल रिले कहलाती है।

(3) प्रतिलोमी काल रिले (Inverse Time Relay)—वह रिले जिसमें धारा तथा समय में प्रतिलोमानुपाती सम्बन्ध होता है। धारा अधिक होगी तो रिले का काम करने का समय कम होगा।

मूल रिले (Basic Relays)


आजकल विद्युत पावर सिस्टम में ज्यादातर इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले का उपयोग होता है। इस प्रकार की रिले मुख्य रूप से दो सिद्धान्त पर कार्य करती है—

- (i) विद्युत-चुम्बकीय आकर्षण (Electromagnetic Attraction)
 - (ii) विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction)
- Electromagnetic Attraction Relays : विद्युत-चुम्बकीय आकर्षण रिले में आर्मेचर को विद्युत चुम्बक के पोल द्वारा आकर्षित किया जाता है या ड्रूक (Plunger) परिनालिका (Solenoid) के अन्दर गिर जाता है ऐसे रिले A.C. तथा D.C. दोनों पर कार्य करती है। विद्युत-चुम्बकीय आकर्षण रिले की कुछ महत्वपूर्ण रिले निम्न प्रकार हैं—

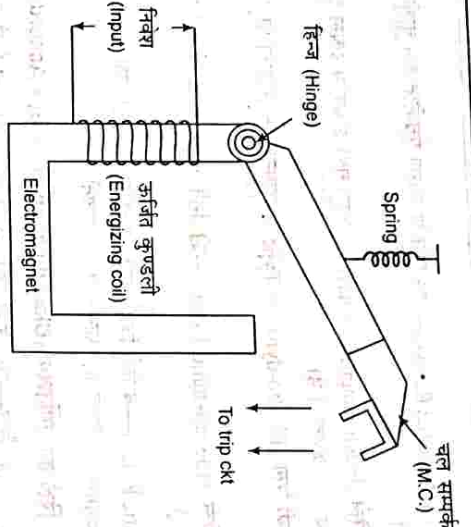5.4 चूलित आर्मेचर या आकर्षित आर्मेचर प्रारूपी रिले

(Linged Armature or Attracted Armature Type Relay)

चित्र 5.2 में रिले के मुख्य भागों को दिखाया गया है।




चित्र 5.2

कार्य सिद्धान्त (Working Principle)—जब किसी परिपथ में प्रदोष उत्पन्न होता है तो परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है तब विद्युत-चुम्बक को कुण्डली अधिक ऊर्जित होकर, उच्च चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसके उपरान्त चलित आर्मेचर (moving armature) को विद्युत-चुम्बक आकर्षित कर लेता है तथा चल सम्पर्क व स्थिर सम्पर्क लघुपथित हो जाते हैं। दिए परिपथ के पूर्ण होने के उपरान्त दिए काइल ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर को सहायता से सटलाई को बन्द कर देती है तथा दोषी भाग स्वस्थ भाग से अलग हो जाता है।

अनुप्रयोग—आन्तरिक संरचना अति सरल तथा मितव्ययी होने के कारण इनका उपयोग अतिधारा रिले की तरह किया जाता है तथा इन्हें आकर्षित आर्मेचर प्रारूपी अतिधारा रिले भी कहते हैं।

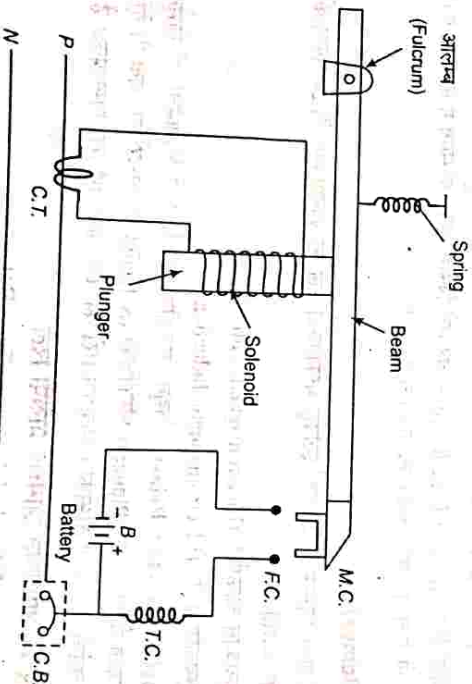5.5 परिनालिका प्रारूपी रिले (Solenoid Type Relay)

संरचना (Construction)—चित्र 5.3 में प्रदर्शित रिले में टेक तथा स्प्रिंग के द्वारा एक धारन (beam) को क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है तथा यह एक लीवर का कार्य करता है। इस लीवर में नीचे की ओर एक लोहे का प्लंजर लगा रहता है जो



चित्र 5.3


ऊर्जित परिनालिका में डूबने का कार्य करता है। लीवर के दूसरे सिरे पर नीचे की ओर चल सम्पर्क लगा रहता है जो रिले की प्रचालन अवस्था में दिए परिपथ के अचल सम्पर्कों को पुलित (Buttressed) करता है।

कार्य सिद्धान्त—प्रदोष स्थिति में जब परिपथ में अधिक धारा बहती है तो ऊर्जित परिनालिका उच्च धारा पर अति उत्तेजित होकर प्लंजर को अपनी ओर खींचती है तब चल सम्पर्क द्वारा अचल सम्पर्क लघुपथित हो जाते हैं, जिसके उपरान्त प्रचालन परिपथ (trip ckt) ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर को प्रचालित (tripped) कर देता है तथा प्रदोषी अंग सही अंग से अलग हो जाता है।

उपयोग—इस रिले का उपयोग अतिधारा रिले के रूप में किया जाता है।

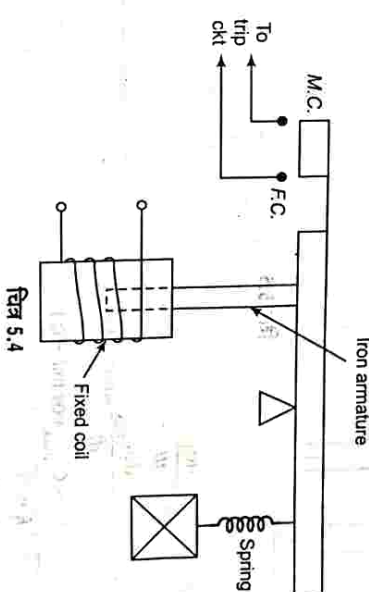5.6 सन्तुलित धारन प्रारूपी रिले (Balanced Beam Type Relay)

चित्र 5.4 में सन्तुलित धारन प्रारूपी रिले के विभिन्न अंगों को दिखाया गया है। इस रिले में एक आयतन आर्मेचर दिखाया गया है जो कि धारन (beam) के साथ जुड़ा हुआ है। सामान्य अवस्था में कुण्डली के अन्दर इतनी धारा होती है कि धारन स्थिर की सहायता से क्षैतिज अवस्था में बना रहता है।



चित्र 5.4

जब परिपथ में प्रदोष उत्पन्न होता है जो रिले कुण्डली (Relay fixed coil) के अन्दर धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे रिले कुण्डली आयतन आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा (moving contact fixed contact) के साथ मिल जाता है जिसके कारण दिए परिपथ ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर को सहायता से प्रदोषी भाग को अलग कर देता है।

उपयोग—इस रिले का उपयोग अतिधारा रिले के रूप में किया जाता है।

5.7 प्रेरण रिले (Induction Relays)

विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण रिले प्रेरण के सिद्धान्त पर कार्य करती है तथा इस प्रकार की रिले को केवल A. C. परिपथों के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेरण रिले में एक ऐल्यूमिनियम की डिस्क (Disc) होती है जो दो चुम्बकीय क्षेत्रों के मध्य रखी रहती है। दोनों चुम्बकीय क्षेत्र समान आवृत्ति पर परन्तु अलग-अलग फेस अन्तर पर होते हैं। चुम्बकीय क्षेत्र तथा दूसरी धारा की परस्पर क्रिया (interaction) के द्वारा डिस्क के अन्दर एक बलाघूर्ण (Torque) की उत्पत्ति होती है।


माना दोनों प्रत्यावर्ती चुम्बकीय फ्लक्सों (Alternating fluxes) ϕ_1 एवं ϕ_2 का उच्चतम मान क्रमशः ϕ_{1max} तथा ϕ_{2max} है तथा इनके मध्य कलान्तर (Phase difference) α है तथा ϕ_1 फ्लक्स अग्रगामी (Leading) है।

$$\phi_2 = \phi_{2max} \sin \omega t$$

$$\phi_1 = \phi_{1max} \sin (\omega t + \alpha)$$

तथा दोनों फ्लक्स ϕ_1 एवं ϕ_2 चालक पदार्थ की बनी चकती (Disc) से ग्रहित (Linked) होते हैं। प्रत्यावर्ती फ्लक्स प्रघन के कारण चकती में क्रमशः ϕ_1 एवं ϕ_2 वि० वा० बल (e.m.f.) प्रेरित होते हैं जो क्रमशः ϕ_1 एवं ϕ_2 से 90° परवर्तमान होते हैं।

The diagram shows a large circle representing a system boundary. Inside the circle, there are two dashed loops labeled L_1 and L_2 . L_1 is at the bottom and L_2 is at the top. Arrows on the dashed lines indicate a clockwise direction of flow. On the left side of the circle, there are two rectangular blocks representing inputs, with arrows pointing into the system. On the right side, there are two rectangular blocks representing outputs, with arrows pointing out of the system. The top output is labeled ϕ_2 and the bottom output is labeled ϕ_1 .

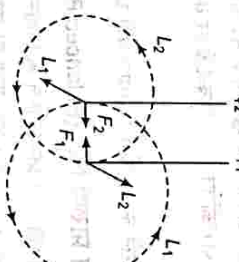

विद्य 5.5

$$e_1 \propto \frac{d\phi_1}{dt}$$

$$\propto \frac{1}{\omega} \sin(\omega t + \alpha)$$

$$\propto \phi_{\text{max}} \cos(\omega t + \alpha)$$

$i \propto e_1$

$$i_1 \propto \phi_{1\max} \cos(\omega t + \alpha)$$

$$e_2 \propto \phi_{2\max} \cos \omega t$$

$$i_2 \propto e_2$$

$$\propto \phi_{2\max} \cos \omega t$$

माना फलत्क ϕ_1 और भँवर धारा L_2 की परस्पर क्रिया (Interaction) से उत्पन्न बल F_1 तथा ϕ_2 भँवर धारा L_1 की परस्पर क्रिया से उत्पन्न बल F_2 है तो किसी भी क्षण (Instant) चकती पर लगा बल

$$F \propto F_1 - F_2$$

$$F_1 \propto \phi_1 i_2$$

$$\propto F_1 - F_2$$

$$\propto \phi_1 \dot{z}_2 - \phi_2 \dot{z}_1$$

$$\propto \phi_{1\max} \sin(\omega t + \alpha) \phi_{2\max} \cos \omega t - \phi_{2\max} \sin \omega t \phi_3 \cos(\omega t + \alpha)$$

$$\propto \phi_{1\max} \phi_{2\max} \{ \sin(\omega t + \alpha) \cos \omega t - \sin \omega t \cos(\omega t + \alpha) \}$$

$$\psi_{1\max} \quad \psi_{2\max} \quad \sin\alpha$$

अतः α के 90° होने पर बलाघूर्ण (Torque) का मान अधिकतम होगा। बलाघूर्ण का मान दोनों फलकों के गुणनफल के समानुपाती तथ्य दिशा, अभ्यासी (Leading) फलक पर आधारित होती है।

—101

एकल कला धारा (Single Phase Current) से लगभग 90° कालान्तर पर दो चुंबकीय फलक प्राप्त करने को निम्नवृत्तिधियों का उपयोग किया जाता है—

- (1) Shaded pole structure

- (2) Watt-hour meter or double winding structure

- ### (3) Induction cup structure

- (1) आच्छादन ध्रुव संरचना ग्राहक मिल (Shaded Pole Structure Type Relay)

चुम्बकीय ध्रुव क पार्श्व (Side) क एक झिरी (Slit) काटकर ध्रुव के उस भाग को एक चालक, वलय (Conducting Ring) के द्वारा आच्छादित (Shaded) कर दिया जाता है। ध्रुव के आच्छादित भाग में उत्पन्न फलत्स्क ϕ_L , ध्रुव के दूसरे भाग में उत्पन्न फलत्स्क ϕ_U से लगभग 90° परचगामी (Lagging) होता है, क्योंकि चालक वलय (Conducting ring) में धारा प्रवाह वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic induction) के कारण होता है। इन दोनों फलत्स्को के कारण डिस्क के ऊपर एक बलघाणू लगता है जिसके कारण डिस्क घूमने लगती है।

$$T \propto \phi_s \phi_L \sin \alpha$$


$$I \propto T \phi \propto \phi^5$$

Since


So

This shows that driving torque is proportional to the square of current in the relay coil.

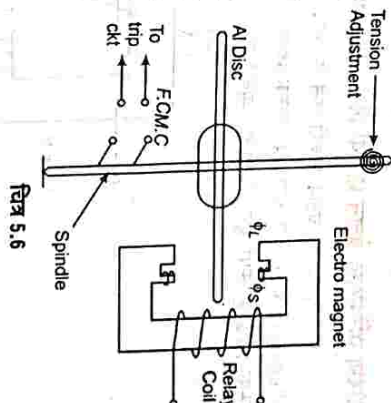- (2) Watt-hour meter or double winding structure—इस रिले को संरचना वॉट-अवर मीटर (Watt-hour meter) की तरह होती है। चित्र में इस रिले की संरचना को दिखाया गया है। इस रिले में दो वैद्युत-चुम्बक होते हैं तथा इन दोनों वैद्युत-चुम्बक के बीच में एक ऐल्फ्यूमिनियम की डिस्क धुरी (Spindle) के साथै कालित (Pivoted) होती है।



चित्र 5.6

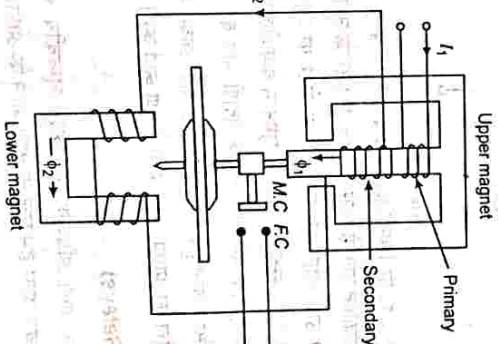


चित्र 5.7

ऊपरी वैद्युत चुम्बक पर दो कुण्डलियाँ होती हैं—प्राथमिक कुण्डली तथा द्वितीयक कुण्डली। प्राथमिक कुण्डली के अन्दर रिले की धारा I_1 प्रवाहित होती है तथा द्वितीयक कुण्डली अथवा वैद्युत-चुम्बक (Lower electromagnet) की कुण्डली से संयोजित रहती है। प्राथमिक कुण्डली में धारा I_1 के प्रवाह से द्वितीयक कुण्डलन में वि० वा० बल E_2 प्रेरित (induced) होता है जो I_1 से उत्पन्न फलक्स Φ_1 से 90° परचामी होता है। द्वितीयक कुण्डली के अपने प्रतिरोध एवं निम्न प्रेरकत्व के कारण धारा I_2 वि० क० बल E_2 से कुछ परचामी होती है इसलिये धारा I_2 से अथवा चुम्बक में उत्पन्न फलक्स Φ_2 भी फलक्स Φ_1 से कुछ अधिक परचामी होता है या α कोण से परचामी है। अतः दोनों फलक्सों Φ_1 तथा Φ_2 जो कि α कोण के फेज अन्तर पर हैं, के कारण लगने वाला बल आवर्ण $T \propto \Phi_1 \Phi_2 \sin \alpha$ के बराबर होगा।

प्रेरण परिभ्रमक बेलन प्रारूपी रिले (Induction Cup Structure Type Relay)

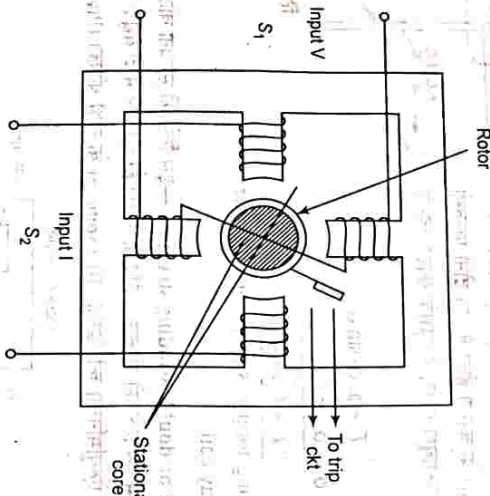प्रेरण परिभ्रमक बेलन प्रारूपी रिले के केन्द्र में मृदु लौह क्रोड (Soft iron core) स्थित रहती है। इस स्थिर क्रोड (Stationary Core) के ऊपर एक चालक पदार्थ से बना खोखला बेलनकार परिभ्रमक (Hollow Cylinder Rotor) जो इस स्थिर क्रोड के ऊपर घूम सकता हो, व्यवस्थित होता है।



चित्र 5.8

कुण्डली के दो जोड़ों द्वारा जो कि चार पोलों पर लिपटी हुई हैं के द्वारा घूमने वाला फलक्स उत्पन्न किया जाता है तथा घूमने वाले फलक्स के कारण रोटर के अन्दर धारा प्रवाहित होती है जिसकी वजह से रोटर के ऊपर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। अगर Φ_1 तथा Φ_2 चार पोलों पर लगी कुण्डली के द्वारा उत्पन्न होने वाले फलक्स हैं तो रोटर पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण समानुपाती होगा $\Phi_1 \Phi_2 \sin \alpha$, के जहाँ α दोनों फलक्सों के बीच फेज-अन्तर है। रोटर के घूमने से कम्पानीदार सम्पर्क पत्ती, रिले सम्पर्कों को सम्पर्कित कर परिपथ विद्योच्च को परिचालित कर देती है तथा परिपथ विद्योच्च प्रदेवी भाग को अलग कर देता है।

प्रेरण परिभ्रमक बेलन रिले के द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण अन्य रिले जैसे वाट-आवर मीटर, आच्छादित ध्रुव रिले की अपेक्षा अधिक होता है जिसके कारण इस प्रकार की रिले की अधिक स्पीड होती है तथा कार्य करने का समय 0.1 सेकेण्ड से कम होता है।

5.8 व्यावहारिक रिले (Functional Relays)


आजकल पाँच सिस्टम में उपयोग होने वाली अधिकांश रिले वैद्युत-चुम्बकीय आकर्षण या वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं। सिद्धान्त को छोड़कर अगर हम रिले के कार्य करने के आधार पर बात करें तो व्यावहारिक रिले को अग्र भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) Induction type overcurrent relays
- (2) Induction type reverse power relays
- (3) Distance relays
- (4) Differential relays
- (5) Translay scheme

प्रेरण प्रारूपी अदिशात्मक अतिधारा रिले (Induction type Non-directional Overcurrent Relays)

इस प्रकार की रिले प्रेरण के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं तथा परिपथ में धारा का मान जब अधिक हो जाता है तो रिले circuit को ब्रेक कर देती हैं। इस प्रकार की रिले में मुख्य भूमिका धारा की होती है जिसे हम धारा परिणामित्र (C.T.) के द्वारा रिले से जोड़ते हैं। इस रिले को हम केवल (A.C.) परिपथ के लिये उपयोग में लाते हैं तथा बड़ी हुई धारा चाहे किसी भी दिशा में बढ़े, यह रिले अपना काम करेगी।

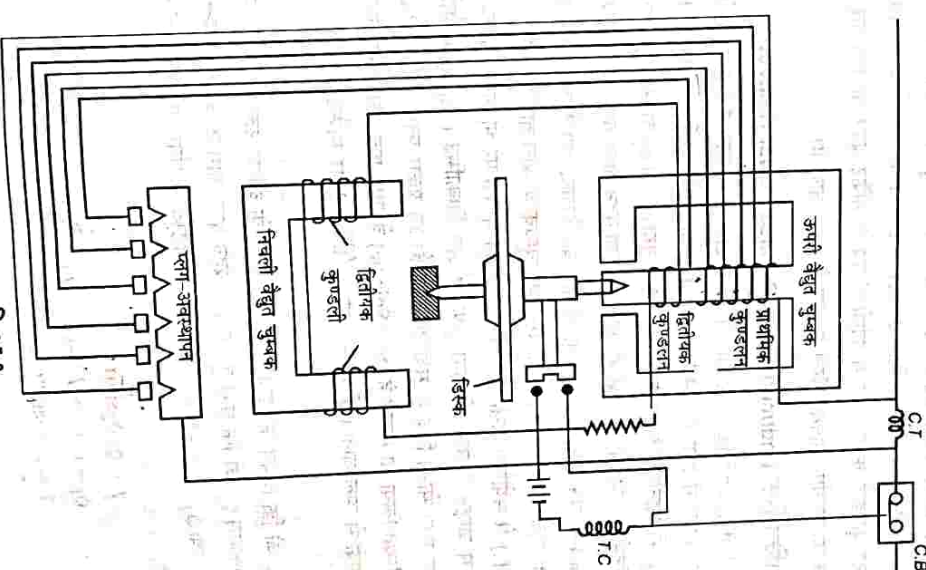संरचना—चित्र में रिले के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। इस रिले में दो विद्युत-चुम्बक, एक-दूसरे के ऊपर स्थापित रहती हैं। ऊपर वाला विद्युत चुम्बक E अंकित क्रोड का बना होता है जिसके बीच वाली पुजा पर प्राथमिक तथा



चित्र 5.9

द्वितीयक दोनों कुण्डली लिफ्टी रहती है। प्राथमिक कुण्डली C.T. की द्वितीयक कुण्डली से उस लाइन के साथ जुड़ी रहती है जिस लाइन का हमें रक्षण करना है। प्राथमिक कुण्डली से टैपिंग निकालकर प्लग सेटिंग के साथ जोड़कर प्राथमिक कुण्डली के कुण्डलों की संख्या को बदलकर रिले कुण्डली के अन्दर बहने वाली धारा को बदला जा सकता है। द्वितीयक कुण्डली को प्रेरण के द्वारा प्राथमिक कुण्डलन द्वारा ऊर्जित किया जाता है तथा लोअर चुम्बक के श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जाता है। कन्ट्रोल बलापूर्व सर्पिल कमानी (Helical spring) के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

धुरी (Spindle) के साथ एक ऐल्यूमिनियम की घूमने वाली चकती लगी रहती है तथा चल सम्पर्क लगा रहता है। प्रदीप होने की दशा में चल सम्पर्क (moving contact) स्थिर सम्पर्क (fixed contact) से मिलता है जिसके उपरान्त ट्रिप परिपथ ऊर्जित होकर सल्टाई को बन्द कर देता है।

सिद्धान्त—लघुपथ प्रदेश के समय जब रक्षी परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है तो धारा परिणामित्र (C.T.) से संयोजित रिले की प्राथमिक कुण्डलन में भी धारा का मान बढ़ जाता है। प्रेरण प्रभाव के कारण रिले की द्वितीयक कुण्डलन में अधिक विद्युत बल उत्पन्न होता है जो द्वितीयक कुण्डलन में धारा के मान को बढ़ा देता है जिसके उपरान्त E तथा U-आकृति वाली दोनों चुम्बकों से क्रमशः ϕ_1 तथा ϕ_2 फलक्स असमान कलाकोण पर उत्पन्न होता है। कलान्तर के कारण दोनों प्रकार के फलक्सों की आन्तरिक क्रिया के कारण पूर्ण चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो डिस्क को घुमाने का कार्य करता है तथा डिस्क निरोधन या यांत्रिक नियन्त्रक बलापूर्व के विपरीत घूमने लगती है। निश्चित समय के उपरान्त चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क से मिल जाता है तथा ट्रिप परिपथ ऊर्जित होकर ट्रिप कुण्डली को सहायता से प्रदीप परिपथ के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है।

अनुप्रयोग—इस रिले का उपयोग अतिधारा रिले के रूप में किया जाता है।

प्रेरण प्रारूपी विपरीत शक्ति रिले (Induction Type Reverse Power Relays)

इस प्रकार की रिले को Induction type directional power relays भी कहते हैं तथा यह रिले तब कार्य करती है जब शक्ति का प्रवाह किसी विशेष दिशा में होता है। इस रिले को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि बलापूर्व की उत्पत्ति चुम्बकीय फलक्सों ϕ_1 तथा ϕ_2 की आन्तरिक क्रिया के कारण होती है तथा ϕ_1 एवं ϕ_2 वोल्टेज तथा धारा के कारण उत्पन्न होते हैं अतः इस प्रकार की रिले वाटमीटर रूपी होती है तथा बलापूर्व की दिशा बहने वाली धारा की दिशा के ऊपर निर्भर करती है।

संरचना (Construction)—चित्र 5.10 में रिले के मुख्य भागों को दिखाया गया है। इसमें एक Aluminium की डिस्क होती है जो वैद्युत चुम्बक के दो पोलों के बीच घूमती है। ऊपरी वैद्युत चुम्बक के बीच वाली लिम्ब पर कुण्डली संयोजित होती है जिसे विभव परिणामित्र (P.T.) से संयोजित करते हैं। नीचे वाली वैद्युत चुम्बक पर भी अलग से एक कुण्डली होती है जिसे C.T. की द्वितीयक कुण्डली से जोड़ते हैं रिले की धारा कुण्डली अंश निकासित (Tapped) होती है और प्रत्येक अंश निकासन (Tapping) का सिरा प्लग सेटिंग त्रिज से संयोजित रहता है। इस प्रकार प्लग स्थान (Plug setting) द्वारा धारा कुण्डली में धारा का मान व्यवस्थित किया जा सकता है। धुरी (Spindle) के साथ एक चल सम्पर्क लगा रहता है जो रिले की प्रचालन अवस्था में अवचल सम्पर्क से मिल जाता है जिसे ट्रिप परिपथ ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर की सहायता से सल्टाई को बन्द कर देता है।

कार्य विधि—फलक्स ϕ_1 जो कि विभव कुण्डली में धारा के बहने के कारण उत्पन्न होता है सल्टाई वोल्टेज से 90° परचयगामी (Lagging) है तथा फलक्स ϕ_2 जो कि धारा कुण्डली में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न होता है तथा धारा के समान फेस में होगा। फलक्स ϕ_1 तथा ϕ_2 की आन्तरिक क्रिया के कारण डिस्क में धैर्य धारण उत्पन्न होती है जिसके कारण एक बलापूर्व की उत्पत्ति होती है।


अतः

$$T \propto \phi_1 \phi_2 \sin \alpha$$

क्योंकि

$$\phi_1 \propto V, \phi_2 \propto I \text{ तथा } \alpha = 90^\circ - \theta$$
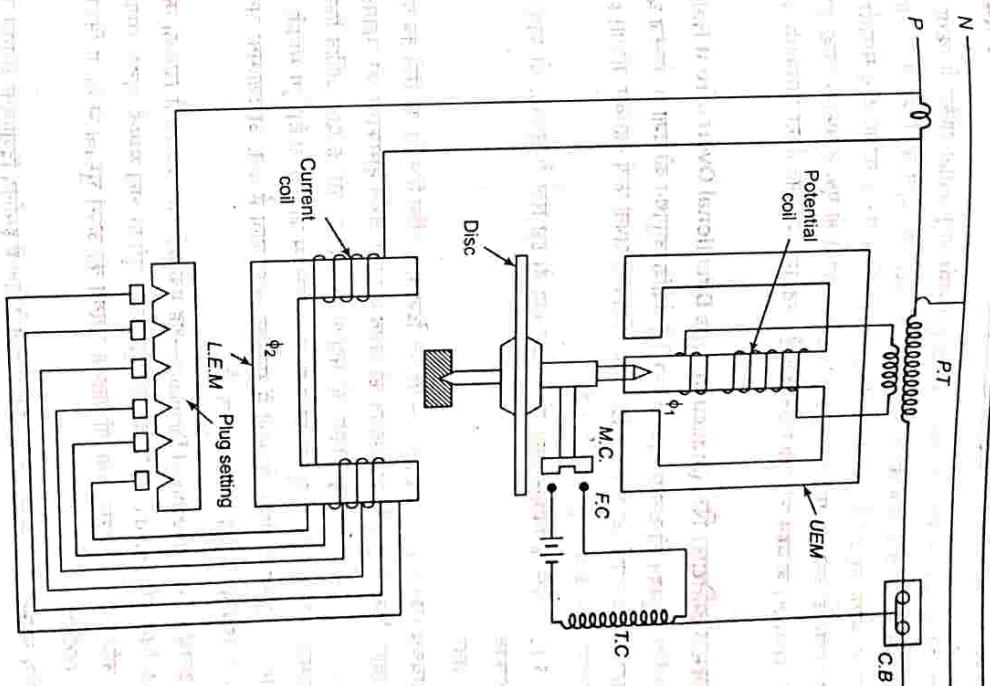
$$T \propto V.I \sin (90^\circ - \theta)$$




चित्र 5.10

$$\propto V.I \cos \theta$$

$\propto$ Power in the Circuit

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि बलापूर्व की दिशा परिपथ में बहने वाली शक्ति (Power) की दिशा पर निर्भर करती है। जब परिपथ में शक्ति (Power) की दिशा साधारण होती है तो डिस्क पर लगने वाला प्रचालन बलापूर्व तथा निरोधी बलापूर्व की दिशा एक ही होने के कारण चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क से नहीं मिल पाता परन्तु जब परिपथ में बहने वाली शक्ति (Power) की दिशा बदलती है तो प्रचालन बलापूर्व की दिशा बदल जाती है जिसके कारण चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क से मिलकर ट्रिप सर्किट को ऊर्जित करता है तथा ट्रिप सर्किट, सर्किट ब्रेकर की सहायता से प्रदीप भाग को अलग कर देता है।

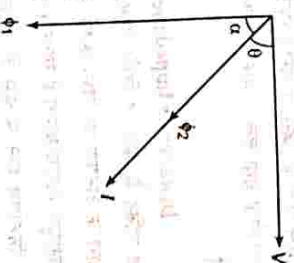

चित्र 5.11

उपयोग—इस रिले का उपयोग जनेरेटिंग स्टेशन पर तथा ट्रांसफार्मर के Parallel सर्किट में किया जाता है। जनेरेटिंग स्टेशन जब कोई मशीन मोटर की तरह कार्य करती है तो शक्ति (Power) को बहने की दिशा बदल जाती है जिससे रिले प्रचालित होकर मशीन को अलग कर देती है। इसी प्रकार यदि हम लोड अधिक होने के कारण दो ट्रांसफार्मर लगाकर लोड को बाँटते हैं तो दोनों ट्रांसफार्मर के कनेक्शन सही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो एक ट्रांसफार्मर लोड को तरह कार्य करने लगता है अर्थात् शक्ति (Power) के बहने की दिशा बदल जाती है। अतः रिले प्रचालित होकर ट्रांसफार्मर को अलग कर देता है।

प्रेरण प्रारूपी दिशात्मक अतिधारा रिले (Induction Type Directional Overcurrent Relay)

दिशात्मक शक्ति रिले लघुपथन की दशा में कार्य नहीं करता है क्योंकि लघुपथन की दशा में वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाता है जिसके कारण कम बलापूर्णा पैदा होगा तथा दिशात्मक शक्ति रिले अपना कार्य नहीं कर पायेगी। इस कमी को प्रेरण प्रारूपी दिशात्मक अतिधारा रिले के द्वारा दूर किया गया है।

संरचना—चित्र 5.12 में रिले के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। इस रिले में मुख्यतः दो भाग होते हैं—


- (1) दिशात्मक अवयव
- (2) अदिशात्मक अवयव

(1) **दिशात्मक अवयव (Directional Element)**—यह एक दिशात्मक शक्ति रिले है। यह रिले तब कार्य करती है जब शक्ति का प्रवाह किसी विशेष दिशा में होता है। इस अवयव की विभव कुण्डली विभव ट्रांसफार्मर की सहायता से परिपथ की वोल्टेज से जुड़ी रहती है। धारा कुण्डली धारा ट्रांसफार्मर की सहायता से परिपथ धारा के द्वारा अर्जित किया जाता है। इस कुण्डली के द्वारा अदिशात्मक अवयव को ऊपरी चुम्बक पर प्रारम्भिक कुण्डली से जोड़ा जाता है। ट्रिप सम्पर्क 1, 2 (दिशात्मक अवयव) को अतिधारा रिले के द्वितीयक परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है अतः अदिशात्मक अवयव को ऊर्जित करने के लिए दिशात्मक अवयव का ऊर्जित होना आवश्यक है।

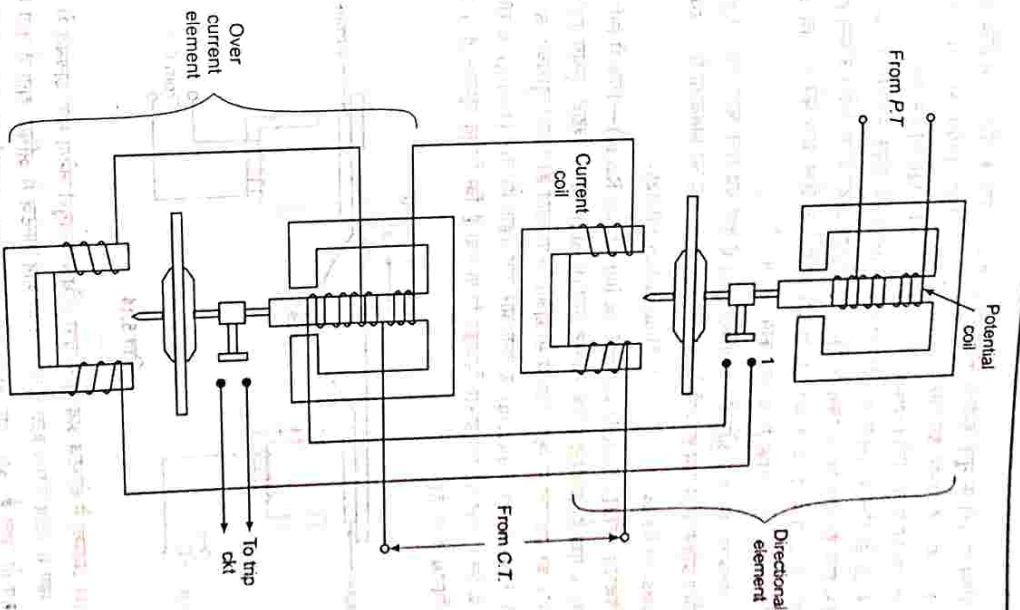
(2) **अदिशात्मक अवयव (Non-directional Element)**—यह एक अतिधारा अवयव है जिसका कार्य अदिशात्मक अतिधारा रिले के समान है। जिस धुरी (spindle) से डिस्क जुड़ी हुई है उसी धुरी पर चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क से जुड़ जाता है। दिशात्मक अवयव के ऊर्जित होने के उपरान्त तथा अदिशात्मक अवयव की ऊपरी चुम्बक से ट्रेमिंग निकाली जाती है जो रूपा अवस्थापन से जुड़ी रहती है।

कार्य विधि—सामान्य अवस्था में शक्ति का प्रवाह सामान्य दिशा में होता है इसलिए दिशात्मक अवयव ऊर्जित नहीं होता है जिसके कारण अदिशात्मक अवयव भी ऊर्जित नहीं हो पाता है। जैसे ही परिपथ में लघुपथन होता है तो शक्ति के प्रवाह होने की दिशा बदल जाती है तथा दिशात्मक अवयव की डिस्क घूमने लगती है जिसके कारण चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क 1, 2 से मिल जाता है। जैसे ही चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क 1, 2 से मिलता है तो अतिधारा अवयव ऊर्जित हो जाता है तथा डिस्क घूमने लगती है तथा चल सम्पर्क अवचल सम्पर्क से मिलकर ट्रिप सर्किट की सहायता से सर्किट ब्रेकर प्रदोषी भाग को अलग कर देता है।

Distance or Impedance Relays—अभी तक आप ने जो रिले पढ़ी है उन सभी रिले का प्रचालन धारा के मान पर या शक्ति के मान पर निर्भर करता है। एक प्रकार की रिले और है जिसका प्रचालन रक्षी परिपथ में लगने वाली वोल्टेज तथा धारा के अनुपात पर निर्भर करता है तथा जिन्हें दूरी अथवा प्रतिबन्ध रिले कहते हैं। इस प्रकार की रिले में धारा के द्वारा उत्पन्न बलापूर्णा विरोध करता है वोल्टेज के द्वारा उत्पन्न होने वाले बलापूर्णा का तथा रिले जब कार्य करती है तब रिले का मान पहले से निर्धारित मान से कम हो जायेगा।



चित्र 5.12

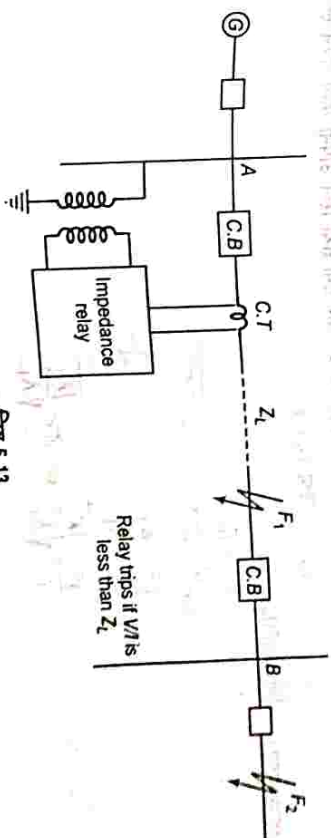

चित्र 5.13


चित्र 5.13 में प्रतिबाधा रिले के मूल सिद्धान्त को समझाया गया है। रिले के वोल्टेज अवयव को विभव परिणामित्र (P.T.) के द्वारा ऊर्जित किया जाता है जिससे हमें लाइन का रक्षण करना है। धारा अवयव को धारा परिणामित्र (C.T.) के द्वारा ऊर्जित किया जाता है जो कि लाइन के श्रेणी (Series) में लगा हुआ है। भाग AB का हमें रक्षण करना है। सामान्य अवस्था में ऊर्जित किया जाता है जो कि लाइन के श्रेणी (Series) में लगा हुआ है। भाग AB का हमें रक्षण करना है। सामान्य अवस्था में रक्षण भाग को प्रतिबाधा Z_L है। रिले को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके सम्पर्क जब बन्द होते हैं तब रक्षण भाग की प्रतिबाधा Z_L से कम होती है। माना कि I_L बिन्दु जो कि रक्षण भाग के अन्दर है पर प्रदोष उत्पन्न होता है। अब प्रदोष बिन्दु तथा रिले लगाने के स्थान के बीच में प्रतिबाधा Z_L से कम रहती है तो रिले कार्य करेगी। अब अगर प्रदोष बिन्दु P_2 है जिसको प्रतिबाधा Z जो कि Z_L से अधिक है तो रिले कार्य नहीं करेगी।

Types: दूरी या प्रतिबाधा रिले एक ओम्मीटर (Ohmmeter) है तथा यह रिले कार्य तब करती है जब रक्षण भाग को प्रतिबाधा पहले से निर्धारित प्रतिबाधा से कम हो जायेगी। पॉवर सिस्टम में दो तरह की प्रतिबाधा रिले काम में लायी जाती है।

(1) Definite-distance Relay

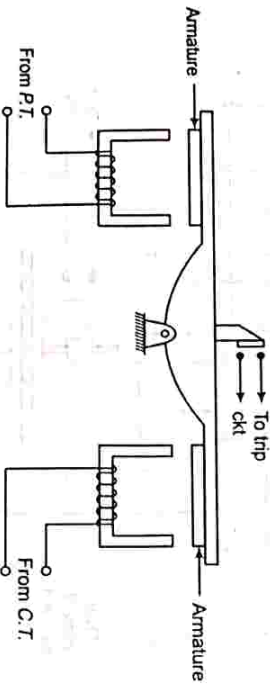(2) Time-distance Relay

निश्चित दूरी प्रतिबाधा रिले (Definite Distance Type Impedance Relay)—चित्र में निश्चित दूरी प्रतिबाधा रिले के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। इस रिले में एक कीर्तित धरन (Beam) तथा दो विद्युत चुम्बक जिन्हें धारा परिणामित्र (C.T.) तथा विभव परिणामित्र की सहायता से रक्षण परिपथ में ऊर्जित किया जाता है। विद्युत चुम्बकों के दोनों आर्मेचर यांत्रिक रूप से धरन (Beam) के साथ आलम्ब (Fulcrum) के दोनों ओर जुड़ी रहती है। धरन (Beam) के साथ सम्पर्क लगे होते हैं। दिए परिपथ को जोड़ने के लिये, रिले को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि विद्युत चुम्बक द्वारा उत्पन्न होने वाले दोनों बलापूर्ण एक-दूसरे का विरोध करते हैं।



चित्र 5.14

कार्य विधि—सधारण अवस्था में वोल्टेज अवयव के द्वारा अधिक बलापूर्ण लगेगा धारा अवयव से, अतः रिले के सम्पर्क खुले रहेंगे। परन्तु जब रक्षण भाग में प्रदोष उत्पन्न होता है तो धारा का मान वोल्टेज से अधिक होता है तथा वोल्टेज तथा धारा की नियति (Ratio) का मान कम हो जाता है। अतः धारा अवयव के द्वारा उत्पन्न बलापूर्ण का मान अधिक होने के कारण धरन (Beam) दिए सर्किट को दशा में झुककर दिए सर्किट के सम्पर्कों को बंद कर देगा तथा रिले अपना कार्य करने लगेगी।

$$T_0 \propto I^2 \text{ तथा } T_R \propto V^2$$

In operating condition of the relay

$$T_R < T_0$$

$$K_1 V^2 < K_2 I^2$$

$$\frac{V^2}{I^2} < \frac{K_2}{K_1}$$

$$\frac{V}{I} < \sqrt{\frac{K_2}{K_1}} \text{ or } Z < \sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$$

The value of the constants K_1 and K_2 depends upon the ampere turns of the two electromagnets.



Time-Distance Impedance Relay : A time-distance relay is one which automatically adjusts its operating time according to the distance of the relay from the fault point.

$$\text{Operating Time } T \propto V / I$$

$$\propto Z$$

$$\propto \text{distance}$$

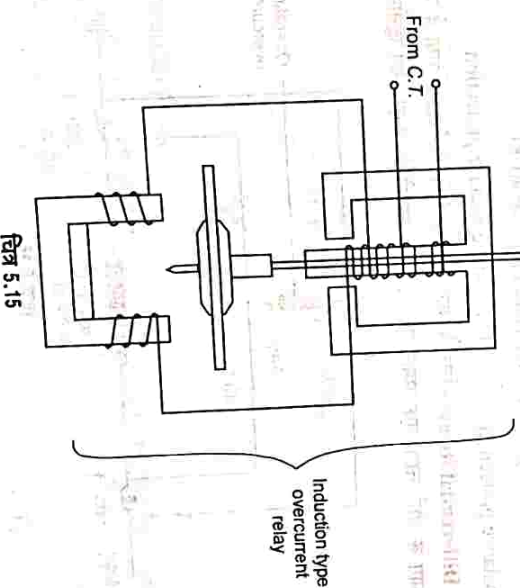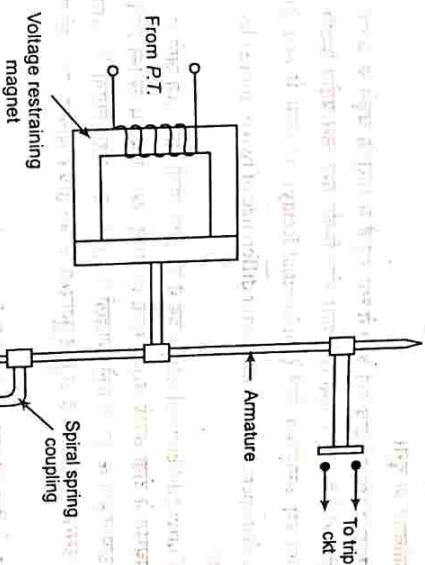संरचना—चित्र 5.15 में प्रेरण प्रारूपी समय-दूरी प्रतिबाधा रिले के विभिन्न भागों को दिखाया गया है। इस रिले में धारा बलित प्रेरण अवयव द्विक कुण्डली प्रेरण अतिधारा रिले के समान है। इस अवयव की घुरी के साथ एक डिस्क स्मार्टल स्प्रिंग



चित्र 5.15

(Spinal spring) को सहायता में एक दूसरी धुरी के साथ जुड़ी रहती है। इस दूसरी धुरी पर चल सम्पर्क लगा होता है जो दिए सर्किट को चन्द करने का कार्य करता है। साधारण अवस्था में चल सम्पर्क खुली अवस्था में रहता है, क्योंकि विद्युत चुम्बक के द्वारा उत्पन्न बलानुपूर्व की दिशा विपरीत होती है।

कार्य विधि—साधारण अवस्था में ऊपरी विद्युत चुम्बक के द्वारा उत्पन्न बलानुपूर्व अधिक होने के कारण चल सम्पर्क खुला हुआ रहता है। प्रदोष होने के उत्पन्न प्रेरण धारा अवयव की डिस्क घूमने लगती है तथा स्पाइरल स्प्रिंग पर अधिक बलानुपूर्व लगने के कारण ऑर्गेन को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसके कारण चल सम्पर्क दिए सर्किट से मिल जाता है। जिससे सर्किट ब्रेकर ऊर्जित होकर प्रदोषों धारा को अलग कर देता है। डिस्क के घूमने की स्पीड (Speed) कार्यकारी धारा के समानुपाती होती है तथा रिले का कार्य करने का समय समानुपाती होता है वोल्टेज ऊर्जित चुम्बक के विपरीत लगाने वाले बलानुपूर्व के, अतः लार्ज वोल्टेज के जहाँ हमने रिले को जोड़ा हुआ है। अतः रिले का कार्य करने का समय परिवर्तित होगा अगर (1/√2) परिवर्तित होगी या प्रतिबाधा या दूरी।

Differential Relay—ज्यादातर रिले जो अब तक काम में लाई गई है वे धारा के बढ़ने के कारण क्रिया (या कार्य) करती थी। ऐसी रिले कम संवेदनशील होती है क्योंकि ऐसी रिले धारा लोड स्थिति तथा कम प्रदोष स्थिति में अन्तर नहीं कर पाती इस कमी को दूर करने के लिये हम अन्तरात्मक रिले (Differential Relay) को काम में लाते हैं।

A differential relay is one that operates when the vector difference of two or more electrical quantities exceeds a pre-determined value.


अतः धारा अन्तरात्मक रिले (Current differential relay) वह है जो आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा की किसी हिस्से में तुलना करता है। सामान्य अवस्था में दोनों धाराएँ बराबर रहती हैं। परन्तु जैसे ही प्रदोष उत्पन्न होती है तो आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा में अन्तर उत्पन्न होने के कारण रिले कुण्डली के अन्दर धारा बहने लगती है। अगर यह अन्तरात्मक धारा एक निश्चित मान के बराबर या उससे अधिक होती है तो रिले कुण्डली ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर की सहायता से प्रदोषों धारा को अलग कर देता है।

यह बात ध्यान देने का है किसी भी रिले को जब हम किसी विशेष तरह से संयोजित करते हैं तो उसे अन्तरात्मक रिले (Differential relay) की तरह काम में ला सकते हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रिले की संरचना से फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसे जोड़ने के आधार पर हम उसे अन्तरात्मक रिले की तरह काम में ला सकते हैं। मुख्य रूप से दो तरह की विधि अन्तरात्मक (Differential) या सन्तुलित रक्षण (Balanced Protection) है।

(i) Current balance protection

(ii) Voltage balance protection

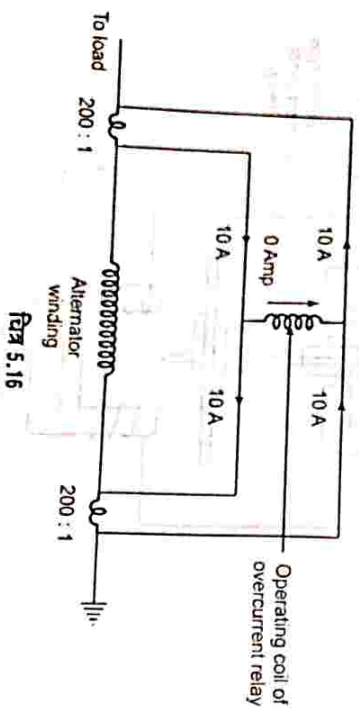(1) **Current Differential Relay**—चित्र में एक अतिधारा रिले को दिखाया गया है जो अन्तरात्मक रिले की तरह कार्य करेगा। रक्षण धारा के दोनों तरफ एक समान दो CT's को जोड़ते हैं। CT's की द्वितीयक कुण्डली को इस प्रकार




चित्र 5.16

संयोजित किया जाता है कि इनमें प्रेरित होने वाली धारा की दिशा समान हो। अतिधारा रिले की प्रचालन (Operating) कुण्डली को CT's की द्वितीयक कुण्डली में जोड़ दिया जाता है। यह अन्तरात्मक रिले दोनों तरफ की धाराओं की तुलना करती है।


सामान्य अवस्था में माना आल्टरनेटर कुण्डली में 2000 A धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों CT's की द्वितीयक कुण्डली में धारा का मान बराबर रहता है दोनों CT's में धारा का मान बराबर होने के कारण अन्तरात्मक रिले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी।

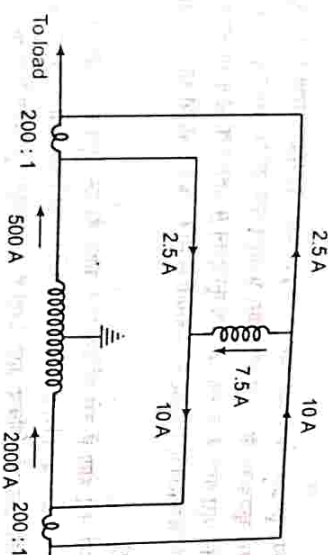माना कि आल्टरनेटर कुण्डली में भू-दोष होता है जैसा कि चित्र 5.17 में दिखाया गया है। इस स्थिति में CT's की द्वितीयक कुण्डली में अलग-अलग धारा प्रवाहित होने के कारण रिले की प्रचालित कुण्डली में धारा प्रवाहित होगी। माना कि आल्टरनेटर की कुण्डली से 2000 A धारा अन्दर आती है तथा 500 A धारा बाहर जाती है तो द्वितीयक धारा का अन्तर $10 - 2.5 = 7.5$ A धारा रिले की कुण्डली से प्रवाहित होगी।



चित्र 5.17

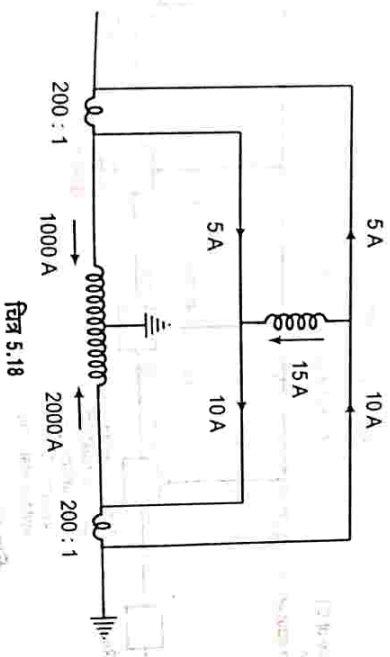
अब अगर चित्र 5.18 के अनुसार प्रदोषी धारा बहती है तो रिले की कुण्डली में बहने वाली धारा $10 + 5 = 15$ A.



चित्र 5.18

Voltage Balance Differential Relay

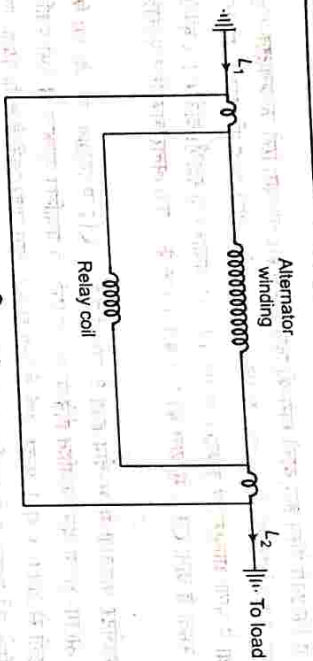चित्र में वोल्टेज सन्तुलन अन्तरात्मक रिले को दिखाया गया है। इस विधि में दोनों सिरों पर दो समान CT's को पायलट वायर (Pilot wire) के द्वारा जोड़ा जाता है CT's की द्वितीयक कुण्डली को रिले कुण्डली के श्रेणीक्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सामान्य अवस्था में प्रेरित e.m.f. विपरीत हो।




चित्र 5.19

सामान्य अवस्था में प्राथमिक कुण्डलन में बराबर धारा ($I_1 = I_2$) बहेगी जिसके कारण द्वितीयक कुण्डलन में बराबर वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण रिले कुण्डलन के अन्दर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब प्रदोष रक्षण क्षेत्र में होता है तो प्राथमिक कुण्डलन में अलग-अलग धारा बहने के कारण द्वितीयक कुण्डलन में उत्पन्न वोल्टेज भी अलग-अलग होगी जिसके उपरान्त रिले कुण्डली में धारा बहने के कारण ट्रिप सर्किट की सहायता से सर्किट ब्रेकर प्रदोषी भाग को अलग कर देगा।

स्थैतिक रिले (Static Relay)

जिस रिले में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है उसे स्टैटिक रिले कहते हैं। इस रिले में आउटपुट को स्थिर घटकों जैसे चुंबकीय तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। वह रिले जिसमें स्थिर तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है उसे स्थिर रिले भी कहते हैं क्योंकि स्थैतिक इकाइयाँ प्रतिक्रिया प्राप्त करती हैं तथा विद्युत चुम्बकीय रिले का उपयोग केवल स्थिरांग आप्रेशन के लिए किया जाता है।

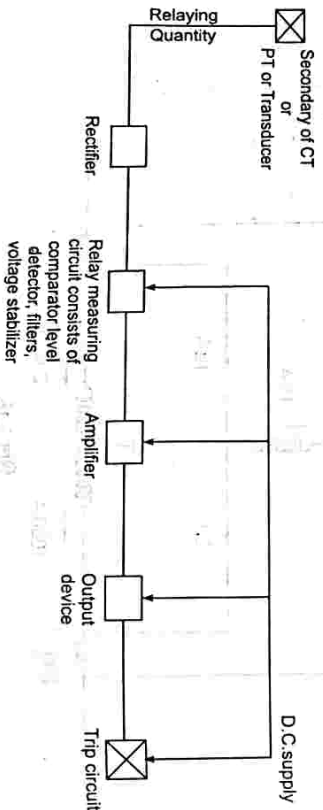स्थिर रिले के घटकों को नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। धारा ट्रांसफार्मर का इनपुट ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा रहता है तथा आउटपुट को रेक्टिफायर से जोड़ा जाता है। रेक्टिफायर इस सिगनल को रेक्टिफाई करके रिले के मेजरिंग परिपथ को देता है।



चित्र-5.20 : Block diagram of a static relay

रेक्टिफाइंग मापने वाली यूनिट में कम्पेरेटर, लेवल डिटेक्टर तथा लाजिक परिपथ होते हैं। रिलेइंग यूनिट से आउटपुट सिगनल तभी प्राप्त होता है जब वह एक मान तक पहुँच जाता है। इस प्रकार रिलेइंग यूनिट से प्राप्त सिगनल एम्पलीफायर के लिये इनपुट का कार्य करता है।

एम्पलीफायर सिगनल को एम्पलीकाई करके आउटपुट यूनिट को देता है। आउटपुट यूनिट ट्रिप कायल को केवल तब सक्रिय करती है जब रिले संचालित होती है। आउटपुट डिवाइस से आउटपुट तभी प्राप्त होता है जब आउटपुट पहले से परिभाषित मान के बराबर होता है। इसके उपरान्त आउटपुट डिवाइस सक्रिय होकर ट्रिप परिपथ को सिगनल देती है।

स्थैतिक रिले केवल विद्युत सिगनल पर ही क्रिया करती है। अन्य भौतिक मात्राएँ जैसे जम्मा, तापमान आदि को पहले एनालॉग तथा डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिगनल में परिवर्तित किया जाता है तथा फिर रिले के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है।

लाभ

1. स्थैतिक रिले में बहुत कम बिजली की खपत होती है जिसके कारण मापने वाले उपकरणों पर बोझ कम हो जाता है तथा यथावर्तता बढ़ जाती है।
2. यह रिले त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response), ज्यादा जीवन (Long Life) उच्च विश्वसनीयता, शाकपूरक है।
3. रिले का रीसेट समय (Reset time) कम है।
4. इसमें थर्मल स्टोरेज की समस्या नहीं है।
5. रिले के इनपुट सिगनल को बढ़ाने के कारण संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
6. रिले में अवांछित ट्रिपिंग (Unwanted tripping) की संभावना कम होती है।
7. स्थैतिक रिले आसानी से शूक-जोन क्षेत्रों में काम कर सकती है क्योंकि ये रिले शाक (Shock) के लिए उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं।

हानियाँ


1. रिले उच्च वोल्टेज सर्ज से आसानी से प्रभावित होती है।
2. रिले का कार्य विद्युत घटकों पर निर्भर करता है।
3. रिले की ओवरलोडिंग क्षमता कम होती है।
4. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में स्थैतिक रिले अधिक महंगी है।
5. रिले की संरचना आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है।
6. स्थैतिक रिले द्वारा उपयोग किए जाने वाले घटक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसलिए अलग से अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

तापीय रिले अथवा ऊष्मीय रिले (Thermal Relay)

संरचना के अनुसार तापीय रिले निम्न चार प्रकार की होती है—

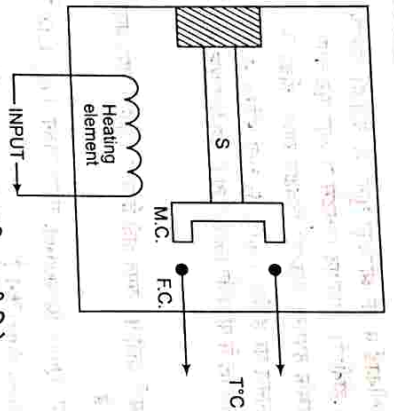1. एकल धात्विक पत्ती रिले (Single Metallic Strip Relay)
2. द्विधात्विक पत्ती रिले (Bimetallic Strip Relay)
3. ताप दूब प्रारूपी रिले (Heat Sink type Relay)
4. यूटेक्टिक मिश्रधातु ओवरलोड रिले (Eutectic Alloy Overload Relay)

प्रथम तथा द्वितीय प्रकार के रिले क्रमशः एक धातु वाली पत्ती तथा दो धातु की जुड़ी हुई पतियों को एक तापीय अवयव (Heating element) द्वारा गर्म किया जाता है जबकि तृतीय प्रकार के ताप दूब प्रारूपी रिले में पत्ती को प्रचालन धारा द्वारा गर्म किये तेल में डुबोया जाता है। यूटेक्टिक मिश्रधातु ओवरलोड रिले एक प्रकार की तापीय रिले है। जब किसी परिपथ में लघुपथ प्रदोष होता है तो यूटेक्टिक मिश्रधातु ओवरलोड रिले कार्य करती है तथा मोटर को जलने से बचाती है। चित्र 5.21 में एक सामान्य एकल धात्विक पत्ती वाले तापीय रिले की प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक सटी पत्ती S होती है जिसमें एक चल



चित्र 5.21 : एकल धात्विक पत्ती रिले

सम्पर्क M.C. लगा होता है जो रिले की प्रचालन स्थिति में दिए परिपथ के अवल सम्पर्कों (F.C.) को पुलित करता है इसके अलावा इसमें एक तापन अवयव (Heating filament) होता है जिसे मुख्य रक्षी परिपथ की लाइन करंट सन्दाई, प्रत्यक्ष अवयव अप्रत्यक्ष रूप में प्रदान करती है।

असामान्य स्थिति में तापन तन्तु (Heating filament) उच्च धारा पर धात्विक पत्ती को गर्म करता है और धात्विक पत्ती फैलकर सम्पर्कों को बन्द कर देती है। इसका प्रयोग प्रायः मोटारों के अति भार रक्षण (Overload protection) की तरह होता है।

अभ्यास

1. What is a protective relay? Explain its functions in an electrical system. (BTE 2006)
2. प्रतिबाधा रिले के कार्य सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। इसकी कार्यविधि को भी स्पष्ट कीजिए। (BTE 2012)
3. पारस्परिक एवं स्थैतिक रिले में अन्तर स्पष्ट कीजिए। दूरी रिले को भी समझाइये। (BTE 2013)
4. स्थैतिक रिले क्या है? इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। (BTE 2013)
5. Discuss the fundamental requirements of protective relaying. (BTE 2013)
6. अभिनत अन्तर्गामी रिले की कार्य-प्रणाली को व्याख्या कीजिए एवं इसके अनुप्रयोग भी बताइये। (BTE 2006)
7. Derive the equation for torque developed in an induction relay. (BTE 2006)
8. एक अच्छी सुरक्षा प्रणाली के आवश्यक अभिलक्षण क्या हैं? प्रतिशत अन्तर रिले की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। (BTE 2007)
9. Explain the working of electromagnetic relay. (BTE 2007)
10. दिशात्मक एवं अदिशात्मक अतिधारा रिलेज से क्या अभिप्राय है? (BTE 2007)
11. प्रेरण प्रकारी अधि-धारा रिले का स्वच्छ चित्र बनाकर इसकी प्रचालन विधि को व्याख्या कीजिए। (BTE 2008)
12. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिये—
 - (i) धर्मल दाइय रिले
 - (ii) इण्डक्शन रिले
 - (iii) डिस्टेंस रिले
 - (iv) रिवर्स पावर रिले
 - (v) ओवर-कोरेंट रिले
 - (vi) नॉन-डायरेक्शनल ओवर-कोरेंट रिले

13. स्थैतिक रिले के प्रचालन सिद्धान्तों को व्याख्या कीजिए तथा विद्युत यांत्रिक रिले की तुलना में इनका लाभ बताइये।

14. दिशा-युक्त अतिधारा के प्रचालन सिद्धान्त लाक्षणिकों तथा अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। (BTE 2008)
15. निम्नलिखित रिले को चित्र की सहायता से संरचना तथा कार्य सिद्धान्त को समझाइये— (BTE 2009)

- (i) Non-directional induction type over-current relay
- (ii) Induction type directional power relay
- (iii) Induction type directional over-current relay

16. स्थैतिक रिले का सिद्धान्त बताइये। (BTE 2010)
17. Over-current Relay की संरचना, कार्यप्रणाली व उपयोग की विवेचना कीजिए। (BTE 2011)
18. Explain the working principle of distance relays. (BTE 2014)
19. अतिधारा रिले व प्रतिबाधा रिले में अन्तर बताइये। (BTE 2014)
20. अवकलन रिले से क्या तात्पर्य है? धारा प्रारूपी अवकलन रिले की आरेख द्वारा कार्य-विधि का वर्णन कीजिए। (BTE 201)

21. Write a detailed note on differential relays.

22. रिले की क्मों आवश्यकता होती है? रिले के वांछित गुणों की व्याख्या कीजिए। (BTE 2011)

23. एक रक्षक प्रणाली के लक्ष्य व उद्देश्य बताइये।

24. Write short notes on the following:

- (i) Percentage differential relays
- (ii) Definite distance relays
- (iii) Time-distance relays

25. तप रिले क्या होती है? इनके उपयोगों की व्याख्या कीजिए। (BTE 2011)
26. प्रतिशत अन्तर रिले के अभिलक्षण एवं इसके अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। (BTE 2012)
27. अतिधारा रिले तथा प्रतिबाधा रिले में अन्तर स्पष्ट कीजिए। (BTE 2015)
28. प्रोटैक्टिव रिले के कार्य-सिद्धान्त समझाइये। प्राथमिक बचाव और द्वितीयक बचाव से क्या समझते हैं? (BTE 2017)
29. सालिड स्टेट रिले पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का क्या फायदा है? (BTE 2017)
30. निम्न की व्याख्या कीजिए— (BTE 2015)
 - (i) प्राथमिक रिले
 - (ii) बैक-अप रिले
 - (iii) दूरी रिले
 - (iv) स्थैतिक रिले

31. एक सुरक्षा प्रणाली में प्रयुक्त पथ विवेक के मुख्य गुणों (characteristics) का वर्णन कीजिए। (BTE 2016)
32. दूरी रक्षण रिले की कार्य प्रणाली सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। (BTE 2016)
33. Write short notes : (i) Primary and back-up relay (BTE 2016)

Fill in the blanks

1. Back-up protection functions when (BTE 2016)
2. Induction relays be used with d.c. quantities. (BTE 2016)
3. The minimum relay coil current at which the relay operates is called (BTE 2016)
4. The relay operating coil is supplied through (BTE 2016)
5. A relay performs the functions of (BTE 2016)

Answers : 1. Primary protection fails, 2. Cannot, 3. Pick up value, 4. Instrument transformer, 5. Fault detection.

6 प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स (Protection of Alternators, Transformers and Motors)

वैद्युत प्रणाली आज के समय में और आधुनिक होता जा रहा है। आज के इस वैद्युत-प्रणाली में विभिन्न प्रकार के यन्त्रों एवं उपयन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे—अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, स्टेशन बस-बार, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि। इन सब आधुनिकता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन उपयन्त्रों की रक्षा भी की जाये। इस अध्याय के अन्तर्गत हम मुख्यतः अल्टरनेटर के रक्षण प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे।

अल्टरनेटर के अन्तर्गत मुख्य रूप से स्टैटर वाइंडिंग दोष (Stator winding fault) है जिसके होने से हमारी मशीन में गम्भीर समस्या आ सकती है। साधारणतः अल्टरनेटर की रक्षा के लिए भिन्नक रिले स्कीम का प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक व विरचनीय होता है।

6.1 अल्टरनेटर की सुरक्षा

उच्च वोल्टता के जनन केन्द्र पर लगाने वाले उपयन्त्र इतने महंगे होते हैं कि उन उपयन्त्रों के एक-एक भाग की लागत अन्य छोटे उपयन्त्रों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अतः यह निम्नलिखित आवश्यक हो गया है कि इन उपयन्त्रों में होने वाले प्रदोषों से रक्षा किया जाये।

अल्टरनेटर में होने वाले कुछ प्रमुख दोष निम्न हैं—

- (i) मूल चालक का भंग होना (Failure of Prime-mover)
- (ii) उत्तेजन क्षेत्र का भंग होना (Failure of field)
- (iii) अतिवोल्टता (Over Voltage)
- (iv) अतिधारा (Over Current)
- (v) असन्तुलित भारन (Unbalanced Loading)
- (vi) अतिचालन (Over speed)
- (vii) स्टैटर कुण्डली दोष (Stator Winding Fault)

(i) मूल चालक का भंग होना (Failure of Prime-mover)—जब प्रथम चालक भंग हो जाता है तो अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस मोटर (Synchronous Motor) की भाँति कार्य करने लगता है, जिसके कारण वह सप्लाय को धारा देने की बजाय सप्लाय से धारा लेना प्रारम्भ कर देती है। इस मोटरिंग अवस्था को 'Inverted Running' के नाम से जाना जाता है।

(a) टर्बो अल्टरनेटर सैट में Steam Supply के भंग होने के कारण Inverted Running अवस्था आ सकती है। यदि टर्बो अल्टरनेटर का भाग मिलता रहेगा तो वह लोड को उठाता रहेगा परन्तु जैसे ही भाग मिलना बन्द हो जायेगा तो अल्टरनेटर स्वतः ही कन्ट्रोल पैनल से सप्लाय कट जायेगी और इस तरह अल्टरनेटर को Automatic protection मिलता रहेगा।

(b) हाइड्रो-जनित्र के केस में Inverting अवस्था से छुटकारा पाने के लिए एक यांत्रिक युक्ति को वॉटर क्लीट के साथ लगा दिया जाता है। यदि हाइड्रो जनित्र की पानी ठीक मात्रा में नहीं मिलता जिससे कि वह Output को सन्तुलित रख सके तो स्वयं ही प्रणाली से वैद्युतीय रूप में अलग हो जाता है। अतः इसके रक्षण के लिए किसी वैद्युत युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(ii) उत्तेजन क्षेत्र का भंग होना (Failure of Field)—क्षेत्र का भंग होना बहुत ही कम होता है। हालाँकि यह प्रदोष अल्टरनेटर में होते हैं। यदि थोड़े समय के लिए यह प्रदोष हमारे मोटर में उत्पन्न होता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। अतः इस प्रदोष के उत्पन्न होने पर अल्टरनेटर को बन्द कर दिया जाता है। इसके लिए कोई Automatic Control System नहीं होता है।


प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड मोटर्स

117

(iii) अतिवोल्टता (Over-voltage)—आजकल के आधुनिक अल्टरनेटर्स का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि साधारण गति पर अतिवोल्टता की अवस्था नहीं आ सकती फिर भी अल्टरनेटर में भार के अचानक घटने से अति वोल्टता की अवस्था आ जाती है।

(iv) अतिधारा (Over current)—यह कुण्डलन के आंशिक रूप से आपस में शार्ट हो जाने अथवा अतिभार की अवस्था में होने के कारण होता है। अल्टरनेटर की अतिधारा रक्षण करना अनावश्यक होता है। इसके मुख्य कारण निम्न हैं—
आजकल के अल्टरनेटर्स का डिजाइन बहुत उच्च आन्तरिक प्रतिबाधा के लिए किया जाता है। अतः ये कुछ समय तक बिना किसी नुकसान के अतिधारा को सहन कर सकते हैं। इस अवस्था में अल्टरनेटर को Manually सप्लाय से Disconnect किया जा सकता है।

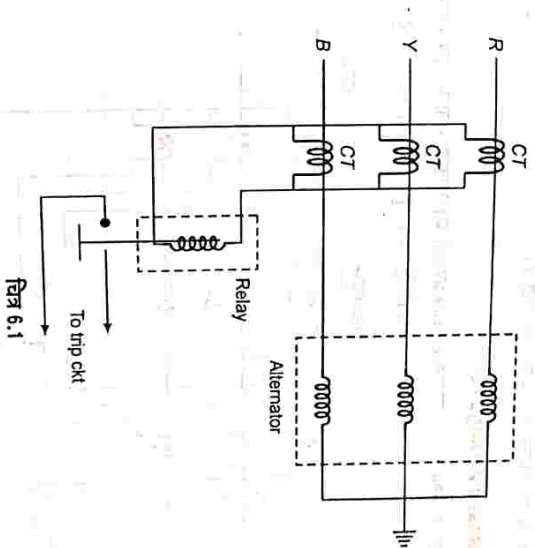(v) असन्तुलित भार (Unbalanced Loading)—असन्तुलित भार का मतलब यह होता है कि अल्टरनेटर के तीनों फेजों में धारा का मान भिन्न-भिन्न होना। असन्तुलित भार की अवस्था पूरे प्रदोष अथवा फेज-फेज प्रदोष के उत्पन्न होने से होता है। असन्तुलित भार के कारण रोटर फ्रीड अथवा क्षेत्र कुण्डलन खराब हो सकता है। चित्र में एक योजना चित्र दिखाया गया है जिसके द्वारा अल्टरनेटर को असन्तुलित भार से रक्षा किया जाता है।



चित्र 6.1

उपरोक्त चित्र में तीनों लाइनों (R, Y, B) में तीन धारा परिणामित्र लगे हुए हैं जिनके द्वितीयक कुण्डली समान्तर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक रिले को Transformer के समान्तर क्रम में जोड़ा गया है।

सामान्य प्रचालन अवस्था में अल्टरनेटर के तीनों फेजों में समान धारा प्रवाहित होती है और इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है जिसके कारण धारा परिणामित्र के द्वितीयक में प्रवाहित होने वाली धारा भी शून्य होती है और रिले के प्रचालन कुण्डली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। परन्तु असन्तुलित भार की अवस्था में तीनों फेज में धारा का मान समान नहीं होता जिसके कारण परिणामी धारा रिले के प्रचालन कुण्डली में प्रवाहित होती है और रिले परिणय विद्योच्चक को ट्रिप कर देती है जिसके कारण अल्टरनेटर प्रणाली से अलग हो जाता है।

(vi) अतिचालन (Over-speed)—अतिचालन का मुख्य कारण लोड (भार) का अचानक कम होना है। आजकल के आधुनिक अल्टरनेटर्स के साथ उनके शाफ्ट पर एक यांत्रिक युक्ति लगा होता है। अतिचालन की स्थिति में मेन वाल्व को ट्रिप कर देता है जिससे अल्टरनेटर बन्द हो जाता है।

(iii) स्टैटर कुण्डली दोष (Stator Winding Fault)—यह प्रदोष कुण्डली का विद्युतरोधन खराब हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें भिन्न प्रदोष उत्पन्न होते हैं—


1. पू और फेज के मध्य प्रदोष।
 2. फेज के मध्य प्रदोष।
 3. एक ही कुण्डलन में अन्तःवर्तन दोष।
- स्टैटर कुण्डलन दोष प्रत्यावर्तकों के लिए अत्यन्त खतरनाक होता है। अतः इस प्रकार के प्रदोष से सुरक्षा के लिए Automatic Protection अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के प्रदोष में भिन्नक रक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

6.2 अल्टरनेटर के अन्तरात्मक या विभेदी रक्षण (Differential Protection of an Alternator)

इस प्रकार के रक्षण प्रणाली में इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जाता है कि सामान्य अवस्था में दोनों सिरों पर धारा का मान समान होता है जिसके कारण रिले के प्रचालन कुण्डली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। परन्तु प्रदोषी अवस्था में दोनों सिरों पर धारा का मान समान नहीं होता जिसके कारण रिले के प्रचालन कुण्डली में दोनों धाराओं का अन्तर प्रवाहित होता है और रिले प्रचालित होकर प्रणाली से प्रत्यावर्तक को अलग कर देती है।

योजना व्यवस्था (Schematic Arrangement)

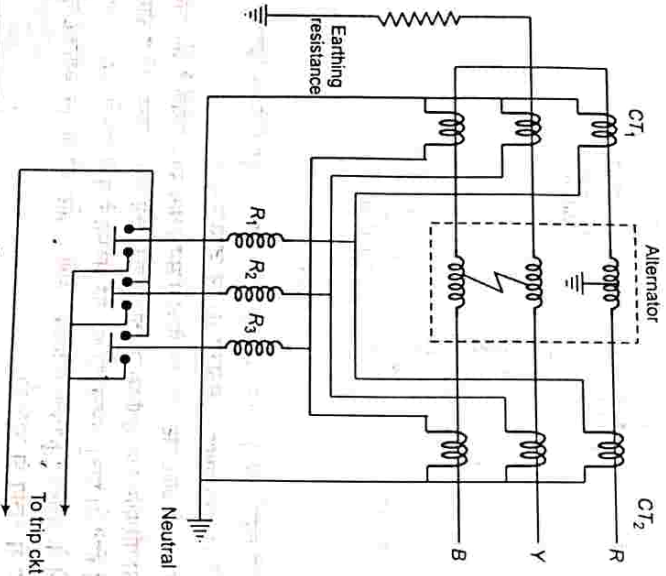नीचे चित्र में अल्टरनेटर के लिए धारा अन्तरात्मक रक्षण प्रणाली को दिखाया गया है। इस रक्षण प्रणाली में प्रत्येक फेज के दोनों सिरों पर धारा परिणामित्र को लगाया गया है जिसकी द्वितीयक कुण्डली को स्टार में कुण्डलित किया गया है।




चित्र 6.2

प्रोटैक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर एंड मोटार

रिले की कुण्डली स्टार में संयोजित होती है। न्यूट्रल बिन्दु धारा परिणामित्र से संयोजित होता है। कॉमन न्यूट्रल और बाहरी सिरों के साथ तीन पाइलेट तार संयोजित होते हैं। तीनों रिले को पाइलेट तार के मध्य बिन्दु पर संयोजित किया जाता है। ये तीनों रिले इन्स्टेन्सियेन्स टाइप के होते हैं और ये Instantaneous action के लिए व्यवस्थित होते हैं जिसके कारण यह प्रदोष शीघ्रता से पता चलता है।

प्रचालन (Operation)

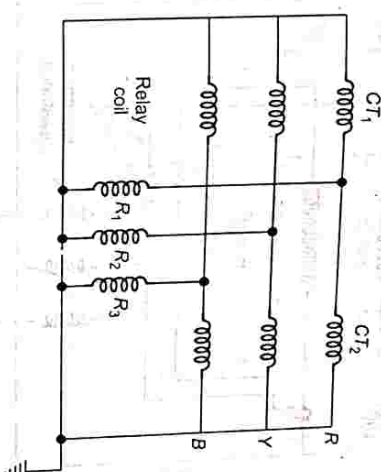नीचे दिखाये गये चित्र से यह स्पष्ट होता है कि रिले प्रत्येक Circulating Path के साथ शान्त में संयोजित होती है।



चित्र 6.3

सामान्य अवस्था में दोनों ओर की धारा समान होती है जिसके कारण दोनों तरफ के धारा परिणामित्रों के द्वितीयक में प्रवाहित होने वाली धारा समान होगी जिसके कारण पाइलेट तार में सन्तुलित धारा प्रवाहित होती है और रिले के प्रचालन कुण्डली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब कोई पू-प्रदोष अथवा Phase to Phase प्रदोष उत्पन्न होता है तो इस अवस्था में रिले की प्रचालन कुण्डली में धारा प्रवाहित होती है और रिले प्रचालित हो जाती है और परिपथ विद्योजक को ट्रिप कर देती है।

(a) माना कि विद्युतरोधन के नष्ट हो जाने से R फेज में पू-प्रदोष उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में प्रभावित फेज से धारा क्रोड फ्रेम से होते हुए पू को ओर प्रवाहित होगी और परिपथ न्यूट्रल अर्थिंग प्रतिरोध से पूरा होगा। R फेज में लगे दोनों CT's के द्वितीयक में धारा का मान असमान होगा जिसके कारण इससे सम्बन्धित रिले में धारा प्रवाहित होगी और रिले प्रचालित होकर परिपथ विद्योजक को ट्रिप कर देती है।


(b) माना कि फेज Y और B के मध्य लघुपरिपथ प्रदोष उत्पन्न हो जाता है।

लघुपरिपथ धारा न्यूट्रल बिन्दु के सिरों से दोनों कुण्डलनों में प्रवाहित होता है। दोनों CT's के द्वितीयक कुण्डली में असन्तुलित धारा प्रवाहित होती है और रिले की कुण्डली में इन असन्तुलित धारा का अन्तर प्रवाह होता है जिसके कारण रिले प्रचालित होकर परिपथ विद्योजक को ट्रिप कर देती है।

इस प्रणाली में रिले इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी प्रचालन अवस्था में—

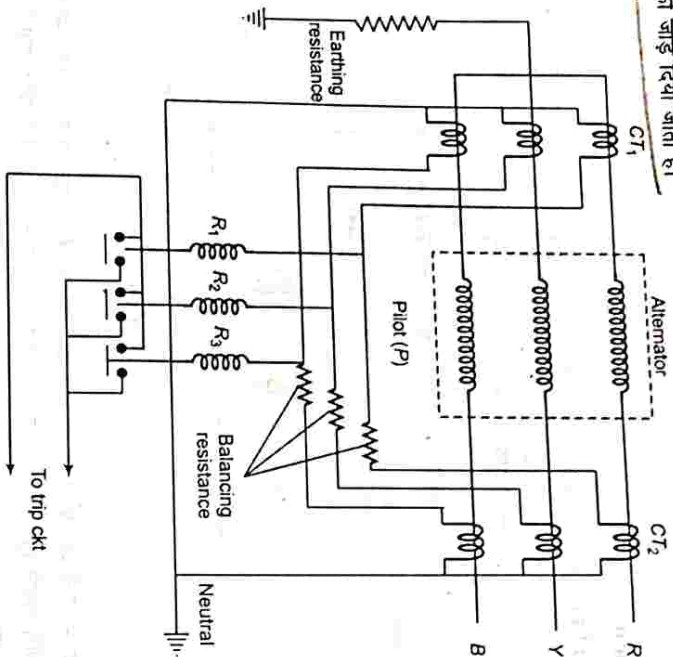1. बस-बार से अल्टरनेटर का परिपथ विद्योजक द्वारा सम्पर्क काट दिया जाता है।
2. Alternator के Field ckt को Open कर दिया जाता है।

प्रायः लम्बे पाइलेट तार के होने के कारण पाइलेट तार के मध्य बिन्दु का पता लगाना मुश्किल होता है। सही मध्य बिन्दु के पता न चल पाने के कारण रिले सही प्रकार से कार्य नहीं करती है अतः इस समस्या को दूर करने के लिए पाइलेट तार में बैलेन्सिंग प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है।



चित्र 6.4

इस प्रकार से Balancing Resistance का प्रयोग कर किसी भी बिन्दु पर रिले को लगाकर उसे समायोजित किया जा सकता है।

परिसीमाएँ (Limitations)


अल्टरनेटर के रक्षण के दो चित्रों को पहले दिखाया जा चुका है। इनकी अपनी कुछ सीमाएँ हैं—इस रक्षण प्रणाली में प्रयुक्त अधिकांश प्रतिरोध भू-प्रदोष धारा को सीमित करने के लिए लगाया गया है। कुछ अवस्थाओं में स्टार संयोजित प्रत्यावर्तकों के पूरे स्टैंडर कुण्डलन को भू-प्रदोष से रक्षण करना नामुमकिन हो जाता है। जब न्यूट्रल बिन्दु के पास भू-प्रदोष उत्पन्न होता है तो लघुप्रापित भाग के मध्य असन्तुष्ट वोल्टाज होती है और प्रदोषी परिपथ में रिले को प्रचालित करने के लिए आवश्यक धारा प्रवाहित होती रहती है। Unprotected Zone का परिमाण Earthing Resistance और रिले की Setting पर निर्भर करता है।

6.3 अन्तरात्मक रक्षण का सुधारा रूप (Modified Differential Protection)

यदि स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक के न्यूट्रल बिन्दु को एक उच्च प्रतिरोध के द्वारा जोड़कर भू से संयोजित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के संयोजन प्रणाली में भू-प्रदोष की अवस्था में रिले अधिक संवेदनशील नहीं होती है। यह इस कारण से होता है क्योंकि उच्च अधिकांश प्रतिरोध भू-प्रदोष धारा को कम कर देता है अतः रक्षण के लिए यह आवश्यक है कि रिले को कम धारा के लिए समायोजित किया जाये। परन्तु इतनी कम धारा के लिए रिले को समायोजित करना उच्च फेज प्रदोष की स्थायित्व व विद्युत्सर्जायता के लिए अच्छा नहीं होगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अन्तरीय रक्षण प्रणाली का सुधारा रूप दिखाया

मोटेकशन ऑफ अल्टरनेट, ट्रांसफार्मर एवं मोटर

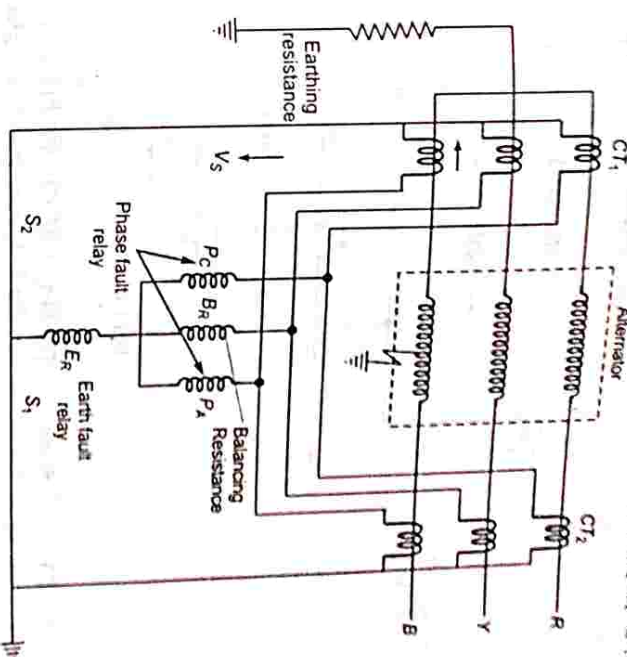अन्तरीय रक्षण प्रणाली के सुधारे रूप द्वारा प्रत्यावर्तक को भू-प्रदोष में लघुप्रापित का संकेत देकर भू-प्रदोष के स्थान बताता है। अन्तरीय रक्षण प्रणाली के सुधारे रूप द्वारा प्रत्यावर्तक को भू-प्रदोष में लघुप्रापित का संकेत देकर भू-प्रदोष के स्थान बताता है।



चित्र 6.5

अन्तरीय रक्षण प्रणाली का सुधारा रूप ऊपर चित्र में दिखाया गया है। इसमें केवल रिले के संयोजन को बदला गया है। इसमें दो रिले (PC & PA) Phase Fault Relay है तथा एक रिले E_R है। Earth Fault Relay है। B_R एक Balancing Resistance है।


प्रचालन (Operation)

यदि किसी भी फेज में भू-प्रदोष उत्पन्न होता है तो CT 's के द्वितीयक कुण्डलों में धारा का मान असमान होगा जिसके कारण धारा भू-प्रदोष रिले से पाइलेट तार S_1 या S_2 द्वारा धारा परिणामित्र के न्यूट्रल बिन्दु से प्रवाहित होगी। इस अवस्था में केवल भू-प्रदोष रिले ही प्रचालित होगी।

यदि किन्हीं दो फेजों के मध्य लघुप्रापित प्रदोष उत्पन्न होता है तो असन्तुलित धारा उन दो फेजों में लगे धारा परिणामित्र के द्वितीयक में प्रवाहित होते हुए किन्हीं दो कुण्डलियों P_A, B_R, P_C (इन तीनों में दो का निर्धारण प्रदोष के द्वारा होगा) से प्रवाहित होगी। इस अवस्था में भू-प्रदोष रिले E_R में कोई धारा प्रवाह नहीं होगी। इस तरीके से Phase to Phase प्रदोष में केवल फेज प्रदोष रिले ही प्रचालित होगी।

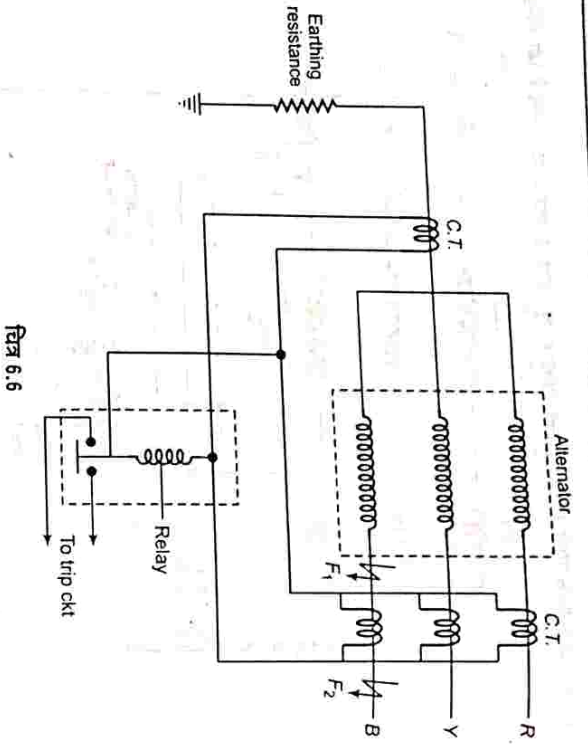6.4 सन्तुलित भू-प्रदोष रक्षण (Balanced Earth Fault Protection)

छोटे आकार के प्रत्यावर्तकों में तीन फेजों के कुण्डलन का न्यूट्रल बिन्दु आन्तरिक रूप से एकल टर्मिनल से जुड़े होते हैं। अतः यहाँ पर मर्ज प्राइस रक्षण प्रणाली का सिद्धान्त कार्य नहीं करता है क्योंकि तीनों फेजों के जुड़े न्यूट्रल पॉइंट इनमें पास होते हैं। कि तीनों फेजों में धारा परिणामित्र को लगाना सम्भव नहीं है। अतः इसमें केवल भू-प्रदोष रक्षण को ही व्यवस्थापित हो जाये। इसके अन्तर फेज-फेज प्रदोष को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि यह प्रदोष भू-प्रदोष में न परिवर्तित हो जाये। अतः पूछ पर सन्तुलित भू-प्रदोष रक्षण का चित्र दर्शाया गया है। इसमें प्रत्यावर्तक के निर्गत में प्रत्येक फेज में धारा परिणामित्र



चित्र 6.6

लगाया है और उन सबके द्वितीय कुण्डली को Input के न्यूट्रल बिन्दु पर लगे धारा परिणामित्र के द्वितीयक कुण्डली के साथ समान्तर क्रम में जोड़ दिया जाता है। एक रिले को धारा परिणामित्र के द्वितीयक कुण्डली के एकरोस लगा दिया जाता है।

प्रचालन (Operation)

सामान्य अवस्था में धारा प्रत्यावर्तक के Lead में प्रवाहित होती है इस प्रकार से धारा परिणामित्र के द्वितीयक कुण्डली में लाइन धारा का मान शून्य होता है और इस प्रकार रिले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। न्यूट्रल तार में धारा का मान शून्य होता है और इस प्रकार धारा परिणामित्र के द्वितीयक कुण्डली के द्वारा रिले को कोई धारा Supply नहीं मिलती है।

यदि बिन्दु F_2 पर कोई भू प्रदोष उत्पन्न होता है जो रक्षण क्षेत्र से बाहर है तो इस अवस्था में प्रत्यावर्तक के दोनों सिरों पर धारा का योग समान होता है इस प्रकार रिले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। परन्तु जब कोई भू प्रदोष बिन्दु F_1 पर उत्पन्न होता है जो कि रक्षण क्षेत्र के अन्दर है तो इस अवस्था में दोनों तरफ धारा का मान समान नहीं होता है और इस प्रकार दोनों तरफ की धाराओं का अन्तर रिले के प्रचालन कुण्डली से प्रवाहित होती है और इस तरह रिले प्रचालित हो जाती है और परिणामित्र द्वारा प्रत्यावर्तक को प्रणाली से अलग कर दिया जाता है।

Operating


6.5 स्टैंडर आन्तरिक वर्तन रक्षण (Stator Inter Turn Protection)

मर्ज प्राइस चक्रीय धारा प्रणाली द्वारा प्रत्यावर्तक के भू प्रदोष और फेज-फेज प्रदोष का रक्षण किया जाता है। इसके द्वारा प्रत्यावर्तक के स्टैंडर के किसी एक कुण्डलन में होने वाले Turn to Turn Fault से रक्षण नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि इस प्रदोष के कारण धारा उसी कुण्डली में ही प्रवाहित होती है जिसके कारण प्रत्यावर्तक के आने वाले सिरों पर प्रत्यावर्तक से जाने वाले सिरों पर धारा का मान समान होता है।

एकल वर्तन जनित्र (जैसे Large Steam Turbo Gen.) में आन्तरिक वर्तन रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्टैंडर आन्तरिक वर्तन रक्षण बहुवर्तन जनित्रों जैसे कि हाइड्रो-इलेक्ट्रिक जनित्र में दी जाती है। इस प्रकार के जनित्रों में दो कुण्डलन होते हैं। (प्रत्येक फेज कुण्डलन दो भागों में विभक्त होता है) प्रत्येक फेज कुण्डलन को दो भागों में विभक्त करने से यह लाभ होता है कि एक तो उच्च धारा होने के कारण धारा दो भागों में बँट जाती है, जिससे चालू तार की बचत होती है

प्रोटेक्शन ऑफ आन्टनेटा, ट्रांसफार्मर एण्ड मोटर्स

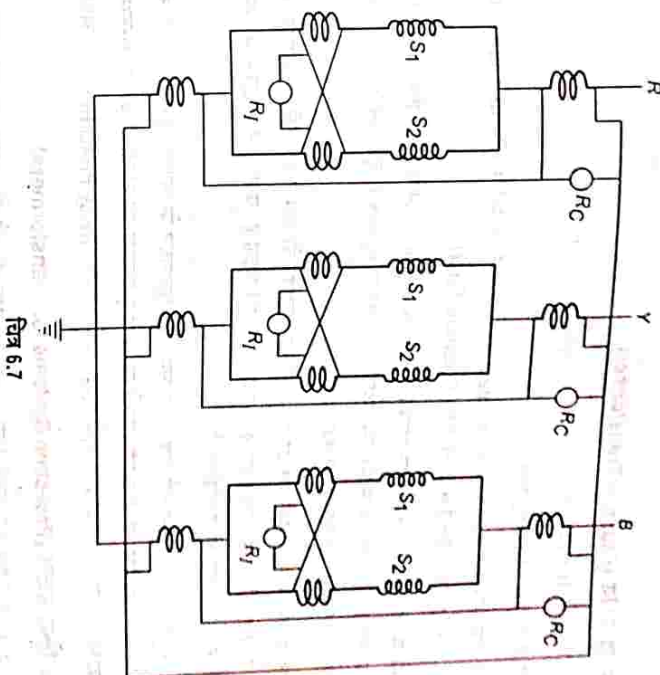और अधिक मोट तारों का प्रयोग नहीं करना पड़ता और आन्तरिक वर्तन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। नन्वे आन्तरिक वर्तन रक्षण प्रणाली का एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। इसमें प्रयोग रिले R_C फेज-भू प्रदोष और फेज-फेज प्रदोष से रक्षा करती है और रिले R_1 आन्तरिक वर्तन रक्षण उपलब्ध कराती है।



चित्र 6.7

चित्र 6.8 में आन्तरिक टर्न रक्षण प्रणाली को दिखाया गया है। इसमें प्रत्येक फेज कुण्डलन को दो भागों में बाँटा गया है।


सामान्य अवस्था में स्टैंडर के कुण्डलन S_1 व S_2 में समान धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार धारा परिणामित्र के द्वितीयक कुण्डलन में समान धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से रिले R_1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है।

यदि कोई लघुपथित प्रदोष किसी कुण्डलन में उत्पन्न होता है तो स्टैंडर कुण्डलन के S_1 व S_2 में धारा का मान समान नहीं होता है जिसके कारण धारा परिणामित्र के द्वितीयक कुण्डलन में धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण रिले को प्रचालन कुण्डलन में धारा प्रवाहित होती है और रिले प्रचालित हो जाती है। इस तरह रिले R_1 द्वारा आन्तरिक वर्तन रक्षण प्राप्त होती है।

6.6 ट्रांसफार्मर का रक्षण (Protection of Transformer)

ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक वैद्युत युक्ति है जो कि चारों तरफ से बन्द होती है तथा ज्यादातर ट्रांसफार्मर तेल में डूबे (Oil immersed) होते हैं। ट्रांसफार्मर में छोटा दोष भी अत्यधिक नुकसान कर सकता है। अतः ट्रांसफार्मर को होने वाले दोषों से बचाने के लिये हमें ट्रांसफार्मर का स्वतः रक्षण (Automatic Protection) करना पड़ेगा।

चित्र 6.8

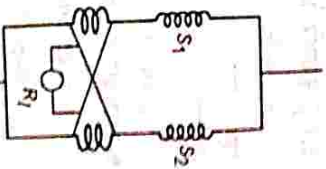

छोटे ट्रांसफार्मर सफाई सिस्टम से प्यूस (Fuse) के द्वारा जुड़े रहते हैं, फिर भी हमें स्वतः रक्षण (Automatic Protection) की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि शक्ति ट्रांसफार्मर (Power Transformer) में होने वाले दोषों की संख्या अधिक रहती है।

6.7 ट्रांसफार्मर के प्रदोष (Faults in Transformer)

1. खुला परिपथ दोष (Open Circuit Fault)
2. अतितापन दोष (Overheating Fault)
3. कुण्डलन लघुपथन (Winding Short-circuits) इसके अन्दर भू-प्रदोष (Earth Fault), फेज से फेज प्रदोष (Phase to Phase Fault) तथा आन्तरिक वर्तन प्रदोष (Internal Fault)।

(1) ट्रांसफार्मर के किसी एक फेज में खुला परिपथ दोष होने पर ट्रांसफार्मर अधिक गर्म होने लगता है परन्तु इस स्थिति में रिले रक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इस स्थिति में ट्रांसफार्मर को अधिक नुकसान होने की सम्भावना कम रहती है तथा आदमी के द्वारा ट्रांसफार्मर को सिस्टम से हटा दिया जाता है।

(2) अतितापन की स्थिति ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड या लघुपथन के कारण या कूलिंग सिस्टम के फेल हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। इसके लिये भी रिले रक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अलार्म (Alarm) तथा परतों को कटौल करने की अलग अवस्था होती है।

(3) कुण्डलन लघुपथन दोष (अन्दरूनी दोष) ट्रांसफार्मर में विद्युत्प्ररोधन के खराब होने के कारण या यांत्रिक दोष के कारण उत्पन्न होता है। जब ट्रांसफार्मर में अन्दरूनी दोष हो रहा है तो ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी सिस्टम से अलग कर देना चाहिए अन्यथा ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। इसके लिये हमें रिले रक्षण (Relay Protection) की आवश्यकता पड़ती है।

6.8 ट्रांसफार्मर के लिये रक्षण (Protection Systems for Transformers)

जन्रेटर के रक्षण के लिये हम मर्ज प्राइज रक्षण प्रणाली को काम में लाते हैं। ट्रांसफार्मर का रक्षण भी हम मर्ज प्राइज रक्षण प्रणाली द्वारा कर सकते हैं परन्तु मर्ज प्राइज रक्षण प्रणाली की अपेक्षा और रक्षण प्रणाली ज्यादा उपयोगी है। अतः ट्रांसफार्मर रक्षण के लिये रिले तथा रक्षण प्रणाली को निम्न प्रकार उपयोग करते हैं—

1. बुखहोल्ज रिले ट्रांसफार्मर के अन्दर होने वाले सभी दोषों से रक्षण प्रदान करती है। जैसे कि विद्युत्प्ररोधन के खराब होने के कारण होने वाले दोषों से, ब्रॉड के अधिक गर्म होने के कारण तथा लीकेज के कारण ऑयल के कम होने के कारण।
2. भू-प्रदोष रिले (Earth Fault Relay) भू-प्रदोष से रक्षण प्रदान करती है।
3. अतिधारा रिले (Overcurrent Relay) फेज-टू-फेज प्रदोष से तथा ओवरलोडिंग से रक्षण प्रदान करती है।
4. मर्ज प्राइज रिले भू-दोष तथा फेज दोष से रक्षण प्रदान करती है।

6.9 बुखहोल्ज रिले (Buchholz Relay)


बुखहोल्ज रिले एक गैस आधारित रिले है जिसे हम ऑयल वाले ट्रांसफार्मर में सभी आन्तरिक दोषों का पता लगाने के लिये उपयोग करते हैं। छोटे प्रदोषों के लिये यह अलार्म को बजाती है ताकि हमें पता चल जाता है कि अभी प्रदोष शुरू की अवस्था में है तथा बड़ा प्रदोष होने की दशा में ट्रांसफार्मर को सफाई से अलग कर देती है। बुखहोल्ज रिले को तेल संरक्षक (Conservator) तथा मेन टेक के बीच में स्थापित किया जाता है। इस रिले को ऑयल वाले ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 750 kVA से ज्यादा होती है, वहाँ पर उपयोग में लाते हैं।

संरचना


चित्र 6.9 में बुखहोल्ज रिले को दिखाया गया है। यह डोम बर्तन (Domed Vessel) के आकार की होती है तथा इसे संरक्षक (Conservator) तथा मेन टेक को आपस में जोड़ने वाले पाइप में लगाया जाता है। इस युक्ति (Device) में दो अवयव (Elements) होते हैं। ऊपर वाले अवयव में एक मरकरी स्विच फ्लोट के साथ लगा रहता है तथा नीचे वाले अवयव में मरकरी स्विच चूलित प्रलेप (Hinged Flap) के साथ ट्रांसफार्मर टैंक से संरक्षक (Conservator) की तरफ होने वाले तेल के बीच में लगा रहता है। प्रदोष की स्थिति में ऊपर वाला अवयव मरकरी स्विच एलार्म परिपथ का स्विच ऑन करता है और प्रदोष सूचना की घण्टी बजाने लगती है तथा जब प्रदोष अधिक तीक्ष्ण होता है तो नीचे वाला अवयव सर्किट ब्रेकर की सहायता से परिपथ को सफाई से अलग कर देता है।

कार्य विधि

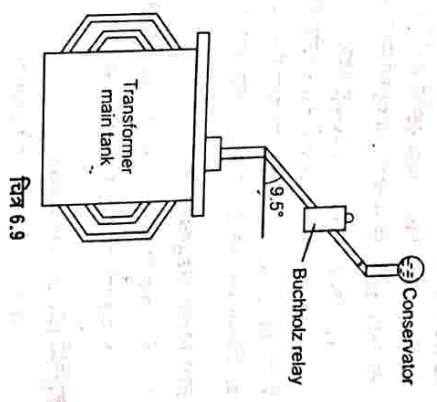(1) जब ट्रांसफार्मर के अन्दर छोटा प्रदोष होता है तो प्रदोष के कारण टैंक के अन्दर हीट उत्पन्न होती है जिसके कारण तेल का विघटन (decomposition) होने लगता है। तेल का विघटन होने के कारण जो गैस बनती है उसमें मुख्यतः 70%



चित्र 6.9

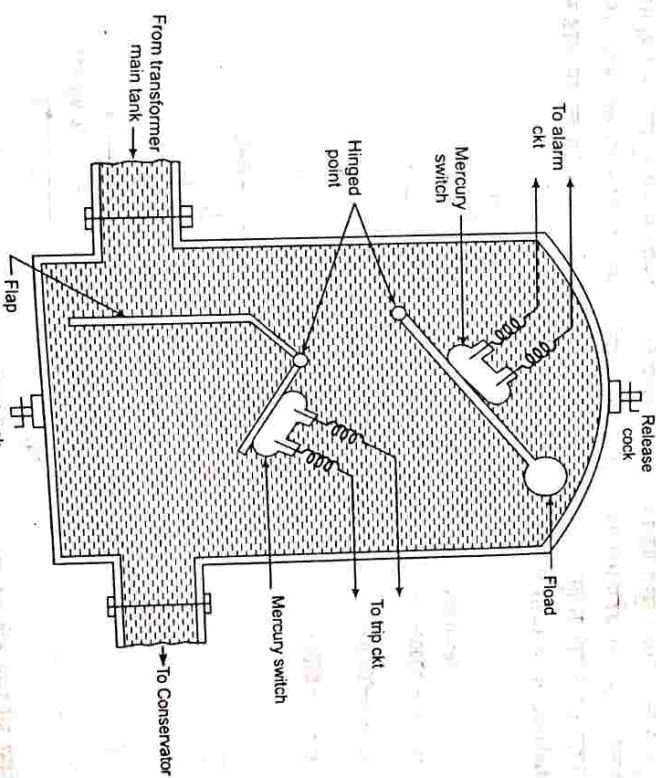

चित्र 6.10

हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण संरक्षक (Conservator) की तरफ जाने लगती है तथा कुछ गैस ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाती है जिसके कारण ऊपर वाले हिस्से में अधिक दाब होने की वजह से ऊपर वाले फ्लोट (Float) हिलने लगता है तथा मरकरी स्विच के दर्मिल मिलने के कारण अलार्म तेज आवाज से बजने लगता है।

(2) जब ट्रांसफार्मर के अन्दर बड़ा प्रदोष उत्पन्न होता है तो अधिक मात्रा में टैंक के अन्दर गैस बनती है जिसकी वजह से टैंक के अन्दर अधिक दाब बनता है तथा तेल टैंक से संरक्षक (Conservator) की तरफ ज्यादा तेजी से जाता है। जब तेल टैंक से संरक्षक (Conservator) की तरफ जाता है तो बीच में पड़ने वाले फ्लैप (Flap) को हटाता है जिसके कारण मरकरी स्विच के दर्मिल मिल जाते हैं तथा सर्किट ब्रेकर सलाई लाइन को ब्रेक कर देता है।

लाभ (Advantages)


1. ट्रांसफार्मर के रक्षण को यह एक साधारण युक्ति है।
2. यह रिले छोटे दोषों का पता जल्दी लगा लेती है, किसी अन्य युक्ति की अपेक्षा।

हानियाँ (Disadvantages)

1. यह रिले केवल तेल वाले ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाती है।
2. यह रिले तेल लेबल से नीचे होने वाले दोषों को बताती है।

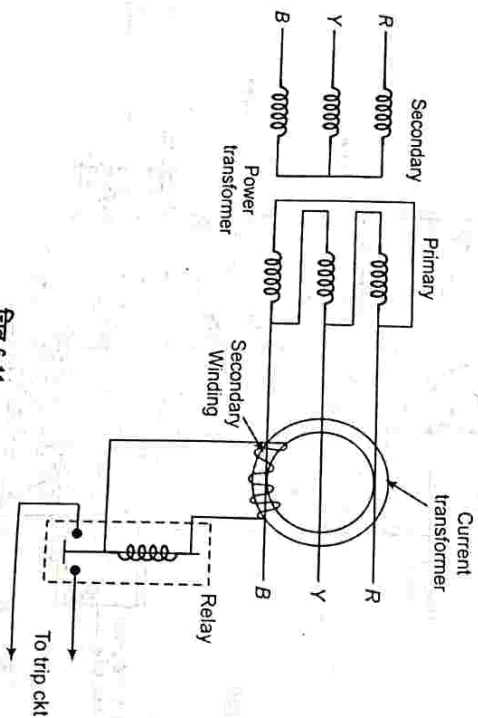6.10 भू-प्रदोष या लीकेज रक्षण (Earth Fault or Leakage Protection)

जब किसी ट्रांसफार्मर की कुण्डलन का विद्युत्प्ररोधन कमजोर हो जाता है तो भू (Earth) में लीकेज धारा बढ़ने लगती है तथा इस धारा का मान लघुपथ धारा के मान से कम होता है। अगर भू-प्रदोष लम्बे समय तक बना रहता है तो यह ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुँचा सकता है तथा लघुपथ प्रदोष में भी बदल सकता है। ऐसी स्थिति में हमें भू-रिले के द्वारा प्रदोष को तुरत समाप्त कर देना चाहिए। अतः भू-प्रदोष रिले एक अतिधारा रिले ही होती है परन्तु इस रिले की धारा सेटिंग (Setting) कम होती है तथा भू-प्रदोष उत्पन्न होने पर तुरत काम करने लगती है। ट्रांसफार्मर के अन्दर भू-प्रदोष को हम क्रोड सन्तुलन रक्षण प्रणाली (Core Balance Protection) के द्वारा भी रिमूव (Remove) या दूर कर सकते हैं।



चित्र 6.11


पॉवर ट्रांसफार्मर की तीनों तारों को धारा ट्रांसफार्मर की क्रोड (Core) से जोड़ेंगे तथा इस धारा ट्रांसफार्मर में एक द्वितीयक कुण्डली (Secondary Coil) है। रिले की ऑपरेटिंग कुण्डली धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुण्डली से जुड़ी है।

क्रोड सन्तुलन ऑफ अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एवं मोटर्स

सामान्य प्रचालन स्थिति में जब ट्रांसफार्मर की कुण्डली में किसी प्रकार का भू-प्रदोष नहीं होता, तब तीनों कला चालकों की प्रवाहित धारा का बीजवीय योग (algebraic sum) का मान शून्य होता है। अतः लौह क्रोड चुम्बकीय रिले परिपथ में परिणामी फ्लक्स का मान भी शून्य होता है तथा रिले परिपथ में भी धारा का मान शून्य होता है जिसके कारण रिले कार्य नहीं करती है। परन्तु भू-प्रदोष की स्थिति में तीनों कला चालकों की प्रवाहित धारा का बीजवीय योग शून्य नहीं हो पाता, इसलिए सन्तुलित धारा के कारण चुम्बकीय परिपथ (आयरन क्रोड रिंग) में फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जो द्वितीयक कुण्डलन में प्रेरित विद्युत्-वाहक बल (emf) उत्पन्न करता है, परिणामस्वरूप रिले परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है और रिले प्रचालित होकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है।

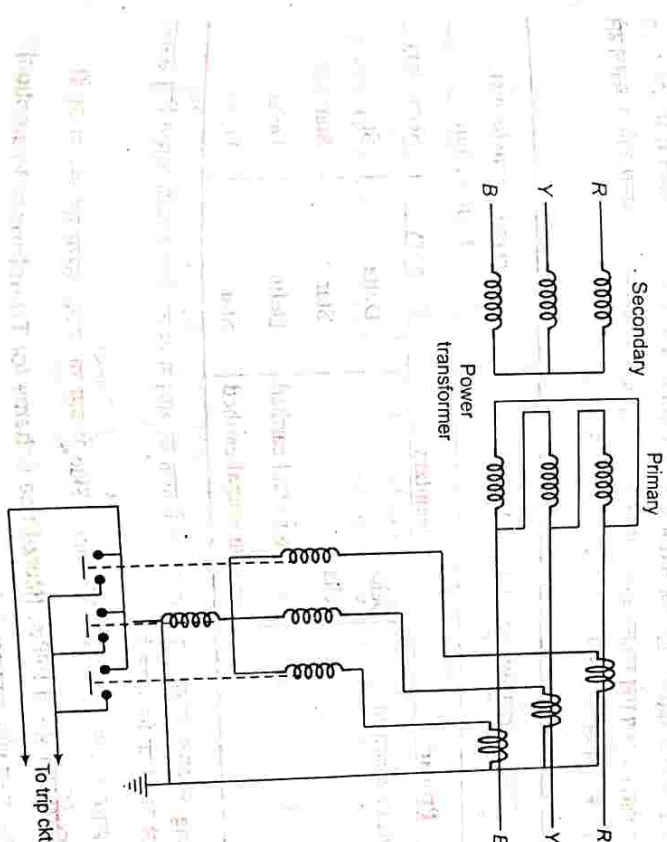6.11 संयुक्त क्षरण तथा अतिधारा रक्षण (Combined Leakage and Overload Protection)

क्रोड सन्तुलन रक्षण के अन्दर यह कमी है कि हम इसके द्वारा अतिधारा होने की दशा में इसका रक्षण नहीं कर सकते हैं। अगर फेजों के बीच में क्षरण प्रदोष उत्पन्न होता है तो इसका हम क्रोड सन्तुलन के द्वारा रक्षण नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को भू-प्रदोष तथा अतिधारा प्रदोष से सुरक्षा प्रदान करने के लिये भू-प्रदोष रिले की धारा सेटिंग को कम रखा जाता है ताकि भू-प्रदोष या क्षरण प्रदोष होने पर भू-रिले कार्य करे तथा अतिधारा रिले की धारा सेटिंग को उच्च रखा जाता है ताकि जब फेज से फेज के बीच में प्रदोष हो तो अतिधारा रिले कार्य करे।



चित्र 6.12

चित्र में ट्रांसफार्मर की डेल्टा संयोजित प्राथमिक कुण्डलन के सिरा चालकों पर आरोपित स्टार संयोजित धारा परिणामित्र की द्वितीयक कुण्डली से दो फेस रिले (phase relay) तथा एक सन्तुलित प्रतिरोध को स्टार में संयोजित किया जाता है। इसके पूरक उदासीन-चालक में एक रक्षण रिले संयोजित है।

आन्तरिक फेस प्रदोष की स्थिति में, फेस रिले प्रचालित होकर ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है तथा दोनों फेज रिले तीनों फेजों के रक्षण में समर्थ होती है, परन्तु क्षरण रिले भू-प्रदोष की स्थिति में ही ऊर्जित होकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करती है।

6.12 ट्रांसफार्मर के लिये मर्ज प्राइज रक्षण प्रणाली (Merz Price Protection System for Transformer)

मर्ज प्राइज सफुल्टेडिंग-कट रक्षण प्रणाली के द्वारा ट्रांसफार्मर में होने वाले भू-प्रदोष तथा फेज प्रदोष का रक्षण कर सकते हैं। इस प्रणाली को ट्रांसफार्मर रक्षण के लिए उसी तरह लागू कर सकते हैं जैसे कि जनरेटर के रक्षण के लिये लागू करते हैं परन्तु ट्रांसफार्मर का रक्षण इस प्रणाली से करने के लिए कुछ समस्याओं का हमें निराकरण करना पड़ेगा।

(1) पॉवर ट्रांसफार्मर का रक्षण इस प्रणाली से करने के लिये हमें प्राथमिक धारा तथा द्वितीयक धारा की तुलना करने पड़ती है तथा पॉवर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुण्डली धारा तथा द्वितीयक कुण्डली धारा सामान्य अवस्था में भी अलग-अलग होती है अतः सामान्य अवस्था में एक से धारा परिणामित्र उपयोग करने पर दोनों तरफ की धाराओं में अन्तर मिलेगा जिसके कारण रिले सामान्य अवस्था में भी काम करेगी जो कि प्रणाली के लिये गलत है।

इस प्रणाली को ट्रांसफार्मर में उपयोग करने के लिए प्राथमिक कुण्डली तथा द्वितीयक कुण्डली में धारा के अन्तर को धारा परिणामित्र (C.T.) के कुण्डलों को कम या ज्यादा करके बराबर करते हैं। अगर I कुण्डलन निष्पत्ति पॉवर ट्रांसफार्मर की है तो सी०टी० की I_v साइड को I गुना I_v साइड से रखेंगे। ऐसा करने पर सी०टी० के अन्तर सामान्य अवस्था में बराबर धारा बहेगी तथा रिले सामान्य अवस्था में कार्य नहीं करेगी।

पॉवर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक धारा तथा द्वितीयक धारा में फेज अन्तर होने के कारण सामान्य अवस्था में भी दोनों साइडों की धारा में अन्तर होगा जिसके कारण रिले सामान्य अवस्था में भी कार्य करेगी। दोनों साइडों में फेज अन्तर होने के कारण होने वाली कमी को सी०टी० के फेज अन्तर में सुधार करके दूर किया जा सकता है।

S.No.	Power Transformer Connection		Current Transformer Connection	
	Primary	Secondary	Primary	Secondary
1.	Star with neutral earthed	Delta	Delta	Star
2.	Delta	Delta	Star	Star
3.	Star	Star with neutral earthed	Delta	Delta
4.	Delta	Star with neutral earthed	Star	Delta

(3) Tap Changer के कारण भी सामान्य अवस्था में दोनों तरफ की धारा में अन्तर होगा जिसके कारण रिले सामान्य अवस्था में ही कार्य करने लगेगी जो कि गलत है।


इस कमी को भी हम C.T.'s के Turn Ratio को Taping Side में कम या ज्यादा करके दूर कर सकते हैं।

6.13 ट्रांसफार्मर के लिये मर्ज-प्राइज प्रणाली (Merz-Price Scheme for Transformer Protection)

चित्र में 3-फेज डेल्टा/डेल्टा पॉवर ट्रांसफार्मर के लिए मर्ज प्राइज प्रणाली को दिखाया गया है तथा इसके द्वारा फेज तथा भू एवं फेज से फेज प्रदोष का रक्षण कर सकते हैं। दोनों साइडों में C.T.'s को स्टार में जोड़ेंगे जिससे प्राथमिक तथा द्वितीयक कुण्डली में फेज अन्तर को बराबर कर लेंगे तथा दोनों साइडों के C.T.'s को पाइलट तार के द्वारा आपस में जोड़ेंगे तथा C.T.'s के हर पेयर (Every Pair of C.T.'s) के लिए एक रिले होगी।

सामान्य अवस्था में C.T.'s की द्वितीयक कुण्डली में कोई धारा नहीं बहेगी क्योंकि C.T. की दोनों साइडों में धारा का माप समान होगा, जिससे रिले के अन्तर कोई धारा नहीं बहेगी तथा रिले कोई कार्य नहीं करेगी।

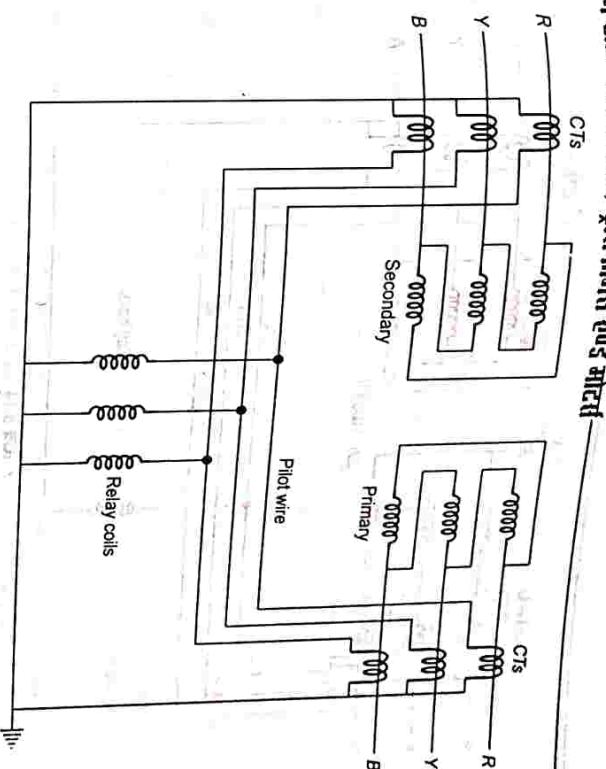पॉवर ट्रांसफार्मर ऑफ अन्टिनेटर्स, ट्रांसफार्मर एण्ड मोटर्स



चित्र 6.13

अगर भू-प्रदोष या फेज से फेज प्रदोष होती है तो दोनों साइडों के C.T.'s की द्वितीयक कुण्डली में धारा बराबर नहीं होगी जिसके कारण रिले के अन्तर धारा बहेगी तथा दोनों साइडों के सर्किट ब्रेकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे या सर्किट को ब्रेक कर देंगे। इस प्रणाली का रक्षण हेतु भाग दोनों साइडों में लगे C.T.'s के बीच का होगा।

Example : A 3-Phase transformer of 220/11,000 line volts is connected in star/delta. The protective transformer on 220 V side have a current ratio of 600/5. What should be the CT ratio on 11,000 V side?

Sol. For star/delta power transformer, CTs will be connected in delta on 220 V side and in star on 11,000 V side.

Suppose that line current on 220 V side is 600 A.

Phase current of delta connected CTs on 220 V side = 5 A

Line current of delta connected CTs on 220 V side = $5 \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ A

This current will flow through the pilot wire. Obviously this will be the current which flows through the secondary of CTs on the 11000 V side.

∴ Phase current of star connected CTs on 11000 V side = $5\sqrt{3}$ A

If I is the line current on 11,000 V side, then


Primary apparent power = Secondary apparent power

$$\sqrt{3} \times 220 \times 600 = \sqrt{3} \times 11000 \times I$$

$$I = \frac{\sqrt{3} \times 220 \times 600}{\sqrt{3} \times 11000} = 12 \text{ A}$$

or
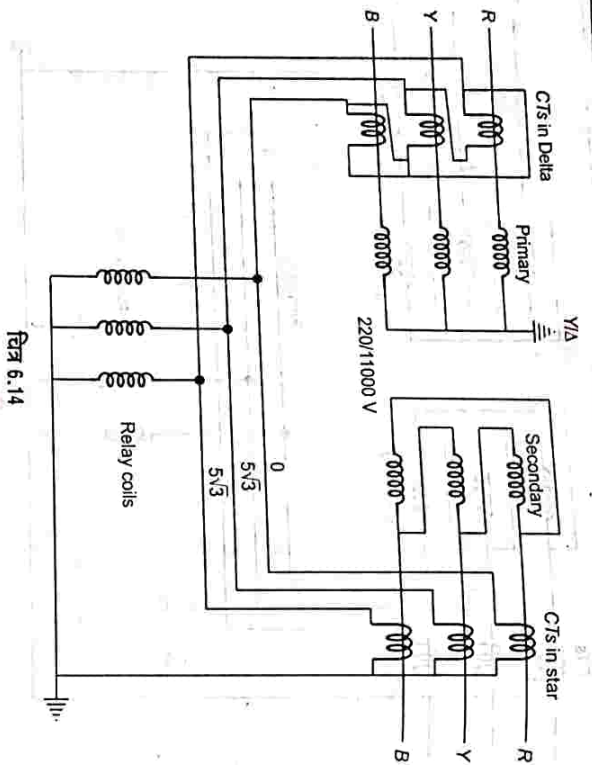
$$I = \frac{\sqrt{3} \times 220 \times 600}{\sqrt{3} \times 11000} = 12 \text{ A}$$



चित्र 6.14

∴ Turn ratio of CTs on 11000 V side

$$= 12.5\sqrt{3}$$

$$= 1.385:1$$

6.14 मोटरों का रक्षण (Protection of Motors)

परिचयनात्मक विवरण (Introductory description)

आजकल औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी विकास के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल मोटरों का प्रयोग दिन-प्रति-दिन (लगातार) हुल गति से बढ़ता जा रहा है। इन मोटरों को विभिन्न प्रकार के वैद्युत प्रदोषों के विरुद्ध रक्षा प्रदान करने के लिये, भिन्न-भिन्न प्रकार वैद्युत रक्षण युक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यक वैद्युत युक्तियों तथा इनसे सम्बन्धित परिपथों के बारे में प्रस्तुत अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है।

6.15 मोटर रक्षण युक्तियाँ (Motor Protecting Devices)

वैद्युत मोटरों की रक्षा के लिये प्रयुक्त वैद्युत युक्तियों को मोटर रक्षण युक्तियाँ कहते हैं। इनमें—(i) फ्यूज, (ii) मैनेटिक टाइप डेश फॉट ओवरलोड रिले, (iii) थर्मल या टेम्परेचर ओवरलोड रिले, (iv) ग्री-वायर मास्टर स्विच विद मैनेटिक कंट्रोलर्स, (v) टू-वायर फाइलट डिवाइस, (vi) मैनेटिक फोल्ड-गोटैकिटिव रिले, (vii) फेज रिवर्सल रिले।

6.16 मोटर रक्षण युक्तियों का मुख्य कार्य अथवा उद्देश्य

(Main Function or Aim of Motor Protecting Devices)

मोटर के लिये प्रयुक्त रक्षण युक्तियों का मुख्य कार्य उद्देश्य कुल निश्चित असामान्य स्थितियों में, जैसे—अतिभार (overloading), लघुपथ (short circuiting), निम्न या न्यून वोल्टता (low or under voltage) आदि के समय में मोटर को रक्षा करना है, ताकि घटित होने वाली भारी भ्रमक क्षति (heavy loss) से बचा जा सके। यह क्षति तीन रूपों में प्रकट होती है

प्रोटैक्शन ऑफ ओवरलोडिंग, ट्रांसफार्मर्स एवं मोटरों

प्रथम—समय की बर्बादी, द्वितीय—उत्पादन में घटोती, तृतीय—भ्रमक क्षति का अपेक्ष्य तथा कारीगरों की रोजी का खर्चा आदि।


6.17 परिभाषित शब्दावली (Defined Terminology)

(i) निम्न वोल्टता रक्षण युक्ति (Low Voltage Protection Device)—वह युक्ति, जो निम्न/कम/न्यून वोल्टता के विरुद्ध रक्षण प्रदान करती है, निम्न वोल्टता रक्षण युक्ति कहलाती है। इसे न्यून वोल्टता रक्षण युक्ति (under voltage protection device) भी कहते हैं; जैसे—ग्री वायर मास्टर स्विच के साथ प्रयुक्त मैनेटिक कंट्रोलर्स आदि।

(ii) कम/न्यून निम्न वोल्टता निस्सारण युक्ति (Low Voltage Release Device)—वह युक्ति, जो निम्न वोल्टता के विरुद्ध रक्षण या मुक्ति प्रदान करती है, परन्तु दोबारा स्थापित होने वाले वोल्टेज को नहीं रोकती, निम्न वोल्टता निस्सारण युक्ति कहलाती है। इसे न्यून वोल्टता निस्सारण युक्ति (under voltage release device) भी कहते हैं; जैसे—टू-वायर फाइलट डिवाइस के साथ प्रयुक्त स्वेप स्विच या फ्लोट स्विच अथवा प्रेसर स्विच आदि।


(iii) अतिभार रक्षण युक्ति (Overload Protection Device)—वह युक्ति, जो अतिभार के विरुद्ध रक्षण प्रदान करती है, अतिभार रक्षण युक्ति कहलाती है; जैसे—(i) मैनेटिक टाइप-डेश फॉट ओवरलोड रिले, (ii) थर्मल या टेम्परेचर ओवरलोड रिले आदि।

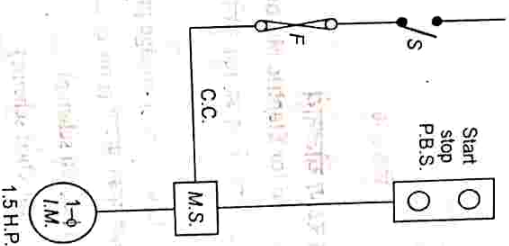(iv) लघुपथ रक्षण युक्ति (Short Circuit Protection Device)—वह युक्ति, जो लघुपथन के समय किसी कारण उत्पन्न अतिभार (overload) के विरुद्ध रक्षण प्रदान करती है; लघुपथ रक्षण युक्ति कहलाती है। इसे अतिवारा रक्षण युक्ति (over-current protection device) भी कहते हैं; जैसे—मोटर के मुख्य परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज।



चित्र 6.15

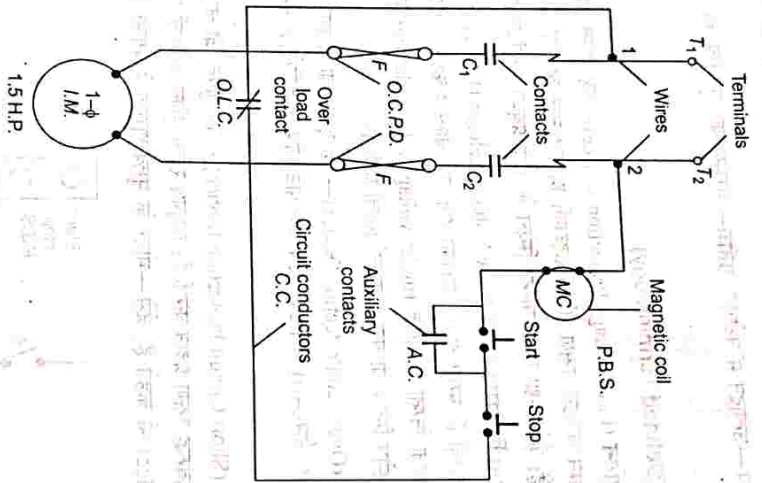S—स्विच (Switch), F—फ्यूज (Fuse), C.C.—परिपथ चालक (Circuit Conductor), M.S.—मोटर स्विच (Motor Switch), P.B.S.—पुश बटन स्विच (Push Button Switch)



चित्र 6.16

6.18 वैद्युत मोटरों के लिये प्रयुक्त वैद्युत रक्षण योजनायें

(Electrical Protection Schemes Used for Electric Motors)

विभिन्न प्रकार के वैद्युत प्रदोषों के विरुद्ध इलेक्ट्रिक मोटरों को रक्षा करने के लिये, इनके मुख्य परिपथ में निम्न वैद्युत रक्षण योजनाओं का प्रयोग किया जाता है—

- निम्न या न्यून वोल्टता रक्षण योजना (Low or under voltage protection scheme)
- निम्न या न्यून वोल्टता निस्तारण अथवा मुक्ति योजना (Low or under voltage release scheme)
- अतिभार रक्षण योजना (Overload protection scheme)
- लघुपथ रक्षण योजना (Short circuit protection scheme)
- एकल कला रक्षण या सूचक योजना (Single phase protection or indication scheme)
- एकल कला असफल रक्षण योजना (Single phase failure protection scheme)
- एकल कला विपर्यय रक्षण योजना (Single phase reversal protection scheme)
- चुम्बकीय क्षेत्र असफल रक्षण योजना (Magnetic field failure protection scheme)
- एक चुम्बकीय क्षेत्र-विसर्जन प्रतिरोधक योजना (A magnetic field discharge resistor scheme)

प्रोटैक्शन ऑफ अल्टरनेट, ट्रांसफार्मर एण्ड मोटर

6.19 रक्षण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण (Short Description of Protection Scheme)

इलेक्ट्रिकल मोटरों के रक्षण के लिये प्रयोग होने वाली उक्त रक्षण योजनाओं का संक्षेप में परिचयात्मक विवरण अथो प्रस्तुत है—

- निम्न वोल्टता रक्षण (Low voltage protection)**—प्रस्तुत रक्षण, मोटर के लिये प्रोविड (ied) प्रदाय वोल्टता के कम हो जाने अथवा वोल्टता के पूर्ण रूप से चले जाने (failure of supply voltage) पर मुख्य परिपथ में मुख्य शक्ति को रक्कावट (interruption) के कारण प्रचालित होता है। इसे न्यून वोल्टता रक्षण (non-voltage protection) तथा अवोल्टता रक्षण (under voltage protection) भी कहते हैं। इस रक्षण के लिये प्रायः चुम्बकीय नियन्त्रकों (magnetic controllers) के साथ थ्री-पोल मास्टर स्विचों (3-pole master switches) का प्रयोग होता है।

इस रक्षण प्रणाली के अन्तर्गत, जैसे ही लाइन में वोल्टतापात के कारण, लाइन में वोल्टता एक निश्चित मान से कम होती है अथवा पूर्णरूप से समाप्त होती है, वैसे ही मुख्य लाइन सम्पर्कक (contact) खुल जाते हैं और चालती हुई मोटर को पूर्णरूप से बन्द करने (stopping) के लिये खुले ही रहते हैं; तब मोटर को पुनः (फिर से या दुबारा) चालू करे के लिये “स्टार्ट” बटन को पुनः दबाना (push) आवश्यक होता है। इस प्रकार का नियन्त्रण प्रायः वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर सरलार्थ वोल्टेज के चले जाने पर मोटर का अनाशाचित पुनः चालू हो जाना (unexpected restarting) अर्थात् मोटर का अकस्मिक पुनः प्रवर्तन (sudden restarting), कारीगरो अथवा उपकरणों के लिये हानिकारक है।

- निम्न वोल्टता मोचन या मुक्ति (Low voltage release)**—प्रस्तुत रक्षण, मोटर के लिये प्रदायित (supplied), प्रदाय वोल्टेज कम हो जाने अथवा पूर्ण रूप से असफल हो जाने पर, मुख्य परिपथ में मुख्य शक्ति को बाधा (interruption) के लिये परिचालित (operate) होता है, परन्तु वोल्टता में वापिस आने पर मुख्य परिपथ में मुख्य शक्ति को पुनर्स्थापन (re-establishment) से नहीं रोकती। इसे न्यून वोल्टता मुक्ति (under voltage release) तथा अवोल्टता मुक्ति (no-voltage release) भी कहते हैं। इस प्रकार की रक्षण द्वि-तार निर्देशक युक्ति (two wire pilot device), जैसे—स्नैप स्विच (snap switch), फ्लोट स्विच (float switch), प्रेशर स्विच (pressure switch) आदि के प्रयोग से प्राप्त होता है।

टिप्पणी (Note)—निम्न वोल्टता रक्षण तथा निम्न वोल्टता मुक्ति में मुख्य अन्तर यह है कि बाद वाली मुक्ति-युक्ति (release-device) में मोटर को दुबारा चालू नहीं करना पड़ता अर्थात् वोल्टता के वापिस होने पर मोटर स्वतः चालू हो जाती है; जबकि पहले वाली रक्षण-युक्ति में मोटर को पुनः हाथ से चालू करना पड़ता है।

- अतिभार रक्षण (Overload Protection)**—प्रस्तुत रक्षण अतिभार पर मोटर को अधिक धारा के विरुद्ध रक्षा करने और मुख्य परिपथ में मोटर की निर्धारित धारा के 6 गुने से अधिक न बढ़ने देने वाली धारा को रक्कावट (interruption) के लिये तथा रक्कावट को कायम रखने के लिये प्रचालित होती है। मोटर परिपथ में इस रक्षण को प्रदान करने के लिये मैग्नेटिक टाइप डेश पॉट ओवरलोड रिलेज अथवा थर्मल/टेम्परेचर ओवरलोड रिलेज का प्रयोग होता है। इन ओवरलोड रिलेज का वर्गीकरण नीचे प्रस्तुत किया गया है—

अतिभार रिलेज (Overload Relays)

चुम्बकीय प्रकृति डेश पॉट अतिभार रिलेज (Magnetic type dash pot O.L.R.)	तापीय/तापक्रम अतिभार रिलेज (Thermal/temperature O.L.R.)
मानव चालित हस्त पुनर्स्थापन प्रकृति (Manually or hand reset type)	
स्वचालित या स्वतः पुनर्स्थापन प्रकृति (Automatic or self reset type)	

चित्र 6.17

(iv) लघुपथ रक्षण (Short Circuit Protection)—विदित है कि उच्च दोनों (overload and short circuit) हो रक्षण योजनाओं अतिशय के सिद्धांत (principle of overcurrent) पर ही कार्य करती है; इसलिये इन दोनों रक्षण योजनाओं के लिए एक ही रक्षण योजना कार्य कर सकती है; परन्तु जहाँ पर अतिभार रक्षण को लघु पथ रक्षण के लिये नहीं लगाया जाना, वहाँ पर प्यूज को ही लघु पथ रक्षण 'के लिये' की तरह प्रयोग किया जाता है और प्रायः प्यूज ही लघु पथ रक्षण का कार्य करता है। प्यूज का प्रयोग अतिभार रक्षण के लिए अधिक उचित नहीं समझा जाता है; यद्यपि यह उच्च भार धारा पर भी रक्षण का कार्य करता है।

(v) एकल कला रक्षण या सूचक (Single Phase Protection or Indication)—किसी द्विकला परिपथ (two phase circuit) में किसी एक कला के खुल जाने के कारण परिपथ के किसी एक भाग के असफल होने पर प्रस्तुत रक्षण उस परिपथ तथा उसमें संलग्न उपकरण को रक्षण तथा आवश्यक स्थान पर सूचना प्रदान करता है। प्रस्तुत योजना का प्रयोग द्विकला मोटर के रक्षण के लिये होता है।

(vi) एकल कला असफल रक्षण (Single Phase Failure Protection)—प्रस्तुत रक्षण, किसी बहुकला परिपथ (मोटर) के किसी एक 'कला/तार' में वैद्युत शक्ति के असफल होने पर, परिपथ को सभी 'कलाओं/तारों' में वैद्युत शक्ति को 'रोक/बाधा' को उत्पन्न करने और 'इस रोक/बाधा' को कायम रखने के लिए परिचालित (Operate) होती है, एकल कला असफल रक्षण कहलाती है।

(vii) एकल कला विपर्यय रक्षण (Single Phase Reversal Protection)—यह उस वैद्युत शक्ति का प्रभाव (कार्य) है, जो एक बहुकला परिपथ में कला पूर्ण के विपर्यय (reversal of phase rotation) पर परिपथ के सभी तारों (कलाओं) में वैद्युत शक्ति को रोकने के लिये तथा इस रोक (interruption) को बनाये (कायम) रखने के लिए परिचालित होता है। इस प्रकार की रक्षण युक्ति उन उद्योग (elevations) पर आवश्यक है, जिन पर या जहाँ पर कलाओं का विपर्यय (reversal of phases), कार को विपरीत दिशा में चलाने का कारण बन सकता है; अर्थात् कार को उस दिशा के विपरीत में प्रारम्भ (start) करने का कारण बन सकता है, जिस दिशा में प्रचालक स्वयं अपनी इच्छानुसार कार को चलाना चाहता है।

(viii) चुम्बकीय क्षेत्र असफल रक्षण (Magnetic Field Failure Protection)—प्रस्तुत रक्षण योजना का प्रयोग, प्रायः शंट फील्ड वाली डी० सी० मोटरों के लिये होता है। इस रक्षण युक्ति को प्रायः डी० सी० शंट तथा कम्पाउण्ड वाउन्ड मोटरों के लिये, नियन्त्रकों में लगाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, रिले को कुण्डली को डी० सी० मोटर के शंट फील्ड के सिरीज में संयोजित किया जाता है और रिले के सामान्य रूप से खुला रहने वाले सम्पर्क (normally open contact) को रोक परिपथ (stop circuit) में संयोजित किया जाता है। अब यदि शंट फील्ड सर्किट खुल जाता है, अर्थात् शंट फील्ड सर्किट में खुला परिपथ प्रदोष उत्पन्न हो जाता है, तो रिले अर्जाजित (de-energized) हो जायेगी और मोटर सप्लाइ लाइन में असंयोजित (disconnect) हो जायेगी। इस प्रकार यह युक्ति शंट फील्ड में खुला पथन प्रदोष होने के कारण, मोटर को अति उच्च गति पर चलने से रोकती है।

टिप्पणी (Note)—शंट फील्ड खुलने के कारण, कम्पाउण्ड मोटर सीरीज मोटर बन जाती है, जो निम्न भार अथवा निर्भार पर अत्यधिक गति अथवा उड़न गति (Fly away speed) रखती है।

(ix) चुम्बकीय क्षेत्र विसर्जन प्रतिरोधक रक्षण (A magnetic field discharge resistor protection)—प्रस्तुत रक्षण योजना का प्रयोग भी प्रायः शंट फील्ड वाली डी० सी० मोटरों के लिये होता है और यह शंट फील्ड, सर्किट के खुलने पर क्रियाचित होकर अर्थात् प्रचालित होकर, इसमें उत्पन्न अति उच्च प्रेरित विद्युत वाहक बल के शंट फील्ड के विद्युत्प्ररोधन की क्षमता को बढ़ाती है।

विसर्जन प्रतिरोधक (discharge resistor) का ओह्मिक मान, शंट फील्ड रजिस्टर्स के एक गुने से लेकर तीन गुने तक ना चाहिए। यदि मोटर परिपथ में शंट फील्ड के तीन गुने ओह्मिक मान विसर्जन प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है; तब शंट लड सर्किट के खुलने पर, इसके एक्रॉस नामल लाइन वोल्टेज का लगभग चार गुणा प्रेरित विद्युत-वाहक बल (emf) उत्पन्न

होगा। यह फील्ड के इंडक्टर्स के कारण उत्पन्न होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग के इन्डक्शन को नष्ट होने से रोकने (बचाने) के लिए, इस प्रेरित वोल्टेज का सीमित (कम) होना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से फील्ड डिस्चार्ज रजिस्टर प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता है।

6.20 चुम्बकीय प्ररूपी डैश-पॉट सहित अतिभार रिले (Magnetic type Overload Relay with Dash pot)

प्रस्तुत रिले को एक प्लेजर पर मोटर-धारा को प्रत्यक्ष चुम्बकीय क्रिया द्वारा प्रचालित (operate) किया जाता है। यह रिले, मोटर परिपथ में संयोजित एक श्रेणी कुण्डली (series coil) तथा एक ड्यूक (plunger) का बना होता है। इस कुण्डली (coil) से होकर गुजरने वाली मोटर-धारा जब बढ़कर एक निश्चित मान पर पहुँचती है, तब चुम्बकीय प्रभाव से एक प्लेजर इस कुण्डली के केन्द्र में ऊपर की ओर खिंचकर उठ जाता है। जब कुण्डली के अन्दर प्लेजर ऊपर की ओर उठता है, तब मोटर का सम्पर्क, कुण्डली परिपथ (contractor coil circuit) को खोला हुआ तथा मोटर को सप्लाइ लाइन से असंयोजित करता हुआ एक सम्पर्क ट्रिप (कट) हो जाता है। कुण्डली के संपोष प्लेजर की प्रारम्भिक स्थिति, को व्यवस्थित करके, ट्रिपिंग को परिवर्तित किया जा सकता है। प्लेजर से एक लघु ऑयल डैश-पॉट लगाकर ट्रिपिंग से टाइम-डिले प्राप्त किया जाता है। टाइम-डिले को व्यवस्थित करने की आवश्यकता इसलिए होती है, ताकि मोटर की बढ़ती हुई स्टार्टिंग करन्ट पर ओवरलोड रिले ट्रिप न हो परन्तु मोटर के कुछ देर तक ओवरलोड रहने के बाद ट्रिप हो।

चित्र 6.18 में मैग्नेटिक ओवरलोड रिले की ट्रिप-टाइम कैरेक्टेरिस्टिक्स प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्रचालन के लिये आवश्यक समय T_b दर्शाया गया है;

जबकि प्रचालन धारा का मान I_b दर्शाया गया है। चूँकि चित्र अथवा कॉन्टेक्टर अपने सम्पर्कों (contact) को कम्पानी-बल (spring force) के विरुद्ध खोलते हैं; इसलिए प्रचालन का कुल समय स्थिर (constant) रहता है, जैसा कि अभिलक्षण से स्पष्ट है।


6.21 चुम्बकीय प्ररूप डैश-पॉट अतिभार रिले की यथार्थता की निर्भरता (Dependency of accuracy of magnetic type dash pot overload relay)

प्रस्तुत रिले की यथार्थता (accuracy) निम्न घटकों पर निर्भर करती है—

- ऑयल डैश-पॉट के पिस्टन तथा सिलिण्डर के अंतः पृष्ठ के बीच अन्तराल (clearance)
 - डैश-पॉट के ऑयल की श्यानता (viscosity of oil)
 - डैश-पॉट के ऑयल का तापक्रम (temperature)
 - अन्य बाह्य स्थितियाँ (other extraneous conditions)
- उपरोक्त कारणों से इस ओवर-लोड रिले की यथार्थता (accuracy) सीमित है, अर्थात् कम है। इसके स्थान पर 'मैगनेटिक-प्रोटेक्शन' ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है।

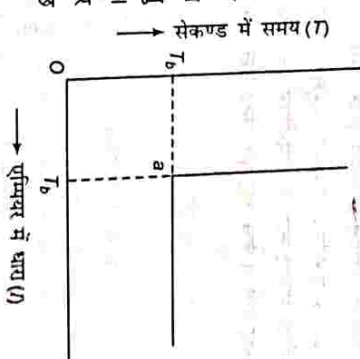6.22 तापीय अतिभार रिले अथवा ऊष्मीय अतिभार रिले (Temperature overload relay or thermal overload relay)


प्रस्तुत रिले तापक कुण्डली (heater coil) का बना होता है। इस तापक कुण्डली को सिर्फ तापक (heater) तथा तापन अवयव (heating element) भी कहते हैं। यह तापक प्रत्यक्ष, मोटर की सप्लाइ लाइन में संयोजित रहता है और यह इसमें से गुजने वाली मोटर की भार धारा का मात्रा ($I^2 R$) के अनुसार तब (गर्म) होता है। इस तापक के ठीक ऊपर एक द्विधात्विक पत्ती



चित्र 6.18 : मैग्नेटिक ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम की ट्रिप-टाइम कैरेक्टेरिस्टिक्स

(bimetallic strip) व्यवस्थित रहती है, जिसे ऊष्मा-स्थैतिक या ताप स्थैतिक धातु की पत्ती (strip of thermostatic metal) भी कहते हैं। इस द्विधात्विक का एक सिरा कसा (जकड़ा) हुआ रहता है और दूसरा सिरा हिलने-डुलने अर्थात् गति करने के लिये स्वतन्त्र रहता है।

द्विधात्विक पत्ती, जिसे ताप स्थैतिक धातु की पत्ती कहते हैं, अलग-अलग धातुओं से निर्मित, दो पतियों की बनी हुई होती है, जो एक-दूसरे से सदा चिपकी हुई रहती हैं। परस्पर चिपकी (जुड़ी) हुई दोनों पतियों की धातुओं का रेखीय प्रसार गुणांक (coefficient of linear expansion) पृथक-पृथक होता है; इसलिए यह पत्ती गरम होने पर मुड़ (झुक) जाती है। चूँकि इस पत्ती का एक सिरा मजबूती से कसा (जकड़ा) रहता है; इसलिए सम्पूर्ण हलचल (movement) स्वतन्त्र सिरों पर प्राप्त होती है। जब धातुयें ठण्डी होती हैं, तब पत्ती के स्वतन्त्र सिरों की स्थिति, ट्रिगर (trigger) को ट्रिप होने से रोकता है। इस ट्रिगर पर ही नियन्त्रण परिपथ के सम्पर्क टिके (संघे) रहते हैं। मोटर की अतिभार की स्थिति में, जब भार धारा अधिक होती है, तब भार धारा के एक निश्चित मान पर पहुँचने ही द्विधात्विक पत्ती गर्म होकर मुड़ जाती है और ट्रिगर ट्रिप कर जाता है। परिणामस्वरूप मोटर सप्लाइ लाइन में असंयोजित (disconnect) हो जाती है। इस प्रकार मोटर अतिभार पर अधिक धारा के कारण, जलकर नष्ट होने से बच जाती है। प्रस्तुत रिले, उक्त मैनेटिक टाइम डेश-पॉट ओवरलोड रिले से श्रेष्ठ समझा जाता है।

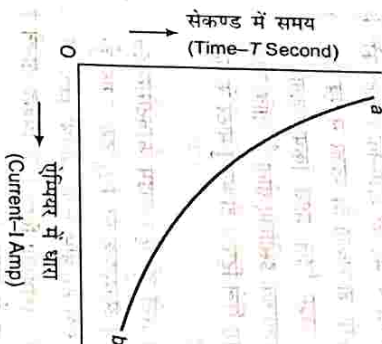

चित्र 6.19 : धर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन सिस्टम की ट्रिप-टाइम करैक्टरेस्टिक्स

धर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रोटेक्शन सिस्टम, अन्य प्रोटेक्शन सिस्टमों की अपेक्षा कम ओवरलोड की स्थिति में ही प्रचालित (operate) होना प्रारम्भ कर देता है। चित्र 6.19 में धर्मल ओवरलोड रिले की ट्रिप टाइम कैरेक्टरेस्टिक्स प्रदर्शित की गई हैं।

6.23 ऊष्मीय अथवा तापीय अतिभार रिले से लाभ

- धर्मल रिले की यथार्थता (accuracy) उच्च होती है।
- इसके प्रचालन अभिलक्षण भली-भाँति परिभाषित होते हैं।
- इसके लिये, एक ऐसे तापक का अभिकल्प करना अधिक सम्भव है, जो द्विधात्विक पत्ती के तापक्रम को उसी दर से बढ़ा सके, जिस दर से उसके साथ प्रयुक्त मोटर का तापक्रम बढ़ता है।
- धर्मल रिले को इस प्रकार से व्यवस्थित करना भी सुगम होता है कि जब मोटर का तापक्रम अनुमत अधिकतम मान पर पहुँचे, तब तक नियन्त्रक सम्पर्कों को ट्रिप कर दे।
- चूँकि ऊष्मा को तापक (heater) से द्विधात्विक पत्ती (strip) तक संचालित होने (पहुँचने) में भी कुछ समय लगता है; परन्तु यह इतने कम समय के लिए बढ़ने वाली क्षणिक धारा (momentary current) से प्रभावित नहीं होता।

प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेट, ट्रांसफार्मर एण्ड मोटर


(vi) इस रिले को इस प्रकार से व्यवस्थित करना भी सम्भव है कि बिना रिले ट्रिपिंग के सामान्य धारा की 6 से 10 गुनी बढ़ती हुई आरम्भन धारा (starting current) के साथ मोटर को आरम्भ (start) करना भी सम्भव है।

(vii) इस रिले की अभिलक्षणों (characteristics) विपर्यय समय सीमा (inverse time limit) प्रकृति होती है; इसलिए जितनी ही अधिक, अतिभार धारा होगी, उतनी ही कम रिले को प्रचालन समय होगा, अर्थात् अधिक अतिभार की स्थिति में रिले-टाइम कम होगा।

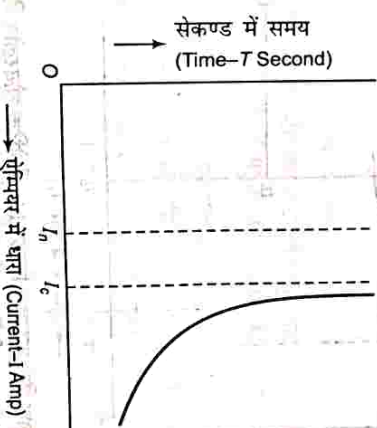6.24 लघुपथ रक्षण प्रदोष युक्ति अर्थात् सांगतक या फ्यूज (Short Circuit Fault Protection Device i.e., Fuse)

सामान्यतः यह बात सर्वमान्य है कि मोटर परिपथ में फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। परन्तु प्रयुक्त फ्यूज की गैरलाभ्यता मोटर की आरम्भन धारा की अपेक्षा समुचित रूप से उच्च होनी चाहिए; अन्यथा मोटर के आरम्भ (start) करते समय ही उच्च आरम्भन धारा (high starting current) के कारण फ्यूज पिघल कर गिर (उड़) जायेगा। इसी कारण फ्यूज सम्बन्धित (concerning) मोटर को अति भार पर रक्षण प्रदान नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप फ्यूज मोटर के अतिभार रक्षण (o.l. protection) के लिये सही साबित नहीं होते। फ्यूज केवल मोटर के लिये लघुपथ (short circuit) पर ही रक्षण प्रदान करने में सफल होते हैं। वास्तव में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य मोटर के परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि प्रत्यक्ष मोटर को।

विदित है कि धर्मल रिले (टेम्परेचर रिले) तथा मैनेटिक टाइम डेश-पॉट रिले का प्रचालन, समय पर निर्भर करता है; इसलिए ये दोनों ही प्रकार के रिले लघुपथ रक्षण (short circuit protection) प्रदान करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं। अतः लघुपथ रक्षण प्रदान करने के मुख्य सप्लाइ लाइनों में फ्यूजों को लगाया जाता है। इन फ्यूजों को लगाते समय, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि रेटिंग, मोटर की आरम्भन धारा (starting current) से समुचित रूप से उच्च होनी चाहिए; ताकि ये मोटर की आरम्भन धारा पर भली-भाँति टिक सकें।




चित्र 6.20 : फ्यूज प्रोटेक्शन सिस्टम की करंट-टाइम करैक्टरेस्टिक्स

जहाँ पर, अर्थात् जिन स्थानों पर फ्यूज, मोटर की आरम्भ धारा को धारण करने में असफल रहता है, अर्थात् आरम्भन धारा पर टिक सकने में असमर्थ साबित होता है और जहाँ पर स्थान की कमी उच्च रेटिंग के फ्यूजों को रोकती है, अर्थात् जहाँ पर स्थान की कमी के कारण उच्च रेटिंग के फ्यूजों का प्रयोग करना उचित नहीं होता और जहाँ पर यह भली-भाँति विदित है कि फ्यूज प्रयोग करने के अलावा अन्य कोई उचित विकल्प नहीं है; वहाँ पर, अर्थात् उन स्थानों पर टाइम लेग फ्यूजों का प्रयोग करना ही अति उचित समझा जाता है। इन बाद वाले फ्यूजों का टाइम लेग अधिक बढ़ने के लिए, इनके फ्यूजिंग एलीमेंट को धर्मली वेटड (thermally weighted) किया जाता है; परन्तु इनकी प्रचालन निर्धारण (operating) परिवर्तित नहीं की जाती। वही ज्यों की त्यों रहती है।

चित्र 6.20 में फ्यूज की धारा समय अभिलक्षण प्रदर्शित की गई है। इसमें फ्यूज की क्रान्तिक धारा (critical current) को I_c से प्रदर्शित किया गया है और फ्यूज की क्रान्तिक रहित धारा (non-fusing current) को I_n से प्रदर्शित किया गया है। फ्यूज की I_n रेटिंग को प्रायः इसकी I_c रेटिंग का लगभग 60 से 90 प्रतिशत तक लिया जाता है। फ्यूज को यदि इसके क्रान्तिक धारा मान I_c के लिए निर्धारित (rated) किया गया हो, तो यह थोड़ा अतिभार (slight overload) पर पिघलेगा। यदि कम समय के लिए थोड़ा-सा अतिभारन रहा हो, तो यह उपकरण के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि थोड़े से समय के लिए अतिभारन, उपकरण द्वारा सहन किया जा सकता है; परन्तु अधिक समय के लिए अतिभारन उपकरण द्वारा सहन करना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि फ्यूज के सामान्य निर्धारण (normal rating) को क्रान्तिक मान (critical value) से कम किया जाता है।

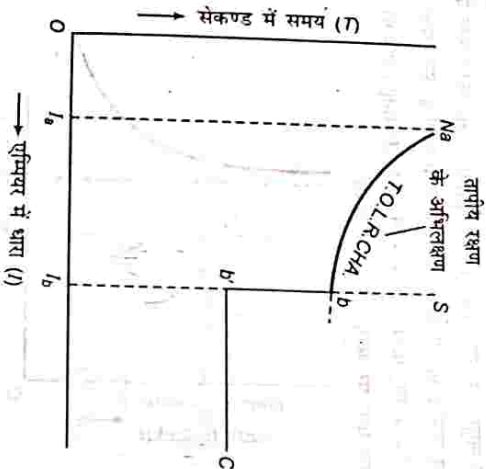6.25 इंडक्शन मोटर की रक्षा के लिये तापीय अतिभार रिले तथा चुम्बकीय अतिभार रिले का सहयोग (Co-ordination of thermal overload relay and magnetic overload relay for induction motor protection)

जब धर्मल रिले तथा मैग्नेटिक रिले दोनों ही अतिभार रक्षण (overload protections) एक साथ किसी एक ही वैद्युत परिपथ में प्रयोग की जाती हैं तो तब दोनों ही के लिए स्थापन धारा (setting current) पृथक्-पृथक् रखी जाती है और इसमें धर्मल प्रोटेक्शन को अपेक्षा, मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के लिये, स्थापन धारा (setting current) अधिक रखी जाती है, जैसा कि चित्र 6.21 से स्पष्ट है।




चित्र 6.21 : धर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन सिस्टम तथा मैग्नेटिक ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन सिस्टम की ट्रिप टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स

चित्र 6.21 में कर्व ab धर्मल प्रोटेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित करता है और कर्व $b'c$ मैग्नेटिक प्रोटेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। समय पर निर्भर करती हुई I_b से निम्न मान की धारा पर धर्मल प्रोटेक्शन प्रचालित होती है और समय पर निर्भर न करती हुई I_c से उच्च मान की धारा पर मैग्नेटिक प्रोटेक्शन प्रचालित होती है। इस प्रकार मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कांस्टेंट टाइम लैग (constant time lag) के साथ प्रचालित होता है।

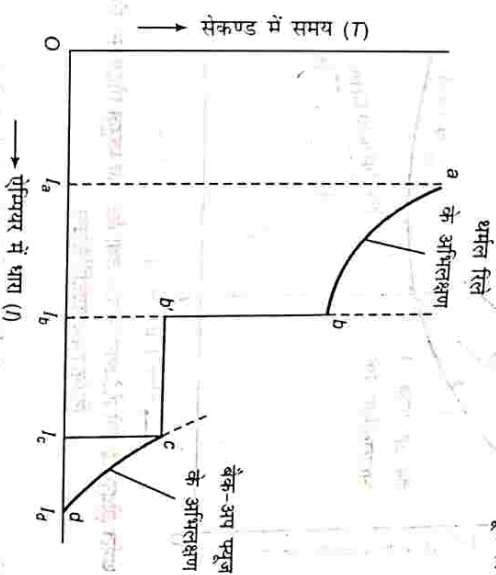6.26 इंडक्शन मोटर की रक्षा के लिये तापीय अतिभार रिले, चुम्बकीय अतिभार रिले तथा समर्थक फ्यूज का सहयोग (Co-ordination of Thermal overload relay, Magnetic overload relay and back-up fuse for induction motor protection)

विदित है कि स्विच या कॉन्टैक्टर की समुचित ब्रेकिंग कैपेसिटी की स्थिति में लघुपथ धाराओं (short circuit currents) के लिये मैग्नेटिक प्रोटेक्शन एक आदर्श रक्षण प्रणाली है; परन्तु इस समुचित ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिये स्विच अथवा कॉन्टैक्टर अत्यधिक कीमती अथवा भार में भारी होंगी। ऐसी स्थिति में सीमित ब्रेकिंग कैपेसिटी के स्विच अथवा कॉन्टैक्टर का चयन किया जाता है और अधिक धारा के विरुद्ध आवश्यक रक्षण लागू करने के लिये ब्रेक-अप फ्यूज का प्रयोग करना होता है।




चित्र 6.22 : धर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन सिस्टम मैग्नेटिक ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम तथा बैक-अप फ्यूज प्रोटेक्शन सिस्टम की संयुक्त (combined) ट्रिप-टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स

चित्र 6.22 में संयुक्त ट्रिप-टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित की गई हैं। इसमें ab , $b'c$ तथा cd कर्व क्रमशः धर्मल रिले, मैग्नेटिक रिले तथा बैक-अप फ्यूज की ट्रिप-टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र के अनुसार धाराओं के I_n तथा I_b मानों के बीच धर्मल रिले (Thermal relay) कार्य करेगा और धाराओं के I_b तथा I_c मानों के बीच मैग्नेटिक प्रोटेक्शन अर्थात् रिले कार्य करेगा। धारा I_c के बाद ऊपर अर्थात् धाराओं के I_b तथा I_d मानों के बीच बैक-अप प्रोटेक्शन अर्थात् फ्यूज कार्य करेगा।

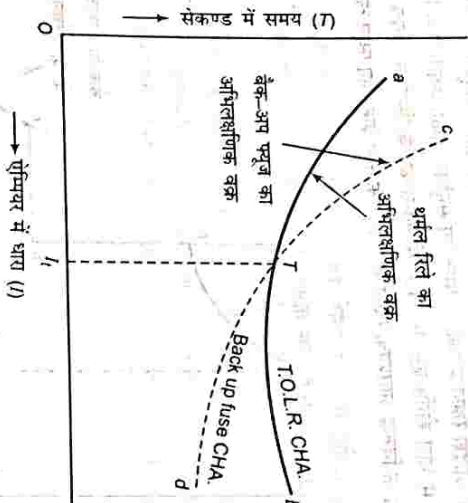6.27 इंडक्शन मोटर की रक्षा के लिये, तापीय अतिभार रिले तथा समर्थक फ्यूज का सहयोग (Co-ordination of thermal overload relay and back-up fuse for induction motor protection)

चित्र 6.23 में कर्व ab द्वारा धर्मल रिले (thermal relay) तथा कर्व cd द्वारा बैक-अप फ्यूज (back-up fuse) की ट्रिप-टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित की गई हैं। जब "धर्मल रिले तथा बैक-अप फ्यूज" दोनों ही रक्षण प्रणालियों (protection systems) को एक साथ परिपथ से मोटर की रक्षा के लिये प्रयोग किया जाता है, तो परिपथ में फ्यूज उच्च लघुपथ धाराओं (high short circuit currents) के विरुद्ध मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है।

बोर्ड से अतिभार (slight overload) के लिये धर्मल ओवरलोड रिले कार्य करेगा। चर्यान्त प्यूज को कार्ट रेटिंग से प्रकार को होगी कि या मोटर को स्टार्टिंग करस्ट से प्रभावित नहीं होगी। I_T के निम्न धारा के मान पर धर्मल ओवरलोड रिले कार्य करेगा और इस मान पर बैक-अप प्यूज निष्क्रिय (inert) अर्थात् अप्रभावित (unaffected) रहेगा; केवल I_T से ऊँचे धारा के मान पर ही बैक-अप प्यूज कार्य करेगा।




चित्र 6.23 : धर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन सिस्टम तथा बैक-अप प्यूज प्रोटेक्शन सिस्टम की टिप-टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स

दोनों अभिलक्षणिक वक्रों (ab and cd curves) पर स्थित अभीष्ट बिन्दु अर्थात् कॉमन पॉइंट I_T को ग्रहण बिन्दु (take over point) कहते हैं, क्योंकि इस बिन्दु I_T पर ही बैक-अप प्यूज धर्मल ओवरलोड रिले को ग्रहण (take over) करता है।

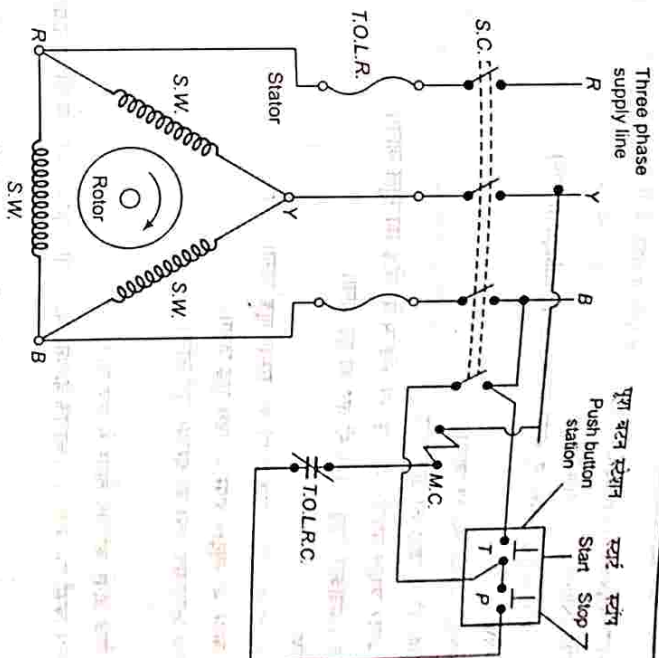6.28 त्रिकला प्रेरण मोटर के लिये निम्न या न्यून वोल्टता रक्षण प्रणाली (Low or under voltage protection system for three phase induction motor)

चित्र 6.24 में थ्री-फेज स्वचालित केज इण्डक्शन मोटर के लिये निम्न या न्यून वोल्टता रक्षण प्रणाली का परिपथ आरेख प्रदर्शित किया गया है। इसमें विद्युत सम्पर्क S.C. मोटर के परिपथ को कार्यान्वित (handle) करता है। सामान्यतः यह मुख्य विद्युत अपने सम्पर्कों (conductors) को खुले (open) रखता है। इन सम्पर्कों के साथ एक इन्टरलॉक-स्विच I होता है, जो विद्युत सम्पर्कों के सम्पर्कित (closed) होने पर स्वयं भी बन्द (close) हो जाता है।

इस रक्षण परिपथ में एक पुरा-बटन स्टेन लगा होता है, जिसमें दो बटन होते हैं। एक स्टार्ट बटन (start-button) तथा दूसरा स्टॉप बटन (stop-button), होता है। स्टार्ट बटन कॉन्टैक्ट T सामान्यतः खुला (open) रहता है और स्टॉप बटन कॉन्टैक्ट T सामान्यतः बन्द (close) रहता है। जब स्टार्ट बटन को अँगूठे से दबाकर, सम्पर्क T को छुलक बन्द (momentarily closed) किया जाता है, तब सम्पर्क कुण्डली MC, जिसे चुम्बकीय कुण्डली (magnetic coil) भी कहते हैं, ऊर्जित हो जाती है और विद्युत सम्पर्क SC, को बन्द कर देती है, जो साथ-साथ इन्टरलॉक सर्किट I को भी बन्द करती है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि इन्टरलॉक I , स्टार्ट कॉन्टैक्ट T को समानांतरित करता है अर्थात् ये दोनों ही एक-दूसरे के पारस्पर या समान्तर (shunt or parallel) में संयोजित हो जाते हैं। इसलिए स्टार्ट बटन से ऊँगली हटाने पर, जब स्टार्ट सम्पर्क T



चित्र 6.24 : थ्री-फेज स्वचालित केज रोटर टाइप इण्डक्शन मोटर के लिये, लो या अण्डर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट डायग्राम

खुला जाता है तब भी इन्टरलॉक सर्किट I से विद्युत सम्पर्क लगा रहता है अर्थात् बन्द स्थिति (closed condition) में बना रहता है।

प्रदाय वोल्टता के चल जाने, अर्थात् असफल हो जाने (failure of supply voltage) की स्थिति में चुम्बकीय कुण्डली MC ऊर्जित नहीं रहती, अर्थात् अ-ऊर्जित (de-energized) हो जाती है और विद्युत सम्पर्क SC खुल जाता है, जो साथ-साथ इन्टरलॉक सर्किट I को भी खोल देता है। जब प्रदाय वोल्टता (supply voltage) पुनः वापिस होती है, जब विद्युत सम्पर्क SC बन्द नहीं होता; जब तक कि स्टार्ट बटन को पुनः अँगूठी या अँगूठे से दबाकर स्टार्ट कॉन्टैक्ट T को पुनः छुलक बन्द न किया जाये; अर्थात् मोटर को दुबारा चलाने के लिये स्टार्ट बटन को दबाना आवश्यक होगा।

6.29 घूर्णित या गतिक वैद्युत मशीनों में होने वाले दोषों का वर्गीकरण (Classification of faults of Rotating or Dynamic Electrical Machines)

वैद्युत मशीनों के विभिन्न भागों में होने वाले दोषों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

1. वैद्युत प्रदोष (Electrical faults)
2. चुम्बकीय प्रदोष (Magnetic faults)
3. यांत्रिक प्रदोष (Mechanical faults)

1. वैद्युत प्रदोष (Electrical faults)—वैद्युत मशीनों के वैद्युत परिपथ से सम्बन्धित प्रदोष को वैद्युत प्रदोष कहते हैं। इस प्रकार वैद्युत प्रदोष प्रायः वैद्युत परिपथ में ही होते हैं। अतः धारा प्रवाहित होने वाले परिपथ में ही होते हैं। वैद्युत प्रदोष प्रायः तीन प्रकार के होते हैं।

- (x) मशान के नट बोल्ट का खुलकर गिर जाना।

- (द) विद्युत्प्ररोधन क्षरण दोष (Insulation leakage fault)—इस दोष के होने का मुख्य कारण कुण्डली में नमी रहना या कुण्डली को बहुत पुराना हो जाना होता है।

विद्युत्रोधन क्षरण दोष की जाँच मेगर के द्वारा की जाती है। इस जाँच में मेगर का एक सिरा कुण्डली से तथा दूसरा सिरा मेरक के योक के साथ संयोजित करने पर यदि मेगर का पाट्यांक बहुत कम अर्थात् शून्य से थोड़ा सा हो अधिक है तो मेरक के अन्तर विद्युत्रोधन क्षरण दोष है।

(घ) कुण्डलनों के गलत संयोजन दोष (Wrong connection winding fault) — मोटर की कुण्डली के संयोजन स्तर या डेल्टा में होते हैं। यदि तीनों फेजों में से एक फेज के संयोजन विपरीत होंगे तो मोटर अधिक धारा लेगी तथा मोटर से गति भी कम हो जायेगी।

2. रोटर में दोष (Rotor Fault) — ब्रेण मोटर में दो प्रकार के रोटर उपयोग किये जाते हैं।

- (अ) स्क्विअल प्रारूपी रोटर (Squirrel cage type rotor)
- (ब) फेज वेरिड (Phase wound type rotor) प्रारूपी रोटर।

(अ) स्क्विअल प्रारूपी रोटर (Squirrel cage type rotor)

स्क्विअल प्रारूपी रोटर में एल्यूमीनियम या कॉपर की छोड़े खांचों में लगी रहती है तथा दोनों सिरों पर चालक धातु रिंगों द्वारा एल्यूमीनियम तथा कार्पर की छोड़ों को लघुपरिपथ किया जाता है। इन मोटरों में सामान्य दोष रोटर पर लगने वाले अपेक्षाकृत कम के कारण छोड़ों का सिरा रिंगों से अलग हो जाना हो सकता है। यदि रोटर में एल्यूमीनियम की छड़ उपयोग की गई है तो अपेक्षाकृत बल के कारण एल्यूमीनियम की छोड़ों के टूटने की सम्भावना हो सकती है। उपरोक्त दोष को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके या ओह मीटर द्वारा प्रतिरोध मापकर ज्ञात किया जा सकता है। यदि छड़ टूटी हुई है तो अनन्त प्रतिरोध प्राप्त होगा तथा इस दोष के कारण रोटर में अधिक ताप उत्पन्न हो सकता है जिसके कारण रोटर की गति घट जायेगी।

(ब) फेज वेरिड प्रारूपी रोटर (Phase wound Type Rotor)

फेज वेरिड प्रारूपी रोटर में निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो सकते हैं।

- (i) खुला परिपथ दोष (2) लघुपरिपथ दोष (3) स्लिप रिंग दोष
- (ii) खुला परिपथ दोष : इस दोष के होने के निम्न कारण हो सकते हैं —
- (i) रोटर की किसी एक कुण्डली में तार का टूट जाना।
- (ii) किसी फेज का स्लिप रिंग से संयोजन का खुला होना या ढीला होना।
- (iii) रोटर स्टार्टर के तीनों प्रतिरोधों में उचित सम्पर्क का ना होना।

उपरोक्त दोषों को परीक्षण करने के लिये रोटर तथा स्टार्टर के संयोजन हटा दिये जाते हैं तथा रोटर कुण्डली के किन्हीं दो फेजों के बीच में मेगर या टेस्ट लैम्प को संयोजित करने के उपरान्त यदि मेगर अनन्त पाठ्यांक प्रदर्शित करता है तथा टेस्ट लैम्प प्रकाशित नहीं होता है तो खुला परिपथ दोष है। इस दोष के होने के कारण मोटर बहुत धीमी गति से प्रारम्भ होती है तथा लोड लगाने पर मोटर की गति और कम हो जाती है।

2. लघुपरिपथ दोष — रोटर की किन्हीं दो फेजों की कुण्डली के आपस में मिल जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है या रोटर की किसी एक कुण्डली के वर्तनों के आपस में मिल जाने के कारण भी यह दोष उत्पन्न हो सकता है। इस दोष को मल्टीमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस दोष में दोषी फेजों या फेज के मध्य प्रतिरोध मापने पर कम प्रतिरोध प्राप्त होता है तो रोटर में लघुपरिपथ दोष उपलब्ध है या दोषों फेजों या फेज के मध्य धारा का मान उच्च होगा। तथा इस दोष के होने के कारण मोटर द्रुत के साथ प्रारम्भ होती है।

3. स्लिप रिंग दोष — यह दोष ब्रुशों का स्लिप रिंगों के साथ ठीक प्रकार से सम्पर्क ना बनने के कारण या ब्रुशों के होड़ों के साथ चिपके रहने के कारण या स्लिप रिंगों पर कार्बन जम जाने के कारण होता है। इस दोष के कारण स्लिप रिंगों गर्म हो जाती है तथा लोड पर मोटर की गति घट जाती है। इस दोष को ब्रुश तथा स्लिप रिंग के मध्य सही सम्पर्क बनाकर दूर किया जा सकता है।

- 4. यान्त्रिक दोष (Mechanical fault) — ब्रेण मोटर में निम्न यान्त्रिक दोष हो सकते हैं।
- (i) विद्युति एवं स्नेहन व्यवस्था में दोष

(ii) सिरा प्लेटों में दोष

- (iii) वायु संचरण एवं शीतलन व्यवस्था में दोष
- (iv) यान्त्रिक भागों में दोष
- (v) ब्रुश व्यवस्था में दोष

1. विद्युति एवं स्नेहन व्यवस्था में दोष — स्नेहन व्यवस्था में कमी के कारण विद्युति गर्म होने लगते हैं जिसके कारण मशीन के अन्य भाग प्रभावित होते हैं। मशीन का अधिक तापमान बढ़ने के कारण विद्युतरोधित तार चालकों को हानि हो सकती है। विद्युति में दोष मुख्यतः दोषी स्नेहक का प्रयोग तथा लघु समय तक मशीनों का ओवरहॉल ना होना होता है।

2. सिरों प्लेटों में दोष — यदि सिरा प्लेटों ठीक प्रकार से नहीं लगी हैं तो मशीनों के घूमने वाले भाग से टकराने के कारण आवाज करती है या नट बोल्ट ढीले होने के कारण भी सिरा प्लेटें आवाज करती हैं।

3. वायु संचरण एवं शीतलन व्यवस्था में दोष — मशीन को ठंडा रहने के लिये वायु संचरण एवं शीतलन की व्यवस्था की जाती है, परन्तु व्यवस्था में दोष होने के कारण मशीन शीघ्र गरम हो जाती है, जिससे मशीन की दक्षता घट जाती है तथा अधिक समय तक गरम अवस्था में चलने के कारण मशीन के कुण्डलनों तथा अन्य भागों की विद्युतरोधन सामर्थ्य घट सकती है।

4. यान्त्रिक भागों में दोष — मशीन के घूमने वाले भागों का ढीला बंधा होना, शाफ्ट का टेढ़ा होना, झुका होना या पूर्णक भाग का असन्तुलित होना यान्त्रिक दोष के अन्तर्गत आते हैं।

5. ब्रुश व्यवस्था में दोष — ब्रुश का ठीक प्रकार से सम्पर्क न करना, सम्पर्क सतह पर चिगांरी का बनना, ब्रुश दोष के अन्तर्गत आते हैं।

Fault of Alternators

प्रत्यावर्तकों के सामान्य दोष — प्रत्यावर्तक भी ब्रेण मोटर के समान पूर्णों तथा गतिक वैधुत मशीन है। इनमें उत्पन्न होने वाले दोष भी उसी प्रकार के होते हैं। प्रत्यावर्तक के स्ट्रेटर में ब्रेण मोटर के स्ट्रेटर के समान दोष उत्पन्न होते हैं तथा प्रत्यावर्तक के रोटर में दिष्टधारा मशीनों के क्षेत्रों में उत्पन्न दोष के समान होते हैं। मशीन में प्रत्यावर्तक में निम्नलिखित प्रकार के दोष हो सकते हैं —

(अ) खुला परिपथ दोष — स्ट्रेटर में खुला परिपथ एवं उनके सम्भावित कारण, ब्रेण मोटरों के स्ट्रेटर के समान हैं तथा रोटर में खुला परिपथ दोष दिष्टधारा मोटर के क्षेत्र के समान है।

(ब) लघुपरिपथ दोष — प्रत्यावर्तक के स्ट्रेटर में होने वाले दोष ब्रेण मोटर के स्ट्रेटर के समान ही हैं।

(स) भू-दोष — यह ब्रेण मोटर तथा दिष्टधारा मशीनों के समान ही है तथा इसके सम्भावित कारण तथा उपचार भी उसी प्रकार हैं।

(द) अतितापन — प्रत्यावर्तक में अतितापन निम्न कारणों से होता है —

(i) प्रत्यावर्तक का उचित संचालन न होने के कारण अति-तापन हो सकता है, इसके लिए शीतलन वाहिनियों तथा शीतलन पंखों की जाँच की जानी चाहिए।

(ii) प्रत्यावर्तक के किसी फेज या तीनों फेजों पर अधिभार निम्न के लिए अतितापन हो सकता है। इसके लिए समय-समय पर प्रत्येक फेज पर लोड की जाँच करते रहना चाहिए।

(घ) त्रिफेजी प्रत्यावर्तक में अधिक संख्या में एक फेजी लोड आने के कारण ऋणात्मक अनुक्रम दोष विकसित हो जाते हैं। इससे विद्युत प्रणाली में असन्तुलन बढ़ जाता है।

(फ) सयान्त्रिक दोष — प्रत्यावर्तक में यह दोष निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं —

- विद्युत का उचित स्नेहन न होने के कारण, विद्युत में घर्षण के कारण।
- प्रत्यावर्तक की आधारशिला पर उचित स्थापन न होने के कारण।
- रोटर या स्टैटर लैमिनेशन ढीला होने के कारण।

6.30 वैद्युत मोटरों का रक्षण (Protection of Electrical Motors)

वैद्युत मोटरों के असामान्य प्रचालन में मोटरों को अत्यधिक क्षति हो सकती है अतः असामान्य प्रचालन से मोटरों को क्षति से सुरक्षित करने हेतु रक्षण प्रदान करने के लिये मोटरों के असामान्य प्रचालन के कारणों का अध्ययन आवश्यक है।

वैद्युत मोटरों के असामान्य प्रचालन के कारण निम्न हैं—

- अधिभार (Over load)—मोटरों में अधिभार धारा प्रवाह के मुख्य कारण (अ) चालित यन्त्र पर अधिक भार आना, (आ) लाइन की वोल्टता कम होने से गति कम हो जाना या (इ) बहुकला निकाय के किसी चालक का टूट जाना या संयोजन ढीला हो जाने से मोटर की एकल कला की भाँति प्रदायन होना है।

बहुत कम समय के लिए मोटर के अधिभारण से मोटर को किसी प्रकार की क्षति की सम्भावना नहीं होती, किन्तु अधिक समय तक अधिभारण पर मोटर प्रचालन से अधिक मान की धारा प्रवाहन से अति ऊष्मन के कारण कुण्डलन तथा उनका वैद्युत रोधन जल सकता है।

अधिभार रक्षण (Over load protection)—मोटरों को अधिभार या अधिधारा से रक्षण प्रदान करने हेतु परिपथ में संगलक, वैद्युत चुम्बकीय रिले (Electromagnetic relay) या ऊष्मीय अधिभार रिले का परिस्थिति अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि संगलक (Fuse) की अपेक्षित अधिभार रिले का मूल्य अधिक होता है, किन्तु स्थिर द्वारा परिपथ विवृत (Open) किया जाने पर रिले स्वतः ही पुनः तैयार (Reset) हो जाता है। रक्षी युक्ति (Protection device) का चयन मोटर की किलोवाट क्षमता, मोटर के प्ररूप, मोटर के कार्य, मोटर के प्रवर्तन कार्य (Starting duties) तथा अधिभारण की प्रकृति के आधार पर किया जाता है।

(ii) विवृत कला रक्षण (Open phase protection)—वैद्युत लाइन का तार टूटने, परिपथ संगलक के संगलित होने अथवा किसी संयोजन के खुलने से विवृत कला दोष उत्पन्न होता है। मोटर की स्थिर अवस्था में किसी भी रूप में विवृत कला दोष उत्पन्न होने पर मोटर को प्रवृत (Slam) करने हेतु प्रवर्तक (Slatar) को परिचालित करने से शेष दो कलाओं/कि पावर में संयोजित मोटर के स्थैतिक में बहुत अधिक मान की धाराएँ प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मन के कारण मोटर कुण्डलन, वैद्युत रोधन तथा स्वेतक ब्रोड एवं भ्रष्ट ब्रोड आदि जल सकती है। मोटर की चालित अवस्था में भी विवृत कला दोष की उत्पत्ति अर्थात् एकल कला (Single phase running) विकसित होने से भी भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः विवृत कला उत्पन्न होते ही मोटर को वैद्युत प्रदाय से वियोजित कर देना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो स्वतः वियोजन हेतु कला विफल रिले (Phase failure relay) को परिपथ में संयोजित करना चाहिये।

(iii) कला उल्टमण रक्षण (Phase reversal protection)—त्रिकालीय मोटरों के किन्हीं दो कला तारों के संयोजन अर्थात् कला क्रमण (Phase sequence) आपस में बदलने पर मोटर की गति की दिशा विपरीत हो जाती है। किन्हीं दो कलाओं के आपस में कला क्रमण बदलने को कला उल्टमण (Phase reversal) कहते हैं। उत्पत्तिको (Elevator), लिफ्टों (Lifts) तथा उद्योगों में मोटरों की कला उल्टमण से भयानक क्षति हो सकती है। परिपथ में कला उल्टमण रिले के उपयोग से मोटरों के परिचालन की अवधि में कला उल्टमण से रक्षण प्रदान किया जा सकता है।

(iv) विवृत क्षेत्र रक्षण (Open field protection)—बृहत् क्षमता दिष्ट धारा मोटरों का चुम्बकीय क्षेत्र उत्तेजन (Magnetic field excitation) विफल होने पर मोटर अति उच्च गति प्राप्त कर लेता है जिसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। जबकि लघु क्षमता मोटर अपने घर्षण आदि के कारण उच्च गति प्राप्त करने में असफल भी रह सकते हैं। अतः बृहत् क्षमता के शन्ट एवं कम्पाउन्ड तथा तुल्यकाली मोटरों को विवृत क्षेत्र रक्षण प्रदान करने हेतु यदि उनके प्रवर्तकों (Starters) में विवृत क्षेत्र रक्षण युक्ति नहीं प्रदान की गई हो तो परिपथ में विवृत क्षेत्र रक्षण प्रदान करना चाहिये।

प्रोटेक्शन ऑफ़ अल्टरनेट, ट्रांसफार्मर एण्ड मोटर्स

(v) अथोवोल्टता रक्षण (Low voltage protection)—मोटरों की परिचालन अवधि में वैद्युत प्रदाय में व्यवधान होने से प्रदाय बन्द होकर मोटर रुक जाती है तथा व्यवधान समाप्त होने पर यदि सभी मोटरों के स्थिर संवृत अवस्था (On position) में होंगे, तो मोटरों में अत्यधिक मान की धारा प्रवाहन से क्षति हो सकती है तथा अथोवोल्टता पर मोटरों के प्रचालन से उनकी गति कम होकर विपरीत विंवां बल का मान कम हो जाने पर भी मोटरों में अधिक मान की धारा प्रवाहित होने पर भी अति ऊष्मन से मोटरों को क्षति हो सकती है। अतः वोल्टता कम होने अथवा प्रदायन व्यवधान होने पर मोटरों के रक्षण हेतु प्रवर्तक (Slatar) को विवृत (Off) करने हेतु प्रवर्तक में अथोवोल्टता मोचन (Low voltage release) की व्यवस्था की जाती है।

(vi) अति ऊष्मन से रक्षण (Protection against over heating)—धार्को (Bearings), क्रोड, कुण्डलन तथा मशीनों के अन्य भागों के अति ऊष्मन के दुष्प्रभावों से रक्षण हेतु ताप-युग्मों (Thermo-couples) को स्थापना कर ताप-युग्म का संयोजन, मोटर को प्रदाय से वियोजित करने हेतु रिले से तथा प्रबोधन (Alarm bell) से किये जाते हैं।

तालिका 6.1

प्रेरण मोटरों के दोष, उनके सम्भावित कारण तथा उनको दूर करने के लिये उपचार

IS : 900—1965 पर आधारित

क्रम संख्या	दोष (Trouble)	सम्भावित कारण (Probable cause)	उपचार (Remedy)
1.	त्रिफेजी मोटरों के सामान्य प्रचालन के समय तीनों फेजों में अलग-अलग लाइन धाराएँ हैं।	(i) असमान टर्मिनल वोल्टता हो सकती है।	(i) संयोजन तथा लीडों की जाँच करें।
2.	लोड पर चलते समय मोटर अति ताप (over heat) हो जाता है।	(ii) एक फेजी प्रचालन हो सकता है। (iii) वोल्टेज रोटर के नियन्त्रण प्रतिरोध के साथ दुर्बल सम्पर्क हो सकता है। (iv) वोल्टेज रोटर में ब्रुश सही स्थिति में नहीं लगे हैं। (i) मोटर पर अधिक यांत्रिक लोड हो सकता है।	(ii) खुला परिपथ की जाँच कीजिये। (iii) कन्ट्रोल युक्ति/स्टार्टर की जाँच कीजिये। (iv) देखें कि ब्रुश सही लगे हो। (i) लोड कम कीजिये।
		(ii) मोटर का लोड पर चलते समय एक फेज खुल (open) गया है या विच्छेदित हो गया है। (iii) सही संवातन (ventilation) नहीं हो रहा है।	(ii) जाँच करके यह सुनिश्चित करें कि सभी लीडें भली-भाँति संयोजित हैं। (iii) मोटर के पंखों की जाँच कीजिये, यदि रोटर या स्टैटर में छेद हों तो उनकी भी जाँच कीजिये, यदि छिद्र बन्द हो तो उन्हें खोल दीजिये।

(iv) मोटर को स्टेटर कुण्डली लघुपथित हो सकती है।	(iv) स्टेटर कुण्डली में लघुपथित रोप को ठीक कीजिये तथा इसे वाट मीटर पाट्याक से जाँच कीजिये।
(v) मोटर को कोई कुण्डली पूरा-सम्पर्कित हो सकती है।	(v) इसकी जाँच कीजिये तथा दोष को दूर कीजिये।
(vi) असन्तुलन दर्शित हो सकता है।	(vi) दोषी लीडों, संयोजन तथा ट्रांसफार्मर की जाँच कीजिये।
(vii) उच्च वोल्टता हो सकती है।	(vii) एवं
(viii) निम्न वोल्टता हो सकती है।	(viii) के लिये वोल्ट मीटर की सहायता से मोटर की दर्शित वोल्टता की जाँच कीजिये।
(ix) संयोजन गलत हो सकते हैं।	(ix) संयोजनों को ठीक करें।
(i) मोटर संरेखित (aligned) नहीं है।	(i) मोटरों को संरेखित करें।
(ii) मोटर को आधारशिला (foundation) कमजोर है।	(ii) आधारशिला को मजबूत करें।
(iii) मोटर युग्मन (coupling) असन्तुलित है।	(iii) युग्मन को सन्तुलित करें।
(iv) बाल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग खराब है।	(iv) बेयरिंग को बदलिये।
(v) बेयरिंग लाइन में नहीं है।	(v) बेयरिंगों को सही लाइन में कीजिये।
(vi) रोटर का असन्तुलित भार, अपने स्थान से हट गया है।	(vi) रोटर को सन्तुलित करें।
(vii) बौद्ध रोटर की कुण्डलियाँ अपने स्थान से खिसक गई हैं।	(vii) रोटर को सन्तुलित करें।
(viii) त्रिकेजी मोटर एक फेज पर चल रही है।	(viii) खुला परिपथ की जाँच करें।
(ix) सिंगल फेज टीक प्रकार से नहीं लगी है।	(ix) बेयरिंगों को समंजित करें या बाधा लगायें।
(i) सलाई वोल्टता नहीं है, एक फेज खुला है या वोल्टता बहुत कम है।	(i) प्रत्येक फेज पर वोल्टता की जाँच करें।

(ii) मोटर पर अधिक लोड हो सकता है।	(ii) मोटर पर से लोड कम करें या मोटर पर से लोड हटाकर देखना चाहिये।
(iii) कन्टैल गियर/स्टार्टर में दोष हो सकता है।	(iii) (a) कन्टैल गियर/स्टार्टर को भली-भाँति जाँच करें तथा देखें कहीं सम्पर्क पर कार्बन या खुला परिपथ न हो। (b) यह सुनिश्चित करें कि घुस स्लिप रिंगों से नहीं सम्पर्क कर रहे हैं।
(iv) लोड का प्रारम्भिक बलपूर्व बहुत उच्च है।	(iv) (a) यदि पिन्जरा प्रारम्भ मोटर है तथा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से प्रारम्भ होती है, तो उसे उचित टैपिंग पर लगायें। (b) यदि स्लिप रिंग मोटर है, तो प्रारम्भ प्रतीरोध को कम करें।
(v) रोटर खराब हो सकता है।	(v) रोटर को भली-भाँति देखें, सिंग रिंग दूदा हो सकता है।
(vi) स्टेटर कुण्डलियों के संयोजन ढीले या कमजोर हो सकते हैं।	(vi) मोटर को सिंग फ्लेटों को हटाकर मेजर या परीक्षण लैम्प से जाँच करें।
(vii) बेयरिंग या वायु अन्तराल में यांत्रिक लॉकिंग (mechanical locking in bearing or air gap)	(vii) (a) स्लीव बेयरिंग के जाम होने की जाँच करें। (b) मोटर खोलकर भरमात करें। (c) पद 12 में बताये गये कारणों के लिये जाँच करें। (d) यदि वायु अन्तराल रुक (choke) है तो उसे साफ करें।

5. मोटर त्वरित (accelerate) होने में अधिक समय लेती है।

(i) मोटर पर अधिक लोड हो सकता है।

(i) लोड को कम कीजिये, यदि मोटर उच्च लोड को वहन कर रही है या लम्बी शाफ्ट में संयोजित है, बहुत धीमी गति से प्रारम्भ होती है, तो त्वरण के लिये अधिक समय दीजिये।

(ii) परिपथ कमजोर है (poor circuit)

(iii) पिंजरा प्ररूपी रोटर खराब है।

(iv) प्रयुक्त वोल्टा बहुत कम है (Applied voltage too low)

(i) सर्लाई बन्द हो सकती है।

(ii) मोटर पर अति लोड (over load)

(ii) उच्च प्रतिरोध के लिये जाँच करें।
(iii) नया रोटर लगाइये।
(iv) विद्युत विभाग से सम्पर्क स्थापित करके वोल्टा टेप बढ़ायें।
(i) लाइन के साथ ढीले संयोजन, लाइनों के प्यूज तथा स्टार्टर इत्यादि की जाँच कीजिये।

(ii) (a) स्टार्टर या कन्ट्रोल गियर में अति लोड दिए विषय की जाँच करें, तथा देखें कि वे पूर्ण लोड के 150% पर सेट हैं।

(b) देखें कि स्टार्टर कन्ट्रोल गियर के कप रोक (dash pot) में पूरी मात्रा तथा सही श्रेणी का तेल है।
(i) संयोजन को मोटर या स्विच बोर्ड पर बदल दीजिये।

8. मोटर का निर्धारित पूर्ण गति प्राप्त न करना।

7. मोटर के घूमने की दिशा गलत है (working rotation is wrong)

(i) किसी एक फेज के संयोजन उल्टे हो सकते हैं या फेज अनुक्रम गलत हो सकता है।

(i) रोटर परिपथ खुला हो सकता है या रोटर में कोई छड़ टूटी हो सकती है।

(ii) स्टेटर फेज कुण्डलन खुला हो सकता है।

(iii) लाइन में वोल्टा पात के कारण मोटर टर्मिनल पर बहुत कम वोल्टा है।

(i) रेटर की उस छड़ की बदलिये।

(ii) स्टेटर फेज कुण्डलन की जाँच कीजिए तथा उसे ठीक कीजिये।

(iii) ट्रांसफार्मर स्टार्टर के टर्मिनलों को उच्च वोल्टा पर लगाये या लोड को कम करें।

(iv) यदि रोटर फेज कुण्डलित (wound type) है तो द्वितीयक नियन्त्रक प्रतिरोध का प्रचालन सही नहीं है।

(v) प्रारम्भिक लोड बहुत अधिक हो सकता है।

(vi) देखें कि सर्मी ब्रुश रिंगों पर तेल है।

(vii) बेयरिंग पर अधिक घर्षण हो सकता है।

(viii) मोटर को शाफ्ट में टेढ़ापन हो सकता है।

(ix) बेयरिंग सिरा प्लेटों का तिरछा लगा होना।

9. बाल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग गर्म हो जाता है।

(i) मोटर शाफ्ट में टेढ़ापन होना।

(ii) बैल्ट खिंचाव बहुत अधिक है।

(iii) पुली बहुत दूर है।

(iv) पुली का व्यास बहुत कम है।

(v) संरेखन (alignment) ठीक नहीं है।

(vi) भारी तेल प्रयोग किया गया है या तेल बहुत हल्का है या तेल बहुत कम है (रोलर बेयरिंगों में)।

(vii) बेयरिंग घिस गये हैं तथा ढीले हैं।

(viii) बेयरिंग में बहुत कम ग्रीस है। ग्रीस खराब हो गई है या उसमें गन्दगी है या बहुत अधिक ग्रीस है।

(iv) द्वितीयक नियन्त्रक को ठीक करें।

(v) मोटर पर से लोड घटाइये।

(vi) (a) द्वितीयक संयोजन को जाँच करें।
(b) सभी संयोजन मर्त्य-मॉर्त जुड़े हों।

(vii) बेयरिंग का स्टेहन कीजिये तथा यदि बेयरिंग खराब है तो उन्हें बदल दीजिये।

(viii) शाफ्ट को सौधा कीजिये।

(ix) बेयरिंग सिरा प्लेटों को ठीक कीजिये तथा यदि आवश्यकता हो तो उन्हें बदल दीजिये।

(i) शाफ्ट को सौधा कीजिये या आवश्यकता हो तो बदलिये।

(ii) बैल्ट खिंचाव को कम कीजिये।

(iii) बेयरिंग के पास पुली को लाइये।

(iv) बड़ी पुली प्रयोग करें।

(v) संरेखन ठीक करें।

(vi) सही गुण धर्म का तेल प्रयोग करें तथा यदि तेल कम है, तो और तेल डालें।

(vii) नया बेयरिंग लगायें।

(viii) ग्रीस की कमी को दूर कीजिये तथा यदि ग्रीस खराब है तो नई ग्रीस लगाइये। यदि ग्रीस अधिक है तो ग्रीस कम कीजिये।

10. मोटर से खुरचने (scrapping) की आवाज आती है।	(ix) बेयरिंग की साइड प्लेटें तिरछी लगती हैं। (x) बेयरिंग की गोलियाँ (balls) टूट गई हैं या बेयरिंग रैस (race) टूट गई हैं। (xi) सिरा प्रधात (end thrust) बहुत अधिक है।	(ix) उन्हें ठीक लगाइये। (x) बेयरिंग बदलिये तथा नये बेयरिंग लगाने से पहले बेयरिंग लगाने के स्थान को अच्छी प्रकार से साफ कीजिये। (xi) सिरा प्रधात कम कीजिये।
11. मोटर गीली हो गई है।	(i) मोटर का पंखा सिरों प्लेटों से लग कर चल रहा है। (ii) पंखा विद्युतरोधन से लग रहा है। (iii) मोटर आधार प्लेट (bed plate) पर ढीली है।	(i) मोटर खोल कर इसे ठीक कीजिये। (ii) मोटर खोल कर इसे ठीक कीजिये। (iii) होलिंग वोल्टों को कसिए।
12. मोटर पर लगे परिवार प्लगों (over flow plugs) से तेल क्षरण (leak) करता है।	(i) प्लग टाइट नहीं है तथा धारा प्रवाह ठीक नहीं है तथा उसका ढक्कन भी टाइट नहीं है। (ii) परिवार प्लग टूटा हुआ है।	(i) पुनः चूड़ियों को अच्छी प्रकार सेमेंट से लगाइये तथा प्लग टाइट कीजिये। (ii) प्लग को बदलिये।
13. मोटर चुम्बकीय शोर (magnetic noise) करता है।	(i) वायु अन्तुल समान नहीं है। (ii) बेयरिंग ढीले हैं। (iii) रोटर असन्तुलित है।	(i) बेयरिंग या ब्रिकेट फ्रिटिस को जाँच कीजिये तथा उन्हें ठीक कीजिये। (ii) सही कीजिये या नया बेयरिंग लगाइये। (iii) रोटर का सन्तुलन कीजिये।
14. मोटर की स्लिप रिंगों पर चिंगारियाँ उड़ती हैं।	(i) मोटर पर अधिक लोड हो सकता है। (ii) बुश सही गुण धर्म (quality) के नहीं हैं तथा होल्डर में चिपक गये हैं। (iii) बुशों पर दाब कम है या बहुत अधिक है।	(i) लोड को कम करें। (ii) सही गुण-धर्म वाले बुश प्रयोग करें। (iii) बुशों के दबाव को सही समीक्षा (adjust) करें।

15. मोटर गन्दी है।	(iv) स्लिप रिंग धुरादरी, गन्दे या चिकनी (oily) है। (v) स्लिप रिंगें उबो हुई (induced) हो सकती हैं, या उनकी सतह समान नहीं हैं। (vi) संचालन (ventilation) बन्द है, सिरा कुण्डलों पर धूल जम गई है (यह धूल, सीमेंट, लकड़ी चिराई की धूल, पत्थर धूल, आटा धूल, कोयले की धूल इत्यादि हो सकती है।) (vii) रोटर को कुण्डलन में विप-विषाणन है।	(iv) स्लिप रिंग को रेम्पल (sand paper) द्वारा साफ करें, तथा उसे चिकना चमकोला बनाये रखें तथा तेल व धूल से मुक्त रखें। (v) लेय मशीन पर स्लिप रिंगों को ग्राइंड तथा टर्न करके उसे चिकना करें। (vi) सम्पूर्ण रोटर को खोलकर उसको कुण्डलों एवं अन्य भागों को अच्छी प्रकार से साफ कीजिये। साफ रोटर 10°C से 30°C तक ठण्डी चलेगी। (vii) (a) स्लिप रिंगों को साफ कीजिये तथा आवश्यक हो तो उन्हें ग्राइण्ड भी कीजिये। (b) कुण्डलों को पुनः अच्छी वार्निश दीजिये। (iii) इन्हें भी पल्लो-पल्लो साफाई धोल द्वारा साफ कीजिये।
--------------------	---	--

तालिका-6.2

(अ) प्रत्यावर्तकों (तुल्यकालिक मशीन) के दोष, उनसे सम्भावित कारण तथा उनको दूर करने के उपचार

क्रम संख्या	दोष (Trouble)	सम्भावित कारण (Probable cause)	उपचार (Remedy)
1.	प्रत्यावर्तक का उत्तेजक अति तप्त हो जाता है।	(i) प्रत्यावर्तक के क्षेत्र में पू-दोष या लघु परिपथ दोष है। (ii) उत्तेजक के बेयरिंग में दोष है। (iii) उत्तेजक का शीतलन प्रबन्ध ठीक नहीं है।	(i) मेयर से पू-दोष या लघु परिपथ दोष को जाँच कीजिये तथा उसे ठीक कीजिये। (ii) बेयरिंग बदलिये। (iii) शीतलन प्रबन्ध ठीक कीजिये। (i) लोड कम कीजिये।
2.	प्रत्यावर्तक चलते समय अधिक आवाज करता है तथा उसमें बहुत अधिक कंपन होते हैं।	(i) प्रत्यावर्तक पर अधिक लोड है।	(i) लोड कम कीजिये।

154

3. प्रत्यावर्तक वोल्टा नहीं बना रहा है।	(ii) प्रत्यावर्तक को आधार शिला कमजोर है। (iii) प्रत्यावर्तक युग्मन (coupling) असन्तुलित है। (iv) बेयरिंग लाइन में नहीं है, खराब है। (v) स्लिप रिंगों पर या उत्तेजक के दिक्परिवर्तक पर बुश उचित प्रकार से नहीं लगे हैं। (vi) प्रत्यावर्तक पर ध्रुव को लगाने वाले वोल्ट ढीले हो गये हैं।	(ii) आधार शिला को मजबूत करें। (iii) युग्मन को सन्तुलित कीजिये। (iv) बेयरिंग लाइन में कीजिये, यदि खराब हो तो उन्हें बदल दीजिये। (v) बुशों को सही लगाइये। (vi) वोल्टों को कस दीजिये।
4. प्रत्यावर्तक का उत्तेजक अति लच हो जाता है।	(i) प्रत्यावर्तक का क्षेत्र या उत्तेजक क्षेत्र खुला (open) है। (ii) बुशों का प्रत्यावर्तक की स्लिप रिंगों पर उचित सम्पर्क नहीं है। (iii) बुशों का उत्तेजक के दिक्परिवर्तक पर उचित सम्पर्क नहीं है। (iv) प्रत्यावर्तक के क्षेत्र परिपथ में परिपथ में ढीले संयोजन है। (v) उत्तेजक वोल्टा बहुत कम है। (vi) उत्तेजक में अवशिष्ट चुम्बकत्व समाप्त हो गया है। (vii) प्रत्यावर्तक के क्षेत्र परिपथ में लघुपथन दोष है। (i) बेयरिंग घिस गये हैं, ढीले हैं या बेयरिंग की गोलियाँ टूट गई हैं, या रेश टूट गई हैं। (ii) संरेखन (alignment) ठीक नहीं है, या बेयरिंग जाम हैं, युग्मन शाफ्ट टेढ़ी है।	(i) प्रत्यावर्तक तथा उत्तेजक में खुले परिपथ दोष को ठीक कीजिये। (ii) स्लिप रिंगों पर बुशों की स्थिति ठीक कीजिये। (iii) उत्तेजक के दिक्परिवर्तक पर बुशों की स्थिति ठीक कीजिये। (iv) संयोजनों की जाँच कीजिये। (v) उत्तेजक की वोल्टा बढ़ाईये। (vi) उत्तेजक के अवशिष्ट चुम्बकत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए उपाय कीजिये। (v ii) प्रत्यावर्तक के क्षेत्र परिपथ में लघुपथन दोष को दूर कीजिये। (i) नया बेयरिंग लगायें। (ii) संरेखन ठीक करें तथा बेयरिंग ठीक कीजिये या बदलिये। शाफ्ट ठीक कीजिये।

155	(iii) बेयरिंग में बहुत कम ग्रीस है या ग्रीस खराब है या उसमें गन्दगी है या बहुत अधिक ग्रीस है। (iv) बेयरिंग को साइड प्लेटें तिरछी लगी है। (v) सिरा प्रयात (end thrust) बहुत अधिक है। (vi) तेल, रिग मुक्त रूप से नहीं घूमती है, या स्टेहन तेल सही गुण धर्म का नहीं है। (i) प्रत्यावर्तक पर अधिक लोड हो सकता है। (ii) स्टेटर रोटर या कुण्डलन में लघुपरिपथ दोष या शू-दोष है। (iii) प्रत्यावर्तक की बेयरिंग खराब या जाम हो सकती है, उसकी तेल रिंगें खराब हो सकती हैं, या तेल उपयुक्त गुण धर्म का नहीं है। (iv) प्रत्यावर्तक का शीतलन प्रबन्ध ठीक नहीं है। (v) प्रत्यावर्तक की क्रोड तैमोनेशन का विद्युत्प्ररोधन खराब हो गया है, या क्रोड ढीली हो गई है।	(iii) ग्रीस को कमी को दूर कीजिये तथा यदि ग्रीस खराब है तो नई ग्रीस लगाइये। यदि ग्रीस अधिक है तो ग्रीस कम कीजिये। (iv) उन्हें ठीक लगाये। (v) सिरा प्रयात कम कीजिये। (vi) तेल रिंगों की जाँच कीजिये तथा सही प्रकार का तेल प्रयोग कीजिये। (i) लोड कम कीजिये। (ii) लघुपरिपथ दोष तथा शू-दोष की जाँच मेगर से कीजिये तथा उसे दूर कीजिये। (iii) बेयरिंग की जाँच कीजिये तथा यदि आवश्यक हो तो उसे बदलिये। (iv) शीतलन प्रबन्ध की जाँच कीजिये। (v) क्रोड तैमोनेशन पर पुनः चालिशन चढ़ाइये, यदि क्रोड ढीली हो, तो उचित कारवही कीजिये।
-----	---	--

अभ्यास

1. Discuss the important faults on an alternator.
2. किसी ट्रांसफार्मर को भू-दोष एवं तापमान वृद्धि के प्रति किस प्रकार परीक्षित किया जाता है? व्याख्या कीजिए।
(BTE 2006)
3. Explain with a neat diagram the application of Merz-Price circulating current principle for the protection of alternator.
4. Explain with a neat diagram the balanced earth protection for small-size alternator.

156

5. 3-φ जनित्र में घटित होने वाले सम्भावित दोषों के प्रकार बताइये। इसके रोटर परिपथ में घटित दोष के प्रति रक्षा हेतु एक योजना का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
6. Buchholz Relay की संरचना, प्रचालन सिद्धान्त एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
7. How will you protect an alternator from burn to turn fault on the same phase winding? (BTE 2010)
8. Transformer में गैस बनने के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके रक्षण हेतु उपयोगी रिले के कार्यकारी सिद्धान्त में व्याख्या कीजिए। (BTE 2007)
9. Merz Price रक्षण योजना से क्या अभिप्राय है? इस योजना का त्रि-कतीय प्रत्यावर्तक की रक्षा हेतु प्रयोग का कौन सा सिद्धान्त है? (BTE 2007)
10. ट्रांसफार्मर के रक्षण के लिये बुखहोल्ट रिले की संरचना एवं कार्य सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। (BTE 2007)
11. मोटरों में होने वाले मुख्य दोष कौन-कौन से हैं? छोटी मोटरों में प्रयोग होने वाली सुरक्षा प्रणाली का वर्णन कीजिए। (BTE 2007)
12. अन्तरात्मक योजना (Differential) योजना के प्रचालन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। इसे आप किस प्रकार विकसित प्रभावार्थकों की सुरक्षा के प्रति प्रयुक्त करते हैं? (BTE 2006)
13. डिफरेंशियल स्टार्टर डेल्टा परिणामित्र के रक्षण के लिये मर्ज प्राइज विधि का परिपथ आरेख बनाइये। (BTE 2006)
14. Alternator में होने वाले दोषों को बताइये तथा इन दोषों के प्रति प्रयोग में होने वाली सुरक्षाओं का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
15. Transformer के आन्तरिक दोषों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने में होने वाली प्रयुक्त रिले की संरचना एवं प्रचालन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। (BTE 2006)
16. ट्रांसफार्मर के दोषों का वर्णन कीजिये तथा ट्रांसफार्मर के लिये डिफरेंशियल रिले (differential relay) को समझाइये। (BTE 2006)
17. Buchholz Relay की संरचना, प्रचालन सिद्धान्त एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
18. अथोलेटला दोष से क्या तात्पर्य है? इससे मोटर का प्रचालन किस प्रकार प्रभावित होता है? इस दोष के प्रति सुरक्षा प्रदान करने की विधि के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
19. रिले का महत्व समझाते हुए बुखहोल्ट रिले की संरचना व कार्य विधि समझाइये। (BTE 2006)
20. What factors cause difficulty in applying circulating current principle to a power transformer? (BTE 2006)
21. 3-φ A.C. generator में होने वाले आन्तरिक एवं बाह्य दोषों के नाम लिखिये। इन दोषों का जनित्र पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
22. Alternator के बाह्य दोषों को लिखिये। उनके कारण व रक्षण योजनाओं को बताइये। (BTE 2006)
23. Write short notes on the following : (BTE 2006)

- (i) Earth-fault protection for alternator.
- (ii) Combined leakage and overload protection for transformer.
- (iii) Earth-fault protection for transformers.

24. मोटर में होने वाले दोषों के प्रकार लिखिये। मोटर के निम्न वोल्ताज रक्षण को समझाइये। (BTE 2006)
25. Transformer में गैस बनने के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके रक्षण हेतु उपयोगी रिले के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
26. Explain different type of fault develop in a power transformer.

157

27. 3-φ motor के रक्षण हेतु सामान्य युक्तियों की व्याख्या कीजिए। (BTE 2011)
28. Alternator में उत्पन्न दोषों को बताइये तथा Alternator के लिए Merz Price विधि को समझाइये। (BTE 2011)
29. What is the difference between an earth relay and over current relay? (BTE 2012)
30. आरेख सहित Power Transformer हेतु अन्तर परिरक्षण आयोजना का वर्णन कीजिए। (BTE 2012)
31. Alternator में स्टटर एवं रोटर दोषों की सूची बनाइये। Alternator की बाह्य दोषों से परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किसी आयोजना का वर्णन कीजिए। (BTE 2012)
32. Describe the construction and working of a Buchholz relay.
33. विद्युत मोटर में होने वाले दोषों का उल्लेख कीजिए। मोटरों की परिरक्षा हेतु तथीय रिले के उपयोग की व्याख्या कीजिए। (BTE 2012)
34. विद्युत मोटरों में होने वाले दोषों के प्रकारों के नाम लिखिये। मोटर परिरक्षण का संक्षेप में विवरण दीजिए। (BTE 2013)
35. रक्षण की मर्ज प्राइज प्रणाली क्या है? एक थ्री-फेज डेल्टा स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर के रक्षण के लिये इसे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? (BTE 2013)
36. Power Transformer के लिये थ्रू-क्षरण मर्ज प्राइस रक्षण विधि को समझाइये। (BTE 2014)
37. विद्युत मोटर की अतिभार के प्रति प्रयुक्त रक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। (BTE 2014)
38. अवकलन रिले से क्या तात्पर्य है? धारा प्रारूपी अवकलन रिले की आरेख द्वारा कार्य-विधि का वर्णन कीजिए। (BTE 2014)
39. Transformer में थ्रू-क्षरण मर्ज-प्राइस रक्षण अवस्था को चित्र सहित समझाइये। (BTE 2014)
40. Transformer में फ़ोल्ड संतुलित प्रतिरक्षण प्रणाली का प्रयोग कैसे और क्यों किया जाता है? (BTE 2013)
41. मोटर में उत्पन्न दोषों के प्रकार बताइये तथा उनके निवारण हेतु रक्षण युक्तियों का वर्णन कीजिए। (BTE 2015)
42. मोटरों में होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों का उल्लेख कीजिए। (BTE 2016)
43. शक्ति परिणामित्रों के रक्षण हेतु अन्तरात्मक रिले का रेखा-चित्र खींचकर कार्य-सिद्धान्त को समझाइये। (BTE 2016)
44. शक्ति परिणामित्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों व उनके परिणामित्र पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। (BTE 2016)
45. प्रत्यावर्तकों में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों व उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। (BTE 2016)
46. जनरेटर के निम्न भागों के रक्षण के लिए किन रक्षण योजना का उपयोग करेंगे? (BTE 2017)
- (i) स्टटर रक्षण (ii) रोटर रक्षण
47. किसी ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट रक्षण, ओवर करेंट रिले से किस प्रकार करेंगे? (BTE 2017)
48. मोटर के अपडर वोल्टेज प्रोटेक्शन को समझाइये। (BTE 2017)

Fill in the blanks :

- (i) The most commonly used system for the protection of generator is
- (ii) Automatic protection is generally provided for field failure of an alternator.
- (iii) The chief cause of overspeed in an alternator is the
- (iv) Earth relays have current settings.

- (v) Buchholz relay is installed between and conservator.
- (vi) Buchholz relays can only be used with oil immersed transformers equipped with
- (vii) For the protection of a delta/star power transformer, the CT's on delta side must be connected in and those on the star side in
- (viii) Overload protection is generally not provided for
- (ix) Buchholz relay is a relay.
- (x) Automatic protection is generally not provided for transformer.

Answer : (i) Circulating current system, (ii) not, (iii) Sudden loss of load, (iv) lower, (v) main tank,

(vi) conservator, (vii) star delta, (viii) alternator, (ix) gas actuated, (x) small distribution.

प्रोटेक्शन ऑफ बस-बार एंड लाइन्स (Protection of Bus-bars and Lines)

1. परिचय (Introduction)

बस-बार और लाइन पावर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी रक्षा करना हमारे पावर सिस्टम के लिए निम्नान्वश्यक है। बस बारों, लाइनों तथा फीडरों को विद्युत प्रदाय से बचाने के लिए अर्थात् रक्षा करने के लिए प्रायः उन्हीं रक्षण प्रणालियों का प्रयोग करते हैं जो Alternator तथा ट्रान्सफॉर्मर के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। परन्तु इन रक्षण प्रणालियों में कुछ विशेष संशोधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाइन तथा फीडरों की लम्बाई तथा धारिता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जो रक्षण Relay प्रणालियों के प्रचालन को प्रभावित करती है। यद्यपि विभव अन्तरात्मक रक्षण योजना (differential protection scheme) का प्रयोग किया जाता है। परन्तु यह अधिक दूरी के संचरण लाइन के लिए महँगी पड़ती है क्योंकि इस रक्षण प्रणाली में ग्राइड तार (pilot wire) की लम्बाई अधिक होने के कारण इस पर होने वाला व्यय अधिक होता है।

परन्तु आज के समय में हमारे पास बहुत ही कम खर्च वाले रक्षण विधियाँ उपलब्ध हैं जो कि विश्वसनीय, प्रभावी व कम लागत के हैं।

इस अध्याय के अन्तर्गत हम विभिन्न प्रकार के रक्षण प्रणालियों का अध्ययन करेंगे जो कि बस-बार और लाइन की रक्षा करते हैं।

7.2 बस-बार रक्षण (Busbar Protection)


बस-बार जर्नेटिंग स्टेशन व सब स्टेशन पर आने वाले परिपथ व जाने वाले परिपथ को लिंक करता है। यदि बस-बार पर कोई प्रदोष उत्पन्न होता है तो स्वचालित रक्षण द्वारा बस-बार को अलग (Isolate) किया जाता है। रक्षण के उद्देश्य से बस-बार को जेन में बाँटा जाता है और साथ ही आइसोलेटिंग स्विच, परिपथ विचोर्जर और अन्य उपकरणों को लागू किया जाता है।

बस-बार के लिए मानक संरचना बहुत ही उच्च होती है जिसके कारण बस बार में fault कम होता है। फिर भी प्रदोष के बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। बस-बार के रक्षण के लिए अनेक प्रकार के रक्षण प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो उपयुक्त सामान्य रक्षण प्रणाली का प्रयोग किया गया है जो कि बस बार का रक्षण करते हैं—

1. अन्तरात्मक विभव रक्षण (Differential Protection)
2. प्रदोषी बस रक्षण (Fault Bus Protection)

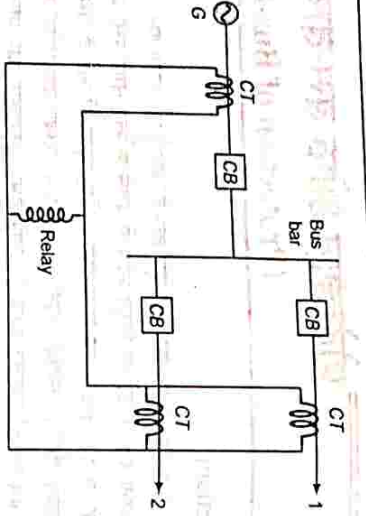
1. **विभव अन्तरात्मक रक्षण योजना (Differential Protection)**—इस विधि का प्रयोग उस बस-बार प्रणाली के लिये किया जाता है जिसमें एक तरफ से जितनी धारा प्रवेश करती है उसके अन्तिम सिरे पर उतनी ही धारा प्राप्त होती है। साधारण लोड की अवस्था में दोनों सिरों का योग शून्य के बराबर होता है। जब प्रदोष उत्पन्न होता है तो दोनों सिरों की धारा में अन्तर पया जाता है जिसके कारण रिले प्रचालित हो जाती है। चित्र में current diff. scheme के एकल लाइन डायग्राम को दिखाया गया है। बस-बार को जनित्र द्वारा Supply फीड किया गया है जो दो लाइनों को सप्लाय दे रहा है।

दोनों CT के द्वितीयक को जनित्र के लोड लाइन-1 व लाइन-2 के समान्तर में जोड़ा गया है। इस प्रणाली में प्रयोग किये जाने वाले धारा ट्रांसफॉर्मर एक समान निष्पत्ति के होने चाहिए। साधारण लोड की अवस्था अथवा किसी बाहरी प्रदोष की अवस्था में बस-बार के प्रारम्भिक सिरे व अन्तिम सिरे पर धारा का मान समान होता है जिसके कारण रिले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और रिले प्रचालित नहीं होती है। परन्तु जब कोई प्रदोष उत्पन्न होता है तो बस-बार के प्रारम्भिक सिरे और अन्तिम सिरे पर धारा का मान समान नहीं होता है जिसके कारण दोनों सिरों के धारा के मान का योग शून्य नहीं होता जिससे रिले में धारा प्रवाहित होती है और रिले प्रचालित हो जाती है और सप्लाय को तुरन्त काट देती है।



चित्र 7.1

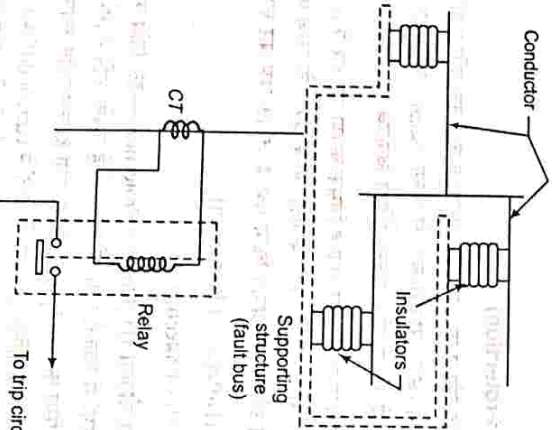2. प्रदेश बस सुरक्षा (Fault Bus Protection)—बस-बार में मुख्यतः भू प्रदेश उत्पन्न होता है। अतः भू प्रदेश से सुरक्षा प्रत्येक चालक के साथ भू-धात्विक रोधक (earth metallic barrier) जो कि प्रदेश बस के नाम से जाना जाता है लगाया जाता है। इस व्यवस्था में प्रदेश चालक व भू-धात्विक भाग के मध्य होना चाहिए।



चित्र 7.2

चित्र में प्रदेश बस सुरक्षा का एक लाइन डायग्राम दिखाया गया है। धात्विक सहायक ढाँचा या प्रदेश बस धारा ट्रांसफार्मर के द्वारा भू सम्पर्कित होता है। सामान्य अवस्था में प्रदेश बस और भू के मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है जिसके कारण रिले प्रचालित नहीं होती है। जब कोई प्रदेश उत्पन्न होता है जिसके कारण धारा प्रदेश बस व भू के बीच प्रवाहित होने लगती है तो रिले प्रचालित हो जाती है जिसके कारण परिपथ विद्योच्चक प्रदेशी परिपथ को स्वस्थ परिपथ से अलग कर देता है।

7.3 लाइन की सुरक्षा (Protection of Line)

अतिरिक्त वातावरणीय स्थिति और लाइनों के अति दूर तक फैले होने के कारण लाइनों या चालक तारों में प्रदेश उत्पन्न होने की प्रायिकता अधिक होती है। अतः लाइनों की रक्षण अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर से अलग और विशेष तरीके की दी जाती है। अतः लाइन रक्षण में निम्न बातें आवश्यक हैं—

1. लघुपरायित अवस्था में उस प्रदेश के पास वाला हो C.B. प्रचालित होने चाहिए तथा अन्य रिले पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

2. प्रदेश के समय प्रदेश के पास वाली C.B. को प्रचालन ना होने के कारण उससे अगली C.B. प्रचालित होने चाहिए जो कि उस रिले के लिए बैक अप प्रोटेक्शन (Backup Protection) का कार्य करेगी।

3. प्रचालित होने वाली रिले का प्रदेशी अवस्था में प्रचालन समय कम से कम होना चाहिए।

लाइन रक्षण युक्ति साधारण रक्षण युक्ति (जैसे जनित्र व अल्टरनेटर) से एकदम भिन्न है। भिन्नानक रक्षण प्रणाली एक आदर्श रक्षण प्रणाली है परन्तु यह प्रयोग में बहुत ही महंगी है। लाइन के दो सिरे एक-दूसरे से कई किलोमीटर दूर होते हैं, जिससे कि दोनों सिरे पर C.T. लगाकर उन्हें पाइलट तार से जोड़ना काफी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि पाइलट तार पर होने वाला व्यर्थ बहुत अधिक होता है। लाइन रक्षण के लिए सामान्य तरीके निम्न हैं—

1. Time graded overcurrent protection
2. Differential protection
3. Distance protection

कुछ महत्वपूर्ण रिले के (Symbol)



7.3.1 (A) समय ग्रेडेड रिले (Time Graded Relay)

इस योजना प्रणाली में प्रत्येक रिले का समय निर्धारित कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रदेश उत्पन्न होने पर केवल वही रिले प्रचालित होती है जो उस प्रदेश के पास है। इस योजना प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कम से कम भाग isolate होता है। इसके बारे में अनेक पोषकों के बारे में आगे दिया गया है।

1. **अरीय पोषक (Radial Feeder)**—अरीय पोषक का यह अभिलक्षण होता है कि यह सर्लाई केवल एक ही दिशा में होते हैं। जैसे जनित्र और सर्लाई end से लोड की ओर।


इस पोषक की हानि अथवा कमी यह है कि किसी प्रदेशी अवस्था में उपभोक्ता को सर्लाई नहीं मिल सकती है। टाइम ग्रेडेड रक्षण के द्वारा अरीय पोषकों को निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(i) निश्चित समय रिले के द्वारा (Using definite time relay)

(ii) प्रतिलोम समय रिले द्वारा (Using inverse time relay)

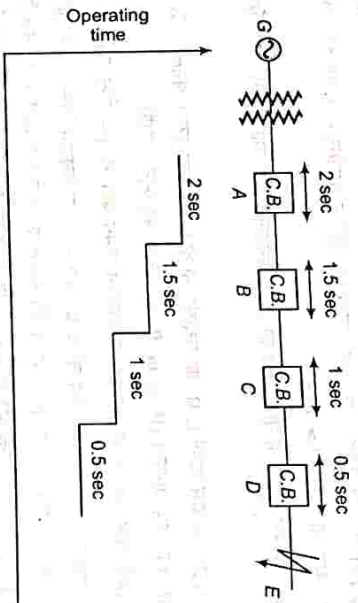(i) **निश्चित समय रिले द्वारा (By Using Definite Time Relay)**—चित्र में अरीय पोषक (Radial feeder) को निश्चित समय रिले के द्वारा रक्षण का एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। प्रत्येक रिले का प्रचालन समय निर्दिष्ट होता है और यह प्रचालन धारा पर निर्भर नहीं करते। रिले D का प्रचालन समय 0.5 sec है। यदि DE सेक्शन में प्रदेश उत्पन्न होता है तो 0.5 sec में D रिले प्रचालित होकर परिपथ विद्योच्चक के द्वारा परिपथ को भंग कर देता है। क्योंकि D रिले का प्रचालन समय


सबसे कम है अतः इसमें केवल DE भाग परिपथ से isolate होगा। यदि रिले D प्रचालित नहीं होती है तो फिर रिले C प्रचालित होकर परिपथ को भंग कर देगा।



चित्र 7.3

इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि चूँकि यहाँ सभी Feeders श्रेणी में होते हैं जिसके कारण सत्याई end के पास की रिले का प्रचालन समय 2 sec से भी अधिक हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। इस कमी को प्रतिलोम समय रिले द्वारा दूर किया जा सकता है।

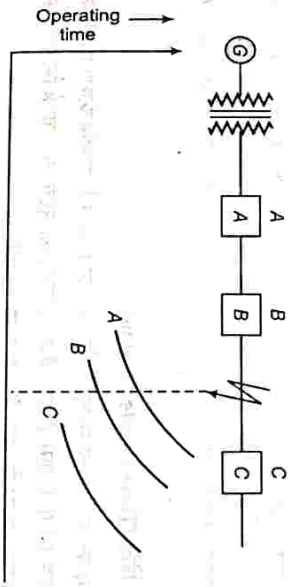(ii) प्रतिलोम समय रिले (Inverse Time Relay)—चित्र में अरीय पोषक के रक्षण के लिए प्रतिलोम समय रिले एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। इस प्रणाली में रिले का प्रचालन समय, प्रचालन धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है।



चित्र 7.4


रिले A, B, C के पास व्युत्क्रम प्रचालन समय का गुण पाया जाता है। माना BC भाग में प्रदेश उत्पन्न होता है जिससे रिले B Operate हो जाता है। क्योंकि

$$\text{Operating time} \propto \frac{1}{\text{operating current}}$$

अर्थात् जतिर के पास सबसे अधिक load है और current की value भी अधिक होगी जिससे operating time कम होगा। माना प्रदेश BC भाग में उत्पन्न होता है तो रिले B के पास से अधिक धारा प्रवाहित होती है जिससे रिले B का प्रचालन समय अन्य रिले की अपेक्षा कम होता है जिससे रिले B प्रचालित होकर परिपथ को वियोजित कर देती है।

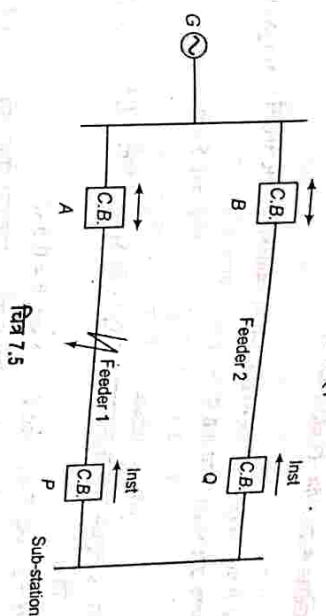2. समान्तर पोषक (Parallel Feeders)—जहाँ पर हर समय सत्याई की आवश्यकता होती है वहाँ दो समान्तर पोषकों का प्रयोग करते हैं। यदि एक पोषक में प्रदेश उत्पन्न होता है तो उसे प्रणाली से अलग कर दिया जाता है और सत्याई दूसरे

पोषक द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त होती रहती है। समान्तर पोषकों को non-directional overcurrent relay के द्वारा रक्षा नहीं कर सकते। इनके रक्षण के लिए दिशीय रिले की आवश्यकता होती है।



चित्र 7.5


चित्र में समान्तर पोषक के रक्षण का एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। चित्र में दो पोषक बस-बार से समान्तर क्रम में संयोजित हैं। ये दोनों पोषक जनन केन्द्र व सबस्टेशन के बीच हैं। इस रक्षण के लिए प्रणाली की निम्न आवश्यकताएँ हैं—

1. प्रत्येक पोषक के जनन केन्द्र के पास अदिशीय रिले को लगाया जाता है जिनके अन्तर समय व्युत्क्रम अभिलक्षण होना चाहिए।
2. प्रत्येक फीडर में substation के पास व्युत्क्रम पॉवर या दिशीय रिले का प्रयोग किया जाता है। ये रिले इन्स्टैंटेनियस टाइम के होते हैं और तभी प्रचालित होते हैं जब पॉवर व्युत्क्रम दिशा में प्रवाहित होता है।

माना पोषक-1 में भू-प्रदेश उत्पन्न हो जाता है। इस भू-प्रदेश के कारण रिले A और P प्रचालित होनी चाहिए।

जैसे ही P बिन्दु पर प्रदेश उत्पन्न होता है तो इस प्रदेश के उत्पन्न होने के कारण इसके पास की अदिशीय रिले A प्रचालित हो जाती है और साथ ही पोषक-2 से पोषक-1 में आने वाली व्युत्क्रम पॉवर के कारण दिशीय अतिधारा रिले P भी प्रचालित हो जाती है और इस तरीके से प्रदोषी परिपथ को स्वस्थ परिपथ से अलग कर दिया जाता है।

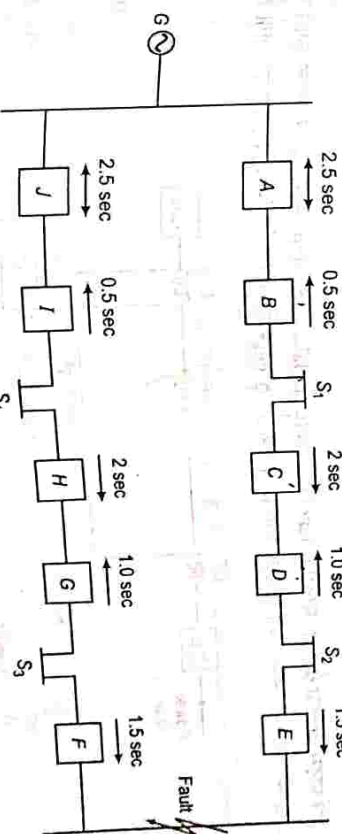3. रिंग मेन प्रणाली (Ring Main System)—इस प्रणाली में विभिन्न पॉवर स्टेशन या सबस्टेशन एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये एक रिंग का निर्माण करते हैं। रिंग मेन प्रणाली के किसी भी भाग के खराब हो जाने की स्थिति में उस भाग को प्रणाली से अलग कर दिया जाता है और पॉवर को अन्य भागों से निरन्तर प्राप्त किया जाता है।



चित्र 7.6

चित्र में रिंग मेन प्रणाली के रक्षण का एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। चित्र में एक जनन केन्द्र के द्वारा चार sub-stations S₁, S₂, S₃, S₄ को सत्याई दिया जाता है। इस प्रणाली में प्रदोषी अवस्था में पॉवर दोनों दिशाओं में प्रवाहित होगी अतः यह आवश्यक है कि इस प्रणाली में प्रयोग होने वाली रिले टाइम ग्रेडेड हो और साथ ही अदिशीय रिले का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में रिले इस क्रम में व्यवस्थित होती है—

किया गया है।

- (1) जनन केन्द्र के अन्तिम सिरे पर दो आदिशीय रिले (non-directional relay) A और J को स्थापित किया गया है।
- (2) प्रत्येक सबस्टेशन के इनकमिंग और आउटगोइंग सिरे पर दिशीय रिले (रिले B, C, D, E, F, G, H, I) का प्रयोग किया गया है।
- (3) रिले के बीच में एक उभयपक्षीय समय सेटिंग्स होगी चाहिए। उदाहरण के लिए पाश में $GS_1S_2S_3S_4G$ आउटगोइंग रिले है जिनको समय के घटते क्रम में set किया गया है।

$$A = 2.5 \text{ sec}$$

$$C = 2 \text{ sec}$$

$$E = 1.5 \text{ sec}$$

$$G = 1 \text{ sec}$$

$$\text{और } I = 0.5 \text{ sec}$$

इसी प्रकार से पाश के व्युत्क्रम दिशा में आउटगोइंग $GS_4S_3S_2S_1G$ के रिले (J, H, F, D और B) भी समय के घटते क्रम में set किये गये हैं।

$$J = 2.5 \text{ sec}, H = 2.0 \text{ sec}, F = 1.5 \text{ sec}, D = 1.0 \text{ sec}, B = 0.5 \text{ sec}$$

माना कि प्रदोष F बिन्दु पर होता है। सिद्धान्तानुसार रिले E और F प्रचालित होकर परिपथ से प्रदोषी परिपथ को अलग कर देना चाहिए।


यहाँ पर जनन केन्द्र से पाँवर को दो मार्गों से Fेड किया जाता है। पहला मार्ग GS_1S_2 और दूसरा GS_4S_3 से है। यह स्पष्ट है कि रिले A, B, C और D और साथ ही J, I, H और G ट्रिप नहीं होगी। अतः यहाँ केवल रिले E और F ही प्रचालित होंगी और प्रदोषी परिपथ को स्वस्थ परिपथ से अलग करेगी।

7.3.2 (B) भिन्नक पाइलट तार रक्षण (Differential Pilot-wire Protection)

भिन्नक पाइलट तार रक्षण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि साधारण अवस्था में तार के एक सिरे से प्रवेश करने वाली धारा तार के दूसरे सिरे से निकलने वाली धारा के बराबर होती है। जैसे ही कोई प्रदोष दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न होता है तो दोनों सिरों की धाराओं में अन्तर उत्पन्न हो जाता है और दोनों धाराओं यह अन्तर रिले में प्रचालित होती है जिसके कारण रिले प्रचालित हो जाती है और प्रदोषी परिपथ को स्वस्थ परिपथ से परिपथ वियोजित कर देती है। यहाँ दो रक्षण प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया है—

1. Merz-Price voltage balance system
2. Translay scheme.

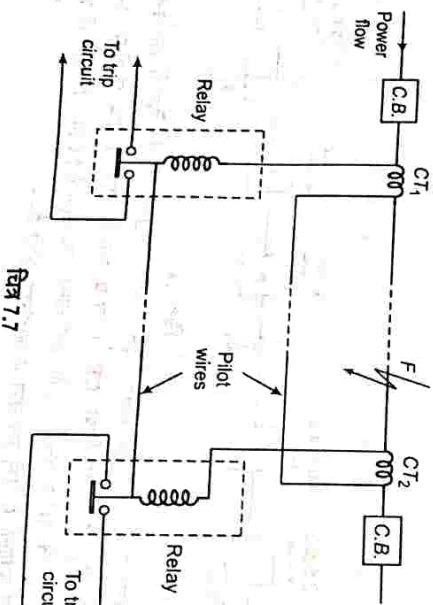
1. मर्ज़ प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम (Merz Price Voltage Balance System)—चित्र में एकल लाइन डायग्राम मर्ज़ प्राइस वोल्टेज बैलेंस सिस्टम को दिखाया गया है जो कि 3- ϕ लाइन के रक्षण के लिये प्रयोग किया गया है। धारा



चित्र 7.7

ट्रांसफॉर्मर को प्रत्येक फेज के दोनों सिरों पर प्रयोग किया गया है। धारा परिणामित्र के जोड़े को रिले के साथ प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा परिणामित्र CT के द्वितीयक वोल्टेज समान व विपरीत हो।

स्वस्थ अवस्था में जितनी धारा लाइन के एक सिरे से प्रवेश होती है उतनी ही धारा लाइन के दूसरे सिरे से प्राप्त होती है जिसके कारण CT_1 के द्वितीय कुण्डली में वोल्टेज समान व विपरीत होती है जिसके कारण रिले में कोई धारा प्रचालित नहीं होती और रिले प्रचालित नहीं होती है। माना कोई प्रदोष F बिन्दु पर उत्पन्न होता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस अवस्था में उच्च धारा CT_1 से प्रचालित होगी और फिर CT_2 से जिसके कारण इनकी द्वितीयक वोल्टेज असमान हो जायेगी जिसके कारण रिले में एक धारा प्रचालित होगी जिससे रिले प्रचालित हो जायेगी और प्रदोषी भाग आइसोलेटर हो जायेगा। अगले पृष्ठ पर एक 3- ϕ मर्ज़ प्राइस बैलेंस वोल्टेज रक्षण प्रणाली को दिखाया गया है।

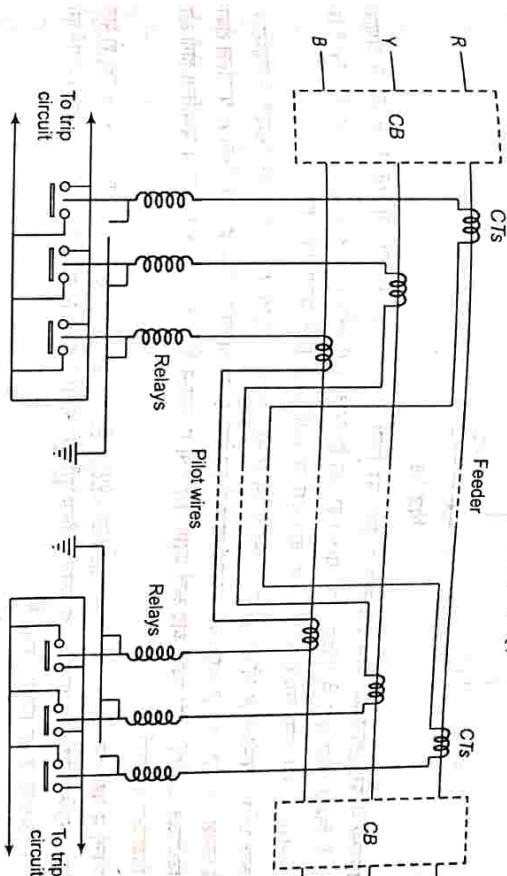

चित्र 7.8

लाभ (Advantages)

1. इस प्रणाली को रिंग मेन के साथ-साथ समान्तर फीडर के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
2. यह प्रणाली भू-प्रदोष के लिए इन्स्टेन्टेनियस (Instantaneous) रक्षण प्राप्त करता है।
3. यह प्रणाली Instantaneous Relaying प्राप्त करता है जिसके कारण चालक के नुकसान होने की सम्भावना कम हो जाती है।


हानि (Disadvantages)

1. धारा परिणामित्र के Accurate matching करना बहुत मुश्किल होता है।
2. यदि पाइलट तार कहीं से टूट जाता है तो यह प्रणाली कार्य नहीं करती है।
3. पाइलट तार की लम्बाई अधिक होने के कारण यह प्रणाली बहुत महंगी साबित होती है।
4. लम्बे संचरण लाइन के Case में चार्जिंग धारा के कारण साधारण अवस्था में भी रिले प्रचालित हो जाती है।

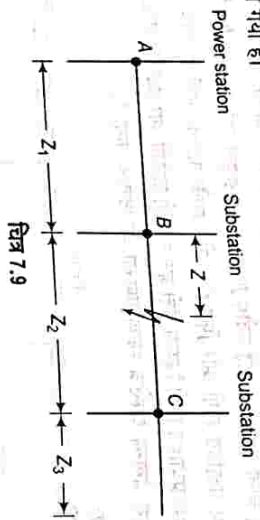7.3.3 (C) Distance Protection

अधिक लम्बे उच्च वोल्टता संचरण लाइन में समय ग्रेडेड प्रणाली तथा पाइलट तार प्रणाली ठीक तरीके से कार्य नहीं करते हैं। टाइम ग्रेडेड प्रणाली में जनन केन्द्र के पास वाले रिले का प्रचालन समय अधिक होता है, जबकि पाइलट तार प्रणाली

अधिक महँगी पड़ती है। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया गया जिसके अन्दर रिले का प्रचालन दूरी अथवा प्रतिबाधा पर निर्भर करता है। यह दूरी रिले को लगाये गये बिन्दु और प्रदोषी बिन्दु के बीच का होता है। अतः यह प्रणाली बिना किसी पावरलॉट तार के ही एक उच्चकत रक्षण प्रणाली उपलब्ध कराती है। दूरी रक्षण प्रणाली का एकल लाइन डायग्राम नीचे दिखाया गया है।




चित्र 7.9

इस प्रणाली में पूरी लाइन को विभिन्न जोन में विभक्त कर दिया जाता है। चित्र में प्रणाली का एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है जिसमें पावर बायों से दाहिने ओर प्रवाहित हो रहा है। रिले A, B और C इस तरीके से set की गयी है कि जिसका Impedance कम होगा अथवा जो प्रदोष से कम दूरी पर होगी, वही रिले प्रचालित होगी।

माना कोई प्रदोष सक्स्टेशन B और C के मध्य उत्पन्न होता है तो उस समय प्रदोष प्रतिबाधा पावर स्टेशन से सक्स्टेशन A और B से क्रमशः $Z_1 + Z$ और Z होगी। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि रिले B की प्रतिबाधा कम है अतः रिले B प्रचालित होकर परिपथ को विद्योहित कर देगी। इसी प्रकार यदि कोई प्रदोष AB भाग में उत्पन्न होता है तो केवल रिले A प्रचालित होगी और परिपथ को विद्योहित कर देगी।

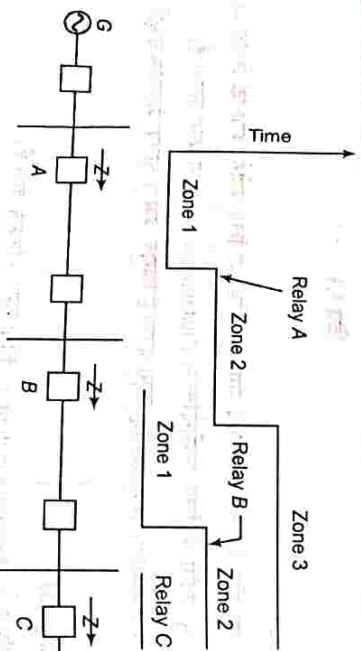इस प्रणाली में यह परेशानी आती है कि जब कोई प्रदोष 99% अथवा 101% पर होता है तो यह निश्चित नहीं हो पाता कि कौनसी रिले प्रचालित होगी। इस कमी को दूर करने के लिए पूरी दूरी को विभिन्न जोन में बाँट देते हैं। नीचे चित्र में पूरी दूरी को तीन जोन में विभक्त करके दिखाया गया है।



चित्र 7.10

इसमें प्रथम जोन (zone-1) 90% भाग को cover करता है और इस भाग में होने वाले प्रदोष को इस zone में लगे रिले के द्वारा sense करके CRT को trip कर दिया जाता है।

Zone-2 10% भाग को cover करता है और zone-3 में लगे रिले बैक-अप रक्षण उपलब्ध कराता है। इस तरीके से यह दूरी रक्षण (Distance Protection) प्रणाली का कार्य करता है।

1. What is the importance of bus-bar protection?
2. रेडियल फीडर के परीक्षण हेतु निम्न योजनाओं का वर्णन कीजिए—
(i) बाल-क्रॉमिक परीक्षण (BTE 2006)
(ii) त्रि-सोपानी दूरी परीक्षण
3. Describe the following systems of bus-bar protection :
(i) Differential protection
(ii) Fault-bus protection
4. Radial Feeder की परिरक्षा हेतु निम्नलिखित योजनाओं का वर्णन कीजिए—(i) काल-क्रॉमिक परिरक्षण, (ii) त्रि-सोपानी दूरी परिरक्षण। (BTE 2006)
5. What are the requirements of protection of lines?
6. प्रवणित काल परच योजना (Graded Time Lag Scheme) क्या है? इस योजना को फीडरों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? (BTE 2008)
7. Discuss the time-graded overcurrent protection for :
(i) Radial feeders
(ii) Parallel feeders
(iii) Ring main system
8. Radial, Parallel तथा Ringmain फीडरों में अन्तर स्पष्ट कीजिये तथा अरेख खींचिये। (BTE 2009)
9. Describe the differential pilot wire method of protection of feeders.
10. रेडियल फीडरों में प्रयुक्त किसी परिरक्षण प्रणाली को खींचकर उसकी व्याख्या कीजिए। (BTE 2012)
11. Feeders के रक्षण हेतु विभिन्न रक्षण प्रणालियों की विवेचना कीजिए। (BTE 2013)
12. Describe distance protection scheme for the protection of feeders.
13. Directional Overload रिले जिसे रिंग मेन में प्रवणित काल भेद (Time Graded Discrimination) में उपयोग किया गया के सिद्धान्त को समझाइये। (BTE 2010)
14. फीडरों की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त क्रॉमिक काल परच रक्षण (Time lag graded over-current system) का वर्णन कीजिए। (BTE 2016)
15. स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से फीडरों की सुरक्षा में प्रयुक्त रिंग-मेन प्रणाली का वर्णन कीजिए। (BTE 2016)

Fill in the blanks :

- (i) Differential protection scheme for longer lines is costly.
 - (ii) The bus-bar zone, for the purpose of protection, includes and
 - (iii) The two most commonly used schemes for bus-bar protection are and
 - (iv) The probability of faults occurring on the lines is much more due to their and
 - (v) In time graded overcurrent protection discrimination is incorporated.
 - (vi) The Parallel feeders be protected by non-directional overcurrent relays alone.
 - (vii) The ideal scheme of protection for lines is protection.
- Answer : (i) very, (ii) bus-bars, circuit breakers, (iii) differential protection, fault bus protection, (iv) greater length, exposure to atmospheric conditions, (v) time, (vi) cannot, (vii) distance.

8.1 परिचय (Introduction)


वैद्युत शक्ति प्रदाय प्रणाली में कुछ विशेष आन्तरिक तथा बाह्य कारणों से उच्च वोल्टता तरंगें अर्थात् हिल्लोल, उच्च आवृत्ति की तरंगें अर्थात् दोलन, क्षणिकारे आदि कई प्रकार की प्रणामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ये तरंगें वैद्युत प्रणाली में संचरण यन्त्रों, उपकरणों, उपकरणों के लिए अति हानिकारक होती हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इस प्रकार की तरंगों से अपने उपकरणों को बचाने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हमारे उपकरणों पर इनका कोई प्रभाव न पड़े।

8.2 वोल्टता हिल्लोल (Voltage Surge)

क्षणिक समय के लिए अचानक बढ़ने वाली वोल्टता को पॉवर सिस्टम में वोल्टता हिल्लोल (voltage surge) के नाम से जाना जाता है।

यह वोल्टता अस्थायी प्रकृति की होती है और बहुत ही कम समय (कुछ μs के लिए) की होती है, परन्तु हमारे वैद्युत प्रणाली में ये overvoltage का कारण बनती है। ये स्थिति तथा मुख्य रूप से बिजली के कड़कने से उत्पन्न होते हैं। जब बिजली किसी ट्रांसमिशन लाइन पर गिरती है तो यह उसी तरह से व्यवहार करती है जिस तरह बाढ़ के आ जाने से संकोण गलियों से होता हुआ पानी बाहर निकलता है ठीक उसी प्रकार बिजली भी जब किसी लाइन के ऊपर गिरती है तो बहुत ही तेजी से उस लाइन से गुजरती है और उसके पास के ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुँचाती है या अन्य उपकरण जो भी लगे होते हैं यह घटना तथा होती है जब उपकरण ठीक तरह से सुरक्षित न हो।

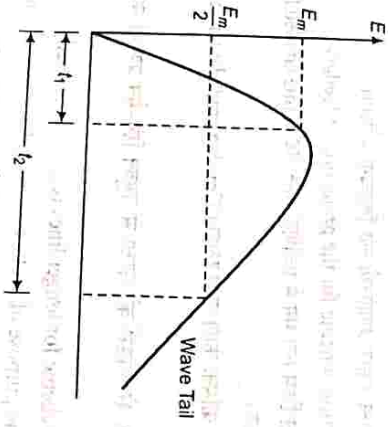चित्र में Lightning Surge का वेव फॉर्म दिखाया गया है। ग्राफ के Y-अक्ष पर वोल्टता तथा X-अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया गया है।



चित्र 8.1

8.2 ओवरवोल्टता के कारण (Causes of Overvoltage)

1. आन्तरिक कारण
2. बाह्य कारण

प्रोटेक्शन अगैन्स्ट ओवरवोल्टेज

आन्तरिक कारण (Internal causes)

- (i) स्विचिंग प्रचालन (Switching operation)
 - (ii) परिपथ का अचानक अन्तरायण (Sudden interruption of circuit)
 - (iii) आर्कन भू (Arcing earth)
 - (iv) विद्युत रोधन का विफल होना (Failure of insulation)
 - (v) अनुनाद (Resonance)
- (2) बाह्य कारण (External causes)—मुख्यतः कारण तीव्र आपात (Lightning) होता है जिसके निम्नवत दो प्राय होते हैं—

- (i) प्रत्यक्ष तड़ित आपात (Direct lightning stroke)
 - (ii) अप्रत्यक्ष तीव्र आपात (Indirect lightning stroke)
- अधिबोल्टता के आन्तरिक कारण (Internal causes of over voltage)—वैद्युत तन्त्र में अधिवोल्टता के आन्तरिक कारण निम्नवत् होते हैं—

(i) स्विचिंग प्रचालन (Switching operation)—स्विचिंग प्रचालन से वैद्युत भार रहित लाइन की परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन आते हैं। स्विच संवृत करते ही लाइन में वोल्टता तरंग प्रेमी सिरे (Sending end) से अभिप्राही सिरे (Receiving end) तक तुरन्त गमन करती है। ये प्रणामी तरंग (Traveling waves) लाइन के विवृत अभिप्राही सिरे (Open receiving end) से परावर्तित (Reflected) होती हुई इस सिरे पर द्विगुण प्रभाव (Doubling effect) उत्पन्न करती है और पुनः प्रेमी सिरे तक पहुँचती है, जहाँ से पुनः अधिवोल्टता उत्पन्न हो जाती है। लाइन में हानियों के कारण तरंग प्रामन से अधिवोल्टता उत्पन्न हो जाती है। लाइन में हानियों के कारण तरंग प्रामन से अधिवोल्टता उत्पन्न हो जाती है। लाइन में हानियों के कारण तरंग प्रामन से अधिवोल्टता उत्पन्न हो जाती है। लाइन में हानियों के कारण तरंग प्रामन से अधिवोल्टता उत्पन्न हो जाती है।


स्विच प्रचालन में वोल्टता शून्य मान से $2V_{max}$ के मध्य व्यापक्रीय रूप में दोलनमान (Oscillate) होती है जिसमें $2V_{max} = \sqrt{2}V$ वोल्ट है तथा उक्त वोल्टता के प्रभाव से दोलनमान (Oscillating) धारा मान $-2V_{max} \sqrt{\frac{C}{L}}$ एवं $+2V_{max} \sqrt{\frac{C}{L}}$ ऐम्पयर के मध्य उच्चावचन (Fluctuate) करता है, जिसमें C लाइन की धारिता एवं L लाइन का प्रेरकत्व है

तथा $\sqrt{\frac{C}{L}}$ लाइन की हिल्लोल प्रवेश्यता (Surge admittance) एवं $\sqrt{\frac{L}{C}}$ लाइन की हिल्लोल प्रतिबाधा (Surge impedance) कहलाते हैं।

(ii) परिपथ का अचानक अन्तरायण (Sudden interruption of circuit)—यदि i ऐम्पयर धारावाही परिपथ का अचानक अन्तरायण (Sudden interruption) हो जाए तो, परिपथ में उत्पन्न वोल्टता (Transient voltage) $e = iZ$ की उत्पत्ति होती है। अर्थात् $e = i \sqrt{\frac{L}{C}}$ जिसमें $z = \sqrt{\frac{L}{C}}$ हिल्लोल प्रतिबाधा है। यह क्षणिक वोल्टता लाइन के प्रेमी सिरे पर प्रसामान्य प्रेषित वोल्टता V_{max} पर अधारोपित (Superimposed) होकर प्रेमी सिरे की वोल्टता के मान को बढ़ाकर $\left(V_{max} + i \sqrt{\frac{L}{C}} \right)$ वोल्ट कर देती है।

वैद्युत लाइनों में अचानक अन्तरायण की घटना वैद्युत भार युक्त लाइन का चालक टूटने पर अथवा लाइन के परिपथ विभोर्जन में धारा अवरुद्ध (Current chopping) के कारण घटित हो जाती है।

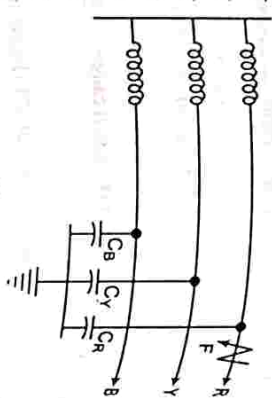(iii) आर्कन-भू (Arcing earth)—प्रत्यवर्तक अथवा परिणामित्र विलीनित-न्यूट्रल (Isolated neutral) उच्चवोल्टता पर दीर्घ संचरण लाइनों (Long transmission lines) में आर्कन-भू की समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि दीर्घ संचरण लाइनों के चालकों और भूमि के मध्य धारिता मान अधिक होता है। यदि लाइन के किसी एक चालक का किसी भी तरह भूमि से सम्पर्क स्थापित हो जाए तो, उस चालक और भूमि के मध्य धारिता मान शून्य हो जाएगा तथा अन्य चालकों और भूमि के मध्य उच्च धारिताओं में प्रवाहित धाराएँ दोष बिन्दु में से प्रवाहित होने लगेंगी। यदि दोष धारा का मान 4 ऐम्पियर से अधिक हो जाता है तो, दोष बिन्दु पर उत्पन्न आवर्तित पथ में यह धारा आर्क को बनाए रखती है तथा दोष समान हो जाने पर भी यह धारा आर्क को स्थापित रख सकती है। धारित्व धाराओं के कारण आर्क उत्पत्ति की इस घटना को आर्कन-भू (Arcing earth) कहते हैं।



आर्कन-भू के कारण बिन्दु में से प्रदाय प्रणाली के पुरे दो चालकों और भूमि के मध्य उत्पन्न उच्च धारिताओं के संधारित्रों (Capacitors) का आवेशन एवं अनवेशन होता रहता है। फलस्वरूप प्रदाय प्रणाली (Supply system) पर उच्च आवृत्ति दोलायन वोल्टता (High frequency oscillating voltage) अर्थात् वोल्टता हिलोल (Surge) उत्पन्न हो जाती है जो, प्रदाय वोल्टता पर अधारित (Superimposed) होकर वोल्टता मान को 3 से 6 गुना अधिक कर देती है। यह प्रसामान्य वोल्टता से उच्च मान की वोल्टता संचरण लाइन विद्युत रोधन अथवा प्रत्यावर्तक, परिणामित्र की कुण्डलनों (Windings) के विद्युत रोधन को हानि पहुँचाती है। अर्थात् नष्ट कर सकती है।

(iv) विद्युत रोधन का विफल होना (Failure of insulation)—वैद्युत प्रदाय प्रणाली के किन्हीं दो चालकों के मध्य अथवा चालक और भू के मध्य विद्युत रोधन के विफल होने पर वोल्टता अचानक तीव्रता से शून्य मान प्राप्त करती है। फलस्वरूप एक अत्यधिक आरम्भिक मान की ऋणामक वोल्टता तरंग उत्पन्न होती है जो, हिलोल वोल्टता (Surge voltage) के रूप में दोष बिन्दु के दोनों ओर प्रामाण (Travel) करती है जिनके प्रेषी एवं अभिप्राही (Sending and receiving end) सिरे पर पहुँचने पर ये वोल्टता तरंग, अधिवोल्टता उत्पत्ति का कारण होती है।

(v) अनुनाद (Resonance)—साधारणतया संचरण लाइनों की धारिता बहुत कम होती है। अतः प्रदाय की मूल आवृत्ति पर अनुनाद (Resonance) की सम्भावना नहीं होती है। किन्तु प्रत्यावर्तक वि० वा० बल तरंग विकृत हो जाने पर उच्च आवृत्ति संनादी (Harmonic) साधारणतया पाँचवीं संनादी पर परिपथ अनुनादित हो सकता है। फलस्वरूप वोल्टता के अधिकतम मान में वृद्धि होकर अधिवोल्टता की घटना घट सकती है।

तड़ित (Lightning)

बादल तथा भू-बादलों के बीच या एक समान बादलों पर आवेश के कारण होने वाले विद्युत विसर्जन को तड़ित कहते हैं।

तड़ित के द्वारा अधिकांश मात्रा में आर्क उत्पन्न होती है। जब बादल पर बहुत अधिक मात्रा में भू के सापेक्ष आवेश उत्पन्न हो जाता है या पास वाले बादल के कारण मीडियम की परवर्धित सामर्थ्य नष्ट हो जाये, बादल पर आवेश उत्पन्न होने के पीछे बहुत सारी धाराएँ हैं जैसे कि जब भू से गर्म नम हवा ऊपर की तरफ जाती है तो वायु तथा पानी के सूक्ष्म कणों के बीच घर्षण के कारण बने वाली पानी की बूँदों पर आवेश उत्पन्न होता है। बड़ी बूँदों पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तथा बूँदों पर ऋणामक आवेश उत्पन्न होता है। जब पानी की बूँदें इकट्ठा होती हैं तो बादल बनता है तथा इन बादलों पर आवेश झूँट बात पर निर्भर करता है कि ये बादल कौन-सी बूँदों में मिलकर बना है। इन बादलों पर आवेश इतना अधिक होता है कि ये बादल दूसरे बादल या भू के सापेक्ष विसर्जित हो जाते हैं जिसे हम तड़ित कहते हैं। गर्जन के साथ तड़ित होने का कारण यह है कि तड़ित के कारण अचानक से वायु गर्म हो जाती है जिसे हम फेंक जाती हैं। चारों तरफ की वायु गर्म हवा को वापिस काँटती है जिससे वायु को तरंगों गति करने लगती है जिसे हम गर्जन कहते हैं।



प्रवेशन प्रवणत ओवावोल्टेज

तड़ित आघात के प्रकार (Types of Lightning Strokes)

तड़ित आघात के पावर सिस्टम को प्रभावित करने के मुख्यतः दो प्रकार हैं—

1. प्रत्यक्ष तड़ित आघात (Direct lightning stroke)
2. अप्रत्यक्ष तड़ित आघात (Indirect lightning stroke)

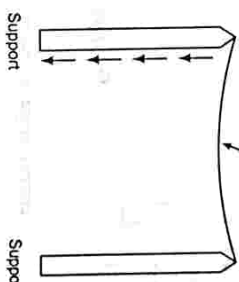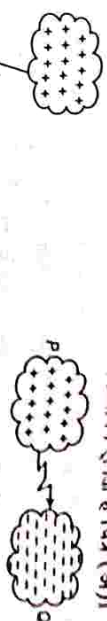1. प्रत्यक्ष तड़ित आघात (Direct lightning stroke)—प्रत्यक्ष तड़ित आघात सामान्यतः दो प्रकार उत्पन्न होता है। प्रथम प्ररूपी आघात में जब आवेशित बादल किसी ऊँची वस्तु के ऊपर होता है तो ऊँची वस्तु के उच्चतम भाग पर बदलन के आवेश के विपरीत आवेश प्रेरित होता है और बादल तथा वस्तु के मध्य विद्युत क्षेत्र अनुश्रित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य अधिक होने पर उनके मध्य अन्तर्गत की वायु आयनित होकर बादल के आवेश के विसर्जन का प्रथम प्रदान कर उच्चतम स्थान पर प्रत्यक्ष आघात की उत्पत्ति करती है। इस प्ररूपी विसर्जन में अधिक समय लगता है चित्र (अ)।



चित्र (अ)

चित्र (ब)

द्वितीय प्ररूपी प्रत्यक्ष आघात में तीन आवेशित बादल भाग लेते हैं। एक बादल का आवेश सबसे अधिक, दूसरे बादल पर सबसे कम तथा तीसरे पर सबसे कम आवेश होता है। अर्थात् तीसरे बादल का विभव सबसे कम होता है। जब पहले दो बादलों का आवेश परस्पर विसर्जित हो जाता है तो, तीसरे बादल का विभव बहुत बढ़ जाता है और आवेश भू में विसर्जित हो जाता है। इस प्ररूपी आघात हेतु उच्च स्थान पर बिन्दु की आवश्यकता नहीं होती है। यह यादृच्छ (Random) रूप से किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो जाता है चित्र (ब)।

यदि वैद्युत उत्पादन केन्द्र से दूर शिरोपर लाइन के किसी जैवत (Live) तार के किसी बिन्दु पर प्रत्यक्ष तड़ित आघात होता है तो, उस बिन्दु पर वोल्टता में वृद्धि $V = \frac{I_s}{2} \cdot Z_L$ जिसमें I_s आघात धारा, Z_L लाइन का हिलोल प्रतिबाधा (Surge impedance) है। क्योंकि आघात बिन्दु पर आघात धारा बिन्दु के दोनों ओर प्रवाहित होती है। अतः वोल्टता उत्पत्ति में सर्म्पन्सिब धारा का मान $\frac{I_s}{2}$ होता है।

यदि प्रत्यक्ष आघात लाइन में वैद्युत उत्पादन केन्द्र के निकटवर्ती बिन्दु पर होता है तो, केन्द्र को क्षतिग्रस्त होने से रक्षित करना सम्भव नहीं हो सकता।


यदि प्रत्यक्ष आघात, लाइन आलम्ब या भू-तार पर होता है तो, आलम्ब अथवा भू-तार को वोल्टता में वृद्धि $V = I_s R_E + L \frac{dI}{dt}$ वोल्ट जिसमें I_s आघात धारा, R_E भू-प्रतिरोध, L आलम्ब या भू-तार का प्रेरकत्व जो ऊँची उच्च वोल्टता आलम्ब हेतु 10 माइक्रो हेनरी रखा जाता है तथा $\frac{dI}{dt}$ तड़ित आघात धारा की तरंग का शुरुआत है।

यदि V का मान विद्युत्प्ररोधक उत्सृरण वोल्टा (Spare over voltage) से अधिक होता है तो, आलाम्ब या भू-तार और लाइन के जीवन्त चालक के मध्य परब उत्सृरण (Backward flash over) उत्पन्न होता है। फलस्वरूप जीवन्त तार में प्रगमन तरंग (Traveling wave) लाइन में आलाम्ब के दोनों ओर प्रवाहित होगी और बहुत ही घातक अतिवोल्टा उत्पन्न करेगी तब (Traveling wave) लाइन में आलाम्ब के दोनों ओर प्रवाहित होगी। सामान्यता प्रत्यक्ष आघात की सम्भावनायें नगण्य जिनसे वैद्युत उत्पादन केन्द्रों एवं उप-स्थानों (Sub-stations) को क्षति होगी।

ही होती है।

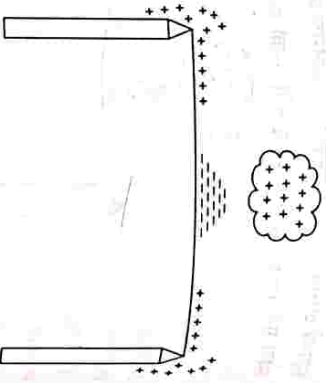(ii) अप्रत्यक्ष तड़ित आघात (Indirect Lightning Stroke)—अप्रत्यक्ष तड़ित आघात के निम्नवत् कारण हो सकते हैं—

(क) स्थैतिक विद्युत प्रेरण से (By Electrostatic Induction)—संचरण लाइन तार के ऊपर धनावेशित बादल आने पर चालक में स्थैतिक विद्युत प्रेरण से ऋणात्मक आवेशन होगा। फलस्वरूप बादल के केन्द्र के ठीक नीचे चालक भाग पर उच्चतम विभव प्रेरित होगा तथा केन्द्र से दूर दूरी बढ़ने पर प्रेरित विभव का मान कम होता रहेगा। लाइन के ऊपर से बादल के हट जाने पर या अनवशित होने पर चालक में यह आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की दिशाओं में समान रूप से प्रगमन (Travel) करेगा। अर्थात् ठीक उसी प्रकार तरंग प्रगमन करेगी जैसे स्थिचन प्रभाव के कारण करती है। इन तरंगों के प्रगमन प्रभाव से लाइन में अधिवोल्टा उत्पन्न हो जायेगी चित्र (स)।



चित्र (स)

(ख) विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से (By Electromagnetic Induction)—संचरण लाइन के निकट ही भूमि में तड़ित आघात के कारण आवेश विसर्जन के समय लाइन चालकों में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से लाइन में अधिवोल्टा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है।

निकटवर्ती संचरण लाइन में प्रत्यक्ष तड़ित आघात के कारण प्रगामी तरंगों के विद्युत चुम्बकीय प्रभाव से भी लाइन में अधिवोल्टा उत्पन्न हो जाती है।

आन्तरिक कारणों से उत्पन्न अधिवोल्टाओं से रक्षण

(Protection Against over Voltage Due to Internal Causes):

व्यावहारिकतया आन्तरिक कारणों से अधिवोल्टाएँ प्रसामान्य वोल्टाओं के दो गुने मान से अधिक नहीं हो पाती हैं। अतः इनसे रक्षण हेतु वैद्युत प्रणाली का विद्युत्प्ररोधक प्रसामान्य वोल्टा से दो गुनी वोल्टा हेतु अभिकल्प (Design) किया जाता है।

आन्तरिक कारणों के कारण से अधिवोल्टा का मान प्रसामान्य वोल्टा के दो गुने से अधिक, जो प्रसामान्य वोल्टा के मान से पाच गुना तक हो सकता है, मात्र आर्कन-भू के कारण हो सकता है। आर्कन-भू से वैद्युत प्रणाली के रक्षण हेतु उदासीन बिन्दु अर्थात् न्यूट्रल (Neutral) को भू-सम्पर्कित किया जाता है।

बाह्य कारणों के कारण अधिवोल्टाओं से रक्षण

(Protection Against over Voltage Due to External Causes):

अधिवोल्टा के बाह्य कारणों में मुख्य कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तड़ित आघात है। तड़ित से वैद्युत प्रणाली के रक्षण उपकरणों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

हिलोल तरंगों से रक्षण

(Surge waves) को अवरुद्ध करते हैं या उनके परिमाण को कम करते हैं जैसे भू-तार


(i) वे उपकरण जो हिलोल तरंगों (Surge waves) को अवरुद्ध करते हैं या उनके परिमाण को कम करते हैं जैसे भू-तार (Earth wire) या भू-आच्छादन (Earth Screen)।

(ii) वे उपकरण जो हिलोल तरंग (Surge wave) को भू की ओर परावर्तित (Divert) करते हैं जैसे तड़ित निरोधक (Lightning Arrestor) या तड़ित परावर्तक (Lightning Divertor)।

(iii) वे उपकरण जो हिलोल तरंग रूप (Surge wave form) को कुछ ऊर्जा अवशोषित कर तरंग रूप को सुधारते हैं जैसे हिलोल शोषक (Surge Absorber)।

तड़ित आघात के कारण अधिवोल्टाओं से रक्षण हेतु उपकरणों का विवरण निम्नवत् है—

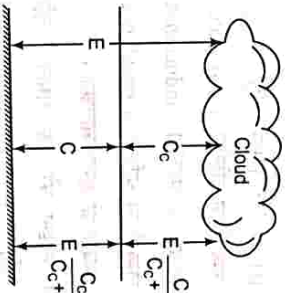(1) भू-तार (Earth wire)—संचरण एवं वितरण लाइनों के आलाम्बों (Supports) पर लाइन तारों के समान्तर सबसे ऊपर या नीचे भू-तार प्रतिस्थापित किया जाता है जो, प्रत्येक आलाम्ब पर भू-सम्पर्कित किया जाता है। चालकों के ऊपर प्रतिस्थापित (Installed) भू-तार तड़ित आघात से प्रभावी रक्षण प्रदान करता है तथा स्थैतिक विद्युत प्रेरण द्वारा प्रेरित प्रगामी तरंगों (Traveling Waves) को कम कर देता है, क्योंकि उनके लिए भू-तार लघुपरिपथित द्वितीयक (Short-circuited secondary) का कार्य करता है। यदि बादल और लाइन चालकों के मध्य धारा C_u तथा लाइन चालकों और भूमि के मध्य धारिता C है और E बादल की वोल्टा है तो भू और चालक के मध्य वोल्टा $E \frac{C_u}{C_u + C}$ तथा बादल और चालक के मध्य वोल्टा $E \frac{C}{C_u + C}$ होती है।



चित्र 8.3

वैद्युत लाइन के ऊपर भू-तार के प्रभाव से C के मान में पर्याप्त वृद्धि होने से लाइन में प्रेरित वोल्टा का मान लगभग आधा हो जाता है। दो चालकों वाली लाइन में वोल्टा मान लगभग $\frac{1}{3}$ तथा तीन तार वाली लाइन में इसका मान एक चौथाई रह जाता है।

(2) भू-आच्छादन (Earth Screen)—वैद्युत उत्पादन केन्द्रों या उप-स्थानों के ऊपर वैद्युत चालक तारों के द्वारा एक जाल (Net) के रूप में आच्छादन (Screen) बनाकर भू-सम्पर्कित किया होता है, भू-आच्छादन (Earth Screen) कहलाता है। भू-आच्छादन वैद्युत उत्पादन केन्द्रों एवं उप-स्थानों (Sub-stations) की प्रत्यक्ष तड़ित आघात, स्थैतिक विद्युत प्रेरण तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न अधिवोल्टा से रक्षण प्रदान करता है।

(3) तड़ित निरोधक (Lightning Arrestor)—तड़ित निरोधक एक इस प्रकार का रक्षी उपकरण है जो उच्च वोल्टा की तड़ित (Swinge) को सीधे भू में भेज देता है। तड़ित निरोधक निम्न प्रकार के होते हैं—


- (1) वायु अन्तराल तड़ित निरोधक (Rod Gap Lightning Arrestor)
- (2) होर्न गैप अरेस्टर (Horn Gap Lightning Arrestor)

- (3) बहुअंतराली तड़ित निरोधक (Multi Gap Lightning Arrester)
- (4) निर्वसन टाइप तड़ित निरोधक (Exclusion type Lightning Arrester)
- (5) वाल्व टाइप तड़ित निरोधक (Valve Type Lightning Arrester)

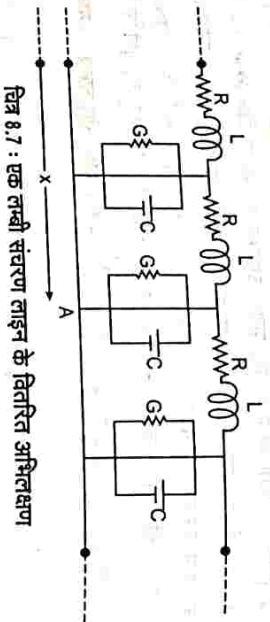8.7 प्रगामी तरंगें (Travelling Waves)

लम्बी संचरण लाइन चालकों पर तड़ित वोल्टता तथा इससे सम्बन्धित धारा की तरंगों का गमन करना प्रगामी या गमनकारी तरंग कहलाता है।

Propagation of lightning voltage and current waves on transmission line conductors is known as travelling waves.



चित्र 8.7 : एक लम्बी संचरण लाइन के विवर्तित अभिलक्षण

- $e(t)$ — वोल्टता (voltage) तथा $i(t)$ — धारा (current)
- R — संचरण लाइन की प्रति इकाई लम्बाई का प्रतिरोध (resistance)
- L — संचरण लाइन की प्रति इकाई लम्बाई का प्रेरकत्व (inductance)
- C — संचरण लाइन की प्रति इकाई लम्बाई की धारिता (capacitance)
- G — संचरण लाइन की प्रति इकाई लम्बाई की क्षरण चालकता।

चित्र 8.7 में प्रदर्शित लम्बी संचरण लाइनों को एक समान वितरित वैद्युत अवयवों का एक वैद्युत जाल (electric network) माना जा सकता है। यदि R, L, C तथा G लाइन की प्रति इकाई लम्बाई के क्रमशः प्रतिरोध (resistance), प्रेरकत्व (inductance), धारिता (capacitance) तथा क्षरण चालकता (leakage conductance) हो, तो तरंगों के मूल (origin) से किसी बिन्दु A की दूरी x पर वोल्टता तथा धारा की तरंगों के समीकरणों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।

$$\frac{\partial^2 e}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 e}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial e}{\partial t} + RC$$

... समीकरण

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (RC + GL) \frac{\partial i}{\partial t} + RC$$

... समीकरण

उपरोक्त दोनों समीकरणों टेलीग्राफिक समीकरणों को व्यक्त करती हैं। इन दोनों समीकरणों का हल निम्न प्रकार से लिख जा सकता है—

$$e = [\exp(x) f_1(t) + \exp(-x) f_2(t)]$$

$$i = -\sqrt{\frac{L}{C}} [\exp(x) f_1(t) - \exp(-x) f_2(t)]$$

जहाँ पर $v = \sqrt{LC} \left[\left(p + \frac{R}{L} \right) \left(p + \frac{G}{C} \right) \right]$

$$R = G + C \cdot p$$

$$Z = R + L \cdot p$$

$$p = \frac{\partial}{\partial t}; \text{ Differential operation with respect to time.}$$

इन समीकरणों का वास्तविक हल लाइन के पैरामीटरस (R, L, C and G) और लाइन प्रारम्भिक तथा सिरा स्थितियों पर निर्भर करता है। चूँकि तरंग एक निश्चित प्रतिरोध तथा चालकता रखने वाली लाइन में गमन करती है, इसलिए तरंग क्षीणित तथा विकृत (attenuated and distorted) होती है।

क्षति रहित आदर्श लाइनों, जिनमें $R = 0$ तथा $G = 0$ होता है, उनको वोल्टता तथा धारा तरंगों के लिये समीकरणों को स्वीकृत करके निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है—

$$\frac{\partial^2 e}{\partial x^2} = L \cdot C \frac{\partial^2 e}{\partial t^2}$$

... समीकरण

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = L \cdot C \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$

... समीकरण

इन समीकरणों का हल (solution) निम्नलिखित होगा

$$e = f_1 \left(t + \frac{x}{v} \right) + f_2 \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

... समीकरण

$$i = -\frac{1}{Z} \left[f_1 \left(t + \frac{x}{v} \right) - f_2 \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]$$

चूँकि $Z = \sqrt{L/C}$, इसलिये $1/Z = \sqrt{C/L}$ मान उक्त समीकरण में रखने पर

$$i = -\sqrt{\frac{C}{L}} \left[f_1 \left(t + \frac{x}{v} \right) - f_2 \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]$$

... समीकरण

$$= -\sqrt{\frac{C}{L}} f_1 \left(t + \frac{x}{v} \right) + \sqrt{\frac{C}{L}} f_2 \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

... समीकरण

यहाँ पर

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \text{तरंग का वेग (velocity of the wave)}$$

$$Z = \sqrt{\frac{L}{C}} = \text{लाइन की हिल्लोल प्रतिबाधा (Surge impedance of the line)}$$


उक्त हल संचरण लाइन पर किसी भी दिशा में आगे तथा पीछे की ओर चलने वाली दो प्रगामी तरंगों को व्यक्त करता है। यहाँ पर v क्षति मुक्त माध्यम (निर्वर्त) में प्रकाश का वेग है।

यदि संचरण लाइन के एक सिरे पर एक वोल्टता $e(t)$ प्रयुक्त की जाये, तो बिना किसी क्षति के साथ, वोल्टता $e(t)$ से प्रथम एक संचारित्र C को आवेशित किया जाता है। इसके बाद यह प्रेरकत्व L से होकर संचारित्र C को अगली इकाई में विभक्त होने का प्रयास करता है। आवेशन तथा विसर्जन का यह प्रक्रम लाइन के अन्तिम सिरे तक चलता है और तरंग में ऊर्जा, विद्युत स्थैतिक (electrostatic) रूप अर्थात् धारिता से विद्युत चुम्बकीय (electromagnetic) रूप अर्थात् प्रेरकत्व में

स्थानांतरित होती है। इस प्रकार वोल्ता तरंग को बनाती हुई लाइन के एक सिरे से दूसरे सिरे को और अधिक रूप से विकसित होती है। वोल्ता तथा धारा का यह गमन (propagation) प्रणामी तरंग (travelling wave) कहलाती है और यदि वोल्ता तथा धारा वेग v अर्थात् $1/\sqrt{LC}$ से लाइन की ओर चलती है, तो यह दिखाई देती है।

जब प्रणामी तरंग, लाइन के एक संक्रमण बिन्दु (transition point) पर पहुँचती है, जिस पर लाइन में पैरामीटर्स सहज (आकस्मिक) परिवर्तित हो जाते हैं; उदाहरणार्थ (i) एक खुलापथ (ii) एक लघुपथ (iii) अन्य लाइन या केबिल के साथ एक सन्धि (iv) एक यन्त्र कुण्डलन अर्थात् मशीन बड़ीया आदि; तब तरंग का कुछ भाग वापिस हो जाता है, जिसे परावर्तन (reflection) कहते हैं और तरंग का केवल कुछ शेष भाग ही परिपथ के अन्य भाग में प्रवेश कर पाता है।

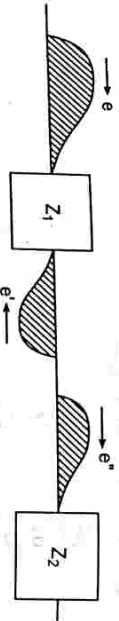संक्रमण बिन्दु पर वोल्ता तथा धारा का मान शून्य से लेकर दो गुने तक कुछ भी हो सकता है। यह मान इसके मिला अभिलक्षण (टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक) पर निर्भर करता है। प्रवाही तरंग (impinging wave) को आपातित तरंग (incident wave) कहते हैं और बचती है और वे लाइन के विभेदी समीकरण (differential equation) को सन्तुष्ट करती हैं।



चित्र : 8.8

e — आपातित तरंग (Incident wave)

e' — परावर्तित तरंग (Reflected wave)

e'' — ससंचरित तरंग (Transmitted wave)

चित्र 8.8-दो विभिन्न प्रतिबाधाओं की सन्धि बिन्दु पर एक आपातित प्रणामी तरंग का परावर्तन तथा संचरण (Reflection and transmission)

चित्र 8.8 में आपातित (इंसिडेन्ट), परावर्तित (रिफ्लैक्टेड) तथा संचरित (ट्रांसमिटेड) तरंगों को दो विभिन्न प्रतिबाधाओं (Z_1 व Z_2) के एक सन्धि बिन्दु पर दर्शाया गया है।

जब प्रणामी तरंग (e, i) प्रतिबाधा को अविलालता का समागम (encounter) करती है, अर्थात् प्रतिबाधा परिवर्तन बिन्दु पर आकर मिलती है, तब विपरीत दिशा में चलने वाली परावर्तित तरंगें (e', i') उत्पन्न होती हैं। यदि लाइन प्रतिबाधा Z_1 तथा समागम प्रतिबाधा Z_2 हो, तो परावर्तित गुणक (reflection coefficient)

$$F = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (\text{मात्रक रहित राशि})$$

परावर्तित वोल्ता तरंग (reflected voltage wave) के लिये समीकरण

$$e = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right) \cdot e = F \cdot e \quad \dots \text{समीकरण}$$

परावर्तित धारा तरंग (reflected current wave) के लिये समीकरण

$$i = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \right) \cdot i = F \cdot i \quad \dots \text{समीकरण}$$

समागम प्रतिबाधा Z_2 में संचरित होने वाली तरंगों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। संचरित वोल्ता तरंग (transmitted voltage wave) के लिये समीकरण

प्रतिरोधन ऑफ बाय-बाय लाइन्स

$$e'' = \left(\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) \cdot e = (1 + F) \cdot e$$

... समीकरण

$$i'' = \left(\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) \cdot i = (1 + F) \cdot i$$

... समीकरण

यह सुगमता से सत्यापित (verify) किया जा सकता है कि—

$$\frac{e}{Z_1} = Z_1 \text{ व } \frac{e'}{Z_1} = -Z_1 \text{ तथा } \frac{e''}{Z_2} = Z_2$$

क्षति मुक्त (loss free) लाइनों के मामले में परिवर्तित तथा संचरित तरंगों की आकृतियाँ (shapes) मूल तरंग के समान होती हैं।

वोल्ता तथा धारा तरंगों के उपयुक्त व्यंजकों से यह अनुमानित (निश्चय) होता है कि विकसित वोल्ता को संवरण लाइनों तथा अन्य उपकरणों के मोड़ों तथा जंक्शनों पर प्राप्त किया जा सकता है। तरंगों का गमन सर्वाधिक प्रकाश के वेग पर हो होता है, इसलिए तरंगों द्वारा लम्बी लाइनों को पार करने के लिए केवल कुछ माइक्रो सेकण्ड हो लगते हैं।

प्रकाश का वेग (velocity of light) : $v = 0.3 \text{ km}/\mu\text{sec}$


$$= 300 \text{ m}/\mu\text{sec}$$

8.8 तड़ित निरोधक (Lightning Arresters)

अर्थिया स्क्रीन तथा भू-तार के द्वारा उपकरणों को तड़ित से बचाया जा सकता है परन्तु उन तरंगों को रोक पाने में असक्षम होता है जो तार द्वारा उपकरणों के सम्पर्कों तक पहुँचते हैं। तड़ित निरोधक अथवा तड़ित परिवर्तक इस प्रकार के तरंगों से हमारे उपकरणों की सहायता करते हैं।

अर्थात् तड़ित निरोधक एक इस प्रकार का रक्षी उपकरण है जो उच्च वोल्ता की तड़ित (surge) को सीधे भू में भेज देता है।

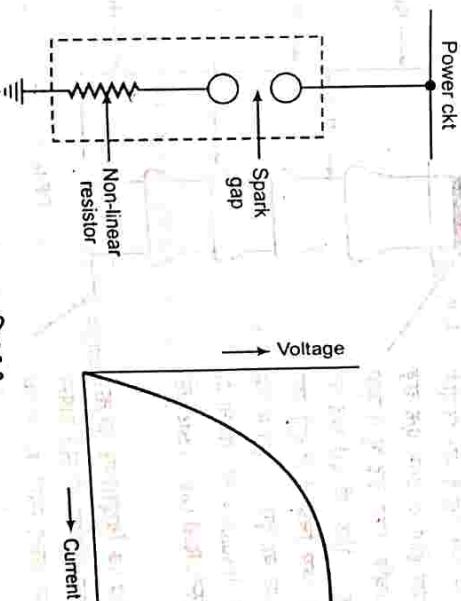चित्र में एक सामान्य तड़ित निरोधक को दिखाया गया है। इसमें श्रेणी में एक स्पर्क गैप रखा जाता है तथा एक अरेखीय प्रतिरोध को भी श्रेणी क्रम में लगाकर भू से सम्पर्कित कर देते हैं। इसमें तड़ित निरोधक का एक सिरा उस उपकरण से जुड़ा होता है जिसकी हमें रक्षा करनी होती है तथा दूसरा सिरा भू-सम्पर्कित होता है। तड़ित निरोधक में स्पर्क गैप को इतना रखा



चित्र 8.9

जाला है कि सामान्य वोल्ता इसके बीच के माध्यम को आयोनाइज्ड नहीं कर पाती परन्तु जब कोई तड़ित उत्पन्न होता है तो उस समय वोल्ता का मान सामान्य वोल्ता का कई सौ गुना अधिक होता है और इस समय उसके बीच का माध्यम आयोनाइज्ड हो जाता है और साथ ही अरेखीय प्रतिरोध का प्रतिरोध भी न्यूनतम हो जाता है जिससे पूर्ण वोल्ता भू-सम्पर्कित हो जाती है।

कार्य (Action)

1. सामान्य अवस्था में तड़ित निरोधक लाइन को ऑफ रखता है जिसके कारण भू की तरफ कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है।

2. अति वोल्ता की स्थिति में तड़ित निरोधक के बीच की जगह आर्क के माध्यम से आयोनाइज्ड होकर धारा का प्रवाह करने लगता है और साथ ही अरेखीय प्रतिरोध का मान कम हो जाने से सम्पूर्ण वोल्ता भू सम्पर्कित हो जाती है।

तड़ित निरोधक के डिजाइन करते समय मुख्य रूप से दो बातों को ध्यान में रखा जाता है—

1. पहला यह कि जब तड़ित समाप्त हो जाये तो तड़ित के मध्य खाली जगह में उत्पन्न आर्क समाप्त हो जानी चाहिए अन्यथा यह लघुपरिपथ की भाँति कार्य करता रहेगा और रजिस्टर और श्रेणी में खाली जगह में लगे रजिस्टर खराब हो जाते हैं।

2. दूसरा यह कि 22 हावियाँ इतनी हों कि धारा का मान इतना हो जाये कि उपकरण का विद्युत रोधन खराब न हो।

8.9 तड़ित निरोधकों के प्रकार (Types of Lightning Arrestor)


सामान्य प्रयोग में बहुत सारे तड़ित निरोधक हैं। ये सब एक दूसरे से संरचना में भिन्न-भिन्न हैं परन्तु सभी के कार्य प्रणाली एकसमान है कुछ तड़ित निरोधक निम्न हैं—

1. Rod Gap Arrestor
2. Horn Gap Arrestor
3. Multi Gap Arrestor
4. Expulsion Type Lightning Arrestor
5. Valve Type Lightning Arrestor

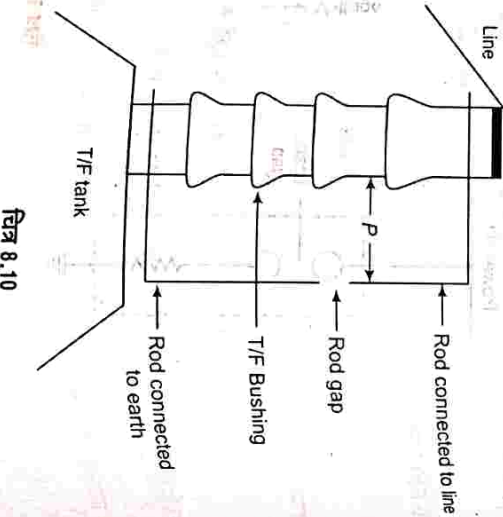1. Rod Gap Lightning Arrestor—यह बहुत ही

आसान व साधारण तड़ित निरोधक है। इसमें 1.5 cm की दो छड़ होती हैं जो 90° पर मुड़ी हुई लगी होती हैं और इन दोनों छड़ों के मध्य कुछ खाली स्थान होता है। इसमें एक छड़ लाइन के साथ जुड़ा होता है जबकि दूसरा छड़ भू से जुड़ा होता है। Insulator और छड़ के मध्य की दूरी छड़ की लम्बाई का 1/3 होना चाहिए जिसे चित्र में P दूरी द्वारा प्रदर्शित किया गया है क्योंकि यदि यह दूरी 1/3 गुना से कम होगा तो आर्क के कारण हमारा Insulator जल सकता है। चित्र 8.8 में एक रॉड गैप अरेस्टर Rod gap arrestor को दिखाया गया है।

सामान्य अवस्था में रॉड गैप एक विद्युत्प्ररोधक की तरह कार्य करता है, परन्तु जैसे ही उच्च वोल्ता की सर्ज उत्पन्न होती है तो रॉड गैप के बीच का खाली स्थान का माध्यम



चित्र 8.10

प्रोटेशन ऑफ बस-बार लाइन्स

आयोनाइज्ड हो जाता है और उच्च वोल्ता भू सम्पर्कित हो जाती है।

परिरीमाएँ


1. सर्ज के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी आर्क साधारण सलाई वोल्ता से बना रहता है जिसके कारण साधारण वोल्ता भी भू-सम्पर्कित होती रहती है।

2. अधिक आर्क के उत्पन्न होने कारण छड़ें खराब अथवा जल सकती हैं।

3. सर्ज (तड़ित) की प्रकृति तड़ित निरोधक की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है।

4. वातावरणीय प्रभाव (जैसे—वर्षा, आर्द्रता, कोहरा आदि) रॉड गैप अरेस्टर की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इस सभी परिस्थितियों के कारण रॉड गैप अरेस्टर को केवल back up protection के रूप में प्रयोग किया जाता है।

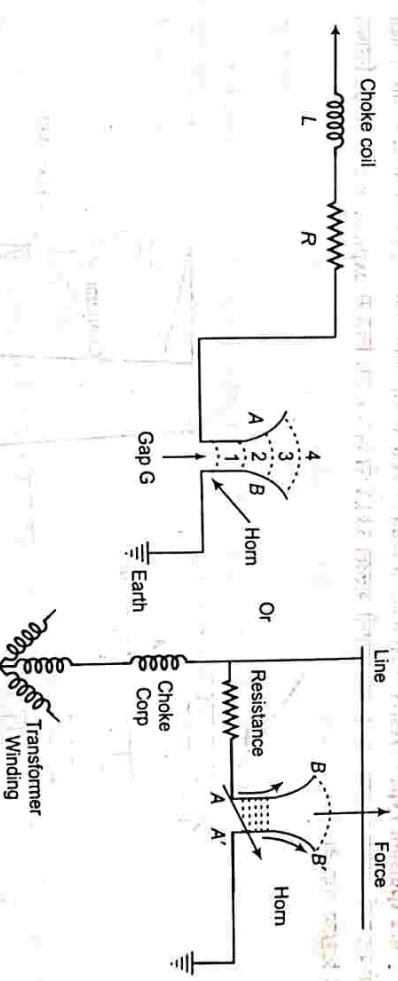2. हॉर्न गैप अरेस्टर (Horn Gap Arrestor)—हॉर्न गैप अरेस्टर में दो छड़ें सींग की आकृति में होती हैं जिनके बीच एक छोटा-सा Air gap होता है। दोनों छड़ों के मध्य दूरी को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि क्रमशः दोनों छड़ों के मध्य की दूरी बढ़ती जाये। इन दोनों छड़ों को पोलिस्टीन के विद्युत्प्ररोधकों पर लगाया जाता है। हॉर्न गैप अरेस्टर का एक सिरा प्रतिरोध व चोक के द्वारा लाइन से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा भू से जुड़ा होता है प्रतिरोध R धारा के मान को सीमित करता है और उसके मान को घटाता है। चोक कुण्डली को इस प्रकार बनाया जाता है कि सामान्य आवृत्ति पर बहुत कम प्रेरकत्व होता है, परन्तु उच्च आवृत्ति पर प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार चोक कुण्डली उच्च वोल्ता को उपकरण के अन्दर प्रवेश नहीं होने देता है। दोनों छड़ों के मध्य इतना अन्तर रखा जाता है कि सामान्य धारा अथवा वोल्ता उस अन्तर को पार न कर सके। परन्तु जब कोई बिजली गिरती है तो दोनों छड़ों के मध्य का माध्यम आयोनाइज्ड हो जाता है और धीरे-धीरे अपनी पोजिशन को बढ़ाता है (1, 2, 3) और इस तरह पूरा माध्यम आयोनाइज्ड हो जाता है जिसे अब वोल्ता आर्क के रूप में पाथ बना लेती है और भू-सम्पर्कित हो जाती है।



चित्र 8.11

लाभ (Advantages)

1. इस तड़ित निरोधक में आर्क स्वयं समाप्त हो जाती है जिसके कारण इसमें सर्ज के समाप्त होने के पश्चात् भी लघु परिपथ की अवस्था नहीं बनती।

2. श्रेणी प्रतिरोध धारा के मान को सीमित करने में सहायता करता है।

परिरीमाएँ (Limitations)

1. छड़ों के मध्य रहने वाले खाली जगह में पक्षी आदि के आ जाने से यह उपकरण कार्य लायक नहीं होता।

2. तड़ित निरोधक की आकृति जंग (rust) आदि के लगने से खराब अथवा बिगड़ सकती है।
3. प्रचालन समय अधिक है। (लगभग 3 sec)


इस सभी परिसीमाओं के कारण यह तड़ित निरोधक विश्वसनीय नहीं है जिसके कारण इस प्रकार के तड़ित निरोधक का प्रयोग भी रॉड गैप अरेस्टर की तरह back up protection के लिए किया जाता है।

3. बहुअन्तराली तड़ित प्रभाही (Multi Gap Arrestor) —चित्र में बहुअन्तराली तड़ित प्रभाही को दिखाया गया है। इसमें श्रेणी क्रम में धातु के सिलिंडर होते हैं जो एक-दूसरे से विद्युतराधी होती हैं। बहुअन्तराली तड़ित प्रभाही का पहला सिलिंडर लाइन से जुड़ा होता है और अन्य श्रेणी प्रतिरोध के द्वारा सामान्य अवस्था में बिन्दु B पर अर्थ पोटेन्शियल होता है जिसके कारण साधारण वोल्टता श्रेणी खाली

जगह को नहीं तोड़ पाती परन्तु जैसे ही उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है गैप AB का breakdown हो जाता है। Breakdown के पश्चात् उच्च धारा सीधा रास्ता चुनती है और वह Shunt प्रतिरोध से होते हुए भू सम्पर्कित हो जाता है। जब सर्व समाप्त हो जाती है तो B से C की ओर जाने वाली धारा का मान इतना कम हो जाता है कि A से B का breakdown नहीं हो पाता है।

इस प्रकार के तड़ित निरोधक का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ यह प्रचालन वोल्टता 33 kV से अधिक नहीं होती है।

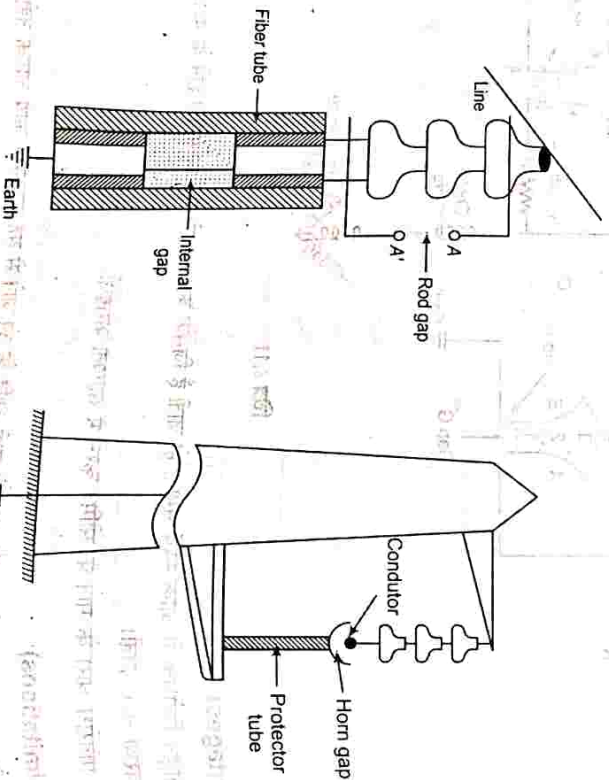4. Expulsion Type Arrestor —इस प्रकार के तड़ित निरोधक को सामान्यतः रक्षक ट्यूब भी कहते हैं और ये तड़ित निरोधक वहाँ उपयोग में लाये जाते हैं जहाँ प्रणाली वोल्टता 33 kV से अधिक हो। चित्र में expulsion type तड़ित निरोधक को दिखाया गया है।



चित्र 8.13

इस तड़ित निरोधक में दो गैप होते हैं—

1. गैप AA', तथा
2. दूसरा fiber tube में होता है।

फाइबर ट्यूब में गैप को दो इलेक्ट्रोड के मध्य रखा जाता है। ऊपरी इलेक्ट्रोड रॉड गैप से जुड़ा होता है जबकि निचला इलेक्ट्रोड भू से जुड़ा होता है। एक एकसूत्रेशन अरेस्टर प्रत्येक लाइन चालन में लगाया जाता है।

जब लाइन में अतिवोल्टता उत्पन्न होती है AA' के बीच का माध्यम आयोनाइज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रोड पर आर्क spark करती है जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। आर्क को ऊष्मा फाइबर की दीवार को वाष्पित करती है जिसके कारण गैस उत्पन्न होती है। एक छोटे समय के लिए उत्पन्न गैस के द्वारा उच्च दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य सम्पर्क स्थापित हो जाता है और उच्च वोल्टता भू-सम्पर्कित हो जाती है।

लाभ (Advantages)

1. यह अत्यधिक महंगा नहीं है।
2. रॉड गैप अरेस्टर की अपेक्षा अधिक सुग्राही है और यह पाँवर आवृत्ति को धारा के साथ नहीं जाने देता है।
3. इसे आसानी से लगाया जा सकता है।

परिसीमाएँ (Limitations)

1. इस तड़ित निरोधक को सीमांत समय तक प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि प्रचालन के पश्चात् फाइबर का कुछ न कुछ भाग कम होता रहता है।
2. इस प्रकार के तड़ित निरोधक को बन्द स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक प्रचालन के पश्चात् गैस उत्पन्न होती है।
3. इस तड़ित निरोधक की खराब vol/amp. अभिलक्षण होने के कारण इसे महीने उपकरणों के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता।


5. वाल्व टाइप तड़ित निरोधक (वाइराइट तड़ित निरोधक) —वाल्व टाइप तड़ित निरोधक का प्रयोग उच्च वोल्टता वाले स्थानों पर किया जाता है। इसमें अरेखीय प्रतिरोध होता है। चित्र में वाल्व टाइप तड़ित निरोधक को दिखाया गया है। इसमें दो भाग होते हैं—

1. Series Spark Gap and
2. Non-linear Resistor Disc

Non-linear element, spark gap के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। इन दोनों को पोरसिलेन के कंटेनर में assemble किया जाता है। अरेखीय रजिस्टर की प्लेटों को अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा निर्माण किया जाता है जैसे कि वाइराइट या मेरोसिल। ये प्लेटें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। अरेखीय रजिस्टर सामान्य अवस्था में उच्च प्रतिरोध प्राप्त करता है, परन्तु उच्च वोल्टता की सर्व उत्पन्न होने पर यह निम्न प्रतिरोध प्राप्त करता है।

कार्यविधि (Working) —सामान्य अवस्था में, प्रचालित सामान्य वोल्टता वायु अन्तराल को पार नहीं कर पाता है, परन्तु अति वोल्टता की अवस्था में series spark gap का भजन हो जाता है और धारा अरेखीय प्रतिरोध द्वारा भू सम्पर्कित हो जाती है।

कुण्डलित तथा धात्विक कवच संयुक्त एक धात्विक खोखले बेलन में बन्द किये होते हैं जिसमें पॉर्सिलेन बुशिंग के माध्यम से कुण्डली के दोनों सिरे वैद्युत लाइन के श्रेणी में संयोजन हेतु बाहर निकले होते हैं। इस खोखले बेलन के अन्दर रिकत स्थान में हल्का परागामित्र तेल भरा रहता है। धात्विक कवच तथा खोखला बेलनाकार टैंक प्रेरण कुण्डली से चुम्बकीय रूप से युग्मित (coupled) होते हैं तथा वैद्युतीय टैंक रूप से विलीनित (isolated) होते हैं। हिल्लोल तरंग के कारण तरंग ऊर्जा धात्विक कवच तथा धात्विक टैंक में वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा धारा एवं भंवर धाराओं के रूप में स्थानान्तरित होती है। जो धात्विक कवच एवं धात्विक टैंक में प्रवाहित होकर ऊष्मा के रूप में वायु में विसर्जित हो जाती है। फेरेटी हिल्लोल अवशोषक के वैद्युत परिपथ, आरेख द्वारा प्रदर्शित है।

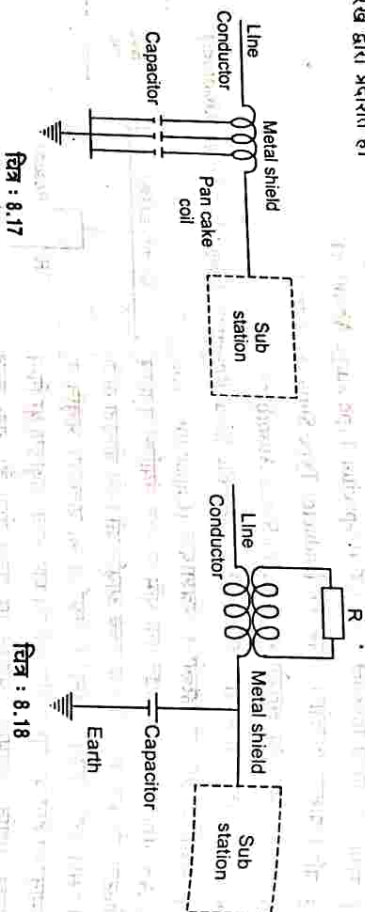


चित्र : 8.17

चित्र : 8.18

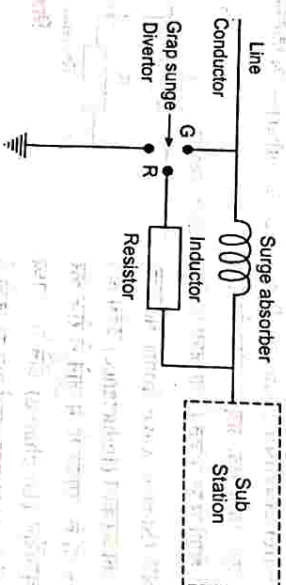4. वैद्युत शोष एसोसिएशन हिल्लोल अवशोषक (Electrical Research Association Surge Absorber)—वैद्युत शोष एसोसिएशन यू०के० द्वारा उन्नत हिल्लोल अवशोषक में लाइन तथा प्रतिरोधक R के मध्य एक अन्तराल G (Gap) एवं लाइन तथा भू-सम्पर्क के मध्य निष्कासन (Expulsion) अन्तराल E समाविष्ट (Incorporate) किया गया है।

जब अति प्रवण तरंग अथवा उच्च आवृत्ति धारा प्रेरित्र L में पहुँचती है तो, प्रेरित्र में उच्च मान की वोल्ता प्रेरित होकर अन्तराल को भँजित (Break down) कर प्रतिरोधक R एवं निष्कासन अन्तराल E को परिपथ में मिला देती है और प्रेरित्र में पहुँची तारा को प्रेरित्र एवं प्रतिरोधक द्वारा चपटा (Platened) कर दिया जाता है। साथ ही निष्कासन अन्तराल E द्वारा तरंग आयाम (Amplitude) को कम कर दिया जाता है।



चित्र : 8.19

तड़ित निरोधक का निर्धारण (Rating of Lightning Arrester)—तड़ित निरोधकों के निर्धारण, वोल्ता एवं धारा मानों पर आधारित है। जिन्हें निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है—

(अ) वोल्ता निर्धारण (Voltage rating)—तड़ित निरोधकों के वोल्ता निर्धारण निम्नवत् उल्लिखित वोल्ताओं के रूप में व्यक्त किये जाते हैं—

1. निर्धारित वोल्ता या अंकित वोल्ता (Rated voltage or nominal voltage)—अंकित वोल्ता वह वोल्ता होती है जिस पर तड़ित निरोधक के अभिलक्षण उल्लिखित (Referenced) होते हैं। अंकित वोल्ता लाइन एवं भू के मध्य शक्ति आवृत्ति वोल्ता का निर्दिष्ट उच्चतम अनुमत प्रभावी मान (Designated maximum permissible effective value) होता है जिस पर तड़ित निरोधक अनुगमन धारा (Followup current) पर आर्क को स्वतः शमित करने योग्य बना रहकर सुचारु रूप से कार्य करता रह सके।

वैद्युत तन्त्र के किसी भी भाग में लाइन में भू-दोष की अवधि में तड़ित निरोधक संचालित (Operate) होना चाहिए अतः तड़ित निरोधक की निर्धारित वोल्ता का मान पुष्ट कला (Sound phase) और भू के मध्य वोल्ता से सर्वत्र अधिक होना चाहिए अन्यथा तड़ित निरोधक में से अति उच्च धारा प्रवाहित होने से ऊर्ध्वाधर आर्क भागण होगा तथा निरोधक विफल हो जायेगा। लाइन में भू-दोष की स्थिति में पुष्ट कला तार एवं भू के मध्य वोल्ता का उच्चतम मान ज्ञात करने हेतु तन्त्र की उच्चतम वोल्ता एवं भू-सम्पर्कन का नियतांक (Coefficient of earthing) का ज्ञात होना आवश्यक है।

तन्त्र की अंकित वोल्ता (Nominal voltage of system) की 110 प्रतिशत वोल्ता सामान्यतः तन्त्र की उच्चतम वोल्ता मानी जाती है।

लाइन एवं भू के मध्य दोष की स्थिति में पुष्ट कला तार एवं भू के मध्य वोल्ता के उच्चतम प्रभावी मान तथा लाइन वोल्ता के उच्चतम प्रभावी मान का अनुपात अंकित वोल्ता का प्रतिशत मान कहलाता है।

प्रभावी रूप से भू-सम्पर्कित लाइन के भू-सम्पर्क नियतांक (Coefficient of earthing) का मान 0.8 होता है तथा अप्रभावी रूप से भू-सम्पर्कित लाइन के भू-सम्पर्क नियतांक का मान 1 होता है।

अतः तड़ित निरोधक की निर्धारित वोल्ता

$$= \text{लाइन से लाइन वोल्ता का उच्चतम प्रभावी मान} \times \text{भू-सम्पर्क नियतांक}$$

$$= \text{लाइन से लाइन वोल्ता का प्रभावी मान} \times \frac{110}{100} \times \text{भू-सम्पर्क नियतांक}$$

यदि भू-सम्पर्क नियतांक का मान 0.8 प्रयुक्त किया जाता है तो तड़ित निरोधक को 80 प्रतिशत उल्लिखित तथा भू-सम्पर्क नियतांक का मान 1 प्रयुक्त करने पर तड़ित निरोधक को 100 प्रतिशत उल्लिखित (Referenced) कहते हैं।

2. अंकित विसर्जन धारा या निर्धारित विसर्जन धारा (Nominal discharge current or rated discharge current)—अंकित विसर्जन धारा वह निर्दिष्ट शिखर मान तथा तरंग आकृति वाली विसर्जन धारा होती है जो तड़ित निरोधक को इसके स्थायित्व (Durability) एवं रक्षी अभिलक्षण के सन्दर्भ में वर्गीकृत करने में उपयोग की जाती है।

ब्रिटिश मानक के अनुसार तड़ित निरोधकों के 10 कि० ऐम्पयर, 5 कि० ऐम्प० 2.5 कि० ऐम्प० तथा 1.5 कि० ऐ० धारा निर्धारित है जिनकी तरंग आकृति 8/20 माइक्रो सेकण्ड है तथा अमेरिकन मानक के अनुसार उक्त निर्धारित धाराओं की संगत (Corresponding) तरंग आवृत्ति 10/20 माइक्रो सेकण्ड होती है। विभिन्न धारा निर्धारणों का उपयोग निम्नवत् संस्तुत है—

(i) 10000 ऐम्पयर धारा निर्धारण (10000 Ampere current rating)—66 कि०वो० से अधिक वोल्ताओं के तंत्रों पर तड़ित प्रभाव उच्च होता है इसलिए 10000 ऐम्पयर निर्धारण के तड़ित निरोधक का उपयोग उन क्षेत्रों में स्थापित 66 कि०वो० से अधिक वोल्ता वाले वृहत् वैद्युत उत्पादन केन्द्रों एवं उप-स्थानों के रक्षण हेतु किया जाता है, जिन क्षेत्रों में तड़ित प्रक्षो (Lightning strikes) की घटनाएँ जल्दी-जल्दी होती रहती हैं।

(ii) 5000 ऐम्पयर धारा निर्धारण (5000 Ampere current rating)—5000 ऐम्पयर धारा निर्धारण के तड़ित निरोधकों का उपयोग 66 कि० वो० तक के अन्य शक्ति संयन्त्रों तथा वृहत् उपस्थानों के रक्षण हेतु किया जाता है।

(iii) 2500 ऐम्पियर धारा निर्धारण (2500 Ampere current rating)—2500 ऐम्पियर धारा निर्धारण के लक्ष्य निरोधकों का उपयोग 22 कि० वो० तक अधिक वोल्टता के उपस्थानों के रक्षण हेतु किया जाता है, क्योंकि अधिक ऐम्पियर धारा निर्धारण के तड़ित निरोधकों का उपयोग इन वोल्टताओं पर अतिव्ययी होगा।

(iv) 1500 ऐम्पियर धारा निर्धारण (1500 Ampere current rating)—ग्रामीण क्षेत्रों के वितरण तंत्रों, जिनमें लघु क्षमता के परिणामित संस्थापित होते हैं के तड़ित आघात से रक्षण हेतु उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मात्र 22 कि० वो० अधिक वोल्टता तक ही सीमित है।

3. शक्ति आवृत्ति उत्सर्जन वोल्टता (Power frequency spark over voltage)—शक्ति आवृत्ति उत्सर्जन वोल्टता तड़ित निरोधक की निश्चित न्यूनतम उत्सर्जन वोल्टता होती है तथा इसका मान ब्रिटिश मानक के अनुसार तड़ित रोधक के अधिकतम वोल्टता का 1.6 गुना होता है।

तड़ित निरोधक का अर्थार्थ आयाम की आन्तरिक अति वोल्टताओं पर बार-बार शीघ्र अतिशीघ्र प्रचालित होना संस्थापित हेतु असुरक्षित होता है। इसी कारण यह न्यूनतम वोल्टता निर्धारित की जाती है।

4. अधिकतम आवेश उत्सर्जन वोल्टता (Maximum impulse spark over voltage)—अधिकतम आवेश उत्सर्जन वोल्टता 1/50 माइक्रो सेकण्ड वोल्टता तरंग का आयाम होता है, जिस पर तड़ित निरोधक की अधिकतम उत्सर्जन वोल्टता के तुल्य अथवा इससे अधिक मान के शिखर वोल्टता वाले तड़ित हिल्लोल (Lighning surges) तड़ित रोधक के द्वारा विसर्जित किये जा सकते हैं।

5. अवशेष या विसर्जन वोल्टता (Residual or discharge voltage)—अवशेष वोल्टता अथवा विसर्जन वोल्टता हिल्लोल धारा तरंग के विसर्जन के क्षण तड़ित निरोधक के टर्मिनलों के मध्य उपस्थित वोल्टता का शिखर मान होती है।

6. अधिकतम विसर्जन धारा (Maximum discharge current)—अधिकतम विसर्जन धारा तड़ित निरोधक के द्वारा बिना किसी क्षति के हस्तान्तरित धारा का शिखर मान (crest value) होता है तथा यह निर्धारण 5/10 माइक्रो सेकण्ड की लम्बाई को निर्दिष्ट (Referenced to) होता है।

आंकिक उदाहरण : एक 400 कि०वो० लाइन में प्रयुक्त करने हेतु तड़ित निरोधक की निर्धारित वोल्टता

हल—(i) तड़ित निरोधक की निर्धारित वोल्टता 80 प्रतिशत उल्लिखित

$$= \text{लाइन से लाइन वोल्टता का प्रभावी मान} \times \frac{110}{100} \times \text{भू-सम्पर्क नियतांक}$$

$$= 400 \times 10^3 \times \frac{110}{100} \times 0.8 \text{ वोल्ट} = 352 \times 10^3 \text{ वोल्ट} = 352 \text{ कि० वो०}$$

(ii) तड़ित निरोधक की निर्धारित वोल्टता 100 प्रतिशत उल्लिखित

$$= 400 \times 10^3 \times \frac{110}{100} \times 1 \text{ वोल्ट}$$

$$= 440 \times 10^3 \text{ कि० वोल्ट}$$

आंकित उदाहरण : एक 132 कि० वोल्ट संयंत्र लाइन में प्रयुक्त करने हेतु तड़ित निरोधक की 80 प्रतिशत उल्लिखित तथा 100 प्रतिशत उल्लिखित निर्धारित वोल्टता क्या होगी?

हल—(i) तड़ित निरोधक 80 प्रतिशत उल्लिखित निर्धारित वोल्टता

$$= \text{लाइन से लाइन वोल्टता का प्रभावी मान} \times 1.1 \times \text{भू-सम्पर्क नियतांक}$$

$$= 132 \times 1.1 \times 0.8 \times \text{कि०वोल्ट}$$

$$= 116.16 \text{ कि० वोल्ट}$$

(ii) तड़ित निरोधक की 100 प्रतिशत उल्लिखित निर्धारित वोल्टता

$$= \text{लाइन से लाइन के मध्य वोल्टता का प्रभावी मान} \times 1.1 \times \text{भू-सम्पर्क नियतांक}$$

$$= 132 \times 1.1 \times \text{कि० वोल्ट}$$

$$= 145.2 \text{ कि० वोल्ट}$$

तड़ित निरोधक के मानक टेस्ट

1. पावर आवृत्ति स्पर्क ओवर टेस्ट—यह टेस्ट रक्षण के बारे में सूचना नहीं देता है परन्तु यह बताता है कि स्पर्क अधिवोल्टता सिस्टम वोल्टता से अधिक होती है। लाइटनिंग ओरेस्टर को पावर आवृत्ति अधिवोल्टता पर स्पर्क नहीं होना चाहिए।

2. आवेश स्पर्क अधिवोल्टता-समय टेस्ट—इस टेस्ट के अन्तर्गत लाइटनिंग ओरेस्टर को तड़ित (lighning) के कारण उच्च वोल्टता हिल्लोल (surge) के लिए जाँचा जाता है।

3. स्विचिंग आवेश वोल्टेज टेस्ट—इस टेस्ट के अन्तर्गत लाइटनिंग ओरेस्टर को अधिकतम धारा के लिए जाँचा जाता है। इस टेस्ट के द्वारा यह भी पता चलता है कि जब अधिवोल्टता की आर्क टकराती है तो वह कितनी अधिकतम वोल्टता को सहन कर सकती है।

4. डिस्चार्ज क्षमता टेस्ट—इस टेस्ट के द्वारा यह पता चलता है कि लाइटनिंग ओरेस्टर कितनी क्षमता की धारा को बिना किसी नुकसान के सहन कर सकता है।

5. अधिकतम धारा सहन परीक्षण—इस टेस्ट के द्वारा यह पता चलता है कि लाइटनिंग ओरेस्टर अधिकतम धारा को बिना किसी नुकसान के कितनी देर तक सहन कर सकता है।

6. संयंत्र लाइन डिस्चार्ज टेस्ट—एक संयंत्र लाइन में π -कोन्फिड भाग में प्रेरक तथा धारिता को बनाये रखने के लिए सर्किट के विभिन्न अवयव को बदलना पड़ता है। किसी भी लाइन तथा सर्व प्रतिबाधा के लिए।

यह इस कारण किया जाता है क्योंकि ओरेस्टर से पास होने वाली धारा

$$\text{ओरेस्टर} = \frac{\text{सर्व वोल्टता} - \text{ओरेस्टर वोल्टता}}{\text{प्रभावी सर्व प्रतिबाधा}}$$

$$= \frac{V_s - V_o}{Z}$$

7. कम धारा अधिसहज परीक्षण—डिस्ट्रीब्यूशन ओरेस्टर को भी उपरोक्त परिपथ पर ही चैक किया जाता है, जबकि लाइन चार्ज होती है तथा सर्व प्रतिबाधा के मैनीट्यूड को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि आयताकार (rectangular) कैव प्राप्त होती है।

8. पावर ड्यूटी साइकिल टेस्ट—इस टेस्ट के ओरेस्टर पर अधिक वोल्टता की पावर-आवृत्ति वाली वोल्टता को लगाया जाता है।

9. दाब रिलीफ टेस्ट—दाब रिलीफ टेस्ट को एक निश्चित धारा पर किया जाता है। इस टेस्ट में पहले आधे साइकिल में धारा के द्वारा एक असममित धारा उत्पन्न की जाती है जो कि सममित धारा के 2.5 गुना होती है।

अभ्यास

1. What is lighning? Describe the mechanism of lighning discharge.
2. विद्युत शक्ति तंत्र में अधिवोल्टता के सम्भावित कारणों की विवेचना कीजिए।

3. Discuss the causes of over-voltages.
4. What is a voltage surge? Draw a typical lightning voltage surge.
5. तड़ित रोधक का क्या कार्य है? थाइराइट तड़ितरोधी की संरचना एवं कार्य-प्रणाली की व्याख्या कीजिए। (BTE 2006)
6. Describe the various types of lightning stroke.
7. वैद्युत शक्ति प्रणाली में अधिवोल्टता के क्या कारण हैं? शक्ति तंत्रों तथा लाइनों की सर्ज (surge) के प्रति रक्षा हेतु कि रक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? H.V. लाइनों में भू-तार के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। (BTE 2007)
8. Thyriste Arrestor एवं विद्युत अपघट्य अवरोधकों का उनके अनुप्रयोगों सहित वर्णन कीजिए। (BTE 2006)
9. What are the harmful effects of lightning?
10. 3- ϕ विद्युत तंत्र में अतिवोल्टताएँ, किस प्रकार उत्पन्न हो जाती हैं? Thyriste Arrestor के प्रचालन सिद्धान्त को वर्णन कीजिए। (BTE 2009)
11. How do earthing screen and ground wires provide protection against direct lightning strokes?
12. Rod gap Arrestor व विद्युत अपघटनी Arrestor में अन्तर बताइये तथा अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। (BTE 2009)
13. Surge Absorber व Lightning Arrestor में अन्तर स्पष्ट करें। 33 kV लाइन पर L.A. लगाने का स्थान, उसकी क्षमता स्वच्छ रेखाचित्र से दर्शाइये। (BTE 2010)
14. Surge Absorber से क्या तात्पर्य है? इसके उपयोग बताइये।
15. What is a surge diverter? What is the basic principle of operation of a surge diverter?
16. तड़ित प्रक्रिया समझाइये। Thyriste Arrestor की कार्यविधि को समझाइये। (BTE 2011)
17. (i) Rod Gap Arrestor; (ii) विद्युत अपघटनी अरेस्टर की कार्य विधियाँ उनके अनुप्रयोगों सहित समझाइये। (BTE 2012)
18. Write short notes on :
 - (i) Rod gap diverter
 - (ii) Horn gap arrestor
 - (iii) Expulsion type arrestor
 - (iv) Multigap arrestor
19. एक संरक्षण लाइन में अधिवोल्टता के कारणों का उल्लेख कीजिए। शक्ति तन्त्र में वोल्टता प्रोत्कर्षों की व्याख्या कीजिए। (BTE 2013)
20. प्रोत्कर्ष (surge) डाइवर्टर क्या है? इसके सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। (BTE 2013)
21. Discuss the construction, principle and working of a thyriste arrestor. (BTE 2013)
22. Thyriste Arrestor के कार्य सिद्धान्त को समझाइये। (BTE 2012)
23. What is a surge absorber? Write a note on Ferranti shock absorber.
24. अधिवोल्टता के कारणों को बताइये। एक अच्छे हिल्टोल विभाजक (surge diverter) के गुणों की विवेचना कीजिए। (BTE 2014)
25. विभिन्न प्रकार के Lightning Arrestor के नाम लिखिये तथा उनकी विवेचना कीजिए। (BTE 2015)
26. संरक्षण लाइनों में पैदा होने वाले अधिवोल्टताओं व प्रणाम तरंगों के कारणों का उल्लेख कीजिए। (BTE 2010)
27. हिल्टोल अवशोषक पर टिप्पणी लिखिए। (BTE 2010)
28. थाइराइट लाइटनिंग अरेस्टर पर टिप्पणी लिखिए। (BTE 2010)

- विभिन्न प्रकार के विद्युत सब-स्टेशनों को बताइये। किसी एक आउट डोर सब स्टेशन को समझाइये। (BTE 2016)
29. लाइटनिंग स्ट्रोक के प्रभाव को समझाइये। लाइटनिंग के कारण वोल्टता व धारा सर्व को समझाइये। (BTE 2017)
30. Fill in the blanks :
- The most severe surges on the line are produced by
- (i) Lightning produces a fronted wave.
 - (ii) Lightning ground can be prevented by
 - (iii) Arcing ground currents range from 10 kA to about kA.
 - (iv) The lightning currents working of ground wire, the footing resistance of tower should be
 - (v) For successful working of tower wire, the footing resistance of tower should be
 - (vi) A surge diverter should be located to the apparatus to be protected.
- Answers : (i) lightning, (ii) Steep, (iii) earthing the neutral, (iv) 90, (v) low, (vi) close.

सब-स्टेशन (Sub-station)

9.1 परिचय (Introduction)

आज के इस वर्तमान समय में वैद्युत पावर का जनन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रिब्यूशन प्रत्यावर्ती धारा में हो रहा है। विद्युत उपकरणों का एक ऐसा संयोजन है, जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा के अभिलक्षणों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रत्यावर्ती विद्युत उपकरणों का मुख्य उद्देश्य उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में

रूपान्तरित करना है। सब-स्टेशन को लगाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए—
1. सब-स्टेशन को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ से चाटो ओर बराबर लोड हो, अर्थात् सब-स्टेशन बीच में होना चाहिए।
2. यह आसानी से चालू होने वाला हो और सरल तरीके से अनुसंधान हो सके।
3. इसकी प्रारम्भिक कीमत कम होनी चाहिए।

9.2 उपकरणों का वर्गीकरण (Classification of Sub-stations)

उपकरणों के वर्गीकरण के बहुत तरीके हैं, परन्तु दो मुख्य तरीके निम्न हैं—

1. Service Requirement के अनुसार
2. Construction features के अनुसार

1. ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन (T/F Sub-station)
2. स्विचिंग सब-स्टेशन (Switching Sub-station)
3. शक्ति गुणक सुधारक सब-स्टेशन (Power Factor Improvement Sub-station)
4. आवृत्ति परिवर्तक सब-स्टेशन (Freq. changer Sub-station)
5. परावर्तक सब-स्टेशन (Converting Sub-station)
6. औद्योगिक सब-स्टेशन (Industrial Sub-station)

2. संरचना के आधार पर (According to Constructional Features)

1. भीतरी विद्युत उपकरण (Indoor Sub-station)
2. बाहरी विद्युत उपकरण (Outdoor Sub-station)
3. आन्तरिक भू विद्युत उपकरण (Underground Sub-station)
4. खम्भा आरोपित विद्युत उपकरण (Pole Mounted Sub-station)
1. भीतरी विद्युत उपकरण—11 kV तक के वोल्टता के लिए भीतरी विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है परन्तु यदि मौसम शुष्क और अच्छा हो तो भीतरी विद्युत उपकरण को 66 kV तक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
2. बाहरी विद्युत उपकरण (Outdoor Sub-station)—66 kV तक की voltage के लिए बाहरी विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस प्रकार की वोल्टता के लिए चालकों के मध्य अधिक दूरी की आवश्यकता पड़ती है जिनसे उनके बीच का gap बढ़ाना पड़ता है।
3. भूमिगत विद्युत उपकरण (Underground Sub-station)—ऐसे भीड़-भाड़ वाले इलाके जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या हो और जमीन की मात्रा सीमित हो, वहाँ भूमिगत वैद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है।

9.3 बाह्य व आन्तरिक सब-स्टेशन की तुलना (Comparison between Outdoor and Indoor Sub-stations)


क्र.सं.	विवरण	बाह्य सब-स्टेशन	आन्तरिक सब-स्टेशन
1.	जगह की आवश्यकता	अधिक	कम
2.	Erection के लिये समय	कम	अधिक
3.	भविष्य बढ़ावा (Future Extension)	आसान	कठिन
4.	प्रदूषण रूढ़ि	आसान	कठिन
5.	प्रारम्भिक कीमत	कम	अधिक
6.	प्रचालन	कठिन	आसान
7.	प्रदूषण होने की सम्भावना	कम	अधिक

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक सब-स्टेशन के अपने-अपने फायदे और अपने-अपने नुकसान हैं। फिर भी तुलनात्मक अध्ययन में देखा जाये कि किसी सब-स्टेशन के लिए सबसे अधिक मान्य यह बात रखनी है कि किस सब-स्टेशन का प्रचालन मूल्य कम है।

9.4 परिणामित सब-स्टेशन (Transformer Sub-station)

पावर सिस्टम के अन्तर्गत सब-स्टेशन की अधिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टता को बदलने का लेवल क्या है। इस प्रकार के सब-स्टेशन (Transformer Sub-station) के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि T/F को सहायता से ही वोल्टता को कम अथवा ज्यादा किया जा सकता है। T/F सब-स्टेशन को निम्न भागों में बाँटा गया है—

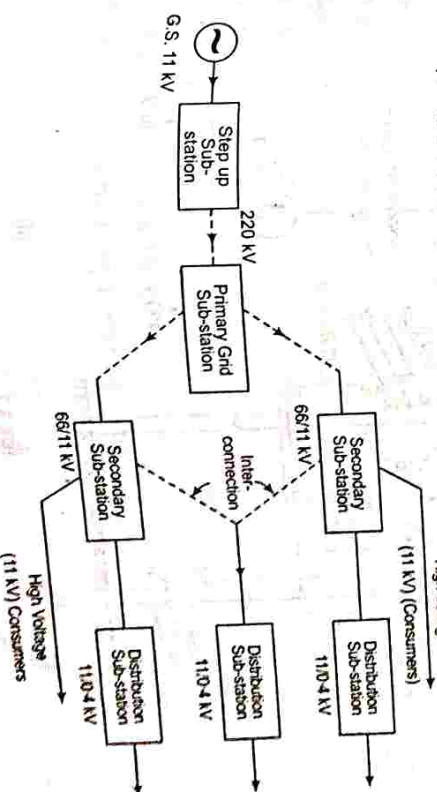1. स्टेप अप सब-स्टेशन (Step up Sub-station)
 2. प्रथमरी ग्रिड सब-स्टेशन (Primary Grid Sub-station)
 3. द्वितीयक सब-स्टेशन (Secondary Sub-station)
 4. वितरक सब-स्टेशन (Distribution Sub-station)
- नीचे चित्र में एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ऊपर के सभी सब-स्टेशनों के पोजिशन को दिखाया गया है।



चित्र 9.1

1. **स्टेप-अप सब-स्टेशन**—इस प्रकार के सब-स्टेशन में जमान वोल्ता 11 kV को उच्च वोल्ता में स्टेप-अप किया जाता है। इस प्रकार के सब-स्टेशन सामान्यतः पाँच हाऊस पर लागू होते हैं और बाह्य टाइप के सब-स्टेशन हैं।


2. **Primary Grid Sub-station**—स्टेप-अप सब-स्टेशन से वैद्युत शक्ति (220 kV) को 3-फेज, 3-तार प्रणाली द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर इस वैद्युत शक्ति को प्राइमरी ग्रिड सब-स्टेशन के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है जो कि द्वितीयक संस्करण के लिए वोल्ता को गिराकर 66 kV कर दिया जाता है। प्राइमरी ग्रिड सब-स्टेशन सामान्यतः एक वाण्य प्रकार का सब-स्टेशन है।

3. **द्वितीयक सब-स्टेशन**—प्राइमरी ग्रिड सब-स्टेशन से वैद्युत शक्ति को 66 kV में 3-फेज, 3-तार प्रणाली के द्वारा शहर के विभिन्न सब-स्टेशन को दिया जाता है। द्वितीयक सब-स्टेशन पर वोल्ता को पुनः 11 kV में स्टेपडाउन किया जाता है। इस 11 kV की लाइन पूरे शहर के रोड के किनारे से गुजरती है। यह बात ध्यान देने की है कि बड़े उपभोक्ताओं को सोधे 11 kV की सलाई दी जाती है जिसे कि वे अपने सब-स्टेशन के द्वारा स्टेप-डाउन करते हैं। द्वितीयक सब-स्टेशन भी बाह्य टाइप के ही सब-स्टेशन होते हैं।

4. **वितरक सब-स्टेशन (Distribution Sub-station)**—11 kV की पाँच सलाई को वितरक सब-स्टेशन पर फेज जाता है। ये सब-स्टेशन उपभोक्ता के आस-पास ही स्थापित करते हैं। इस सब-स्टेशन पर वोल्ता को स्टेप-डाउन करके 400 volt, 3-फेज, 4 तार प्रणाली में सलाई की जाती है। जिसमें फेज-फेज वोल्ता 400 volt तथा फेज-न्यूट्रल के बीच वोल्ता 230 volt होती है। यह वितरक सब-स्टेशन सामान्यतः पोल माउण्टेड टाइप के होते हैं।

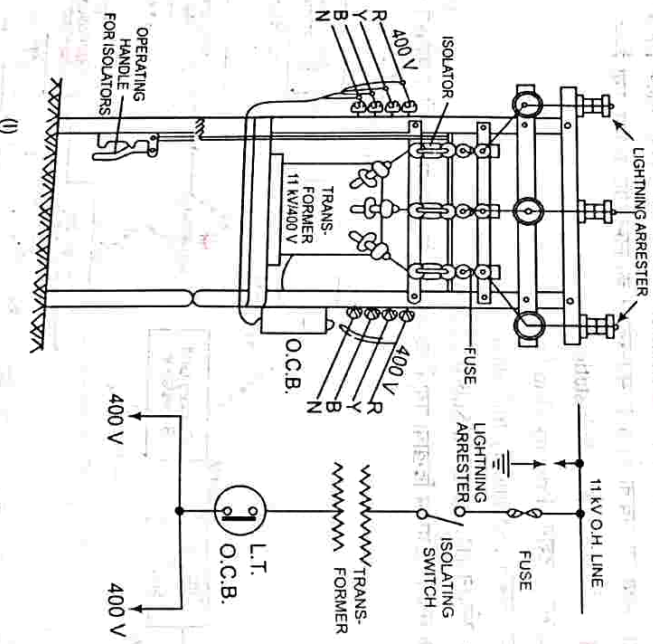9.5 पोल माउण्टेड सब-स्टेशन (Pole Mounted Sub-station)

यह एक वितरक सब-स्टेशन है जो कि प्रायः खम्भे के ऊपर लगाया जाता है। यह सबसे सस्ता सब-स्टेशन है क्योंकि इसमें कोई Building खर्चा नहीं आता है। चित्र में एक Pole Mounted Sub-station का चित्र (Layour) को दिखाया गया है।



चित्र 9.2

जिसमें T/F H-टाइप के खम्भे के ऊपर आरोपित है। 11 kV के Line को T/F के Primary में टकरा उसके O/P से 400 volt दिया जाता है। तड़ित निरोधकों को H.T. साइड में लगाया जाता है। इस सब-स्टेशन पर लगाने T/F 11 kV को 0.4 kV स्टेप डाउन करता है। T/F के L.T. Side में Oil ckt ब्रेकर को लगाया जाता है जिससे किसी प्रदोष की स्थिति में T/F और उपभोक्ता के बीच की लाइन को काटा जा सके।

(अ) **खम्भा आरूढ़ित वैद्युत उपकेन्द्रों से सुविधाएँ (Advantages of pole mounted sub-stations)**—खम्भा आरूढ़ित वैद्युत उपकेन्द्रों के निम्नवत लाभ होते हैं—

1. अब सभी प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्रों की अपेक्षाकृत इन पर कम धन व्यय करना होता है।
2. 200 कि०मी० ऐम्पियर क्षमता तक स्थूल प्रदाय एवं औद्योगिक इकाइयों (industrial units) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वैद्युत वितरण हेतु सुयोग्य है।
3. स्थापन (Installation) कार्य सरल है।
4. बहुत कम समय में स्थापित किया जा सकता है।
5. ऊर्जाधर व्यवस्था के कारण बहुत कम स्थान घेरता है।
6. स्थिर यन्त्रावली बहुत सीमित होने के कारण लगाना नगण्य अनुरक्षण (maintenance) एवं क्षतिपूर्ति (repair) की आवश्यकता होती है।
7. लगाना नगण्य संख्या में प्रचालन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है।

(ब) **खम्भा आरूढ़ित वैद्युत उपकेन्द्र से असुविधाएँ (Disadvantages)**—खम्भा आरूढ़ित वैद्युत उपकेन्द्रों से निम्नवत असुविधाएँ हो सकती हैं—


1. एक से अधिक वितरकों (Distributors) के नियन्त्रण (Control) हेतु अयोग्य है।
2. 200 कि०मी० ऐम्पियर से अधिक क्षमता वाले परिणामितों का आकार बहुत बड़ा होने के कारण खम्भा आरूढ़ित वैद्युत उपकेन्द्र बनाना अमिमतव्ययी एवं अधिक असुविधाजनक कार्य है।
3. वैद्युत राशियों के मापन की कोई व्यवस्था हो नहीं होती है।
4. विश्वसनीय एवं स्वतः चालित नियन्त्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
5. प्रदाय विच्छिन्नता के समय में ही उपकेन्द्र की क्षतिपूर्ति अथवा अनुरक्षण का कार्य किया जा सकता है।

9.6 भूमिगत सब-स्टेशन (Underground Sub-station)

ऐसे भीड़-भाड़ वाले शहर जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या हो जहाँ जमीन की मात्रा कम हो या बहुत महँगे जमीन हो, वहाँ पर हम भूमिगत सब-स्टेशन को स्थापित करते हैं। चित्र 9.3 में भूमिगत सब-स्टेशन दिखाया गया है।

भूमिगत सब-स्टेशन के डिजाइन के लिए अन्य सब-स्टेशन की अपेक्षा अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। जब किसी भूमिगत सब-स्टेशन का निर्माण करते हैं, तो निम्न बातों को ध्यान में रखते हैं—

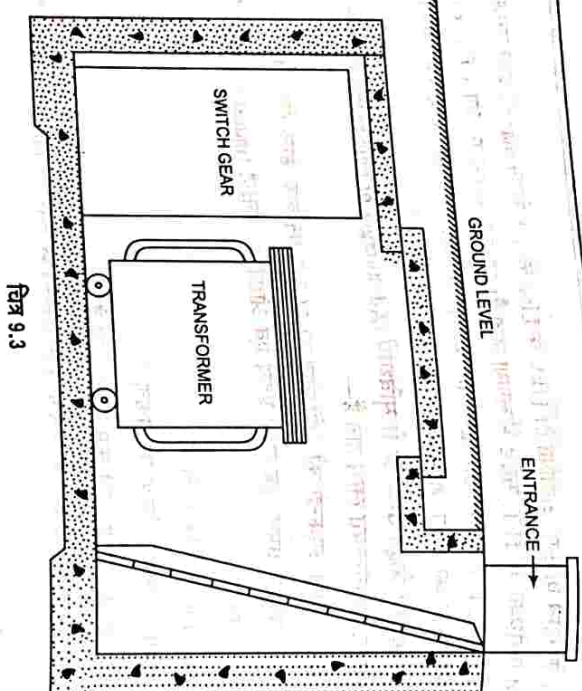1. सब-स्टेशन का साइज जितना हो सके छोटा हो।
2. आग से सुरक्षा के लिए आपातकालीन व्यवस्थाएँ होनी चाहिए।
3. वायु संचरण के लिए पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।
4. T/F, स्थिर और प्यूज वायु शीतलित होने चाहिए।



चित्र 9.3

9.7 सब-स्टेशन पर स्थापित उपकरणों की आकृतियाँ (Symbols for Equipments in Sub-station)

नीचे दी गई सारणी में सब-स्टेशन में स्थापित उपकरणों के चिह्न दिये गये हैं—

S.No.	Circuit Element	Symbol
1.	Bus bar	
2.	Single-break isolating switch	
3.	Double-break isolating switch	
4.	On load isolating switch	
5.	Isolating switch with earth blade	
6.	Current transformer	

Potential transformer

Capacitive voltage transformer

Oil circuit breaker



Air circuit breaker with over-current tripping device




Air blast circuit breaker

Lightning arrester (Active gap)

Lightning arrester (Valve type)

Arching horn

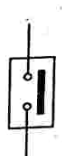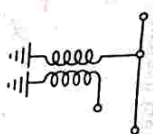

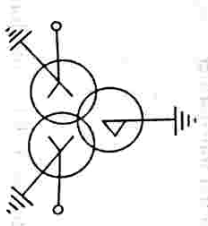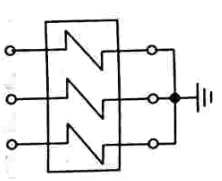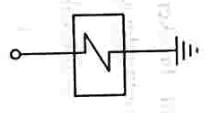15.	3- ϕ Power transformer	
16.	Overcurrent relay	
17.	Earth fault relay	

9.8 T/F सब-स्टेशन पर लगाने वाले Equipments

किसी भी T/F सब-स्टेशन पर लगाने वाले उपकरणों की आवश्यकता सब-स्टेशन के प्रारूप पर निर्भर करती है। फिर भी साधारणतः एक T/F सब-स्टेशन पर लगाने वाले उपकरण निम्न हैं—


1. बस-बार (Bus-bar)—जब कई सारी लाइनों को एक ही वोल्टता से प्रचालित करना हो तो लाइनों की भीड़ को कम करने के लिए एक कॉमन लाइन के रूप में बस-बार का प्रयोग किया जाता है। बस-बार कॉपर का या ऐल्युमिनियम का बनाया जाता है जो कि स्थिर वोल्टता पर प्रचालित किया जाता है। इनकी माँग और आउटगोइंग लाइनों को बस-बार पर जोड़ा जाता है। साधारणतः निम्न बस-बार का प्रयोग किया जाता है—

1. सिंगल बस-बार अरेंजमेंट (Single Bus-bar Arrangement)
2. सिंगल बस-बार प्रणाली सेक्शनलाइजेशन के साथ
3. डबल बस-बार अरेंजमेंट (Double Bus-bar Arrangement)

2. विद्युत्तरोधक (Insulator)—विद्युत्तरोधकों का प्रयोग दो उद्देश्यों से किया जाता है—प्रथम, यह कि यह चालक को सपोर्ट (support) प्रदान करता है और दूसरा, यह कि चालक और पोल को एक-दूसरे से वैद्युतीय रूप से अलग करता है। सामान्यतः विद्युत्तरोधकों के निर्माण में पारिसेलिन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ अनेक प्रकार के विद्युत्तरोधक हैं।

(जैसे—पिन टाइप विद्युत्तरोधक, पोस्ट विद्युत्तरोधक, सस्सेन्शन टाइप विद्युत्तरोधक आदि।)

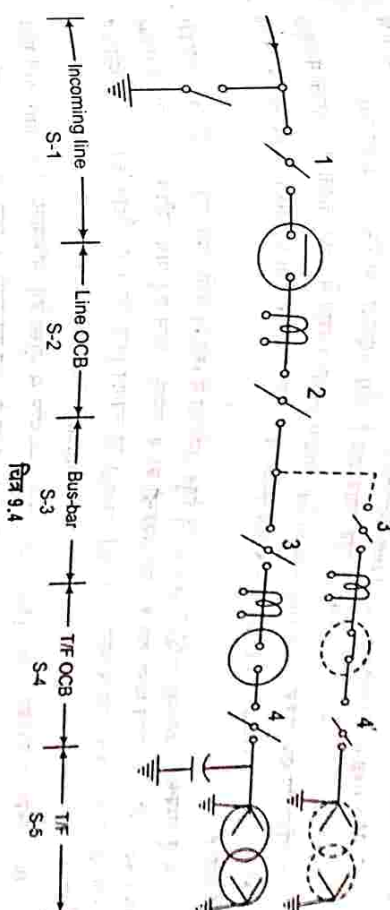3. आइसोलेटिंग स्विच (Isolating Switch)—सब-स्टेशन पर अपने चक्रवर्त के अनुसार परिपथ को खोलने व बंद करने हेतु Isolating Switch का प्रयोग किया जाता है। एक Isolator, वास्तविक में कोई भी चीज है जो नो लोड की अवस्था में परिपथ को काटने के काम आता है। नीचे चित्र में एक सब-स्टेशन पर Isolator का प्रयोग करके दिखाया गया है।



चित्र 9.4

4. परिपथ विभोजक (Ckt Breaker)—परिपथ विभोजक एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ को सामान्य और प्रत्यक्ष स्थिति में खोल अथवा बन्द कर सकता है। परिपथ विभोजक को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि साधारण अवस्था में हमारे द्वारा परिपथ को तोड़ा अथवा जोड़ा जा सके और प्रदोषी अवस्था में स्वयं परिपथ को तोड़ दे। छोटे प्रचालन के लिए एक मिले परिपथ का प्रयोग परिपथ विभोजक के साथ किया जाता है। सामान्यतः 66 kV तक की voltage के लिए हेर वेल परिपथ विभोजक (Bulk Oil Ckt Breaker) का प्रयोग किया जाता है तथा इससे ऊपर की वोल्टता के लिए SF₆ परिपथ विभोजक का प्रयोग किया जाता है।

5. पावर ट्रांसफॉर्मर (Power T/F)—एक पावर T/F का प्रयोग सब-स्टेशन के ऊपर voltage को ज्यादा अथवा कम करने के लिए किया जाता है। आजकल 3-फेज T/F का प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि 3-सिंगल फेज T/F का भी प्रयोग किया जा सकता है। 3- ϕ T/F के लगाने से दो फायदे होते हैं—

1. Tapping को सुविधा प्राप्त हो जाती है, एवं
2. 3- ϕ T/F का installation साधारण व सुविधाजनक होता है। 3-सिंगल फेज T/F को अपेक्षा
6. Instrument T/F—चूँकि यह सर्वाधिकृत है कि सब-स्टेशन पर प्राप्त होने वाली वोल्टता और धारा मान बहुत अधिक होता है जिसे कि हम साधारण तरीके से नहीं माप सकते। चूँकि Measuring Instrument के द्वारा केवल हम low वोल्टता को ही माप सकते हैं। Instrument T/F दो प्रकार के होते हैं—

1. धारा परिणामित्र (Current T/F)
2. विभव परिणामित्र (Voltage T/F or Potential T/F)

(A) धारा परिणामित्र (Current T/F)—धारा परिणामित्र एक स्टेप-अप T/F है जो कि धारा को एक जल रेसिस्सो में step down करता है। इसके प्राइमरी में मोटे तारों के कम वर्तन होते हैं तथा द्वितीयक में पतले तारों के अधिक वर्तन होते हैं। माना कि एक C.T. 100/A का है इसका तात्पर्य यह है कि यदि C.T. के प्राइमरी में 100 amp Current है तो इसके द्वितीयक में 5 amp. की धारा प्राप्त होगी।

(b) **वोल्टता परिणामित्र (Voltage T/F)**—वोल्टता परिणामित्र एक स्टेप-डाउन T/F है जो कि वोल्टता को एक जगह अनुपात में स्टेप-डाउन करता है। वोल्टता परिणामित्र के प्राथमिक में पतले तारों के अधिक वर्तन होते हैं जबकि द्वितीयक कुण्डली में मोटे तारों के कम वर्तन होते हैं।

7. **Metering and Indicating Instruments**—मीटरिंग और इंडिकेटिंग उपकरणों का प्रयोग सब-स्टेशन पर परिपथ मात्रा (Circuit Quantities) को देखने के लिए लगाये जाते हैं। जैसे—एमीटर, वोल्टमीटर, ऊर्जामापी।

8. **तड़ित निरोधक उपस्कर (Lightning Arrester Equipment)**—तड़ित वैद्युत से वैद्युत लाइनों तथा लाइनों में प्रयुक्त उपकरणों के रक्षण (protection) हेतु वैद्युत उपकेन्द्र (sub-station) में तड़ित निरोधकों (lightning arresters) की स्थापना की जाती है।

9. **पू-सम्पर्कन (Earthing)**—सुरक्षा (safety) हेतु वैद्युत उपकेन्द्रों में स्थापित सभी उपकरणों के धात्विक परिवेष्टकों (enclosures) को पू-सम्पर्कित किया जाता है। वैद्युत उपकेन्द्रों का पू-सम्पर्कन करने हेतु प्रायः पट्टिका पू-सम्पर्कन (Plate Earthing) या कभी-कभी नली पू-सम्पर्कन (Pipe Earthing) का उपयोग किया जाता है। वैद्युत उपकेन्द्र के प्राणण में पू-सम्पर्कन पट्टिकाओं से निर्मित जालक पू-सम्पर्कन (Grid Earthing) का उपयोग किया जाता है।

10. **अग्निशामक उपस्कर (Fire-fighting Equipments)**—अग्नि से सुरक्षा हेतु अधिकतम (Design) करते समय ऐसे उपकरणों (Apparatuses) को जो सरलता से अग्नि ग्रहण कर सकते हैं, अन्य उपकरणों से पृथक (Separate) कर देते हैं किन्तु फिर भी अग्नि से बचाव के लिए अग्नि शामक उपस्करों (Fire fighting equipments) की व्यवस्था करना आवश्यक रहता है क्योंकि अग्नि किसी एक स्थान पर लगने के उपरान्त अग्नि की किसी भी दूसरी जगह फैल जाने की सम्भावना बनी रहती है।

CO₂ या मिथाइल ब्रोमाइड से भरे खोखले बेलन (cylinders), जैत से भरी बाल्टियाँ आदि सभी उपस्कर जो अग्नि प्रज्वलित होने पर अग्नि शमन करने हेतु उपयोगी होते हैं, अग्नि शामक (Fire Extinguish or fire quenching) उपस्कर कहलाते हैं।

11. **संचायक या बैटियाँ (Accumulators or Batteries)**—वैद्युत उपकेन्द्रों पर रक्षी यन्त्रावली (Protective Gear) एवं विभिन्न स्विचों (Switches) के प्रचालन तथा आपातकालिक प्रकाशन (Emergency Lighting) हेतु सीसा संचायकों (Lead Acid Accumulators) का उपयोग किया जाता है। बैटियों का नियमित अनुरक्षण आवश्यक है।

सीसा संचायक सेल का अनुरक्षण (Maintenance of Lead Acid Cells)

1. सेल में विद्युत अपघट्य पदार्थ का तल स्तरों से लगभग 25 mm. ऊपर रखना चाहिये।
2. सेल में विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व 1.83 से कम नहीं होना चाहिये।
3. सेल के टर्मिनल तथा सेल स्वच्छ होने चाहिये।
4. नये सेल को आवेशित करने से पहले उसकी स्लेटों को विद्युत अपघट्य में 24 घण्टे तक निमज्जित रहने देना चाहिये।
5. आवेशन हेतु सेलों को आवेशीकरण की उचित दर से धारा प्रदान करनी चाहिये तथा गैस निकास खुला रहना चाहिये।
6. आवेशन के समय आस-पास खुली आग नहीं रहनी चाहिये।
7. अधिक आवेशित नहीं करना चाहिये अर्थात् स्लेटों का PbSO₄ समाप्त होने तक ही आवेशित करना चाहिये।
8. विद्युत अपघट्य की क्षति पूर्ति होने हेतु अवशकानुसार केवल शुद्ध तथा रंगहीन गन्धक के अम्ल का शुद्ध आसुत जल में विलयन डालना चाहिये।

9. वाष्पीकरण के द्वारा जल के हास की क्षति पूर्ति हेतु सेलों में अवशकानुसार शुद्ध आसुत जल का उपयोग करना चाहिये।

10. विलयन बनाते समय अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिये बल्कि पानी में धीरे-धीरे अम्ल डालते समय उसे किसी बाल की छड़ से बराबर चलाते रहना चाहिये साथ ही विलयन को अधिक गर्म होने से रोकने हेतु उसे ठण्डा होने देना चाहिये।

11. सेल आवेशित करने के उपरान्त उसका अपेक्षित घनत्व मापना चाहिये ताकि उसका मान 1.21 से अधिक न हो जाये।

12. यदि बैटरी को उपयोग न करना हो तो उसे आवेशित अवस्था में ही रखना चाहिये तथा उपयोग न करने की आधि में मर्रा आवेशन (Trickle charge) पर रखना चाहिये।

13. सेल को 1-8 वोल्ट से नीचे विसर्जित नहीं होने देना चाहिये। यदि सम्भव हो तो सदैव 2 वोल्टता बनाये रखनी चाहिये।

14. बैटरी का तापक्रम 40° सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना चाहिये।

15. बैटरी की विसर्जन धारा का मान कभी भी वोल्ट ऐम्पियर तथा आठ घण्टे के अनुपात से अधिक नहीं होने देना चाहिये।

12. **Miscellaneous Equipments**—इन सब के अतिरिक्त सब-स्टेशन पर अन्य उपकरणों को भी लगाया जाता है—

1. संतनक (Fuse)
2. Carrier Current Equipment
3. Sub-station Auxiliary Supplies


9.9. **सब-स्टेशन पर बस-बार की व्यवस्था (Bus-bar Arrangement in Sub-stations)**

1.8. **बस बार व्यवस्था (Bus-bar Arrangement)**

जब अनेक जनरेटर तथा फीडर समान वोल्टेज पर कार्य करते हैं तो जनरेटर तथा फीडर को आपस में इलेक्ट्रिकली जोड़ने के लिए बस-बार की आवश्यकता पड़ती है। अतः बस-बार कॉपर की रोड या पतली लेयर वाली नली (Thin walled tube) है जोकि एकसमान वोल्टेज (Constant voltage) पर कार्य करती है। हम कुछ महत्वपूर्ण बस-बार अवस्थाओं पर विचार करेंगे, जोकि पावर स्टेशन तथा विद्युत उपकेन्द्रों पर कार्य करती हैं यहाँ सभी चित्र त्रिकेज अवस्था के लिए परन्तु समझे या आसानी के लिए एकल-फेज अवस्था द्वारा दिखाया गया है।

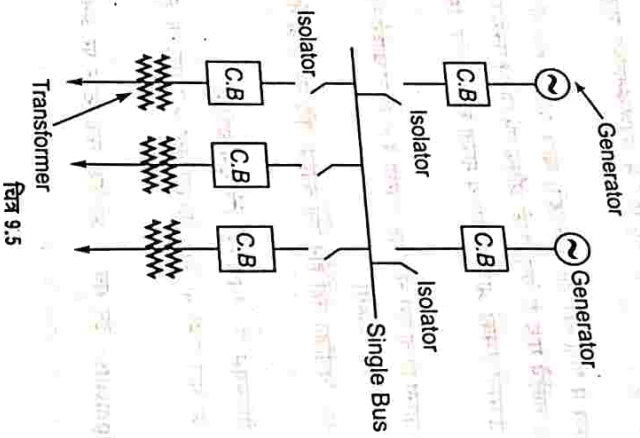(1) **सिंगल बस-बार प्रणाली (Single Bus-bar System)**

सिंगल बस-बार प्रणाली का डिजाइन आसान है तथा पावर स्टेशन में उपयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली को छोटे बहरी उपकेन्द्रों पर जहाँ सीमित आने वाले तथा जाने वाले फीडर तथा लाइन होती हैं उपयोग में लाया जाता है। चित्र 9.5 में सिंगल बस-बार प्रणाली को दिखाया गया है। जनरेटर, बाहर जाने वाली लाइन तथा ट्रांसफार्मर को बस-बार से जोड़ा गया है। प्रत्येक जनरेटर तथा फीडर को सर्किट ब्रेकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आइसोलेटर का कार्य जनरेटर, फीडर तथा सर्किट ब्रेकर को अनुरक्षण के समय बस बार से अलग करना है। इस प्रकार की प्रणाली का सबसे सरल लाभ कम प्रारम्भिक कीमत (Low Initial Cost), कम अनुरक्षण (Less Maintenance) तथा चालन में सरल (Simple operation) है।



चित्र 9.5

हानियाँ (Disadvantages)


- पूरी प्रणाली को बन्द करने के बाद ही बस-बार की सफाई, अनुरक्षण तथा टेस्ट कर सकते हैं।
- अगर बस बार के अन्दर ही प्रदोष उत्पन्न होता है तो पूरी सफाई प्रभावित होगी।
- प्रणाली में प्रदोष उत्पन्न होने पर सभी जनरेटरों की क्षमता प्रभावित होगी जिसके कारण प्रदोषी धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा।

(2) विभाजकीय सिंगल बस-बार प्रणाली (Single Bus-bar System with sectionalization) :

बड़े उत्पारन केन्द्रों पर जहाँ अनेकों यूनितों का संस्थापन किया जाता है वहाँ पर विभाजकीय सिंगल बस-बार प्रणाली का काम में लाया जाता है ताकि एक हिस्से में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में पूरा सिस्टम फेल ना हो। चित्र 9.6 में विभाजकीय सिंगल बस-बार प्रणाली को दिखाया गया है। आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर के द्वारा बस-बार को दो हिस्सों में बाँटा गया है इस प्रणाली के निम्न लाभ हैं—

- किसी भी हिस्से में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में सफाई को बाधित किये बिना उस हिस्से को हटा दिया जाता है।
- किसी भी फीडर में प्रदोष उत्पन्न होने की दशा में प्रदोषी धारा का मान अविभाजकीय की अपेक्षा कम होगा जिसके कारण कम क्षमता वाले सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा सकता है।
- किसी भी हिस्से की मरम्मत तथा अनुरक्षण की जा सकती है। केवल उसी हिस्से को बन्द करके, जबकि अन्य हिस्से से सफाई की निरन्तरता बनी रहेगी।

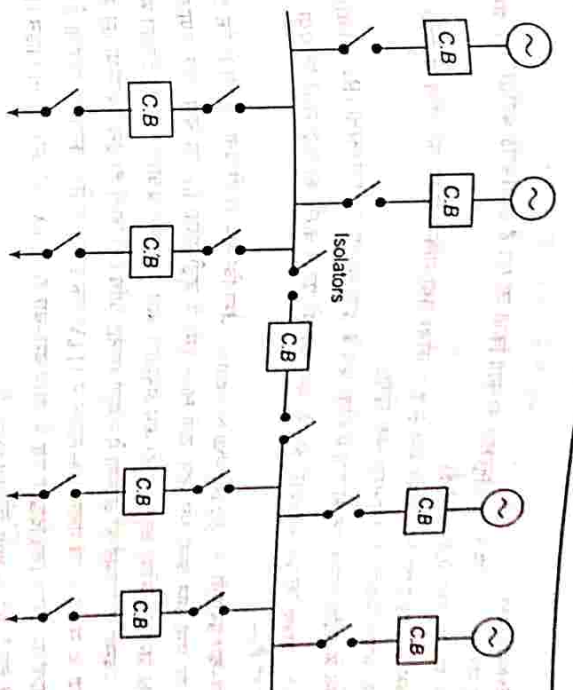
यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया है कि बस बार को सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर की सहायता से दो हिस्सों में बाँटा गया है ताकि एक हिस्से से लोड को दूसरे हिस्से में आसानी से लगाया जा सके तथा सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ लगे आइसोलेटर की सहायता से सर्किट ब्रेकर का अनुरक्षण बस बार में धारा होने के उपरान्त भी किया जा सकता है।



चित्र 9.6

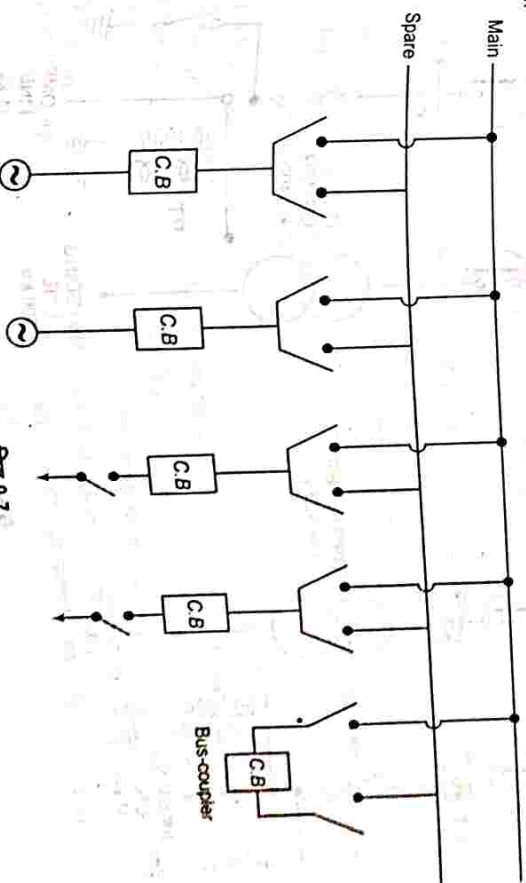(3) डबल बस-बार प्रणाली (Duplicate Bus-bar System)

बड़े केन्द्रों पर यह आवश्यक है कि फाल्ट तथा अनुरक्षण के कारण सफाई बन्द नहीं होने चाहिये। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रों, स्टेशनों पर डबल बस-बार प्रणाली में दो बस काम में लाई जाती है। पहली बस को मेस बस तथा दूसरी बस को सेयर बस कहते हैं। प्रत्येक जनरेटर तथा फीडर को मेस बस या सेयर बस से बस कपलर (Bus coupler) के द्वारा जोड़ा जाता है। बस कपलर में सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर होता है। चित्र 9.7 में दिखाई गई प्रणाली में एक बस से दूसरी बस पर बस पर लोड लगाने समय सफाई में बाधा उत्पन्न होती है। अगर हम यह चाहते हैं कि लोड को एक बस से दूसरी बस पर लगाने समय सफाई की निरन्तरता बनी रहे तो इसके लिए दो सर्किट ब्रेकर का उपयोग करना पड़ेगा जोकि अत्यधिक महंगा हो जाएगा।




चित्र 9.7

लाभ (Advantages)

- अगर मेन बस पर मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है तो सख्ताई बाधित नहीं होगी क्योंकि पूरा लोड स्पेयर बस पर लगा दिया जाता है।
 - मेन बस से लोड हटाने बिना स्पेयर बस के द्वारा फीडर तथा सर्किट ब्रेकर की जाँच या टेस्ट किया जा सकता है जिसके कारण सख्ताई की निरन्तरता बनी रहेगी।
 - मेन बस के प्रदेश उत्पन्न होने की दशा में स्पेयर बस के द्वारा सख्ताई की निरन्तरता (Regularity) बनी रहती है।
- बस-बार Sub-station का एक महत्वपूर्ण अंग है। बस-बार को प्रयोग करने की कई सारी विधियाँ अथवा प्रणालियाँ हैं जिन्हें नीचे दिया गया है—

1. एकल बस-बार प्रणाली (Single Bus-bar System)—जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें केवल एक ही बस-बार होती है और सभी आने वाली और जाने वाली लाइनें इसी से जुड़ी रहती हैं। इस बस-बार प्रणाली की सबसे बड़ा बाधा यह है कि इसकी प्रारम्भिक कीमत बहुत कम है। कम अनुरक्षण व्यय, साधारण प्रचालन, परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि किसी प्रदेशों अवस्था या मरम्मत की अवस्था में सम्पूर्ण सख्ताई बाधित हो जाती है। इस व्यवस्था को 33 kV से ऊपर के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है एवं भीतरी सब-स्टेशन में 11 kV तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। नीचे चित्र 9.8 में एकल बस-बार प्रणाली का परिपथ चित्र दिखाया गया है। इसमें बस-बार से 11 kV की आने वाली लाइन (Incoming Line) जुड़ी हुई है और दो लाइनें 400 K volt की outgoing हैं।

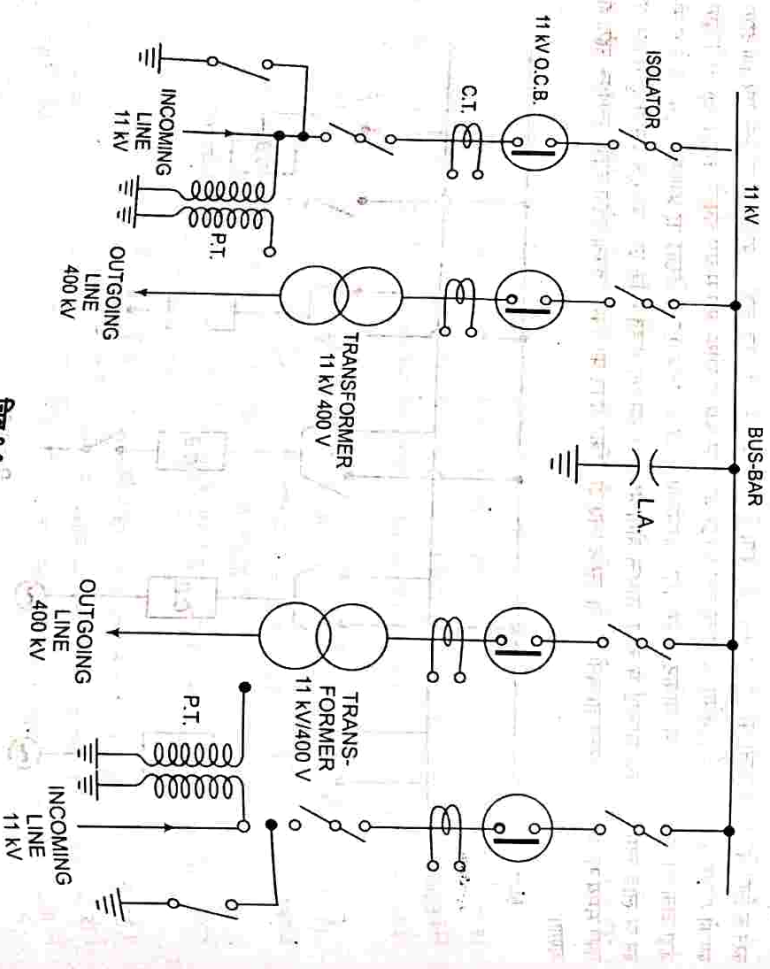2. Single Bus-bar System with Sectionalization—इस व्यवस्था में एकल बस-बार प्रणाली को Section में बाँट दिया जाता है और लोड को दोनों Sections पर बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है। बस-बार के कोई भी दो Sections को परिपथ वियोजक व Isolator के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस व्यवस्था से दो लाभ होते हैं—




चित्र 9.8

निर्देशन

यदि किसी एक section में प्रदेश उत्पन्न होता है तो दूसरे section को इससे अलग कर बिना बाधित बिने हुए लाइनें को दिया जा सकता है।

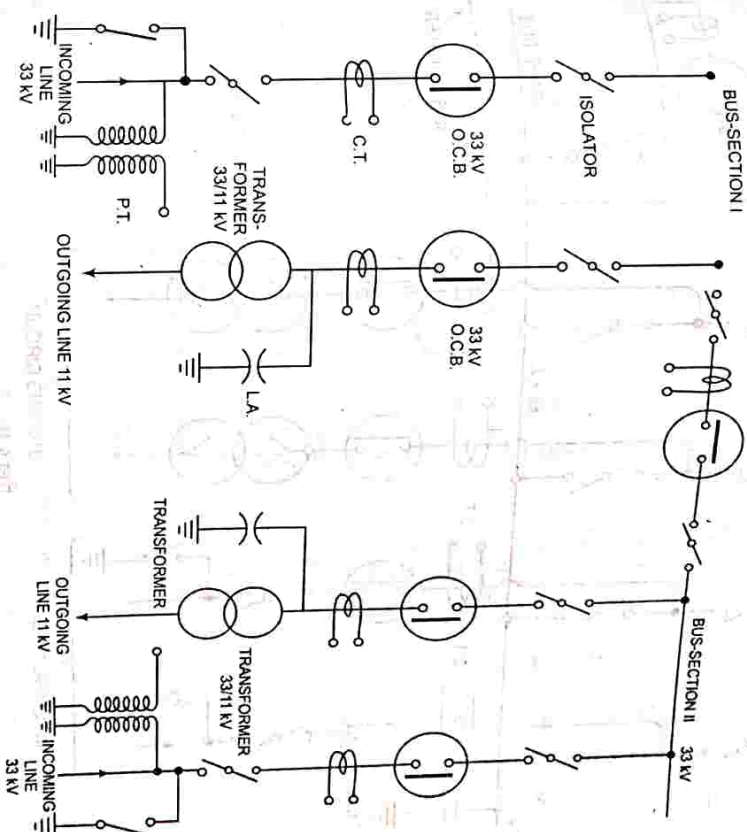- मरम्मत के समय केवल उसी section को de-energizing कर मरम्मत किया जा सकता है।




चित्र 9.9

इस व्यवस्था का प्रयोग 33 kV तक की वोल्टता के लिए किया जा सकता है। चित्र 9.9 में इस बस-बार प्रणाली के फल लाइन डायग्राम को दिखाया गया है। इसमें 33 kV की दो Incoming lines हैं जो दोनों section-1, और 2 में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक section से 11 kV की outgoing line निकली हुई है।

3. Duplicate Bus-bar System—इस बस-बार प्रणाली में दो बस-बार का प्रयोग किया जाता है—

- Main Bus-bar**
 - Spare Bus-bar**
- प्रत्येक बस-बार के पास अपनी एक लोड लेने की क्षमता होती है। Incoming और Outgoing लाइनें बस-बार के ऊपर लगी सप्त कपलर द्वारा जुड़ी होती हैं। सामान्य अवस्था में Incoming and Outgoing line दोनों ही main bus-bar के ऊपर लगी रहती हैं अर्थात् जुड़ी रहती हैं लेकिन मरम्मत की अवस्था अथवा प्रदेशों अवस्था में Incoming and Outgoing Lines को Spare Bus-bar पर Transfer कर देते हैं। नीचे चित्र में Duplicate Bus bar System का एकल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। दो 66 kV की Incoming line को बस-बार से अथवा बस कपलर से जोड़ दिया जाता है एवं दो 11 kV की outgoing line T/F के द्वारा बस-बार से जुड़ा होता है।

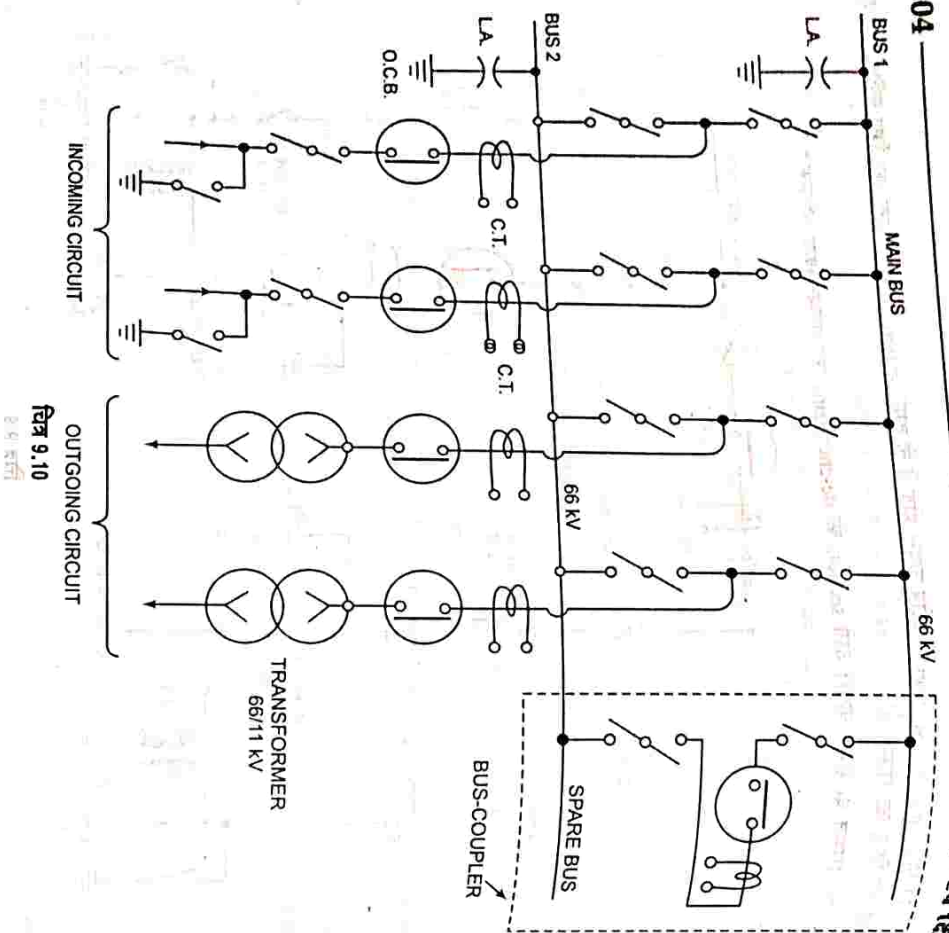चित्र 9.10
टर्मिनल एवं थ्रू सब स्टेशन


टर्मिनल तथा थ्रू सब स्टेशन (Terminal and Through Sub-Stations)

पावर सिस्टम में सभी ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन आने वाली लाइन तथा जाने वाली लाइन को हैडिल करते हैं। आने वाली लाइन के तारों के आधार पर सब स्टेशन का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है—

(1) टर्मिनल सब स्टेशन


(2) थ्रू सब स्टेशन

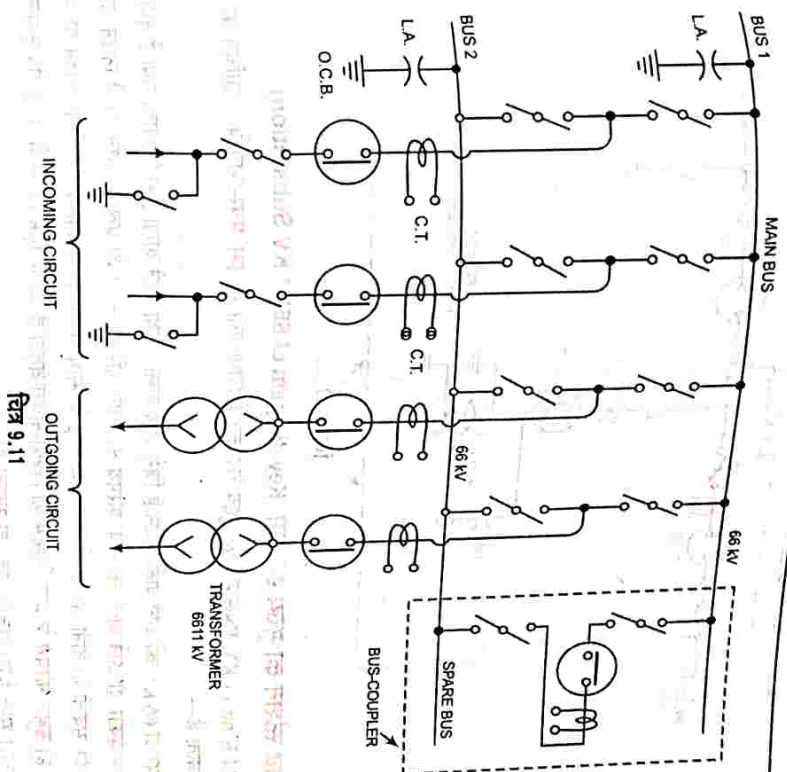(1) टर्मिनल सब स्टेशन : टर्मिनल सब स्टेशन वह होता है जिसके सर्कलार्ड देने वाली लाइन वही सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। यह सब स्टेशन मेन लाइन के समाप्त बिन्दु पर बना होता है। या मेन लाइन के रास्ते से हट के बनाया जाता है। दूसरी स्थिति में मेन लाइन से टैपिंग निकालकर सब स्टेशन तक पहुँचाई जाती है। चित्र 9.12 में टर्मिनल सब स्टेशन को दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि 11 KV लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो रही है। ज्यादातर वितरण सब स्टेशन इसी प्रकार के होते हैं।




चित्र 9.11

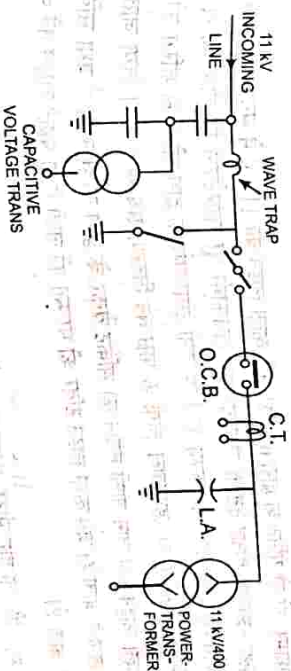(2) थ्रू सब स्टेशन : थ्रू सब स्टेशन वह सब स्टेशन होता है जिसमें आने वाली लाइन समान वोल्टेज पर सब स्टेशन से गुजरती है। इच्छित कान पर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आने वाली लाइन से टैपिंग लेकर ट्रांसफार्मर को दी जाती है। चित्र 9.13 में थ्रू सब स्टेशन को दिखाया गया है। चित्र में 66 KV की आने वाली लाइन थ्रू सब स्टेशन से होकर 66KV की लाइन बाहर निकल जाती है। इसी समय 66KV की आने वाली लाइन से टैपिंग निकाल कर ट्रांसफार्मर को दी जाती है तथा ट्रांसफार्मर से 66KV की लाइन को 11KV में बदलकर द्वितीय वितरण के लिए देता है।



चित्र 9.12

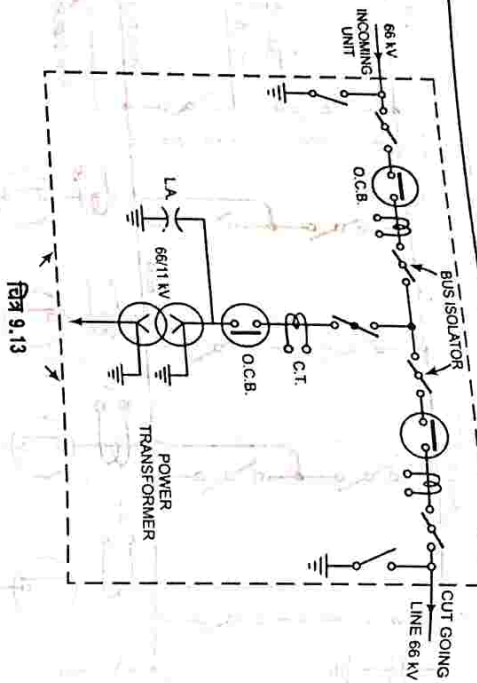

66/11 KV सब स्टेशन का मुख्य डायग्राम (Key diagram of 66/11 KV Substation)

चित्र 9.14 में 66/11 KV सबस्टेशन का मुख्य रेखाचित्र दिखाया गया है। इस सबस्टेशन के रेखाचित्र को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है—

(1) यहाँ पर दो 66 KV की आने वाली लाइन हैं जिसे आने वाली 1 तथा आने वाली 2 से दिखाया गया है तथा बस बार से जोड़ा गया है। इस प्रकार दो आने वाली लाइन के परिपथ को डबल परिपथ कहते हैं। प्रत्येक आने वाली लाइन सब स्टेशन के लोड को सहन कर सकती है। दोनों लाइनों को एक साथ लोड के साथ जोड़ा जा सकता है तथा एक लाइन पर भी पूरा लोड डाला जा सकता है। डबल परिपथ के द्वारा सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है, अगर एक लाइन में कोई दोष उत्पन्न होता है तो दूसरी लाइन के द्वारा सप्लाई को सुचारु रखा जा सकता है।

(2) सब स्टेशन में डबल बस बार सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसे एक मुख्य बस बार तथा दूसरी स्पेयर बस बार कहते हैं। आने वाली लाइन को बस कपलर (जिसे सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर) के द्वारा किसी भी बस बार से जोड़ा जा सकता है। डबल बस बार सिस्टम का यह लाभ है कि अगर एक बस बार की मरम्मत का कार्य चल रहा है तो दूसरी बस बार पर पूर्ण लोड डाल कर सप्लाई को चालू रखा जा सकता है।


(3) सब स्टेशन में इस प्रकार की अवस्था होती है कि 66KV की डबल परिपथ सप्लाई यहाँ से बाहर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 66KV की डबल परिपथ सप्लाई सब स्टेशन से बाहर जाती है। बाहर आने वाली 66 KV की डबल परिपथ लाइन को आने वाली लाइन कहा जा सकता है।

(4) 3-फेज ट्रांसफार्मर की दो यूनिट के द्वारा 66 KV आने वाली लाइन को 11KV में बदला जाता है। प्रत्येक ट्रांसफार्मर प्रत्येक बस बार को अलग-अलग सप्लाई देता है। ज़्यादातर एक ट्रांसफार्मर पूरे सबस्टेशन के लोड को सप्लाई देता है जबकि दूसरे ट्रांसफार्मर को अलग रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर दोनों ट्रांसफार्मर के द्वारा लोड को शेयरिंग की जा सकती है। यहाँ से 11 KV की निकलने वाली लाइन को रहने वाले लोगों के पास बने वितरण सब स्टेशन को दिया जाता है।

(5) दोनों आने वाली लाइन तथा आने वाली लाइन को सर्किट ब्रेकर के द्वारा जोड़ा जाता है तथा सर्किट ब्रेकर की दोनों साइडों पर आइसोलेटर लगाया जाता है। जब कभी लाइन टॉवर की मरम्मत की जाती है तो पहले लाइन को ऑफ किया जाता है तथा बाद में अर्थ किया जाता है।

(6) पी. टी. तथा सी. टी. के द्वारा मोटर, सबक उपयन्त्रों तथा रिले को सप्लाई से जोड़ा जाता है (जिसे चित्र में दर्शाया नहीं गया है), पी. टी. को वहाँ जोड़ा जाता है जहाँ पर लाइन टर्मिनेटिड होती है तथा सी. टी. को सर्किट ब्रेकर के प्रत्येक टर्मिनल पर।

Inch/ft

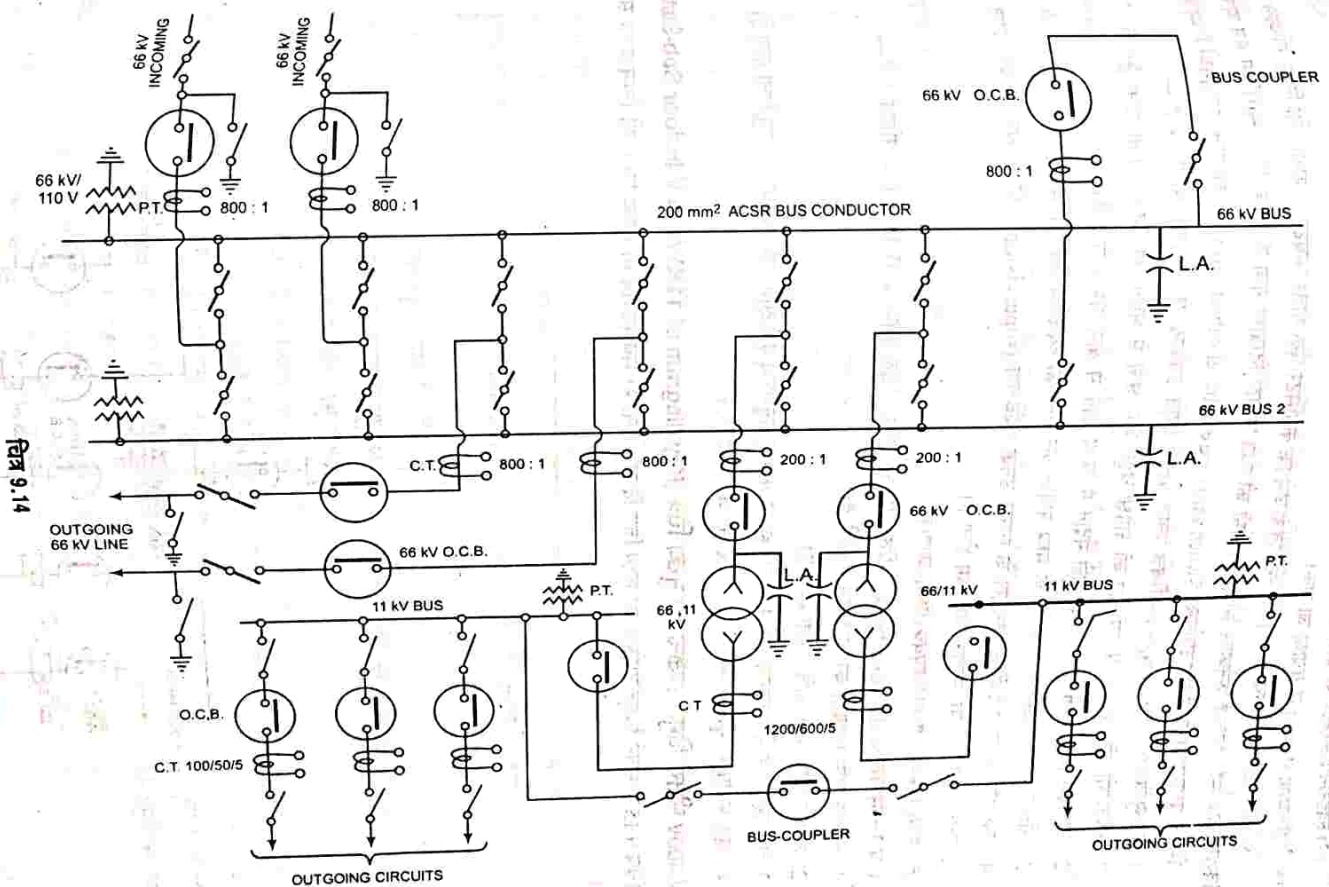

(7) लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के टर्मिनल के करीब जोड़ा जाता है ताकि ट्रांसफार्मर को प्रत्यक्ष तड़ित आगाम (direct lightning stroke) से बचाया जा सके।


(8) सब-स्टेशन पर अन्य उपयुक्त भी लगे होते हैं जैसे कि कैपेसिटर बैंक पावर फेक्टर में सुधार के लिए, लोकोल फल्ट्स कोक्शन, डी० सी० सल्टाई कनेक्शन आदि। इन सभी को चित्र में नहीं दिखाया गया है ताकि चित्र साधारण बन सके।

स्विच प्रांगण प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्र (Switch yard type electrical sub-station) के लाभ तथा हानियाँ निम्न हैं—

- (अ) सुविधायें (Advantages)—स्विच प्रांगण प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्र से निम्नवत सुविधायें हैं—
1. उपकरणों की व्यवस्था से घिरे क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम क्षेत्रों में भवन की आवश्यकता होती है।
2. उद्घर्षण (erection) कार्य प्रायः सुले मैदान में किया जाने से कम समय लेता है।
3. अति उच्च वोल्टता पर उपकरणों के मध्य पर्याप्त अन्तर्गत की व्यवस्था की जा सकती है।
4. उपकरणों के मध्य अधिक अन्तर्गत के कारण उनके पर्यवेक्षण (supervision) की अधिक सुविधा प्राप्त है।
5. स्विच यन्त्रावली पर स्थापन व्यय कम होता है।
6. भावी विस्तार भी सुविधापूर्वक किया जाता है।
- (ब) असुविधायें (Disadvantages)—स्विच प्रांगण प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्र से निम्नवत असुविधायें हैं—
1. अधिक भूमि क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है।
2. उपकरणों पर धूल आदि जमती रहती है।
3. वर्षा ऋतु में सभी उपकरण वर्षा में भीगीते रहने के कारण अनुरक्षण एवं क्षति-पूर्ति कार्यों में असुविधा होती है।
4. ऋतु प्रकोप से मुक्त उपकरणों का मूल्य भी अधिक होता है।

11KV/400V भीती विद्युत उपकेन्द्र का मुख्य चित्र (Key diagram of 11KV/400 V Indoor Sub-Station)

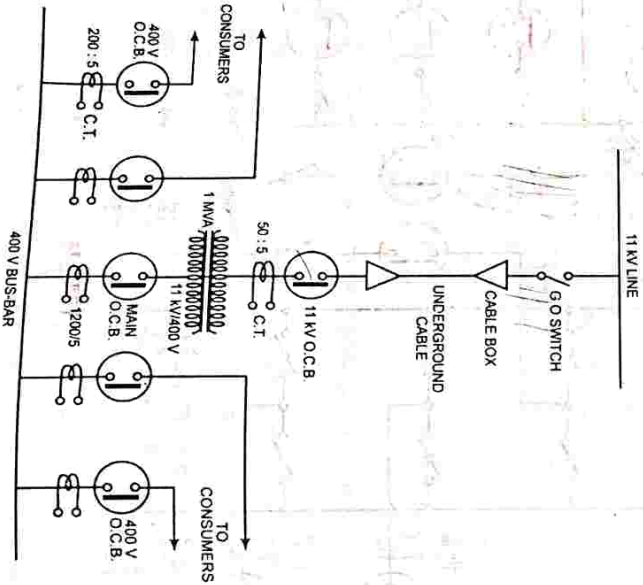चित्र 9.15 में भीती विद्युत उपकेन्द्र का मुख्य चित्र दिखाया गया है। सब स्टेशन के मुख्य चित्र को निम्न प्रकार समझाया गया है।



चित्र 9.15

(1) 3 फेज 3-तार 11KV लाइन की टोपिंग की गई है तथा लाइन को गैर अपग्राउंडिंग स्विच के पास लाया जाता है जो कि सब स्टेशन के पास बना हुआ है।

(2) गैर स्विच (GO Switch) के द्वारा 11KV लाइन को भीती विद्युत उपकेन्द्र पर अपग्राउंडिंग के बिन्दु के द्वारा लाया जाता है। इस लाइन को 11KV O.C.B. के द्वारा ट्रांसफार्मर की H.T. साइड पर लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 400V 3-फेज 4-तार तक घटाता है।

(3) मेन O.C.B. के द्वारा ट्रांसफार्मर सल्टाई को बस बार से जोड़ा है। बस बार से 400V, 30 फेज, 4-तार सल्टाई बिन्दु उपभोक्ताओं को दी जाती है। किन्हीं दो फेजों के बीच वोल्टेज 400V तथा फेज व न्यूट्रल के बीच 230V होती है। फिल फेज लोड को फेज तथा न्यूट्रल के बीच जोड़ा जाता है जबकि 3-फेज 400V मोटर को सीधे 3-फेज लाइन से जोड़ा जाता है।

(4) सी० टी० को सब स्टेशन पर उपयुक्त जगह पर लगाया जाता है तथा मोटर, सूचक उपकरणों व रिले को सी० टी० के द्वारा सल्टाई दी जाती है।

अन्तरंग प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्रों के लाभ (Advantages of indoor type sub-stations)

अन्तरंग प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्रों से उपलब्ध सुविधायें निम्नवत् हैं—

- (i) एक से अधिक वितरण लाइनों के नियन्त्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- (ii) अन्तरंग प्ररूपी उपकरण संहत (Compact) आकार के होने के कारण कम स्थान घेरते हैं।
- (iii) आधुनिक अन्तरंग प्ररूपी सम्पूर्ण स्विच यन्त्रावली मात्र दो या तीन खण्डों में सर्वोत्कृष्ट रूप (Assembled form) में उपलब्ध है। अतः भवन निर्माण के उपरान्त स्थापन कार्य में बहुत कम समय की आवश्यकता होती है।
- (iv) पर्यवेक्षण कार्य (Supervision work) में कम समय लगता है।
- (v) अन्तरंग होने के कारण वर्षा ऋतु में भी पर्यवेक्षण कार्य सुविधापूर्वक किया जा सकता है।
- (vi) सभी उपकरण भवन के अन्दर स्थापित रहने के कारण बहुत कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।
- (vii) अन्तरंग प्ररूपी स्विच यन्त्रावली (Switch gear) एवं परिणामित अपेक्षाकृत कम मूल्य के होते हैं।
- (viii) स्विच यन्त्रावली का आकार संहत (Compact) होने के कारण प्रचालन केबिलों पर कम व्यय की आवश्यकता होती है।
- (ix) अनुरक्षण मूल्य भी अपेक्षाकृत कम होता है।

अन्तरंग प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्रों से असुविधायें (Disadvantages of indoor type sub-stations)

अन्तरंग प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्रों से निम्नवत असुविधायें होती हैं—

- (i) भवन निर्माण कार्य में अधिक धन व्यय करना होता है।
2. उपकरणों के संहत आकार (Compact size) के होने के कारण क्षतिपूर्ति कार्य (Repair work), पर्यवेक्षण कार्य, अनुरक्षण कार्य (Maintenance work) में असुविधा होती है।
3. भावी विस्तार (Future extension) हेतु की गई व्यवस्था से अधिक विस्तार करने में अधिक व्यय करना होगा।
4. 66 किलोवोल्ट से अधिक वोल्टताओं हेतु अन्तरंग प्ररूपी वैद्युत उपकेन्द्र के अभिकल्प की असुविधा एवं अत्यधिक अपेक्षणी होने के कारण सामान्यतया स्थापित ही नहीं किये जाते हैं।
5. कम क्षमता (Capacity) में अन्तरंग वैद्युत उपकरण भी कुछ अधिक सस्ते नहीं होते हैं।

1. Fill in the blanks by appropriate words/figures :

- A sub-station some characteristic of electric supply. of electric supply.
- Most of the sub-stations in the power system change of load.
- An ideal location for the sub-station would be at the distribution.
- Pole-mounted sub-stations are used for sub-station is
- The voltage rating of the transformer in a pole-mounted sub-station is of voltages less than
- Single bus-bar arrangement in sub-stations is used for voltages less than employed.
- For voltage greater than 33 kV, bus-bar arrangement is employed.
- The kVA rating of transformer in a pole-mounted sub-station does not exceed
- An indoor sub-station is expensive than outdoor sub-station.
- A fault location is in an outdoor sub-station than in indoor sub-station.

2. Pick up the correct words (Figure from brackets and fill in the blanks) :

- Out-door sub-station requires space. (more, less)
- The possibility of fault escalation is in outdoor sub-station than that of indoor sub-station. (more, less)
- Majority of distribution sub-stations are of type. (pole-mounted, indoor, outdoor)
- Power factor correction sub-stations are generally located at the end of transition line. (sending, receiving)
- Underground sub-stations are generally located in (thickly, populated areas, villages)

Answers :

- (i) changes, (ii) voltage level, (iii) centre of gravity, (iv) secondary, (v) 11 kV/400 V, (vi) 33 kV, (vii) duplicate, (viii) 200, (ix) more, (x) easier.
- (i) more, (ii) less, (iii) pole-mounted, (iv) receiving, (v) thickly populated areas.

CHAPTER REVIEW TOPICS

- What is a sub-station? Name the factors that should be taken bars of while designing and erecting a sub-station. (BTE 2006)
- उपकेन्द्र पर प्रयुक्त सहायक उपकरणों का उल्लेख कीजिए व उनके कार्य बताइये। (BTE 2006)
- उपकेन्द्र में प्रयुक्त बस-बार क्या-क्या हैं? इनमें से किन्हीं तीन प्रकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। (BTE 2006)
- Discuss the different ways of classifying the sub-stations.
- उपकेन्द्र का भू-समर्पक क्यों आवश्यक है? इसे किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए। (BTE 2006)
- Give the comparison of outdoor and indoor sub-stations.
- विभिन्न प्रकार के उपकेन्द्रों की सूची बनाइये। एक बाह्य द्वारा उपकेन्द्र का अभिन्यास (layout) आरेख खींचिये। इसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइये। (BTE 2007)
- What is a transformer sub-station? What are the different types of transformer sub-stations? Illustrate your answer with a suitable block diagram.
- उपकेन्द्र में स्टोरेज बैटरीज के क्या उपयोग हैं? लेड एसिड बैटरीज के रख-रखाव की रूप रेखा का वर्णन कीजिए। (BTE 2007)

हॉम-टैशन

10. 66 kV विद्युत उपकेन्द्र का विन्यास आरेख खींचिये। इसमें प्रयुक्त उपकरणों एवं सुरक्षात्मक नियमों के नाम लिखिये।

11. Draw the layout and schematic connection of a pole-mounted sub-station. (BTE 2008)

12. सब-स्टेशन हेतु एक रेखीय चित्र में डबल बस-बार व्यवस्था दर्शाइये एवं इसके लाभ लिखिये। (BTE 2010)

13. सब-स्टेशन में संचायक बैटरी की आवश्यकता बताइये। इसके रख-रखाव की विधि लिखिये। (BTE 2010)

14. Draw the layout of a typical underground sub-station.

15. उपकेन्द्र से क्या तात्पर्य है? किसी उपकेन्द्र की परिकल्पना व स्थापत्य में किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है? (BTE 2011)

16. बस-बार क्या है? एकल व द्वि बस-बार प्रणालियों को समझाइये तथा उनके गुण व अवनुओं की व्याख्या कीजिए। (BTE 2011)

17. Write a short note on the sub-station equipment. (BTE 2011)

18. उपकेन्द्र में संचयी बैटरी की आवश्यकता बताते हुए उनकी अनुक्षण व्यवस्था को व्याख्या कीजिए। (BTE 2011)

19. एक विद्युत उपकेन्द्र के लिए उपकरणों के चयन के आधार बताइये। (BTE 2013)

20. What are the different types of bus-bar arrangements used in sub-stations? Illustrate your answer with suitable diagrams. (BTE 2013)

21. उपकेन्द्र में बैटरियों की क्यों आवश्यकता होती है? व्याख्या कीजिए। (BTE 2013)

22. एक रेखीय विद्युत परिपथ आरेख द्वारा अन्तरा प्रारूपी विद्युत उपकेन्द्र में लगे उपकरणों को दर्शाइये। उनके नाम भी दीजिए। (BTE 2013)

23. What are terminal and through sub-stations? What is their purpose in the power system? (BTE 2013)

24. Draw the key diagram of a typical 66/11 kV sub-station. (BTE 2014)

25. उपकेन्द्रों की तड़ित विद्युत आघात से कैसे रक्षा की जाती है? समझाइये। (BTE 2014)

26. उपकेन्द्रों में बैटरी की आवश्यकता व महत्व को बताते हुए उसकी अनुक्षण व्यवस्था दीजिए। (BTE 2014)

27. Draw the key diagram of a typical 11 kV/400 V indoor sub-station. (BTE 2015)

28. उपकेन्द्रों का उनकी स्थिति व स्थान के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। इनमें स्थापित यंत्रों के नाम दीजिए व उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। (BTE 2015)

29. विभिन्न प्रकार के विद्युत सब-स्टेशनों को बताइए, किसी एक आउट डोर सब स्टेशन को समझाइए। (BTE 2017)

30. इन-डोर सब-स्टेशन का ले आउट दर्शाइए, साथ ही लगाए गए सभी अवयवों को संक्षेप में समझाइए। (BTE 2015)

C.V.T. : A capacitor voltage transformer is a transformer used in power system to step down extra high voltage signals and provide a low voltage signal, for interlocking or operating a protective relay.

□

10.1 परिचय (Introduction)

पावर सिस्टम में ग्राउंडिंग अथवा भू-सम्पर्कन का मतलब वैद्युत उपकरणों के ढाँचे को अथवा पावर सिस्टम के कुछ वैद्युत अंशों (जैसे—स्टार संयोजन का उदासीन तार) को भू-सम्पर्कित करना है। भू-संयोजन चालक व कुछ वैद्युत उपकरणों (जैसे—रेडिस्टर, परिपथ विभोदक आदि) के ऊपर निर्भर करता है। भू-सम्पर्कन करने से दो फायदे होते हैं— (i) यह प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करती है। (ii) वैद्युत उपकरणों का भू-संयोजन उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है जो इसे प्रयोग कर रहा है। इस अथवा के अन्तर्गत हम भू-सम्पर्कन की महत्ता को देखेंगे।

10.2 भू-संयोजन (Grounding or Earthing)

किसी धात्विक मशीन के ढाँचे को अथवा किसी वैद्युत उपकरण के वैद्युत भाग को चालक द्वारा जमीन से जोड़ने की प्रक्रिया को भू-सम्पर्कन कहते हैं।


यह बहुत आवश्यक है परन्तु पावर सिस्टम में भू-सम्पर्कन का सबसे अधिक महत्व है। क्योंकि यदि भू-सम्पर्कन नहीं किया गया या सही तरीके से भू-सम्पर्कन नहीं किया गया तो बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः यह जरूरी है कि भू-सम्पर्कन किया जाये और साथ ही यह भी आवश्यक है कि ठीक तरीके से भू-सम्पर्कन किया जाये। भू-सम्पर्कन को दो भागों में बाँटा गया है—

1. उपकरण भू-सम्पर्कन (Equipment Earthing)
2. प्रणाली भू-सम्पर्कन (System Earthing)

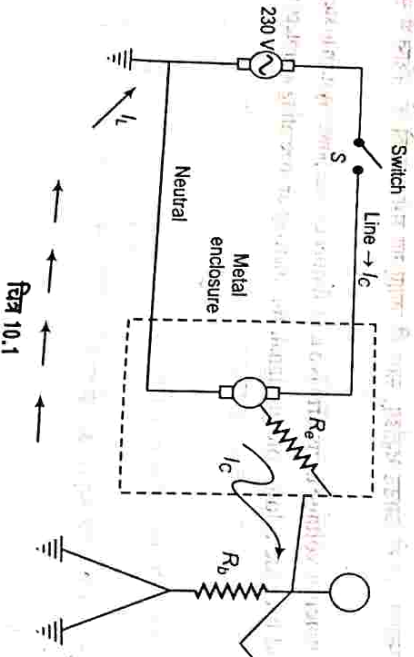10.3 उपकरण भू-सम्पर्कन (Equipment Grounding)


किसी वैद्युत उपकरण का वह भाग जिसमें धारा प्रवाह नहीं हो अर्थात् वैद्युत उपकरणों के ढाँचे को भू-सम्पर्कित करना Equipment Grounding कहलाता है।

हम किसी भी वैद्युत उपकरण के ढाँचे को निर्भीकतापूर्वक छूते हैं जिसके लिए यह आवश्यक है कि उस उपकरण का सही तरीके से भू-सम्पर्कन किया जाये। चित्र में एक मोटर (M) के भू-सम्पर्कन को दिखाया गया है। चित्र में दिखाये गये मोटर के चट्टल को भी भू-सम्पर्कित किया गया है। इसे अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए इसे तीन भागों में बाँटा गया है—



चित्र 10.1

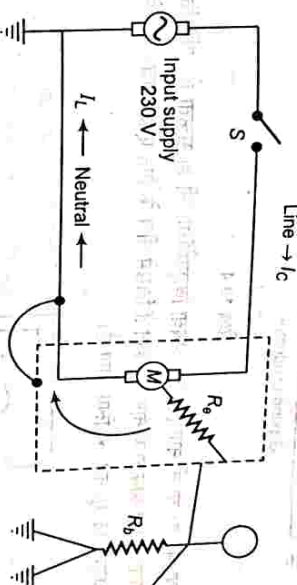
1. Unground Enclosure
 2. Enclosure Connected to Neutral Wire
 3. Ground Wire Connected to Enclosure
1. Unground Enclosure—पीछे चित्र में motor के भू-सम्पर्कन को दिखाया गया है जिसमें Unground Metal Enclosure है। जब कोई व्यक्ति धातु घेराव को छूता है तो उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता है यदि उपकरण ठीक तरीके से कार्य कर रहा है। परन्तु यदि किसी कारणावस्था उपकरण के अन्दर विद्युत्प्रोधान नष्ट हो जाता है तो मोटर व धातु घेराव के मध्य का प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा का मार्ग मनुष्य के शरीर के प्रतिरोध R_b द्वारा पूर्ण होगा। यदि R_e छोटा है (उस स्थिति में जब विद्युत्प्रोधान प्रदोष उत्पन्न होता है) तो धारा I_c व्यक्ति के शरीर से होकर गुजरती जो कि बहुत नुकसानदायक है। परिणाम यह होगा कि व्यक्ति को झटका लगेगा। इस प्रकार यह प्रणाली असुरक्षित है।
2. Enclosure Connected to Neutral Wire: पीछे की समस्या को घेराव को उदासीन तार के साथ भू-सम्पर्कित कर समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



चित्र 10.2


अब क्षरण धारा I_c धात्विक घेराव से होते हुए मोटर से उदासीन तार में प्रवाह होगी। यहाँ पर धात्विक घेराव पर earth potential होने के कारण उपकरण को छूने वाले व्यक्ति को कोई झटका नहीं लगेगा।

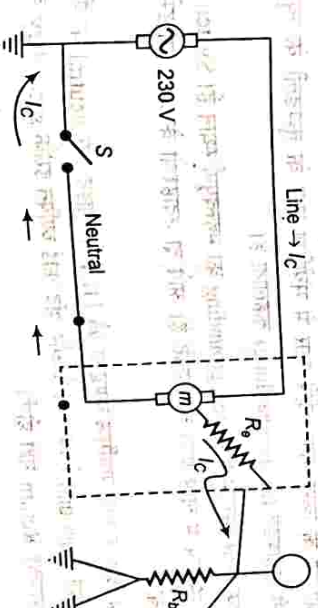इस व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यह है कि Neutral wire दूर जाता है अथवा किसी कारणावस्था दुर्घटनाग्रस्त हो जाये तो धातक सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि स्विच को जीवित तार के बजाय उदासीन तार के श्रेणी में लगा दिया जाये तो मोटर तो चालू अथवा बन्द होगी परन्तु यदि मोटर की बन्द अवस्था में यदि उस मोटर को कोई छूता है तो उस व्यक्ति को वैद्युत झटका लग सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।




चित्र 10.3

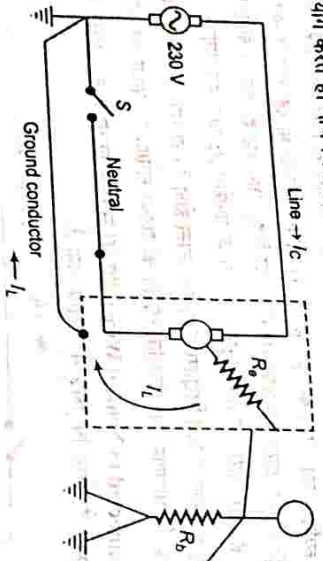3. भू-तार का धराव के साथ संयोजित होना (Ground Wire Connected with Enclosure) — इस समस्या को समाप्त करने के लिए कि हमारा न्यूट्रल तार टूट सकता है अथवा किसी वजह से खराब हो सकता है और जिससे भू-सम्पर्कन काना व्यर्थ हो जाता है, हम एक तीसरे तार का प्रयोग करते हैं जिसे भू-तार कहते हैं जिसे कि धातु धराव व प्रणाली के भू-सम्पर्कन के मध्य प्रयोग करते हैं। नीचे चित्र 10.4 में इस व्यवस्था को दिखाया गया है।



चित्र 10.4

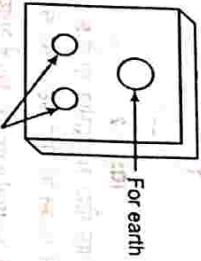चित्र में दिखाया गया भू-तार या तो नंगा हो होगा अथवा विद्युतरोगित भी हो सकता है। यदि विद्युतरोगित होगा तो उसके विद्युतरोगन का रां हरा होगा। वैद्युत सर्किटों में तीन पिन होते हैं जिसमें नीचे के पिन एक जीवित तार के लिए, एक उदासीन तार के लिए और ऊपर का बड़ा पिन भू-तार के लिए होता है।




चित्र 10.5

10.4 प्रणाली ग्राउंडिंग (System Grounding)

जब किसी वैद्युत प्रणाली के किसी भाग (जैसे स्टार में संयोजित T/F के कुण्डली के न्यूट्रल को earth करना) भू-सम्पर्कित करना प्रणाली ग्राउंडिंग (System earthing) कहलाता है।

आज के इस आधुनिक पावर सिस्टम में system grounding का महत्त्वपूर्ण स्थान है। System Grounding को ठीक तरीके से अपनाकर पावर सिस्टम में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे दो उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे कि System Grounding को महत्ता क्या है?

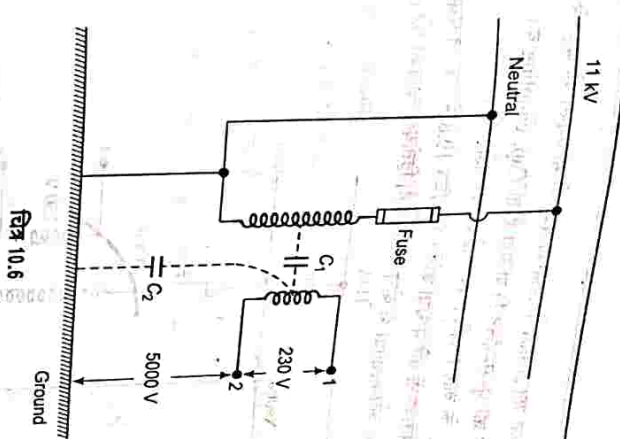
(i) चित्र 10.6 में एक वितरक T/F प्राथमिक कुण्डली को 11kV के लाइन और neutral के बीच संयोजित किया गया है। यदि इसके secondary को unground किया गया है और यदि कोई व्यक्ति इसके secondary को छूता है तो उसे कोई हानि नहीं लगेगी क्योंकि सर्किट Return नहीं होगा।



चित्र 10.6

परन्तु यह सत्य नहीं है। चित्र 10.6 को देखने से T/F के प्राथमिक व द्वितीयक कुण्डली के मध्य Capacitance C_1 तथा C_2 द्वितीयक कुण्डली व ground के मध्य है। यह Cap. द्वितीयक कुण्डली व भू के मध्य उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। यह उच्च वोल्टता C_1 व C_2 पर निर्भर करता है। यह प्राथमिक वोल्टता का 20% से 40% तक उच्च हो सकता है।

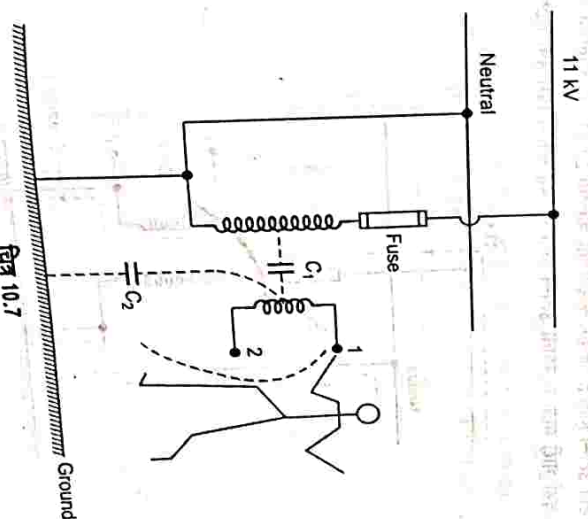
यदि कोई व्यक्ति द्वितीयक कुण्डली को छूता है तो धारा I_C मनुष्य के शरीर से होकर प्रवाहित होती है जो कि एक छोटे T/F के केस में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।



चित्र 10.7


उदाहरण के लिए यदि I_c का मान 20 mA है तो इसकी वजह से भी व्यक्ति को बहुत तेज झटका लग सकता है। यदि एक द्वितीयक चालक को भू-सम्पर्कित किया गया है तो Cap. coupling को घटाकर 0 (शून्य) तक किया जा सकता है जिसके कारण धारा I_c के कारण व्यक्ति को कोई झटका नहीं लगेगा।

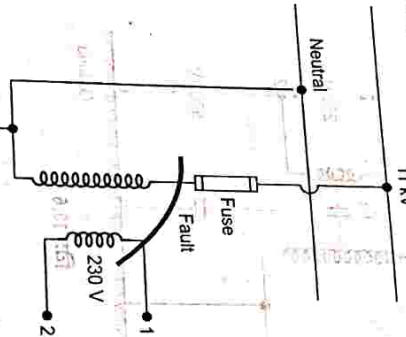(ii) अब हम एक गम्भीर अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। नीचे चित्र 10.8 में एक वितरक T/F के प्राथमिक कुण्डलन को दिखाया गया है जो 11 kV की line और neutral के बीच संयोजित है। द्वितीयक चालकों को unground किया गया है।



चित्र 10.8

माना कि 11 kV की लाइन 230 volt के चालक से छू जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह प्रदोष T/F के आन्तरिक कारणों अथवा लाइन के ऊपर किसी पेड़ आदि के गिर जाने के कारण होता है। इस अवस्था में द्वितीयक चालकों एवं भू के मध्य बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है जिसके कारण यह वोल्टता 230 V के चालकों के विद्युत्प्ररोधन को एकदम नष्ट कर देता है जिसके कारण वहाँ भारी मात्रा में स्पर्क उत्पन्न होता है। यह स्पर्क द्वितीयक network के किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो सकता है।

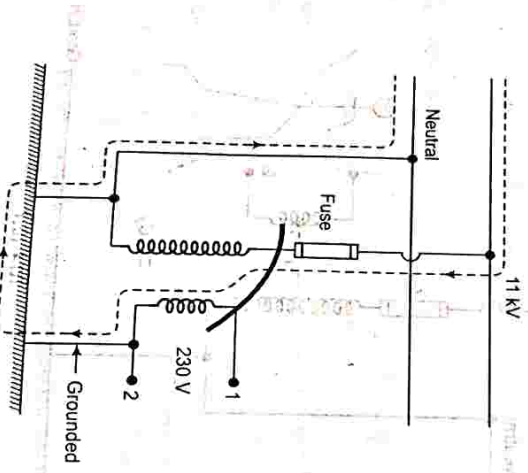


चित्र 10.9

एक और द्वितीयक लाइन को भू-सम्पर्कित कर नीचे चित्र 10.9 में दिखाया गया है। जब 11 kV की लाइन 230 volt से छू जाती है तो उस समय लघुपरिधित धारा जो कि प्रदोषी धारा के रूप में भी जानी जाती है, Dotted path के द्वारा प्रवाहित होती है जिसे नीचे चित्र में दिखाया गया है।

इस उच्च धारा के कारण 11 kV की लाइन में लगा हुआ पृष्ठ पिघल जाता है और वितरक T/F की द्वितीयक कुण्डलनी को 11 kV की लाइन से अलग कर देता है। यह पॉवर सिस्टम की लाइन में System Grounding को दर्शाता है।

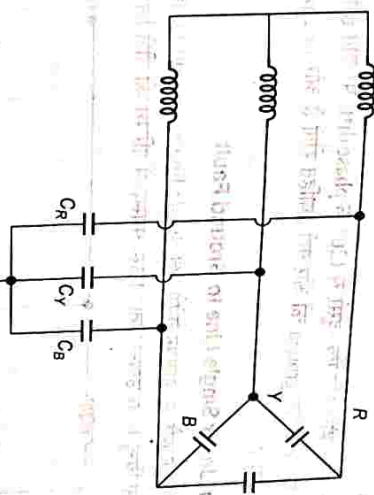
10.5 Ungrounded Neutral System

Ungrounded Neutral System में Neutral तार को भू-सम्पर्कित नहीं किया जाता है। इस प्रणाली में Neutral भू से अलग होता है अतः इस प्रणाली को Isolated Neutral System या Fire Neutral System कहते हैं। नीचे चित्र 10.10 में Ungrounded Neutral प्रणाली को दिखाया गया है।



चित्र 10.10

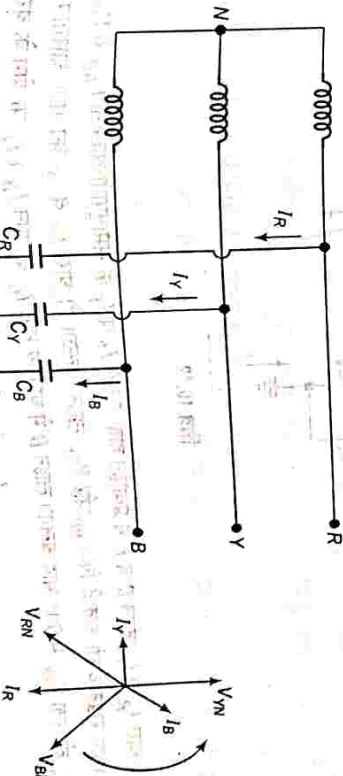प्रत्येक लाइन चालक और भू के मध्य Capacitance है। यह पहले delta में संयोजित होता है और बाद में स्टार में संयोजित हो जाता है। जब यह delta संयोजित रहता है तो उस समय धारिता का प्रभाव बहुत कम होता है जिसे नगण्य माना जा सकता है। इस प्रकार ऊपर दिये गये परिपथ को मटाया जा सकता है जो कि नीचे चित्र 10.11 में दिखाया गया है।



चित्र 10.11

सामान्य अवस्था में प्रत्येक लाइन चालक की धारिता समान होती है, अर्थात् हम कह सकते हैं कि $C_R = C_Y = C_B = C$ इस प्रकार फेज वोल्टता V_{RN} , V_{YN} और V_{BN} के समान परिमाण होंगे तथा धारितीय धारा I_R , I_Y और I_B भी समान होंगी। अतः

$$I_R = I_Y = I_B = \frac{V_{ph}}{X_c}$$


where $V_{ph} \rightarrow$ Phase Voltage
 $X_c \rightarrow$ Cap. reactance of the line to ground

यहाँ पर धारितीय धारा I_R , I_Y , I_B फेज वोल्टता V_{RN} , V_{YN} और V_{BN} से 90° अग्रगामी होंगी जैसा कि ऊपर फेजर डायग्राम में दिखाया गया है।

तीनों धारायें परिमाण में समान होंगी और एक-दूसरे से 120° के phase diff. पर होते हैं जिसके कारण फेजर योग शून्य होता है। परिणाम यह होता है कि कोई धारा ground की ओर नहीं प्रवाहित होती है और neutral पर वही potential होता है जो ground पर potential होता है।

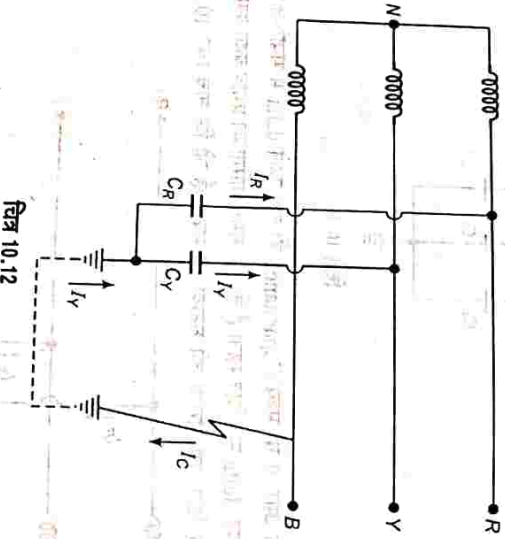10.6 Circuit Behaviour Under Single Line to Ground Fault

यहाँ पर हम उस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे जब Single line to ground fault होता है। माना कि लाइन में ग्राउंड प्रदेश लाइन B के किसी बिन्दु F पर उत्पन्न होता है। उस अवस्था में परिपथ को नीचे चित्र में दिखाया गया है।



चित्र 10.12

धारितीय धारा I_R व I_Y लाइन R व Y में प्रवाहित होती है तथा I_R व I_Y के समानुपाती वोल्टता V_{BR} व V_{BY} भी प्रवाहित होती है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि V_{BR} और V_{BY} लाइन वोल्टता हैं। धारा I_R व I_Y का मार्ग धारितीय होगा जिसके कारण धारा I_R वोल्टता V_{BR} से 90° आगे चलेगा। लाइन B में धारितीय धारा I_C का मान $I_B + I_Y$ के योग के बराबर होता है। अर्थात्

$$I_C = I_B + I_Y$$

लाइन B में प्रदेशी धारा

$$I_C = I_B + I_Y \quad (\text{फेजर योग})$$

अतः

$$I_R = \frac{V_{BR}}{X_c} = \frac{\sqrt{3} V_{ph}}{X_c}$$

$$I_Y = \frac{V_{BY}}{X_c} = \frac{\sqrt{3} V_{ph}}{X_c}$$

$$I_B = I_Y = \frac{\sqrt{3} V_{ph}}{X_c}$$

लाइन B में प्रदेशी धारा

$I_C =$ Phasor sum is walking



चित्र 10.13


अतः जब ungrounded neutral system में कोई प्रदेश उत्पन्न हो जाता है तो प्रणाली में निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

- प्रदेशी फेज के ऊपर potential, ground potential के समान होता है। फिर भी दोनों स्वस्थ फेजों में वोल्टता का मान अपने सम्पूर्ण मान तक बढ़ता है जिसके कारण परिणाम यह होता है कि विद्युत्प्रदूषण का भंजन हो जाता है।
 - धारितीय धारा का मान दोनों स्वस्थ चालकों में सामान्य धारा के मान का $\sqrt{3}$ गुना बढ़ जाता है।
 - धारितीय प्रदेशी धारा सामान्य धारितीय धारा का 3 गुना हो जाती है।
 - यह प्रणाली भू-प्रदेश से रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि प्रदेशी अवस्था में उत्पन्न होने वाला धारितीय धारा का मान शून्य कम होता है कि वह Relay को Operate नहीं कर पाती है।
- इन सभी हानियों के कारण आज के समय में ungrounded neutral प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज के वैश्वीय युग में 3- ϕ उच्च वोल्टता के लिए grounded neutral प्रणाली का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है।

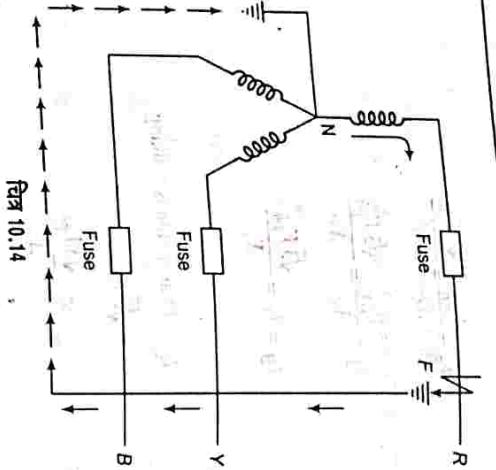10.7 उदासीन भू-सम्पर्कन (Neutral Grounding)

3- ϕ प्रणाली के न्यूट्रल तार को भूमि से सीधे अथवा कुछ परिपथों के द्वारा जोड़ा जाये, तो यह neutral grounding कहलाता है।

Neutral grounding के द्वारा हमें स्वयं व उपकरण दोनों की सुरक्षा प्रदान होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई प्रदेश उत्पन्न होता है तो धारा का मार्ग neutral और भू के रास्ते पूर्ण होता है और हमारी और हमारे उपकरण की सुरक्षा प्रदान करता है।



चित्र 10.14

चित्र में एक 3- ϕ star connected परिपथ को दिखाया गया है जिसके Neutral को Earthed किया गया है। मान कि R फेज में भू प्रदेश किसी बिन्दु F पर उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण धारा दिखाये गये तौर के मार्ग के अनुसार होगी। धारा R -फेज से भू की ओर प्रवाहित होगी जिसके कारण वह धारा Neutral Point पर आयेगी जिसके कारण धारा के मार्ग को प्रतिबाधा कम हो जायेगी और इस मार्ग से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। R फेज में धारा का मान अधिक होने पर फेज R में लगा फ्यूज पिघल जायेगा और परिपथ से इसे अलग कर देगा। इस तरह से यह प्रणाली की सुरक्षा होगी। एक महत्वपूर्ण लाभ Neutral Grounded का यह है कि जीवित तार और भू के मध्य का Potential diff. का मान प्रणाली के फेज वोल्टता से अधिक नहीं होगा। यह लगभग स्थिर रहता है।


Neutral Grounding के लाभ

1. यह स्वयं (मनुष्यों) व प्रणाली दोनों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।
2. Arcing Grounds के कारण उत्पन्न होने वाली उच्च वोल्टता को हटाया जा सकता है।
3. अनुपेक्षा एवं मरम्मत कम है।
4. यह विरचसनीय सेवा प्रदान करता है।
5. बिजली के कारण उत्पन्न होने वाली उच्च वोल्टता को भू में discharge किया जा सकता है।

Neutral grounding के तरीके (Methods of Neutral Grounding)

1. ठोस या प्रभावी ग्राउण्डिंग
2. प्रतिरोध ग्राउण्डिंग
3. प्रतिधात ग्राउण्डिंग
4. पीटरसन-कुण्डली ग्राउण्डिंग

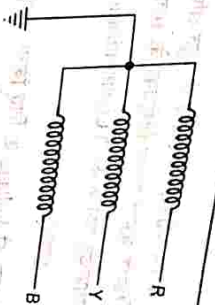1. ठोस या प्रभावी ग्राउण्डिंग (Solid or Effect Grounding) — जब 3-प्रणाली के न्यूट्रल बिन्दु को सीधे भू से एक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध व प्रतिधात नगण्य होता है, ठोस अथवा प्रभावी ग्राउण्डिंग कहलाता है। नीचे चित्र में ठोस ग्राउण्डिंग का परिपथ दृश्यग्राम दिखाया गया है।




चित्र 10.15

लाभ (Advantages)

ठोस ग्राउण्डिंग के मुख्य लाभ निम्न हैं —

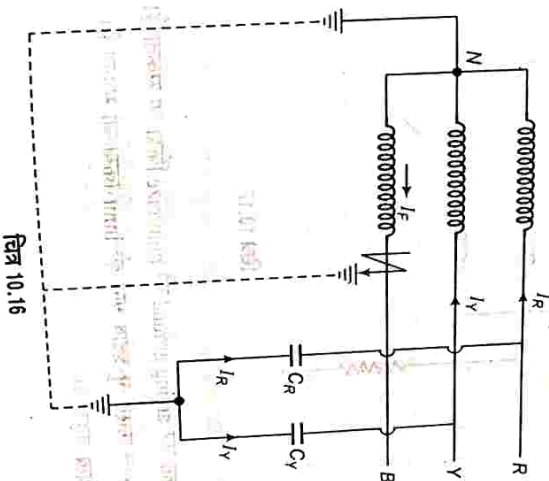1. न्यूट्रल प्रभावी रूप से earth potential के द्वारा पकड़े जाते हैं।
2. जब किसी भी फेज में भू प्रदेश उत्पन्न होता है तो परिणामी धारतीय धारा I_C प्रदीर्घ धारा I_F का phase opposition करता है जिसके कारण दोनों धाराएँ I_F व I_C एक-दूसरे को निरस्त कर देती हैं। परिणामस्वरूप कोई अतिवोल्टता प्रवाह आर्किंग की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। नीचे चित्र में एक परिपथ को दिखाया गया है जिसमें फेज में भू प्रदेश दिखाया गया है। धारतीय धारा I_R व I_Y स्वस्थ फेज R व Y में प्रवाहित होती है। Power Source के द्वारा प्रदीर्घ धारा प्रवाहित होता है वह प्रदीर्घ धारा बिन्दु F से भू की तरफ प्रवाहित होती है।



चित्र 10.16

3. यह प्रणाली को भू प्रदेश से आसानी से रक्षित करता है। जब किसी फेज में भू प्रदेश उत्पन्न होता है तो बहुत अधिक धारा में प्रदीर्घ धारा I_F प्रवाहित होती है जो कि प्रदीर्घ बिन्दु I_F व भू प्रदेश के मध्य प्रवाहित होती है।

हानियाँ (Disadvantages)

1. शिरोपरि संचरण लाइन में सबसे अधिक प्रदीर्घ भू-प्रदेश होता है जिसके कारण प्रणाली को बृहत्क सहने पड़ते हैं। इन कारणों से प्रणाली अस्थिर हो जाती है।


2. वेस प्राउंडिंग प्रणाली में जब भारी भू-प्रदोष उत्पन्न होता है तो बहुत अधिक मात्रा में प्रदोषों द्वारा प्रवाहित होती है जो कि सोधे Ckt Breaker से गुजरती है जिसके कारण परिपथ विद्योजकों के समकों के जलने का भय रहता है।
3. भू-प्रदोष द्वारा के मान का अत्यधिक बढ़ जाने के कारण Communication लाइन में व्यवधान उत्पन्न होती है।

अनुप्रयोग (Application)

Solid ground का प्रयोग 33 kV तक की Voltage के लिए किया जाता है जिसकी शक्ति क्षमता 5000 kVA से अधिक ना हो।

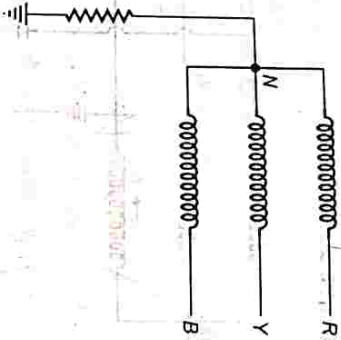10.8 प्रतिरोध ग्राउंडिंग (Resistance Grounding)

भू-प्रदोष द्वारा के परिमाण को कम करने के लिए न्यूट्रल तार को भू से संयोजित करने से पहले एक प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिया जाता है जिससे भू-प्रदोष द्वारा को सीमित रखा जाता है। इसे प्रतिरोध ग्राउंडिंग कहते हैं। नीचे चित्र में प्रतिरोध भू-संयोजन को दिखाया गया है जिसमें न्यूट्रल बिन्दु को एक प्रतिरोधक के साथ जोड़कर भू से संयोजित किया गया है। यदि प्रतिरोध R का मान कम है तो भू-प्रदोष द्वारा का मान अधिक होगा और यह प्रणाली solid grounding की तरह ही कार्य करती है। दूसरी तरफ यदि Earthing Resistance का मान अधिक है तो भू-प्रदोष द्वारा का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध R के मान को इस प्रकार चयन किया जाता कि भू-प्रदोष द्वारा को सीमित किया जा सके परन्तु मान इतना अवश्य होना चाहिए कि प्रदोषों अवस्था में रक्षण प्रणाली चालू हो जाये।



चित्र 10.17

लाभ (Advantages)

1. R के मान को समायोजित कर arcing ground को minimize किया जा सकता है।
2. Earthing Resistance के कारण भू-प्रदोष द्वारा को limit किया जा सकता है।
3. इससे प्रणाली का स्थायित्व बढ़ता है।


हानियाँ (Disadvantages)

1. यह प्रणाली solid grounding की अपेक्षा महँगा पड़ता है।
2. भू-प्रदोष के दौरान earthing resistance में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कई बार इस ऊर्जा को वातावरण में उत्सर्जित करना कठिन हो जाता है।

अनुप्रयोग (Applications)

यह प्रणाली 2.2 kV और 33 kV पर प्रचलित होती है जिसमें शक्ति क्षमता 5000 kVA से अधिक हो।

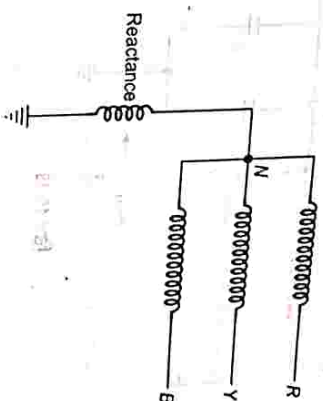इस प्रणाली में न्यूट्रल और भू के मध्य Reactance को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। Reactance को लगाने का उद्देश्य प्रदोषों द्वारा को कम करना है। नीचे चित्र में Reactance Grounding के परिपथ को दिखाया गया है।



चित्र 10.18

Earthing Reactance को बदलकर भू-प्रदोष द्वारा के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रणाली को आज के समय में प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी निम्न हानियाँ हैं—

1. इस प्रणाली में रक्षण प्रणाली को प्रचालित करने के लिए अधिक द्वारा की आवश्यकता पड़ती है।
2. प्रदोषों अवस्था में उच्च ट्रांजिएंट वोल्टता उत्पन्न होती है।


10.9 Peterson Coil Grounding or Arc Suppression Coil Grounding

चूँकि हम जानते हैं कि धारितोष द्वारा के कारण ही Arcing Grounding उत्पन्न होता है। यह धारितोष द्वारा प्रवाहित होता है क्योंकि प्रत्येक लाइन और भू के मध्य एक संघर्षित काम करता है। यदि संघर्षित के समान्तर क्रम में एक प्रेरकत्व को लगा दिया जाये और L व C को इस प्रकार से समायोजित किया जाये कि $I_L = I_C$, तो प्रदोषों द्वारा का मान शून्य हो जाता है। इस अवस्था को Resonant Grounding के नाम से या Peterson Coil Grounding के नाम से जानते हैं।

Circuit Details

Arc Suppression कुण्डली जिसे पिटर्सन कुण्डली के नाम से भी जाना जाता है, एक लौह कोइल कुण्डली होती है जो कि न्यूट्रल और अर्थ में मध्य श्रेणीक्रम में संयोजित होती है। नीचे चित्र में Resonant Grounding की परिपथ व्यवस्था को दिखाया गया है जिसमें Tapping को सहायता से प्रेरकत्व के मान को बदला जा सकता है। Tapping को बदलकर प्रणाली में $I_C = I_L$ कर Resonant Grounding प्राप्त किया जा सकता है।

प्रचालन (Operation)—आगे चित्र 10.19 में $3-\phi$ प्रणाली को दिखाया गया है जिसमें (Peterson Grounding) को व्यवस्था को दर्शाया गया है। माना फेज B में बिन्दु F पर लाइन भू-प्रदोष उत्पन्न होता है। प्रदोषों द्वारा I_F व धारितोष द्वारा I_R व I_Y के प्रवाहित होने की दिशा को चित्र में दर्शाया गया है। प्रदोषों द्वारा I_F भू से Peterson Coil में प्रवाहित होती है और पुनः प्रदोषों बिन्दु पर आती है। सम्पूर्ण धारितोष द्वारा I_C फेज द्वारा I_R व I_Y के योग के बराबर होती है जिसे कि फेजर डायग्राम में दिखाया गया है।

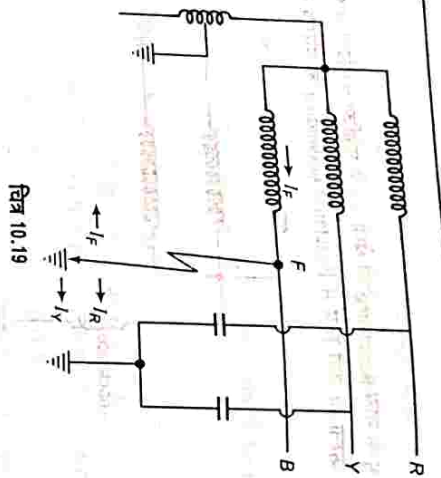

चित्र 10.19

प्रदेशी फेज की वोल्टता ग्राउन्डिंग के एफेक्ट्स होती है।
अतः प्रदेशी धारा I_F , प्रदेशी फेज की वोल्टता से 90° परवर्गायी होती है। प्रदेशी धारा I_F , धात्रीय धारा I_C का विरोध करती है।
प्रेरकत्व के मान को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि $I_L = I_C$ और इस अवस्था को प्रादिक के उपराल प्रदेशी धारा का मान शून्य हो जाता है।

Resonant Grounding के लिए L का मान

Resonant grounding में प्रणाली Ungrounded Neutral प्रणाली की तरह व्यवहार करता है। अतः Line वोल्टता V_R व C_Y के एफेक्ट्स होती है।

$$I_R = I_Y = \frac{\sqrt{3} V_{ph}}{X_C}$$

$$I_C = \sqrt{3} I_R = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3} V_{ph}}{X_C} = \frac{3 V_{ph}}{X_C}$$

where X_C = line to ground capacitive reactance

$$\text{प्रदेशी धारा } I_F = \frac{V_{ph}}{X_L}$$


where X_L = Inductive reactance of the arc suppression coil

अतः Resonant grounding के लिए

$$I_L = I_C$$

$$\frac{V_{ph}}{X_L} = \frac{3 V_{ph}}{X_C}$$

$$X_L = \frac{X_C}{3}$$

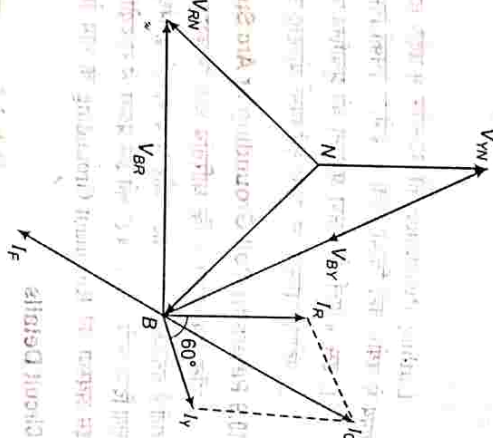

चित्र 10.20

$$\omega L = \frac{1}{3 \omega C}$$

$$L = \frac{1}{3 \omega^2 C}$$

या

लाभ (Advantages)


1. Peterson coil के द्वारा भू-प्रदेश से प्रणाली को छाने वाली धारियों को पूर्णतः बचाया जा सकता है।
2. Peterson coil में ungrounded neutral के सभी गुण हैं।

हानियाँ (Disadvantages)

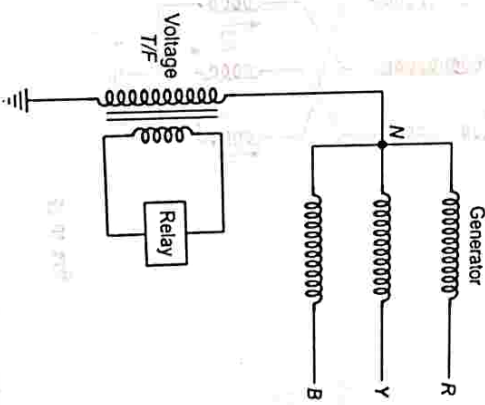1. प्रचालन कन्डीशन के बार-बार बदलने के कारण L का मान बदलता रहता है जिसके कारण उसे बार-बार बदलना पड़ता है।
2. The line should be transposed.

वोल्टा परिणामित्र भू संयोजन (Voltage T/F Earthing)

Neutral earthing को इस विधि में $1-\phi$ voltage T/F को प्राथमिक कुण्डलों को चूड़ल और भू के मध्य संयोजित किया जाता है जिसे चित्र में दिखाया गया है। एक कम मान का प्रतिरोध मिले के साथ Voltage T/F को द्वितीयक कुण्डलों के एफेक्ट्स संयोजित किया गया है। वोल्टता ट्रांसफार्मर चूड़ल अर्थिंग में उच्च प्रतिघात प्रदान करता है और ungrounded neutral प्रणाली की तरह प्रचलित होता है। किसी फेज में उत्पन्न हुआ भू प्रदेश तिले के एफेक्ट्स वोल्टता उत्पन्न करता है जिसके कारण इस अवस्था में रक्षण प्रणाली प्रचलित हो जाती है।



चित्र 10.21

लाभ (Advantages)

1. उच्च ट्रांसफार्मर वोल्टता को कम किया जा सकता है।
2. Arcing grounds को हटाया जा सकता है।
3. इस अर्थिंग प्रणाली में ungrounded neutral प्रणाली के सभी गुण उपस्थित होते हैं।

हानियाँ (Disadvantages)


1. जब किसी फेज में भू-प्रदोष उत्पन्न होता है तो लाइन वोल्टता Earth Capacitance के Across होता है जिसके कारण विद्युत्प्रदोष नष्ट हो सकता है।
2. चूँकि अश्वि न्यूट्रल Travelling Wave के लिए एक परावर्तक की तरह कार्य करता है जिसके कारण उच्च वोल्टता उत्पन्न होने का खतरा रहता है।

Applications

यह प्रणाली मूलतः generator में प्रयोग किया जाता है जो सीधे पॉवर step up T/F से जुड़े होते हैं।

Grounding Transformer

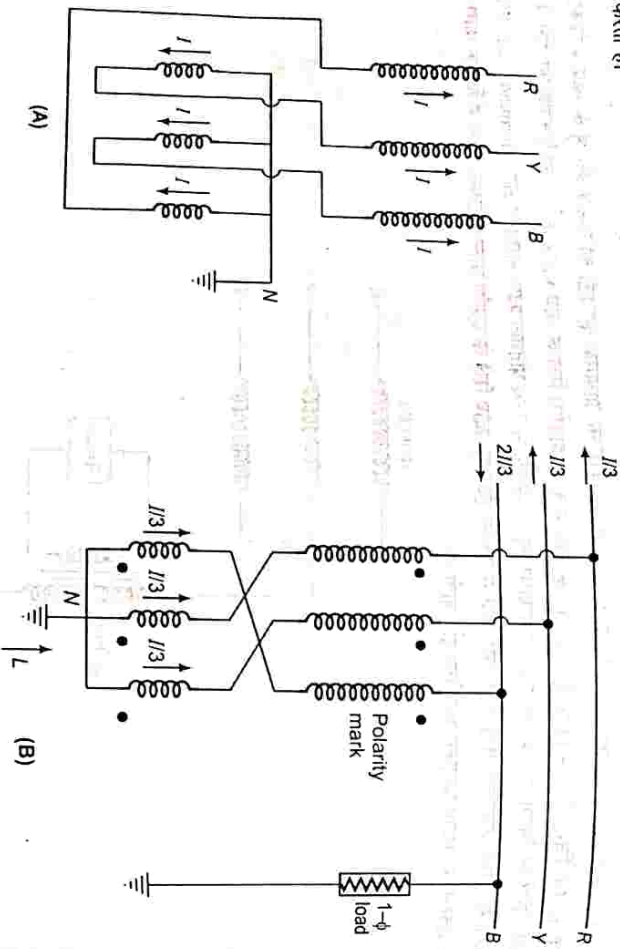हमें कभी-कभी 3- ϕ , 3-तार प्रणाली में न्यूट्रल बिन्दु की आवश्यकता पड़ जाती है, 3- ϕ , 4-तार प्रणाली में बदलने के लिए। यह grounding T/F के द्वारा किया जा सकता है। नीचे चित्र 10.22 (A) में सामान्य अवस्था में प्रचालित T/F को दिखाया गया है जिसके प्रत्येक limb में फ्लक्स का मान बहुत कम है जिसके कारण T/F बहुत कम चुम्बकीय धारा उत्पन्न करता है।



चित्र 10.22

चित्र (B) में Grounded T/F के उपयोग को दिखाया गया है Neutral Point बनाकर। यदि हम किसी 1- ϕ लोड को एक फेज और न्यूट्रल के मध्य संयोजित करते हैं तो लोड धारा 1 तीन बराबर भागों में बँट जाती है जो कि तीनों कुण्डलनों में बँटती है, क्योंकि धारा एकसमान है, न्यूट्रल बिन्दु स्थिर रहता है और यह 3- ϕ , 4 wire system में परिवर्तित हो जाता है।

अभ्यास

1. उदासीन भू-सम्पर्कन से क्या लाभ है? आर्क संश्लेषण काईल भू-संयोजन प्रणाली का वर्णन कीजिए तथा इस प्रणाली के उपयोग भी लिखिये। (B.T.E. 2007)
2. न्यूट्रल भू-संयोजन के विभिन्न प्रकारों का उनके गुण-दोषों के साथ उल्लेख कीजिए। (B.T.E. 2008)
3. न्यूट्रल भू-संयोजन से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार के भू-संयोजन की विभिन्न विधियों के नाम व उनके अनुप्रयोग लिखिये। (B.T.E. 2009)
4. विद्युत उपकरणों के विभिन्न प्रकारों की सूची दीजिए। किसी भीतर स्थित उपकरण का विन्यास खींचिये तथा इसमें प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिये। (B.T.E. 2009)
5. सभी प्रकार के भू-संयोजन जो आपको ज्ञात हैं उनके चित्र बनाइये और प्रत्येक के उपयोग लिखिये। (B.T.E. 2010)
6. विद्युत उपकरणों को क्यों और कैसे भू-सम्पर्कित किया जाता है? समझाइये। (B.T.E. 2011)
7. उदासीन भू-सम्पर्कन के प्रकारों के नाम दीजिए। त्रिकला प्रदायों में भू-सम्पर्कित न्यूट्रल के लाभ क्या हैं? (B.T.E. 2013)
8. लाईन स्ट्रक्चर व उप-केंद्रों के उपकरणों के भू-सम्पर्कन की आवश्यकताओं को व्याख्या कीजिए। (B.T.E. 2016)
9. आर्क-संश्लेषण काईल भूसम्पर्कन प्रणाली को समझाइये। (B.T.E. 2016)

प्रतिघातक (Reactors)

11.1 प्रतिघातक (Reactors)

आजकल बढ़ते हुए पावर सिस्टम में फॉल्ट होने की सम्भावना भी अधिक रहती है तथा सिस्टम में लगे सर्किट ब्रेकर को इस बड़ी हुई धारा को कंट्रोल करना होता है। यह देखा गया है कि सिस्टम में प्रतिघात (reactance) का मान कम होने के कारण प्रदोष धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तथा सर्किट ब्रेकर को भी इस बड़ी हुई प्रदोष धारा को कंट्रोल करने के लिये अधिक रेटिंग के सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता पड़ती है तथा सिस्टम के खराब होने का खतरा बना रहता है।

लघुपथ धारा को कंट्रोल करने के लिये ताकि सर्किट ब्रेकर इस बड़ी हुई धारा को सहन कर सके हमें अलग से प्रतिघात (reactance) की आवश्यकता पड़ती है जिसे प्रतिघातक (reactors) कहते हैं। अतः प्रतिघातक एक कुछ वर्तनों (turns) की एक काइल होती है जिसकी उच्च प्रेरकीय प्रतिघात (high inductive reactance) होती है तथा ओमिक प्रतिरोध (ohmic resistance) कम होता है। लघुपथ प्रदोष की अवस्था में काइल पर अधिक बल (force) लगाने के कारण काइल को भेड़ हुए या मोटे तार से बनाया जाता है। कम प्रतिरोध होने के कारण सिस्टम की दक्षता (efficiency) अधिक प्रभावी नहीं होती है।

लाभ (Advantages)

1. प्रतिघातक (reactor) लघुपथ धारा को कंट्रोल करता है अतः यन्त्र को अतितापन (overheating) से बचाता है तथा यांत्रिक बल के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है।
2. लघुपथ धारा के कारण होने वाली परेशानियों को सीमित करता है जिसके कारण लघुपथ धारा का प्रभाव पावर सिस्टम के दूसरे भागों पर नहीं होता तथा सत्याई लगातार बनी रहती है।
3. प्रतिघातक के कारण कम रेटिंग के सर्किट ब्रेकर के संस्थापन से काम लिया जा सकता है।

A reactor is a coil of number of turns designed to have a large inductance as compared to its ohmic resistance.

संरचना के आधार पर प्रतिघातक के निम्नवत दो प्रारूप (Type) होते हैं—

- (अ) अनावरणित प्ररूपी (Open or unshielded type)
- (आ) आवरणित या तेल निर्माजित प्ररूपी (Shielded or oil immersed type)

(अ) अनावरणित प्ररूपी प्रतिघातक (Unshielded type reactor)—अनावरणित प्ररूपी प्रतिघात की कुण्डलन (Winding) एनामल वैद्युत रोधित ताम्र के भाँजित तारों से निर्मित होती है जो, कंक्र्रीट से निर्मित विशेष आकृति की पट्टिकाओं (Slabs) में दबाई (Embedded) जाती है। उक्त संरचना लघु परिपथ धारा के प्रवाह से उत्पन्न यांत्रिक बलों को सहने के प्रति मुद्र होती है। कुण्डलन का प्रत्येक वर्तन (Turn) क्षैतिज तल से कुछ झुका हुआ रहते हैं। क्योंकि लघुपरिपथ धाराओं के कुण्डलन में प्रवाह से उत्पन्न यांत्रिक बल कुण्डलन को अक्षीय दिशा (Axially) में दबाव डालकर त्रिज्यायी दिशा (Radially) में फैलाते हैं। पू (Earth) एवं कुण्डलन के मध्य आवश्यक विद्युत रोधन (Insulation) कंक्र्रीट से निर्मित आधार (Base) तथा पोर्सलेन से निर्मित थ्रू वैद्युत रोधक (Post insulators) के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रतिघातक को शुष्क रूपी अथवा कंक्र्रीट का ढलवां प्रतिघातक (Dry type or cast concrete type reactor) भी कहते हैं।

अनावरणित प्रतिघातक की अनुपयोगिताएँ (Disadvantages) निम्नवत हैं—

- (i) बाह्य सेवाओं हेतु अनुपयोगी है, क्योंकि ये धातु चूत (Metal clad) स्विच यन्त्रावली के सिद्धान्तानुरूप कार्य सम्पन्न करते हैं।

प्रतिघातक

(ii) स्थापन हेतु स्थल की आवश्यकता होती, क्योंकि लघुपरिपथ धाराओं के प्रवाह से प्रेरित चुम्बकीय क्षेत्र असीमित होता है।

- (iii) बृहत् आकार के कुण्डलन का शीतलन, साधारण पंखों (Fans) द्वारा कठिन है।
- (iv) इनका उपयोग मात्र 33 कि.वोल्ट. तन्त्रों हेतु ही सीमित है।

(आ) आवरणित प्ररूपी प्रतिघातक (Shielded Type Reactors)—आवरणित प्ररूपी प्रतिघात की कुण्डलन (Winding) को परिणामित्र के मानक टैंक (Standard tank) में प्रतिस्थापित (Installed) कर परिणामित्र तेल में निर्माजित किया होता है जिसका शीतलन प्राकृतिक या वैद्युत पंखा विधि द्वारा किया जा सकता है। लघुपरिपथ धारा प्रवाह से कुण्डलन द्वारा प्रेरित चुम्बकीय फ्लक्स को तेल टैंक में पहुँचने से पूर्व ही चुम्बकीय आवरण (Magnetic Shield) द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। तेल टैंक तथा प्रतिघातक के कुण्डलन के मध्य पू-विभव पर लघुपरिपथ धारा का उपस्थिति में किंग बल प्रेरित होने से धारा प्रवाह के कारण चुम्बकीय फ्लक्स प्रेरित हो। प्रतिघातक कुण्डलन में प्रेरित चुम्बकीय फ्लक्स को परावर्तित कर अन्दर की ओर लौटा देता है। अधिक क्षमता के प्रतिघातकों में यह आवरण मुद्रिकाओं के स्थान पर शीतलन नलिकाओं के रूप में होता है।

आवरणित प्ररूपी प्रतिघातक की उपयोगिताएँ (Advantages) निम्नवत हैं—

- (i) किसी भी वोल्टता हेतु अभिकल्प किया जा सकता है।
- (ii) उत्स्फुरण (Spark over) के प्रति सुरक्षा गुणाक उच्च होता है।
- (iii) लघुपरिपथन की अवधि में उत्पन्न चुम्बकीय फ्लक्स समीप के किसी अन्य प्रतिघातक अथवा धात्विक संरचनाओं का ऊष्मन (Heating) नहीं कर सकता है।
- (iv) ऊष्मीय क्षमता उच्च होती है।

बस बार प्रतिघातकों के उपयोग (Uses of Bus bar Reactors)—बस बार प्रतिघातकों के उपयोग निम्नवत हैं—

- (i) परिपथ के लघुपरिपथ कि.वोल्टेजि. (K.V.A.) या परिपथ की लघुपरिपथ धारा को सीमित करने हेतु प्रतिघातक का उपयोग किया जाता है, ताकि वैद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने पर भी पूर्व से प्रतिस्थापित (Installed) कम क्षमता वाली रक्षी यन्त्रावली (Protective Gear) का उपयोग किया जा सके तथा अधिक क्षमता वाली नयी रक्षी यन्त्रावली प्रतिस्थापित न करनी पड़े।

- (ii) वैद्युत तन्त्र में दोष (Fault) की स्थिति में अन्य दोष मुक्त प्रदायकों (Feeders) अथवा उपस्करों की धारा जो उसमें से दोष बिन्दु में प्रवाहित हो सकती है, को सीमित कर दोष को स्थानीकृत (localize) करने हेतु तन्त्र में प्रतिघातक (Reactor) का उपयोग किया जाता है।

- (iii) रक्षी उपकरणों को अतिभार धारा के प्रभाव से सुरक्षित करने हेतु तन्त्र की लघुपरिपथ धारा को सीमित करने हेतु प्रतिघातक उपयोग किये जाते हैं।

2. समस्वरण प्रतिघातक (Tuning Reactor)—एक पोर्सलेन के खोखले बेलन में व्यवस्थित परिवर्ती प्रेरणिक कुण्डली (Variable Induction coil) के समान्तर में एक संधारित्र (Capacitor) प्रयुक्त होता है। उक्त समान्तर संयुजित की जाती है। समस्वरण प्रतिघातक (Tuning Reactor) में समान्तर संयुजित की प्रतिबाधा, उच्च आवृत्तियों की धारा हेतु निम्नतम तथा लघु आवृत्ति पर अधिकतम होती है। अर्थात् उच्च-आवृत्ति पर समान्तर परिपथ अनुनाद (Resonance) की अवस्था में होता है। समस्वरण प्रतिघातक को वॉइज आवृत्ति पर लाइन में संयोजित प्रतिघातक को समस्वरित (Tuned) करने हेतु उसके पार्व (Phase) में संयोजित किया जाता है। श्रेणी समान्तर में परिपथ संधारित्र की हिल्लोल तरंगों (Surge wave) से सुरक्षा हेतु संधारित्र के पार्श्व में गैर चालक अन्तराल प्ररूपी तीव्र निरोधक (Lightning Arrester) प्रयुक्त किया जाता है।

3. आर्क दमन प्रतिघातक (Arc Suppression Reactor) —आर्क दमन प्रतिघातक एक सरल रेखीय प्रतिघातक होता है। सरल रेखीय प्रतिघातक का चुम्बकीय क्रोड किसी भी अवस्था में संतुल (Saturated) नहीं होना चाहिए। वायु क्रोडित (Air Core) प्रतिघातक एक पूर्णतया सरल रेखीय प्रतिघातक (Linear Reactor) होता है। यदि प्रतिघातक का क्रोड चुम्बकीय पदार्थ का बनाया जाता है, तो इस क्रोड का परिक्षेत्रफल बहुत अधिक रखा जाता है, ताकि क्रोड संतुल न हो सके। आर्क दमन प्रतिघातक का अधिकतम ऐसा होता है कि इसका प्रतिघात, दोष की स्थिति में भू में प्रवाहित लघुपरिपथ धारा के मान को व्यवहारिकतया शून्य कर दे, अर्थात् आर्क का दमन (Suppress the Arc) कर दे। इसका अर्थ है कि आर्कन भू (Arching Ground) के क्षण प्रतिघातक में से प्रवाहित प्रतिघातीय धारा (Reactive current) का मान परिणाम (Maginitude) में उस धारितीय धारा (Capacitive current) के तुल्य होता है जो, लाइन के दो पुष्ट चालकों से चालकों एवं भूमि के मध्य प्रवाहित होगी। यह युक्ति पेटर्सन कुण्डली (Peterson Coil) के नाम से भी जानी जाती है।

उपयोग (Use) —आर्क दमन प्रतिघातक (Arc Suppression Reactor) का उपयोग परिणामित एवं प्रत्यवर्तकों की स्टार संयोजन कुण्डलनों के उदासीन बिन्दु (Neutral Point) के भू-सम्पर्कन हेतु श्रेणी में किया जाता है।


11.2 विद्युत शक्ति केन्द्रों में प्रतिघातक की प्रदर्शित स्थिति (Location of Reactors in Power station)

1. जनित्र प्रतिघातक (Generator Reactors) —वे प्रतिघातक जो जनित्र के श्रेणी में संयोजित किये जाते हैं, जनित्र प्रतिघातक कहलाते हैं।

2. पोषक प्रतिघातक (Feeder Reactors) —वे प्रतिघातक जो पोषक के श्रेणी में संयोजित किये जाते हैं, पोषक प्रतिघातक कहलाते हैं।

3. बस-बार प्रतिघातक (Bus-bar Reactors) —वह प्रतिघातक जो बस-बार में लगाये जाते हैं, बस-बार प्रतिघातक कहलाते हैं।

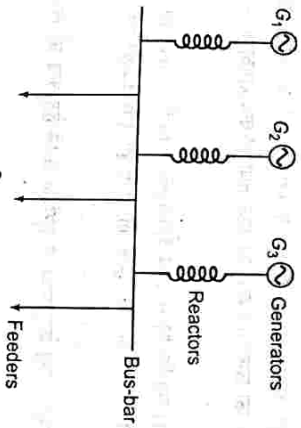1. जनित्र प्रतिघातक (Generator Reactors) —जब प्रतिघातक को जनित्र के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, जनित्र प्रतिघातक कहलाता है। इस अवस्था में प्रतिघातक को जनित्र के क्षरण प्रतिघात (Leakage reactance) के रूप में माना जाता है तथा इसका प्रभाव जनित्र को सुरक्षा पहुँचाना होता है ताकि लघुपथ (Short-circuit) की स्थिति में जनित्र को हानि ना हो।



चित्र 11.1

हानियाँ (Disadvantages)

1. साधारण स्थिति में भी प्रतिघातक के कारण लगातार वोल्टेज ड्रॉप (voltage drop) तथा शक्ति हानियाँ (power loss) होती हैं।


2. अगर बस-बार या पोषक दोष बस-बार के निकट होता है तो बस-बार की वोल्टेज कम होने के कारण जनित्र बन्द हो सकता है।

3. अगर पोषक में दोष उत्पन्न होता है तो दूसरे पोषकों से विद्युत की आपूर्ति बाधित होगी।

प्रतिघातक

उपरोक्त हानियों के कारण तथा जो नये जनित्र आ रहे हैं उनकी आन्तरिक प्रतिघात (Internal reactance) अधिक होने के कारण जनित्र के श्रेणी में प्रतिघातक को संयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

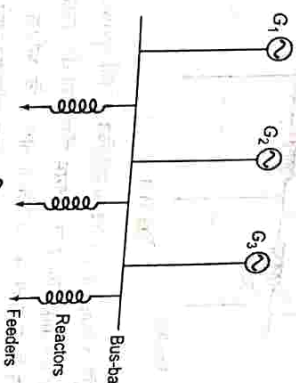2. पोषक प्रतिघातक (Feeder Reactor) —वह प्रतिघातक जिसे पोषक के श्रेणी में संयोजित किया जाता है पोषक प्रतिघातक कहलाता है।



चित्र 11.2

लाभ (Advantages)

1. यदि किसी पोषक में दोष उत्पन्न होता है तो प्रतिघातक में वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण भी बस-बार की वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. यदि किसी पोषक में दोष उत्पन्न होता है तो उनका प्रभाव दूसरे पोषक पर नहीं पड़ेगा तथा फॉल्ट का प्रभाव सीमित हो जायेगा।

हानियाँ (Disadvantages)

1. साधारण स्थिति में भी प्रतिघातक के कारण लगातार वोल्टेज ड्रॉप (voltage drop) तथा शक्ति हानियाँ (power loss) होता है।

2. अगर दोष बस-बार के नजदीक होता है तो जनित्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है परन्तु नये जनित्र को आन्तरिक प्रतिघात (internal reactance) अधिक होने के कारण लघुपथ धारा को सह सकता है।


3. अगर जनित्रों की संख्या बढ़ाई जाती है जो पोषक प्रतिघात का मान बढ़ाना पड़ेगा ताकि लघुपथ धारा को सर्किट ब्रेकर तथा पोषक सह सके।

3. बस-बार प्रतिघातक (Bus-bar Reactors) —उपरोक्त दोनों तरीकों में साधारण स्थिति में भी प्रतिघातक के कारण लगातार वोल्टेज ड्रॉप (voltage drop) तथा शक्ति हानियाँ (power loss) होती हैं। अतः उपरोक्त कमी को दूर करने के लिये प्रतिघातक को बस-बार में लगाना पड़ता है। उपरोक्त अवस्था के लिये बस-बार प्रतिघातक को दो तरीके से स्थापित कर सकते हैं—

1. वलय प्रणाली (Ring system)

2. टाई-बार प्रणाली (Tie-bar system)

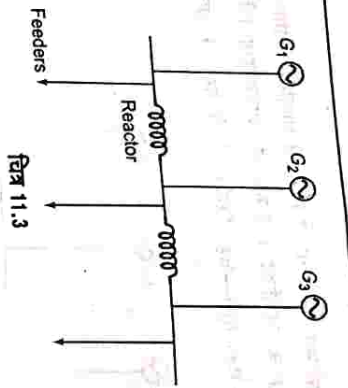
1. वलय प्रणाली (Ring system) —वह प्रणाली जिसमें प्रतिघातकों को बस-बार के श्रेणीक्रम में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिघातक व्यक्तिगत जनिटर तथा व्यक्तिगत फीडर के लिये पृथक-पृथक विभाग का निर्माण करता है ताकि किसी विभाग के फीडर पर प्रदोष की स्थिति में प्रदोषी धारा के उसी विभाग का जनिटर प्रभावित हो, अन्य विभाग के जनिटर बस-बार प्रतिघातकों के कारण प्रभावित ना हो।



चित्र 11.3

इस प्रणाली में कम वोल्टेज ड्रॉप (voltage drop) तथा कम शक्ति हानियाँ (power loss) होती हैं।

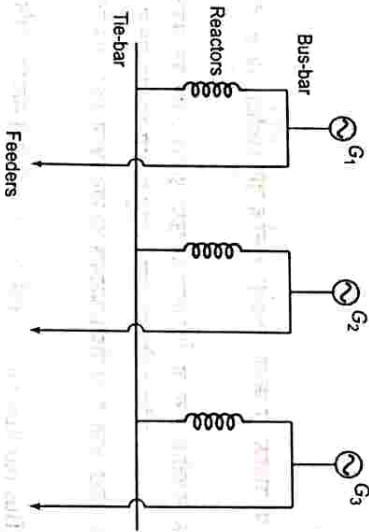
2. टाई-बार प्रणाली (Tie-bar system) — वह प्रणाली जिसमें प्रतिधातकों को जनरेटरों तथा कॉमन बस-बार के बीच में बस-बार के साथ टाई-बार के रूप में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि फीडरों को प्रतिधातकों को दूसरी ओर से अर्थात् जनरेटर की तरफ से संयोजित किया जा सके ताकि प्रत्येक प्रतिधातक व्यक्तिगत जनरेटर तथा व्यक्तिगत फीडर के लिये बस-बार व्यक्तिगत विभाग का कार्य करे। इस प्रणाली में एक लाभ यह भी है कि अगर हमें अलग से जनरेटर की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे सीधे बस-बार से जोड़ सकते हैं तथा प्रतिधातक में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। इस प्रणाली की एक हानि यह है कि इस प्रणाली में हमें एक अलग से बस-बार की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रणाली में प्रतिधात आधी (half) रह जाती है।



चित्र 11.4

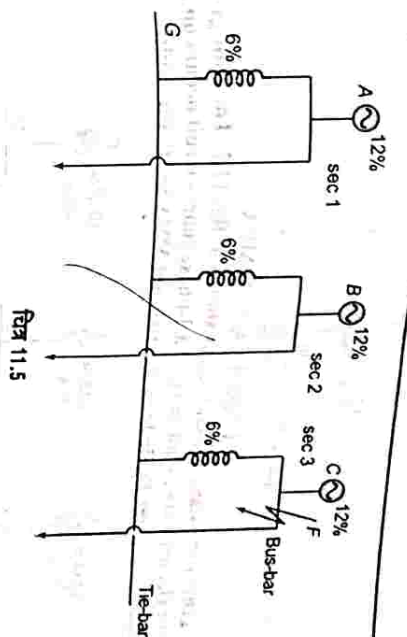Example 1. A generating station has three section bus-bars connected with a tie-bar through 6% reactors rated at 5000 kVA. Each generator is of 5000 kVA with 2% reactance and is connected to one section of bus-bars. Find the total steady input to a dead short-circuit between the lines on one of the sections of bus-bar (i) with, and (ii) without reactors.

Sol. Fig. 11.5 shows the single line diagram of the system. Let 5000 kVA be the base kVA. As generators and reactors are rated at this kVA therefore their percentage reactance remains the same.



चित्र 11.5

(i) **With Reactors :** Short ckt fault occurs on section 3 of the bus-bar. The reactance diagram will be as shown in Fig.

The parallel branches is $\frac{18}{2} \% = 9\%$

Total reactance from generation neutral upto fault point $F = (9\% + 6\%) \parallel 12\%$


$$= \frac{15 \times 12}{15 + 12} = 6.67\%$$

$$\text{Short-circuit input} = 5000 \times \frac{100}{6.67}$$

$$= 74,962 \text{ kVA}$$

$$= 74.962 \text{ MVA}$$

(ii) **Without reactors :**

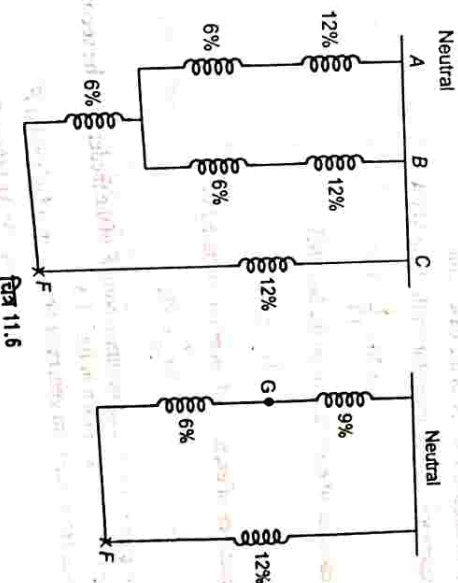

चित्र 11.6


$$\text{Total reactance upto fault point } F = (12\% + 12\%) \parallel 12\%$$

$$= \frac{12}{3} = 4\%$$

$$\text{Short ckt input} = 5000 \times \frac{100}{4}$$

$$= 125,000 \text{ kVA} = 125 \text{ MVA}$$

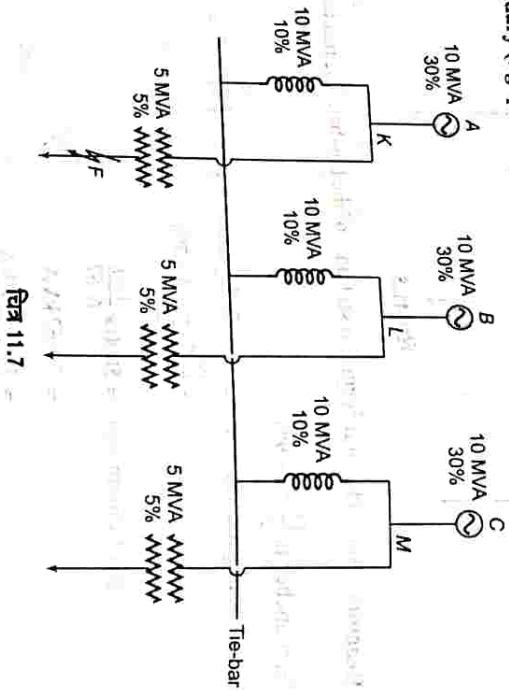Example 2. A generating station is laid out as shown in fig. 11.7. The ratings and percentage reactance of different elements are as indicated. If a 3-phase short-circuit occurs on any feeder near transformer secondary (e.g. point F), find the short-circuit MVA fed to the fault.



Ans. Let us choose 5 MVA as the base value.

% age reactance of each generator on the base MVA

$$= 30 \times \frac{5}{10} = 15\%$$

% age reactance of each reactor on the base MVA

$$= 10 \times \frac{5}{10} = 5\%$$

% age reactance of each transformer on the base MVA


$$= 5 \times \frac{5}{5} = 5\%$$

When a 3-phase short circuit occurs at point F of the feeder near the secondary of the transformer, the reactance diagram will be as shown in fig. 11.8.

Total % age reactance from generator neutral upto fault point F.

$$= (10\% + 5\%) \parallel 15\% + 5\%$$
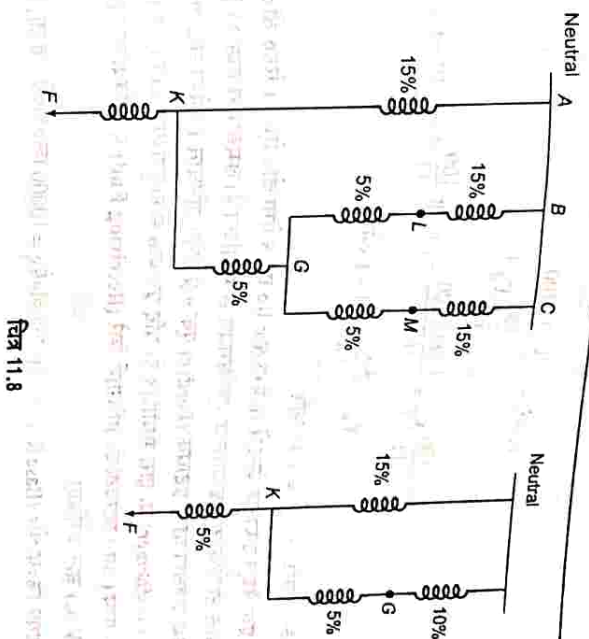
$$= \frac{15 \times 15}{15 + 15} + 5 = 7.5 + 5 = 12.5\%$$



$$\text{Short-circuit MVA} = \text{Base MVA} \times \frac{100}{\% \text{ Fault reactance}}$$

$$= 5 \times \frac{100}{12.5} = 40$$

उदाहरण 3 : एक 11 मेगा वो०ए० क्षमता 11 कि० वो० 50 हर्टज एवं 6 प्रतिशत प्रतिघात वाले प्रत्यावर्तक (Alternator) के श्रेणी में संयोजन हेतु प्रतिघातक (Reactior) का प्रतिघात ज्ञात कीजिए यदि उसके प्रदायक (Feeder) में लघुपरिपथ धारा मान पूर्णभार के दस गुना मान से अधिक न हो।

हल—माना आधार (Base) K.V.A. = 11 M.V.A. = 11000 K.V.A. है तथा प्रतिघातक का प्रतिघात X_R ओम है।

$$\text{सम्पूर्ण भार धारा } I_{FL} = \frac{11000}{11} = 1000 \text{ एम्पियर}$$

$$\text{प्रतिघातक का प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{I_{FL} X_R}{V} \times 100$$


$$= \frac{1000 X_R}{11000} \times 100 = \frac{100}{11} X_R$$

दोष बिन्दु F तक सम्पूर्ण प्रतिशत प्रतिघात

$$X_T = \left(6 + \frac{100}{11} X_R \right) \text{ ओम}$$

$$\text{तथा लघुपरिपथ धारा } I_{SC} = 10 / I_{FL} = 10 \times 1000 = 10000$$
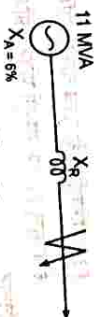
$$\text{किन्तु } I_{SC} = I_{FL} \times \frac{100}{\% \text{ प्रतिघात}}$$



$$10000 = \frac{1000 \times 100}{\left(6 + \frac{100}{11} X_R\right)}$$

$$6 + \frac{100}{11} X_R = \frac{1000 \times 100}{10000} = 10; \text{ या } \frac{100}{11} X_R = 10 - 6 = 4$$

$$X_R = \frac{4 \times 11}{100} = 0.44 \text{ ओम}$$

अतः प्रतिघातक का प्रतिघात $X_R = 0.44$ ओम

उदाहरण 4 : एक वैद्युत उत्पादक क्षेत्र में 10 मेगा वो० ऐं० एवं 5 मेगा वो० ऐं० 11 कि० वो० के क्रमशः 10 एवं 8 प्रतिशत प्रतिघात वाले दो त्रिकोणीय प्रत्यावर्तक एक बसबार से संयोजित हैं। बसबार से एक 33 कि० वो० का 8 ओम प्रतिरोध एवं 25 ओम प्रतिघात वाला प्रदायक (Feeder) एक 9 प्रतिशत प्रतिघात 15 मेगा वो० ऐं० के उच्चवोमी (Step up) परिणामित्र (Transformer) के द्वारा संयोजित है। यदि प्रदायक में लघुपरिपथ दोष (अ) परिणामित्र के उच्च वोल्ता टर्मिनल के पास (अ) प्रदायक के अभिग्राही सिरे (Receiving End) पर, विकसित होता है तो लघुपरिपथ कि० वो० ऐं० (K.V.A.) ज्ञात कीजिए।

हल—माना आधार कि०वो०ऐं० (Base K.V.A.) 10 मेगा वो०ऐं० = 10000 कि०वो०ऐं० है तो, आधार कि०वो०ऐं० के संदर्भ में—

$$\text{प्रत्यावर्तक } A_1 \text{ का प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{10000}{10000} \times 10 = 10 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{प्रत्यावर्तक } A_2 \text{ का प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{10000}{5000} \times 8 = 16 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{परिणामित्र } T \text{ का प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{10000}{15000} \times 9 = 6 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{पूर्ण भार धारा } I_{FL} = \frac{\text{आधार कि०वो०ऐं०}}{\sqrt{3} \text{ कि०वो०}} = \frac{10000}{\sqrt{3} \times 33} = 175 \text{ ऐम्पियर}$$

$$\text{प्रदायक का प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{I_{FL} X_R}{V_{ph}} \times 100 = \frac{175 \times 25}{33000 / \sqrt{3}} \times 100$$

$$= 23 \text{ प्रतिशत लगभग}$$

$$\text{प्रदायक का प्रतिशत प्रतिरोध} = \frac{I_{FL} R}{V_{ph}} \times 100 = \frac{175 \times 8}{33000 / \sqrt{3}} \times 100$$


$$= 7.35 \text{ प्रतिशत}$$

(अ) परिणामित्र के उच्च वोल्ता टर्मिनल के पास प्रदायक में F_1 बिन्दु पर लघु परिपथ दोष विकसित होने पर—
दोष बिन्दु F_1 तक सम्पूर्ण प्रतिशत प्रतिघात = समान्तर में संयोजित प्रत्यावर्तकों का तुल्य % प्रतिघात + परिणामित्र का % प्रतिघात

$$= \frac{10 \times 16}{10 + 16} + 6 = \frac{160}{26} + 6$$

$$= \frac{160 + 1456}{26} = \frac{316}{26}$$

$$= 12.154 \text{ प्रतिशत}$$

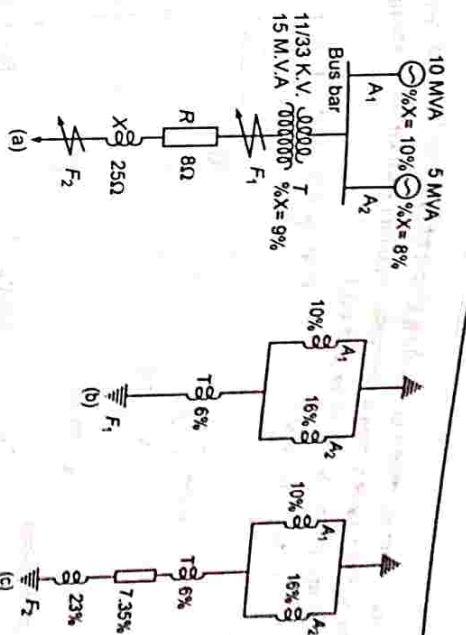

चित्र 11.10

लघुपरिपथ कि०वो०ऐं० (K.V.A.) आधार कि०वो०ऐं० $\times \frac{100}{\%Z}$

$$= \frac{10000 \times 100}{12.154} \text{ कि०वो०ऐं०}$$

$$= 82277.44 \text{ कि०वो०ऐं०}$$

उत्तर

(आ) प्रदायक के अभिग्राही सिरे (Receiving End) पर दोष बिन्दु F_2 पर लघुपरिपथ दोष विकसित होने पर—
दोष बिन्दु F_2 तक सम्पूर्ण % प्रतिघात = समान्तर में संयोजित प्रत्यावर्तकों का तुल्य % प्रतिघात + परिणामित्र का % प्रतिघात

$$= \frac{316}{26} + 23 \text{ प्रतिशत}$$

$$= \frac{316 + 598}{26} = \frac{914}{26} = 35.154 \text{ प्रतिशत}$$

दोष बिन्दु F_2 तक सम्पूर्ण % प्रतिघात

$$Z = \sqrt{(7.35^2 + 35.154^2)}$$

$$= \sqrt{(54.0225 + 1235.803716)}$$

$$= \sqrt{(1289.826216)}$$

$$= 35.914 \text{ प्रतिशत}$$

लघुपरिपथ कि०वो०ऐं० (K.V.A.) = आधार कि०वो०ऐं० $\times \frac{100}{\%Z}$

$$= \frac{10000 \times 100}{35.914}$$

$$= 27844.3 \text{ कि०वो०ऐं०}$$

उदाहरण 5 : एक 5.5 मेगा वो० ऐम्पियर 11 कि०वो० 8 प्रतिशत प्रतिघात वाले त्रिकोणीय प्रत्यावर्तक को बसबार से संयोजित प्रदायक के श्रेणी में कितने प्रतिघात का प्रतिघातक (Reactor) संयोजित किया जाए कि लघुपरिपथ प्रा का मान पूर्णभार धारा मान के 8 गुना मान से अधिक न हो सके?

हल—माना आधार कि०वो० (Base K.V.A.) 5.5×10^3 कि०वो० है तथा प्रतिघातक का प्रतिघात X_R ओम है।

पूर्ण भार धारा

$$I_{FL} = \frac{KV/A}{KV/\sqrt{3}}$$

$$= \frac{5500 \times 1.732}{11}$$

$$= 866 \text{ ऐम्पियर}$$

प्रतिघातक का प्रतिशत प्रतिघात

$$= \frac{I_{FL} X_R \times 100}{V_{ph}} = \frac{866 X_R}{1100/\sqrt{3}} \times 100$$

$$= \frac{1.732 \times 866 X_R \times 100}{11000}$$

$$= \frac{150 X_R}{11}$$

$$= 13.636 X_R \text{ प्रतिशत}$$

दोष बिन्दु F तक सम्पूर्ण प्रतिशत प्रतिघात $X = 8 + 13.636 X_R$ प्रतिशत

तथा लघुपरिपथ धारा $I_{SC} = 8 \times I_{FL} = 3 \times 866 = 6924$ ऐम्पियर

$$\therefore \text{कि० लघुपरिपथ धारा } I_{SC} = I_{FL} \times \frac{100}{\%X}$$

$$6928 = \frac{866 \times 100}{8 + 13.636 X_R}$$

$$\text{या } 8 + 13.636 X_R = \frac{866 \times 100}{6928} = \frac{100}{8} = 12.5$$

$$\text{या } 13.636 X_R = 13.5 - 8 = 4.5$$

$$\therefore X_R = \frac{4.5}{13.636} = 0.33 \text{ ओम}$$

उदाहरण 6 : तीन प्रत्यावर्तकों 5 मेगा वो० 10 प्रतिशत प्रतिघात 8 मेगा वो० 12 प्रतिशत प्रतिघात एवं 10 मेगा वो० 8% प्रतिघात की 11 कि० वो० बसबार 5 मेगा वो० 5 प्रतिशत प्रतिघात व 6 मेगा वो० 8 प्रतिशत प्रतिघात के प्रतिघातकों (Reactors) के द्वारा संयोजित है। 8 मेगा वो० प्रत्यावर्तक की बसबार में लघुपरिपथ दोष विकसित होने पर लघुपरिपथ धारा तथा परिपथ विद्योजक की विदीर्ण क्षमता (Rupturing capacity) ज्ञात कीजिए।

हल—माना आधार कि०वो० (Base K.V.A.) 12000 कि०वो० है। इसलिए आधार कि०वो० के सन्दर्भ में—

$$\text{प्रत्यावर्तक } A_1 \text{ का \% प्रतिघात} = \frac{\text{आधार कि०वो०}}{\text{प्रत्यावर्तक कि०वो०}} \times \% X_1$$

$$= \frac{12000 \times 10}{5000} = 24 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{प्रत्यावर्तक } A_2 \text{ का \% प्रतिघात} = \frac{12000 \times 12}{8000} = 18 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{प्रत्यावर्तक } A_3 \text{ का \% प्रतिघात} = \frac{12000 \times 8}{10000} = 9.6 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{प्रतिघातक } R_1 \text{ का \% प्रतिघात} = \frac{12000 \times 5}{5000} = 12 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{प्रतिघात } R_2 \text{ का \% प्रतिघात} = \frac{12000 \times 5}{6000} = 16 \text{ प्रतिशत}$$

प्रत्यावर्तक A_1, A_2 व प्रतिघातक R_1 का तुल्य % प्रतिघात

$$= \frac{(12 + 24)18}{(12 + 24) + 18} = \frac{648}{54} = 12 \text{ प्रतिशत}$$

दोष बिन्दु F तक सम्पूर्ण प्रतिशत प्रतिघात

$$X_e = \frac{(12 + 16)9.6}{(12 + 16) + 9.6} = \frac{268.8}{37.6}$$

$$= \frac{336}{47} = 7.15 \text{ प्रतिशत}$$

$$\text{पूर्ण भार धारा } I_{FL} = \frac{\text{आधार कि०वो०}}{\sqrt{3} \text{ कि०वो०}} = \frac{12000}{\sqrt{3} \times 11}$$

$$= \frac{12000}{19.052} = 630 \text{ ऐम्पियर}$$

$$\text{लघु परिपथ धारा } I_{SC} = I_{FL} \times \frac{100}{\%X_e} = \frac{630 \times 100}{7.15}$$

$$= 8811.19 \text{ ऐ०}$$

परिपथ विद्योजक की विदारण क्षमता

$$= \text{लघु परिपथ कि०वो०} \times \frac{100}{\%X_e}$$

$$= \text{आधार कि०वो०} \times \frac{100}{7.15}$$

$$= \frac{12000 \times 100}{7.15} = 167832.14 \text{ कि०वो०}$$




उदाहरण 7 : 50 मेगा वोल्ट ऐम्पियर 11 कि०वो० 25 प्रतिशत प्रतिघात वाले चार प्रत्यावर्तकों को बसबारों एक टाई बार से संयोजित है। यदि 300 मेगा वो० क्षमता के परिपथ विद्योजक प्रत्येक प्रदायक में संयोजित है तो, बसबार प्रतिघातकों (Reactor) का प्रतिशत प्रतिघात क्या होगा?


हल—माना कि प्रत्येक प्रतिघातक का प्रतिशत प्रतिघात X_R है तथा किसी एक प्रत्यावर्तक की बसबार में F बिन्दु पर लघु परिपथ दोष विकसित हो जाता है।

$$A_1, A_2, A_3 \text{ प्रत्यावर्तकों एवं उनके श्रेणी में संयोजित प्रतिघातकों का समान्तर में तुल्य प्रतिशत प्रतिघात} = \frac{25 + X_R}{3}$$

$$A_4 \text{ प्रत्यावर्तक \% प्रतिघात के समान्तर में \% प्रतिघात,}$$
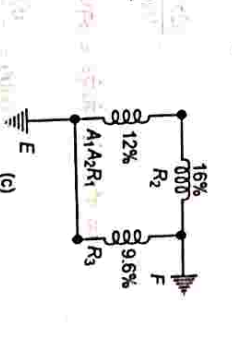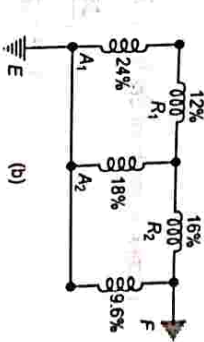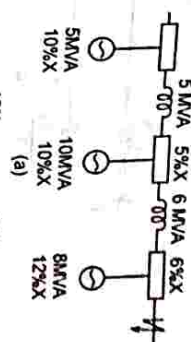
$$= \frac{25 + X_R}{3} + X_R = \frac{25 + 4X_R}{3}$$



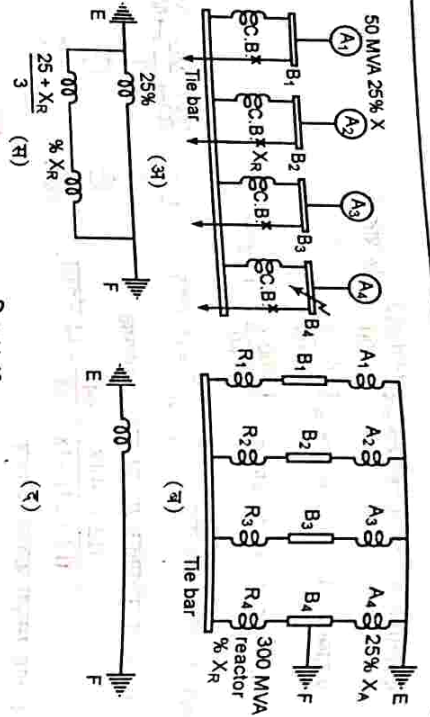

चित्र 11.13

प्रत्यावर्तक भू-सम्पर्क एवं दोष बिन्दु F के मध्य सम्पूर्ण तृत्य % प्रतिधात,

$$X_e = \frac{\left(\frac{25 + 4X_R}{3} \right) 25}{25 + 4R + 25} = \frac{625 + 100X_R}{25 - 4X_R + 75}$$

$$= \frac{625 + 100X_R}{100 + 4X_R}$$

लघु परिपथ किंवा ०.० = आधार किंवा ०.० × $\frac{100}{\%X_e}$

$$300000 = \frac{50000 \times 100}{625 + 100X_R} (100 + 4X_R)$$

$$187500 + 30000X_R = 500000 + 20000X_R$$

$$10000X_R = 312500$$

$$X_R = 31.25 \text{ प्रतिधात}$$

अभ्यास

1. पावर सिस्टम में प्रतिधातक के प्रयोग से क्या लाभ है? जनित्र तथा पीपक प्रतिधातक के कार्य तथा संयोजन का वर्णन कीजिए।

(BTE 2007)

2. विद्युत तंत्रों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के रिपेक्टरों की विवेचना कीजिए तथा उनके कार्य एवं संयोजकों का वर्णन कीजिए।

(BTE 2008)

3. किसी उपकेंद्र में रिपेक्टरों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आर्क-निग्रही रिपेक्टर की कार्यविधि का वर्णन कीजिए।

(BTE 2009)

प्रतिधातक

विद्युत तंत्र में रिपेक्टरों के उपयोग विविधे और जनित्र रिपेक्टर संयोजन दर्शाये।

(BTE 2010)

4. स्थानिक रिपेक्टर तथा आर्क निरोधन रिपेक्टर का वर्णन कीजिए।

(BTE 2010)

5. विद्युत प्रदाय में प्रतिधातक के कार्य की व्याख्या कीजिए। बस-बार प्रतिधातक क्या होते हैं तथा इन्हें कैसे संयोजित किया जाता है?

(BTE 2013)

6. प्रतिधातक क्या होता है? शक्ति-प्रणाली में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसके लाभ भी बताइये। (BTE 2014)

7. रिपेक्टरों के प्रकार बताइये। विद्युत केंद्र में रिपेक्टर के संयोजन का आरेख खींचिये। रिपेक्टर के उपयोग विविधे।

(BTE 2015)

8. शक्ति केंद्रों में स्थापित विभिन्न प्रकार के प्रतिधातकों व उनके उपयोगों का वर्णन कीजिए।

(BTE 2016)

12

गैस विद्युत्प्रोषी उप-स्थान का उद्भव (Concept of Gas Insulated Sub-station)

12.1 परिचय (Introduction)

वे विद्युत सब-स्टेशन जिनमें गैस इन्सुलेटेड स्विच यन्त्रावली एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है, गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन्स (उप-स्थान/वैद्युत उपकेन्द्र) कहलाते हैं। गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन्स प्रायः इनडोर टाइप सब-स्टेशन्स (Indoor type sub-stations) होते हैं।

गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन में वे सभी अंग होते हैं, जो रूढ़िगत बाह्य प्रारूपी वैद्युत उपकेन्द्र (outdoor type sub-stations) में होते हैं। इनमें उपयोग की जाने वाली स्विच यन्त्रावली एवं उपकरणों को फ्रेमवर्क में निर्माण के समय अलग-अलग स्टेनलेस स्टील से निर्मित कक्षों (compartments) में प्रतिस्थापित (installed) कर उनमें गैस भरकर सील किया जाता है जो स्वयं में एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं, मॉड्यूल (module) कहलाते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल किसी अचुम्बकीय पदार्थ जैसे ऐल्यूमिनियम अथवा स्टेनलेस स्टील से निर्मित आयताकार अथवा बेलनाकार आकृति के ऐसे कक्षक (chamber) अथवा धातवीय आच्छादन (metal clad) होते हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार एक-दूसरे के साथ संयोजित कर एक सज्जा (assembly) के रूप में उपयोग किया जा सके। एक मॉड्यूल को दूसरे तथा तीसरे के साथ संयोजित करने हेतु उनके दोनों ओर (flanges) फ्लेन्जेस की व्यवस्था होती है।

गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन्स में उपयोग आने वाली स्विच यन्त्रावली एवं उपकरणों के मॉड्यूल में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड (SF_6) का उपयोग किया जाता है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाली एक अक्रिय गैस है। SF_6 बहुत कम ताप पर गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है तथा दाब के बढ़ने पर द्रवनांक कम हो जाता है। यह गैस 15 kg/cm^2 दाब से अधिक दाब पर उपयोग हेतु सुयोग्य नहीं है। उच्च दाब तंत्रों में गैस ताप क्रम 10°C से ऊपर रखने हेतु थर्मोस्टैटिकली हीटर्स का उपयोग किया जाता है। शुद्ध गैस रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील (non-flammable) तथा स्वास्थ्य हेतु अहानिकारक (non-toxic) तथा भारी (heavy) होती है क्योंकि 20°C पर यह गैस वायु से 5 गुणा भारी होती है। फलस्वरूप यूनिटों का आकार छोटा (compact) होता है।

12.2 Requirements for Gas-Insulated Sub-stations

- High system reliability.
- High flexibility of its solutions (modularity, expandability)
- Compact space saving solutions
- Innovation solutions (devices, switchgears)
- Low life cycle costs
- Reliable and competent partners (operator, manufacturer)
- Smart and power grid adaptation
- Environmental sustainability


12.3 Characteristics of SF_6

- SF_6 is colourless, odourless and a chemical neutral (inert) gas
- SF_6 is 5 times heavier than air is not toxic and has no dangerous components inside.
- SF_6 is not hazardous

गैस विद्युत्प्रोषी उप-स्थान का उद्भव

- SF_6 has no eco-toxic potential.
- SF_6 has no impact for the ozoneosphere.
- SF_6 is a potent greenhouse gas (GWP* $\rightarrow 22800^{**} \times CO_2$)
- SF_6 has excellent electrical characteristics.

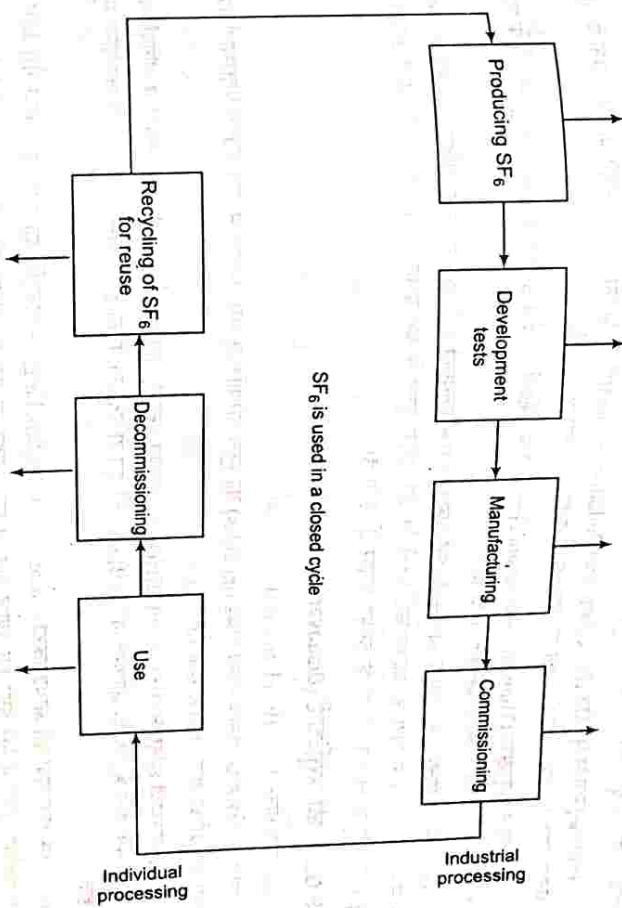12.4 SF_6 Emissions in the life cycle process of switchgear



चित्र 12.1

12.5 G.I.S. की सुविधाएँ (Advantages of G.I.S.)

गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन्स से निम्नवत् वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध हैं—

- आकार में बहुत छोटा (Compactness)—इसका आकार रूढ़िगत सब-स्टेशन्स की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत होता है।
- अधिक धारा क्षमता (More current carrying capacity)— SF_6 की परावैद्युत सामर्थ्य वायु एवं द्रव पदार्थों की अपेक्षा कई गुणा होने के साथ-साथ ऊष्मा चालकता भी बहुत अधिक होने के कारण इनकी धारा क्षमता सामान्य चालकों एवं उपकरणों की अपेक्षा अधिक होती है।
- श्रेष्ठ आर्क शमन (Superior Arc Interruption)—गैस सर्किट ब्रेकर्स के द्वारा च्यून समय में आर्क बिना अधिक मात्रा की अधिवोल्टता उत्पन्न किए धारा परिपथों को ऊर्जित एवं अनूर्जित (De-energize) किया जाता है।
- कम प्रतिस्थापन समय की आवश्यकता (Reduced Installation Time)—वैद्युत सब-स्टेशन को संरचना को पूरक-पूरक ब्लॉक में निर्माण करने के सिद्धान्त को अपनाने से गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन कुछ ही समय में प्रतिस्थापित कर लिए जाते हैं।
- गैस क्षरण की क्षीण सम्भावना (Less possibility of gas leakage)—वायु दाब की अपेक्षा गैस दाब बहुत कम होता है।

(vi) विद्युति प्रभाव से कम अधिवोल्टता की उत्पत्ति (Reduced switching overvoltage) — वैद्युत लाइनों, केबलों, मोटर्स एवं संयंत्रों आदि के ऊर्जन एवं अनुर्जन हेतु विद्युति को ऑन-ऑफ करने पर कम मान की अधिवोल्टताओं की उत्पत्ति होती है। अतः लघु परिपथ (short circuiting) की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं।

(vii) उन्नत सुरक्षा (Increased Safety) — विद्युत यंत्रणावली के धात्विक आच्छादन (metal cladding) के पू-विषय पर रखा cladding जाने के कारण उप-स्थानों (sub-stations) में कार्य करने वालों के द्वारा आच्छादन को छुआ जाने पर भी उनका जीवन विद्युत प्रभाव से पूर्णतः सुरक्षित रहता है।

(viii) प्रदूषण से सुरक्षित (Protection from Pollution) — जी०आई०एस० को प्रायः भूमिगत अथवा भवनों के अन्दर ही बनाए जाते हैं। अतः ये नमी, धूल एवं प्रदूषण के प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं।

(ix) न्यून अनुरक्षण (Minimum Maintenance) — इन सब-स्टेशनों में दोष उत्पत्ति की क्षीण सम्भावनाओं के कारण बहुत ही कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

(x) सम्पूर्ण मूल्य (Overall Cost) — जी०आई०एस० अधिक मूल्यवान होने पर भी इनके प्रतिस्थापन हेतु अपेक्षाकृत कम भूमि, भवन एवं संरचना की आवश्यकता पड़ती है। अतः इनके मूल्य में घन बचत से गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन का सम्पूर्ण मूल्य रुढ़िगत सब-स्टेशन के लगभग बराबर ही होता है।

12.6 G.I.S. की अस्वविधाएँ (Disadvantages of G.I.S.)

(i) उच्च यूनिट मूल्य (High Unit Cost)

इन सब-स्टेशनों की प्रत्येक सीटिड खण्ड (modules) का मूल्य परिपाटित सब-स्टेशन में प्रतिस्थापित प्रतिस्थानी एकक के मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक होता है।

(ii) उच्च व्ययी क्षतिपूर्ति (High Costly Repair) — प्रदायन यन्त्र में आंतरिक दोष उत्पत्ति की स्थिति में क्षतिपूर्ति कार्य अति उच्च व्ययी होता है, क्योंकि क्षतिग्रस्त खण्ड (Block) को पूरा हो बदलना पड़ता है, जिससे प्रत्येक खण्ड का यूनिट मूल्य उच्च होता है।

(iii) गैस भण्डारण की आवश्यकता (Necessity of Gas Stocking) — क्षतिपूर्ति कार्योपरांत अथवा गैस क्षण के उपरांत संबंधित यूनिट में गैस भरण हेतु पर्याप्त मात्रा में सब-स्टेशन पर गैस भण्डारण की आवश्यकता होती है।

(iv) स्वच्छता की अति आवश्यकता (More Requirement of Cleanliness) — धूल या नमी के कारण आन्तरिक उत्सर्जन हो सकता है, अतः सब-स्टेशन में धूल तथा नमी के बचाव हेतु स्वच्छता अति आवश्यक है।

(v) अधिक समय व्ययी क्षतिपूर्ति (More time consuming repair) — आन्तरिक दोष उत्पत्ति से यदि सब-स्टेशन के किसी भाग को कोई क्षति हुई है तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण एकक के उपलब्ध न होने पर उस यूनिट की आन्तरिक क्षतिपूर्ति कार्य असुविधानजनक एवं अधिक समय व्ययी होता है।


अभ्यास

1. गैस विद्युतरोधित विद्युत उपकरण को उसके गुण-दोषों सहित विवेचना कीजिए। (BTE 2008)
2. GIS (गैस इन्सुलेटेड उपकरण) का विवरण दीजिए। (BTE 2009)
3. गैस विद्युतरोधित उपकरण की संरचना को संक्षेप में समझाइये। (BTE 2010)
4. GIS पर संक्षेप लेख प्रस्तुत करें। (BTE 2012)
5. GIS क्या है? इसके प्रमुख बिन्दुओं का वर्णन करो। (BTE 2015)
6. गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन की अवधारणा समझाइए। (BTE 2017)

OBJECTIVE TYPE QUESTIONS


1. A circuit breaker is :
(a) Power factor correcting device (b) A device to neutralize the effect of transients
(c) A wave form correcting device (d) A current interrupting device
2. The function of protective relay in a circuit breaker is :
(a) To earth any stray voltages
(b) To close the contacts when the actuating quantity reaches a certain predetermined value
(c) To limit arcing current during the operation of circuit breaker
(d) To provide additional safety in the operation of circuit breaker
3. Low voltage circuit breakers have rated voltage of less than :
(a) 220 V (b) 400 V (c) 1000 V (d) 10,000 V
4. The fault clearing time of a circuit breaker is usually :
(a) Few minutes (b) Few seconds
(c) One second (d) Few cycles of supply voltage
5. A relay in which the measurement is performed by a stationary circuit and which has no moving parts is known as :
(a) Static relay (b) Differential relay (c) Instantaneous relay (d) Time relay
6. The pressure of SF₆ gas in circuit breakers is of the order of :
(a) 100 mm Hg (b) 1 kg/cm² (c) 3 to 5 kg/cm² (d) 30 to 50 kg/cm²
7. While selecting a gas for circuit breaker, the property of gas that should be considered is :
(a) high dielectric strength (b) non-inflammability
(c) non-toxicity (d) All of the above
8. In a vacuum circuit breaker, the vacuum is of the order of :
(a) 10 mm Hg (b) 10⁻² mm Hg (c) 10⁻⁶ mm Hg (d) 10⁻⁹ mm Hg
9. In case of HRC fuses, the word HRC stands for :
(a) High Resistance Circuit (b) High Resistance Circuit
(c) High Rupturing Capacity (d) Hot Reserve Capacity
10. In a HRC fuse the time between cut-off and final current zero, is known as :
(a) Total operating time (b) Arcing time
(c) Pre-arcing time (d) Any of the above
11. Fusing factor for a HRC fuse is :
(a) Minimum fusing current (b) Minimum fusing current
(c) Minimum fusing current (d) Minimum fusing current
(a) Maximum fusing current (b) Minimum fusing current
(c) Minimum fusing current (d) Prospective current of a circuit
12. Under normal conditions, a circuit breaker should be inspected :
(a) Every day (b) Every week
(c) Once in 6 months or 12 months (d) Once in 6 years to 7 years
13. The contact resistance of a circuit breaker is of the order of :
(a) 20 micro ohms ± 10 (b) 20 milli ohms ± 10
(c) 20 ohms ± 10 (d) 200 ohms ± 10
14. The insulation resistance of high voltage circuit breaker is :
(a) 1 kΩ (b) 10 kΩ (c) 20 Mega ohm (d) 2000 Mega ohm

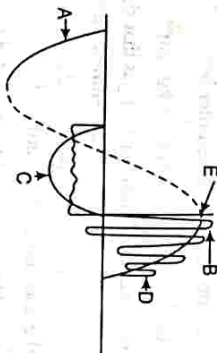15. There is definite objection to use of which of the following medium for extinguishing the arc in case of a circuit breaker?
 (a) Air (b) SF_6 gas (c) Vacuum (d) Water
16. In a circuit breaker if the insulation resistance between phase terminal and earthed frame is less than the specified limit, the probable cause could be :
 (a) Moisture (b) Dirty insulation surface
 (c) Carbon or copper particles sticking to the internal surface
 (d) Any of the above
17. If a circuit breaker does not operate on electrical compound, the probable reason could be :
 (a) Spring defective (b) Trip circuit open
 (c) Trip latch defective (d) Any of the above
18. The normal frequency rms voltage that appears across the breaker poles after final arc extinction has occurred, is :
 (a) Recovery voltage (b) Restriking voltage
 (c) Supply voltage (d) Peak voltage
19. Fig. 1 shows the voltage waveform across the pole of a circuit breaker. In this voltage R represents :
 (a) System voltage (b) Restriking voltage
 (c) Recovery voltage (d) Extinction of arc



चित्र 1

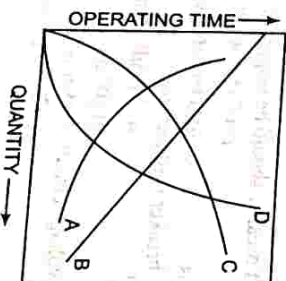20. Best protection is provided by HRC fuses in case of :
 (a) Open circuits (b) Short circuits (c) Overloads (d) None of the above
21. A fuse wire possesses :
 (a) Inverse time characteristics (b) Direct time characteristics
 (c) Neither of the above (d) Electromagnetic attraction type
22. A relay used for protection of motors against overload is :
 (a) Impedance relay (b) Buchholz's relay
 (c) Thermal relay (d) Buchholz's relay
23. Which curve in the figure represents inverse time characteristics ?
 (a) Curve A (b) Curve B (c) Curve C (d) Curve D



चित्र 2

OBJECTIVE QUESTIONS

24. Fuse protection is used for current ratings upto :
 (a) 10 A (b) 20 A
 (c) 50 A (d) 100 A
25. The fuse current in amperes is related with fuse wire diameter D as :
 (a) $I \propto \frac{1}{D}$ (b) $I \propto D$
 (c) $I \propto D^{3/2}$ (d) $I \propto D^2$
26. The acting contacts for a circuit breaker are made of :
 (a) Stainless steel (b) Hard pressed carbon
 (c) Procelain (d) Copper tungsten alloy
27. Ionisation in a circuit breaker is not facilitated by :
 (a) High temperature of surrounding medium (b) Material of contacts
 (c) Increase of field strength (d) Increase of mean free path
28. Which circuit breaker is generally used in railway traction?
 (a) SF_6 gas circuit breaker (b) Air break circuit breaker
 (c) Vacuum circuit breaker (d) Minimum oil circuit breaker
29. A fuse wire should have :
 (a) Low specific resistance and high melting point
 (b) Low specific resistance and low melting point
 (c) High specific resistance and high melting point
 (d) High specific resistance and low melting point
30. Fuse wire protection system is usually not used beyond :
 (a) 10 A (b) 25 A
 (c) 50 A (d) 100 A
31. The number of cycles in which a high speed circuit breaker can complete its operation is :
 (a) 3 to 8 (b) 10 to 18
 (c) 20 to 30 (d) 40 to 50
32. When D is the diameter of fuse wire, fusing current will be proportional to :
 (a) $\frac{1}{D}$ (b) $\frac{1}{D^2}$
 (c) $D^{3/2}$ (d) $D^{1/2}$
33. In a circuit breaker the current which exists at the instant of contact separation is known as :
 (a) Restriking current (b) Surge current
 (c) Breaking current (d) Recovery current
34. A Meirz-Price protection is suitable for :
 (a) Transformers (b) Alternators
 (c) Feeders (d) Transmission lines
35. 'Kick fuse' has :
 (a) Square law characteristics (b) Linear characteristics
 (c) Inverse characteristics (d) None of the above
36. Breaking capacity of a circuit breaker is usually expressed in terms of :
 (a) Amperes (b) Volts
 (c) MW (d) MVA


37. Sulphur hexafluoride is a :
 (a) Conductor of electricity (b) Semi conductor
 (c) Inactive gas (d) Dielectric
38. The contact resistance is least affected by :
 (a) The mechanical force applied (b) The shape of the contact faces
 (c) The amount of surface contamination (d) The ambient temperature
39. Which of the following equation correctly represents the relation between contact resistance r and the applied force F ?
 (a) $F = K \cdot r$ (b) $F = \frac{K}{r}$
 (c) $r = \frac{K}{F^n}$ (d) $r = KF^n$
40. Oil immersion of contacts is the method of :
 (a) Arc dispersion (b) Arc prevention
 (c) Deionisation (d) None of the above
41. Which of the following is not the method of arc dispersion ?
 (a) Oil immersion of contacts (b) Magnetic blow out of arc
 (c) Use of rectifiers (d) Deionisation of arc path
42. Which of the following contact point metals has the highest melting point?
 (a) Silver (b) Tungsten
 (c) Gold (d) Copper
43. The arc voltage produced in the circuit breaker is always :
 (a) In phase with arc current (b) Leading the arc current by 90°
 (c) Lagging the arc current by 90° (d) Leading the arc current by 90°
44. Sparking between contacts can be reduced by :
 (a) Inserting resistance in the line
 (b) Inserting a capacitor in series with the contacts
 (c) Inserting a capacitor in parallel with the contacts
45. Sparking occurs when a load is switched off because the circuit has :
 (a) High inductance (b) High capacitance
 (c) High resistance
46. HRC fuses are :
 (a) High resistance and capacitance fuses
 (b) Heat Reflecting cool fuses
 (c) Holding and resisting current fuses
 (d) High rupturing capacity fuses
47. For the same current, which of the following fuse wires will have the least fusing time?
 (a) 18 SWG TIN- 12.5 A (b) 20 SWG TIN- 10 A
 (c) 22 SWG TIN- 7.5 A (d) 24 SWG TIN - 5 A
48. The basic function of circuit breaker is to :
 (a) Produce the arc (b) Ionise the surrounding air
 (c) Transmit voltage by arcing (d) Extinguish the arc
49. In a circuit breaker the arc is indicated by the process of :
 (i) Thermal emission (ii) Ionisation of oil

OBJECTIVE QUESTIONS

- (iii) High temperature of air
 (a) I and II only (b) I, II and III only
 (c) II, III and IV only (d) I and IV only
50. The power factor of the arc in circuit breaker is :
 (a) Always zero (b) Always unity
 (c) Always lagging (d) Always leading
51. Air blast circuit breakers are usually used for :
 (a) Instantaneous duty (b) Permanent break
 (c) Always lagging (d) Repeated duty
52. Pressure of air in air blast circuit breakers is usually :
 (a) $1-5 \text{ kg/cm}^2$ (b) $5-10 \text{ kg/cm}^2$
 (c) $10-30 \text{ kg/cm}^2$ (d) $35-100 \text{ kg/cm}^2$
53. Air used in air blast circuit breaker :
 (a) Must have least carbon dioxide (b) Must be ionised
 (c) Must have oil mist (d) Must be free from moisture
54. In a circuit breaker the time duration from the instant of fault to the instant of energizing of the trip coil is known as :
 (a) Lag time (b) Lead time
 (c) Protection time (d) Operation time
55. In a circuit breaker the time duration from the instant of the fault to the extinction of arc is known as :
 (a) operation time (b) total clearing time
 (c) lag time (d) lead time
56. In a circuit breaker the time duration from the instant of fault to the instant of closing of contact is known as :
 (a) Recycle time (b) Total time
 (c) Gross time (d) Reclosing time
57. For high speed circuit breakers the total time is nearly :
 (a) Half cycle (b) One cycle
 (c) Few cycles (d) Ten cycles
58. For a high speed circuit breaker the total clearing time is nearly :
 (a) 1 to 2 cycles (b) 5 to 10 cycles
 (c) 10 to 15 cycles (d) Less than 50 cycles
59. If the power factor is zero, the active recovery voltage will be :
 (a) Minimum (b) 0.5
 (c) 0.707 (d) Maximum
60. A circuit breaker will normally operate :
 (a) When the switch is put on (b) When the line is to be checked
 (c) When the power is to be supplied (d) Whenever fault in the line occurs
61. Which of the following circuit breakers will produce the least arc energy?
 (a) Minimum oil circuit breaker (b) Air blast circuit breaker
 (c) Plain oil circuit breaker (d) All will produce same energy
62. For a circuit breaker 'break time' is :
 (a) Same as opening time (b) Opening time + arc duration
 (c) Opening time + arc duration + resistor current duration

63. Which relay is used for feeders?
 (a) MHO relay (b) Translay relay
 (c) Merz Price protection (d) Buchholz relay
64. Which of the following relays is used on transformers?
 (a) Buchholz relay (b) MHO relay
 (c) Merz Price relay (d) None of the above
65. MHO relay is used for :
 (a) Rectifiers (b) Circuit breakers
 (c) Transmission lines (d) Generators
66. Merz-Price protection is used on :
 (a) Sub-stations (b) Capacitor banks
 (c) Induction motor (d) Generators
67. Match the following :

Relay	Operation
(A) Static relay	(i) Responds to vector difference between two electrical quantities
(B) Over current relay	(ii) Quick operation
(C) Differential relay	(iii) Responds to increase in current
(D) Instantaneous relay	(iv) No moving parts
68. The advantage of neutral earthing is :
 (a) Simplified design of earth fault protection
 (b) Over-voltages due to lightning can be discharged to the earth
 (c) Freedom from persistent arcing grounds
 (d) All of the above
69. Match the following :

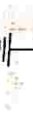Symbol	Equipment
(A) 	(i) Current transformer
(B) 	(ii) Lightning arrester
(C) 	(iii) Earthing switch
(D) 	(iv) Isolator
- (a) A—(i), B—(ii), C—(iii), D—(iv)
 (b) A—(ii), B—(iii), C—(i), D—(iv)
 (c) A—(iii), B—(i), C—(iv), D—(ii)
 (d) A—(iv), B—(iii), C—(ii), D—(i)

OBJECTIVE QUESTIONS

70. The protection against over-voltage due to lightning is provided by
 (a) Use of surge diverters (b) Low footing resistance
 (c) Use of overhead ground wires (d) Any of the above
71. Which of the following is a conducting medium for electric current?
 (a) Low temperature gas (b) High temperature gas
 (c) Dissociated gas (d) Plasma
72. In circuit breakers the contact space is ionised by :
 (a) Thermal ionisation of gas (b) Thermal emission from surface of contacts
 (c) Field emission from the surface of contacts (d) Any of the above
73. Which of the following are air break switching devices?
 (a) Isolator (b) Limit switch
 (c) Earthing switch (d) All of the above
74. Which of the following statements about SF_6 gas is incorrect ?
 (a) It is non-toxic gas (b) It is non-inflammable
 (c) It has density 5 times that of air at 20°C (d) It has dark yellow colour
75. SF_6 gas is transported in
 (a) Gas cylinders (b) Liquid form in cylinders
 (c) Solid form in boxes (d) Air cylinders
76. During arc extinction SF_6 gas :
 (a) Decomposes into S and F ions (b) Decomposes into SF_4 and SF_2
 (c) Gets oxidised (d) Reduces to SF_3
77. Dielectric strength of SF_6 is :
 (a) Less than of air at atmospheric pressure
 (b) Less than that of oil used in OCB
 (c) More than that of oil used in OCB
 (d) More at lower pressure and low at higher pressures
78. Which of the following is the demerit of SF_6 circuit breakers?
 (a) Seating problem of gas
 (b) In flux moisture in the gas system is dangerous
 (c) Deterioration of quality of circuit breaker affects reliability of circuit breaker
 (d) All of the above
79. Sphere gaps are used for :
 (a) Measurement of high dc voltages (b) Measurement of high ac voltages
 (c) Measurement of impulse voltages (d) All of the above
80. Flash point of dielectric is usually above :
 (a) 80°C (b) 100°C
 (c) 140°C (d) 240°C
81. A fuse is normally a :
 (a) Current limiting device (b) Voltage limiting device
 (c) Power limiting device (d) Power factor correcting device
82. Most of the fuses operate due to :
 (a) Heating effect of current (b) Magnetic effect of current
 (c) Electrostatic effect of current (d) None of the above

83. Which of the following is not valid in case of aluminium as compared to copper?
 (a) Aluminium, has higher : (b) Coefficient of linear expansion
 (c) Resistivity (d) Joint resistance
84. The main factor in favour of the use of aluminium as bus-bar material is :
 (a) Its low melting point (b) Its high resistivity
 (c) Its low cost (d) Its low density
85. Over-current protection for motor is provided by :
 (a) Cartridge fuses (b) Kit kat fuses
 (c) Over-current relay (d) All of the above
86. Fuse in motor circuit provides :
 (a) Over-current protection (b) Short-circuit protection
 (c) Open-circuit protection (d) None of the above
87. In which method of starting a motor, the starting current is the maximum?
 (a) Auto-transformer (b) Star-delta starter
 (c) Stator rotor starter (d) Direct-on-line
88. Over-voltage transients may occur due to :
 (a) Lightning (b) Switching
 (c) Arcing ground (d) Any of the above
89. Which of the following protective devices can be used against lightning surges?
 (a) Horn gap (b) Surge diverters
 (c) Lightning arresters (d) Any of the above
90. Switching surges may be caused by :
 (a) Closing of unchanged line (b) Load shedding at receiving end of line
 (c) Switching of magnetising current (d) Any of the above
91. Surge impedance of overhead transmission lines is of the order of :
 (a) 20 to 30 ohms (b) 300 to 500 ohms
 (c) 3000 to 5000 ohms (d) 30 k Ω to 300 k Ω
92. The surge impedance of under ground cables is of the order of :
 (a) 20 to 60 ohms (b) 200 to 500 ohms
 (c) 2 k Ω to 5 k Ω (d) 20 k Ω to 60 k Ω
93. A transmission line has :
 (I) Resistance (II) Inductance
 (III) Capacitance
 Which of these results in formation of travelling waves?
 (a) I only (b) II only III only
 (c) I and III only (d) II and I only
94. The surge impedance of a transmission line is given by :
 (a) $\sqrt{LC}$ (b) $\sqrt{C/L}$
 (c) $\sqrt{L/C}$ (d) $\sqrt{L+C}$
95. Surge modifiers are used to :
 (a) Reduce the current of wave front (b) Reduce the voltage of wave front
 (c) Reduce the steepness of wave front (d) Modify the shape of wave front

OBJECTIVE QUESTIONS

96. Solid grounding is used for voltages :
 (a) Above 220 kV (b) Above 11 kV
 (c) Below 660V (d) Below 115V
97. Resistance grounding is used for voltages :
 (a) Below 220V (b) Upto 660V
 (c) Between 3-3 kV to 11kV (d) Above 66 kV
98. Switching over-voltages are more hazardous than lightning surges in case of :
 (a) Low voltage systems (b) 11kV systems
 (c) Unbalanced systems (d) EHV and UHV systems
99. Current limiting reactors may be :
 (a) Air cooled, air cored
 (b) Oil immersed magnetically shielded
 (c) Oil immersed non-magnetically shielded
 (d) Any of the above
100. Series reactors are installed at strategic locations of power systems to :
 (a) Bring down the fault level within the capacity of switchgear
 (b) Directly pass the fault surges to ground
 (c) Pass neutralizing surges of opposite nature
 (d) Discharge the capacitors
101. Fault diverters :
 (a) Divert the current to earth in the event of short-circuits
 (b) Neutralize the surges by resistors
 (c) Modify the surge wave shapes
 (d) None of the above
102. In which portion of the transmission system faults occur most frequently?
 (a) Transformers (b) Overhead lines
 (c) Alternators (d) Underground cables
103. Which portion of transmission system is least prone to faults?
 (a) Switchgear (b) CP, CT
 (c) Alternators (d) Overhead lines
104. Which of the following is not a relay using electromagnetic force :
 (a) Buchholz relay (b) Induction cup relay
 (c) Balanced beam relay (d) Attracted armature type relay
105. Buchholz relay is operated by :
 (a) Eddy currents (b) Gas pressure
 (c) Electromagnetic induction (d) Electrostatic induction
106. Thermal relays are often used in :
 (a) Generator protection (b) Transformer protection
 (c) Motor starters (d) None of the above
107. Differential protection principle is used in the protection of :
 (a) Generators (b) Transformers
 (c) Feeders (d) All of the above

1. (d) 2. (b) 3. (c) 4. (d) 5. (a) 6. (c) 7. (d)
8. (d) 9. (c) 10. (b) 11. (a) 12. (c) 13. (a) 14. (d)
15. (d) 16. (d) 17. (d) 18. (a) 19. (b) 20. (b) 21. (a)
22. (c) 23. (a) 24. (d) 25. (c) 26. (d) 27. (b) 28. (b)
29. (d) 30. (d) 31. (a) 32. (c) 33. (c) 34. (b) 35. (c)
36. (d) 37. (d) 38. (d) 39. (c) 40. (a) 41. (c) 42. (b)
43. (a) 44. (c) 45. (a) 46. (d) 47. (d) 48. (d) 49. (d)
50. (b) 51. (b) 52. (c) 53. (d) 54. (c) 55. (b) 56. (d)
57. (a) 58. (a) 59. (d) 60. (d) 61. (b) 62. (c) 63. (b)
64. (a) 65. (c) 66. (d) 67. (b) 68. (d) 69. (d) 70. (d)
71. (d) 72. (d) 73. (d) 74. (d) 75. (b) 76. (b) 77. (b)
78. (d) 79. (d) 80. (c) 81. (a) 82. (a) 83. (c) 84. (c)
85. (c) 86. (b) 87. (d) 88. (d) 89. (d) 90. (d) 91. (b)
92. (a) 93. (b) 94. (c) 95. (c) 96. (c) 97. (c) 98. (d)
99. (d) 100. (a) 101. (a) 102. (b) 103. (c) 104. (a) 105. (b)
106. (b) 107. (d)

State whether the following statements are true (T) or False (F)

1. The deion grid consists of insulated iron discs of various shapes placed one above the other in the arc control device.
2. Air circuit breakers are used for voltages above 12 kV.
3. Double pressure type SF₆ circuit breaker is also known as Puffer type.
4. Air blast circuit breakers and SF₆ circuit breakers are preferred for EHV applications.
5. Arcing contacts of circuit-breakers are generally made of copper tungsten alloy.
6. The arc plays important role in the behaviour of circuit breaker.
7. The arc has a brightly burning core of high temperature ranging from 6000 K to 25000 K.
8. SF₆ is a heavy, colourless and chemically inert gas.
9. SF₆ gas is electro-positive.
10. In oil circuit breakers transformer oil is used.
11. An isolator does not have any current making or current breaking capacity.
12. The isolator is always operated manually.
13. A triple pole isolator has three identical poles, with operate simultaneously.
14. Isolators operate under no current conditions.

OBJECTIVE QUESTIONS

15. Non-linear resistors are used in lightning arresters.
16. Switching over voltages are proportional to system voltages.
17. Switching over-voltages arise from energising of uncharged line can be reduced by the use of high voltage shunt reactors.
18. The damage caused by surge depends on steepness of the wave front.
19. All ac power systems of today operate with solid grounding.
20. In electromagnetic relays the restraining torque is given by springs.
21. Reliability of a system means trustworthiness.
22. A protective system which responds to vector difference between two electrical quantities is known as differential protection.
23. Protective systems prevent faults by disconnecting an equipment in the event of abnormal condition.
24. Selectivity is the property by virtue of which the protective relaying system distinguishes between normal condition and abnormal condition.
25. Frequency relays are used in generator protection.
26. Alarm relays initiate alarm.
27. Tripping relays are slow and generally attracting armature type.
28. The over current relays are connected to the system normally by means of CT's.
29. Core balance GTs are used for earth-fault protection.
30. Short circuit tests are conducted on circuit breakers to prove the ratings of the circuit-breaker.
31. Fusing factor is the ratio of minimum fusing current to the current rating.
32. The distance protection responds to the ratio V/I.
33. Graded time lag and grade current over-current protection is used for single radial feeder where time lag can be permitted.
34. Distance relaying is based on measurement of impedance between relay location and fault point.
35. Distance relay is used where time lag can be permitted.
36. Pilot wire differential relaying is used for lines upto 40 km of length.
37. In motor starter, thermal relay provides overload protection as well as single phasing protection.
38. Protection against unbalanced supply voltage is provided by negative phase-sequence relays.
39. Loss of excitation may cause a generator to run as induction generator.
40. Most of the alternators are provided with Buchholz relay in addition to differential protection.

ANSWERS

1. (T) 2. (F) 3. (F) 4. (T) 5. (T) 6. (T) 7. (T) 8. (T) 9. (F) 10. (T) 11. (T) 12. (F) 13. (T) 14. (T) 15. (T) 16. (T) 17. (T) 18. (T) 19. (F) 20. (T) 21. (T) 22. (T) 23. (T) 24. (T) 25. (T) 26. (T) 27. (F) 28. (T) 29. (T) 30. (T) 31. (T) 32. (T) 33. (T) 34. (T) 35. (F) 36. (T) 37. (T) 38. (T) 39. (T) 40. (F).

2016
वैद्युत स्विच यंत्रावली एवं रक्षण
(Switch Gear and Protection)

समय : 2½ घण्टे

पूर्णांक : 50

नोट—सभी प्रश्नों को हल कीजिए।

1. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 4 = 8]

- (अ) शक्ति केन्द्रों में स्थापित विभिन्न प्रकार के प्रतिघातकों व उनके उपयोग का वर्णन कीजिए।
- (ब) लार्डन स्ट्रक्चर व उप-केन्द्रों के उपकरणों के भू-सम्पर्कन की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए।
- (स) मोटरों में होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों (faults) का उल्लेख कीजिए।

2. निम्न में से किन्हीं चार भागों का उत्तर दीजिए—

[4 × 4 = 16]

- (अ) शक्ति परिणामित्रों के रक्षण हेतु अन्तरात्मक रिले का रेखाचित्र खींचकर कार्य सिद्धान्त को समझाइये।
- (ब) फीडर्स की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त क्रमिक काल परच रक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए।
- (स) शक्ति परिणामित्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों व उनके परिणामित्र पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए।
- (द) परिपथ विद्युतकों से सम्बन्धित विभिन्न पदों (specifications) का वर्णन कीजिए।
- (य) एक सुरक्षप्रणाली में प्रयुक्त पथ विद्युतक के मुख्य गुणों (characteristics) का वर्णन कीजिए।
- (र) प्रत्यावर्तकों में पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों व उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए।

3. निम्न में से किन्हीं दो भागों का उत्तर दीजिए—

[2 × 5 = 10]

- (अ) एक स्वच्छ रेखा चित्र (diagram) की सहायता से शक्ति परिणामित्रों में प्रयुक्त बकोल्ज (Buchholz) रक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए व कार्य सिद्धान्त समझाइये।
- (ब) क्षेत्रीय अनुप्रयोग के कर्तव्य के आधार पर इनके परस्पर अन्तर का वर्णन कीजिए। पृथक्कारक, स्विच व परिपथ विद्युतक।
- (स) संवरण लार्डों में पैदा होने वाले अधिवोल्टताओं व प्रणामी तरंगों के कारणों का उल्लेख कीजिए।

4. निम्नलिखित (अ) व (ब) खण्डों में से किन्हीं दो भागों का उत्तर दीजिए—

[4 × 4 = 16]

- (अ) निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये—
 - (i) हिल्लोल अवशेषक
 - (ii) एच०आर०सी०फ्यूज
 - (iii) प्रार्थमरी (प्राथमिक)-बैकअपरीले (परच प्रचलित)
 - (iv) थाइराइट लाइटनिंग अरेस्टर।
- (ब) निम्न में से किन्हीं दो भागों को हल कीजिए—
 - (i) स्वच्छ रेखाचित्र की सहायता से फीडर्स की सुरक्षा में प्रयुक्त रिंग-मेन प्रणाली का वर्णन कीजिए।
 - (ii) दूरी रक्षण रिले की कार्य प्रणाली सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।
 - (iii) अर्क-संश्लेषण काईल भूसम्पर्कन प्रणाली को समझाइये।
 - (iv) शक्ति प्रणाली में त्रिकालीय समिलीय व असमिलीय दोषों व उनके होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।

SEMESTER EXAMINATION, (U.P.) 2018

वैद्युत स्विच गियर एवं यंत्रावली
(Switch Gear and Protection)

Code : 0023

5th Semester

Time : 2.30 Hours]

[Maximum Marks : 50]

Notes :

(i) Attempt all questions.

(ii) Students are advised to specially check the Numerical Data of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version.

(iii) Use of Pager and Mobile Phone by the students is not allowed.

नोट—सभी प्रश्नों को हल कीजिए।

1. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 5 = 10]

- Answer any two parts of the following :
- (अ) 3-फेजी सम दोष की दशा में दोष-धारा की गणना की विधि समझाइये।
Describe the procedure of calculating the fault current in case of three phase symmetrical fault.
- (ब) दोष धारा में डी०सी० आफसेट धारा में समाहित करने पर क्या प्रभाव होता है? कैसे और क्यों, सब-ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर और स्टडी दशा में दोष धारा परिवर्तित होती है।
How the effect of DC offset current is incorporated in fault current? How and why the fault current varies during sub transient, transient and steady state period.

(स) एक 3-फेजी, 10,000 के०वी० आउटपुटर का सब-ट्रांसफॉर्मर रियक्टेन्स 8% है। सिलें पर 3-फेजी तन्तु परिपथ दोष होता है। दोष धारा तथा दोष एम०वी०ए० की गणना कीजिए।
A 3-phase, 10,000 kV alternator has a sub transient reactance of 8%. A three phase short circuit occurs at its terminals. Determine the fault current and fault MVA.

2. निम्न में से किन्हीं चार भागों के उत्तर दीजिए—

[4 × 3 = 12]

- Answer any four parts of the following :
- (अ) एच०वी० फ्यूजेज की उपयोगिता बताइये तथा वर्गीकरण कीजिए।
Give the classification and applications of H.V. Fuses.
- (ब) सर्किट-ब्रेकर और स्वीच-गियर की जाँच की विधि तथा उसके लिए आवश्यक उपकरणों की व्याख्या कीजिए।
Explain the equipment required and methods of testing of circuit breakers and switch gears.
- (स) टाईम-ओवर धारा रिले और डायरेक्शनल रिले की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए।
Distinguish between time over current relay and directional relay.
- (द) सॉलिड स्टेट रिले की मूल संरचना और सिद्धान्त समझाइये।
Explain the principle and basic construction of solid state relays.
- (य) चित्र की सहायता से बैक्युम सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि समझाइये।

Draw and describe the working of Vacuum Circuit breaker.

3. निम्न में से किन्हीं तीन भागों के उत्तर दीजिए—

[3 × 4 = 12]

Answer any three parts of the following :

(अ) जनरेटर की सुरक्षा के प्राथमिक उपाय क्या हैं?

What are the preventive measures for the protection of generators?

(ब) दासपरमर को स्टैटिक डिफरेंशियल सुरक्षा को समझाइये।

(स) ट्रांसमिशन लाईन की सुरक्षा समझाइये। इसकी सुरक्षा के प्राथमिक उपाय क्या हैं?

Explain the static differential protection of a transformer.

(द) रिंग फीडर की सुरक्षा-व्याख्या कीजिए।

Explain the protection of transmission lines. What is the preventive protection?

4. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 4 = 8]

Answer any two parts of the following :

(अ) पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज के कारण की व्याख्या कीजिए।

(ब) ट्रांसमिशन लाईन की सुरक्षा की विधि समझाइये और इसमें तड़ित (लाईटनिंग) और अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए।

Explain the causes of over voltage in power system.

Explain the method of protecting transmission lines and apparatus against lightning and over voltages.

(स) पावर स्टेशन में रिएक्टर को लगाने की विधि को समझाइये।

(द) ट्रांसमिशन लाईन की सुरक्षा की विधि समझाइये और इसमें तड़ित (लाईटनिंग) और अधिक वोल्टता के लिए प्रयुक्त उपकरणों की व्याख्या कीजिए।

Describe the method of connecting reactors in power stations.

5. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 4 = 8]

Answer any two parts of the following :

(अ) पोल-माउंटिंग सब-स्टेशन की विस्तृत विवेचना कीजिए।

(ब) सब-स्टेशन के लिए जगह चुनने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं समझाइये।

(स) प्राकृतिक भू-संयोज (नेचुरल ग्राउन्डिंग) से क्या समझते हैं? समझाइये।

What do you understand by Natural Grounding? Explain.

ODD SEMESTER EXAMINATION (U.P.), DECEMBER-2019

स्विच गियर एवं संरक्षण

(Switch Gear and Protection)

Code : 0023

Fifth Semester

[Maximum Marks : 50]

Time : 2.30 Hours]

Notes :

(i) Attempt all questions.

(ii) Students are advised to specially check the Numerical Data of question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version.

(iii) Use of Pager and Mobile Phone by the students is not allowed.

(iv) नोट—सभी प्रश्नों को हल करें।

1. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 5 = 10]

(अ) समितीय दोष से आप क्या समझते हैं? 3-फेज शक्ति प्रणाली में उन दोषों के नाम बताइये जिनके कारण समितीय दोष होते हैं।

(ब) HRC पम्प की संरचना, कार्य सिद्धान्त एवं अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।

(स) एक अच्छे रक्षणतन्त्र की मुख्य आवश्यकताएँ क्या हैं? विवेचना कीजिए।

2. निम्न में से किन्हीं चार भागों के उत्तर दीजिए—

[4 × 3 = 12]

(अ) लघु-पथ करंट की गणना करने की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।

(ब) ट्रांसमिशन लाईन के प्राथमिक सुरक्षा का वर्णन कीजिए।

(स) पृष्ककारक (Isolator) की तुलना परिपथ विद्योजक (Circuit Breaker) से कीजिए।

(द) SF-6 परिपथ विद्योजक की व्याख्या कीजिए।

(य) “पीटरसन कुंडली भूसम्पर्कन” की व्याख्या कीजिए।

3. निम्न में से किन्हीं तीन भागों के उत्तर दीजिए—

[3 × 4 = 12]

(अ) आउटरलेटर की स्टेडर कुंडली के दोष से सुरक्षा के लिए किसी एक विधि का वर्णन कीजिए।

(ब) ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए प्राथमिक उपायों का वर्णन कीजिए।

(स) स्टैटिक रिले की संरचना एवं कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए।

(द) थर्मल रिले की संरचना एवं कार्य-विधि का वर्णन कीजिए एवं इसके अनुप्रयोग दीजिए।

4. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 4 = 8]

(अ) रिलेक्टर क्या है? दोष धारा को सीमित करने में रिलेक्टर का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए।

(ब) परिपथ विद्योजक की विभिन्न क्षमताओं का वर्णन कीजिए।

(स) अन्तरात्मक रिले की संरचना एवं कार्य-विधि की व्याख्या कीजिए एवं इसके अनुप्रयोग दीजिए।

5. निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए—

[2 × 4 = 8]

(अ) सब-स्टेशन के बस-बार की सुरक्षा का वर्णन कीजिए।

(ब) तड़ित क्या है? शक्ति प्रणाली में तड़ित-निवर्तकों की लोकेशन (स्थान निर्धारण) का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

(स) शक्ति-प्रणाली में न्यूट्रल-अर्थन के विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।